

آموزش

تعمیر لوازم خانگی

تعمیرکار ۲۵ وسیله برقی منزل



مبانی برق

سیم و کابل

خازن و کاربرد آن در برق


کار با مولتی متر

حافظت الکتریکی در منازل

موتورهای الکتریکی به کار رفته در لوازم منزل

تعمیر ۲۵ وسیله برقی منزل

مجموعه سوالات

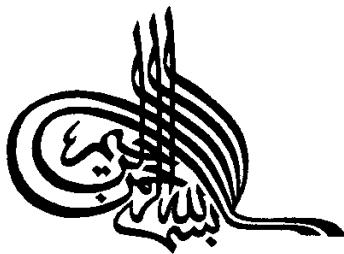

آموزش

تعمیر لوازم خانگی

تعمیرکار ۲ وسیله برقی منزل

طبق استاندارد سازمان فنی و هرفا ای با کد ۱۴۸/۱۳۰/۵-۸

شماره شناسایی آموزش و پژوهش ۱۰-۱۰-۱۰۱-۵۰۳

مؤلفین

مهندس علی مسگری - مهندس هادی قناد

مسگری، علی

آموزش تعمیر لوازم خانگی: تعمیرکار ۲۵ وسیله برقی منزل طبق استاندارد سازمان فنی و حرفه‌ای با کد ۸-۵۳/۴۸ شماره شناسایی آموزش و پرورش ۱۰۱-۳۵ / مؤلفین علی مسگری، هادی قناد. تهران: صفار: اشرافی، ۱۳۸۲ ص: مصور ۵۶۸

ISBN 978-964-388-005-7

چاپ ششم: ۱۳۸۹

فهرستنویسی براساس اطلاعات فیپا.

کتابنامه: ص. ۵۶۸

۱. لوازم خانگی برقی -- نگهداری و تعمیر -- دستنامه‌های آماتوری. ۲. لوازم خانگی -- نگهداری و تعمیر -- دستنامه‌های آماتوری. الف. قناد، هادی. ب. عنوان. ج. عنوان: تعمیرکار ۲۵ وسیله برقی منزل.

۶۸۳/۸۳۰۲۸۸ TK۹۹۰۱/۰۵۰۸

کتابخانه ملی ایران ۱۳۲۷۵

فهرستنویسی پیش از انتشار: انتشارات صفار



نام کتاب : آموزش تعمیر لوازم خانگی

مؤلف : علی مسگری- هادی قناد

طرح جلد : فرهاد کمالی

حروفچینی : معرفت

لیتوگرافی : صدف

چاپخانه : گنج شایگان ① ۵۵۴۰۳۴۷۸

شمارگان : ۱۱۰۰ نسخه

نوبت چاپ : ششم- ۱۳۸۹

ناشر : انتشارات صفار- اشرفی

قیمت : ۱۱۵۰۰ ریال

مرکز پخش : خیابان انقلاب- روبروی دبیرخانه دانشگاه تهران- بازارچه کتاب- طبقه همکف

انتشارات اشرفی ① ۶۶۴۰۸۴۸۷ تلفن گویا: ۶۶۹۷۰۹۹۲

خیابان انقلاب- روبروی دبیرخانه دانشگاه تهران- بازارچه کتاب- طبقه زیرین

پخش کتاب بینش ① ۶۶۴۹۶۲۹۹

کتابفروشی مرادیان ① ۶۶۴۱۵۳۱۰

کتابفروشی صفا ① ۶۶۹۷۸۸۴۶

حق چاپ محفوظ است و مخصوص ناشر می‌باشد. تهران ۱۳۸۹

به نام ایند صنان

به نام آنکه جان را فکرت آموخت

در ابتدای خدا را شکر و سپاس می‌گوییم که به ما یاری داد تا بتوانیم قدمی هرچند کوچک در زمینه تعالی و پیشرفت فنی در جامعه برداریم. زیرا که بدون یاری و مساعدت او انجام هیچ کاری از انسان ساخته نیست. همان طور که شما خواننده گرامی نیز می‌دانید تولید و ساخت لوازم مورد نیاز در مصارف خانگی به صورت روزافزونی رو به رشد و زیاد شدن است و هرچند وقت یکبار شاهد بروز یک وسیله جدید در قسمت لوازم خانگی هستیم. در نتیجه این موضوع ما را برابر آن داشت تا کتابی هرچند جامع و کاربردی در زمینه تعمیر و سرویس لوازم خانگی با توجه با استانداردهای آموزشی در سازمان فنی و حرفه‌ای کشور تدارک بینیم در این کتاب سعی زیادی برآسان نویسی و ساده نویسی شده است تا این کتاب بتواند نیازهای آموزشی تمام کسانی را که در زمینه کاربردی در قسمت لوازم خانگی مشغول به فعالیت هستند فراهم سازد. کتاب حاضر می‌تواند تا حد بسیار بالایی برای موفقیت هنرآموزان هنرستانها و سازمانهای فنی و حرفه‌ای که مشغول به تحصیل در این زمینه هستند مؤثر باشد همچنین با توجه به ساده نویسی، این کتاب می‌تواند راهگشای تمام کسانی که قصد دارند در این زمینه در بازار کار مشغول شوند نیز واقع شود. همچنین در بخش‌های انتهایی کتاب تعدادی تست و سوالات تشریحی که در امتحانات سازمانهای فنی و حرفه‌ای و هنرستانها مورد استفاده می‌باشد قرار داده شده است تا شما خواننده محترم بتوانید توانایی خود را در فهم مطالب محکم زده و جهت آزمون‌های لازمه آماده شوید. در خاتمه به تمام کسانی که در زمینه تعمیر و سایل خانگی فعالیت دارند و یا می‌خواهند در این زمینه وارد بازار کار شوند پیشنهاد می‌شود کتاب حاضر را مورد مطالعه قرار دهند تا به صورت علمی و اصولی قادر به تعمیر لوازم خانگی باشند. همچنین از شما خوانندگان محترم تقاضا داریم تا ما را با نظرات سازنده خود در بهبود کتاب در چاپ‌های بعدی یاری دهید.

مؤلفین

مهندس علی مسگری

مهندس هادی قناد

فهرست مطالب



فصل اول

۱۴	مبانی برق
۱۵	الکترونها
۱۶	ولتاژ
۱۷	جريان
۱۷	مقاومت الکتریکی
۲۴	قانون اهم
۲۴	توان و کار الکتریکی
۲۵	مدارات الکتریکی
۲۷	قانون گره
۲۸	جريانهای الکتریکی
۲۸	چگونگی پیدایش و تولید جریان متناوب
۳۱	واحدهای اندازهگیری

فصل دوم

۳۴	سیم و کابل
۳۵	لحیم و لحیمکاری
۳۷	انتخاب هادی و مدار
۳۸	کابل

فصل سوم

۴۰	خازن و کاربرد آن در برق
۴۱	خازن و ساختمان آن
۴۲	شارژ و دشارژ خازن
۴۳	عوامل موثر در ظرفیت خازن
۴۳	اتصال سری و موازی خازن
۴۴	انواع خازن

۴۷	انواع کاربرد خازن.....
۴۸	مقاومت خازنی
۴۸	ثابت زمانی.....
۴۹	انرژی ذخیره شده در خازن.....
۴۹	آزمایش و تست خازن.....

فصل چهارم

۵۱	سیم پیچ (سلف - بوبین).....
۵۲	بوبین.....
۵۴	ثابت زمانی سلف
۵۵	مقاومت القایی (مقاومت ظاهری سلف)
۵۵	اتصال سری و موازی سلف.....
۵۵	القای متقابل سلفها.....
۵۶	انرژی ذخیره شده در سلف

فصل پنجم

۵۷	کاربرد دیود در برق
۵۸	دیود.....
۵۸	نیمه هادیها.....
۵۸	دیود و قراردادن آن در مدار.....
۶۰	یکسوسازی توسط دیود.....
۶۱	تست دیود و دیود پل
۶۲	بستن دیودها.....

فصل ششم

۶۳	کار با مولتی متر.....
۶۴	برخی از وسایل اندازه گیری الکتریکی
۶۵	مولتی متر
۶۶	طرز خواندن و قرائت مولتی متر.....
۶۷	نکات ایمنی در هنگام استفاده از مولتی متر.....

فصل هفتم

۶۸	حافظت الکتریکی در منازل
۶۹	حافظت الکتریکی
۶۹	انواع خطرات موجود در برق
۷۰	کاربرد فیوز
۷۰	انواع فیوز
۷۲	حافظت الکتریکی و سایل برقی منزل
۷۳	انواع حفاظت الکتریکی در منزل

فصل هشتم

۷۵	موتورهای الکتریکی به کار رفته در لوازم منزل
۷۶	موتورهای الکتریکی
۷۶	موتورهای آسنکرون (تکفاز)
۷۹	تغییر جهت گردش موتورهای آسنکرون
۸۰	روشهای شناسایی سیم پیچ اصلی و کمکی
۸۰	عيوب احتمالی در موتورهای آسنکرون تکفاز
۸۲	موتورهای یونیورسال
۸۳	ساختمان موتور یونیورسال
۸۴	کنترل دور موتور یونیورسال
۸۵	تغییر جهت گردش در موتور یونیورسال
۸۶	عيوب احتمالی در قطبها و آرمیچر موتور یونیورسال
۸۹	عيوب احتمالی در موتور یونیورسال
۹۰	موتور با قطب چاکدار و ساختمان آن
۹۰	تغییر جهت دور موتور با قطب چاکدار

فصل نهم

۹۱	سماور برقی
۹۲	ساختمان سماور برقی
۹۵	مدار الکتریکی سماور برقی
۹۶	عیب‌یابی در سماور برقی

فصل دهم

۱۰۰	اتوی برقی
۱۰۱	اتو برقی
۱۰۱	اتوهای معمولی (خشک)
۱۰۴	مدار الکتریکی اتوی خشک
۱۰۴	انواع المتن و کفی در اتوی خشک
۱۰۵	اتوی بخار
۱۰۸	عیوب احتمالی در اتو

فصل یازدهم

۱۱۵	بخاری برقی
۱۱۶	بخاری برقی
۱۱۹	مدار الکتریکی بخاری برقی
۱۱۹	عیوب احتمالی در بخاری برقی

فصل دوازدهم

۱۲۱	قهوه‌جوش برقی
۱۲۲	دستگاه قهوه‌جوش
۱۲۳	عملکرد فنجانک داغ شونده
۱۲۴	تعمیر و یا تعویض قسمتهای مختلف قهوه‌جوش
۱۲۶	عیوب احتمالی در قهوه‌جوش

فصل سیزدهم

۱۲۸	پلوپز برقی
۱۲۹	پلوپز برقی و اجزاء مختلف آن
۱۳۰	انواع کلید در پلوپز برقی
۱۳۲	عملکرد مدار و اجزاء پلوپز با تایمر موتوری
۱۳۳	نکات ایمنی در هنگام بکارگیری پلوپز
۱۳۳	عیوب احتمالی در پلوپز

فصل چهاردهم

۱۳۵	آبگرمکن برقی
-----------	--------------------

۱۳۶	آبگرمکن‌ها
۱۳۸	آبگرمکن برقی
۱۳۹	اجزاء تشکیل دهنده آبگرمکن برقی
۱۴۳	ترموستات گازی
۱۴۷	طرز عملکرد یک آبگرمکن
۱۴۸	شیر اطمینان و سوییچ حرارتی آبگرمکن برقی
۱۴۹	نکاتی در هنگام نصب آبگرمکن
۱۵۰	عيوب احتمالی در آبگرمکن برقی

فصل پانزدهم

۱۵۲	سشوار
۱۵۳	سشوار و ساختمان آن
۱۵۷	طرز کار سشوار
۱۶۳	عيوب احتمالی در سشوارها

فصل شانزدهم

۱۶۵	توستر
۱۶۶	توستر
۱۶۶	قسمتهای مختلف توستر
۱۶۶	عملکرد توستر
۱۶۷	عيوب احتمالی در توستر

فصل هفدهم

۱۶۹	ریش‌تراش برقی
۱۷۰	ماشین ریش‌تراش
۱۷۰	انواع ریش‌تراش برقی
۱۷۲	ریش‌تراش با تیغه نوسانی

فصل هجدهم

۱۷۴	ماشین مته (دریل)
۱۷۵	دریل
۱۷۵	عملکرد ماشین مته

نکات ایمنی و عیوب احتمالی دریل ۱۷۶

فصل نوزدهم

۱۷۷	آسیاب برقی و مخلوطکن (مولینکس)
۱۷۹	آسیاب برقی و مخلوطکن
۱۸۵	مولینکس ایتالیایی
۱۸۷	قسمتهای مختلف مولینکس ایتالیایی
۱۹۱	کلیدها و مدار الکتریکی مولینکس ایتالیایی
۱۹۲	مولینکس فرانسوی
۱۹۳	مولینکس تایوانی
۱۹۴	کلید و مدار الکتریکی مولینکس تایوانی
۱۹۵	عیوب احتمالی در آسیاب برقی (مولینکس)

فصل بیستم

۱۹۸	چرخ گوشت
۱۹۹	چرخ گوشت
۱۹۹	انواع و ساختمان چرخ گوشت
۲۰۲	مدار الکتریکی چرخ گوشت
۲۰۳	عیوب احتمالی در چرخ گوشت

فصل بیست و یکم

۲۰۵	جاروبرقی
۲۰۶	جاروبرقی
۲۰۶	اجزاء و قسمتهای مکانیکی جاروبرقی
۲۰۹	اجزاء و قسمتهای الکتریکی جاروبرقی
۲۱۵	عیوب احتمالی در جاروبرقی

فصل بیست و دوم

۲۱۶	پنکه
۲۱۷	پنکه رومیزی و اجزاء آن (پنکه زمینی)
۲۲۰	مدار الکتریکی پنکه رومیزی
۲۲۲	پنکه سقفی

عيوب احتمالی در پنکه رومیزی ۲۲۳	عيوب احتمالی در پنکه سقفی ۲۲۴	عیوب احتمالی در پنکه رومیزی ۲۲۴
فصل بیست و سوم		
هويه برقي ۲۲۶	لحیم کاری ۲۲۷	هويه برقي ۲۲۶
سیم لحیم ۲۲۷	عيوب احتمالی در هويه برقي ۲۳۲	همزن برقي ۲۳۴
عيوب احتمالی در هويه برقي ۲۲۸	همزن برقي ۲۳۵	همزن برقي ۲۳۵
فصل بیست و چهارم		
همزن برقي ۲۳۴	همزن برقي ۲۳۵	عيوب احتمالی در همزن برقي رومیزی ۲۳۸
همزن برقي ۲۳۵	همزن دستی ۲۴۰	همزن برقي رومیزی ۲۳۵
عيوب احتمالی در همزن برقي رومیزی ۲۳۸	عيوب احتمالی در همزن برقي و دستی ۲۴۲	عيوب احتمالی در همزن برقي ۲۴۳
فصل بیست و پنجم		
آبمیوه گیری ۲۴۳	آبمیوه گیری و ساختمان آن ۲۴۴	آبمیوه گیری ۲۴۳
مدار الکتریکی آبمیوه گیری ۲۴۸	نکات ایمنی در مورد آبمیوه گیری ۲۴۹	مدار الکتریکی آبمیوه گیری ۲۴۴
عيوب احتمالی در آبمیوه گیری ۲۴۹	عيوب احتمالی در آبمیوه گیری ۲۴۹	ماشین ظرفشویی ۲۵۱
فصل بیست و ششم		
ماشین ظرفشویی ۲۵۱	ماشین ظرفشویی ۲۵۲	ماشین ظرفشویی ۲۵۱
طرز عملکرد ماشین ظرفشویی ۲۵۲	مدار الکتریکی ماشین ظرفشو ۲۵۵	طرز عملکرد ماشین ظرفشویی ۲۵۲
قسمتهای مهم یک ماشین ظرفشویی ۲۵۷	طريقه نصب ماشین ظرفشو و چک کردن آن ۲۶۰	قسمتهای مهم یک ماشین ظرفشویی ۲۵۷

۲۶۱ عیوب احتمالی در ماشین ظرفشو

فصل بیست و هفتم

۲۶۴	لباس خشککن
۲۶۵	لباس خشککن
۲۶۶	خشککن گازی
۲۶۷	قسمتهای یک ماشین لباس خشککن
۲۶۷	۱- موتور
۲۶۷	۲- تایمرها
۲۶۸	۳- سولنوئیدهای اصلی خشککن گازی
۲۶۸	۴- سیم گرمکن
۲۷۱	خشککن‌های برقی
۲۷۴	عیوب احتمالی در ماشین لباس خشککن

فصل بیست و هشتم

۲۷۶	ماشین لباسشویی
۲۷۷	ماشین لباسشویی
۲۷۸	ماشین لباسشویی نیمه اتوماتیک
۲۷۸	ماشین لباسشویی نیمه اتوماتیک سطلی
۲۷۹	عملکرد ماشین لباسشویی نیمه اتوماتیک سطلی
۲۷۹	مدار الکتریکی و نکات ایمنی ماشین لباسشویی نیمه اتوماتیک سطلی
۲۸۰	ماشین لباسشویی نیمه اتوماتیک دو مخزن (دو قلو)
۲۸۰	عملکرد و مدار الکتریکی ماشین لباسشویی دو قلو
۲۸۱	لباسشویی تمام اتوماتیک
۲۸۲	ساختمان و قسمتهای مختلف ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک
۲۸۲	الف- قسمتهای مکانیکی ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک
۲۸۷	ب- قسمتهای الکتریکی ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک
۳۰۱	مدار الکتریکی ماشین لباسشویی
۳۰۵	جدول راهنمای انتخاب برنامه ماشین لباسشویی
۳۱۱	نکات ایمنی در هنگام کاربری ماشین لباسشویی

فصل بیست و نهم

دستگاه کنترل کننده رطوبت هوای منزل ۳۱۶
کنترل کننده رطوبت هوای منزل ۳۱۷
خشک کننده هوای ۳۱۷
مرطوب کننده هوای ۳۱۸

فصل سی ام

یخچال و فریزر ۳۲۰
یخچال ۳۲۱
گازهای سرماساز (مبرد) ۳۲۱
اجزاء مکانیکی تشکیل دهنده یخچال ۳۲۳
۱- کمپرسور یخچال ۳۲۲
۲- رادیاتور خنک کننده (کندانسور) ۳۲۵
۳- محفظه تولید یخ (اوپراتور) ۳۲۶
۴- فیلتر (درایر) ۳۲۶
۵- لوله مویی (کاپیلاری تیوب) ۳۲۷
اجزاء الکتریکی تشکیل دهنده یخچال ۳۲۸
تحویه تولید و ایجاد سرما در یخچال ۳۲۹
برفک در یخچالها ۳۳۴
ترکیب یخچال و فریزر ۳۳۹
یخچال و فریزر قابل تغییر ۳۴۱
یخساز اتوماتیک ۳۴۲
بخشهای دیگر یخچال و فریزر ۳۴۳
مدار الکتریکی یخچال فریزر ۳۴۴
آزمایشات قسمتهای مختلف یخچال و فریزر ۳۴۸
عیوب احتمالی در یخچال و فریزر ۳۵۰

فصل سی و یکم

۳۵۵	دستگاه تهویه مطبوع
۳۵۵	قسمتهای مختلف یک تهویه مطبوع
۳۵۷	دستگاه تهویه با پمپ حرارتی
۳۵۹	مدار الکتریکی دستگاه تهویه مطبوع
۳۶۰	عیوب احتمالی دستگاه تهویه مطبوع

فصل سی و دوم

۳۶۲	کولر گازی
۳۶۳	کولر گازی
۳۶۳	قسمتهای مختلف کولر گازی
۳۶۵	مدار الکتریکی کولر گازی
۳۶۵	عیوب احتمالی در کولر گازی

فصل سی و سوم

۳۶۸	کولر آبی
۳۶۹	کولر آبی
۳۶۹	قسمتهای مختلف یک کولر آبی
۳۶۹	الف- قسمتهای مکانیکی کولر آبی
۳۷۱	ب- قسمتهای الکتریکی کولر آبی
۳۷۳	انتخاب کولر آبی
۳۷۵	مدار الکتریکی کولر آبی
۳۷۵	عیوب احتمالی در کولرهای آبی
۳۸۰	نمونه سوالات تعمیر لوازم خانگی

فصل اول

مبانی برق

- » الکترونها
- » ولتاژ
- » جریان
- » مقاومت الکتریکی
- » قانون اهم
- » توان و کار الکتریکی
- » مدارات الکتریکی
- » قانون گره
- » جریانهای الکتریکی
- » چگونگی پیدایش و تولید جریان متناوب
- » واحدهای اندازهگیری

الكترونها


می‌دانید که کوچکترین جزء هر عنصر اتم است که خواص آن عنصر را دارد. که این اتم خود از دو قسمت تشکیل شده است:

۱- هسته اتم

در هسته اتم پروتونها (بار الکتریکی مثبت) و نوترونها (خنثی) قرار دارند.

۲- لایه‌های الکترونی

این لایه‌ها در اطراف هسته اتم قرار دارند.

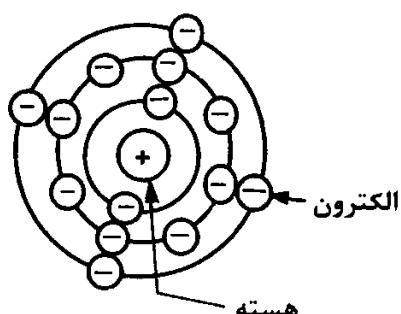

شکل ۱-۱ اتم سیلیسیم با ۴ الکترون در لایه ظرفیت آن

در هر اتم تعداد لایه‌ها و تعداد الکترونها با اتم دیگر متفاوت می‌باشد. به آخرین لایه (آخرین مدار الکترونی اطراف هسته) لایه والانس گویند. آخرین لایه هر اتم و عنصر مشخص کننده رسانایی و یا نارسانایی آن عنصر نسبت به جریان برق می‌باشد.

۱) تعداد الکترون‌های لایه آخر

الف - $n < 4$

اگر چنین حالتی برقرار باشد آن عنصر یا اتم متعلق به گروه رساناهای یا هادیها می‌باشد که جریان برق را به خوبی از خود عبور می‌دهند.

ب - $n = 4$

اگر چنین حالتی برقرار باشد آن عنصر یا اتم متعلق به گروه نیمه هادیها می‌باشد. (نیمه هادیها، عناصری می‌باشند که جریان برق را در شرایطی خاص از خود عبور می‌دهند.)

ج - $n > 4$

اگر چنین حالتی برقرار باشد این عناصر یا اتمها متعلق به گروه نارساناهای یا عایقهای می‌باشند.

حرکت الکترونها (بر اثر هر گونه تحریک) در هر عنصر یا اتم به وجود آور نده جریان برق می باشد.


در ذیل چند روش به وجود آوردن جریان برق (حرکت الکترونها) آورده شده است:

- ۱- به وسیله حرارت
- ۴- به وسیله اثر مغناطیسی
- ۲- به وسیله نور و فوتون
- ۵- به وسیله اثرات شیمیایی (باطری)
- ۳- به وسیله اصطکاک (مالش)
- ۶- به وسیله ایجاد فشار بر روی کریستالها (گیرنده های صوتی)

توجه: هر چیز قابل اندازه گیری را کمیت گویند که هر کمیت واحد خاصی دارد.

ولتاژ

گفتیم که به وسیله روش هایی که قبلًا گفته شد به اتمها نیرو وارد می شود که سبب آزاد شدن الکترون های آنها (الکترون های آزاد) می گردد که این الکترون ها با الکترون های مجاور برخورد می کنند که سبب آزاد شدن آن الکترون ها می شود. که در اثر تجمع الکترون های آزاد قطب منفی به وجود خواهد آمد و اتم هایی که الکترون های خود را از دست داده اند قطب مثبت را تشکیل می دهند. که این اختلاف باعث به وجود آمدن اختلاف سطح می شود. که به این اختلاف سطح، ولتاژ گویند. که به ولتاژ یا اختلاف سطح الکتریکی عامل به حرکت در آور نده بار های الکتریکی می گویند. ولتاژ را با علامت V یا U نشان می دهند که واحد اندازه گیری آن ولت است که آن را با علامت V نشان می دهند و برای اندازه گیری ولتاژ از دستگاهی به نام ولت متر استفاده می کنند که ولت متر را در مدارات به صورت موازی می بندند.

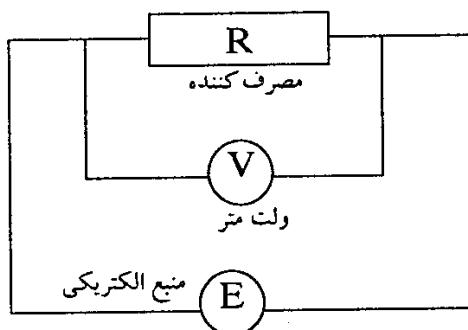

شکل ۱-۲

بعضی اوقات لازم است که ولتاژ‌های بالایی در نظر گرفته شود که بر این اساس پیشوندهایی در اول ولت قرار می‌گیرد که عبارتنداز:


$$M\text{V} = 10^6 \text{V} = 1,000,000 \text{V}$$

$$K\text{V} = 10^3 \text{V} = 1,000 \text{V}$$

جريان

حرکت الکترونها در واحد زمان جریان الکتریکی گویند. جریان الکتریکی را با علامت I نشان می‌دهند که واحد آن آمپر است که با علامت A نشان می‌دهند و با دستگاهی به نام آمپر متر آن را اندازه‌گیری می‌کنند و این آمپر متر در مدارات به صورت سری قرار می‌گیرند.

نکته: آمپر متر در مدار نباید موازی قرار گیرد. زیرا به سیم پیچ آن آسیب می‌رسد.

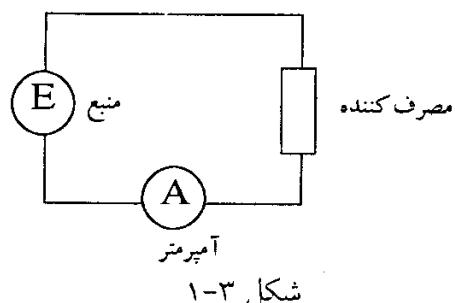

شکل ۱-۳

جریان نیز مانند ولتاژ در بعضی اوقات نیاز به واحد های بزرگتر و یا کوچکتری دارد که به صورت زیر می‌باشد:

$$1\text{KA} = 10^3 \text{A} = 1,000 \text{A}$$

$$1\text{mA} = 10^{-3} \text{A} = 0.001 \text{A}$$

$$1\mu\text{A} = 10^{-6} \text{A} = 0.000001 \text{A}$$

مقاومت الکتریکی

هر چیز و یا عنصری را که در مقابل عبور جریان الکتریکی مخالفت کند مقاومت الکتریکی گویند. که باعث افت ولتاژ در مدار خواهد شد. مقاومت را با علامت R نشان می‌دهند و واحد آن اهم است که آن را با علامت Ω نشان می‌دهند و به طور کلی هر نوع

صرف کنده‌ای (یخچال - بخاری برقی - کولر و....) یک نوع مقاومت می‌باشد. مقاومت را با دستگاهی به نام اهم متر اندازه‌گیری می‌نمایند.

مقاومت نیز مانند دیگر کمیتها دارای پیشوندهایی است که تعدادی از آنها در زیر آمده است:

$$1M\Omega = 1,000,000 \Omega \quad \text{یک مگا اهم}$$

$$1K\Omega = 1,000 \Omega \quad \text{یک کیلو اهم}$$

سیم نیز مانند دیگر عناصر دارای مقاومت می‌باشد. مقاومت یک سیم به چند عامل به شرح زیر بستگی دارد:

۱- طول سیم

مقاومت یک سیم با طول سیم نسبت مستقیم دارد یعنی با زیاد شدن طول مقاومت سیم نیز بیشتر می‌گردد.

۲- دمای سیم

دما نیز با طول سیم نسبت مستقیم دارد.

۳- سطح مقطع سیم

مقاومت یک سیم با سطح مقطع آن نسبت معکوس دارد یعنی با زیاد شدن سطح مقطع سیم مقاومت آن کمتر می‌شود.

۴- مقاومت ویژه سیم

مقاومت ویژه سیم بستگی به نوع سیم به کار رفته دارد.

رابطه‌ای که مقاومت سیم را با آن اندازه‌گیری می‌کند به شرح زیر است:

$$R = \rho \frac{L}{S}$$

R: مقاومت سیم بر حسب اهم

L: طول سیم بر حسب متر

S: سطح مقطع سیم بر حسب mm²

ρ : مقاومت ویژه سیم

نکته: هر صرف کننده جریان برق یک مقاومت می‌باشد.

انواع مختلفی مقاومت در برق وجود دارد که به شرح زیر می‌باشد:


۱- مقاومت ترکیبی

این مقاومت‌ها شامل المان مقاومتی پودر کربن و بدنه استوانه‌ای شکل کائوچویی برای پوشاندن و محافظت کردن از اجزاء و نیز دو سیم در دو سر آن جهت اتصال مقاومت به

مدار می‌باشد. مقاومت کربن حدود ۲۰۰۰ برابر مقاومت مس می‌باشد. پس مقدار کمی از کربن می‌تواند یک مقاومت زیادی را تولید نماید. در این نوع مقاومت پودر کربن با جسم عایقی (الیاف) مخلوط می‌شود که در نتیجه این نوع مقاومت به کربن و الیاف بستگی دارد. در موقع لحیمکاری این مقاومت باید دقت شود که حرارت زیادی به مقاومت منتقل نشود زیرا مقاومت آن تغییر می‌کند.

این مقاومت مزايا و معایبی به شرح زیر دارد:

معایب	مزايا
۱- ضریب حرارتی زیاد	۱- کوچک
۲- داغ شدن در اثر عبور جریان زیاد	۲- سخت
۳- تغییرات ترانس زیاد	۳- ارزان

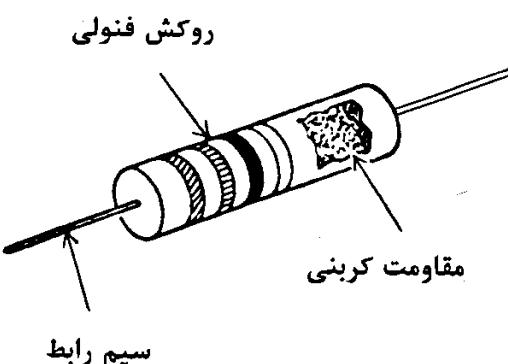

شكل ۱-۴

۲- مقاومتهاي سيم پيچي

این نوع مقاومتها بر خلاف مقاومتهاي ترکيبی که از پودر کربن استفاده می‌شد به علت طول زیاد سیم داخل آن سیم‌ها را به دور هسته می‌پیچند که به این مقاومتها، مقاومتهاي سیم پیچی گویند. این نوع مقاومتها خود دو نوع دارد:


الف- قدرتی

این نوع مقاومت با جریان زیاد به کار می‌رود.

ب- دقیق

این نوع مقاومت برای مواقعی که مقاومتهاي با تقریب خطای خیلی کم لازم است استفاده می‌شود. در هر دوی این مقاومتها آلياً مخصوص از سیم را به دور یک هسته عایق می‌پیچند که سپس آنها را با یک روپوش پلاستیکی یا سرامیکی و یا ماده عایق دیگری می‌پوشانند.

دو انتهای سیمهایی را که به دور هسته پیچیده‌اند، روپوش دار می‌کنند که این سرهای روپوش دار را به عنوان دو سر مقاومت برای اتصال به مدار استفاده می‌کنند. مقاومتهای سیم‌پیچی گرانتر از مقاومتهای ترکیبی می‌باشند.

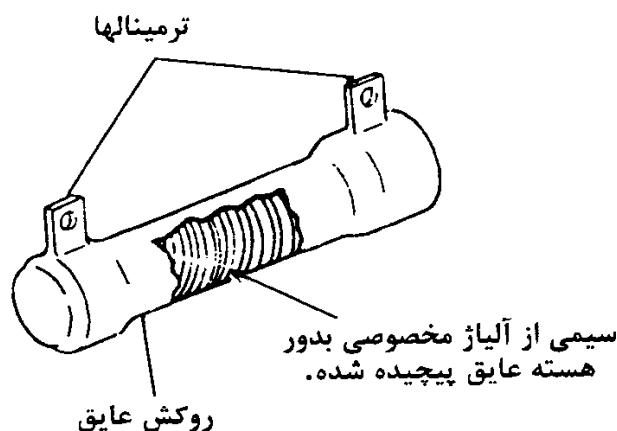


شکل ۱-۵

۳- مقاومتهای لایه‌ای

این نوع مقاومتها ترکیبی از مقاومتهای ترکیبی و مقاومتهای سیم‌پیچی می‌باشند. مقاومتهای لایه‌ای را اغلب به وسیله رسوب دادن نوار نازکی از ماده مقاومت بر یک لوله سرامیکی یا شیشه‌ای می‌سازند. که دو سیم رابط نیز جهت اتصال مقاومت به پوشش‌های انتهایی لوله قرار دارد که برای حفاظت مقاومت کل آن را از ماده عایقی روکش می‌کنند.

میزان مقاومت لایه‌ای بستگی به جنس به کار رفته در لایه آن و نیز ضخامت آن مشخص می‌شود.


نکته: مقاومت لایه‌ای دارای استحکام و نیز کوچکی و ارزانی می‌باشد.

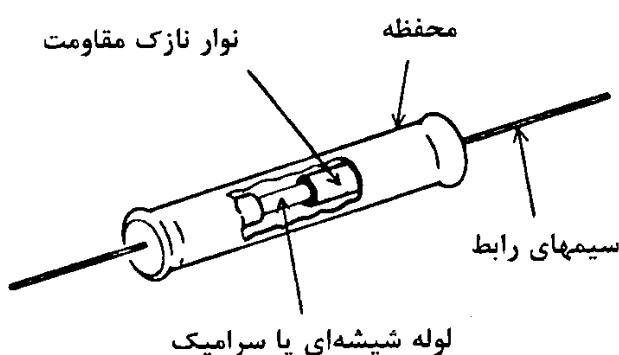

شکل ۱-۶

۴- مقاومتهاي ثابت


این نوع مقاومتها همانطور که از نامش پیداست ثابت می باشند و این مقاومتها ترکیبی از مقاومتهاي ترکیبی، سیمپیچی و لایه‌ای می باشد.

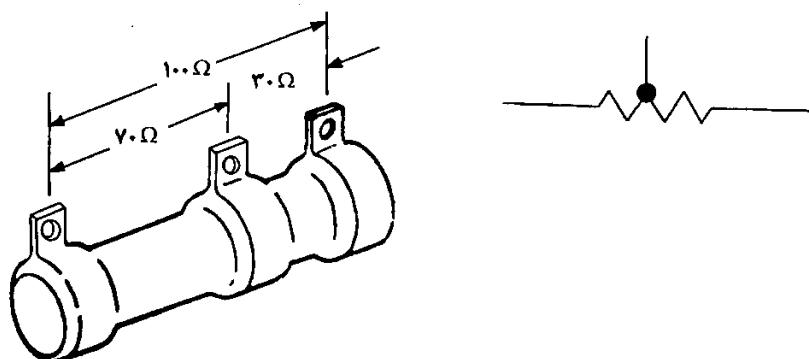

شکل ۱-۷

۵- مقاومتهاي قابل تنظيم

این مقاومتها قابل تغییر می باشند و از صفر تا یک حد تعیین و مشخص شده قابل تنظیم می باشند. این مقاومتها مشابه مقاومتهاي سیمپیچی شده می باشند. با این تفاوت که مقدار یا تمامی سیمپیچی آن در مسیر جريان قرار گرفته است و یک کشوی متحرک با ترمینال به آن متصل شده است که در تمام طول سیمپیچی حرکت می نماید. مقاومت آن بین ترمینال متحرک و هر یک از ترمینالهای انتهایی به وضعیت کشوی متحرک بستگی دارد.

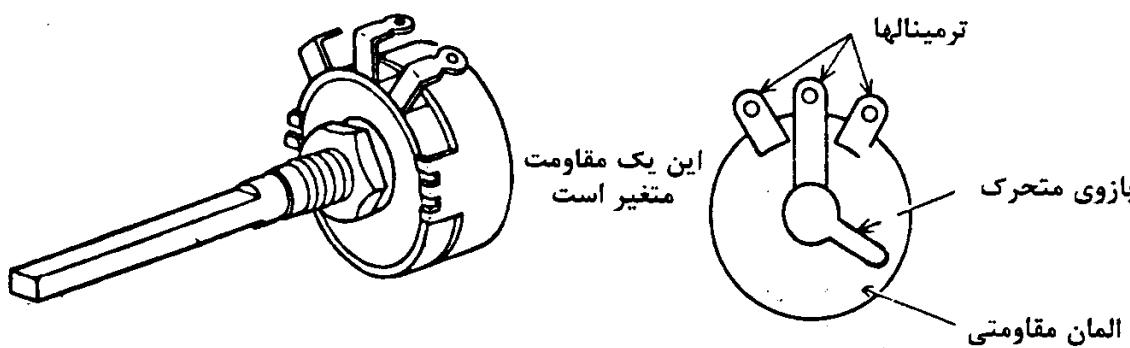

شکل ۱-۸ علامت اختصاری یک مقاومت قابل تنظیم شکل ۱-۹ یک مقاومت قابل تنظیم


۶- مقاومتهاي متغير

در بعضی از وسائل برقی نیاز است که بعضی از مقاومتها تغییر کند همانند پیچ ولوم رادیو. مقاومتهاي متغير از یک المان مقاومتی دوار که داخل محفظه‌ای قرار گرفته تشکیل شده

است که این المان مقاومتی می‌تواند به صورت سیم پیچی و یا ترکیبی و یا لایه‌ای باشد. که یک کن tact متحرک نیز بر روی این مقاومت حرکت می‌نماید که در نتیجه اتصال الکتریکی با آن برقرار خواهد شد. در این مقاومتها کن tact متحرک به وسیله یک محور گردانده می‌شود که مقاومت بین کن tact متحرک و انتهای المان مقاومت به وضعیت میله یا محور بستگی دارد. هر دو انتهای المان مقاومتی و کن tact متحرک به ترمینالهای خارجی وصل می‌باشند و هنگامی که هر سه ترمینال به مدار متصل می‌باشند مقاومت را پتانسیومتر گویند. اگر ترمینال مرکزی و یکی دیگر از ترمینالها در مدار به کار برد شود مقاومت را رئوستا گویند.



شکل ۱-۱۰

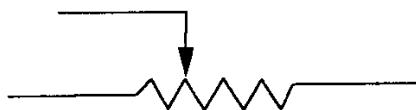

شکل ۱-۱۱ علامت اختصاری مقاومت متغیر

۷- مقاومتها رنگی

مقدار این مقاومتها به وسیله رنگ آنها مشخص می‌شود. این مقاومتها لوله‌ای شکل می‌باشند. چهار رنگ روی این مقاومتها مشخص شده است که سه تای آنها نزدیک به یکدیگر و یکی از آنها با این سه تا فاصله دارند که مربوط به خطای مقاومت می‌باشند. روش خواندن مقاومتها رنگی به شرح زیر می‌باشد. ضریب عدد مربوط به رنگ دوم عدد مربوط به رنگ اول

- ۱- رنگ اول نشان دهنده اولین رقم صحیح مقدار مقاومت است.
- ۲- رنگ دوم نشان دهنده دومین رقم صحیح مقدار مقاومت است.
- ۳- رنگ سوم نشان دهنده ضریب می‌باشد به عبارتی تعداد صفرهای جلوی دو عدد قبل را مشخص می‌کند.

حال با مثالهای زیر می‌توانید بهتر موضوع را دریابید.

رنگ سوم رنگ دوم رنگ اول

قرمز بنفش زرد

$$4 \quad 7 \quad \times 100 = 4700 \text{ اهم} = 4.7 \text{ K}\Omega$$

آبی سبز خاکستری


$$8 \quad 5 \quad \times 1,000,000 = 8,000,000 \text{ اهم} = 8.0 \text{ M}\Omega$$

آبی زرد سیاه

$$6 \quad 4 \quad \times 1 = 6 \text{ اهم}$$

سفید سیاه نارنجی

$$9 \quad 0 \quad \times 1,000 = 9,000 \text{ اهم} = 9.0 \text{ K}\Omega$$

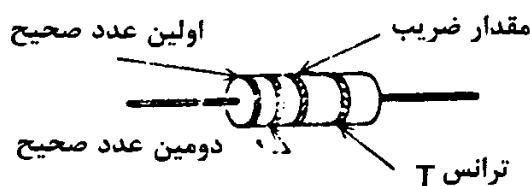

شکل ۱-۱۲

رنگ چهارم مشخص کننده ترانس یا خطای مقاومت می‌باشد که مقدار آن نیز با رنگ مشخص می‌شود.

ترانس	ضریب	اعداد	اعداد	رنگ
	$\times 1$	۰	۰	سیاه
$\pm \% 1$	$\times 10$	۱	۱	قهوه‌ای
$\pm \% 2$	$\times 100$	۲	۲	قرمز
	$\times 1000$	۳	۳	نارنجی
	$\times 10 \text{ K}\Omega$	۴	۴	زرد
	$\times 100 \text{ K}\Omega$	۵	۵	سبز
	$\times 1 \text{ K}\Omega$	۶	۶	آبی
	$\times 10 \text{ K}\Omega$	۷	۷	بنفش
	$\times 100 \text{ K}\Omega$	۸	۸	خاکستری
$\pm \% 20$	$\times 1000 \text{ K}\Omega$	۹	۹	سفید
$\pm \% 5$	-	-	-	طلایی
$\pm \% 10$	-	-	-	نقره‌ای

جدول ۱-۱

از مقاومتها رنگی جهت محدود نمودن جریان و ولتاژ مصرف کننده‌های کم ولتاژ به کار می‌رود.

۸- مقاومت سیمی (المنتی)

این مقاومتها به هنگام عبور جریان برق تولید حرارت می‌کنند که در وسایل برقی که نیاز به گرمای دارند استفاده می‌شود. این مقاومتها به صورت تخت یا مفتولی استفاده می‌شوند. که در وسایلی همچون سماور و اتو و پلوپز و..... استفاده می‌شوند. جنس این مقاومتها از کُرم نیکل یا کُرم آلمینیوم می‌باشد.

شارون اهم

رابطه‌ای بین مقاومت و جریان و ولتاژ قرار دارد که به صورت زیر می‌باشد:
که توسط آن می‌توان جریان عبوری از یک مدار بسته را با منبع و مقاومت معلوم بدست آورد.

$$I_{(A)} = \frac{V(v)}{R(\Omega)}$$

$$\frac{\text{ولتاژ (ولت)}}{\text{مقاومت (اهم)}} = \text{جریان (آمپر)}$$

به طور مثال اگر در یک مدار منبع ولتاژی برابر 100~V ولت و مصرف کننده‌ای به اندازه 20~A اهم داشته باشیم جریان مصرفی آن به صورت زیر خواهد بود:

$$I = \frac{V}{R} = \frac{100}{20} = 5\text{~A}$$


$$I = \frac{V}{R} \rightarrow \begin{cases} V = R \times I \\ R = \frac{V}{I} \end{cases}$$

توان و کار الکتریکی

کار انجام شده در واحد زمان را توان گویند. توان را با علامت P نشان می‌دهند و واحد اندازه‌گیری آن وات می‌باشد که آن را با علامت W نشان می‌دهند.

$$\frac{\text{کار (ژول)}}{\text{زمان (ثانیه)}} \Rightarrow P(W) = \frac{W(j)}{t(s)} = \frac{RI^2 \cdot t}{t} \Rightarrow P = \begin{cases} R \cdot I^2 \\ \frac{V^2}{R} \\ V \cdot I \end{cases}$$


که به این ترتیب مدار به صورت زیر خواهد شد که هر سه مقاومت سری می‌باشند.

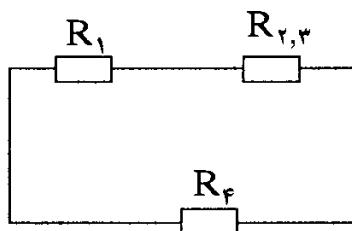

شکل ۱-۲۰

مثال (۲)

در این مدار مقاومتهای R₁ و R₂ با یکدیگر سری و نیز مقاومتهای R_۳ و R_f با یکدیگر

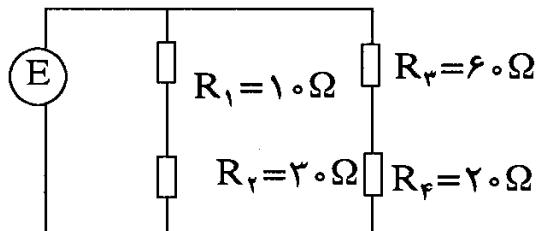


شکل ۱-۲۱

سری می‌باشند. پس:

$$R_{1,2} = R_1 + R_2 = 10 + 30 = 40 \Omega$$

$$R_{3,f} = R_3 + R_f = 60 + 20 = 80 \Omega$$

که بدین ترتیب مدار به صورت زیر خواهد بود:

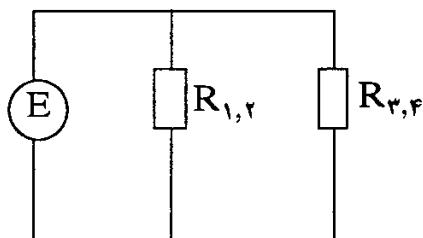

شکل ۱-۲۲

پس مقاومتهای R_{1,2} و R_{3,4} با یکدیگر موازی می‌باشند.

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{R_{1,2}} + \frac{1}{R_{3,4}} \rightarrow$$

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{40} + \frac{1}{80} = \frac{2+1}{80} = \frac{3}{80} \rightarrow R = \frac{80}{3} = 27 \Omega$$

قانون گره

در این قانون که به قانون اول کیرشهف معروف است مقدار جریانهای خروجی در یک گره برابر مجموع جریانهای ورودی در آن گره می‌باشد یعنی جمع جبری جریانهای در یک گره برابر صفر می‌باشد.

$$\Sigma I = 0$$

در شکل مقابل به صورت ساده این قانون را مشاهده می‌کنید: $I_1 = 10A$, $I_4 = 8A$, $I_2 = 5A$, $I_5 = 7A$

\Rightarrow مجموع جریانهای ورودی $I_1 + I_4 + I_5 = 10 + 8 + 7 = 25A$

\Rightarrow مجموع جریانهای خروجی $I_2 + I_3 = 5 + I_3$

بر اساس قانون کیرشهف:

$$\begin{aligned} \Sigma I = 0 &\rightarrow (I_1 + I_4 + I_5) - (I_2 + I_3) = 0 \\ 25 - (5 + I_3) &= 25 - 5 - I_3 = 0 \rightarrow 20 - I_3 = 0 \rightarrow \\ I_3 &= 20A \end{aligned}$$

جريانهای الکتریکی

جريانهای الکتریکی به دو دسته تقسیم می‌شوند که هر یک کاربرد خاصی را دارند.

الف - جریان مستقیم (DC)


قبل‌اگفتیم که عامل بوجود آمدن جریان برق، حرکت الکترونها می‌باشد. هرگاه قطب‌های یک منبع الکتریکی ثابت باشد و تغییر نکند به آن جریان مستقیم و منبع مستقیم (DC) گوییم. مانند یک باطری که قطب‌های مثبت و منفی آن هیچگاه تغییر نمی‌کند و همیشه ثابت است.

ب - جریان متناوب (AC)

هرگاه قطب‌های یک منبع الکتریکی همیشه قابل تغییر باشد و دائمًا قطب‌های مثبت و منفی آن تغییر کند جریان متناوب و منبع متناوب (AC) گوییم. مانند برق شهر که می‌بینید اگر جای دوشاخ یک مصرف کننده را عوض هم نماییم باز هم مصرف کننده کار می‌کند.

چکولک پیدايش و توليد جريان متناوب

برای ایجاد جریان متناوب کافی است که یک کلاف را درون دو قطب مغناطیسی بگردانیم که این کلاف در اثر چرخش، خطوط قوا مغناطیسی را قطع می‌نماید که در آن ولتاژ القاء می‌شود.

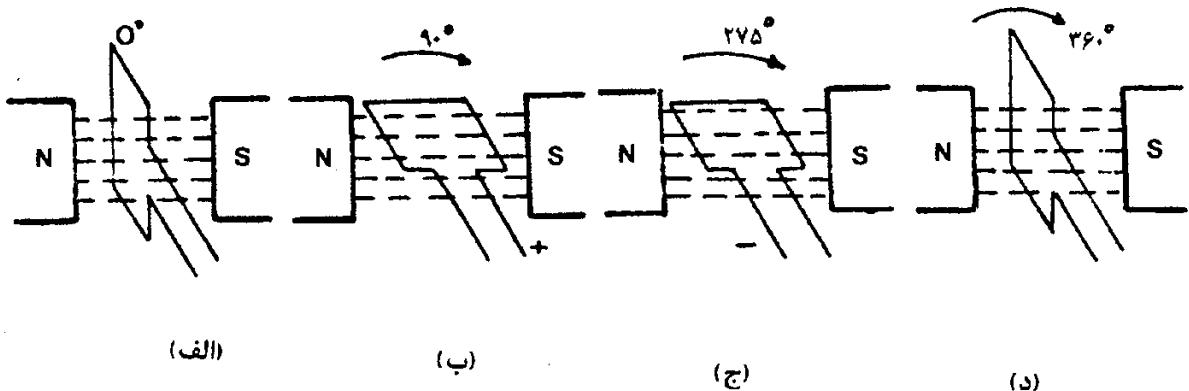


شکل ۱-۲۴ ۱-موج سینوسی بوجود آمده از حرکت دورانی کلاف سیم پیچی درون میدان مغناطیسی

فرکانس -

همانطور که در شکل قبل می‌بینید حرکت موج از صفر به ماکزیم رسیده و بعد به صفر و دوباره از صفر در ناحیه منفی به سوی ماکزیم و مجدداً به سمت صفر بر می‌گردد که این طی مسیر را یک سیکل کامل گویند. تعداد این سیکلها در یک ثانیه را فرکانس گویند که با علامت آنشان می‌دهند.

واحد فرکانس هرتز یا هرتس (Hz) و یا سیکل بر ثانیه (cps) می‌باشد که آن را با دستگاهی به نام فرکانس متر اندازه‌گیری می‌کنند.

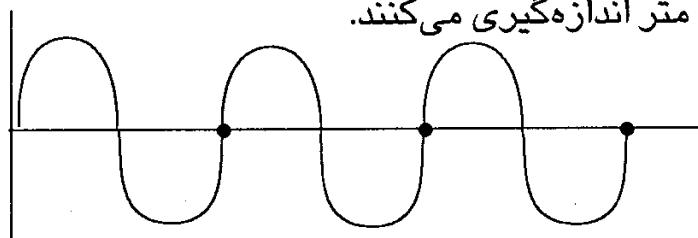


شکل ۱-۲۵ در شکل فوق فرکانس 3Hz می باشد.

- زمان تناوب (پریود)

زمانی را که طول می‌کشد یک سیکل کامل شود زمان تناوب یا پریود گویند. زمان تناوب را با حرف T نشان می‌دهند و واحد آن ثانیه (s) می‌باشد.
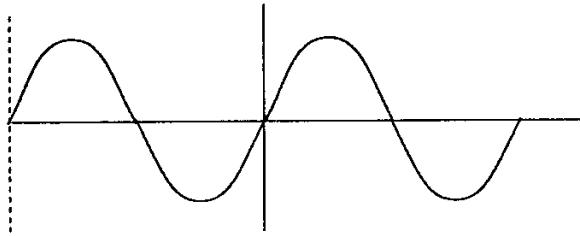
$$T = \frac{1}{f} \rightarrow \begin{cases} f = \frac{1}{T} \\ F \times T = 1 \end{cases}$$




- طول موج

حاصل تقسیم سرعت حرکت جریان بر فرکانس را گویند که برابر سرعت نور ($300,000$ کیلومتر در ثانیه) می‌باشد. طول موج را با علامت λ نشان می‌دهند و آن را برابر حسب متر می‌سنجد.

$$\frac{\text{سرعت جریان}}{\text{فرکانس}} \rightarrow \lambda_{(m)} = \frac{300,000}{f}$$

- مقدار پیک و متوسط و مؤثر جریان یا ولتاژ

مقدار متوسط یک موج سینوسی 63.7% برابر مقدار پیک (حداکثر) و مقدار مؤثر یک موج سینوسی 70.7% مقدار پیک (حداکثر) می‌باشد.

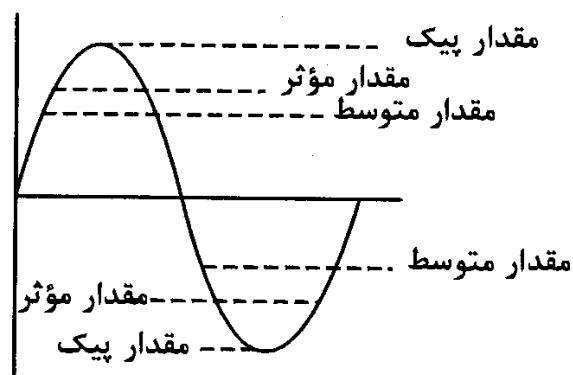

شكل ۱-۲۷

جدول ۱-۲- جدول انتخاب فیوز کندکار برای موتورهایی که مستقیماً به شبکه وصل می‌شوند.

قدرت نامی موتور KW PS cosφ	ولناژ ۲۲۰ ولت			ولناژ ۳۸۰ ولت		
	جریان نامی موتور	جریان نامی فیوز در اتصال Y Δ	جریان	جریان نامی فیوز در اتصال Y Δ	جریان	جریان نامی فیوز در اتصال Y Δ
	[A]	[A] [A]	[A]	[A]	[A]	[A]
۰/۲ ۰/۳ ۰/۶۹	۱/۳	۴ ۲	۰/۷	۲ ۲		
۰/۳۳ ۰/۴۵ ۰/۷۱	۱/۹	۴ ۲	۱/۱	۲ ۲		
۰/۵ ۰/۷ ۰/۷۵	۲/۵	۴ ۴	۱/۴	۲ ۲		
۰/۸ ۱/۱ ۰/۷۸	۳/۷	۶ ۴	۱/۲	۴ ۴		
۱/۱ ۱/۵ ۰/۸۳	۴/۴	۶ ۶	۲/۶	۴ ۴		
۱/۵ ۲/۰ ۰/۸۳	۶/۰	۱۰ ۶	۳/۵	۶ ۴		
۲/۲ ۳/۰ ۰/۸۳	۸/۷	۱۶ ۱۰	۵/۰	۱۰ ۶		
۳/۰ ۴/۰ ۰/۸۴	۱۱/۵	۲۰ ۱۶	۶/۶	۱۰ ۱۰		
۴/۰ ۵/۵ ۰/۸۵	۱۴/۵	۲۵ ۲۰	۸/۵	۱۶ ۱۰		
۵/۵ ۷/۵ ۰/۸۵	۲۰	۳۵ ۲۵	۱۱/۵	۲۰ ۱۶		
۷/۵ ۱۰ ۰/۸۵	۲۷	۳۵ ۳۰	۱۵/۰	۲۵ ۲۰		
۱۱ ۱۵ ۰/۸۶	۳۹	۶۳ ۵۰	۲۲	۳۵ ۲۵		
۱۵ ۲۰ ۰/۸۷	۵۲	۸۰ ۶۳	۳۰	۵۰ ۳۵		
۲۲ ۳۰ ۰/۸۸	۷۵	۱۰۰ ۸۰	۴۴	۶۳ ۵۰		
۳۰ ۴۰ ۰/۸۸	۱۰۳	۱۰۰ ۱۰۰	۶۰	۸۰ ۶۳		
۴۰ ۵۵ ۰/۸۸	۱۳۶	۱۶۰ ۱۶۰	۷۹	۱۰۰ ۸۰		

واحدهای اندازهگیری

می‌دانید که در کشور ما واحد اندازه‌گیری طول متر است که برابر یک چهل میلیونیم طول هر نصف النهار کره زمین می‌باشد.

$$1 \text{ میلیمتر} = 100 \text{ سانتیمتر} = 1 \text{ متر}$$

$$1 \text{ m} = 100 \text{ cm} = 1000 \text{ mm}$$

بعضی مواقع نیاز به واحدهای کوچکتری از اندازه متر می‌باشیم که از پیشوندهایی در ابتدای متر استفاده نموده و اندازه را بیان می‌کنیم:

۱ دسیمتر (dm) = ۰/۱m	۱ دکامتر (Dm) = ۱۰m
۱ سانتیمتر (cm) = ۰/۰۱m	۱ هکتومتر (Hm) = ۱۰۰m
۱ میلیمتر (mm) = ۰/۰۰۱m	۱ کیلومتر (km) = ۱۰۰۰m

در بعضی از کشورهای خارجی سیستم غیر متریک در اندازه‌گیری طول استفاده می‌شود که عبارتند از:

۱ میل (mil) = ۱۶۰۹/۳۴۷ m
۱ اینچ (inch) = ۲/۵۴ cm = ۲۵/۴mm
۱ فوت (ft) = ۱۲in = ۳۰/۴۸ cm = ۳۰۴/۸mm
۱ یارد (yard) = ۳۶ in = ۹۱/۴۴ cm = ۹۱۴/۴mm
۱ ذرع = ۱۰۴cm

مقیاسات و واحدهای اندازه‌گیری سطح نیز به شرح زیر می‌باشند:

۱- مترمربع (m ^۲)	۲- دسیمتر مربع (dm ^۲)
۳- سانتیمتر مربع (cm ^۲)	۴- میلیمتر مربع (mm ^۲)

مقیاسات و واحدهای اندازه‌گیری وزن نیز به شرح زیر می‌باشند:

۱ کیلوگرم (kg) = ۱۰۰۰ gr	۱ یک پوند انگلیس = ۴۵۳gr
۱ من = ۳۰۰ kg	۱ من = ۱۲kg
۱ خروار = ۵gr = ۲۴	۱ قیراط = ۲۰۵/۹gr
۱ پوت = ۱۶/۳۸۱kg	۱ من = ۳kg
۱ قراس = ۱۴۴	۱ چارک = ۱۰ من
۱ تن = ۱۰۰۰kg	۱ سیر = ۱/۴ من
۱ اونس = ۲۸/۳۵gr	۱ سیر = ۷۵gr
۱ گندم = ۰/۱۹۵gr	۱ نخود = ۱۰ سیر

دسمتر مکعب (dm^3) متر مکعب (m^3)

میلیمتر مکعب (mm^3) سانتیمتر مکعب (cm^3)

$1000 \text{ cm}^3 = 1000 \text{ CC}$

$1000 \text{ ml} = 1 \text{ لیتر}$

$1000 \text{ ml} = 1 \text{ بشکه نفت}$

$1000 \text{ بشکه نفت} = 1 \text{ بشکه نفت}$

فصل دوم

سیم و کابل

- ﴿ لحیم و لحیمکاری
- ﴿ انتخاب هادی و مدار
- ﴿ کابل



لحیم و لحیمکاری

می‌دانید که برای انتقال جریان برق از سیم و کابل استفاده می‌شود که هادی و رسانا می‌باشند. حال اگر در مسیری لازم باشد که اتصالی بین سیم و سیم دیگر و یا سیم و فلز دیگری برقرار شود می‌توان از لحیمکاری استفاده کرد.

هرگاه اتصال دائم در جایی لازم داشته باشیم از لحیمکاری استفاده می‌نماییم.
برای لحیمکاری به وسائل زیر نیاز داریم:

۱- سیم لحیم

این سیم از آلیاژ قلع می‌باشد که این قلع معمولاً در اتصالات اکسیده نمی‌شود و مقاومت در گره موردنظر افزایش نمی‌یابد. لحیم آلیاژی از قلع و سرب است که بهترین آلیاژ ترکیبی از ۶۳ درصد قلع و ۳۷ درصد سرب است که نقطه ذوب لحیم را تا ۱۹۰ درجه سانتیگراد کاهش می‌دهد.

لحیم‌های موجود در بازار به دو صورت زیر یافت می‌شوند:

الف- لحیم شمش

این لحیم در حلب‌سازی و صنعت برق به خصوص فشار قوی و قلع کاری سرکابلها استفاده می‌شود.

ب- لحیم مفتول

این لحیم در برق فشار ضعیف و الکترونیک کاربرد فراوانی دارد.

۲- روغن لحیم

برای جوش خوردن و اتصال بهتر در هنگام لحیمکاری از روغن مخصوص استفاده می‌شود.

روغن لحیم، حرارت قطعه را افزایش می‌دهد و سبب ذوب سریع قلع می‌شود.

۳- هویه

این وسیله جهت گرم‌کردن سطح کار و قطعه موردنظر جهت لحیمکاری استفاده می‌گردد.

هویه نیز خود دو نوع می‌باشد:

الف - هویه ساده


برای استفاده از این هویه باید آن را بر روی شعله چراغ گرم کنیم و بعد قلع کاری را توسط آن انجام داد.

ب - هویه برقی


این هویه با برق کار می‌کند که خود نیز بر دو نوع می‌باشد:

۱ - هویه برقی هفت تیری


۲ - هویه برقی قلمی

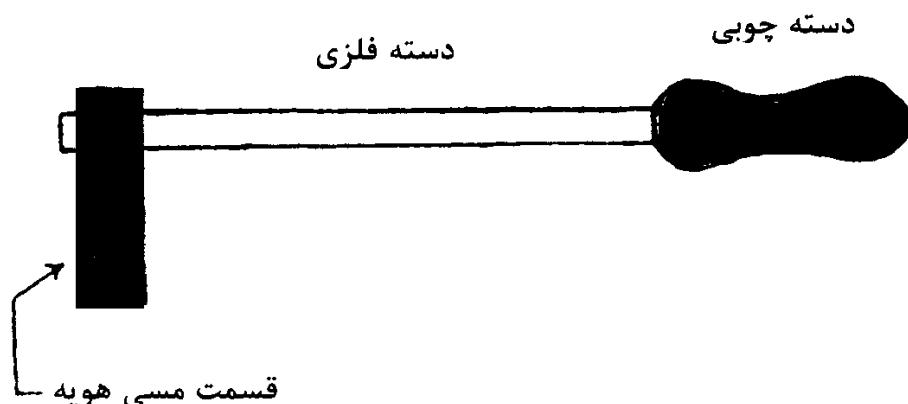

شکل ۲-۱ هویه ساده

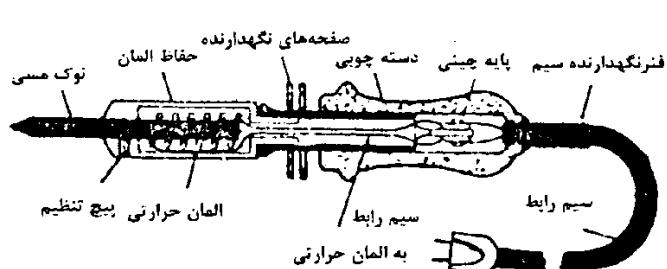

شکل ۲-۳ هویه قلمی

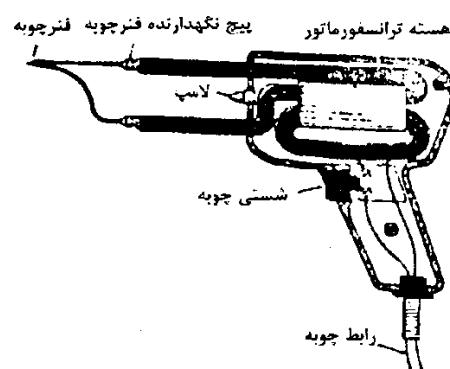

شکل ۲-۲ هویه هفت تیری

مواردی که در عمل لحیمکاری باید رعایت شوند شامل موارد زیر می‌باشند:

- ۱- در هویه‌های برقی نوع هویه از نظر توان و قدرت وجود دارد که (هویه‌های کم وات - هویه‌های با وات بالا) برای استفاده از آنها باید با قطعه کار متناسب باشد.
- ۲- قبل از لحیمکاری، خوب قطعه کار را از نظر چربی و کثافات پاک کنید.
- ۳- قطعات الکترونیکی چون مقاومت، دیود و سیمهای لامپی آرمیچرها و..... در برابر حرارت زیاد بسیار حساس می‌باشند. پس در هنگام لحیمکاری سعی کنید لحیمکاری به سرعت انجام شود و حرارت اضافی و بیش از حد به این قطعات نرسد.
- ۴- باید بدانید که از هویه‌های برقی در زمان طولانی استفاده نکنید زیرا به آن آسیب می‌رسد.

التحاب هادی و مدار

قبل‌آگفتیم که یک مدار ساده دارای چهار عنصر می‌باشد (منبع الکتریکی - مصرف‌کننده - سیمهای رابط - کلید کنترل) در مدارات باید به این نکته توجه کرد که اندازه و نوع هادی متناسب با نوع مدار و آمپراز آن باشد.

اگر سطح مقطع (نمره) یک سیم و هادی متناسب نباشد و قادر به عبور دادن آمپر موردنظر نباشد باعث آسیب دیدن به اجزاء مدار و سوختگی در آنها خواهد شد. از این رو عواملی در انتخاب نوع هادی و سطح مقطع آن موثر می‌باشند که به شرح زیر می‌باشند:

الف - طول مسیر

اگر طول مدار کم باشد این عامل زیاد اهمیت ندارد ولی اگر طول زیاد باشد باید متناسب با طول، نمره سیم نیز افزایش یابد.

ب - مصرف‌کننده

هرچه جریانی که مصرف‌کننده می‌کشد بیشتر باشد باید سطح مقطع سیم و یا کابل را نیز افزایش داد.

ج - نوع مسیر

نوع مسیر مهم و بالاهمیت است. زیرا وقتی که جریان از یک هادی عبور می‌کند داغ می‌شود و اگر انتقال گرما به خوبی صورت نگیرد ممکن است سیم از بین برود و در واقع

گرمای محیط بر افزایش مقاومت مسیر هادی اثر فراوان دارد و تلفات انرژی را افزایش می‌دهد. که از این نظر در برق‌کاری توکار نسبت به روکار (در همان شرایط و با جریان مشابه) باید سطح مقطع انتخاب شده بیشتر باشد.

۵- شرایط مکانیکی

به طور مثال استحکام مکانیکی هادی، استقامت در برابر شرایط محیط

و- عامل اقتصاد

این عامل بستگی به شرایط اقتصادی استفاده کننده دارد.

توجه: عایق سیمهای اکثراً از جنس P.V.C (پلی کلرید و نیل) می‌باشد و حداکثر حرارت مجاز و قابل تحمل در آنها ۷۰ درجه سانتیگراد می‌باشد.

جدول ۱-۲

سطح مقطع mm ²	گروه ۱		گروه ۲		گروه ۳	
	جریان نامی هادی	فیوز	جریان نامی هادی	فیوز	جریان نامی هادی	فیوز
۰/۷۵	-	-	۱۳	۱۰	۱۶	۱۶
۱	۱۲	۱۰	۱۶	۱۶	۲۰	۲۰
۱/۵	۱۶	۱۶	۲۰	۲۰	۲۵	۲۵
۲/۵	۲۱	۲۰	۲۷	۲۵	۳۴	۳۵
۴	۲۷	۲۵	۳۶	۳۵	۴۵	۵۰

کابل

در بعضی اوقات سیم معمولی نمی‌تواند مصرف کننده را از نظر جریان و ولتاژ تغذیه کند و یا احتیاج به استحکام مکانیکی بسیار زیادی می‌باشد که در این موقع از کابل جهت انتقال برق استفاده می‌شود.

در شناسایی کابلها از حروفی استفاده می‌شود که به ترتیب زیر می‌باشند:

N: کابل نرم شده طبق استاندارد VDE با سیم مسی

NA: کابل نرم شده طبق استاندارد VDE با سیم آلومینیومی

Y: عایق P.V.C (اولین Y در ردیف علامتگذاری)

ZY: عایق PE (اولین ZY در ردیف علامتگذاری)

H: ورقه هادی در سیم یا دور عایق سیم جهت محدود کردن حوزه

C: غلاف مسی به عنوان سیم محافظ یا سیم صفر

CW: غلاف از مفتولهای نازک مسی که به صورت موج دار دور کابل پیچیده شده است.

CE: غلاف مسی در کابلهای سه رشته و دور هر یک از عایق رشته ها

S: حفاظ مسی از تسمه تقریباً پهن که دور عایق سیم پیچیده شده است. (به جای H)

SE: حفاظ مسی در کابلهای چند رشته که دور هر یک از سیمهای عایق سیمهای جهت محدود کردن حوزه پیچیده شده است. (به جای H)

T: سیم نگهدارنده از فولاد تابیده شده (مورد استفاده در کابلهای هوایی)

F: زره از سیم تخت فولادی قلع اندواد

R: زره از مفتول فولادی قلع اندواد

GB: تسمه فولادی مارپیچی برای محکم کردن F یا R

Y: عایق P.V.C پوشش خارجی کابل (دومین Y در ردیف علامتگذاری)

ZY: عایق PE پوشش خارجی کابل (دومین ZY در ردیف علامتگذاری)

بعد از این حروف که مبین نوع کابل می باشد علائم و اعداد دیگری جهت مشخص کردن تعداد و سطح مقطع استفاده می شود.

Se: بیضی یک لا Sm: بیضی چند لا

Re: گرد تک لا Rm: گرد چند لا (چند رشته)

پس از این حروف سطح مقطع سیم و پس از یک خط مایل مقطع سیم صفر آورده می شود.


فصل سوم

خازن و کاربرد آن در برق

- ﴿ خازن و ساختمان آن
- ﴿ شارژ و دشواری خازن
- ﴿ اتصال سری و موازی خازن
- ﴿ انواع خازن
- ﴿ انواع کاربرد خازن
- ﴿ مقاومت خازنی
- ﴿ ثابت زمانی
- ﴿ انرژی ذخیره شده در خازن
- ﴿ آزمایش و تست خازن

خازن و ساختمان آن

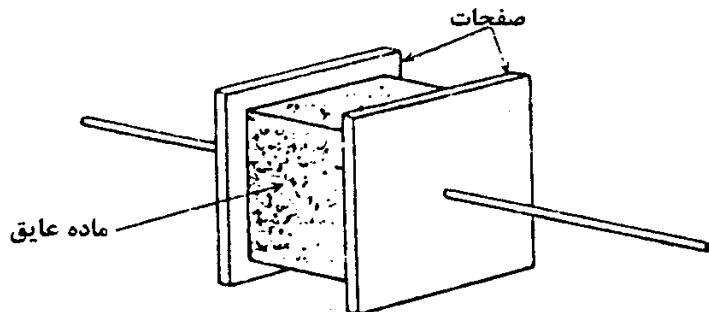به دو صفحه هاری که به وسیله عایقی از یکدیگر جدا شده باشند خازن گویند که اگر این دو صفحه تحت تأثیر اختلاف پتانسیل قرار بگیرند، بین صفحات هاری میدان الکتریکی به وجود می‌آید. به دو صفحه هاری جوشن نیز گفته می‌شود که به هر یک از جوشن‌ها یک سیم متصل می‌شود.



هر دو صفحه و یا هاری ایکه توسط یک عایق از هم جدا شوند تشکیل یک خازن می‌دهند.

شکل ۳-۱ ساختمان خازن

* ظرفیت خازن و عوامل موثر بر آن

خازن ذخیره کننده الکتریسیته می‌باشد. هر خازنی دارای ظرفیت و گنجایش خاصی است. خازن را در برق با حرف C نشان می‌دهند و واحد سنجش خازن فاراد (F) می‌باشد. البته از آنجایی که فاراد واحد بزرگی است از واحدهای کوچکتر استفاده می‌شود.

$$mF = \frac{1}{1000} F = 10^{-3} F \text{ میلی فاراد}$$

$$\mu F = \frac{1}{1,000,000} F = 10^{-6} F \text{ میکروفاراد}$$

$$nF = \frac{1}{1,000,000,000} F = 10^{-9} F \text{ نانوفاراد}$$

$$pF = \frac{1}{1,000,000,000,000} F = 10^{-12} F \text{ پیکوفاراد}$$

ظرفیت یک خازن به عواملی بستگی دارد که تعدادی از آنها در زیر آمده است:

۱- سطح صفحات

ظرفیت یک خازن با سطح صفحات خازن نسبت مستقیم دارد یعنی هر چه سطح صفحات خازن بزرگتر شود، ظرفیت خازن نیز بیشتر می‌شود.

۲- قطر دی الکتریک (فاصله صفحات از یکدیگر)

ظرفیت یک خازن با قطر دی الکتریک (عایق) نسبت معکوس دارد یعنی با زیاد شدن فاصله عایقها، ظرفیت خازن بیشتر می‌شود.

۳- جنس دی الکتریک

ظرفیت یک خازن با جنس و ضریب دی الکتریک به کار رفته در آن نسبت مستقیم دارد.

شارژ و دشارژ خازن

به محض اتصال جوشن‌ها به ولتاژ برق، بارهای الکتریکی (الکترونها) به حرکت درمی‌آیند و به دلیل عایق دی الکتریک در سطح جوشن‌ها انباشته می‌شوند که این انباشته شدن سبب پیدایش میدان الکتریکی می‌شود که این میدان ایجاد شده همان شارژ کامل خازن می‌باشد. (عمل پرشدن خازن را شارژ خازن گویند.)

در جریان متناوب با کم شدن ولتاژ، بارهای الکتریکی فوراً تخلیه می‌شوند که به تخلیه خازن دشارژ گویند.

نکته: برای دشارژ خازن کافی است که دو سر آن را برای یک لحظه به یکدیگر متصل نمایید.

جدول ۱-۳-۱- ضریب‌های دی الکتریک و قابلیت تحمل دی الکتریکی چند نوع عایق

قابلیت تحمل دی الکتریک V/cm	قابلیت تحمل دی الکتریک (V/mil)	ضریب دی الکتریک (E_R)	نوع عایق
۳۹۴×۸۰	۸۰	۱	هواء
۳۹۴×۱۵۰۰	۱۵۰۰	۲	تفلون
۳۹۴×۱۲۰۰	۱۲۰۰	۲/۵	کاغذ آغشته به پارافین
۳۹۴×۳۷۵	۳۷۵	۴	روغن
۳۹۴×۱۵۰۰	۱۵۰۰	۵	میکا
۳۹۴×۱۶۰۰	۱۶۰۰	۷	اکسید آلمینیم
۳۹۴×۲۰۰۰	۲۰۰۰	۷/۵	شبشه
۳۹۴×۱۴۰۰	۱۴۰۰	۲۶	اکسید تانتالیوم
۳۹۴×۱۰۰۰	۱۰۰۰	۱۲۰۰	سرامیک

عوامل موثر در ظرفیت خازن

این عوامل شامل موارد زیر می‌باشد:

۱- فاصله صفحات از یکدیگر

که این عامل با ظرفیت خازن نسبت عکس دارد به طوری که با زیادشدن این فاصله ظرفیت خازن کمتر می‌شود.

۲- مساحت صفحات خازن

این عامل با ظرفیت خازن نسبت مستقیم دارد یعنی با زیادشدن آن ظرفیت آن نیز بیشتر می‌شود.

۳- جنس دی الکتریک

این عامل نیز با ظرفیت خازن نسبت مستقیم دارد.

$$C = K \frac{A}{d}$$

C : ظرفیت خازن بر حسب فاراد

K : ضریب دی الکتریک عایق خازن

A : مساحت صفحات بر حسب میلیمتر مربع

d : فاصله صفحات از یکدیگر بر حسب سانتیمتر


اتصال سری و موازی خازن

خازنها را نیز مانند مقاومت می‌توان به دو صورت زیر به یکدیگر و مدار بست:

۱- اتصال سری خازن

در برق خازن را با علامت $-$ و $+$ نشان می‌دهند.

اگر چند خازن را به صورت سری به یکدیگر متصل نماییم ظرفیت کل به طریق زیر محاسبه می‌شود.

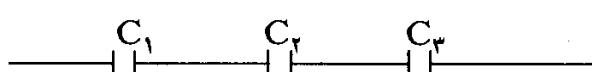


شکل ۳-۲

$$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} + \dots$$

۲- اتصال موازی خازن

اگر چند خازن را به صورت موازی به یکدیگر متصل نماییم ظرفیت کل به روش زیر محاسبه می‌گردد.

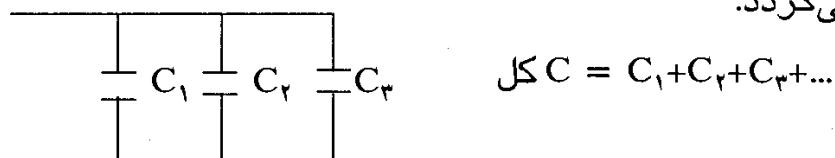


شکل ۳-۳

الواع خازن

اغلب خازنهای مورد استفاده در برق به صورتهای زیر می‌باشند.

۱- خازن کاغذی


این نوع خازنهای به دلیل اندازه کوچک و ارزانی آن کاربرد فراوانی دارند. جنس دی الکتریک آنها کاغذ آغشته به پارافین می‌باشد.

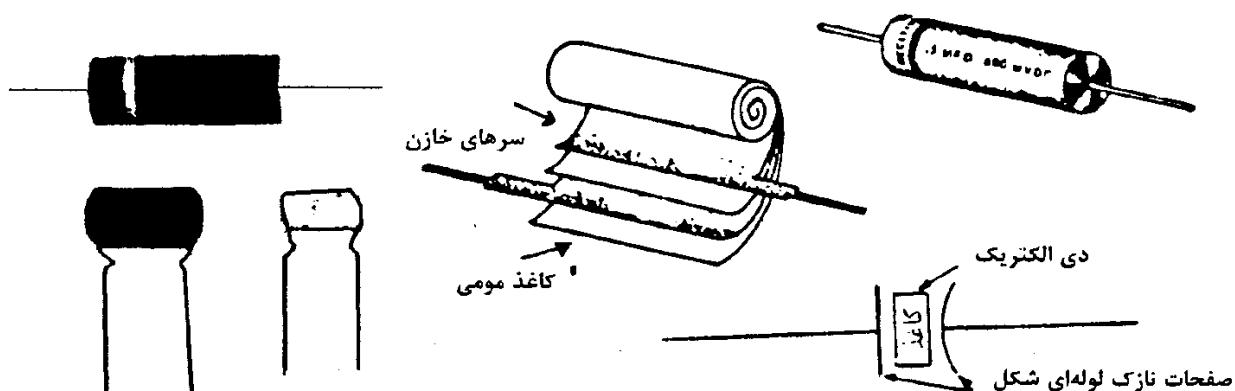

شکل ۳-۴ ساختمان و نمونه‌هایی از خازنهای کاغذی

۲- خازن میکا


این خازن از تعدادی ورقه نازک میکا به عنوان دی الکتریک و تعدادی ورقه نازک تشکیل شده است.

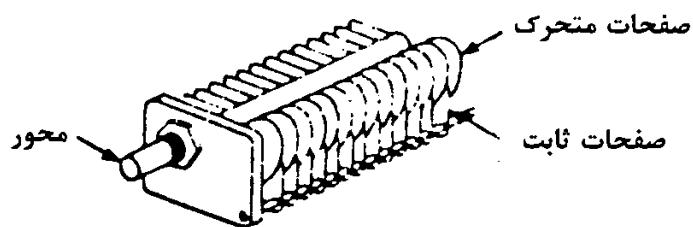

شکل ۳-۸ خازن هوایی متغیر

ب- خازن تریمر

این خازن را توسط پیچ گوشتی می‌توان تنظیم کرد و بسیار کوچک می‌باشد که با تغییر فاصله صفحات آن، ظرفیت خازن تغییر می‌کند. دی الکتریک این خازن از میکاو یا سرامیک می‌باشد.

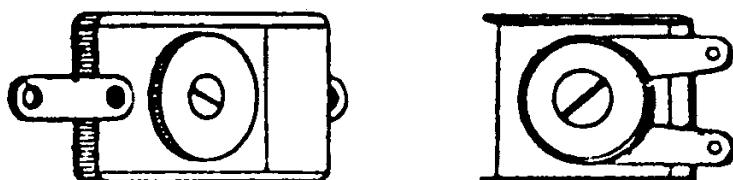

شکل ۳-۹ خازن تریمر

الواع کاربرد خازن

۱- خازن راه انداز

بیشتر موتورهای آسنکرون در هنگام راه اندازی به بیشترین مقدار گشتاور نیاز دارند که خازن در اینجا با ایجاد اختلاف فاز بین میدان اصلی و کمکی گشتاور مورد نیاز را تأمین می‌کند.

۲- خازن اصلاح ضریب قدرت

خازنهایی که در مدارات بدین منظور استفاده می‌شوند در وسایل برقی از جمله کولر آبی و پمپ آب و موتورهای تک فاز و سه فاز و..... به کار برده می‌شوند. (توضیح بیشتر به عهده خواننده می‌باشد).

۳- خازن پارازیت گیر

برای کنترل کردن پارازیت و جرقه‌ها در موتورهای کلکتوردار که اثر زیان‌آوری بر فرکانس‌های صوتی و تصویری دارند از این خازن استفاده می‌شود. (توضیح بیشتر بعداً در فصلهای بعدی داده می‌شود.)

متناوحت خازنی


هر خازن هرچند که ظرفیت آن کم باشد در برابر عبور جریان برق همانند یک مقاومت از خود عکس العمل نشان می دهد که به این عکس العمل خازن، مقاومت خازنی یا راکتانس گویند که با X_C نمایش می دهد. (امپدانس خازنی)

مقاومت خازنی با فرکانس و ظرفیت خازن نسبت معکوس دارد و آن را توسط رابطه زیر

$$X_C = \frac{1}{2\pi f C}$$

مقاومت خازنی بر حسب اهم و فرکانس بر حسب هرتز و ظرفیت خازن بر حسب فاراد می باشد.


مقاومت خازنی در مدارات سری خازنها به صورت زیر محاسبه می شود.

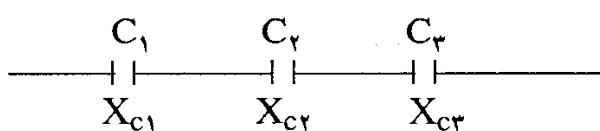

شکل ۳-۱۰

$$\text{کل } X = X_{c1} + X_{c2} + \dots$$

و مقاومت خازنی در مدارات موازی خازنها به صورت زیر محاسبه می شود.

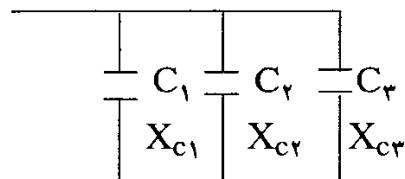

شکل ۳-۱۱

$$\frac{1}{\text{کل } X_C} = \frac{1}{X_{c1}} + \frac{1}{X_{c2}} + \dots$$

نکته ۱: همانطور که در رابطه $\frac{1}{X_C} = \frac{1}{2\pi f C}$ مشاهده می کنید، مقاومت خازنی به فرکانس مدار و منبع بستگی دارد.

نکته ۲: مقاومت خازنی فقط در مدارات AC (متناوب) وجود دارد و در مدارات DC این رابطه برقرار نمی باشد. (چرا؟)

ثابت رعایت

اگر در یک مدار DC یک خازن را با یک مقاومت به صورت سری ببندیم، زمان شارژ

خازن طولانی‌تر از زمانی است که در آن مدار خازن به تنها یی باشد. این زمان شارژ بستگی به مقدار مقاومت و ظرفیت خازن دارد که توسط رابطه زیر محاسبه می‌شود:

$$T = R.C$$

به T ثابت زمانی گویند که واحد آن ثانیه می‌باشد و مدت زمانی است که ولتاژ خازن به $63/2$ ولتاژ کل برسد.

الرژی ذخیره شده در خازن

گفته‌یم که خازن ذخیره کننده الکتریسیته در خود می‌باشد که در نتیجه انرژی نیز در خود ذخیره می‌کند که این انرژی توسط ولتاژ منبع که خازن را شارژ کرده است تأمین می‌گردد.

مقدار انرژی الکتریکی ذخیره شده در یک خازن توسط رابطه زیر محاسبه می‌شود:

$$(j)W = \frac{1}{2} C.V^2$$

در این رابطه:

W : مقدار انرژی ذخیره شده در خازن است که بر حسب ژول می‌باشد.

C : ظرفیت خازن بر حسب فاراد

V : ولتاژ دو سر خازن و بر حسب ولت

آزمایش و تست خازن

برای تست خازن از دو روش تئوری و عملی استفاده می‌شود.

۱- روش تئوری

در این روش از آوومتر در صورتی که خازن تخلیه کامل شده باشد (زیرا به آوومتر صدمه وارد می‌شود) استفاده کنید.

توجه: برای تخلیه خازن می‌توانید توسط یک تکه سیم رابط، دو سر سیمهای خازن را به یکدیگر متصل کنید.

پس از آن رنج آوومتر را روی $1 \times R$ (اهم متر) قرار دهید و سپس به دو سر خازن متصل کنید که در این لحظه عقربه آوومتر متناسب با ظرفیت خازن حرکت می‌کند و بعد به

نقطه اولیه بازمی‌گردد. اگر عقربه به حالت اولیه باز نگشت و یا اصلاً عقربه حرکت نکرد بیانگر نشستی داشتن خازن و یا معیوب بودن آن است که در هر صورت باید تعویض گردد.

نکته: در تست خازنهای پارازیت‌گیر به دلیل کم بودن ظرفیت خازن باید رنج آومتر را روی $K \times 10^4$ قرار دهید و نیز قبل از تست نیاز به تخلیه خازن‌های فوق نمی‌باشد.

۲- تست عملی

در این روش ابتدا خازن را تخلیه نمایید و سپس به وسیله سیمهای رابط خازن را به برق شهر متصل کنید که در این صورت اگر خازن سالم باشد، به محض ارتباط سیمهای با پریز صدای جرقه به گوش می‌رسد. بعد سیمهای خازن را از پریز بیرون آورید و به یکدیگر نزدیک نمایید تا جرقه‌ای حاصل شود که نشانگر تخلیه خازن سالم می‌باشد و در غیر اینصورت خازن خراب و معیوب است. در این روش جرقه حاصله متناسب با ظرفیت خازن است و هرچه ظرفیت خازن بیشتر باشد، جرقه حاصله قویتر است.

نکته: این روش در مورد خازنهای راهانداز و اصلاح ضریب قدرت کاربرد دارد.

فصل چهارم

سیم پیج (سلف - بوبین)


- » بوبین
- » ثابت زمانی
- » مقاومت القایی
- » اتصال سری و موازی سلف
- » اتصال متقابل سلفها
- » انرژی ذخیره شده در سلف

بوبین

چنانچه مقداری سیم را دور محور یا هسته‌ای بپیچانید، بوبین و یا سلف و یا سیم پیچ ساخته‌اید.

هسته نقش مهمی در سیم پیچ دارد از جمله:

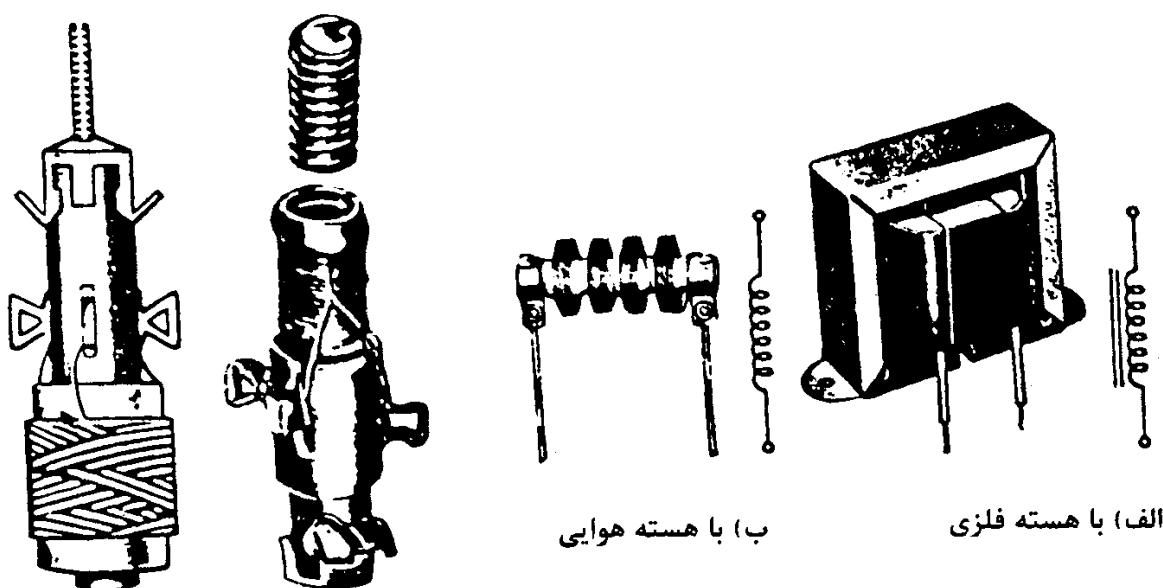
- الف- اثر القایی ب- تکیه‌گاه ج- جهت نگهداری و پیچاندن



ج) با هسته متغیر مغناطیسی د) با هسته متغیر فلزی

شکل ۴-۱ انواع بوبین‌ها با هسته‌های مختلف

اغلب بوبینهایی که دارای هسته فلزی می‌باشند دارای دو یا چند سری می‌باشند که بیشتر آنها دارای تعداد دور استانداردی می‌باشند که به آنها چوک گویند مانند چوک مهتابی - چوک بلندگو و.....

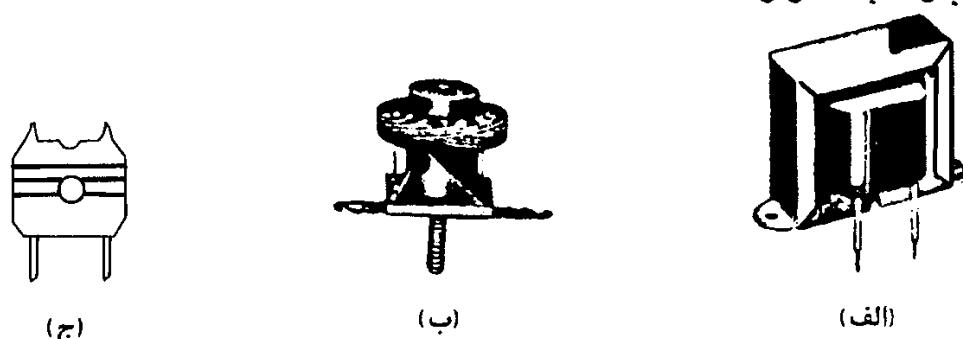

شکل ۴-۲-الف- چوک بلندگو ب- چوک فرکانس بالای بدون پوشش ج- چوک فرکانس بالای با پوشش

اگر دو سر یک هادی به یک جریان مستقیم متصل شود شدت جریان از صفر به ماکزیم خود می‌رسد و میدان مغناطیسی در اطراف هادی تیز از صفر به ماکزیم خود می‌رسد و تا زمانیکه جریان در هادی جاری است میدان در ماکزیم مقدار خود باقی می‌ماند و اگر مدار بازگردد، جریان صفر می‌شود و میدان مغناطیسی نیز به سمت صفر می‌میل می‌کند. و چنانچه دو سر یک هادی را به یک جریان متناوب متصل کنیم، مقدار جریان همواره تغییر خواهد کرد که در نتیجه شدت میدان مغناطیسی نیز در اطراف هادی همواره تغییر می‌کند که اگر جریان افزایش یابد، میدان نیز قویتر می‌شود. و بر عکس اگر جریان کم شود، میدان نیز کمتر خواهد شد.

پس نتیجه می‌گیریم که یک سلف ذخیره کننده میدان مغناطیسی است.

سلف را در مدارات الکتریکی با حرف L نشان می‌دهند (ضریب خودالقا - اندوکتانس) واحد سنجش ظرفیت اندوکتانس یا سیم پیچ، هانری می‌باشد که با H نشان می‌دهند. سلف را در مدارات با علامت زیر نشان می‌دهند.

عوامل موثری در مقدار ظرفیت یک سلف و یا اندوکتانس سلف وجود دارند که عبارتند از:

۱- جنس هسته

این هسته امکان دارد از جنس مواد مغناطیسی و یا غیر مغناطیسی باشد. (هسته‌های با مواد مغناطیسی، تمام خطوط قوای مغناطیسی ایجاد شده توسط سلف را به راحتی و سهولت از خود عبور می‌دهند.)


قابلیت پرمابلیته (قابلیت نفوذپذیری) مواد مغناطیسی زیاد می‌باشد که بدین منظور به این مواد، مواد فرومغناطیسی گویند.

پرمابلیته هسته را با حرف μ (مو یا میو) نشان می‌دهند.

پرمابلیته مواد نسبت به هوا (μ_0) سنجیده می‌شود که به صورت زیر خواهد بود.

$$\mu = \mu_r \times \mu_0$$

$4\pi \times 10^{-7} = \mu_0 \mu_r$ برای مواد فرومغناطیسی از 100 بزرگتر و برای مواد غیر مغناطیسی برابر یک باشد.

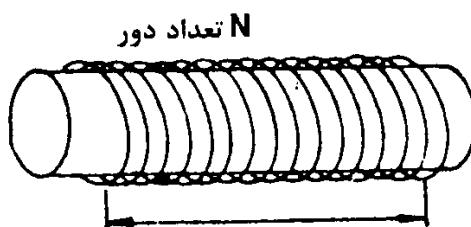

شکل ۴-۳ پارامترهای مهم در یک سلف

۲- عوامل فیزیکی

این عوامل شامل موارد زیر می‌باشد.

۱- طول سیم پیچ

۲- تعداد دور سیم پیچ

۳- سطح مقطع هسته

قابل توجه می‌باشد که اندوکتانس یک سلف را با رابطه زیر محاسبه می‌کنند:

$$L = \frac{\mu \cdot A \cdot N^2}{L}$$

مکانیزم

اندوکتانس بر حسب هانزی

ضریب نفوذپذیری هسته

تعداد دور سیم پیچ

سطح مقطع هسته

طول سیم پیچ بر حسب متر

ثابت زمانی سلف

چنانچه در یک مدار اهمی جریان مستقیم، شدت جریان به صورت لحظه‌ای افزایش پیدا کند به عبارتی با بستن کلید، جریان به صورت ناگهانی از صفر به ماکزیمم می‌رسد و دوباره با قطع کلید، از ماکزیمم به صفر می‌رسد ولی اگر یک بویین به مدار اضافه گردد دیگر جریان به صورت لحظه‌ای تغییر نخواهد کرد.

در یک مدار اهمی سلفی، مدت زمانی را که طول می‌کشد تا جریان به $63/2$ جریان نامی خود برسد را ثابت زمانی گویند. که این ثابت زمانی به مقدار مقاومت و اندوکتانس سلف بستگی دارد.

$$T_{(s)} = \frac{L(H)}{R(\Omega)}$$

لازم به ذکر است که در مدارات اهمی خازنی و یا اهمی سلفی، 5 ثابت زمانی طول می‌کشد تا جریان به مقدار ماکزیمم و یا می‌نیم خود برسد.


ملاوحت القایی (ملاوحت ظاهری سلف)

سلف نیز در جریان متناوب همانند خازن از خود عکس العمل نشان می‌دهد و از خود مقاومت نشان می‌دهد که این مقاومت به فرکانس و اندوکتانس سلف بستگی دارد که واحد اندازه‌گیری مقاومت القایی اهم است و از رابطه زیر محاسبه می‌شود:


$$X_L = 2\pi f L$$

اندوکتانس بر حسب هزاری بر حسب اهم
فرکانس

اتصال سری و موازی سلف

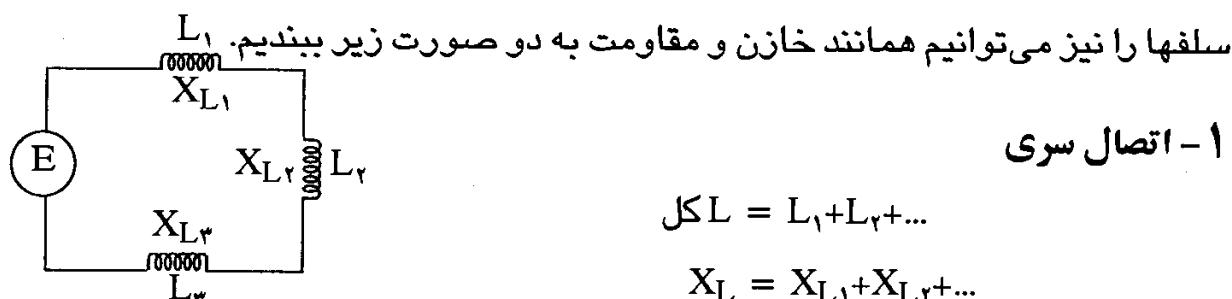

شكل ۴-۴

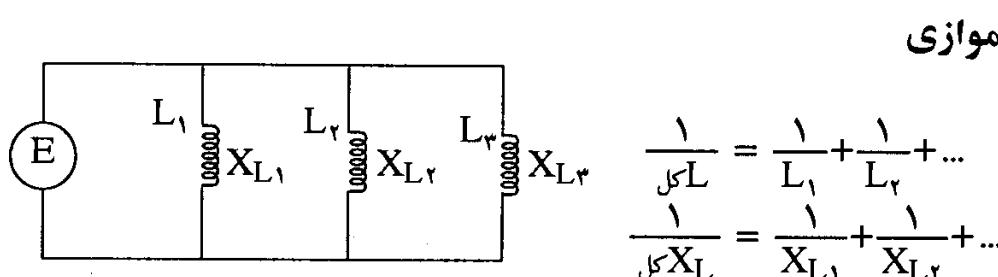

شكل ۴-۵

القای متقابل سلفها

اگر دو سیم پیچ را طوری به یکدیگر نزدیک کنیم که خطوط قوای تولید شده در یک سیم پیچ، حلقه‌های سیم پیچ دیگری را قطع می‌کند و سیم پیچ دوم القا می‌شود که این ولتاژ القا شده جریانی را در سیم پیچ اول و نیز در سیم پیچ دوم تولید می‌کند به عبارتی دو سیم پیچ بر یکدیگر القا متقابل دارند.

درجه ارتباط خطوط قوا را توسط ضریب کوپل‌لر بیان می‌کنند. که ضریب

کوپلاژ را با حرف K نشان می‌دهند که اگر این ضریب برابر یک باشد، کوپلاژ را کامل (سفت) و اگر ضریب کوپلاژ کمتر از یک باشد کوپلاژ را ناقص (سست) گویند.



ضریب القای متقابل را با حرف M نشان می‌دهند که از رابطه زیر محاسبه می‌کنند:

$$M = K \sqrt{L_1 L_2}$$

L₁: اندوکتانس سلف اول بر حسب هانری

L₂: اندوکتانس سلف دوم بر حسب هانری

K: ضریب کوپلاژ (بدون واحد می‌باشد).

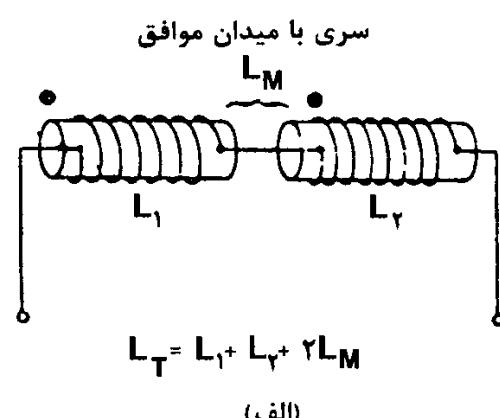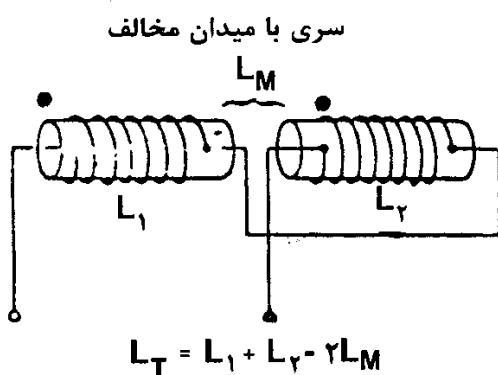

شکل ۴-۶ اتصال بویین‌ها با کوپلاژ

اندوکتانس کل در صورتی که دو بویین به صورت سری و در جهت یکدیگر قرار گیرند:

$$L = L_1 + L_2 + 2M$$

اندوکتانس کل در صورتی که دو بویین در خلاف جهت یکدیگر قرار گیرند:

$$L_1 = L_1 + L_2 - M$$

الرژی ذخیره شده در سلف

قبل‌اً گفتیم که سلف ذخیره کننده میدان مغناطیسی می‌باشد که این ذخیره‌سازی سبب ذخیره کردن انرژی در سلف خواهد شد و از رابطه زیر محاسبه می‌شود:

$$W(j) = \frac{1}{2} L I^2$$

جریان سلف بر حسب آپر \leftarrow توان بر حسب وات ثانیه یا ژول \rightarrow

اندوکتانس سلف بر حسب هانری

فصل پنجم

کاربرد دیود در برق

- » دیود
- » نیمه هادیها
- » دیود و قراردادن آن در مدار
- » یکسوسازی توسط دیود
- » تست دیود و دیود پل
- » بستن دیودها

دیوڈ

امروزه دیوڈ و عناصر الکترونیکی در صنعت برق کاربرد فراوانی دارند که در مواردی چون تغییر ولتاژ ورودی و یا کنترل سرعت انواع موتورهای الکتریکی و یکسوسازی و غیره استفاده می‌شود.

نیمه هادیها

قبل‌اگفتیم که عناصر الکتریکی در طبیعت به دو دسته تقسیم می‌شوند. (هادی یا رسانا - عایق یا نارسانا - نیمه هادی یا نیمه رسانا) و نیز در مورد هادیها و عایقها قبل‌اگمی اشاره کردیم. حال مختصری به شرح نیمه هادیها می‌پردازیم.

سیلیکن و ژرمانیوم مهمترین نیمه هادیهایی می‌باشند که امروزه کاربرد دارند. سیلیکن در برابر حرارت پایداری بیشتری دارد و این دو عنصر با هزینه کم و به آسانی و با عملکرد خوب و مطلوب یافت شده و به کار می‌روند.

نیمه هادیها دو نوع می‌باشند:

۱- نیمه هادی نوع N


برای تولید این نیمه هادی (نوع N) از نیمه هادیهای سیلیکن و ژرمانیوم تشکیل می‌شود. نیمه هادی نوع N دارای الکترون اضافی است.

۲- نیمه هادی نوع P

این نیمه هادی نیز از آلیاژ سیلیکن و ژرمانیوم می‌باشد. نیمه هادی نوع P دارای کمبود الکترون می‌باشد.

دیوڈ و ترازدادن آن در مدار

اگر دو نیمه هادی نوع N و P را کنار یکدیگر قرار دهیم دیوڈ (دو قطبی N و P) تشکیل می‌شود. یک سد و یا پیوندگاه (مقاومت) مرز بین دو نیمه هادی می‌باشد که سبب می‌شود الکترونهای اضافی ناحیه N سریعاً به طرف حفره‌های نیمه هادی نوع P جذب نشوند وجود دارد.

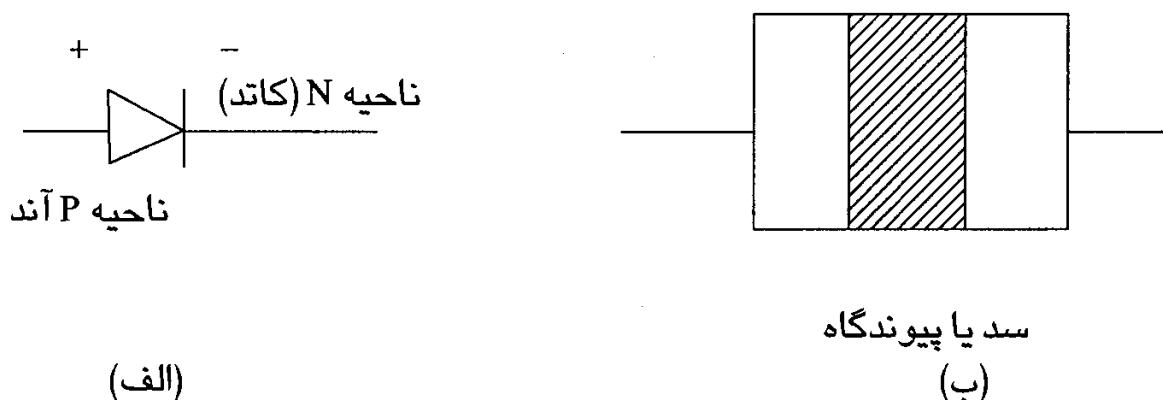


شکل ۱-۵ نمای یک دیود

همانطور که گفتیم دیود یک المان دو قطبی است که در اتصال آن به مدار دو حالت زیر وجود دارد:

الف - بایاس موافق

در این حالت قطب مثبت دیود به قطب مثبت منبع و قطب منفی دیود نیز به قطب منفی منبع متصل می‌شود.


دیود در بایاس موافق مانند یک کلید بسته عمل می‌کند و سبب هدایت جریان در مدار می‌شود.

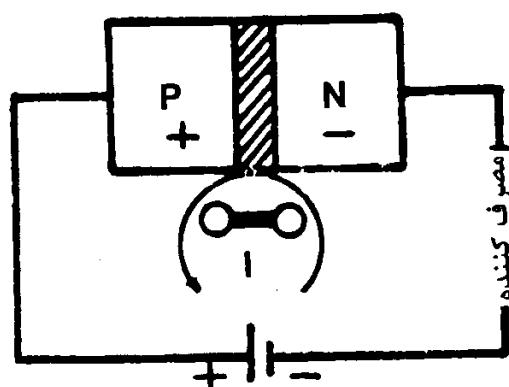

شکل ۲-۵ دیود در بایاس موافق، سبب جاری شدن جریان در مدار خواهد شد.

ب - بایاس مخالف

در این حالت قطب مثبت دیود به قطب منفی منبع و قطب منفی دیود به قطب مثبت منبع متصل می‌شود. در این بایاس دیود مانند یک کلید باز می‌باشد.

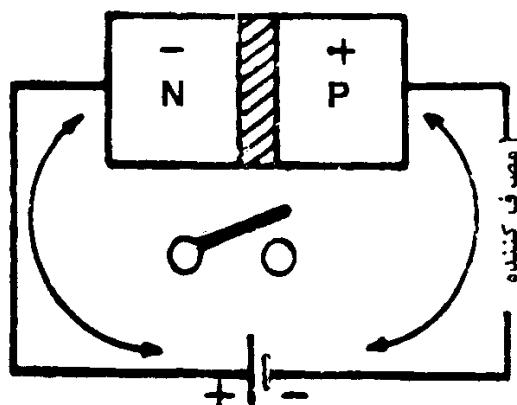

شکل ۵-۳ تبادل بارهای مخالف مستقیماً انجام شده و اختلاف پتانسیل ناحیه سد افزایش خواهد یافت.


یکسوسازی توسم دیود

اگر دیود در جریان متناوب قرار بگیرد، قطب‌های آن مدام در حال تغییر می‌باشند و دیود مرتبأ در اتصال موافق و مخالف تغییر می‌کند به عبارتی در نیم موج اول سینوسی دیود در اتصال موافق قرار می‌گیرد که هدایت صورت می‌گیرد و با نیم موج دوم (تغییر جهت جریان) دیود در بایاس مخالف قرار می‌گیرد و به عنوان یک کلید باز قرار می‌گیرد یعنی نیم موج دوم هدایت نمی‌شود.


نکته ۱: تمامی موجهای مثبت هدایت کننده و موجهای منفی حذف کننده می‌باشند.

نکته ۲: اگر دیود را عکس نماییم، موجهای مثبت حذف و موجهای منفی هدایت می‌شوند.

نکته ۳: در یکسوسازی، کاهش ولتاژ دو سر مصرف کننده مدنظر است به علت آنکه در یکسوسازی نیمی از موجهای حذف می‌شوند که این امر سبب کاهش ولتاژ در برق یکسو شده خواهد شد.

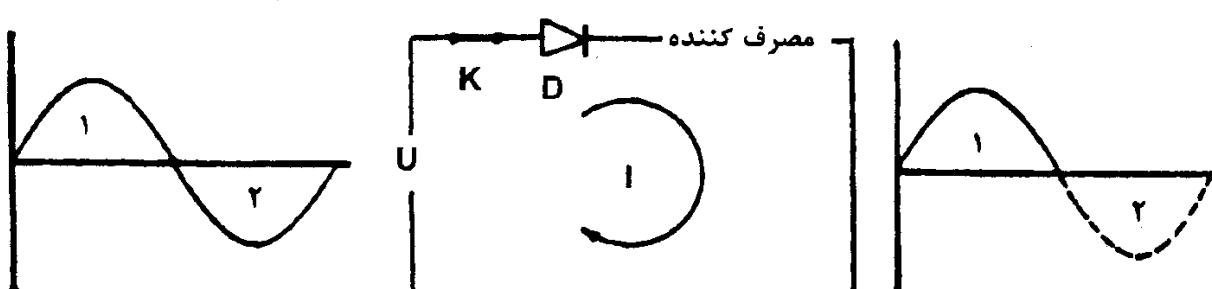

شکل ۴-۴ موجهای مثبت هدایت و موجهای منفی حذف می‌شوند.

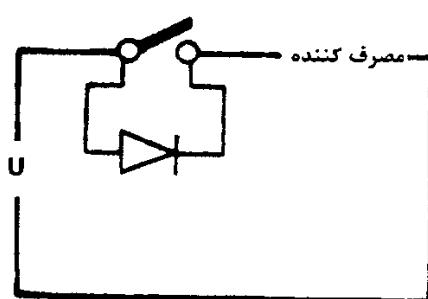

شکل ۵-۵ طرح ساده‌ای از کاربرد یکسوسازی نیم موج

۲- یکسوسازی تمام موج

به دلیل اینکه عمر مفید مصرف کننده‌ای که از برق یکسو شده نیم موج استفاده می‌کند کم می‌شود بدین منظور از برق یکسوس شده تمام موج (پل دیود) استفاده می‌شود.

در این پل چهار دیود به حالت پل قرار می‌گیرند که بدین وسیله دو مسیر متفاوت برق را ایجاد می‌کنند. که مسیر اول ورودی پل (برق AC) و مسیر دوم خروجی جریان مستقیم (DC) از پل دیود می‌باشد که به مصرف کننده متصل می‌شود.

در پل دیود نه تنها موجی حذف نمی‌شود بلکه حتی با وجود تغییر مداوم در ورودی برق، جهت جریان در مصرف کننده جریان مستقیم همیشه ثابت می‌ماند و در نتیجه مصرف کننده دچار تغییر قطب ورودی برق نخواهد شد.

نکته ۱: با استفاده از ترانس سه سیم نیز می‌توان عمل یکسوسازی تمام موج را انجام داد ولی این روش کاربرد چندانی در الکتروموتورها ندارد.



شکل ۶-۵ یکسوسازی تمام موج با استفاده از پل دیود

روی پایه‌ای که علامت مثبت وجود دارد مربوط به خروجی مثبت جریان DC دیود پل می‌باشد و یک پایه منفی روبروی آن قرار دارد. پایه منفی پل است و دو پایه دیگر ورودی جریان متناوب دیود پل می‌باشد.

تست دیود و دیود پل

جهت آزمایش دیود از آوومتر استفاده می‌شود که برای این کار آوومتر را روی رنج $1 \times R \times 10$ قرار می‌دهیم و روی پایه‌های دیود قرار می‌دهیم که دیود سالم باید یکی از حالت‌های قراردادن دو سر سیمهای آوومتر به دو انتهای دیود، عقربه منحرف شود و در حالت

دوم عقربه منحرف نشود اگر چنین حالتی نباشد دیود معیوب است و باید عوض شود. برای تست کردن دیود پل هم آوومتر را روی رنج $R \times 1$ قرار دهید و ابتدا یکی از خروجی‌های پل دیود را از مصرف کننده جریان DC جدا کنید. سپس رابطهای آوومتر را به خروجی پل وصل کنید. در این موقع خروجی دیود پل همانند یک دیود تست می‌شود. به عبارتی در یک حالت اتصال رابطهای پل به آن، عقربه آوومتر را منحرف می‌کند که در حالت عوض کردن رابطهای پل دیود را از آوومتر عکس العمل دیده نخواهد شد. در نتیجه با اتصال ورودی‌های دیود پل به رابطهای آوومتر در هیچ حالتی منحرف نخواهد شد.

نکته: این تست زمانی باید انجام شود که مصرف کننده DC به خروجی دیود پل وصل نباشد زیرا در غیر این صورت امکان پذیر نمی‌باشد.

بستن دیودها

دیودها را نیز مانند دیگر عناصر الکترونیکی می‌توان به دو صورت زیر بست.

۱- اتصال سری


اگر با چند دیودی که در دسترس است بخواهیم دیودی با ولتاژ کاری بالاتر بسازیم از اتصال سری استفاده می‌کنیم.



شکل ۵-۷

۲- اتصال موازی

اگر با چند دیودی که در دسترس است بخواهیم دیودی با جریان کاری بالاتر بسازیم باید از اتصال موازی استفاده کنیم.

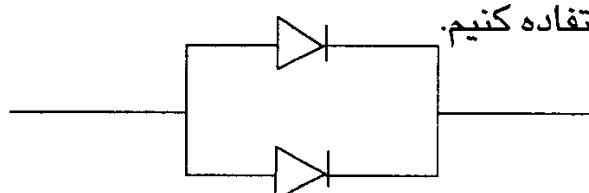

شکل ۵-۸

فصل ششم

کار با مولتی مترا

- » برخی از وسایل اندازه‌گیری الکتریکی
- » مولتی مترا
- » طرز خواندن و قرائت مولتی مترا
- » نکات ایمنی در هنگام استفاده از مولتی مترا

برخی از وسایل اندازه‌گیری الکتریکی

می‌دانید که برای اندازه‌گیری کمیتها در برق ابزار و وسایل اندازه‌گیری خاصی لازم است که ما در اینجا به اختصار این وسایل را شرح داده‌ایم. البته همه این وسایل اندازه‌گیری در دو نوع آنالوگ (عقربه‌ای) و دیجیتال (عددی) وجود دارند که ما در اینجا آنالوگ آن را بحث نموده‌ایم زیرا کار با دیجیتالی آن بسیار آسانتر است.

۱- اهم متر

این وسیله جهت اندازه‌گیری مقاومت الکتریکی در مدارات استفاده می‌شود که بر حسب اهم و یا کیلو اهم و یا مگا اهم آن را می‌سنجد.

البته از این وسیله جهت پیدا کردن اتصالی و یا قطعی در مدارات و کلیدها و یا خازنها و ترمومترها نیز استفاده می‌شود. اگر عقربه اهم‌متر (آنالوگ) بعد از اتصال به سیمهای رابط حرکت نکند بیانگر نبودن اتصالی بین دو نقطه می‌باشد.
اهم‌متر در مدارات به صورت موازی بسته می‌شود.

۲- آمپر متر

از این وسیله جهت اندازه‌گیری جریان منبع و یا مدار و یا مصرفی دستگاه استفاده می‌شود که جریان دستگاه را بر حسب آمپر یا میلی آمپر و یا میکرو آمپر نشان می‌دهد. البته یک نوع آمپر متر می‌باشد که بدون قطع کردن مدار می‌توان جریان دستگاه و یا مدار را اندازه‌گیری کرد که به آن کلمب متر گویند. باید یاد آور شویم که آمپر متر دو نوع جریان DC و AC را اندازه‌گیری می‌کند که با انتخاب هر یک می‌توان جریان فوق را اندازه‌گیری نمود.

لازم به ذکر است که اهم‌متر در مدارات به صورت سری بسته می‌شود. توسط آمپر می‌توانید هم جریان DC و هم AC را اندازه بگیرید که نباید رنج را اشتباهًا انتخاب کنید. زیرا دستگاه آسیب می‌بیند که البته شما در منزل با جریان AC سروکار دارید.

ابتدا باید حوزه کار انتخاب شده روی سلکتور را بر آخرین عدد صفحه مدرج تقسیم نماییم (ضریب قرائت) و ضریب بدست آمده را در عدد نشان داده شده توسط عقربه ضرب می‌نماییم که در این صورت مقدار واقعی کمیت بدست می‌آید. حال برای فهم بیشتر به مثال زیر توجه فرمایید.

به طور مثال عدد روی سلکتور روی 800 ولت تنظیم شده باشد و آخرین عدد روی صفحه مدرج 200 باشد و عقربه مولتی متر روی 150 باشد مقدار واقعی ولتاژ به صورت زیر می‌باشد:

$$V = 150 \times \frac{800}{200} = \frac{\text{عدد انتخاب شده روی سلکتور}}{\text{آخرین عدد روی صفحه مدرج}} \times \text{مقدار نشان داده شده توسط عقربه مولتی متر}$$

نکات ایمنی در هنگام استفاده از مولتی متر

- ۱- در هنگام استفاده از مولتی متر جهت اندازه‌گیری آمپر متر، حتماً آن را به صورت سری در مدار قرار دهید زیرا در غیر این صورت آمپر متر می‌سوزد.
- ۲- در هنگام استفاده از مولتی متر جهت اندازه‌گیری ولت متر، حتماً آن را به صورت موازی در مدار قرار دهید زیرا در غیر این صورت به ولت متر آسیب می‌رسد.
- ۳- در هنگام استفاده از مولتی متر جهت سنجش مقاومت، حتماً جریان برق را قطع کنید زیرا در این صورت اهم متر (مولتی متر) می‌سوزد.
- ۴- هیچگاه به پیچ تنظیم صفر عقربه دستگاه دست نزنید.
- ۵- در هنگام اندازه‌گیری، در صورتی که مقدار کمیت را نمی‌دانید ابتدا حوزه کار سلکتور را بیشترین مقدار کمیت مورد نظر قرار دهید و اگر در خلال اندازه‌گیری انحراف عقربه کافی نبود حوزه کار را کاهش دهید.
- ۶- در هنگام کار با مولتی متر، حتماً کلید سلکتور را در جهت حرکت عقربه‌های ساعت بگردانید.
- ۷- اگر در سمت چپ زیر صفحه مدرج علامت \square باشد باید هنگام استفاده از مولتی متر و قرائت آن دستگاه به صورت خوابیده باشد و اگر علامت \perp باشد باید دستگاه به صورت ایستاده و یا عمودی باشد.
- ۸- هنگام اندازه‌گیری ولتاژ چنانچه نوع ولتاژ (AC یا DC) آن مشخص نباشد به خاطر آسیب نرسیدن به ولت متر (مولتی متر) همیشه ولتاژ AC را انتخاب کنید که در صورت عدم انحراف عقربه، سلکتور را بر روی حوزه کاری DC ولتاژ قرار دهید.

فصل هفتم

حفظت الکتریکی در منازل

- » حفاظت الکتریکی
- » انواع خطرات موجود در برق
- » کاربرد فیوز
- » انواع فیوزها
- » حفاظت الکتریکی و سایل برقی منازل
- » انواع حفاظت الکتریکی در منازل

حفاظت الکتریکی

اغلب در هنگام استفاده از انرژی برق خطراتی وجود دارد که در این فصل مختصراً به شرح این نوع خطرات و روش‌های حفاظتی می‌پردازیم.

الواع خطرات موجود در برق

۱- خطر اتصال کوتاه

قبل‌اً توضیح دادیم که بین فاز و نول اختلاف ولتاژ (سطح) الکتریکی وجود دارد. و نیز گفتیم که عامل به وجود آمدن جریان برق حرکت الکترونها و بارهای الکتریکی می‌باشد. اگر سیم فاز و نول بدون آنکه مقاومتی سر راه آنها باشد به یکدیگر به هر طریقی برخورد نمایند اتصال کوتاه رخ می‌دهد و بر اساس قانون اهم جریان به مقدار بینهایت می‌رسد:

$$I = \frac{V}{R} = \frac{V}{\infty}$$

و می‌دانید که یک هادی تحمل یک مقدار معینی جریان و درجه حرارت را دارد و اگر جریان بیش از حدی از آن عبور نماید سیمها و مدار آتش می‌گیرند و به وسیله برقی آسیب می‌رسد که در این موقع از فیوز جهت حفاظت در برابر اتصال کوتاه استفاده می‌شود.

۲- خطر جریان اضافه بار

قبل‌اً اشاره کردیم که هر هادی می‌تواند جریان محدودی را از خود عبور دهد که اگر این جریان بیشتر از حد استاندارد گردد فیوز عمل می‌کند و مدار را قطع می‌نماید. به طور مثال اگر حد مجاز جریان در یک منزل ۱۵ آمپر باشد و جریان مصرفی در کل منزل ۲۰ آمپر باشد فیوز اجازه عبور جریان بیش از ۱۵ آمپر را نخواهد داد و مدار را قطع خواهد کرد.

۳- خطر اتصال بدنه

اگر یکی از فازهای وسیله برقی از محل اتصال خودش جدا شود و به بدنه فلزی متصل شود اتصال بدنه رخ می‌دهد. که در این صورت به شخص آسیب می‌رسد که باید این خطر را نیز مهار نمود.

کاربرد فیوز

می‌دانید که فیوز مدار و وسیله برقی را در برابر اتصال کوتاه و جریان اضافه بار محافظت می‌نماید. فیوزها از نظر سرعت کاری به دو نوع زیر تقسیم می‌شوند:

الف- فیوزهای کندکار

از این فیوزها جهت راهاندازی موتورهای سه فاز و مدارات سه فازی که در لحظه راهاندازی جریان آنها چندین برابر جریان نامی می‌باشد استفاده می‌نمایند زیرا استفاده از فیوزهای تندکار حرکت و عملکرد آنها را مختل می‌نماید.

ب- فیوزهای تندکار

این فیوزها بیشتر در منازل و مکانهای تجاری استفاده می‌شوند که سرعت قطع بالایی دارند.


الواع فیوز

فیوزها دارای انواع مختلفی به شرح زیر می‌باشند:

۱- فیوز آلفا یا اتوماتیک

این فیوز خطر جریان زیاد (اتصال کوتاه) و اضافه بار را کنترل می‌نماید. داخل این فیوز یک رله مغناطیسی وجود دارد که به محض عبور جریان بیش از حد مجاز این رله فعال می‌شود و اهرم کلید را قطع و مدار را خاموش می‌نماید. البته در ساختمان این فیوزها یک بی‌متال نیز جهت محدود کردن بار عبوری غیرمجاز وجود دارد. بعضی اوقات جریان عبوری آنقدر بیش از حد می‌باشد که علاوه بر رله مغناطیسی، بی‌متال نیز عمل می‌نماید.

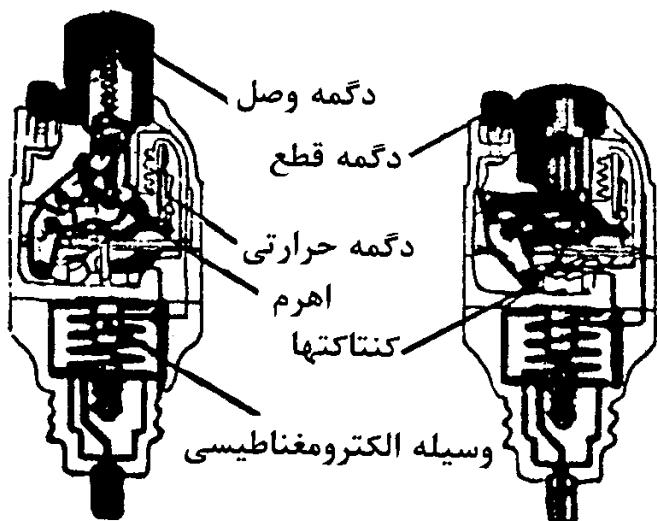هنگام قطع مدار توسط این فیوزها جهت وصل مجدد فیوز برای اینکه بی‌متال به جای اصلی خودش برگرد باید چند لحظه صبر نمود. و آنگاه با فشار دادن دکمه وصل مدار را به حالت عادی (بسته) خود برگردانید.



ب- فیوز اتوماتیک آلفا



الف- ته فشنگی

شکل ۷-۷

۲- فیوز مینیاتوری

از فیوز از سه قسمت زیر تشکیل شده است:

الف- رله مغناطیسی (جهت کنترل جریان اتصال کوتاه)

ب- بی‌متال (جهت کنترل اضافه بار)


ج- کلید

عملکرد این فیوز کاملاً شبیه فیوز آلفا می‌باشد.

۳- فیوز فشنگی

فیوز فشنگی از دو قسمت پایه و کلاهک تشکیل شده است. در اینگونه فیوزها برای هدایت و حفاظت جریان از فشنگ مخصوص استفاده می‌شود. داخل این فشنگ یک سیم حرارتی وجود دارد که در هنگام عبور جریان زیاد و یا اتصال کوتاه این سیم ذوب می‌شود و مدار را قطع می‌کند. برای خنک نگاه داشتن این سیم آن را داخل براده‌های سرامیک و یا خاک کوارتز همراه ماسه قرار می‌دهند.

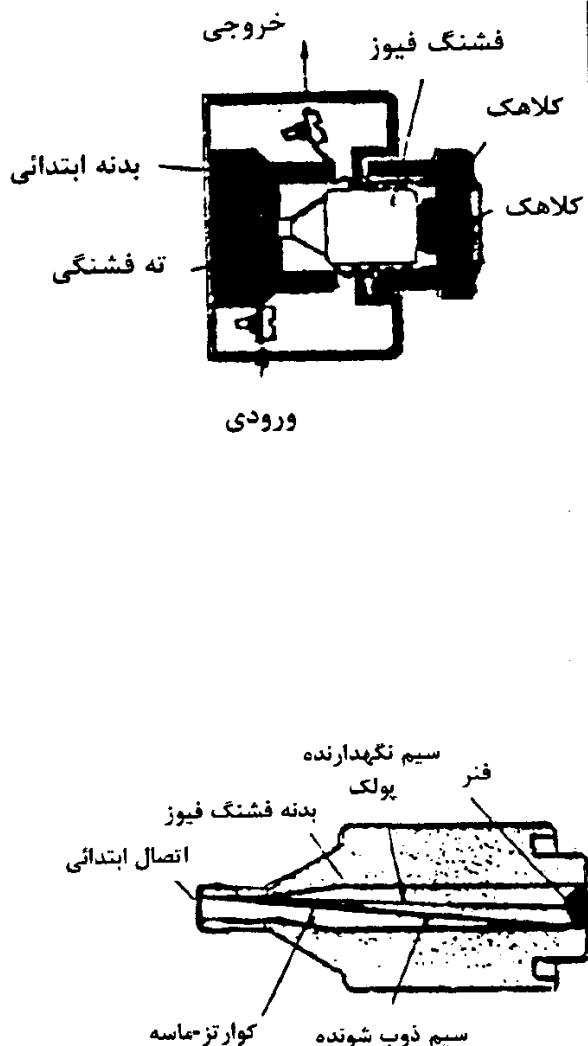ته این نوع فیوز یک پولک با رنگ‌های مخصوص وجود دارد که بیانگر جریان مجاز آن فیوز می‌باشد. این پولک به سیم حرارتی متصل می‌باشد که در هنگام ذوب شدن سیم حرارتی پولک رنگی متصل به آن از جای خودش خارج می‌شود که این امر نشانگر سوختن و معیوب‌بودن فیوز می‌باشد.



رنگ پولک	جريان نامی فیوز آنها
صورتی	۲
قهوہ‌ای روشن	۴
سبز	۶
قرمز روشن	۱۰
خاکستری	۱۶
آبی	۲۰
زرد روشن	۲۵
سیاه	۳۵
سفید	۵۰
مسی روشن	۶۳
نقره‌ای	۸۰
قرمز تیره	۱۰۰
زرد تیره	۱۲۵
مسی	۱۶۰
آبی	۲۰۰

حافظت الکتریکی و سایل برقی منزل

حافظت الکتریکی نکته مهمی می‌باشد که شخص را در برابر برق گرفتگی حفاظت و اینم می‌نماید. به عبارتی عبور جریان برق یا الکترونها از بدن انسان و بعد انتقال آنها به زمین موجب برق گرفتگی می‌شود.

جریانهایی تا $0.2/0$ آمپر برای انسان قابل تحمل می‌باشند و جریانهایی تا حدود $0.5/0$ آمپر برای انسان خطرناک و جریانهای بیش از $1/0$ آمپر برای انسان مرگ‌آور می‌باشند که در این موقع برای نجات شخص برق گرفته باید بلا فاصله از تنفس مصنوعی دهان به دهان استفاده کنید.

البته میزان جریان عبوری از بدن انسان به مقاومت بدن انسان بستگی دارد که این

مقاومت در اشخاص مختلف و با شرایط مختلف با یکدیگر فرق دارند. این شرایط و عوامل شامل موارد زیر می‌باشد:

- | | | |
|--------------|-------------------------|------------------------|
| ۱- جنسیت شخص | ۴- محل برق گرفتگی | ۷- مدت زمان برق گرفتگی |
| ۲- سن شخص | ۵- فاصله شخص تا زمین | ۸- فرکانس |
| ۳- رطوبت | ۶- لباسها و نوع کفش شخص | |

می‌دانید که رطوبت و عرق دست می‌تواند باعث کاهش مقاومت بدن که در نتیجه میزان جریان عبوری از بدن زیادتر می‌گردد.

مقاومت بین اعضای مختلف بدن انسان به طور متوسط برابر مقادیر زیر می‌باشد:

دست و دست: 4000Ω پا و پا: 4500Ω

دست و پا: 4500Ω هر دو دست و پاها: 1800Ω

با اطلاعات بالا می‌توان بیان نمود که ولتاژ تا 20 ولت برای انسان محسوس و قابل احساس و ولتاژ بیش از 60 ولت می‌تواند برای انسان مرگ‌آور و خطرناک باشد.

الواع حفاظت الکتریکی در منزل

۱- حفاظت ارت و ارتینگ

برای حفاظت انسان در برابر برق گرفتگی در بیشتر شبکه‌ها و مدارات خانگی و صنعتی از سیستم ارت استفاده می‌شود. می‌دانید که زمین از نظر الکتریکی همیشه دارای ولتاژ صفر و یا خنثی می‌باشد و ارت یعنی زمین و ارتینگ یعنی زمین نمودن.

برای نصب سیستم ارت در مناطق مختلف و شرایط محیطی و جوی با یکدیگر فرق دارند.

در مناطق مرطوب برای برق فشار ضعیف چاهی کم عمق حفر می‌نمایند و یک صفحه فلزی هادی در آن می‌گذارند و یک خط مستقل صفر را ایجاد می‌نمایند و بعد این خط را در منزل نصب می‌کنند و بدنه فلزی وسایل برقی را به آن وصل می‌کنند.

در هنگام بروز هرگونه اتصالی و یا ایجاد ولتاژ القایی در روی بدنه وسایل و دستگاهها به خاطر اینکه مقاومت این خط صفر می‌باشد و می‌دانید که جریان همیشه از مسیری

عبور می‌کند که مقاومت آن کمتر باشد جریان اتصالی از این خط عبور نموده و به زمین منتقل می‌شود. لازم به ذکر است که می‌توان به جای صفحه هادی در این سیستم از تسمه‌های فولادی قلع اندود استفاده کرد.

البته در مناطق رطوبتی و مرطوب از لوله‌کشی فلزی توکار آب منزل استفاده می‌کند که باید نول شبکه برق نیز به این لوله‌کشی متصل گردد.

در سیستمهای ارت برق فشار ضعیف می‌توانید به جای صفحه هادی از میلگردی به قطر 16mm^2 و طول ۳۰۰ تا ۵۰۰ سانتیمتر استفاده نمود.


۲- حفاظت نول

حفاظت نول نیز انسان و دستگاه را در برابر ولتاژ و جریان و نیز گونه اتصالی احتمالی حفاظت می‌کند.

نول در واقع مسیر صفر شبکه می‌باشد که در صورت اتصال نول به بدن دستگاه هرگونه ولتاژ و جریان به وجود آمده بر روی بدن دستگاه، به مسیر صفر (خط صفر) انتقال می‌یابد.

نکته ۱: نول در این سیستم باید یک خط مستقل داشته باشد زیرا وقتی نول دستگاه قطع گردد فاز به بدن متصل نشود.

نکته ۲: سیستم ارت از سیستم نول مطمئن‌تر و ایمن‌تر می‌باشد و بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

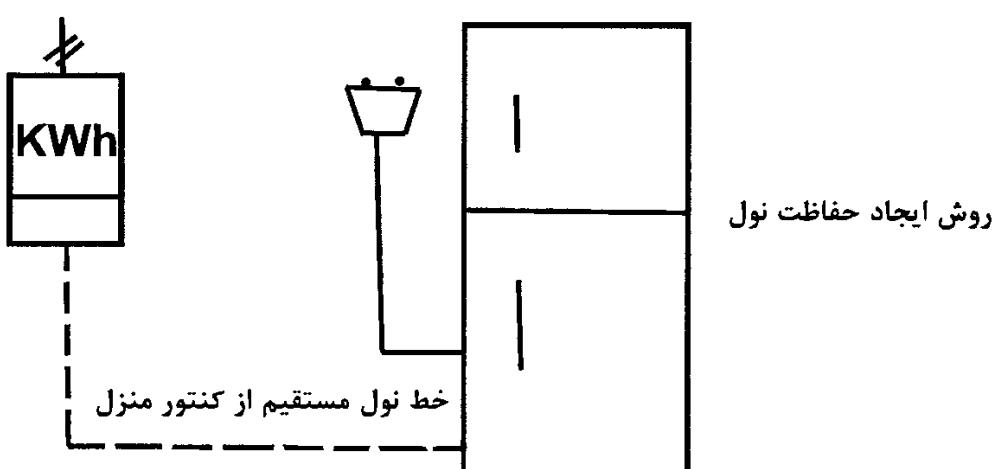

شکل ۷-۸ روش ایجاد حفاظت نول

فصل هشتم

موتورهای الکتریکی به کار رفته در لوازم منزل

- » موتورهای الکتریکی
- » موتورهای آسنکرون (تکفاز)
- » تغییر جهت گردش موتورهای آسنکرون
- » روش شناسایی سیم پیچ اصلی و کمکی در موتورهای آسنکرون
- » عیوب احتمالی در موتورهای آسنکرون تکفاز
- » موتورهای یونیورسال
- » ساختمان موتور یونیورسال
- » کنترل دور موتور یونیورسال
- » تغییر جهت گردش در موتور یونیورسال
- » عیوب احتمالی در قطبها و آرمیچر موتور یونیورسال
- » عیوب احتمالی در موتور یونیورسال
- » موتور با قطب چاکدار و ساختمان آن
- » تغییر جهت دور موتور با قطب چاکدار

موتورهای الکتریکی

می‌دانید که موتور الکتریکی ماشینی می‌باشد که انرژی برق (الکتریکی) را به انرژی مکانیکی تبدیل می‌کند. کاربرد موتور در لوازم منزل به گونه‌ای است که بدون آن لوازم منزل هرگز قادر به انجام کاری نمی‌باشد.

در لوازم گردندۀ خانگی دو نوع موتور استفاده می‌شود که به شرح مختصری از آنها می‌پردازیم.

الف- موتور آسنکرون

ب- موتور یونیورسال

موتورهای آسنکرون (تکفاز)

اینگونه موتورها دارای دو قسمت اساسی می‌باشند.


۱- استاتور

استاتور یک هسته با شیارهای مختلف می‌باشد که از پرس شدن دیناموبیلش (ورقه‌های فلزی با لعاب سیلیس) بر روی یکدیگر به وجود آمده است. سیم‌بندی درون شیارهای استاتور قرار می‌گیرد که با اتصال آن به برق یک میدان آهنربایی دور به گردش درمی‌آید.

ابعاد هسته و تعداد شیار و نیز سیم‌بندی و قطر سیم موتورهای آسنکرون بستگی به نوع کاربرد و میزان قدرت ماشین دارد.


۲- رتور

قسمت گردندۀ موتور آسنکرون رotor می‌باشد که از ورقه‌های نازک لعاب‌کاری شده فولاد تشکیل شده است. در استاتور یک میدان آهنربایی گردان به وجود می‌آید که در نتیجه رتور آهنربایی می‌شود که به گردش درمی‌آید.

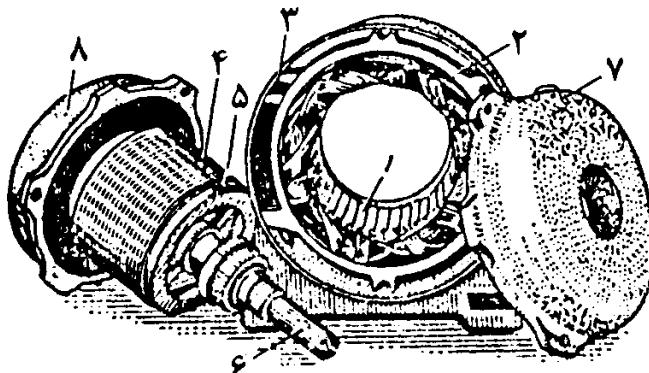

شکل ۸-۱ قسمتهای مختلف یک موتور آسنکرون

۱-شیارهای استاتور ۲-سیمپیچهای استاتور ۳-بدنه استاتور ۴ و ۵-بدنه رتور ۶-محور ۷ و ۸-درپوشها

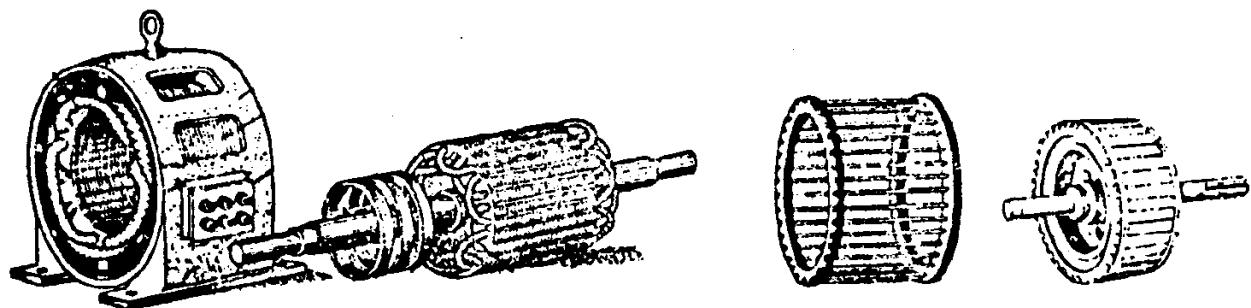

شکل ۸-۲ رتور قفس سنجابی شکل

در موتورهای قدرت بالا بیش از یک میدان آهنربایی به کار رفته است. (میدان دوم، میدان کمکی یا راهانداز می‌باشد). در اینگونه موتورها ممکن است که سیمپیچ دوم (راهانداز) به طور دائم به همراه سیمپیچ اصلی در مدار باشد و یا بعد از راهاندازی از مدار خارج شود. موتورهای آسنکرون دارای انواع مختلفی می‌باشند که مختصراً به شرح بعضی از آنها می‌پردازیم.


الف- موتور آسنکرون با راهاندازی غیر خازنی

اینگونه موتورها دارای دو سیمپیچ (اصلی و کمکی) می‌باشند. اختلاف مقاومت الکتریکی بین این دو سیمپیچ زیاد می‌باشد. در این موتورها پس از رسیدن سرعت رотор به ۷۵٪ سرعت نامی موتور، کلید گریز از مرکز سیمپیچ کمکی را از مدار خارج می‌کند و با سیمپیچ اصلی در حالت کار باقی می‌ماند.

RW : سیم پیچ اصلی

SW : سیم پیچ کمکی

K : کلید گریز از مرکز

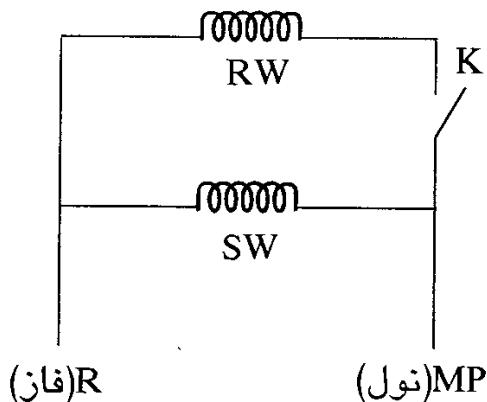


شکل ۸-۴

ب- موتور آسنکرون با راه اندازی به وسیله خازن موقت

این موتورها دارای گشتاور راه اندازی بالایی هستند و علامت اختصاری آنها CSM می باشد.

در این موتورها یک خازن الکترولیتی با ظرفیتی حدود ۲۰۰۰ میکروفارادی با سیم پیچ کمکی سری بسته شده است که این مجموعه با سیم پیچ اصلی موازی بسته می شود که این خازن باعث به وجود آمدن اختلاف فاز بین سیم پیچ اصلی و کمکی می گردد. در این موتورها نیز پس از رسیدن سرعت رотор به ۷۵٪ سرعت نامی، کلید گریز از مرکز خازن و سیم پیچ کمکی را از مدار خارج می کند.

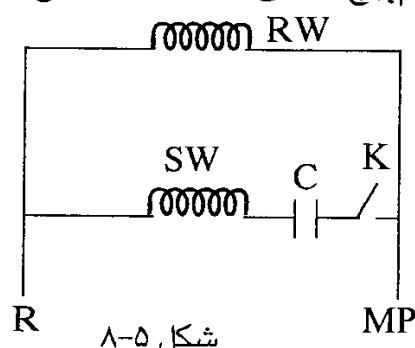


شکل ۸-۵

ج- موتور آسنکرون با راه اندازی به وسیله خازن دائمی

این موتورها در جاهایی که بار کم وجود دارد استفاده می شود که یک خازن را با سیم پیچ فرعی سری می بندند و کلید گریز از مرکز نیز دیگر استفاده نمی شود.

علامت اختصاری این موتورها PSCM می‌باشد.
ظرفیت خازن به کار رفته ۲۰ میکروفاراد است که این خازن به طور دائم در مدت کار موتور در مدار می‌باشد.

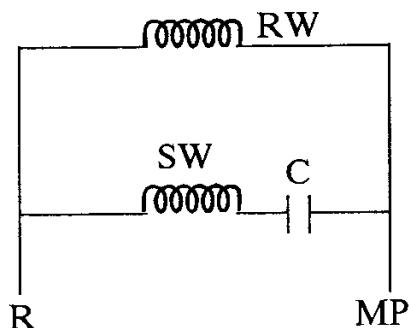


شکل ۸-۶

د- موتور آسنکرون با راه اندازی خازن موقت و دائم

این موتورها دارای دو خازن می‌باشند که یکی از آنها پس از رسیدن دور موتور به ۷۵٪ سرعت نامی از مدار خارج می‌شود و خازن دومی به همراه سیم پیچ کمکی تا پایان کار موتور در مدار می‌ماند. خازن اول ظرفیت بالاتری دارد ولی در مدت زمان کم در مدار است و خازن دوم با ظرفیت کم (۲ تا ۲۰ میکروفاراد) ولی به طور دائم در مدار می‌باشد.


خازن موقت: C_1

خازن دائم: C_2

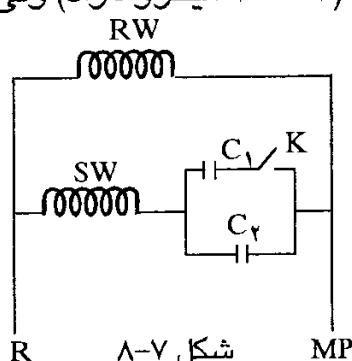

تغییر جهت گردش موتورهای آسنکرون

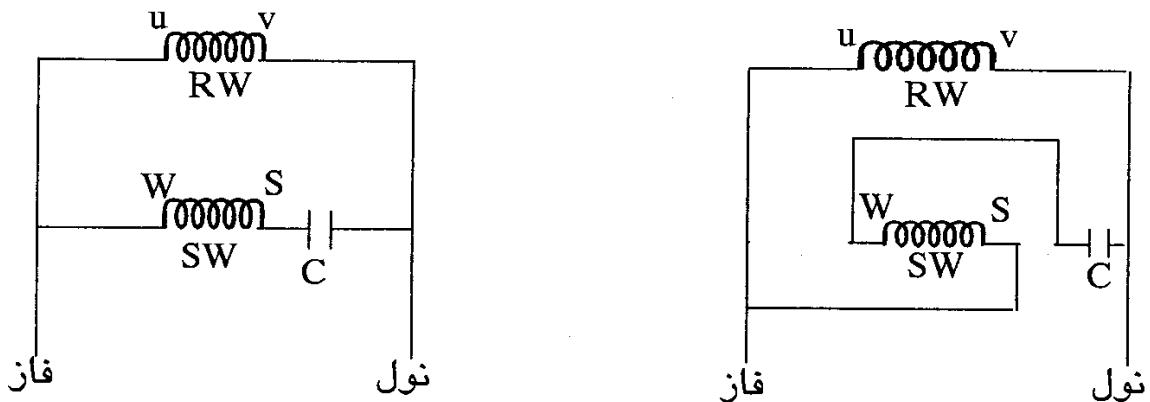جهت تغییر گردش یک موتور آسنکرون کافی است که دو سر سیم پیچ اصلی و یا کمکی را در مدار جابجا نماییم.



الف- فرض می‌کنیم موتور راستگرد می‌باشد.
ب- جهت گردش رتور بر عکس شده است.

شکل ۸-۸

روشهای شناسایی سیم پیچ اصلی و کمکی

برای شناسایی و تشخیص سیم پیچهای اصلی و کمکی در موتور آسنکرون چهار روش زیر پیشنهاد می‌شود:

- ۱- سیم پیچ کمکی دارای اهم (مقاومت) بیشتری نسبت به سیم پیچ اصلی است.
- ۲- سیم پیچ کمکی همیشه با خازن سری بسته می‌شود.
- ۳- سیم در سیم پیچ کمکی دارای قطر بسیار کمتری نسبت به سیم پیچ اصلی است.
- ۴- اگر موتوری باز شده باشد و اگر سیم پیچها قابل دید و روئیت باشند، سیم پیچ اصلی زیر شیارها می‌باشد و سیم پیچ کمکی همیشه رو می‌باشد.

عيوب احتمالی در موتورهای آسنکرون تکفار

این عیوب به شرح زیر می‌باشد که مختصرأً به شرح آنها پرداخته‌ایم.

الف- موتور اصلأً روشن نمی‌شود و اصلأً جریانی دریافت نمی‌کند.

- ۱- ممکن است مدار موتور قطع باشد.
- که این عیوب را می‌توان توسط مولتی متر و اهم‌متر عیب‌یابی نمود.
- ۲- ممکن است فیوز مدار سوخته باشد.

همانطور که قبلأً گفته شد در مدار راه‌اندازی موتورها به علت جریان راه‌اندازی بالا از فیوزهای فشنگی با آمپراژهای متفاوت استفاده می‌شود که در صورت سوختن فیوز فشنگی پولک ته آن جدا می‌شود.

ب- به محض اتصال وصل موتور به مدار فیوز مدار را قطع می‌نماید.

۱- ممکن است در مدار اتصال کوتاه باشد.

۲- ممکن است در خازن اتصال کوتاه رخ داده باشد.

۳- ممکن است سیم‌پیچهای رتور معیوب باشند.

ج- در هنگام کار موتور فوراً داغ و گرم می‌شود.

۱- سیم‌پیچهای موتور نیم‌سوز است.

که جهت این امر می‌توانید جریان دریافتی موتور را با جریان نامی آن مقایسه نمایید که اگر موتور نیم‌سوز باشد جریان بالایی از شبکه و مدار می‌کشد.

۲- بار موتور زیاد است.

وجود بار اضافی و در نتیجه عبور جریان اضافی به سیم‌پیچ موتور صدمه وارد می‌کند و حرارت موتور را بالا می‌برد و در نتیجه به موتور آسیب می‌رساند.

۳- کلید گریز از مرکز از مدار خارج نمی‌شود.

می‌توانید این کلید را به وسیله مولتی‌متر (اهم‌متر) تست نمایید.

د- هنگام متصل کردن موتور به برق صدای بدی از موتور درمی‌آید. (در این حالت موتور حرکت نمی‌کند).

۱- ممکن است سیم‌پیچهای اصلی و یا کمکی موتور قطع باشند. (توسط اهم‌متر می‌توان آنها را تست نمود)

۲- ممکن است سیم‌پیچهای موتور نیم‌سوز و یا سوخته کامل باشند.

این حالت به سه روش قابل تشخیص می‌باشد که اولاً سریعاً داغ می‌شود و ثانیاً بوی سوختگی به همراه دود از موتور خارج می‌گردد و نیز ثالثاً موتور جریان زیادی از مدار می‌کشد.

۳- ممکن است خازن خراب و یا سوخته باشد. (توسط اهم‌متر می‌توان آن را تست نمود).

۴- امکان دارد کلید گریز از مرکز خراب باشد. (توسط اهم‌متر می‌توانید آن را تست نمایید).

و- وقتی موتور روشن شود محور آن به سختی حرکت می‌کند.

در این حالت امکان دارد یکی از موارد زیر برای بلبرینگ موتور اتفاق افتاده باشد زیرا دو بلبرینگ موجود در موتور نقش بسزایی در چرخش رتور دارند.

۱- بلبرینگ ترک خورده باشد.

۲- در سطح داخلی حلقه‌های بلبرینگ حفره و شیار ایجاد شده باشد.

۳- بلبرینگ فرسوده و یا پوسیده باشد.

جهت جلوگیری از این امر می‌توانید از گریس خوب جهت چرب کردن آن استفاده نمایید و از سوار کردن نادرست آن روی موتور بپرهیزید.

۴- امکان دارد بلبرینگ گریپاژ کرده باشد.


در این حالت بلبرینگ اصلاً حرکت نمی‌کند.

موتورهای یونیورسال

این موتورها می‌توانند هم در جریان مستقیم (DC) و هم در جریان متناوب (AC) کار کنند. از این جهت می‌باشد که این موتورها کاربرد بیشماری در صنعت دارند.

در موتورهای یونیورسال برخلاف موتورهای آسنکرون نیازی به میدان آهنربایی گردان نیست و بلکه به وسیله نیروی وارد شده بر روی هادی حامل جریان گشتاور حاصل می‌شود. سرعت این موتورها بسیار بالاست که بدین جهت در اکثر وسایل برقی خانگی از این موتورها استفاده می‌شود. (چرخ گوشت - جارو برقی - پنکه -)

در این موتورها فرقی نمی‌کند که جریان DC باشد و یا AC وقتی جریان از سیم‌پیچ آرمیچر که با سیم‌پیچ میدان سری می‌باشد می‌گذرد خطوط قوای میدان مغناطیسی قطبها با خطوط قوای آرمیچر برخورد کرده که سبب گردش موتور می‌شود.

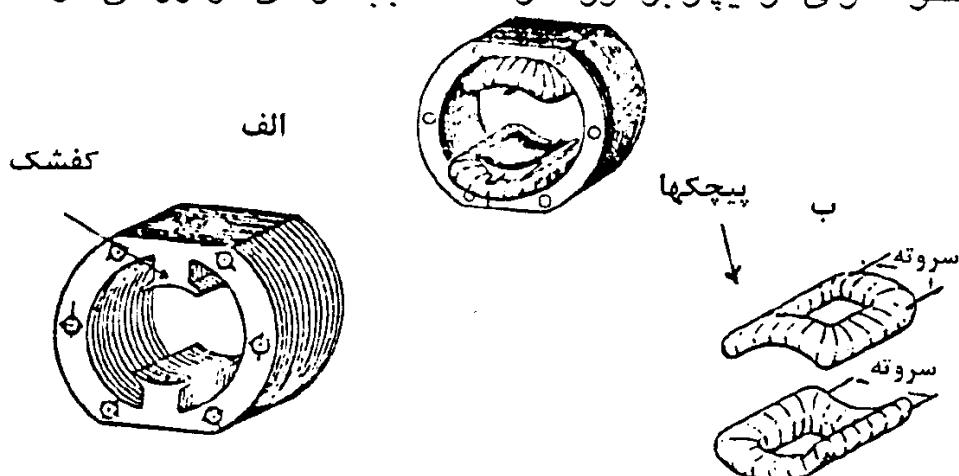

شکل ۸-۹ یک هسته آهنی موتور یونیورسال با پیچکهای جداشده از آن



ساختمان موتور یونیورسال

این موتورها از دو قسمت اساسی تشکیل شده‌اند:

الف-قطبها

قطبها در موتور یونیورسال وظیفه ایجاد میدان اصلی را به عهده دارند که از دو بالشتک (پیچک) که روی کفشکهای قطب پیچیده شده تشکیل شده است. هسته فلزی قطبها از ورقه‌های فولاد لعاب‌کاری شده درست شده است (لعاب سیلیسیم). تعداد این ورقه‌های فولادی به ابعاد موتور بستگی دارد. در این موتور بالشتکها روی کفشکهای قطب قرار دارند که با سیم پیچ آرمیچر سری بسته می‌شوند.

ب-آرمیچر

قسمت گردندۀ موتور یونیورسال آرمیچر می‌باشد.
آرمیچر خود از سه قسمت اساسی تشکیل شده است:

۱-محور

محور آرمیچر یک استوانه فولادی و یا آهنی است که قسمتهای مختلف آرمیچر روی آن نصب می‌شوند. دو انتهای محور درون بوش قرار دارد.

نکته: در موتورهای یونیورسال کمتر به جای بوش از بلبرینگ استفاده می‌شود.

۲-هسته

هسته این موتورها نیز از ورقه‌های دیناموبlesh لعاب‌کاری شده می‌باشد. که شکل این ورقها بستگی به شیارهای آرمیچر و ابعاد هسته دارد.

۳-کلکتور

کلکتور تیغه‌های مسی می‌باشد که این تیغه‌ها کنار یکدیگر می‌باشند که البته از هم و نیز از محور توسط عایق میکا جدا می‌باشند.


این تیغه‌های مسی قبل از سیم‌بندی از هم عایق می‌باشند ولی پس از سیم‌بندی توسط

پیچکها به یکدیگر راه می‌یابند. در موتورهای مختلف تعداد این تیغه‌ها با یکدیگر فرق می‌کند که به طور مثال در موتور آسیاب برقی ۶ و یا ۸ تیغه قرار دارد.

کنترل دور موتور یونیورسال

بعضی اوقات لازم است که سرعت موتورهای یونیورسال را کنترل نمود. کنترل دور موتور را می‌توان به دو صورت انجام داد:

۱- توسط دیمر

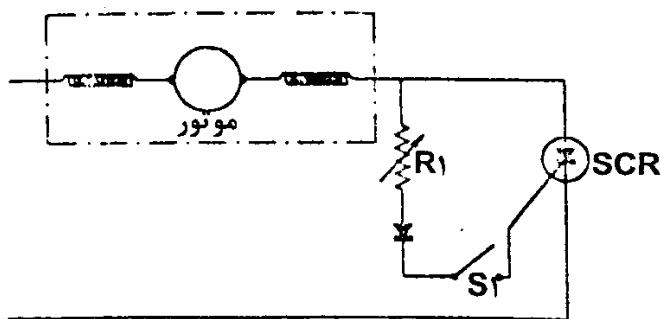

شکل ۸-۱۰


مقاومت متغیر R تریستور SCR دیود D کلید کنترل موتور S

۲- توسط ایجاد تغییراتی در مدار موتور

ساختمان کلیدهای فرمان طوری می‌باشد که به محض وارد کردن فشار به کلید، بقیه کلیدهایی که در مدار می‌باشند قطع (باز) می‌شوند.

کنترل دور موتور در شکل زیر توسط سرهای مختلف بالشتک انجام می‌شود که در هر حالتی با زدن یک کلید میدان مغناطیسی تغییر می‌کند که در نتیجه سرعت موتور نیز تغییر خواهد کرد. در این شکل سرعت موتور توسط سه کلید دوپل دارای سه سرعت مختلف می‌باشد.

نکته: در موتورهای یونیورسال توان پایین، برای دو سرعت کردن موتور از روش یکسوسازی نیم موج که قبل از فصلهای قبل شرح داده شده است استفاده می‌شود.

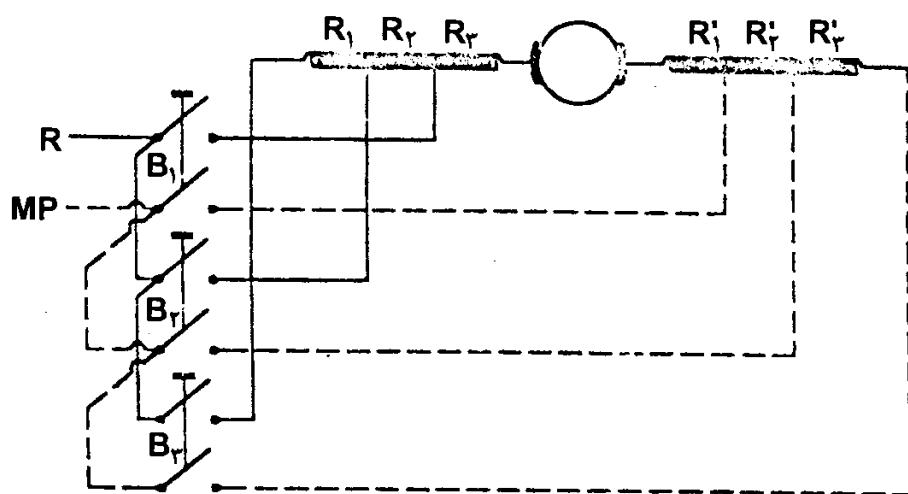

شکل ۸-۱۱ عمل کنترل دور توسط سرهای مختلف بالاشتكها


تغییر جهت گردش در موتور یونیورسال

بیشتر موتورهای یونیورسال جهت امر خاصی و با گردش مشخصی طراحی و ساخته می‌شوند که در صورت تغییر جهت گردش موتور فوق خواهد سوخت که فقط می‌توان مسیر گردش را پس از سرویس دستگاه اصلاح نمود.

بعضی از تعمیرکارها پس از باز و بسته نمودن موتور و جداسازی سیم‌بندی و سرهم نمودن دوباره همان موتور در جهت غیر اصلی خود می‌چرخد که روشهای زیر جهت این امر صورت می‌گیرد:

۱- تغییر جهت جریان در بالاشتكها

در این روش باید ورودی و خروجی هر یک از قطبها را با هم عوض نمود.
جهت چرخش اصلاح شده

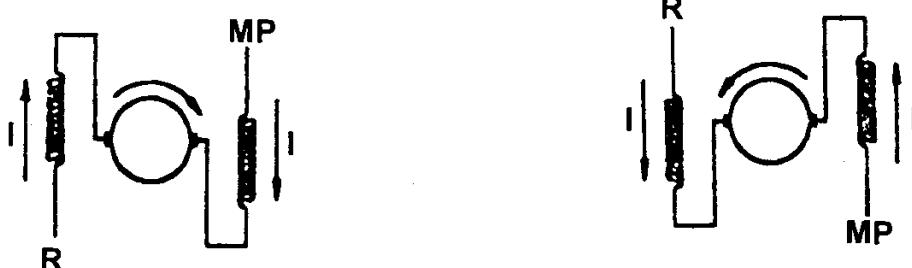

شکل ۸-۱۲

۲- تغییر جهت جریان در آرمیچر

در این روش باید دو سر سیم متصل به زغالهای موتور را با هم عوض نمود.



شکل ۸-۱۲

عيوب احتمالی در قطبها و آرمیچر موتور یولیورسال

۱- قطبها


در صورتی که قطبها سوخته و یا نیم‌سوز باشند، رنگ و خصوصیات ظاهر آنها تغییر می‌نماید و بوی سوختگی از آنها قابل تشخیص می‌باشد. پیچکها باید از نظر اتصال بدنه عایق باشند و چنانچه بالشکهای موتور سوخته باشند باید عایق‌بندی زیر قطبها در اثر حرارت آسیب دیده باشد و قطبها با بدنه اتصالی داشته باشند. که جهت تست آن می‌توان توسط یک چراغ سری و با برق 220 ولت عایق‌بندی قطبها را امتحان کرد. با روش اندازه‌گیری اهم نیز می‌توانید سالم‌بودن قطبها را چک کنید.

۲- آرمیچر

جهت آزمایش عیوب آرمیچر سه روش زیر توصیه می‌شود:

الف- آزمایش اتصال بدنه

می‌دانید که شیارها قبل از سیم‌بندی عایق شده‌اند و در صورت سوختن آرمیچر حرارت موتور بالا می‌رود و عایقهای موجود در آرمیچر ذوب می‌شوند که ممکن است در پیچکهای آرمیچر اتصالی رخ بدهد. که در این موقع آزمایش اتصال بدنه را توسط چراغ سری بر روی تمامی تیغه‌های کلکتور انجام می‌دهید.

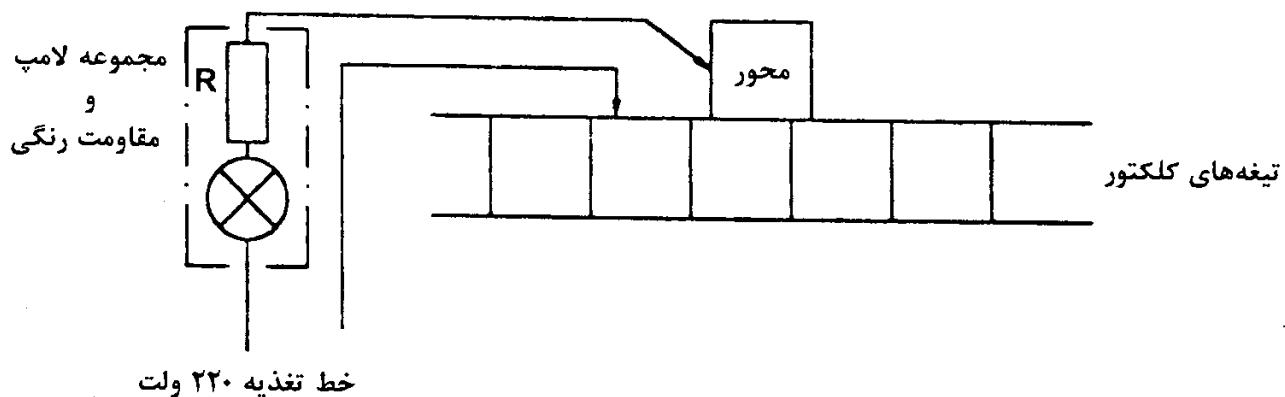

شکل ۸-۱۴ روش ساخت چراغ تست و استفاده از آن

در این آزمایش اگر در یکی از پیچکها اتصالی وجود داشته باشد به محض رسیدن به تیغه متصل به پیچک موردنظر لامپ روشن خواهد شد که در این صورت هرچند که شاید یکی از پیچکها اتصالی داشته باشد باید کل سیم‌بندی تعویض گردد زیرا اولاً جداً کردن یک پیچک در آرمیچر از سایر پیچکها عملًا غیرممکن می‌باشد و ثانیاً ممکن است که پیچک معیوب پیچکهای دیگر را خراب کند.

ب- اهم‌گیری از تیغه‌های کلکتور

می‌توان از تمامی تیغه‌های کلکتور توسط اهم‌متر که روی رنج $R \times 1$ باشد اهم‌گیری نمود که بدین وسیله سالم و یا معیوب بودن سیم‌بندی مشخص می‌گردد. به طور مثال در شکل زیر می‌بینید که توسط اهم‌متر دیجیتالی تیغه‌های کلکتور اهم‌گیری شده است. می‌بینید که مقاومتها بیانی که نشان داده شده‌اند در شکل ب تفاوت زیادی با یکدیگر دارند که بیانگر معیوب بودن سیم‌بندی آرمیچر می‌باشد.

تیغه‌های کلکتور						
۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷
۲/۱	۲/۱	۲/۲۲/۱	۲/۲	۲/۴		


الف- آرمیچر سالم است

۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷
۲/۱	۱۰	۳۵	۲	۲۲	۰/۴	

ب- آرمیچر معیوب

ج- آزمایش توسط دستگاه تست آرمیچر (گرولر)


از دستگاه گرولر برای پیدا کردن محل اتصال کوتاه و یا اتصال زمین و یا قطع شدگی در پیچکهای آرمیچر استفاده می‌شود. دستگاه گرولر از یک سیم پیچی که دور یک هسته آهنی پیچیده شده است تشکیل شده است. در دستگاه گرولر هسته به شکل H می‌باشد و آرمیچر به نحوی روی آن قرار می‌گیرد.

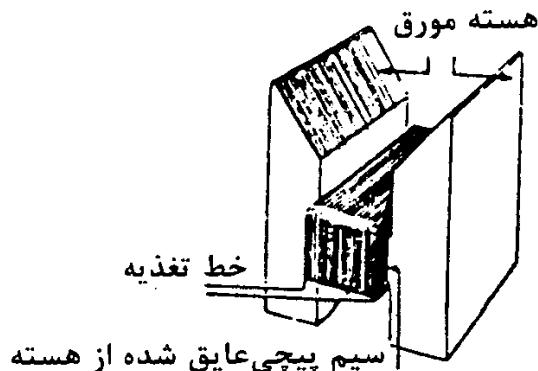

شکل ۸-۱۶

برای آزمایش و کار توسط گرولر آرمیچر را روی آن قرار می‌دهیم و مدار آن را وصل می‌نماییم و در این لحظه تیغه ارهای را روی شیار بالایی آرمیچر قرار می‌دهید به صورتی که به طور مستقیم در طول آن و روی شیار قرار گیرد.

در این لحظه اگر پیچک واقع در شیار اتصالی داشته باشد تیغه اره به شدت به ارتعاش و لرزه در می‌آید و صدا می‌کند و در غیر این صورت پیچک فوق سالم می‌باشد و به همین ترتیب شیارهای بعدی آرمیچر را امتحان نمایید. البته بیشتر آرمیچرهای ساخته به محض اینکه روی دستگاه عیب‌یاب (گرولر) قرار می‌گیرند به سرعت خاصیت آهنربایی پیدا می‌کنند و توسط تیغه اره قابل تشخیص می‌باشند که روش دوم ساده‌تر می‌باشد.

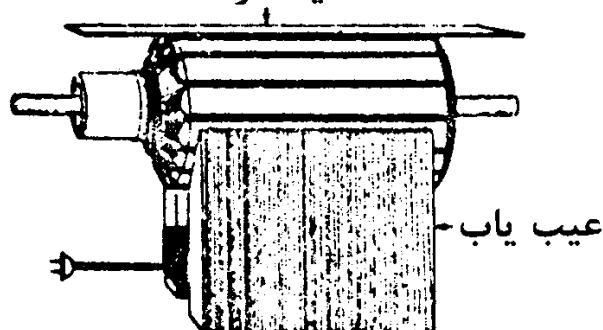

شکل ۸-۱۷

عیوب احتمالی در موتور یونیورسال

این عیوب می‌توانند به شرح زیر باشند:

۱- موتور یونیورسال اصلاً روشن نمی‌شود.

الف- ممکن است پریز برق نداشته باشد و یا مدار قطعی داشته باشد. که می‌توان توسط مولتی‌متر آنها را تست نمود.

ب- ممکن است آرمیچر موتور معیوب باشد.

قبلاً این بحث توضیح داده شده است.


ج- ممکن است یکی از بالشتکها پاره شده باشد.

قبلاً گفته بودیم که مدار موتور یونیورسال مداری سری می‌باشد که در نتیجه قطع شدگی در هر نقطه از مدار می‌تواند سبب خاموش شدن و یا روشن نشدن موتور گردد که این امر را می‌توانید توسط اهم‌متر روی رنج $1\times R$ تست کنید.

د- امکان دارد زغالهای موتور کوتاه شده باشند و خوب جرقه بر روی کلکتور نزنند.

می‌دانید که زغالها وظیفه رساندن برق از بالشتکها به سیم‌بندی آرمیچر را به عهده دارند و به علت سری بودن مدار موتور در صورتی که زغالها بیش از حد استاندارد کوتاه شوند ارتباط مدار قطع می‌گردد و موتور خاموش می‌ماند. در موقع گذاشتن زغالها اگر به اندازه قبلی باشند که مشکلی وجود ندارد ولی در صورتیکه به آن اندازه پیدا نشود باید بزرگتر از میزان قبلی تهیه نمود و توسط یک سوهان کمی آن را سایید تا به اندازه کافی برسد و سطح پایین سوهان را به شکل هلال درآورد.

نکته: می‌دانید که جنس زغالی باشد.

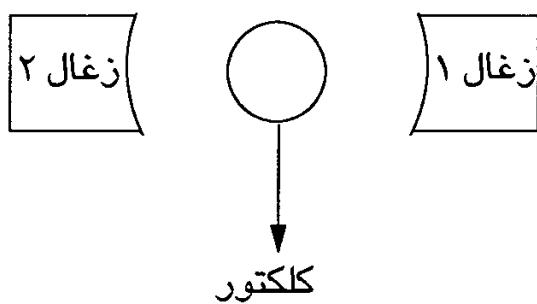

شکل ۸-۱۸

و- ممکن است فنر پشت زغالها خراب باشد.

آن را نیز می‌توانید توسط اهم‌متر و شکل تغییر یافته احتمالی فنر تست نمایید.


موتور با قطب چاکدار و ساختهای آن

این موتور با قدرت‌های $\frac{1}{20}$ تا $\frac{1}{100}$ اسب بخار می‌باشد و در مکانهایی به کار می‌رود که گشتاور راه‌اندازی کم موردنظر است همانند موتورهای کولر آبی و پمپ آب و.....

این موتور از قسمتهای زیر تشکیل شده است:

۱-استاتور ۲-پوسته ۳-رتور ۴-قطبهای ۵-سپرها


این موتورها از نظر رتور شبیه موتور آسنکرون است و از نظر قطبها همانند موتور یونیورسال می‌باشد. رتور این موتور (قطب چاکدار) از نوع قفس سنجابی است. استاتور این موتورها به صورت ورق ورق می‌باشد که قطبها بر جسته دور آن سیم‌پیچی شده است.

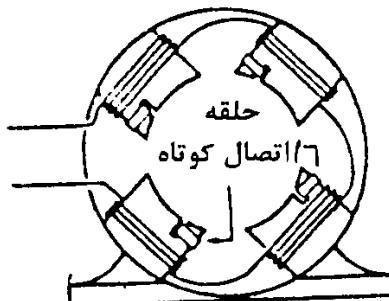

شکل ۸-۱۹ نحوه اتصال قطبها یک موتور چاکدار چهار قطبی با قطب‌بندی متناوب سری

تغییر جهت دور موتور با قطب چاکدار

این موتورها را می‌توان به وسیله یک کلید بیرون موتور به طور موقت تغییر جهت داد ولی اگر بخواهید جهت موتور را به طور دائم تغییر جهت دهید باید استاتور را از جای خودش درآورید و دوباره ولی به صورت برعکس جا بزنید. که در این صورت جهت گردش (دور) میدان برعکس می‌شود که در نتیجه جهت دور رotor نیز برعکس می‌شود.

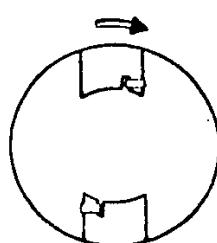


شکل ۸-۲۰ وضع قطبها و حلقه‌های اتصال کوتاه قبل از معکوس شدن استاتور

۵- ترموموستات

کلید اتوماتیک تنظیم حرارت در سماور برقی، ترموموستات می‌باشد که البته به کلیدهای بی‌متالی نیز معروفند.

عملکرد ترموموستات به این شرح است که بر اثر حرارت المنت یکی از تیغه‌های ترموموستات (که نسبت به حرارت دارای حساسیت زیادتری است) منبسط می‌شود که در نتیجه دو تیغه آن از یک طرف به یکدیگر متصل می‌شوند و طرف دوم خمیده می‌شود که سبب قطع ارتباط کنتاکتها می‌شود که با قطع برق المنت سماور، درجه حرارت سماور پایین می‌آید و کنتاکتهای ترموموستات (بی‌متال) به حالت اول خود باز می‌گردند.

البته می‌توانید به محض خاموش شدن ترموموستات (به طور اتوماتیک) با حرکت دادن ولوم سماور در جهت گردش عقربه‌های ساعت دوباره آن را روشن نمایید.

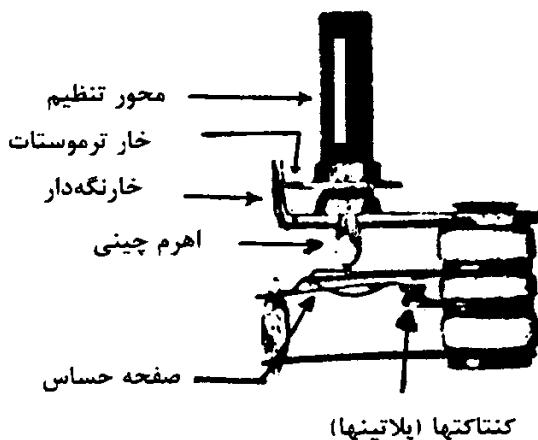

شکل ۹-۲ نمونه‌ای از ترموموستات بی‌متالی

۶- المنت (هیتر)

وظیفه المنش گرم کردن آب سماور می‌باشد. المنش‌ها بر دو نوع می‌باشند:


الف- المنش آبی

این المنش همچنان که از نامش پیداست مستقیماً درون آب سماور قرار می‌گیرد. جنس این نوع المنش از کُرم آلومینیوم یا کُرم نیکل می‌باشد که درون پودر چینی قرار می‌گیرد و نیز درون یک روکش فلزی نیز قرار می‌دهند. (به جهت استقامت آن در برابر رطوبت و

نیز انتقال و انعکاس حرارت). این نوع المنش دارای مقاومت الکتریکی کمتری است که بدین جهت جریان بیشتری از آن عبور می‌کند و در نتیجه توان این المنش بیشتر می‌گردد.

$$I = \frac{V}{R}$$

$$P = R \times I^2$$

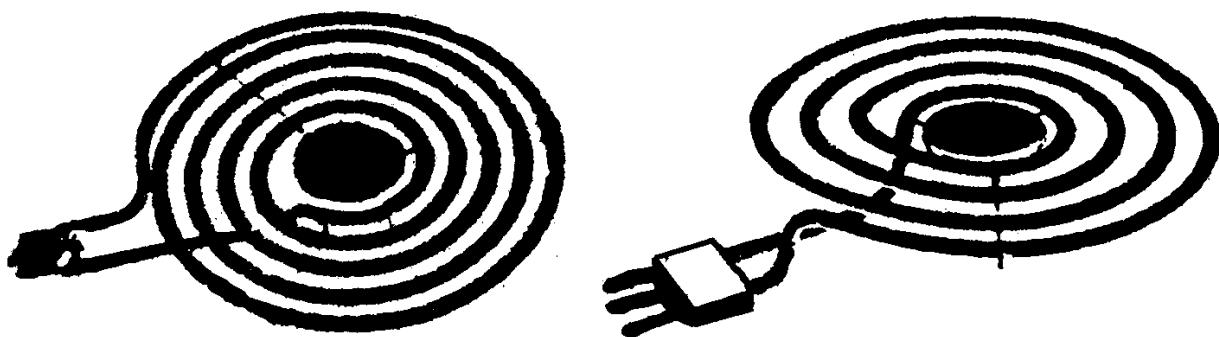


شکل ۹-۳ المنشاهی سماور برقی


ب- المنش فنری

جنس این نوع المنش نیز همانند المنش آبی می‌باشد ولی تنها فرقی که با المنش آبی دارد این است که حرارت آن مستقیماً بر آب اثر نمی‌کند. این المنش تنوره سماور را گرم می‌کند و چون تنوره داخل آب می‌باشد سبب می‌شود که گرمابه آب منتقل شود.

به جهت آنکه المنش از بدنه فلزی عایق شود این المنش را از درون مهره‌های عایق چینی عبور می‌دهند. المنش‌های فوق با توان نامی ۱۰۰۰ وات (1KW) تولید می‌شوند.

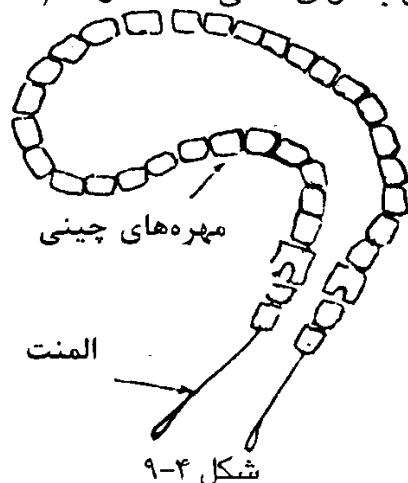

شکل ۹-۴

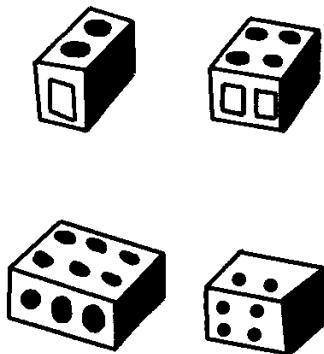

شکل ۹-۵ ترمینال چینی

۷- ترمینال چینی

ترمینال چینی اتصالات را از بدنه عایق می‌کند.

۸- مقوای نسوز (وارنیش)

از روکش‌های نسوز جهت بالابردن مقاومت حرارتی عایق‌های هادیها استفاده می‌شود که از الیاف نسوز است که با توجه به نوع کاربرد با قطرهای مختلف تولید می‌شود.

۹- نخ نسوز و مقوای نسوز

نخ نسوز و مقوای نسوز که دارای المنت فنری می‌باشند استفاده می‌شود و برای آسیب نرساندن حرارت تنوره به سیم‌بندی و کفی و نیز به جهت مختل نکردن عملکرد ترموستات در اثر تشعشع حرارت بیش از حد از این عایقها استفاده می‌شود.

۱۰- سیمهای رابط


هادیهای رابط در سماورهای برقی به مقاطع ۱/۵ (مفتول یا افشار) می‌باشند.

مدار الکتریکی سماور برقی

مدار سماور برقی به شرح زیر می‌باشد:

فاز اصلی مدار پس از عبور از فیوز وارد ترموستات می‌شود و پس از خروج به دو راه تبدیل می‌شود که یکی به طرف المنت و دیگری به سمت لامپ خیر می‌رود و سیم نول نیز مستقیماً به طرف دیگر المنت و لامپ خیر متصل می‌شود.

- ﴿ نکته ۱: المنت و لامپ خبر به صورت موازی بسته می‌شوند.
- ﴿ نکته ۲: قطع و وصل مدار توسط ترموموستات انجام می‌شود که به طور اتوماتیک انجام می‌شود.

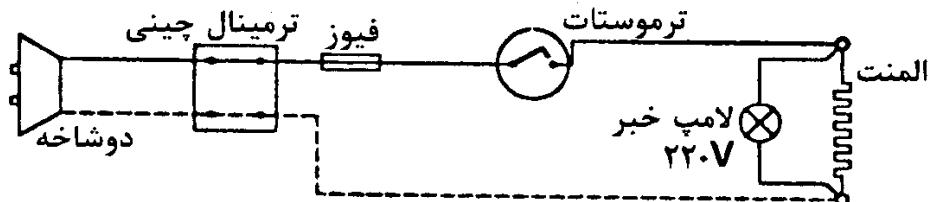

شکل ۹-۶

عیوبیابی در سماور برقی

عیوبی که ممکن است در یک سماور برقی به وجود آید به شرح زیر می‌باشد:

۱- اگر سماور روشن شود.

الف- ممکن است پریز برق نداشته باشد.

ب- دو شاخه و سیمهای رابط معیوب می‌باشند.

ج- ممکن است اتصالات داخلی سماور معیوب باشند.

دقت کنید که قبل از تجدید سیم‌بندی داخل سماور باید عایق‌های حرارتی زیر تنوره نیز عوض شود.

د- امکان دارد ترموموستات خراب باشد.

برای امتحان کردن ترموموستات سماور برقی باید ابتدا اهم‌متر را در رنج $1 \times R$ قرار دهید و بعد سماور را از برق خارج نمایید و بعد دو پایه اهم‌متر را به دو سر ترموموستات متصل کنید. در صورت سالم‌بودن ترموموستات باید عقربه اهم‌متر منحرف شود و در غیر این صورت ترموموستات خراب می‌باشد.

۲- سماور روشن است و لامپ خبر نیز روشن است ولی آب گرم نمی‌شود.

الف- ممکن است سیمهای رابط المنش قطع شده باشند. که باید توسط آوومتر آن را پیدا کرد و به هم ارتباط داد.

ب- امکان دارد المنش سوخته باشد.

۳- سماور روشن است و عملکرد خوبی دارد ولی لامپ خبر روشن نمی‌شود.

الف- امکان دارد لامپ فوق سوخته باشد.

ب- یکی از سیمهای متصل به لامپ خبر (فاز یا نول) امکان دارد قطع باشد.

۴- ترموموستات سماور عمل نمی‌کند و سماور یکسره کار می‌کند.

الف- مدار اشتباہ بسته شده است.

ب- کنتاکتهای ترموموستات دچار جوش‌خوردگی شده‌اند.

رطوبت و حرارت داخل سماور باعث اکسیدشدن سطح کنتاکتها می‌گردد که این سطح در هر قطع و وصل مجددی دچار فرسایش می‌گردد که در نتیجه سطح کنتاکتها نازک شده و امکان دارد که ذوب شده و به یکدیگر بچسبند.

۵- بدن سماور برق دار است.


الف- سیمهای رابط به بدن اتصال دارند.

ب- المنت دارای اتصال بدن می‌باشد.

این عیب را می‌توانید پس از جدا کردن سیمهای متصل به المنت و با استفاده از لامپ سری عایق‌بودن آن را تست کنید.

ج- ترموموستات دارای اتصال بدن می‌باشد.

این اتصال را نیز می‌توانید توسط لامپ سری آزمایش نمایید. در صورتیکه ترموموستات در حالت بسته باشد وصل نمودن رابط لامپ به یکی از کنتاکتها کافی می‌باشد که روشن شدن لامپ مبین وجود اتصال بدن می‌باشد.

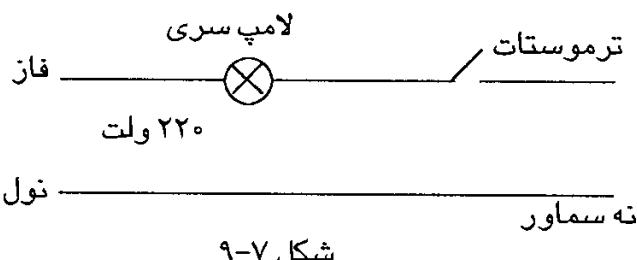

شکل ۹-۷

د- لامپ دارای اتصال بدن می‌باشد.

این اتصال را نیز می‌توانید همانند مورد ج آزمایش کنید.

۶- در صورتیکه سماور مدت زمان زیادی است که روشن است ولی آب به نقطه جوش نمی‌رسد.

ممکن است بر روی سطح المنت یا تنوره سماور جرم زیادی رسوب کرده باشد که با ریختن یک قاشق جوش شیرین داخل سماور پر از آب و روشن کردن سماور و نیز به نقطه جوش رساندن آن این رسوبات از بین خواهد رفت.

۷- ممکن است که اگر فازمتر را روی سماور بزنید چراغ فازمتر روشن شود ولی اثری از برق گرفتگی روی بدنه سماور وجود نداشته باشد.

در اینجا جهت ایجاد حفاظت بیشتر از سیم ارت یا سیم حفاظت نول استفاده کنید.


۸- سماور برقی آب را داغ می‌کند ولی قبل از جوشیدن آب خاموش می‌گردد.

الف- ممکن است که نخ و مقوای نسوز معیوب شده باشند.

ب- صفحه حساس ترموستات معیوب می‌باشد.

ج- ترموستات سماور تنظیم نمی‌باشد.

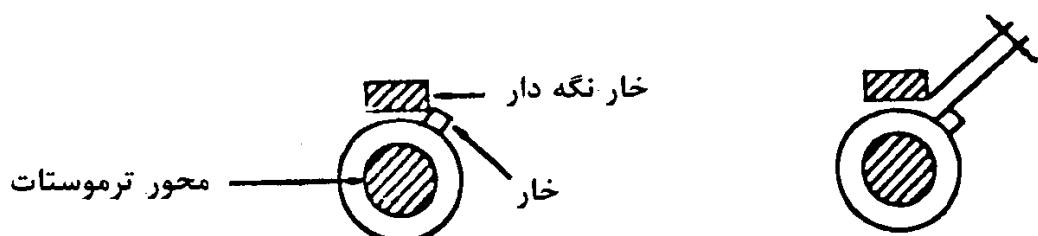
جهت تنظیم کردن آن ابتدا با زدن ضربات آرام خار را از جای خودش خارج نمایید و در نقطه جدید خود طوری جا بزنید که با یک حرکت جزئی روشن و خاموش گردد.



الف- مدار وصل است و ترموستات در حالت روشن می‌باشد.

ب- مدار وصل است و ترموستات در حالت روشن می‌باشد.

شکل ۹-۸

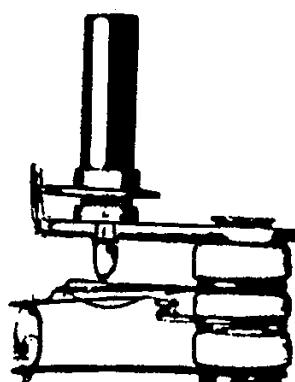

شکل ۹-۹ ترموموستات سماور

۹- اگر به محض وصل نمودن دو شاخه سماور به پریز برق سماور روشن گردد و ترموموستات در ابتدای کار به خودی خود گردد علت تنظیم نبودن ترموموستات می باشد.



فصل دهم

اتوی برقی

- » اتوی برقی
- » اتوهای معمولی (خشک)
- » مدار الکتریکی اتوی خشک
- » انواع المفت و کفی در اتوی خشک
- » اتوی بخار
- » عیوب احتمالی در اتو

اتو برقی

می‌دانید که از اتو جهت صاف‌کردن چین و چروک‌های لباس و پارچه و استفاده می‌گردد. که با فشار دادن اتو روی لباس این کار انجام می‌گیرد و به جهت آنکه انرژی کمتری در وارد نمودن فشار مصرف گردد از یک ورقه چدنی استفاده می‌شود.

می‌دانید که دو نوع اتو در منزل استفاده می‌شود:


۱- اتوی معمولی (خشک)

که در اینجا به شرح مختصری از آنها می‌پردازیم.

اتوهای معمولی (خشک)


این اتوها به جهت ارزانی دارای ساختمان ساده‌تری نسبت به اتوهای بخار می‌باشند. لازم به ذکر است که از اتوهای خشک در مورد لباسها و پارچه‌های غیر پشمی استفاده می‌شود.

ولوم تنظیم دما

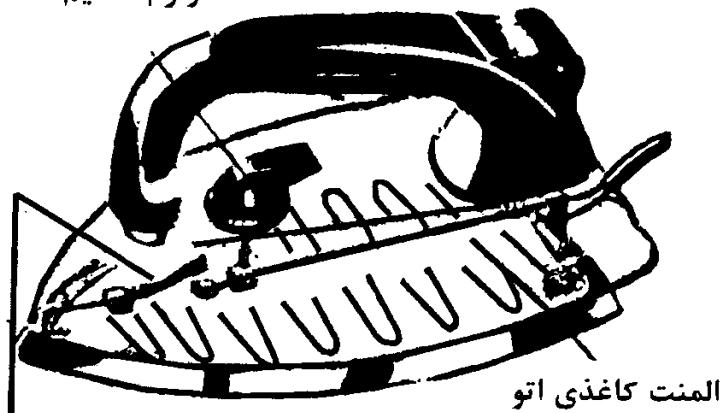

تیغه حساس به حرارت (تیغه بی‌متال)

شکل ۱۰-۱ اتوی معمولی (خشک)

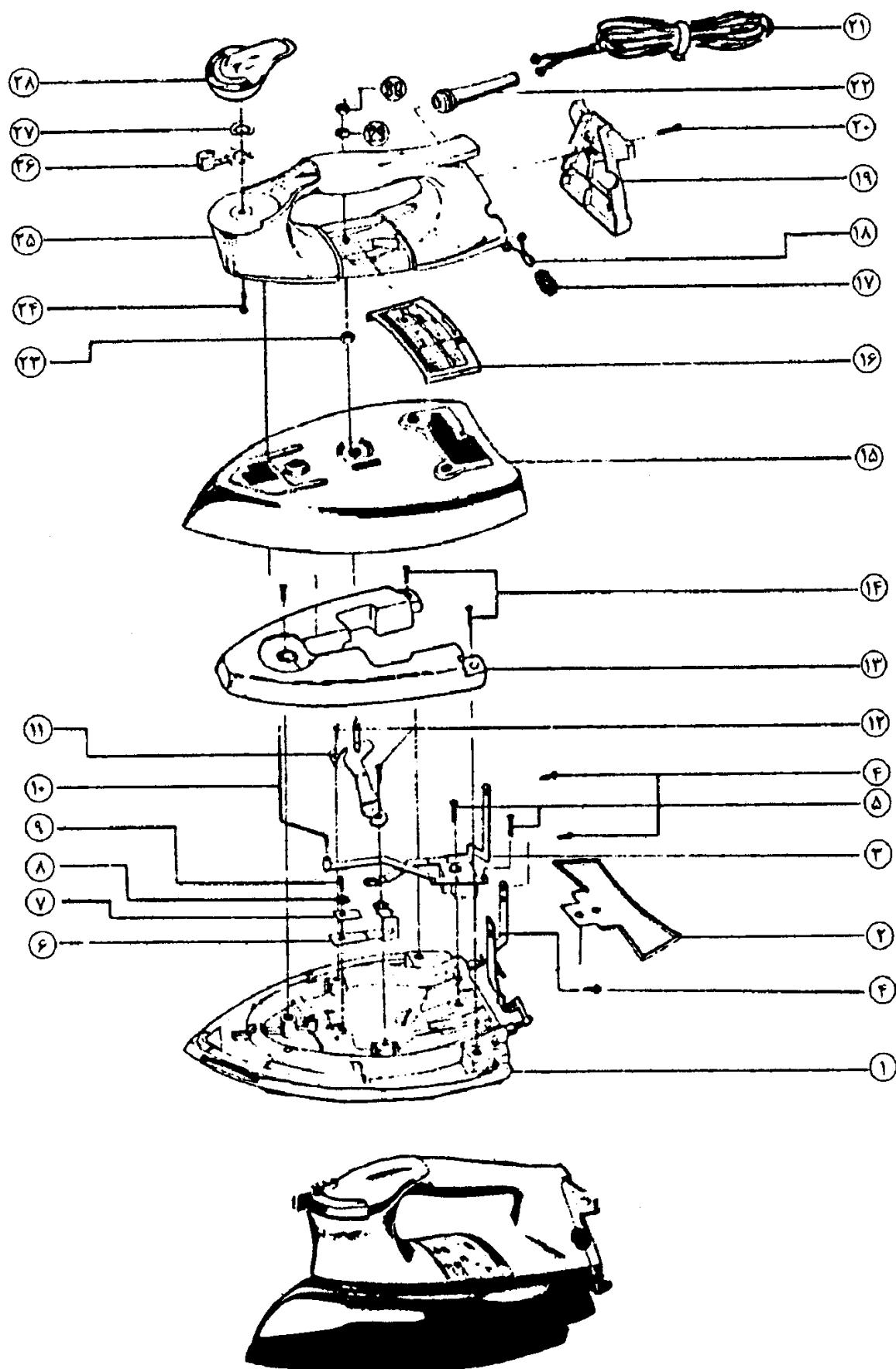


شکل ۱۰-۲ ساختمان و اجزای یک نوع اتوی خشک

- ۱- مجموعه کف اتو که المتن هم در آن قرار گرفته
- ۲- پلاک مشخصات دستگاه شامل ولتاژ و توان و.....
- ۳- ترمینال
- ۴ و ۵- پیچ‌های ترمینال
- ۶- بی‌متال که جهت تنظیم درجه حرارت مورد استفاده قرار می‌گیرد.
- ۷- محفظه بی‌متال
- ۸- محدود کننده حرکت بی‌متال (واشر خاردار)
- ۹- پیچ بی‌متال
- ۱۰- محور تنظیم ترموموستات
- ۱۱- نگهدارنده و مجموعه بست همراه آن
- ۱۲- پیچ نگهدارنده
- ۱۳- وزنه یا کفه چدنی
- ۱۴- پیچ‌های کفه
- ۱۵- درپوش یا محفظه کفی
- ۱۶- صفحه راهنمای تنظیم حرارت
- ۱۷- درپوش یا محافظ رنگی لامپ خبر
- ۱۸- لامپ خبر
- ۱۹- درپوش عقب دسته اتو
- ۲۰- پیچ نگهدارنده درپوش عقب دسته اتو
- ۲۱- سیم رابط یا حفاظ روکش الیاف نسوز
- ۲۲- لوله پلاستیکی حفاظ سیم
- ۲۳- مهره درپوش یا پوسته اتو
- ۲۴- مهره درپوش جلو
- ۲۵- دسته
- ۲۶- اهرم چرخان ترموموستات جهت تنظیم درجه حرارت
- ۲۷- واشر فنری
- ۲۸- درپوش جلویی دسته
- ۲۹- واشر دسته
- ۳۰- مهره دسته

مدار الکتریکی اتوی خشک

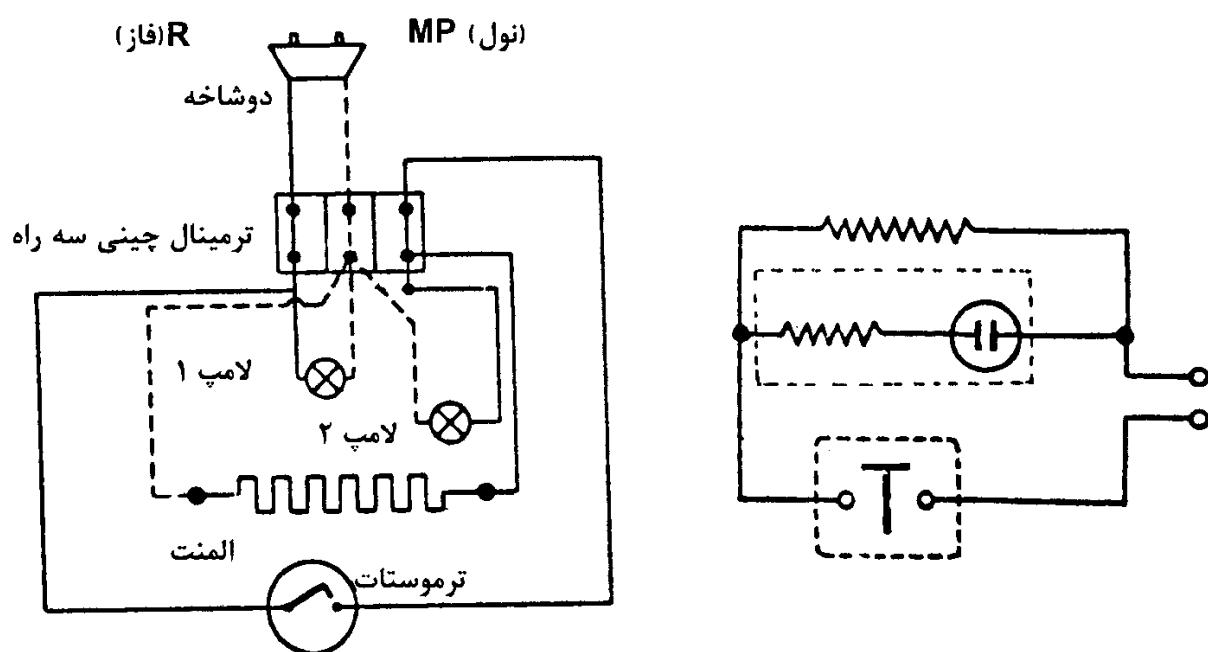در این اتوها اغلب از ترمینالهای چینی استفاده می‌شود. البته بعضی از این اتوها دارای دو لامپ خبر می‌باشند به طوری که یکی از لامپها به محض اتصال دو شاخه به پریز برق روشن می‌شود و لامپ دوم در هنگام کارکرد المنت روشن نمی‌شود.



الف-مدار الکتریکی اتوی معمولی

ب-مدار الکتریکی اتوی خشک

شکل ۱۰-۳

الواع المنت و کفی در اتوی خشک

۱- المنت با مهره‌های عایق چینی

شیارهایی بر روی کفی این نوع اتوها وجود دارد که از سطح کفی تقریباً ۱cm ارتفاع دارد. از درون این شیارها المنت فوق عبور کرده است. البته این نوع المنش در مبحث سماور برقی توضیح داده شده است.

۲- المنش پرسی

در اتوهایی که از این نوع المنش استفاده شده است، المنش درون یک محافظ فولادی به

کفی جوش خورده است. لازم به ذکر است که سیم المنت ابتداء درون قشری از خاک چینی یا سرامیک قرار گرفته است و سپس محافظ فولادی روی آن کشیده می‌شود.

نکته: المنت‌های با عایق چینی به راحتی تعویض می‌شوند ولی المنت‌های پرسی در صورت سوختن باید کفی آن را تعویض نمود.

۳- کفی شیاردار ساده

در این نوع کفی‌ها شیار به شکل ۱۱ می‌باشد که المنت‌هایی که در این کفی‌ها استفاده می‌شود دارای طول کمتری نسبت به المنت‌های دیگر می‌باشند و به جهت آنکه این المنت از بدنه عایق گردد به همراه پودر چینی استفاده می‌شود. در اصل باید در صورت سوختن المنت، المنت با کفی تعویض گردد ولی باذوق و حوصله می‌توان درون شیار را از وجود المنت و پودر چینی کاملاً خالی و پاک کرد و مهره‌های عایق را جایگزین المنت اول نمود.

اتوی بخار

بر خلاف اتوی خشک، این اتو بیشتر جهت صاف کردن لباسها و پارچه‌های پشمی استفاده می‌گردد.

بخار موجود در بین کفی و لباس در این نوع اتوها از سوختن پارچه در اثر حرارت زیاد کفی جلوگیری به عمل می‌آورد.



قیمت این نوع اتوها بیشتر از اتوهای خشک است.

در این نوع اتوها محفظه آب در بالای اتو قرار دارد.

بعضی از این اتوهای بخار که نباید بدون آب روشن شوند روی بدنه و یا در دفترچه راهنمای آنها نوشته می‌شود. روی کفی این اتوها حفره‌ای وجود دارد که این حفره به داخل کفی راه دارد که به شیارهای فراوانی راه می‌یابد و چنانچه کفی این اتو داغ باشد و اگر به حفره اصلی آب برسد فوراً بخار می‌شود و از این شیارها خارج می‌شود.


مخزن آب در اتوی بخار طوری روی کفی جای دارد که اهرم اصلی مخزن در هنگام قطع دهانه حفره را پر از آب می‌کند و بعد با وصل این اهرم نوک آن از دهانه حفره فاصله می‌گیرد که این امر سبب واردشدن قطرات آب به داخل کفی شده که در نتیجه این آب به

بخار تبدیل می‌شود و این بخار از حفره‌های زیر کفی خارج می‌گردد. که البته خروج بخار با گذشت زمان ایجاد رسوب در شیارها می‌کند که رسوبات سبب مختل کردن تولید بخار می‌شود که این رسوبات را می‌توانید توسط جوهر نمک شستشو دهید.

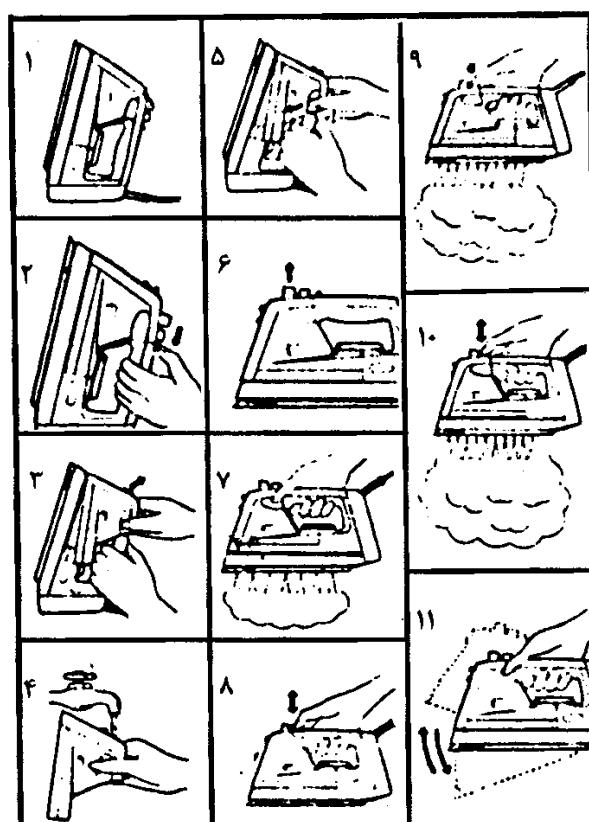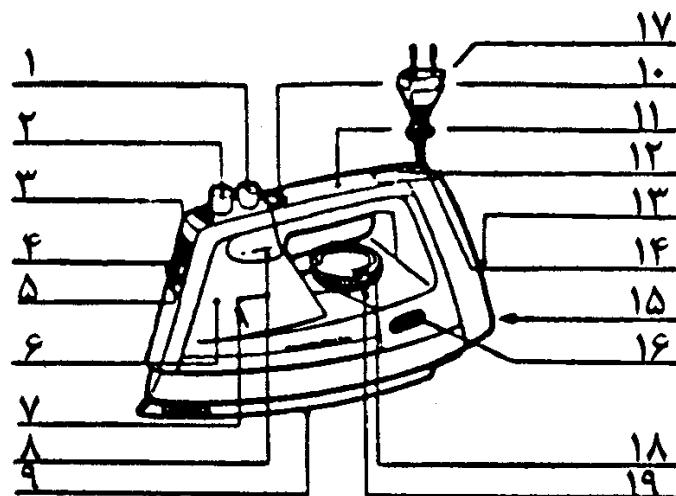

شکل ۱۰-۴

- ۱- دکمه اسپری آب
- ۲- دکمه مخصوص خارج نمودن بخار
- ۳- محل قرار گرفتن دهانه لوله آب پاش
- ۴- ورودی آب مخزن
- ۵- دریچه ورودی آب
- ۶- مخزن آب قابل انفصال
- ۷- حد نهایی ریختن آب در مخزن
- ۸- محل قرار گرفتن شست دست به هنگام اتوزدن
- ۹- کفی اتو
- ۱۰- ضامن جداکننده مخزن از اتو
- ۱۱- دسته اتو
- ۱۲- دکمه سیم جمع کن
- ۱۳- پاشته یا تکیه گاه اتو
- ۱۴- سیم اتو
- ۱۵- راهنمای انتخاب درجه حرارت مناسب
- ۱۶- لامپ خبر
- ۱۷- دو شاخه اتو
- ۱۸- ولوم انتخاب حرارت (ولوم ترموموستات)
- ۱۹- خط انتخاب ترموموستات

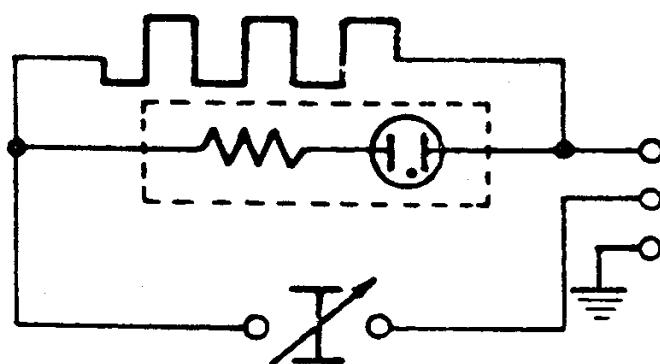

شکل ۱۰-۵ مدار الکتریکی اتو بخار

عيوب احتمالی در اتو

عيوب احتمالی که در یک اتو ممکن است به وجود آید به شرح زیر می‌باشد:

۱- اصلاً اتو روشن نشود.

الف- پریز برق ندارد.

که می‌توانید توسط ولتمتر پریز را از جهت داشتن برق تست کنید.

ب- معیوب بودن سیمهای رابط و نیز دو شاخه برق

جهت این تست می‌توانید ورودیهای برق به ترمینال را باز نمایید و آنها را به یکدیگر بیندید و بعد دو سیم آوومتر را به دو سیم دو شاخه متصل کنید که اگر کابل و سیم سالم باشد عقربه منحرف می‌شود.

ج- اتصالات ترمینال معیوب باشد.

د- ترموموستات اتو خراب است.

جهت تست ترموموستات ابتدا اتو را از برق جدا نمایید و اهمتر را روی رنج ($R \times 1$) قرار دهید و به دو سر ترموموستات وصل کنید و ترموموستات را قطع و وصل کنید که اگر اهمتر حرکت نماید بیانگر سالم بودن ترموموستات می‌باشد.

۲- المنت اتو داغ می‌شود ولی لامپ آن روشن نمی‌شود.

الف- یکی از دو سیم فاز یا نول لامپ قطع می‌باشد.

ب- لامپ اتو سوخته است.

۳- روی کفی اتو فازمتر روشن می‌شود ولی برق گرفتگی وجود ندارد.

حرکت و عبور جریان برق متناوب المنت که در مجاورت کفی قرار دارد یک میدان مغناطیسی به وجود می‌آید که برخورد این میدان با کفی فلزی اتو ولتاژ ضعیفی ایجاد می‌کند.

۴- به مجرد وصل دو شاخه اتو به پریز برق، فیوز مدار قطع می‌شود.

الف- علت آن وجود اتصالی در دو شاخه یا سیمهای رابط می‌باشد که می‌توانید توسط

اهم متر آن را تست کنید.

ب- وجود اتصالی در سیمهای داخل اتو و یا لامپ و یا المنت اتو می‌باشد که می‌توانید توسط اهم متر آن را امتحان کنید.

۵- لامپ اتو روشن می‌شود ولی اتو داغ نمی‌شود.

الف- المنت اتو سوخته است. که المنت را می‌توانید با متصل کردن به برق ۲۲۰ ولت شهر تست نمایید.


ب- به المنت برق نمی‌رسد که این را نیز می‌توانید توسط اهم متر آزمایش کنید.

۶- عیب داشتن برق در بدنه اتو می‌باشد.

که علت این امر آسیب دیدن سیمهای اتو در اثر حرارت بیش از حد می‌باشد.

الف- المنت اتصال بدنه دارد.

جهت تست این نوع اتصال باید مدار زیر را بسته و نقطه A را به یکی از پایه‌های المنت و نقطه B را به بدنه فلزی اتو متصل کنید که در صورت داشتن اتصال بدنه، لامپ روشن می‌شود.

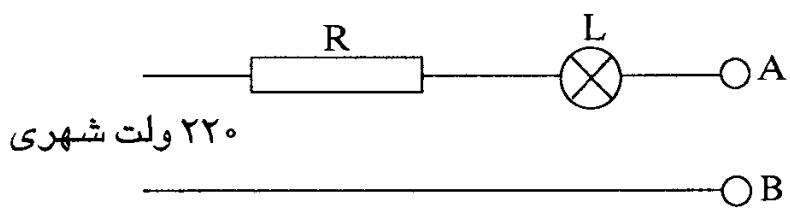

شکل ۱۰-۶

ب- سیم‌بندی اتو در اثر حرارت زیاد آسیب دیده است.

۷- از کف اتو علاوه بر بخار، آب نیز چکه می‌نماید.

در این موقع علت کمبودن حرارت اتو می‌باشد.

۸- آب از مخزن اتو نشت می‌کند.

الف- احتمالاً عیب از واشرهای لاستیکی مخزن می‌باشد.


ب- ممکن است مخزن آب ترک خورده باشد.

ج- امکان دارد مخزن آب به طور صحیح در جای خودش قرار نگرفته باشد.


﴿ نکته ۱: هرگز بر روی اتو آب نریزید و یا داخل آب قرار ندهید.

﴿ نکته ۲: در هنگام تعمیر اتو، همیشه دو شاخه اتو را از برق جدا نمایید.


﴿ نکته ۳: کفی اتوی بخار را همیشه توسط سرکه و یا جوهر نمک رسوب‌زدایی نمایید.

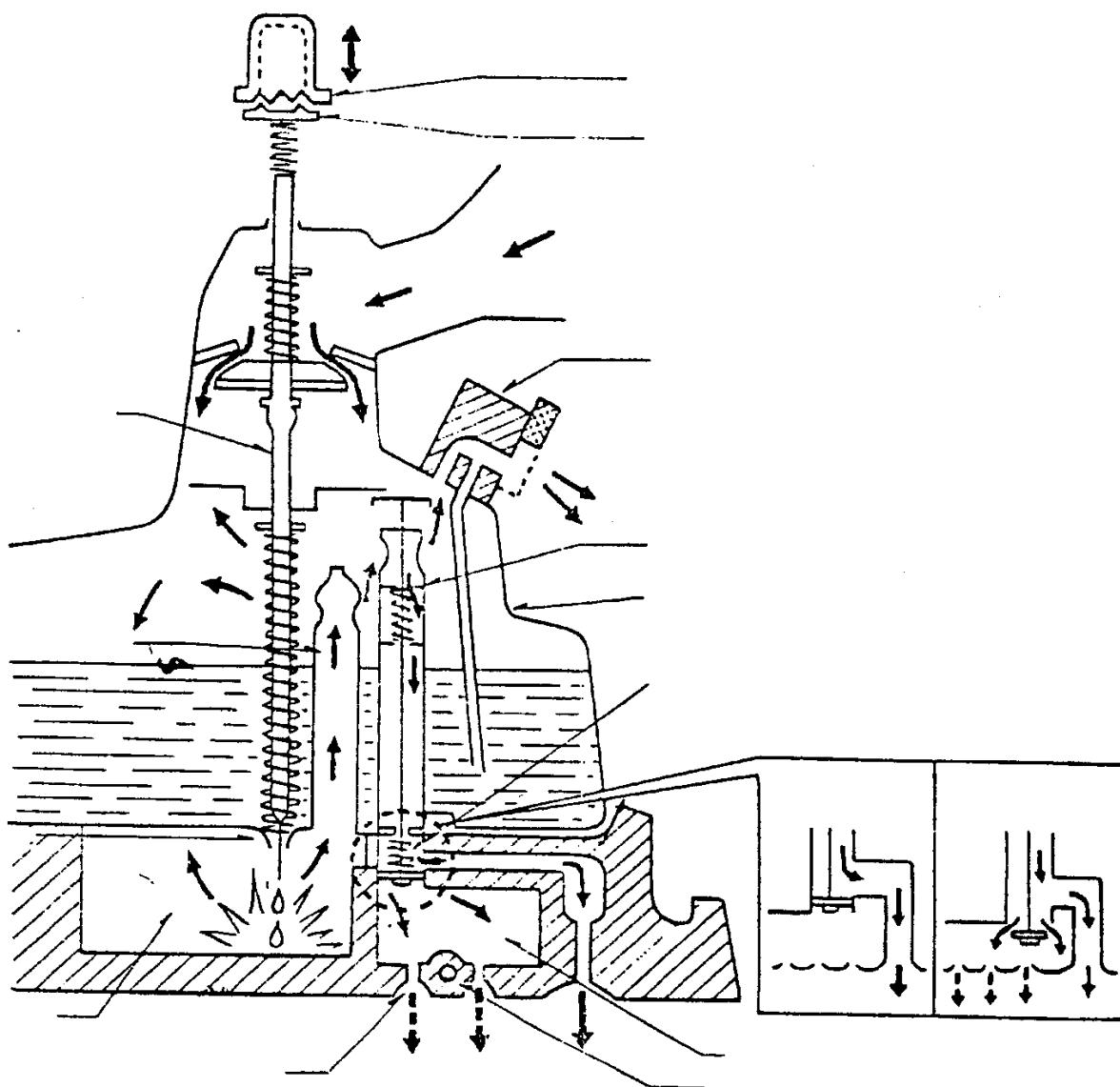

شکل ۱۰-۷ نحوه تولید بخار و خروج آن

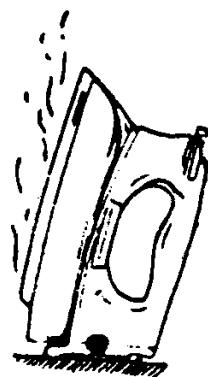


شکل ۱۰-۸ استقرار اتو برای خنکشدن سریع

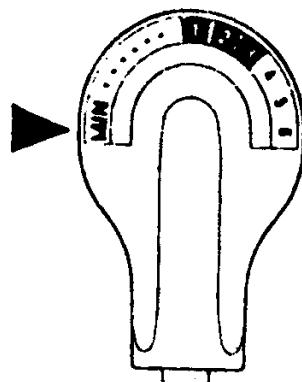


شکل ۱۰-۹ قرار گرفتن دسته ترموموستات در حداقل






شکل ۱۰-۱۰ تست اتو توسط اهم متر




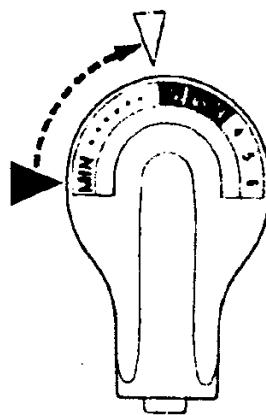





شکل ۱۰-۱۱ قرار گرفتن دسته ترموموستات در وسط صفحه درجه بندی شده

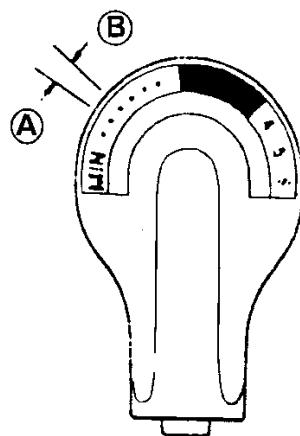

شکل ۱۰-۱۲ محدوده نرمال عملکرد ترموموستات

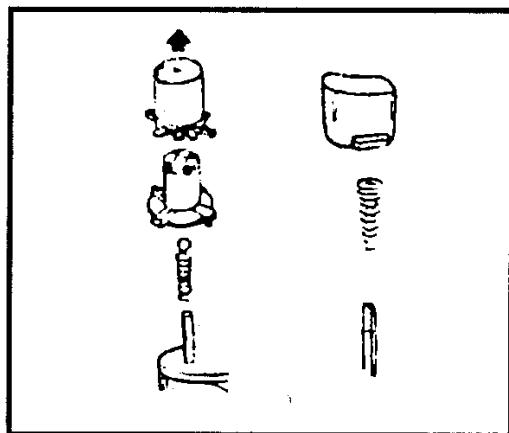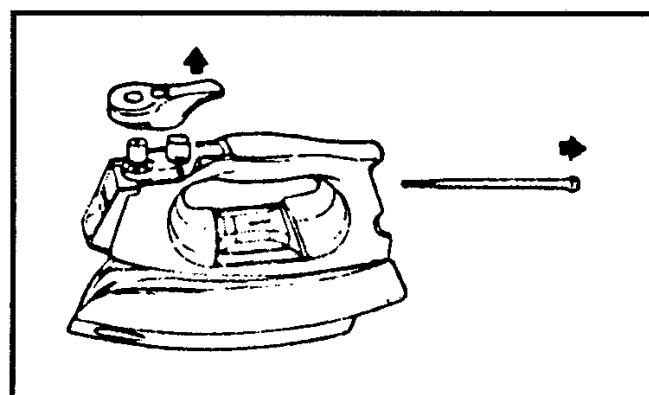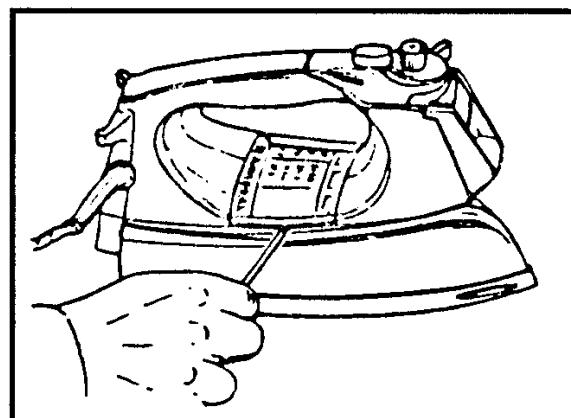

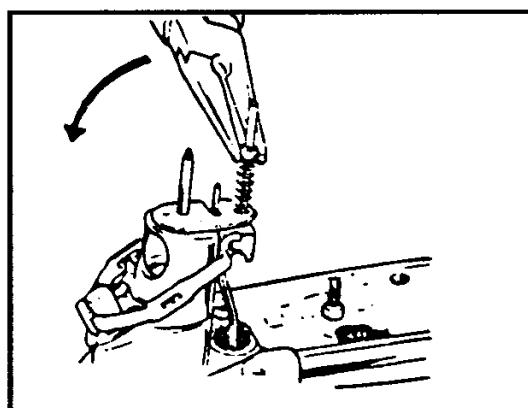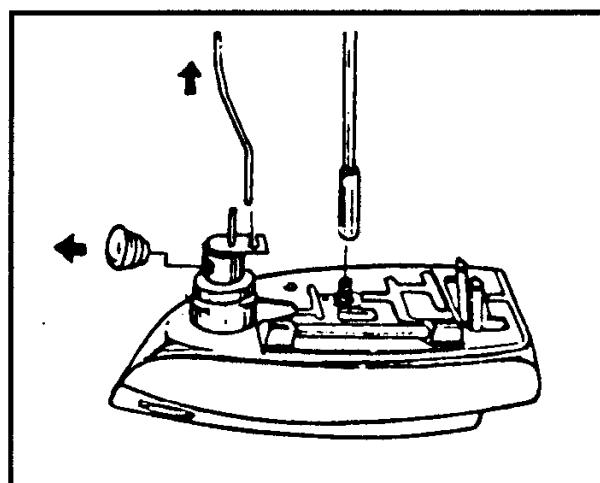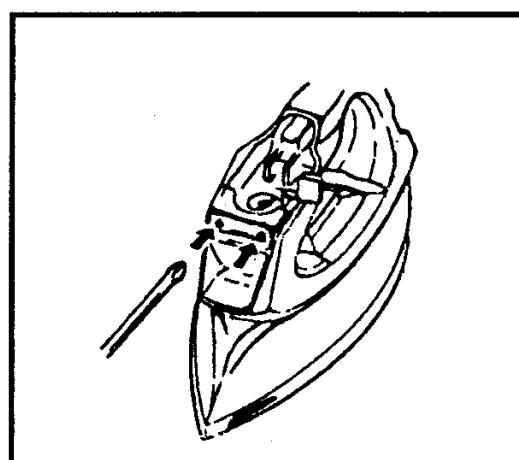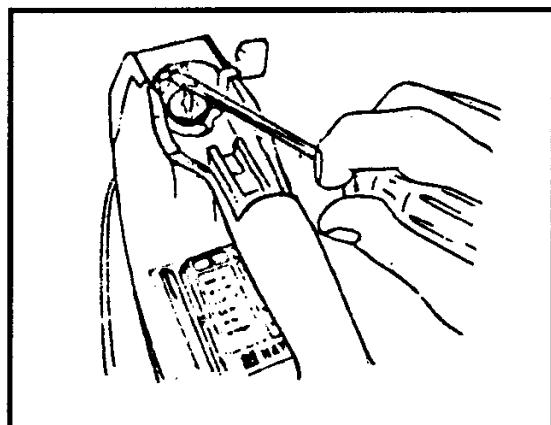

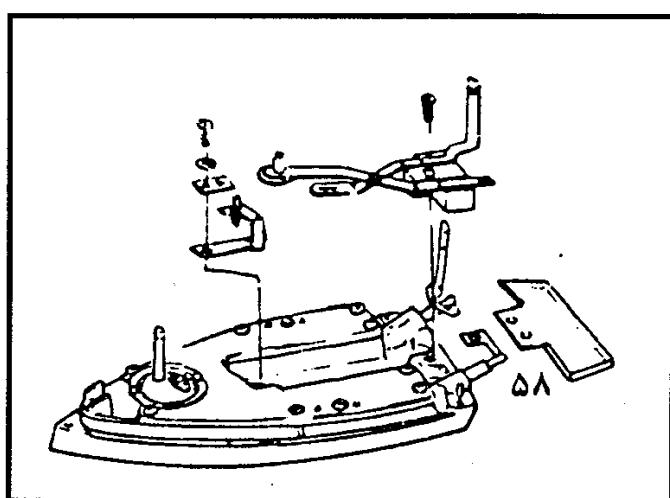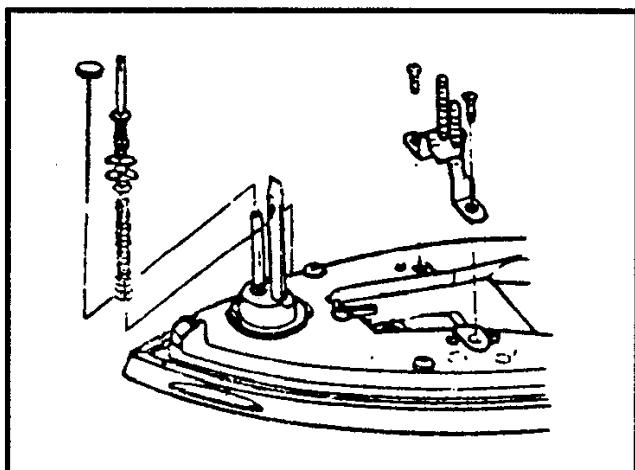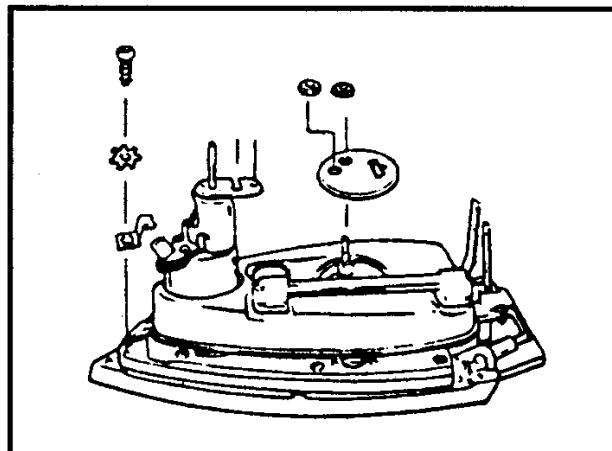

شکل ۱۰-۱۲ طریقه بازکردن اجزاء یک آتوی بخار


فصل یازدهم

بخاری برقی


- » بخاری برقی
- » مدار الکتریکی بخاری برقی
- » عیوب احتمالی در بخاری برقی

بخاری برقی

این وسیله انرژی الکتریکی را به انرژی گرمایی تبدیل می‌کند که ممکن است در همه مکانها به کار رود.

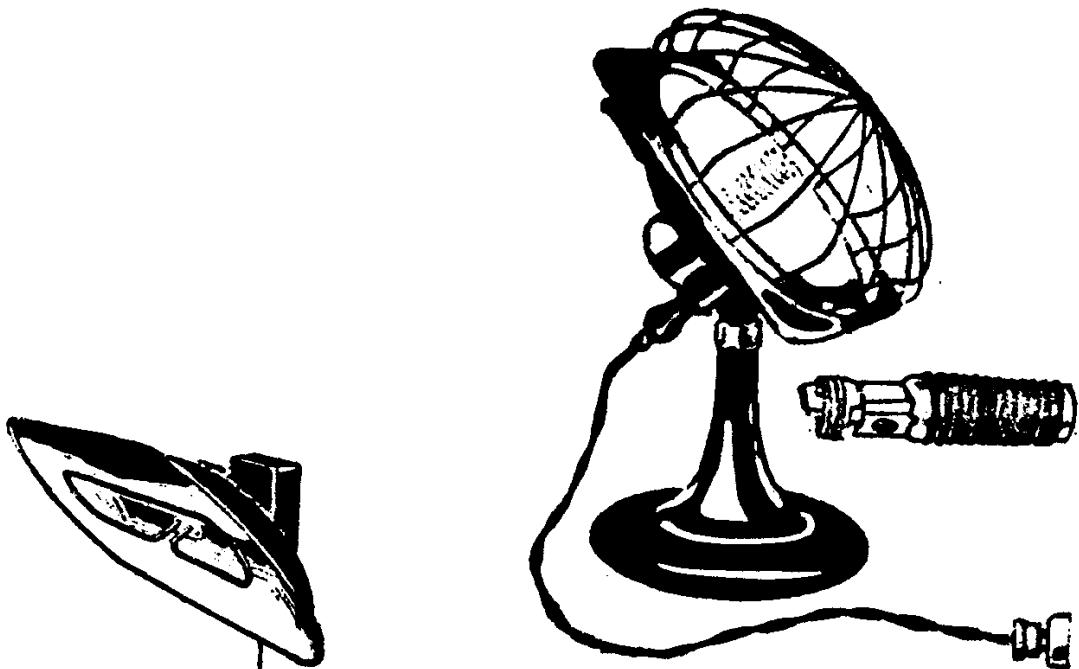

شکل ۱۱-۱ بخاری برقی میله‌ای با قدرت تشعشع بالا شکل ۱۱-۲ بخاری برقی حمام

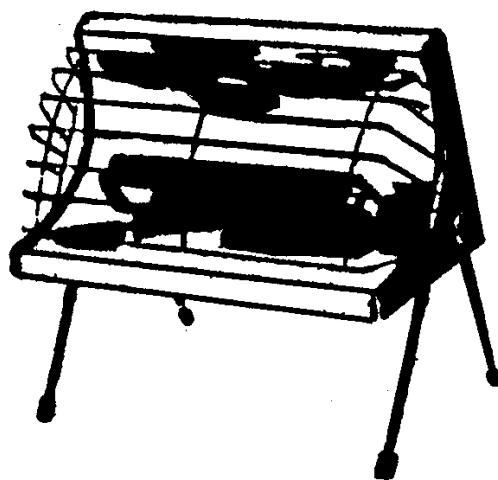

شکل ۱۱-۳ بخاری برقی ساده

۱- بدنه

اغلب جنس بدنه از فلز می‌باشد زیرا اگر از جنس لاستیکی و یا کائوچویی استفاده شود امکان دارد در اثر گرما این مواد آسیب ببیند که البته جهت حمل و نقل دسته آنها را از

جنس کائوچو می‌سازند. (چرا؟)
لازم به ذکر است که قسمتهای دیگری که ذکر می‌شود روی بدنه نصب می‌شوند.

۲- شبکه محافظ

از این شبکه جهت جلوگیری از برخورد دست و یا اشیاء دیگر با بخاری و نیز جهت گرم کردن غذا استفاده می‌شود.

۳- المnt (هیتر یا گرم کننده)

می‌دانید که هیتر در اثر عبور جریان برق تولید حرارت می‌نماید. هیتر اغلب از مقاومتهای مفتولی که دور آجر نسوز و یا سرامیک پیچیده شده است تشکیل می‌شود که جنس مقاومتهای مذکور از کُرم آلومینیوم و یا کُرم نیکل می‌باشد.

لازم به ذکر است که در صورتی که المnt یک بخاری برقی بسوزد در هنگام تعویض باید به دو مورد زیر توجه نمایید:

الف- توان نامی المnt

این توان در انواع مختلف در بازار عرضه می‌شود که ممکن است در بخاریهای مختلف با یکدیگر فرق داشته باشد.

ب- طول المnt


المntها با طولهای ۲۰ و ۲۵ و ۳۰ سانتیمتر در بازار وجود دارد و می‌دانید که طول المnt با مقاومت آن (اهم آن) نسبت مستقیم دارد.

۴- کلید اتصال


کلید اتصال در بخاریهای برقی در دو نوع ساده و لامپدار در بازار وجود دارند. عملکرد این کلیدها درست همانند یک کلید تک پل می‌باشد. امروزه اغلب بخاریهای دو المnt را توسط دو کلید و بخاریهای سه المnt را توسط سه کلید مجزا و یا توسط دو کلید که یکی از کلیدها از آن المnt وسطی مجازی است و یک کلید دیگر جهت روشن و خاموش کردن دو المnt بالایی و پایینی است.

در اغلب کلیدهای بخاری برقی جهت محدود کردن ولتاژ و جریان عبوری از لامپ یک


مقاومت سری همانند شکل زیر وجود دارد که اغلب مقدار این مقاومت $150\ \Omega$ می‌باشد.

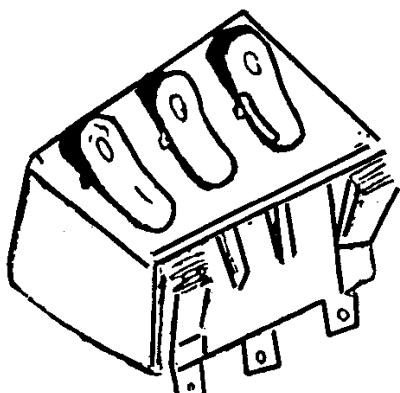

شکل ۱۱-۴

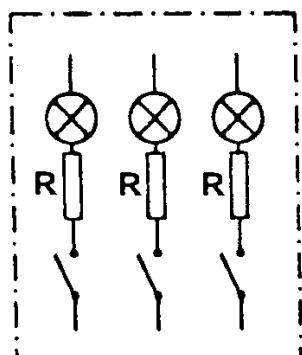

شکل ۱۱-۵

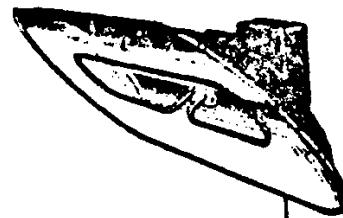

بخاری برقی حمام

شکل ۱۱-۶ بخاری برقی حمام

۵- سیمهای رابط


این سیم رابط همان سیمی است که جهت اتصال به برق شهر استفاده می‌شود که سطح مقطع آن حداقل $1/5$ میلیمتر مربع می‌باشد.

۶- عایق نسوز سیمهای رابط

می‌دانید که حرارت بخاری برقی در حین کار بسیار بالاست که از این رو جهت محافظت از سیمهای رابط از عایق نسوز استفاده می‌شود که نام این عایق وارنیش می‌باشد. جنس این عایقها از الیاف نسوز می‌باشد که مقاومت زیادی در برابر حرارت دارند.

۷- عایق چینی (نرو ماده)

از این عایق چینی جهت نصب پایه المنت روی صفحه بخاری استفاده می‌شود که البته این عایق استقامت خوبی در برابر حرارت دارد.

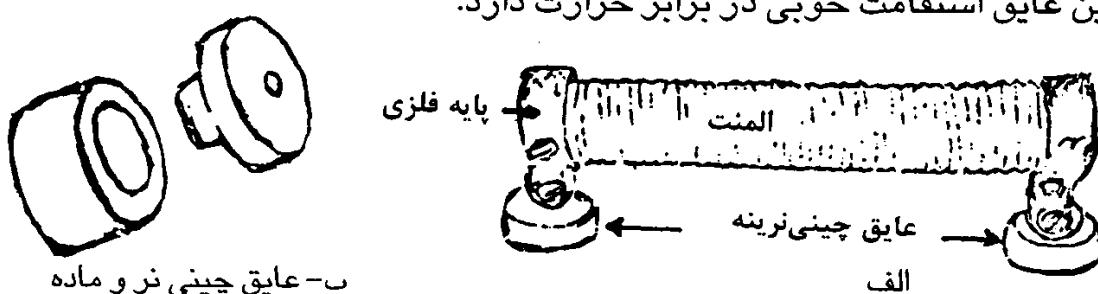


شکل ۱۱-۷

۸- ترمینال چینی


این ترمینالها جهت متصل نمودن سیمها به یکدیگر استفاده می‌شود که البته نسبت به بدنه عایق نیز می‌باشد.

مدار الکتریکی بخاری برقی

این مدار در بیشتر بخاریهای برقی یکسان می‌باشد که البته باید از نظر علائم و نقشه‌کشی رعایت شده باشد. در دو شکل زیر دو نمونه نقشه را ملاحظه می‌کنید.

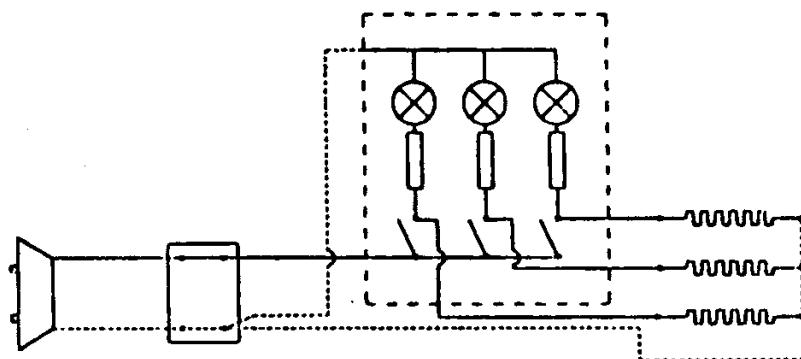

شکل ۱۱-۸ بخاری برقی با سه المتن و سه کلید لامپ‌دار

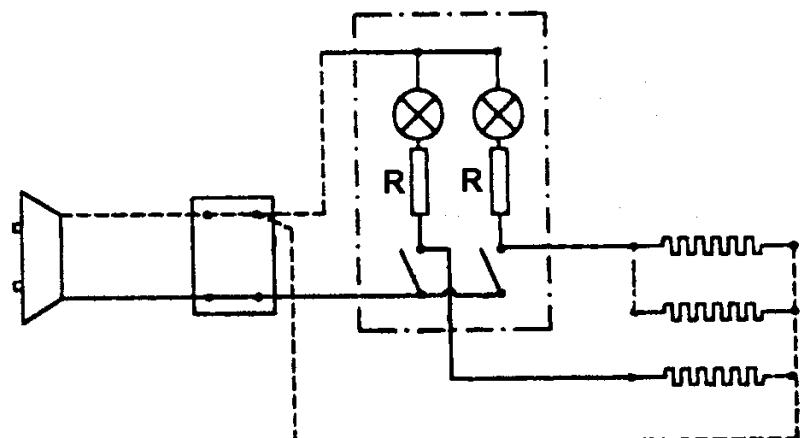

شکل ۱۱-۹ بخاری برقی با سه المتن و دو کلید لامپ‌دار

عيوب احتمالی در بخاری برقی

این عیوب می‌تواند به شرح زیر باشد:

۱- اصلاً بخاری برقی روشن نشود.

- الف- ممکن است در این حالت پریز اصلاً برق نداشته باشد.
 - ب- ممکن است سیمهای رابط پارگی داشته باشند و یا دو شاخه برق معیوب باشند.
 - ج- فاز و یا نول از داخل بخاری (طرف ترمینال چینی) قطع باشد.
 - د- کلید اتصال بخاری قطع باشد.
 - و- المنتهای بخاری همگی سوخته و یا سیمهای آنها قطع باشند.
- در همه این موارد می‌توانید جهت روشن شدن وضعیت از اهم‌تر روی رنج $R \times 1$ استفاده نمایید.

۲- بخاری برقی اتصال بدنه دارد.

ممکن است یکی از حالات زیر رخ داده باشد:

- الف- سیمهای رابط به بدنه دستگاه برخورد نمایند.
 - ب- عایقهای چینی (نر و ماده) بخاری معیوب می‌باشند.
- این عایقها در اثر حرارت زیاد شکننده می‌شوند که ممکن است پیچهای عبوری از آن با بدنه فلزی دستگاه اتصال پیدا کنند که در این حالت باید توسط اهم‌تر آنها را تست نمود.


فصل دوازدهم

قهوه‌جوش برقی

- » دستگاه قهوه‌جوش
- » عملکرد فنجانک داغ شونده
- » تعمیر و یا تعویض قسمتهای مختلف قهوه‌جوش
- » عیوب احتمالی در قهوه‌جوش

دستگاه قهوه‌جوش

همانطور که از نامش پیداست از این دستگاه جهت تهیه قهوه استفاده می‌گردد. آب در مخزن ته قهوه‌جوش (فنجانک) شروع به جوشیدن می‌نماید که حبابهای بخار از آنجا به سمت بالا حرکت می‌نماید به طوری که آب همراه با بخار از ته فنجانک به وسیله لوله میانی قهوه‌جوش به سمت بالا می‌آید که به سر قهوه‌جوش برخورد می‌کند که روی صافی که دارای سوراخهایی می‌باشد می‌ریزد و بعد از آن از روی این صافی بر روی قهوه خشک (در سبد مخصوصی است) می‌ریزد که در نتیجه مقداری قهوه را در خود حل می‌نماید که این محلول از سوراخهای موجود در ته سبد در آب داخل قهوه‌جوش می‌ریزد که این کار تا دم کشیدن قهوه ادامه می‌یابد.

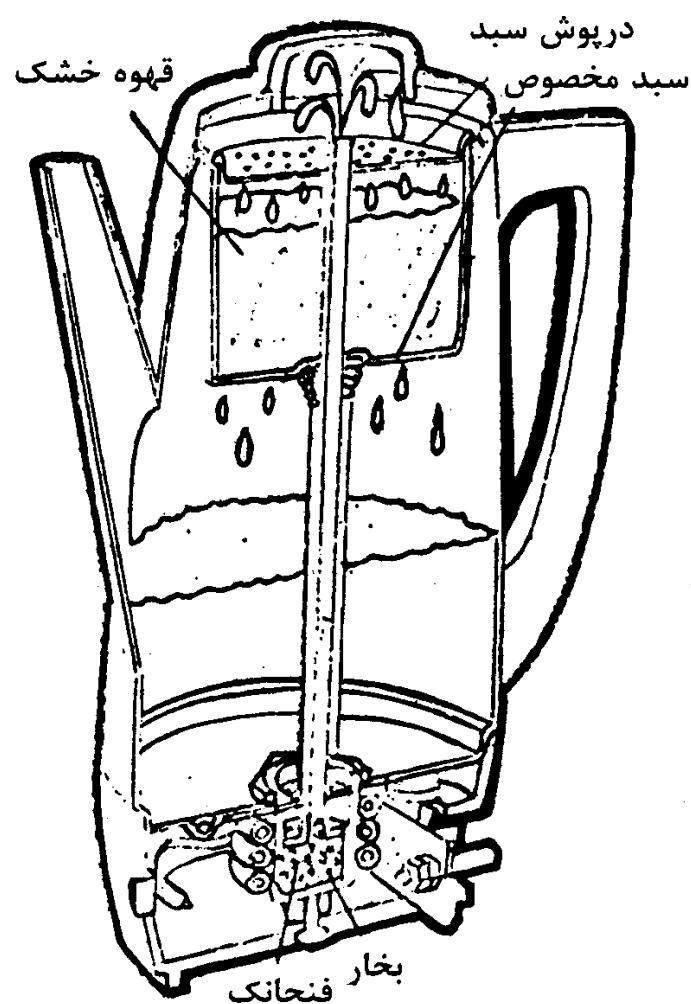


شکل ۱۲-۱ ساختمان قهوه‌جوش


عملکرد فنجانک داغ شولده

آبی که در یک قهوه‌جوش ریخته می‌شود از راه سوراخهای سوپاپ مسدود کننده وارد فنجانک می‌شود که در این موقع با روشن نمودن قهوه‌جوش آب داخل فنجانک توسط المانهای حرارتی گرم می‌شود و بعد حبابهای بخار پدید می‌آید که به تدریج بخار فوق به رینگی که زیر سوپاپ قرار دارد فشار وارد می‌نماید که آن را بالا برده و سوراخهای ورودی آب را مسدود می‌نماید و بعد از آن مقداری آب از لوله بالا می‌رود و رینگ پایین می‌آید که دوباره مقداری آب از سوراخهای سوپاپ وارد فنجانک می‌گردد.

المنت‌های دور فنجانک با عبور جریان گرم و داغ می‌شوند و مقداری آب را که در داخل فنجانک وجود دارد فوراً جوش می‌آورد و بدین صورت بخارات رینگ را به طرف بالا فشار می‌دهد که در نتیجه سوراخهای سوپاپ را مسدود می‌نماید که البته با خروج بخار مقداری آب نیز وارد لوله قهوه‌جوش می‌شود. که در نتیجه فشار وارده کم می‌شود و دوباره مقداری آب از سوراخهای سوپاپ وارد فنجانک می‌شود که عمل فوق مجدداً تکرار می‌شود.

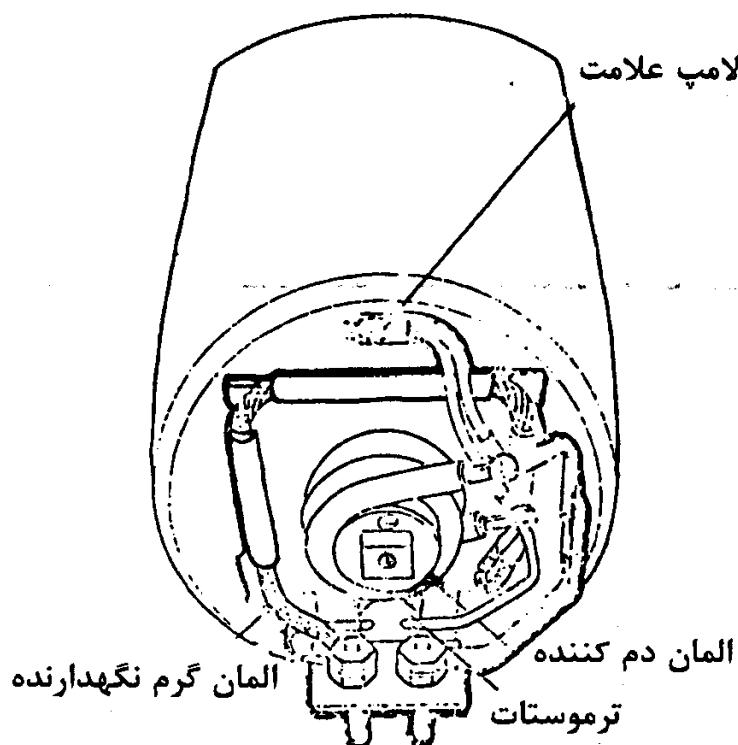

شکل ۱۲-۲

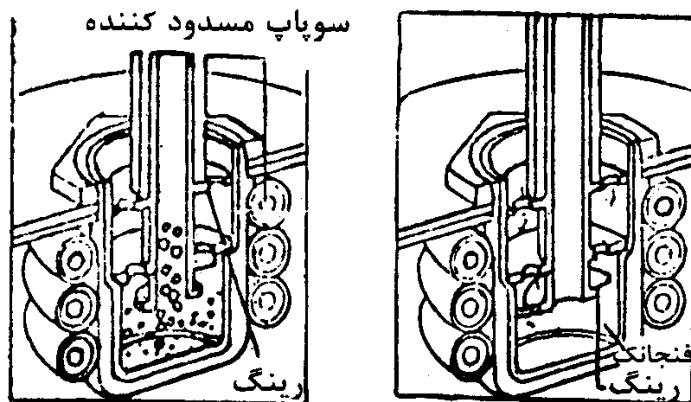

شکل ۱۲-۳

قهوه‌جوشها دارای دو المان حرارتی (المنت) می‌باشند:

- الف-المنت اول آب داغ فنجانک را به جوش می‌آورد و قهوه را آماده می‌سازد.
- ب-المنت دوم وظیفه گرم کردن قهوه را دارد.

در داخل قهوه‌جوش یک ترموموستات وجود دارد که وظیفه کنترل درجه حرارت را در مدت دم شدن قهوه دارد. این ترموموستات جریان را به المنت مخصوص قهوه می‌رساند و گرما و درجه حرارت محتوی قهوه‌جوش را تا وقتی که به درجه حرارت تنظیم شده برسد بالا می‌برد.

البته در بعضی از قهوه‌جوشها یک چراغ خبر وجود دارد که روی مدار المان گرم نگهدارنده قرار دارد.

این چراغ خبر وظیفه دارد که نشان دهد المنت دم کننده روشن می‌باشد و قهوه‌جوش دم کشیده است.


تعمیر و یا تعویض قسمتهای مختلف قهوه‌جوش

۱- تعویض لامپ خبر

جهت تعویض این لامپ ابتدا قهوه‌جوش را از برق خارج کنید و سپس لامپ خبر را که دو سیم به آن متصل است جدا کرده و لامپ دیگری با همان مشخصات جایگزین آن نمایید.

۲- تعویض ترموموستات

ترموستات توسط پیچ و مهره در قهوه‌جوش بسته می‌شود که با بازکردن آنها ترموموستات سوخته را جدا کرده و سپس ترموموستات نو را جایگزین آن کنید.

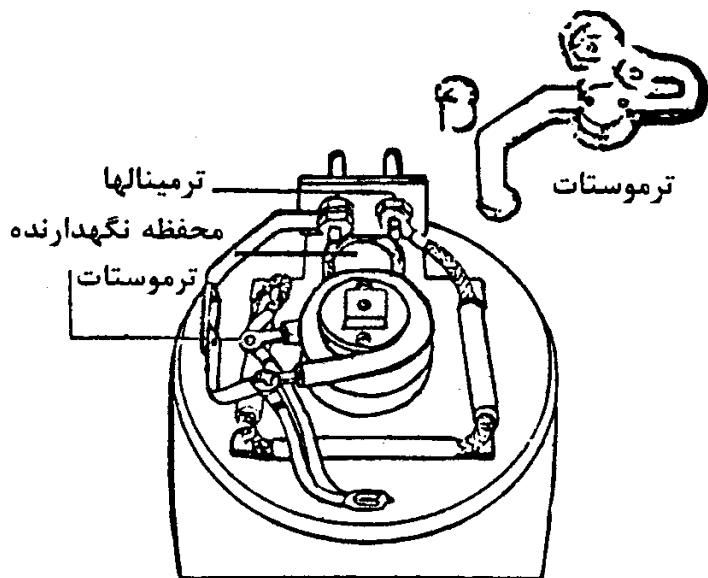


شکل ۱۲-۴

۳- تعویض المان گرم‌کننده

این المان نیز در قهوه‌جوش توسط ترمینال به قهوه‌جوش متصل می‌باشد که با بازکردن این ترمینالها، المان جدا شده و المان جدید را می‌توانید جایگزین نمایید.

۴- تعویض المان دم‌کننده

جهت تعویض این المان باید ابتدا پیچ داخلی قهوه‌جوش را توسط آرمیچر بُکس باز کنید. که پس از بازکردن این المان طوری آچار در بالای پیچ و دست یا انبردست در زیر پیچ (جهت دور نزدن پیچ) قرار می‌گیرد که پیچ باز می‌شود و سپس سوراخ پیچ را تمیز کنید و کمی ماده آب‌بندی دور لبه‌های محل پیچ بمالید و بعد المان جدید را در همان جهت المان قدیمی بگذارید و بعد آن را خوب سفت کنید.

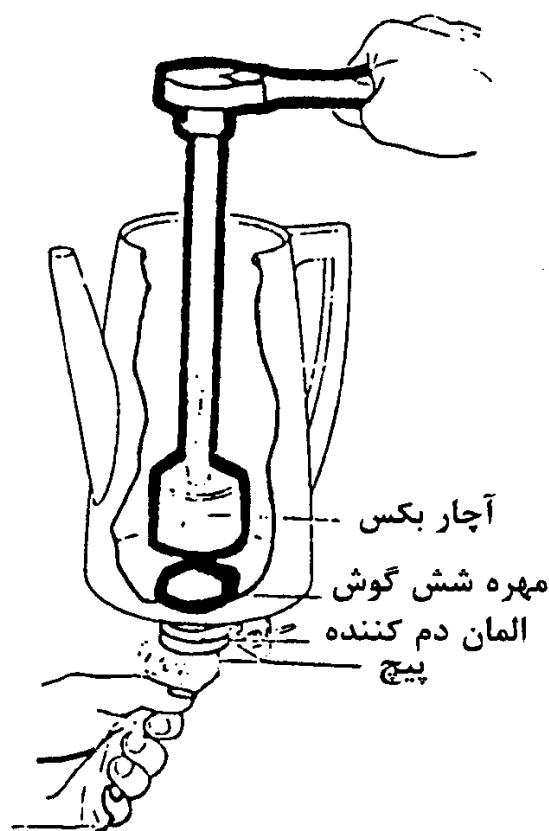

شکل ۱۲-۵

عیوب احتمالی در قهوه‌جوش

۱- قهوه‌جوش گرم نمی‌کند.

الف- برق به قهوه‌جوش نمی‌رسد که می‌تواند ناشی از نبودن برق در پریز و یا سوخته‌بودن فیوز و یا معیوب‌بودن سیمهای رابط و دو شاخه برق باشد.
ب- المان مخصوص دمکردن قهوه خراب می‌باشد.

۲- قهوه به جوش می‌آید و می‌جوشد.

تنظیم‌بودن ترموموستات این عیوب را به وجود می‌آورد.

۳- قهوه دم می‌کشد ولی گرم باقی نمی‌ماند.

این عیوب احتمالاً از سوخته‌بودن المان گرم‌کننده می‌باشد.

۴- درجه حرارت آب به خوبی بالا می‌رود ولی از لوله وسط فوران نمی‌کند.

الف- سوپاپها خمیده و یا شکسته شده‌اند.

ب- سوراخهای سوپاپها مسدود می‌باشند.

۵- مزه قهوه تلخ می‌باشد.

الف- اندازه و مقدار قهوه خشک زیاد بوده است.

ب- کمی قهوه از قبل به صورت رسوب در قهوه‌جوش جامانده است.

۶- قهوه رقیق می‌باشد.

الف- ممکن است مقدار قهوه کم باشد.

ب- امکان دارد به جای آب سرد از آب گرم استفاده شده باشد.

نکته ۱: در تهیه قهوه، همیشه از آب سرد استفاده نمایید.

نکته ۲: پس از استفاده از قهوه‌جوش، دستگاه را از برق جدا کنید.


فصل سیزدهم

پلوپز برقی

- » پلوپز برقی و اجزاء مختلف آن
- » انواع کلید در پلوپز برقی
- » عملکرد مدار و اجزاء پلوپز با تایмер موتوری
- » نکات ایمنی در هنگام بکارگیری پلوپز
- » عیوب احتمالی در پلوپز

پلوپز برقی و اجزاء مختلف آن

می‌دانید که پلوپز برقی جهت پختن برنج استفاده می‌شود که در ظرفیتها و انواع مختلف ساخته می‌شود.

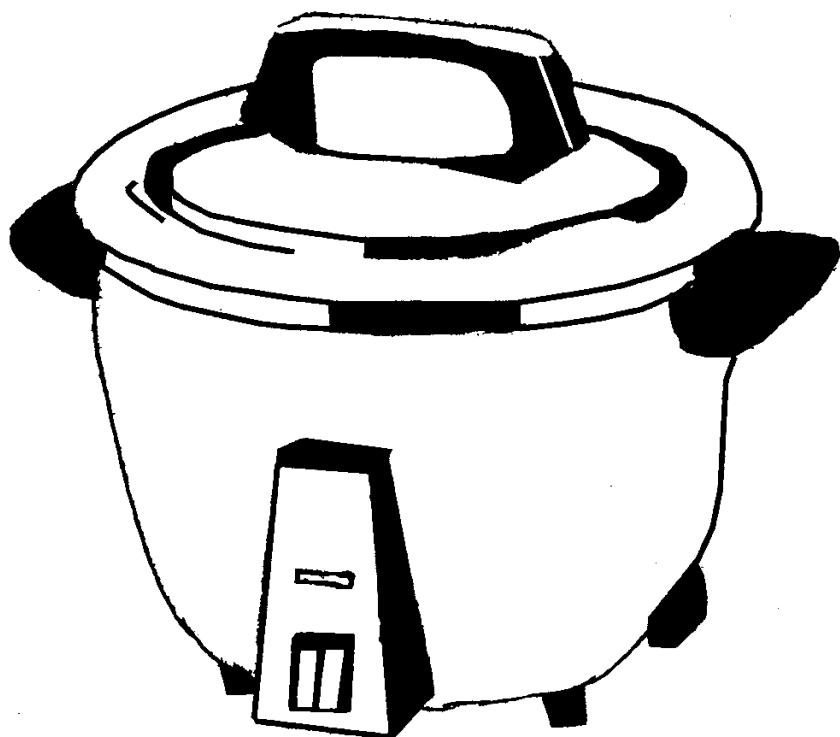

شکل ۱۲-۱

یک پلوپز از قسمتها و اجزاء مختلف زیر تشکیل شده است:

۱- دیگ پلوپز

جنس این دیگ از کرم می‌باشد که به لحاظ نسبتی برقی در حال پخت به آن درون این دیگ را تفلون می‌زنند.

۲- دسته پلوپز

جنس این دسته از کائوچو می‌باشد.

۳- نگهدارنده درپوش پلوپز

۴- بدنه خارجی پلوپز

جنس بدنه خارجی پلوپز از استیل می‌باشد. (چرا؟)

۵- صفحه گرمکننده روی المنت

- ۶- صفحه زیر پلوپز
- ۷- انتقال دهنده حرارت به ترموموستات
- ۸- پایه پلوپز
- ۹- لامپ خبر
- ۱۰- درپوش پلوپز همراه دسته عایق آن جنس این درپوش از استیل می باشد.
- ۱۱- عایق روی درپوش
- ۱۲- پیچ نگهدارنده دسته درپوش
- ۱۳- ترموموستات بی مثالی
- ۱۴- کلید پلوپز یا تایمر
- ۱۵- صفحه مشخصات دستگاه روی این صفحه مشخصات دستگاه کمیتهايی همچون توان، جريان و ولتاژ نامی و نوشته شده است.

الواع کلید در پلوپز برگش

کلیدهایی که در پلوپز استفاده می شود سه گونه می باشد که مختصراً به شرح آنها می پردازیم:

۱- کلید ترموموستات بی مثال همراه با ولو

در این نوع، کلید بی مثال وظیفه برقرار نمودن جریان را در پلوپز به عهده دارد. در این کلید با حرکت ولو ترموموستات مدار برقرار می شود (در جهت عقربه های ساعت) و در لحظه بالارفتن درجه حرارت به وسیله ترموموستات مدار قطع می شود. که در اکثر پلوپزها یک لامپ وجود دارد که وقتی که برنج پخته شد لامپ فوق روشن می شود و به مصرف کننده هشدار می دهد برنج آماده می باشد.


مدار این نوع پلوپز که با کلید ترموموستات بی مثال همراه ولو کار می کند به شکل زیر می باشد که لامپ ۱ با هیتر موازی است یعنی با روشن شدن هیتر (المنت) روشن و با خاموش شدن آن خاموش می شود و لامپ ۲ به محض قطع شدن ترموموستات روشن

می‌شود. در این مدار چنانچه مدار به موقع قطع نشود و دستگاه از برق جدا نگردد، ترموموستات دوباره وصل می‌شود و سبب سوختن برنج می‌شود.


۲- کلید دو حالته (روشن و خاموش) مجهر به ترموموستات بی‌متالی

در این نوع کلید با حرکت دادن اهرم کلید به سمت بالا، کن tactهای دو تیغه بی‌متالی به همدیگر متصل می‌گردند که با پختن برنج، کلید به صورت اتوماتیک المثnt و لامپ را از مدار خارج کرده و خاموش می‌کند.

این کلید نیز مانند کلید اول عیب اساسی دارد و این است که اگر دستگاه به موقع از برق جدا نگردد احتمال سوختن برنج زیاد است.

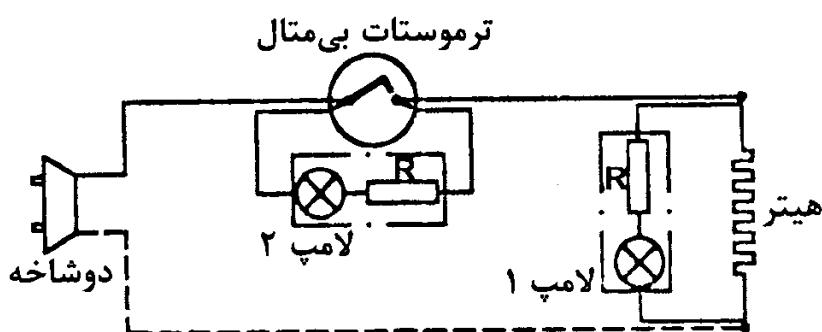

شکل ۱۳-۲

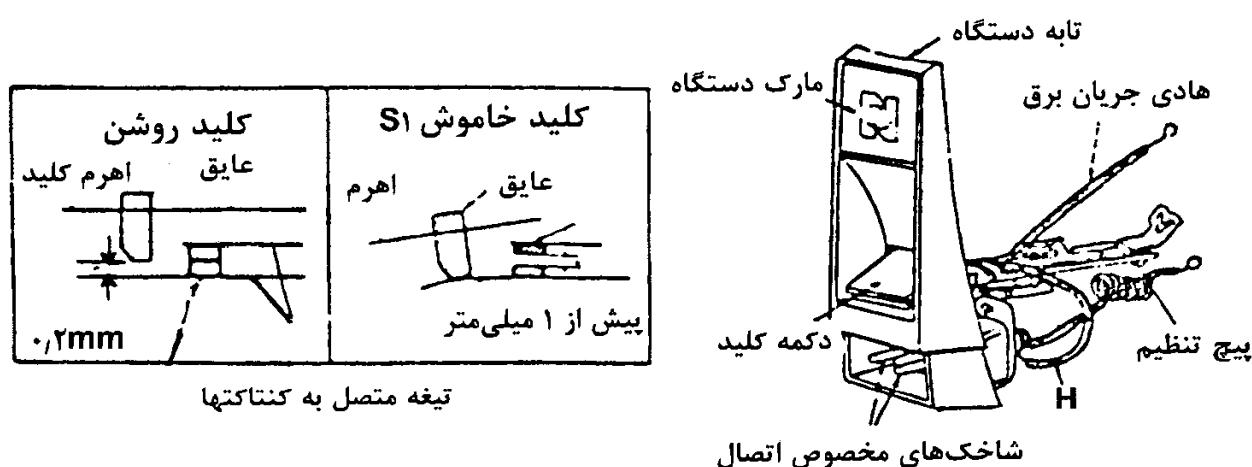

شکل ۱۳-۳ کن tactهای قطع و وصل برق

۳- کلید تایمر موتوری

همانطور که در دو کلید قبلی یک عیب اساسی وجود دارد و آن این بود که اگر در هر لحظه‌ای از کار پلوپز، برق قطع گردد و حتی دوباره وصل شود، پلوپز کارش را دوباره از نو شروع می‌کند که حاصل این عمل سوختن برنج است. ولی این نوع کلید این مشکل را ندارد. در این کلید با حرکت این تایمر (در جهت عقربه ساعت) مدار پلوپز متصل می‌شود که ترموموستات بی‌متالی برق المنت پلوپز را تأمین می‌کند و پس از مدت زمانی ترموموستات فوق عمل کرده و حالت قطع را پدید می‌آورد.


در لحظه‌ای که کنتاکتهای ترموموستات باز می‌شود، المنت و موتور تایمر به صورت سری قرار می‌گیرند که در این لحظه شروع به بازگشت به حالت اولیه خود می‌کنند تا به مرحله خاموشی برسند.

عملکرد مدار و اجزاء پلوپز با تایمر موتوری

در این نوع پلوپز چون المنت و سیم پیچ موتور تایمر سری می‌باشد (سیم پیچ تایمر مقاومت زیادی دارد) که در نتیجه جریان کمی از المنت آن می‌گذرد که باعث گرم شدن انک در المنت خواهد شد.

بر خلاف کلیدهای قبلی، اگر در این مدت داخل پلوپز سرد گردد (به هر دلیلی) ترموموستات پلوپز بسته می‌شود و دوباره قطع می‌شود که البته با بسته شدن ترموموستات، چون جریانی از تایمر نمی‌گذرد با قطع شدن ترموموستات تایمر خاموش می‌شود و مدار پلوپز به طور کامل قطع شده و پلوپز کامل خاموش می‌شود. که اگر برق مجدد وصل شود پلوپز بقیه زمان را شروع می‌کند نه اینکه از ابتدا زمان را محاسبه نماید.

در اغلب پلوپزها جهت مشخص شدن حالت کار پلوپز یک لامپ خبر قرار می‌دهند و در تمام مدتی که تایمر در حالت کارکردن است (قبل از خاموش شدن تایمر) لامپ خبر روشن می‌باشد و پس از رسیدن ولوم تایمر به نقطه خاموش، لامپ خبر خاموش می‌شود.

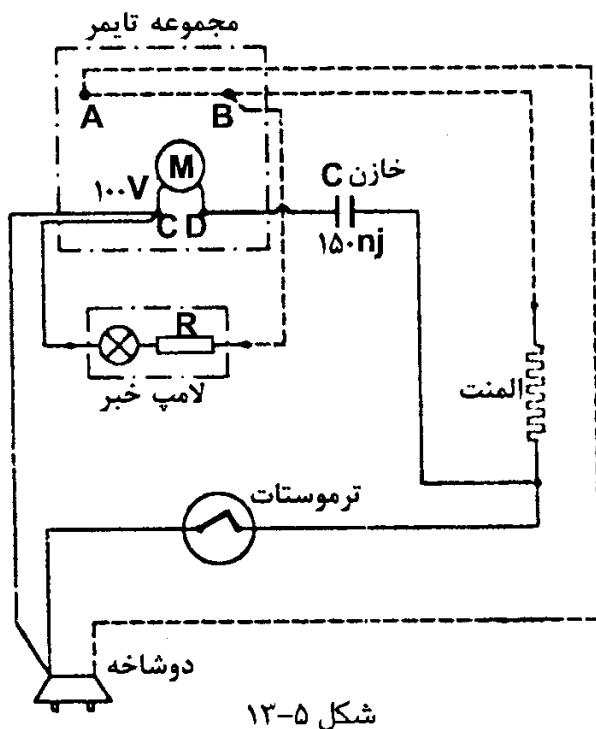

شکل ۱۳-۵

نکات ایمنی در هنگام بکارگیری پلوپز

در هنگام استفاده از پلوپز به نکات زیر دقت فرمایید:

الف- بیشتر پلوپزها جهت پختن برنج می‌باشند از این رو جهت پختن غذاهای دیگر استفاده نشوند.

ب- به علت گرم شدن پلوپز در هنگام کار و نیز جلوگیری از آتش‌سوزی آن را روی قالی و یا موکت و یا نگذارید.

ج- برای جدآکردن سیم اتصال از پریز برق و بدنه پلوپز از کشیدن سیم بپرهیزید.

د- مراقب باشید شیء خارجی که سبب مختل کردن عمل پخت و نیز خراب شدن پلوپز می‌گردد داخل پلوپز نباشد.

و- برق پلوپز باید به صورت مستقیم از پریز باشد نه از سیمهای رابط و در ضمن از وجود هرگونه پارگی و یا پوسیدگی روی سیم اصلی پلوپز مطمئن شوید.

عيوب احتمالی در پلوپز

این عیوب می‌تواند به شرح زیر باشد:

۱- اصلاً پلوپز روشن نشود.

الف- برق در پریز وجود ندارد و یا دو شاخه و سیمهای رابط خراب می‌باشند.
که این امر را نیز می‌توانید با اهم‌تر امتحان کنید.

ب- ممکن است کلید اصلی خراب باشد.
این کلید را نیز می‌توانید با اهم‌تر امتحان کنید.
ج- امکان دارد اتصالات داخلی پلوپز قطع و یا خراب باشند.

۲- پلوپز خوب کار می‌کند ولی لامپ خبر روشن نمی‌شود.

در این حالت امکان دارد لامپ سوخته و یا به لامپ برق نرسد.

۳- با روشن کردن پلوپز لامپ خبر روشن می‌شود ولی پلوپز گرم نمی‌شود.

ممکن است که المتن سوخته و یا به آن برق نرسد که توسط اهم‌تر می‌توان آن را
امتحان و آزمایش نمود.

۴- بدنه پلوپز برق دارد.

الف- ممکن است سیمهای رابط به بدنه اتصال داشته باشند.
ب- ممکن است لامپ خبر اتصال بدنه داشته باشد.
ج- ممکن است ترموموستات و یا المتن اتصال بدنه داشته باشد.

۵- تایمر پلوپز به طور خودکار و اتوماتیک خاموش نمی‌شود.

ممکن است موتور تایمر سوخته باشد و یا تایمر از نوع بی‌متالی است (چرا؟)

۶- بعضی اوقات پیش می‌آید که برنج داخل پلوپز می‌سوزد.


در این حالت ممکن است یکی از دو حالت زیر پیش آمده باشد:
الف- تایمر موتوری خراب باشد.

ب- ترموموستات پلوپز تنظیم نباشد.


فصل چهاردهم

آبگرمکن برقی

- » آبگرمکن‌ها
- » آبگرمکن برقی
- » اجزاء تشکیل‌دهنده آبگرمکن
- » ترموموستات گازی
- » طرز عملکرد یک آبگرمکن
- » شیر اطمینان و سوئیچ حرارتی آبگرمکن برقی
- » نکاتی در هنگام نصب آبگرمکن
- » عیوب احتمالی در آبگرمکن برقی

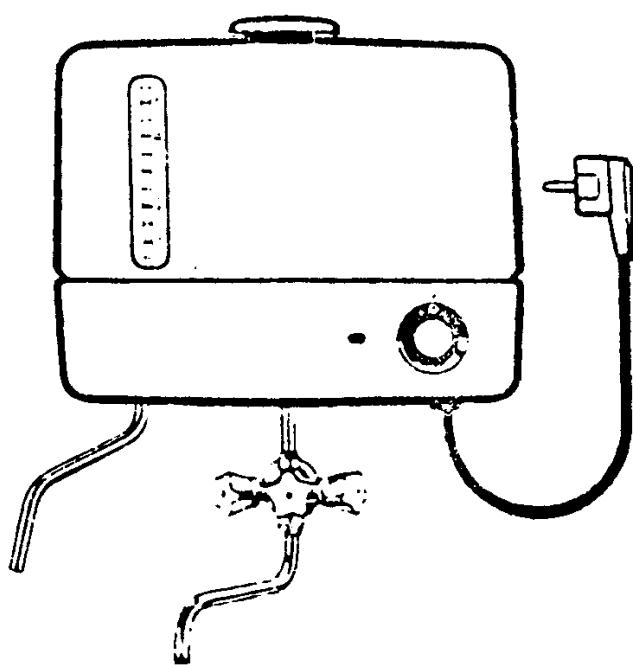

شکل ۱۴-۱

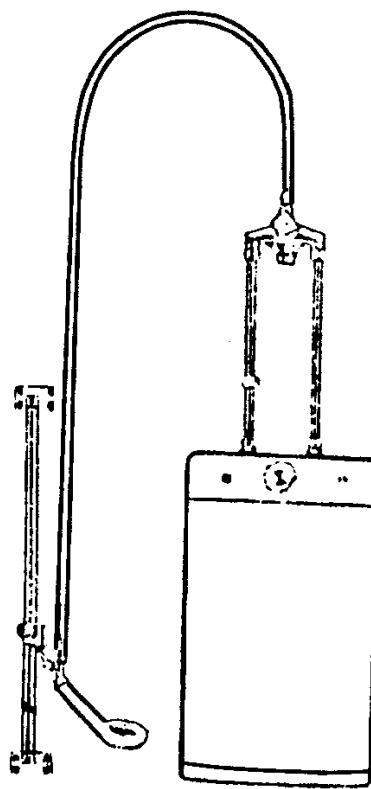

شکل ۱۴-۲

آبگرمکن‌ها

می‌دانید که از آبگرمکن جهت گرم کردن آب برای مصرفی حمام و نیز شستشوی ظروف و لباس استفاده می‌شود. مقدار متوسط آب گرم مورد نیاز جهت افراد در هر ماه به

موقعیت جغرافیایی و تعداد دفعات لباسشویی و ظرفشویی و شستشوی بدن و نیز عادات خانواده بستگی دارد.

تعداد افراد	صرف آب در هر ماه
۲	۷۰۰ گالن
۳	۹۵۰ گالن
۴	۱۲۰۰ گالن
۵	۱۴۵۰ گالن
۶	۱۷۰۰ گالن
۷	۱۹۵۰ گالن

جدول -۱۴-۱

در انتخاب آبگرمکن موردنظر و نیاز دو عامل اهمیت زیادی دارند:

الف- حجم آبگرمکن برای کل افراد خانواده

ب- میزان بازگشت آب به درون آبگرمکن

می‌دانید که هدر رفتن آب در شیرهای آب بسیار بالاهمیت است که باید از بروز چنین کاری جلوگیری به عمل آید. به طور مثال اگر از یک شیر در هر ثانیه یک قطره آب بچکد، در ماه حدود ۲۰۰ گالن آب به هدر می‌رود.

البته مقدار آبی که درون لوله‌ها باقی می‌ماند نیز جزو آب هدر رفته می‌باشد که از این‌رو محل قرارگیری آبگرمکن در منزل بسیار بالاهمیت است زیرا در هر باری که شیر آب باز می‌شود اول مقداری آب سرد از آن شیر خارج می‌شود و سپس آب گرم می‌آید که مقدار آب سرد جزو آب هدر رفته می‌باشد.

قطر لوله	آب هدر رفته
$\frac{1}{2}$ inch	۱ گالن
$\frac{3}{8}$ inch	۰/۷۵ گالن
$\frac{1}{4}$ inch	۰/۵ گالن
$\frac{3}{4}$ inch	۲/۵ گالن

جدول -۱۴-۲

آبگرمکن برقی

آبگرمکن برقی بر گازی و نفتی دارای دو مزیت اساسی می‌باشد:


- ۱- در هنگام کار گاز سمی تولید نمی‌کند.
 - ۲- به علت اینکه تنوره آبگرمکن در اثر حرارت داغ نمی‌شود دارای دوام بیشتری می‌باشد.
- ولی یک عیب مهم آبگرمکن برقی نسبت به سایر آبگرمکن‌ها این است که مصرف انرژی الکتریکی بالایی دارند که از نظر اقتصادی مقرر می‌گردند. با این حال مصرف آن را کم نمود.
- لازم به ذکر است که دو روش جهت گرم کردن آب در آبگرمکن برقی وجود دارد که به شرح زیر است:

۱- روش القاء

در این روش المنشی روی محیط خارجی محفظه پیچیده می‌شود که حرارت تولید شده به وسیله المان از طریق بدنه آبگرمکن به آب درون آن انتقال می‌یابد.

۲- روش مستقیم

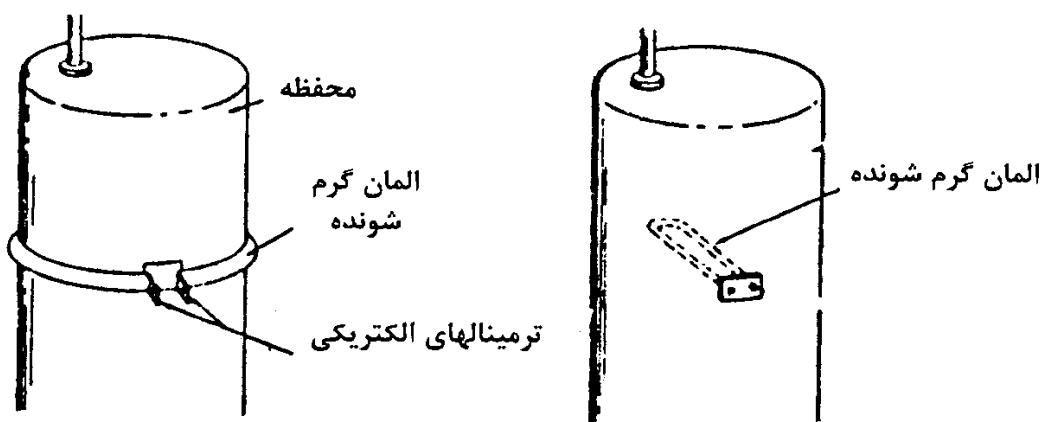در این روش المنشی از وسط بدنه محافظه کرد می‌شود که به طور مستقیم با آب در تماس می‌باشد و محل ورود المنشی به داخل محفظه به وسیله یک واشر (فلانچ) آب‌بندی می‌شود.



الف- روش القاء در گرم کردن آب

ب- روش مستقیم در گرم کردن آب

اجزاء تشکیل دهنده آبگرمکن برقی


آبگرمکن برقی از اجزاء و قسمتهای زیر تشکیل شده است:

الف- مخزن اصلی (دیگ اصلی)

جنس این دیگ از ورقهای فلزی بادوام که لعاب کاری شده‌اند می‌باشد و با ظرفیت‌های گوناگون می‌باشد. در این مخزن محل المنت و نیز لوله بلو (قسمتی از ترموستات) نیز قرار دارد که البته مخزن اصلی دارای سه محل لوله می‌باشد. (لوله آب ورودی - لوله آب خروجی - لوله آب تخلیه ضروری)

لازم به ذکر است که لوله آب خروجی در آبگرمکن در بالا و ورودی آب در پایین می‌باشد. (چرا؟)

در آبگرمکن به جهت ممانعت از خروج آب داغ از لوله آب سرد یک شیر یکطرفه در سر راه ورودی آب گذاشته می‌شود. در لوله خروجی اضطراری آب یک شیر اطمینان (خودکار) گذاشته می‌شود که اغلب در دمای بالای 90°C درجه سانتیگراد به صورت خودکار عمل می‌کند و آب داغ را از مخزن اصلی به بیرون هدایت می‌کند.

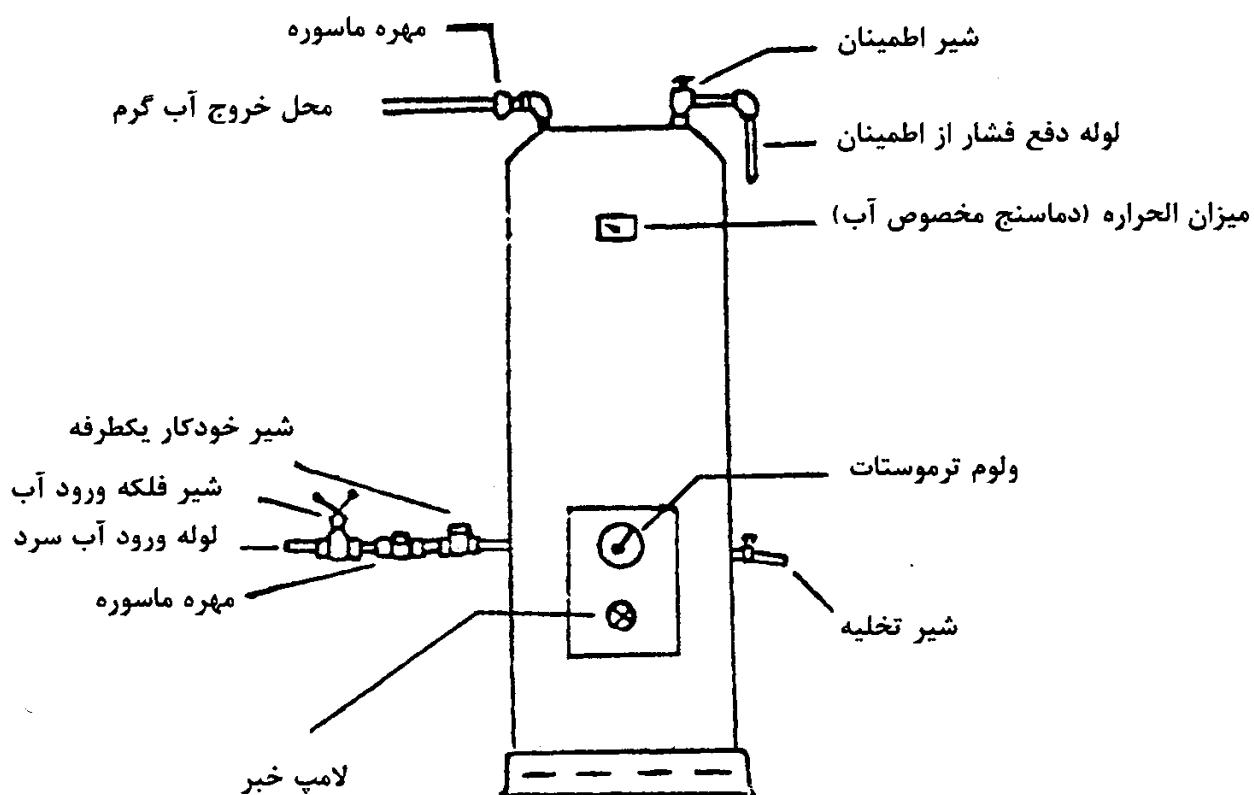

شکل ۱۴-۴

ب- بدن

بدنه آبگرمکن از ورقهای فلزی می‌باشد. روی بدنه آبگرمکن جعبه اتصالات و نیز محلهای مخصوص ورود و خروج لوله‌های آبگرمکن در نظر گرفته شده است.

ج- هیتر (المنت یا گرمکنند)

همانطور که قبلاً نیز گفتم جنس این المنت از کُرم آلومینیوم یا کُرم نیکل می‌باشد که درون خاک سرامیک و یا پودر چینی قرار گرفته و روی آن را یک محفظه فولادی می‌کشند. (چرا؟)

د- لامپ خبر

از این لامپ جهت مشخص شدن عملکرد المنت استفاده می‌شود و با برق ۲۲۰ ولت کار می‌کند. این لامپ با المنت به صورت موازی بسته می‌شود.

و- ترمینال چینی

در آبگرمکن جهت تقسیم کردن برق از ترمینال چینی استفاده می‌شود و می‌دانید که این ترمینال (چینی) دارای مقاومت زیادی در برابر حرارت می‌باشد.

ی- سیمهای رابط و عایق نسوز آن


در فصلهای پیش گفتم که حداقل نمره (سطح مقطع) سیم باید $1/5$ باشد و نیز یک خط برق مجزا و همراه با یک فیوز ۱۵ آمپری به طور مستقل جهت آبگرمکن برقی در نظر گرفته شود. جنس عایق سیمهای رابط اغلب از الیاف نسوز است.

ه- ترموموستات

می‌دانید که ترموموستات وظیفه کنترل حرارت را بر عهده دارد. ترموموستات بر دو نوع می‌باشد:


- ۱- از دو فلز غیر همجنس که دارای ضریب حرارتی بالا می‌باشند تشکیل شده است. (بی‌متال)

- ۲- ترموموستات نوع دیگر بر انبساط و انقباض گاز حساس می‌باشد. (ترموستات گازی)

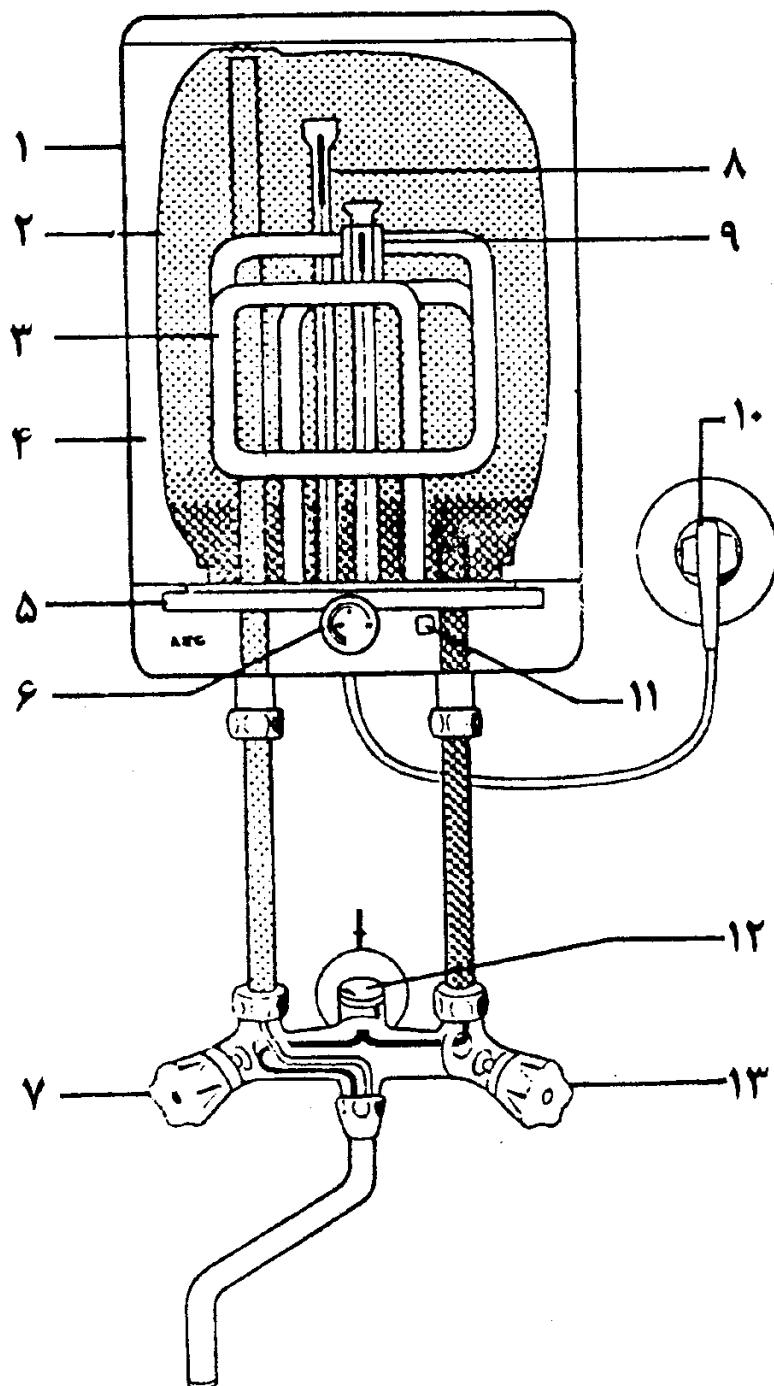

شکل ۱۴-۵ شکل برش خورده آبگرمکن برقی دیواری

- | | |
|--|---|
| ۱- بدنه خارجی (مواد مصنوعی) | ۱۱- لامپ سیگنال (لامپ نشان‌دهنده) |
| ۲- نگهدارنده قسمت داخلی (مواد پلی پروپلین) | ۱۲- شیر آب گرم |
| ۳- هیتر (گرمکن) | ۹- شیر اطمینان |
| ۴- عایق کننده گرما (ایزو لاسیون) | ۱۰- سیمهای رابط |
| ۵- صفحه فلانچ عایق گرما | ۷- شیر آب سرد |
| ۶- تنظیم کننده حرارت | ۸- نشان‌دهنده حرارت |
| ۸- نشان‌دهنده حرارت | ۱۳- مسیر آب سرد و برگشت آب با شیر میانی |

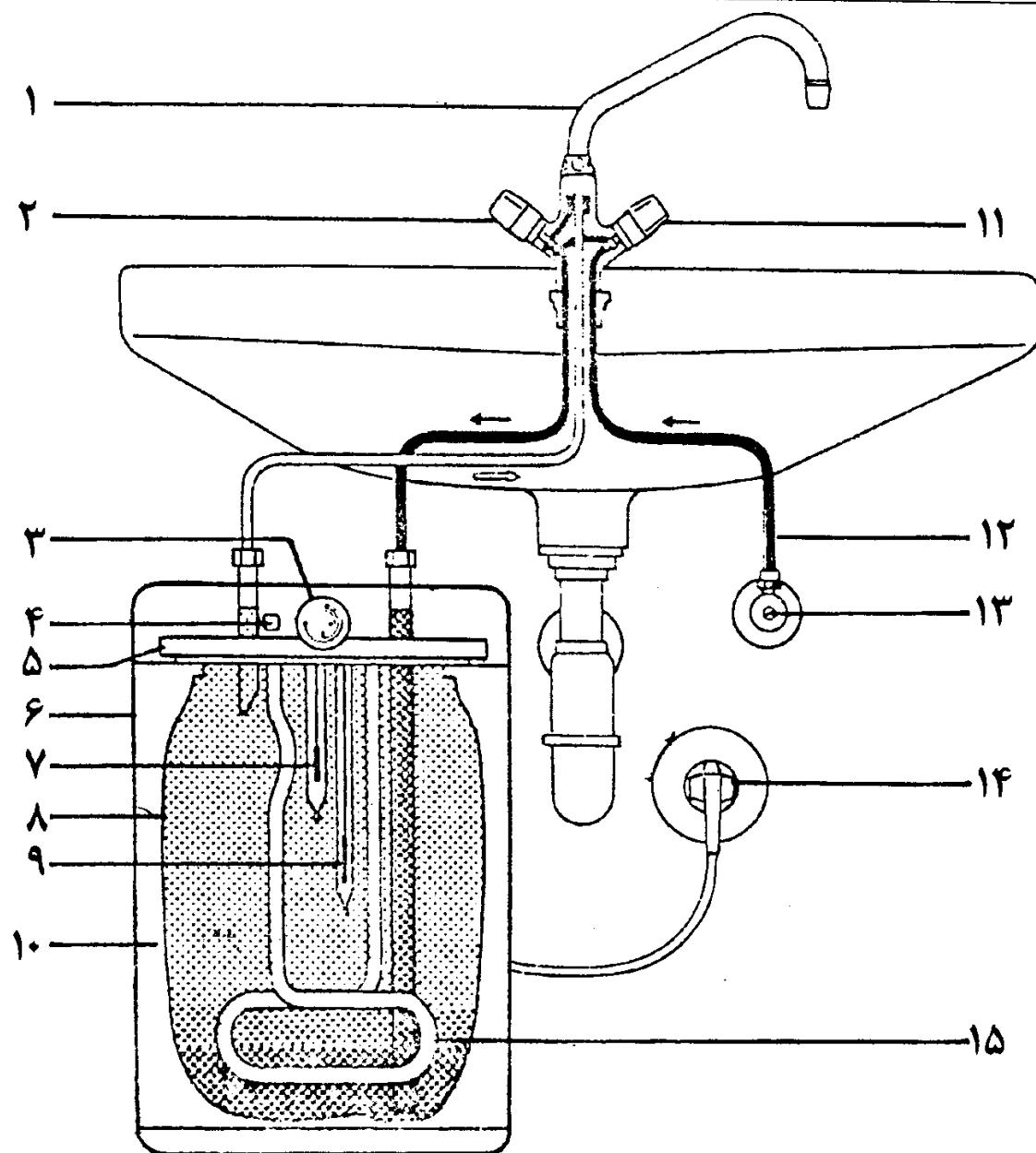

شکل ۱۴-۶ شکل برش خورده آبگرمکن برقی زیر دستشویی

- | | |
|------------------------------|------------------------------------|
| ۱-لوله خروجی | ۲-شیر آب گرم |
| ۳-ترموستات | ۴-لامپ نشان دهنده |
| ۵-صفه فلانچ عایق حرارتی | ۶-بدنه خارجی |
| ۷-محافظ در مقابل اضافه حرارت | ۸-نگهدارنده قسمت داخلی پلی پروپلین |
| ۹-نشان دهنده حرارت | ۱۰-عایق حرارت (ایزو لاسیون) |
| ۱۱-شیر ورودی آب سرد | ۱۲-لوله آب سرد |
| ۱۳-شیر ورودی آب سرد | ۱۴-سیم ورودی |
| ۱۵-گرمکن | |

ترموستات گازی


ترموستات گازی از اجزاء زیر تشکیل شده است:

- ۱- بدن ۵- پلاتینهای اتصال
- ۲- فانوسک ۶- پیچ تنظیم
- ۳- لوله بلو و لوله مرئی ۷- ولوم
- ۴- اهرم


اصول کار ترموستات گازی به شرح زیر می‌باشد:

مقداری گاز حساس (جیوه یا ایر) درون فانوسک و لوله بلو قرار دارد که با حرکت دادن ولوم (در جهت عقربه‌های ساعت) اهرم به پلاتینها متصل می‌گردد و فشار وارد می‌نماید و با رسیدن فاز از ترموستات المnt روشن می‌شود (المnt از قبل نول داشته است) و حرارت تولید می‌کند و لوله بلو نیز چون در معرض حرارت المnt قرار دارد گرم می‌شود که در نتیجه گاز درون آن منبسط می‌شود و شروع به حرکت می‌نماید که این گاز وارد ترموستات می‌شود که در این لحظه حرارت المnt زیادتر شده است که این حرارت گاز فانوسک و لوله بلو را تحریک می‌کند و انبساط فانوسک سبب فشار بر پلاتین‌ها می‌گردد که در نتیجه بر اهرم مخالف فشار وارد کرده و ارتباط بین آنها را قطع می‌نماید که این قطعی سبب قطع شدن برق المnt و در نتیجه کاهش دمای آب می‌گردد که سردشدن آب سبب منقبض شدن گاز فانوسک و کم شدن حجم آن می‌شود. که این عمل را مجدد می‌توان توسط یک فنر مرتبط به پلاتینها تکرار نمود.

یک عدد ولوم که به اهرم متصل است جهت تنظیم دمای المnt و در نتیجه دمای آب وجود دارد. یک پیچ تنظیم نیز روی ترموستات وجود دارد که جهت تنظیم قطع و وصل خودکار ترموستات می‌باشد. جهت تست درستی مدار اتوماتیک ترموستات کافی است که کنکاتها را به یکدیگر وصل کنید که لوله بلو توسط حرارت گرم می‌شود که پس از چند لحظه باید کنکاتها قطع شوند که این عمل قابل تشخیص در این لحظه می‌باشد. البته می‌توان کلید ترموستات را توسط اهم‌تر نیز امتحان نمود.

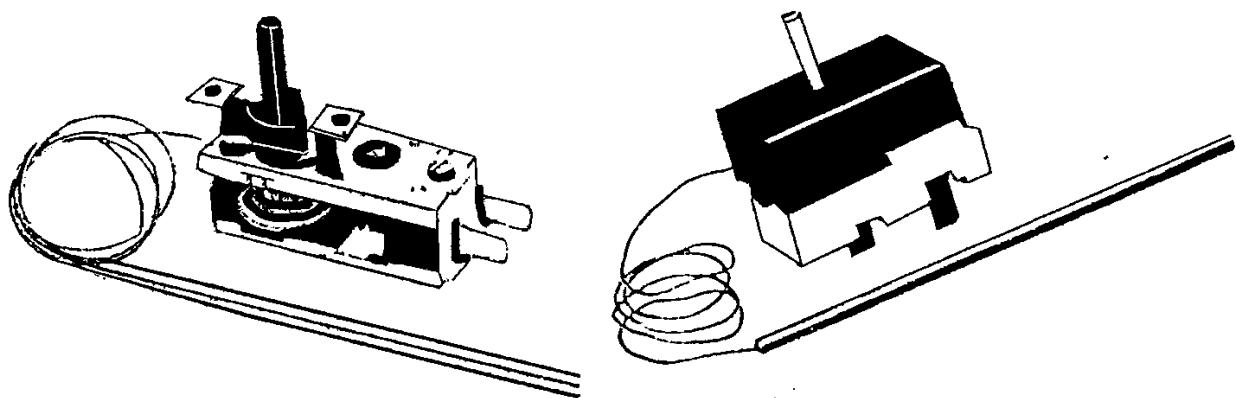


شکل ۱۴-۷ انواع ترموموستات آبگرمکن برقی

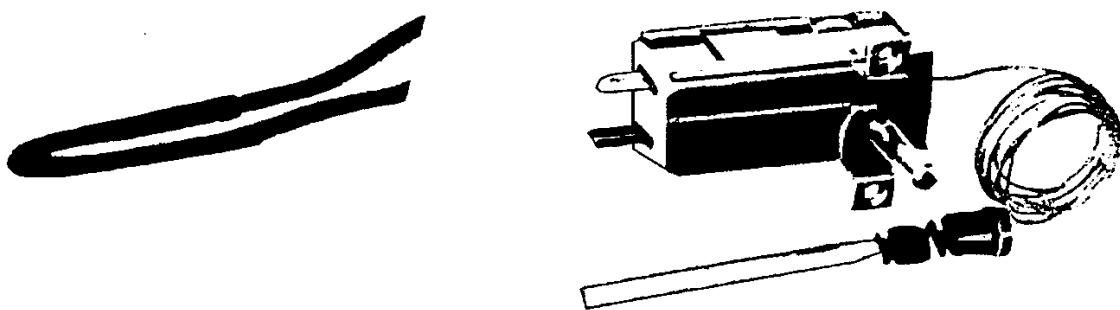


شکل ۱۴-۸ حفاظت‌کننده در مقابل افزایش حرارت


شکل ۱۴-۹ ترموموستات آبگرمکن برقی

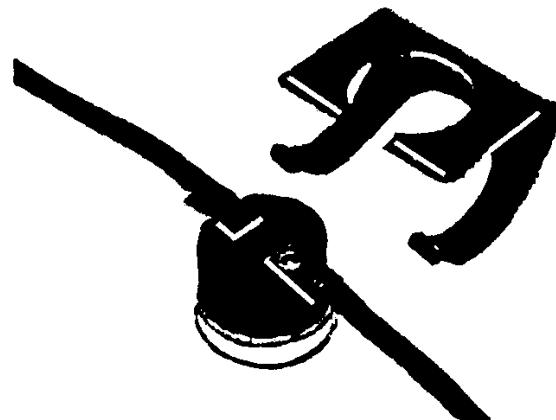


شکل ۱۴-۱۰ تنظیم‌کننده حداکثر حرارت با پایه

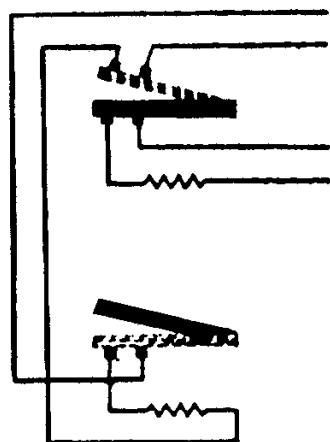


شکل ۱۴-۱۱ ترموموستات دو فلزی آبگرمکن

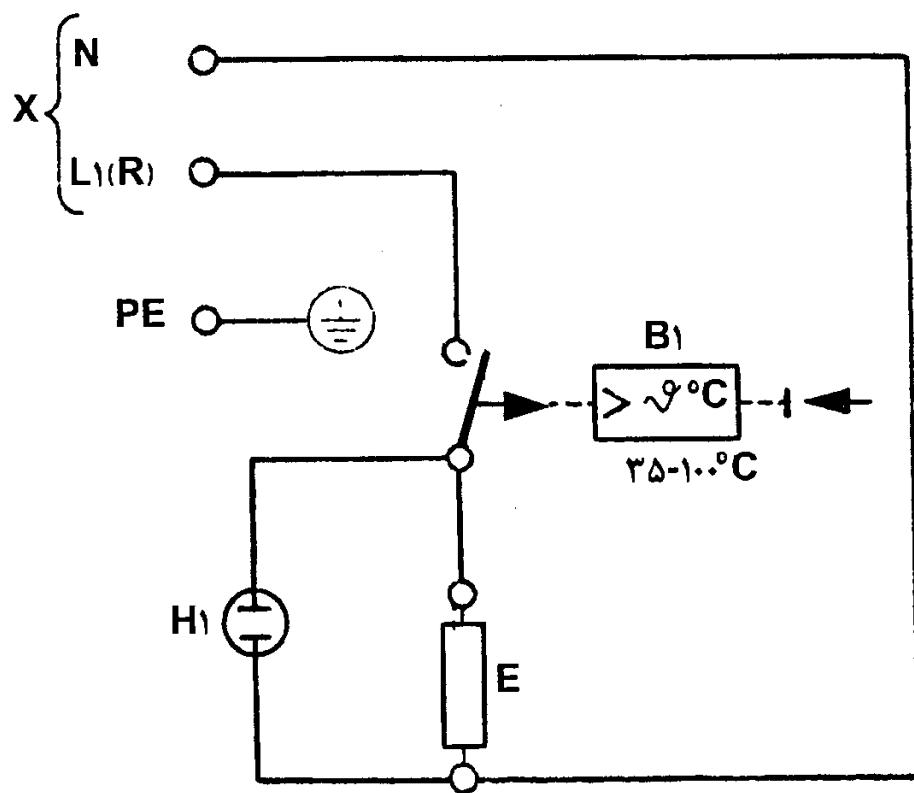


شکل ۱۴-۱۲ مدار الکتریکی یک نوع آبگرمکن برقی

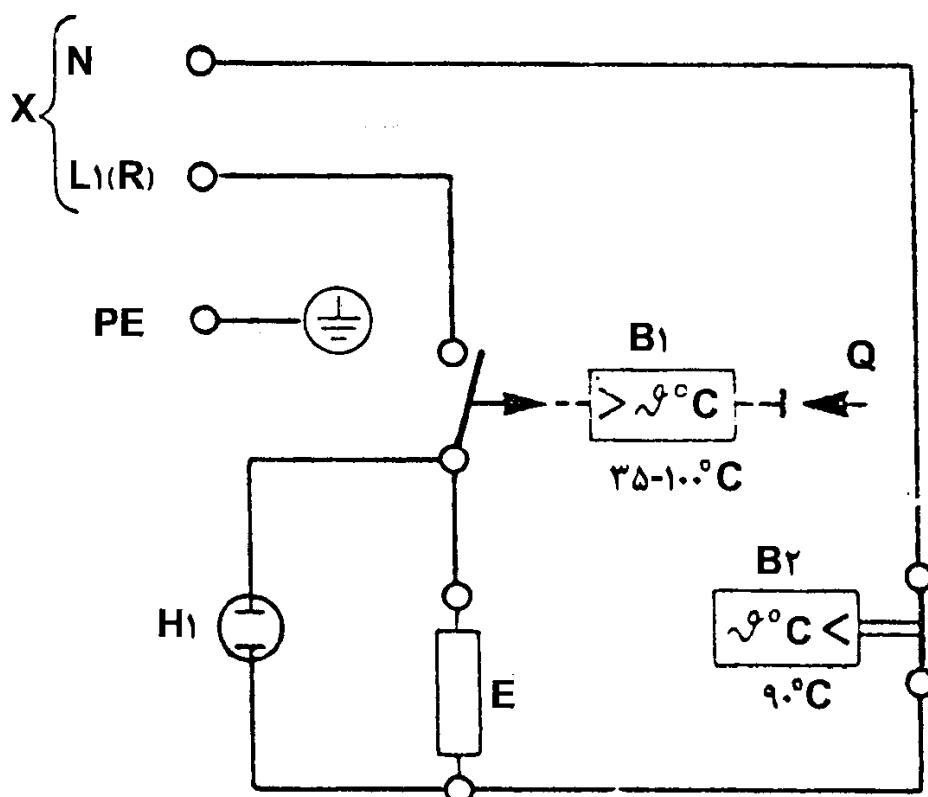


شكل ۱۴-۱۳ مدار الکتریکی یک نوع آبگرمکن برقی

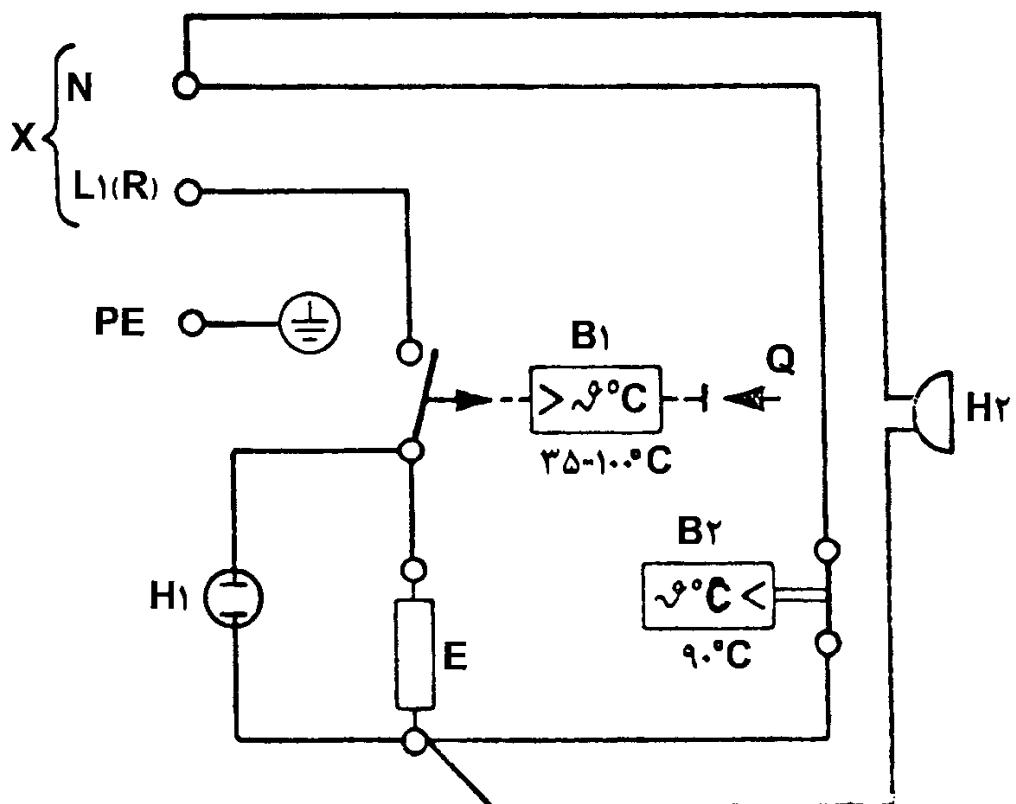

شكل ۱۴-۱۴ مدار الکتریکی یک نوع آبگرمکن برقی

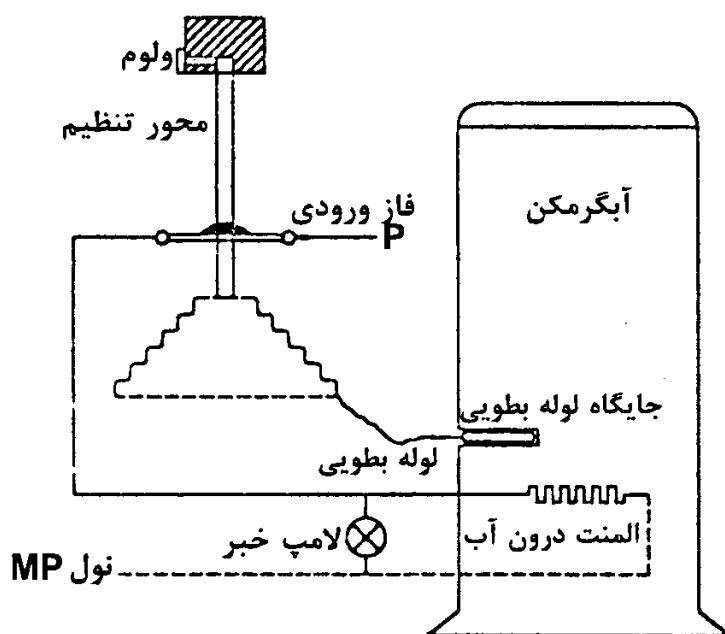

شکل ۱۴-۱۵

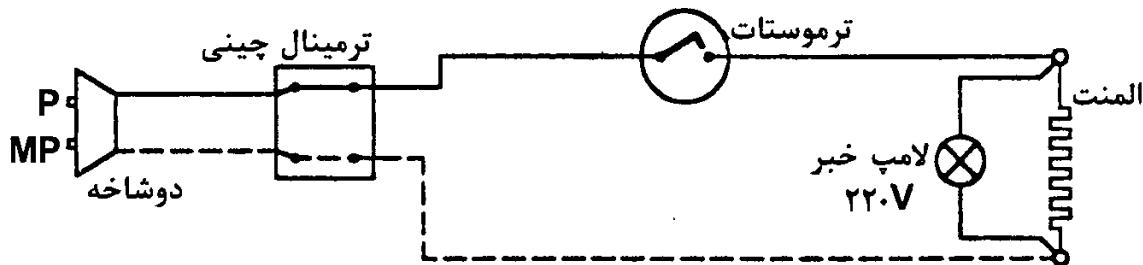

شکل ۱۴-۱۶


طرز عملکرد یک آبگرمکن

گفتیم که آب از انتهای آبگرمکن وارد مخزن اصلی می‌گردد و از بالای آن خارج می‌شود.
به عبارتی آب سرد از پایین آبگرمکن وارد و از بالای آن خارج می‌شود.

آبگرمکن برقی دارای دو دسته المنت می‌باشد که یکی از آنها در پایین محفظه و دیگری در بالای محفظه نصب می‌شود که هر کدام دارای یک ترموستات می‌باشند.

در ابتدای کار مخزن از آب سرد پر می‌شود که در این لحظه ترموستات بالایی مدار المنت بالا را وصل می‌کند. (این المنت حدود $\frac{1}{3}$ حجم کل مخزن را گرم می‌کند) و در لحظه‌ای که دمای آب قسمت بالایی به اندازه مشخص رسید ترموستات بالایی، سبب وصل شدن مدار ترموستات پایینی می‌شود که ترموستات پایینی شروع به گرم کردن قسمت پایین مخزن می‌کند تا دمای این قسمت نیز به حد مطلوب برسد.

بر اثر مصرف آب گرم به محض ورود آب سرد به داخل مخزن آب (می‌دانید که آب ورودی در پایین مخزن قرار می‌گیرد) وارد شده و دوباره شروع به گرم شدن توسط المنت پایینی می‌کند.

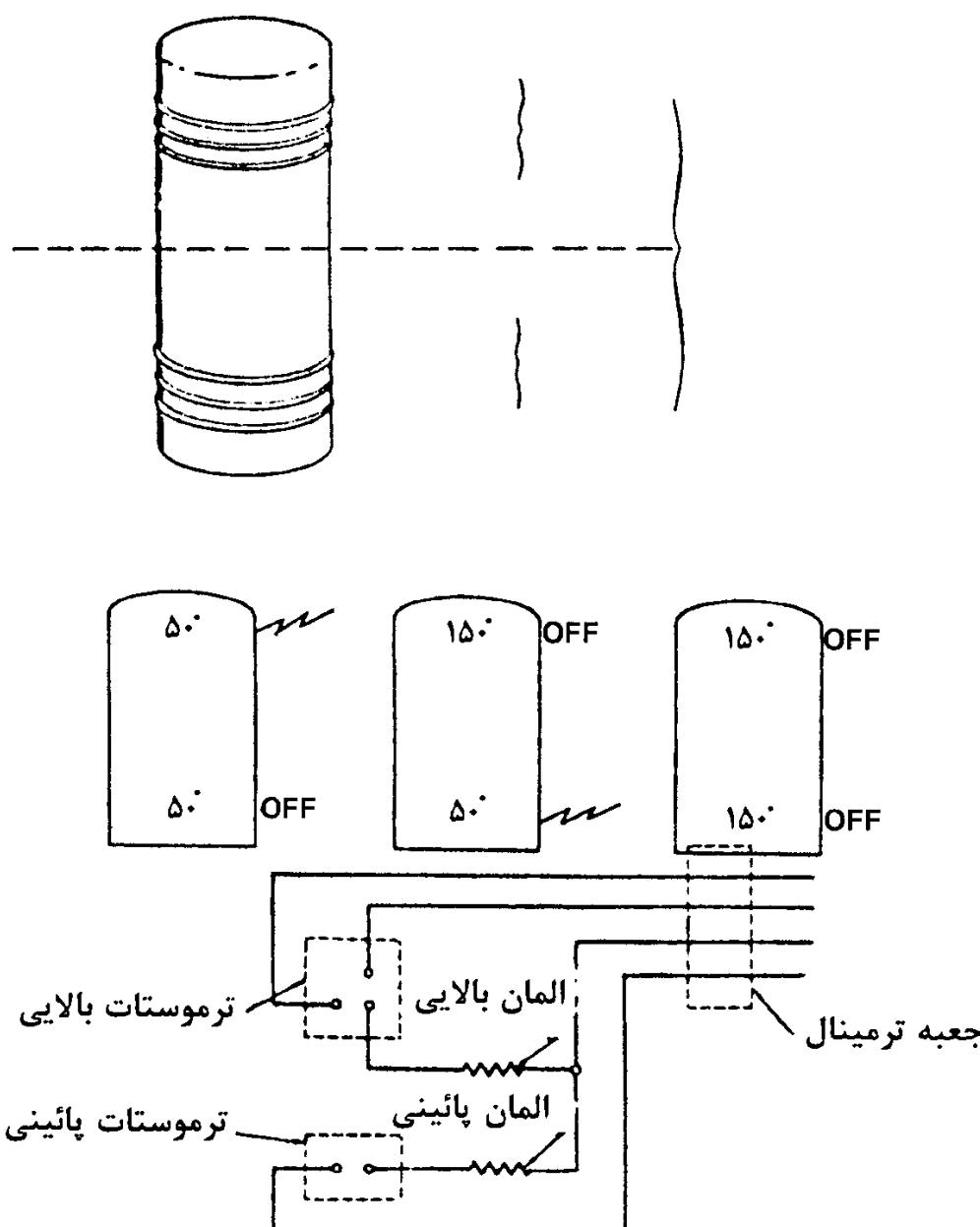


شکل ۱۴-۱۷ دیاگرام سیم‌کشی آبگرمکن

شیر اطمینان و سویچ حرارتی آبگرمکن بدقتی

قبلًا گفتیم که جهت جلوگیری از خطرات احتمالی ناشی از بالارفتن درجه حرارت مخزن آبگرمکن و نیز بالارفتن فشار در این مخزن یک عدد شیر اطمینان خودکار در قسمت

لوله اضطراری آبگرمکن قرار می‌دهند.
این شیر زمانی که فشار داخل مخزن از ۲۵ تا ۳۵ پوند بر اینچ مربع بیشتر گردد عمل می‌کند.

در آبگرمکن برقی یک عدد سوییچ حرارتی به عنوان محافظ آبگرمکن قرار داده شده است. این سوییچ حرارتی وابسته به درجه حرارت بدنه آبگرمکن می‌باشد که این درجه حرارت عملگر سوییچ توسط کارخانه سازنده تنظیم و تعیین می‌شود. لازم به ذکر است که سوییچ حرارتی در مسیر جریانی که از المنشت عبور می‌کند قرار دارد.

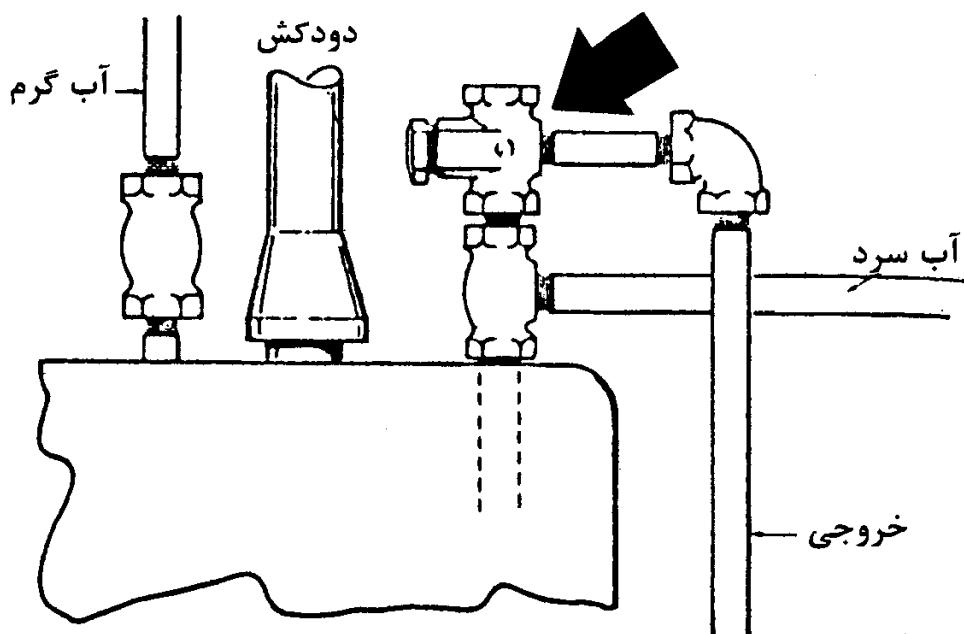

شکل ۱۴-۱۸ شیر اطمینان

نکات در هنگام نصب آبگرمکن

در هنگام نصب یک آبگرمکن برقی به نکات زیر توجه فرمایید:

- ۱- محل نصب آبگرمکن باید حتی المقدور نزدیک تمامی شیرهای آب گرم باشد.
- ۲- هیچوقت لوله آب گرم را از زیر زمین سرد و یا مکانهای سرد عبور ندهید. (چرا؟)
- ۳- قطر لوله آب گرم حتی المقدور کم باشد. (چرا؟)
- ۴- یک کلید قطع و وصل جهت کنترل برق آبگرمکن برقی در نظر بگیرید.
- ۵- هیچوقت آبگرمکن بدون آب را روشن نکنید.
- ۶- دقت کنید همیشه نشان دهنده حرارت سالم باشد.

۷- هیچگاه از آبگرمکن به مدت طولانی استفاده نکنید زیرا عایق‌بندی آن آسیب می‌بیند.

عیوب احتمالی در آبگرمکن برقی

این عیوب می‌توانند به شرح زیر باشند:

۱- آبگرمکن اصلًاً روشن نمی‌شود.

الف- ممکن است پریز برق نداشته باشد و یا سیمهای رابط و دو شاخه برق معیوب باشند.

ب- ترموموستات خراب است.

ج- سیمهای مدار داخلی آبگرمکن معیوب می‌باشند.
این موارد را می‌توان توسط مولتی‌متر تست کرد.

۲- لامپ روشن می‌شود ولی آب گرم نمی‌شود.

الف- ممکن است نول و یا فاز المنت قطع باشند.

ب- امکان دارد المنت سوخته باشد.

۳- لامپ روشن نمی‌شود ولی آب گرم می‌شود.

در این حالت ممکن است لامپ آبگرمکن سوخته باشد و یا مدار لامپ دچار قطعی شده باشد.

۴- در مدت طولانی کار می‌کند ولی آب داغ نمی‌شود.

علت این عیوب رسوب و جرم فراوان روی المنت می‌باشد که باید المنت را رسوب‌زدایی نمود.

قبلًاً این بحث را اشاره کردہ‌ایم.

۵- آب داغ است ولی نشان‌دهنده حرکت محسوسی نداشته است.

مسلمًاً این عیوب از خرابی نشان‌دهنده حرارت می‌باشد.

۶- به محض وصل دو شاخه آبگرمکن به برق، فیوز مدار عمل می‌کند.

الف- در این حالت عیب از دو شاخه برق و یا سیمهای ارتباط و یا داخلی آبگرمکن می‌باشد.

ب- ممکن است در آبگرمکن اتصال بدنه و یا اتصال کوتاه وجود داشته باشد.

۷- اتوماتیک ترموموستات عمل نمی‌کند و همیشه روشن است.

در این حالت ممکن است یکی از حالات زیر رخ داده باشد.

الف- لوله بلو از جای خودش خارج شده است.

ب- کنکاتهای داخلی ترموموستات معیوب شده‌اند.

ج- گاز در مسیر ترموموستات توسط سوراخی که پدید آمده تخلیه و خارج می‌شود.

فصل پانزدهم

سشوار

- ﴿ سشوار و ساختمان آن
- ﴿ طرز کار سشوار
- ﴿ مدار الکتریکی انواع سشوارها
- ﴿ عیوب احتمالی در سشوارها

سشوار و ساختهای آن

می‌دانید که از سشوار جهت خشک کردن موی سر و حالت دادن آن استفاده می‌شود. که در مدل‌های مختلف ساخته می‌شود.

یک سشوار معمولی از قسمت‌های زیر تشکیل شده است:

الف- بدن



این بدن اغلب از پلاستیک و یا استیل می‌باشد که باید علاوه بر زیبایی، دوام خوبی نسبت به حرارت داشته باشد.

ب- دسته سشوار

این دسته اغلب از کائوچو و یا مواد پلاستیکی می‌باشد و در بیشتر سشوارها کلیدهای سشوار روی این دسته نصب می‌شود.

پ- کلید

می‌دانید که کلید وظیفه کنترل فاز را به عهده دارد. انواع کلیدهای دو حالت و یا سه حالت در سشوار به کار می‌روند.

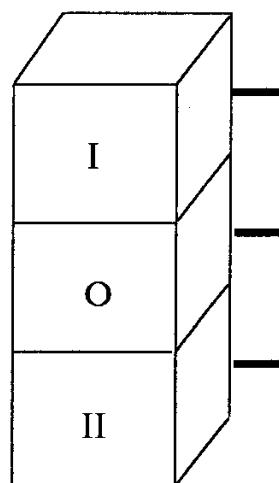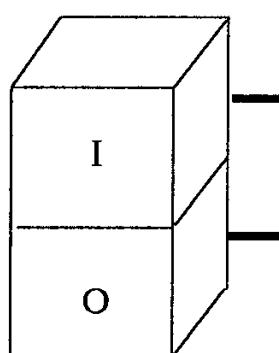

شکل ۱۵-۱ دو نوع کلید سشوار

حالت O: خاموشی سشوار می‌باشد.

حالت I: خروج گرمای نسبتاً گرم از سشوار.

حالت II: خروج هوای گرمتر از حالت I

ت- سیم رابط و دو شاخه برق


ث- موتور

در سشوارها از دو نوع موتور استفاده می‌شود که به شرح زیر می‌باشد:


- ۱- موتور از نوع یونیورسال و یا قطب چاکدار می‌باشد که با برق ۲۲۰ ولت کار می‌کند که در این نوع سشوارها المنت و موتور به صورت موازی با یکدیگر می‌باشند. (چرا؟)
- ۲- در بعضی از سشوارها از موتور ۱۲ ولتی جریان مستقیم استفاده شده است. این موتورها دارای دو پایه اتصال می‌باشند که در بعضی از آنها یکی از پایه‌ها دارای علامت \oplus می‌باشد (این علامت بیانگر این است که در این موتور رعایت اتصال قطب‌های مثبت و منفی لازم می‌باشد). البته اگر در این موتورها قطب‌بندی رعایت نشود منجر به سوختن موتور سشوار می‌شود.

ج- هیتر (المنت یا گرم‌کننده)

المنت در سشوار همانند سایر المنشایی که در وسایل خانگی استفاده می‌شود وظیفه گرم‌کردن قسمتی از دستگاه را به عهده دارد که از جنس گُرم آلومینیوم یا گُرم نیکل است.

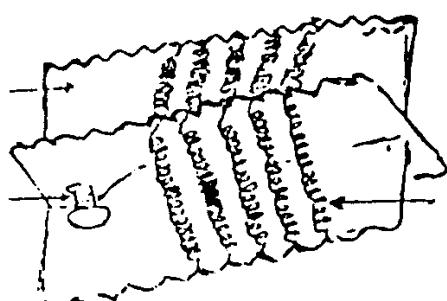

شکل ۱۵-۲ المنت

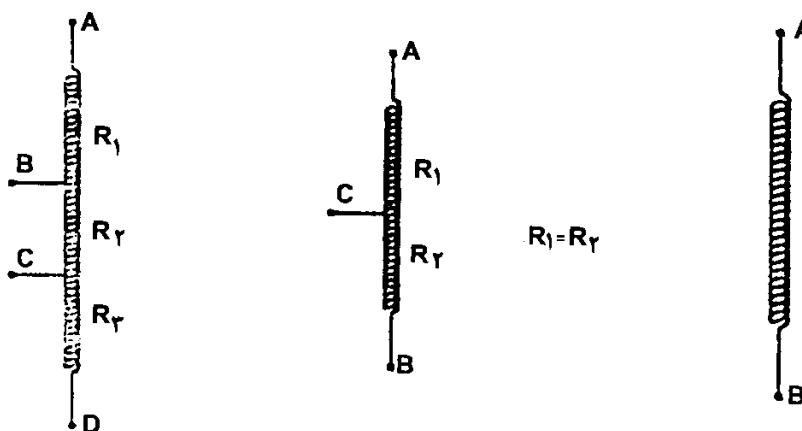

ج-المنت با چهار پایه (سرسیم)

ب-المنت سه پایه

الف-المنت دو پایه

سشوار دیانا

(سشوار دیانا و جانسون)

(سشوار جانسون)

شکل ۱۵-۲ انواع المنت سشوار

ح-ترموستات سشوار

می‌دانید که از ترموستات‌ها کنترل مدار و دستگاه در برابر حرارت بیش از حد استفاده می‌شود. ترموستات قسمتی از المنت می‌باشد که با مدار اصلی سری می‌باشد. ترموستات در سشوار دو وظیفه را بر عهده دارد.

۱- کنترل کردن جریان عبوری از المنت را بر عهده دارد.

۲- حرارت ایجاد شده توسط المنت را کنترل کرده و زمانی که این حرارت از حدی بیشتر شود ترموستات عمل می‌کند و نول اصلی مدار را قطع می‌کند که در نتیجه سبب خاموش کردن سشوار می‌شود. که پس از مدتی با کم شدن حرارت کنکاتهای ترموستات به طور اتوماتیک مجددًا متصل می‌شود و باعث می‌شود که دوباره سشوار روشن گردد. ترموستات سشوار از نوع بی‌متالی می‌باشد.

خ-دیود

می‌دانید که دیود جهت یکسوز کردن جریان به کار می‌رود که در سشوار از دو نوع دیود استفاده می‌گردد:

۱- دیود کم آمپر

این دیودها دارای ولتاژ و جریان نامی کمی می‌باشند که از این دیودها جهت ساختن پل دیود استفاده می‌شود.

۲- دیود آمپر بالا

از این دیود جهت یکسوسازی نیم موج استفاده می‌شود که اغلب در پشت کلید اصلی مدار قرار می‌گیرد.

شماره دیود	ولتاژ نامی	جریان نامی
IN 4001	50V	1A
IN 4002	100V	1A
IN 4003	200V	1A
IN 4004	400V	1A
IN 4005	600V	1A
IN 4006	800V	1A
IN 4007	1000V	1A

جدول ۱۵-۱- تعدادی از دیودهای کم آمپر

IN 5401	100V	3A
IN 5402	200V	3A
IN 5403	300V	3A
IN 5404	400V	3A
IN 5405	500V	3A
IN 5406	600V	3A
IN 5407	800V	3A

جدول ۱۵-۲- تعدادی از دیودهای آمپر بالا

د- پروانه فن


این پروانه فن سبب می‌شود که گرمای تولید شده توسط المنت، به خارج از سشوار هدایت گردد.

ذ- لوله باریک (NOZZLE)


این لوله وظیفه هدایت گرمای را به خارج از سشوار برعهده دارد.

طرز کار سشوار


با وصل کلید برق در سشوار موتور به حرکت درمی آید که پره ها را به چرخش درمی آورد که هوا از طریق یک لوله باریک به عنصر گرمای (المنت) دمیده می شود که هوای گرم به خارج از سشوار رانده می شود که از این هوای گرم خروجی می توان جهت خشک کردن مو و یا حالت دادن آن استفاده کرد.

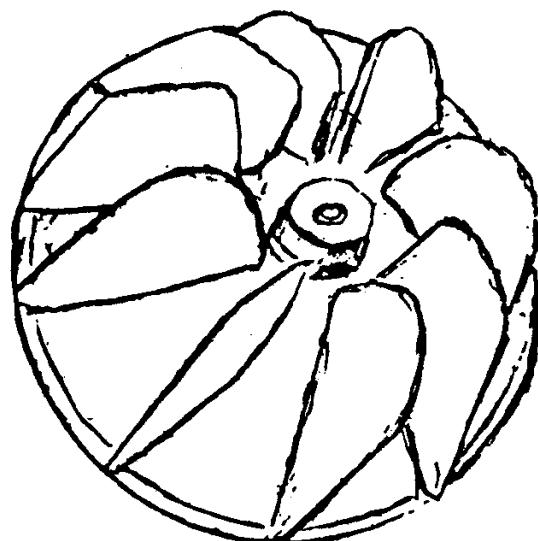


شکل ۱۵-۴ پروانه فن (هواکشن) سشوار

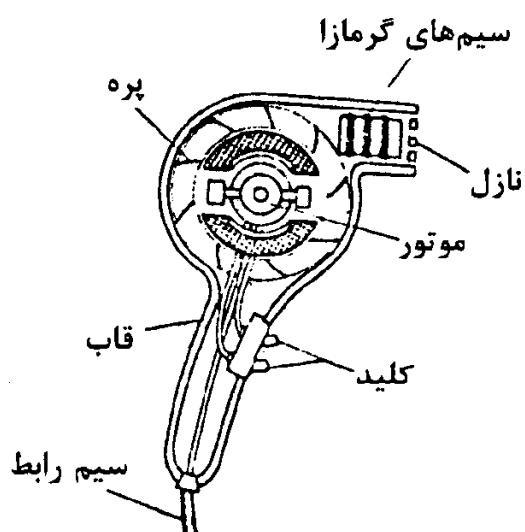


شکل ۱۵-۵

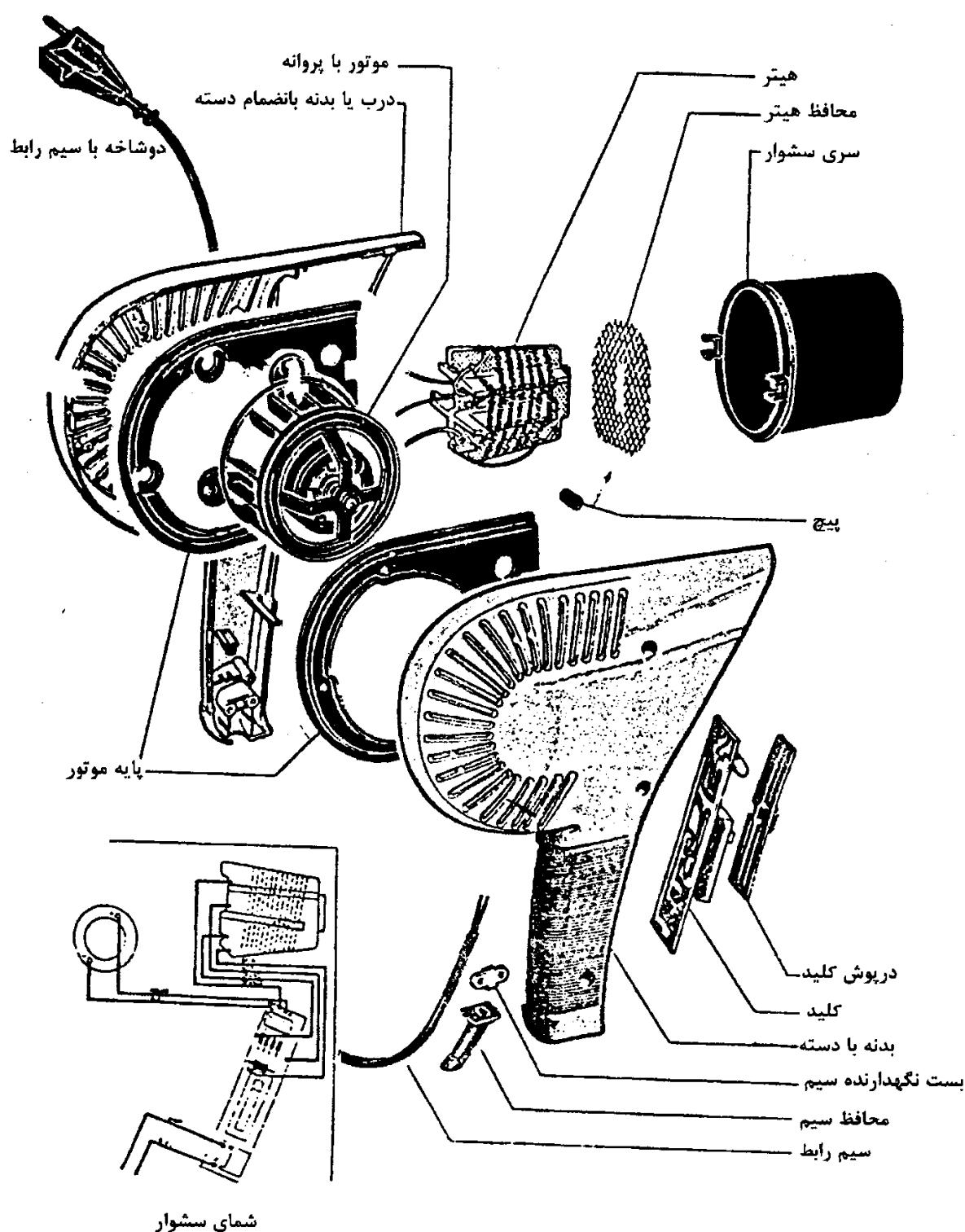


شکل ۱۵-۶ سشوار باز شده

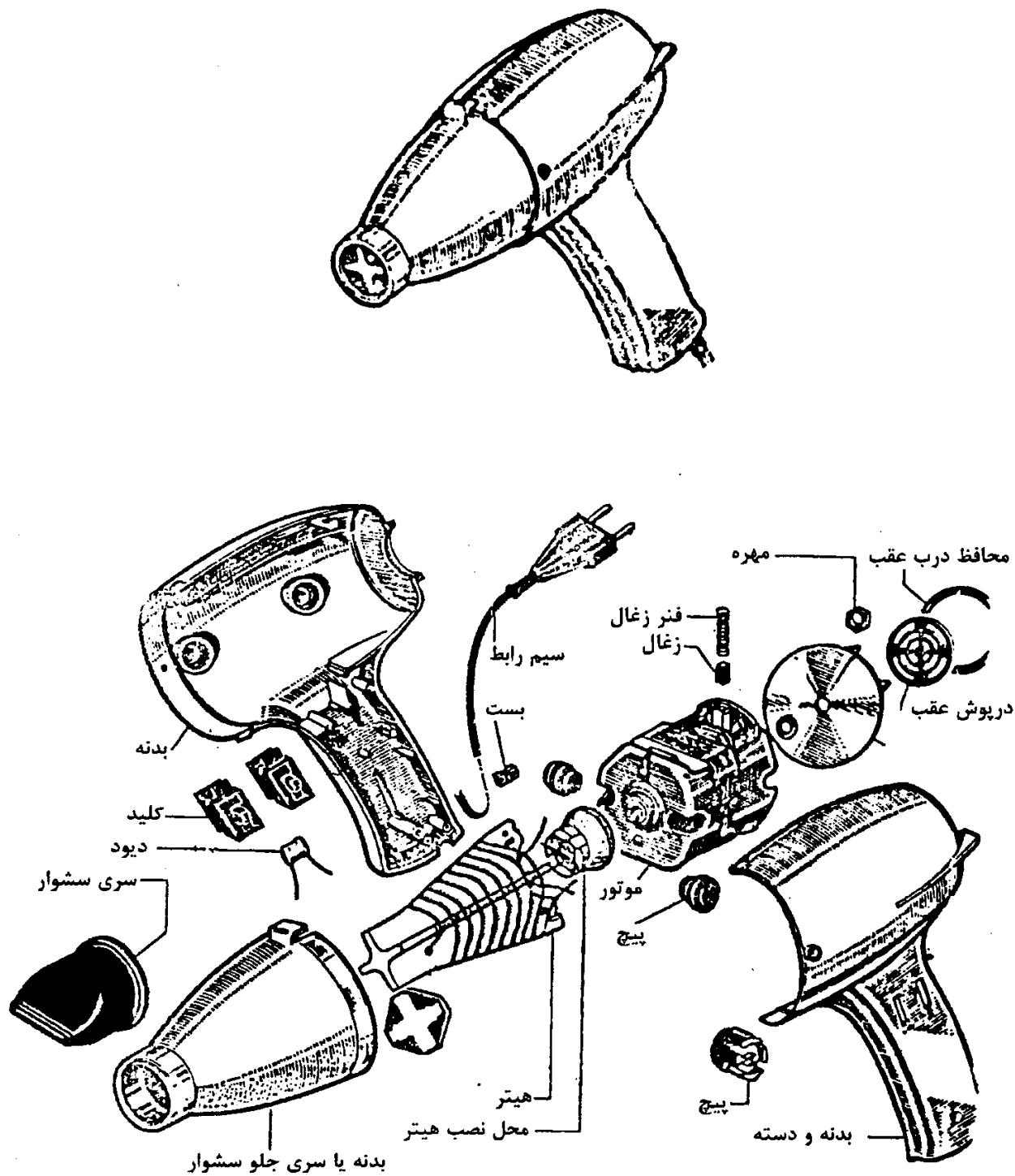


شکل ۷-۱۵ سشور و اجزای آن

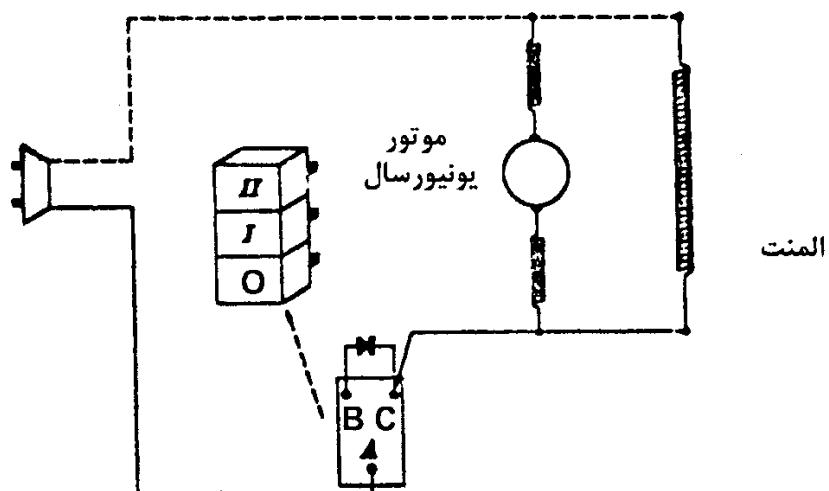


شكل ۱۵-۸ مدار الکتریکی سشوار جانسون با موتور ۲۲۰ ولت

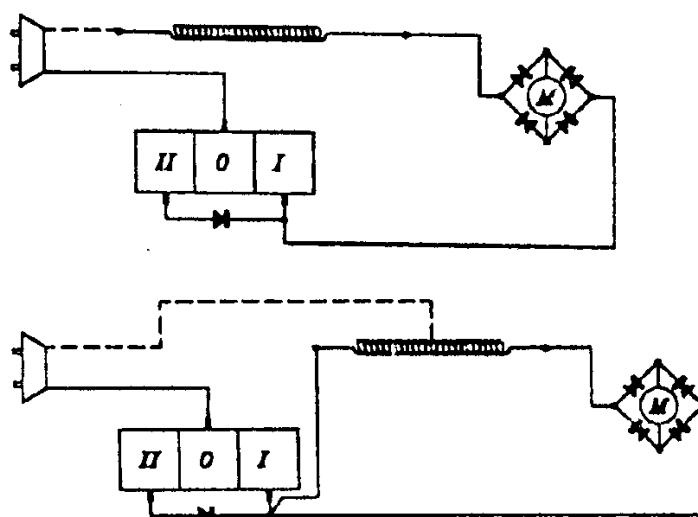


شكل ۱۵-۹ سشوار جانسون با المنت سه سیمه با برق ۱۲ ولت

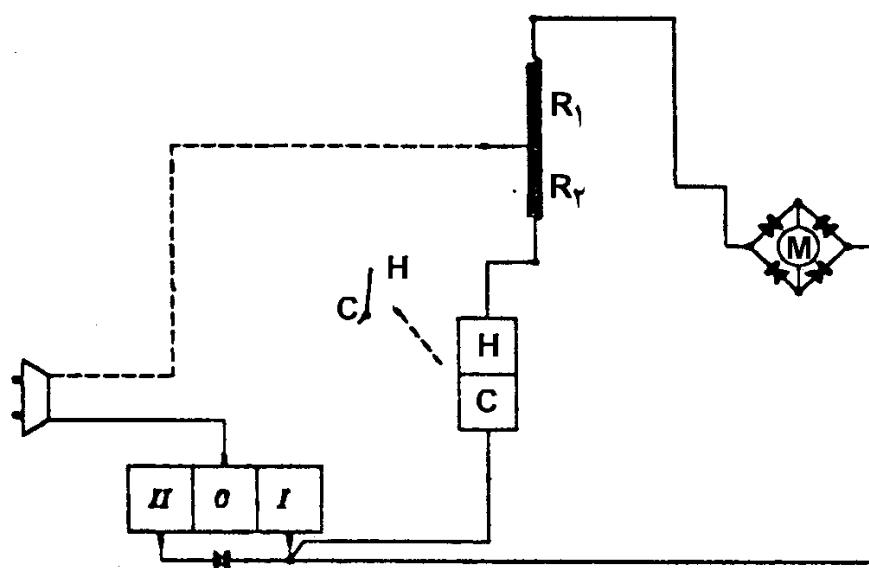


شكل ۱۵-۱۰ سشوار جانسون با کلید حرارت اضافی با برق ۲۲۰ ولت

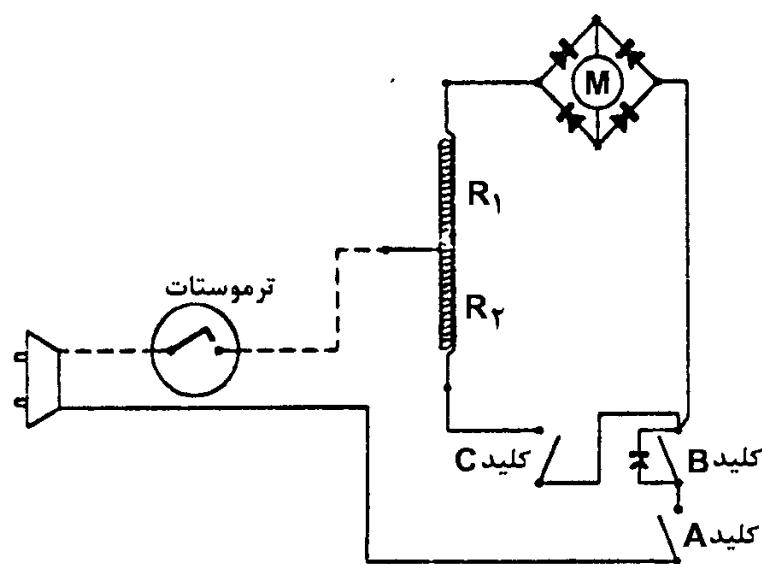

شكل ۱۵-۱۱ مدار الکتریکی سشوار دیانا با المنت سه سیمه

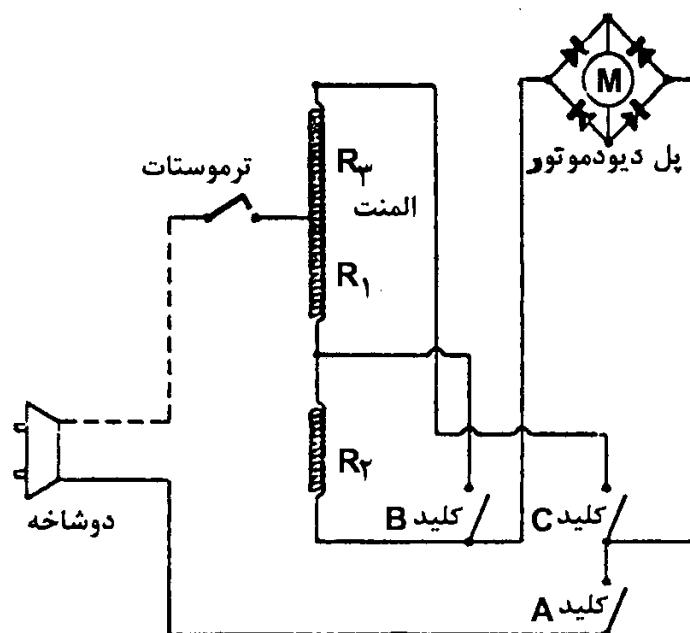

شكل ۱۵-۱۲ مدار الکتریکی سشوار دیانا با المنت چهار سیمه

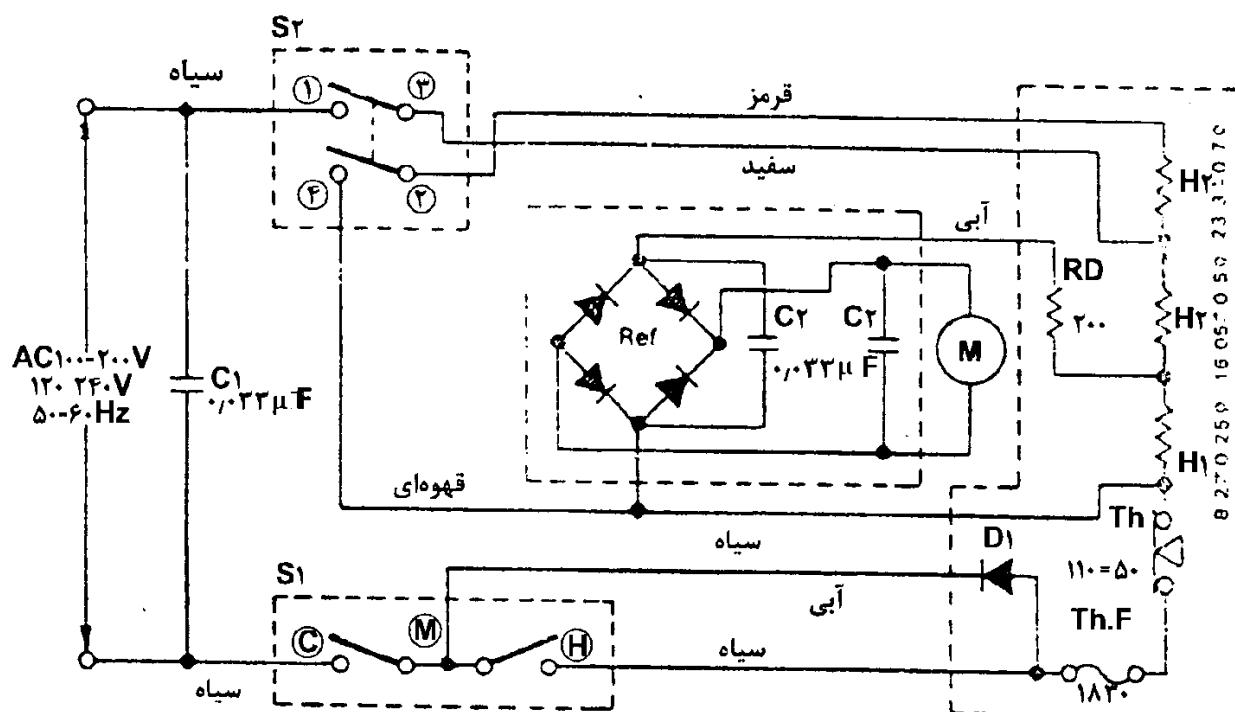

شکل ۱۵-۱۳ شماتیک الکتریکی یک سشوار دستی

S ₁		کلید
M - H	M - C	(Switch terminal) ترمینال کلید
قطع (OFF)	قطع (OFF)	قطع (OFF)
قطع (OFF)	وصل (ON)	کم (LOW)
وصل (ON)	وصل (ON)	زیاد (High) گرما (HOT)

جدول ۱۵-۲ - وضعیت‌های کلید S₁

S ₂		کلید
۱-۲	۱-۳	ترمینال کلید
	۲-۴	
قطع (OFF)	وصل (ON)	۱۰۰-۱۲۰V
وصل (ON)	قطع (OFF)	۲۰۰-۲۴۰V

جدول ۱۵-۴ - وضعیت کلیدهای S₂

عيوب احتمالی در سشوارها

اين عيوب می تواند به شرح زير باشد:

الف- به هيج وجه سشوار روشن نمي شود.

۱- پريز برق ندارد و يا دو شاخه يا سيمهای رابط معيب می باشند.

۲- کلید اصلی سشوار خراب است.

ب- اگر سشوار به هيج وجه روشن نشود و عيب از موارد قسمت الف باشد می توان به موارد زير اشاره كرد:

۱- ممکن است موتور سشوار خراب باشد.

۲- ممکن است در المنت پارگی وجود داشته باشد.

۳- ممکن است در ديودهای پل پارگی وجود داشته باشد.

۴- ممکن است يكی از فازهای خروجی کلید به مدار قطع باشد.

۵- ممکن است نول المنت قطع باشد.

ج- المنت سشوار داغ می شود ولی موتور آن کار نمی کند.

در اين حالت ممکن است يكی از حالات زير رخ داده باشد:

۱- موتور سشوار سوخته است.

۲- فاز و يا نول موتور قطع می باشد.

د- سشوار خوب کار می نماید ولی صدای زیادی دارد.

۱- پروانه فن يا بدنه و يا سيمها برخورد می کند.

۲- ممکن است زغال موتور يونيورسال بيش از حد کوچک شده باشد.

و- سشوار خوب کار می کند ولی المنت قرمز می شود.

در اين حالت امکان دارد موتور سشوار نیمسوز باشد. زيرا در اين حالت موتور باد کمتری تولید می کند و از جهت مقاومت معادل مدار سری کم می شود که در نتيجه

جريان زیادی از این مدار عبور می‌کند که این دو عامل سبب قرمزشدن المنتها شده و سبب داغی بیش از حد المنت می‌شود.

۵- سشوار را روشن می‌کنیم ولی پس از مدتی به صورت اتوماتیک خاموش شده و دوباره روشن می‌شود.

در این حالت ترموموستات سشوار خراب می‌باشد.

لازم به ذکر است که در بعضی از سشوارها نمی‌توان ترموموستات را به صورت جداگانه تعویض نمود و برای تعویض نمودن آن باید المنت سشوار نیز عوض شود که از نظر اقتصادی هزینه بالایی دارد. در این حالت باید ورودی ترموموستات را به خروجی آن متصل کنید که با این کار عملأً ترموموستات را از مدار خارج کرده‌اید.

۶- با زدن کلید حرارت اضافی در حرارت سشوار هیچ تغییری حاصل نمی‌شود.

۱- کلید فوق خراب است.

۲- المنت پارگی دارد.

۳- در دیود سشوار اتصال کوتاه به وجود آمده است.

فصل شانزدهم

توضیحات

- » توضیحات
- » قسمتهای داخلی توضیحات
- » عملکرد توضیحات
- » عیوب احتمالی در توضیحات

توستر

از توستر جهت داغکردن نان استفاده می‌گردد که حرارت را به طور یکنواخت در سطح نان پخش می‌کند. در این وسیله جهت داغکردن نان و دستگاه از سیمهای المنت تخت استفاده می‌گردد که البته می‌توان به جای آن از سیم المنت فنری استفاده کرد. در این دستگاه هر چه از پایین به طرف بالای دستگاه پیش برویم تمرکز و تجمع سیمهای تخت المنتی کم می‌شود که البته دور المنتهای فوق جهت عایق نمودن از بدنه فلزی دستگاه میکا می‌پیچند.

قسمتهاي مختلف توستر

توستر از قسمتهاي مختلف زير تشکيل شده است که از توضیح بیشتر خودداری شده است:

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| ۱- پوشش توستر | ۷- المنتهاي حراري |
| ۲- صفحه جلو | ۸- اتصال المنتهاي حراري |
| ۳- دسته حمل کننده نان | ۹- اتصال سلونوئيد |
| ۴- پايه مخصوص نان | ۱۰- بازو |
| ۵- زبانه | ۱۱- نوار بی مثال |
| ۶- قفل زبانه‌ای | |

عملکرد توستر

زبانه‌های مخصوص نان در توستر جهت گذاشتن و جای دادن نان در توستر می‌باشد.

ابتدا دوشاخه برق را به پریز متصل می‌کنید سپس دستگیره مخصوص حرکت نان را به سه جهت زیر به داخل توستر و به طرف پایین فشار می‌دهید.

الف- این عمل سبب حرکت نان به داخل توستر می‌شود.

ب- فنرهای داخلی دستگاه فشرده می‌شود که این جمع شدن فنرها باعث به وجود آمدن انرژی پتانسیل جهت برگرداندن نان از داخل توستر به بیرون آن می‌شود.

ج- با این عمل کنタکتهاي ترموموستات بسته می‌شود که در نتیجه سبب داغ شدن نان داخل آن می‌شود.

اگر در توستر ولوم را حرکت دهید سبب وصل شدن آن به اهرم ترموموستات قابل تنظیم توستر می شود که سبب داغ شدن نان می شود. این حرارت باعث خمیده شدن نوار ترموموستات می شود و وقتی که حرارت به مقدار مشخص شده بر سر بازو باعث بسته شدن اتصال سلونوئید می شود که در این صورت جریان در سیم پیچ برقرار می شود که سیم پیچ، اهرم متصل به قفل زبانه را می کشد که در نتیجه زبانه توستر رها می گردد.

در این حالت فنرها جمع می شوند و پایه ها را بالا برده که در این لحظه اتصالها از یکدیگر جدا می گردند که با این عمل جریان از المنتهای حرارتی قطع می گردد.

عيوب احتمالي در توستر

در یک توستر ممکن است عیوب زیر پدید آید:

الف- اصلاً توستر داغ نشود.

- ۱- پریز برق ندارد و سیمهای رابط یا دو شاخه برق معیوب می باشند.
- ۲- المنت توستر قطع می باشد.

۳- در مدار داخلی توستر قطع شدگی و یا پارگی وجود دارد.

- ۴- کلید کنترل ترموموستات و یا فیوز توستر خراب یا سوخته می باشد.
- همه این موارد را می توانید با اهمتر یا با چراغ سری امتحان کنید.

ب- توستر کار می کند ولی دود می نماید.

- ۱- سینی زیر توستر پر از نانهای باقیمانده شده است که باید خالی گردد.
- ۲- ممکن است تکه ای از نان در پختهای قبلی بر روی صفحه المنت چسبیده باشد.

ج- عیوب دیگری که ممکن است پدید آید این است که پس از داغ و پخته شدن یک طرف نان، طرف دیگر بروگردانده نمی شود.

علت در این حالت قسمتهای مکانیکی دستگاه می باشد.

(قسمتهای داخلی توستر می توانند شامل فنرها و یا ضامن قفل و باشد)

د- امکان دارد خرابی توستر در حالتی باشد که نان در داخل توستر بسوزد.

- ۱- ممکن است مدار قطع باشد.
- ۲- ممکن است المنت صفحه دوم قطع شده باشد.

فصل هفدهم

ریش تراش برقی

- » ماشین ریش تراش
- » انواع ریش تراش برقی

ماشین ریش‌تراش

همانطور که از اسم این وسیله پیداست از آن جهت تراشیدن موهای صورت (ریش) استفاده می‌شود که در دو نوع دستی و برقی ساخته می‌شود که ما در اینجا به شرح مختصری از ریش‌تراش برقی می‌پردازیم.

در ماشین ریش‌تراش برقی موها از بین سوراخهای یک صفحه مشبک عبور می‌کنند که با حرکت کردن تیغه‌هایی که در پشت این صفحه مشبک قرار دارند موها قطع می‌شوند که بدین وسیله ریش تراشیده می‌شود.

الواع ریش‌تراش برقی

ریش‌تراشها از نظر حرکت تیغه‌ها به دو دسته تقسیم می‌شوند:


الف- ریش‌تراش با تیغه دوار

در این نوع ریش‌تراش صفحاتی به شکل دایره‌ای با شیارهای شعاعی قرار دارند که در زیر هر یک از این صفحات تیغه‌هایی عنکبوتی شکل که برنده می‌باشند می‌چرخند. جنس این تیغه‌های عنکبوتی شکل از فولاد مخصوص می‌باشد که دارای شش بازوی خمیده می‌باشد که در انتهای هر کدام از آنها یک قسمت تخت کوچک که دارای لبه‌های بسیار تیز و برنده‌ای می‌باشد قرار دارد.


البته روی این تیغه عنکبوتی را صفحه‌ای دایره‌ای شکل با شیارهای شعاعی می‌پوشاند که هر کدام از این تیغه‌ها (تیغه‌های عنکبوتی) به طور غیر مستقیم به وسیله چرخ دنده به محور موتور ریش‌تراش متصل می‌شوند.

قدرت چرخش تیغه‌ها را می‌توان با انتخاب چرخ دنده‌های مناسب افزایش داد.

در ضمن صفحات شیارداری که روی تیغه‌های چرخند را می‌پوشانند و روی محور فنری شکلی نصب شده‌اند دارای قابلیت ارجاعی می‌باشند به طوری که می‌توانند روی انحنای و چروکهای صورت به راحتی بلغزند و حرکت نمایند.

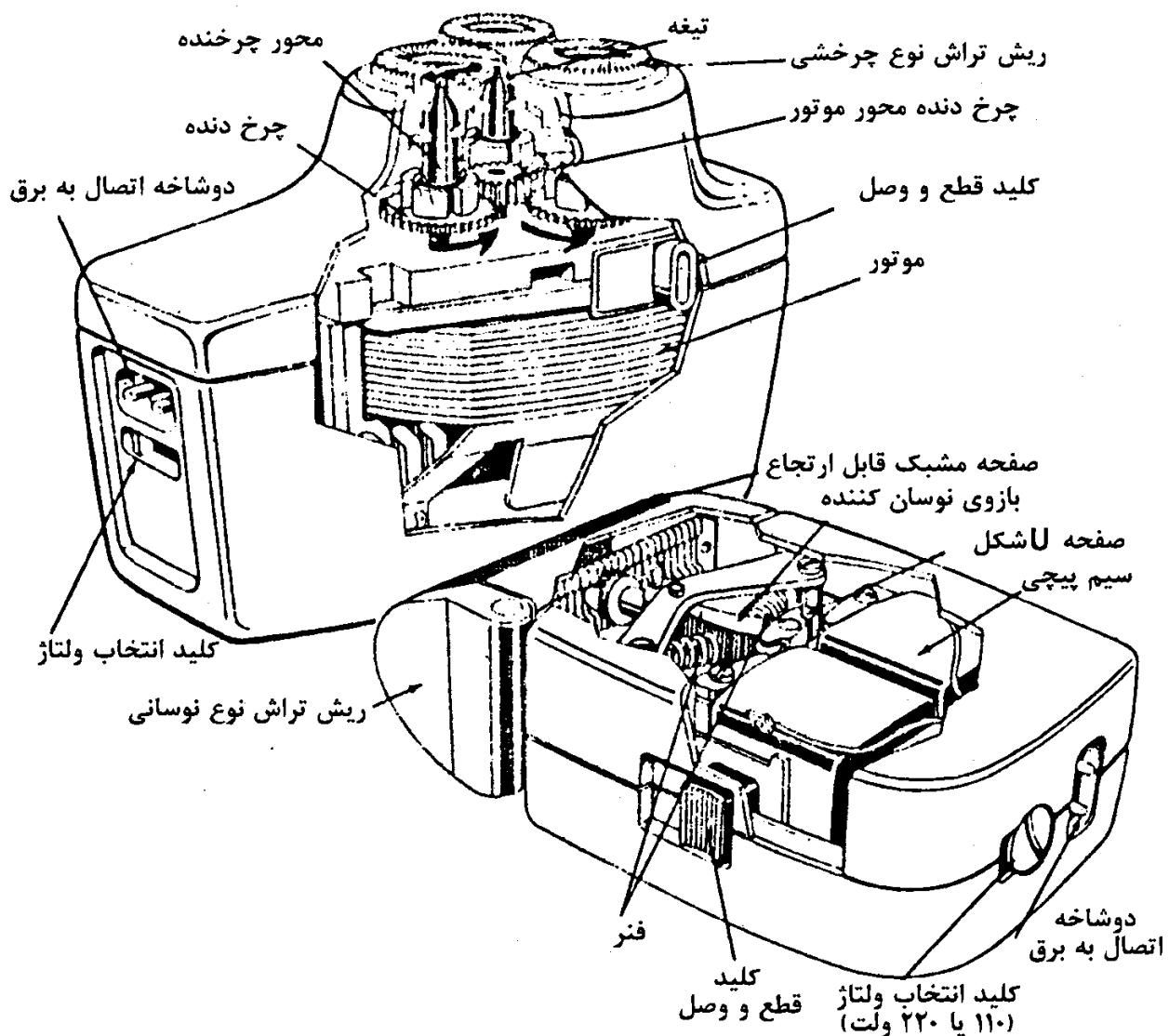

شکل ۱۷-۱

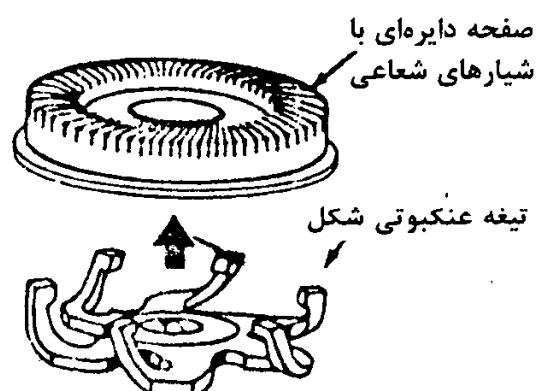


شکل ۱۷-۲

ریشتراش با تیغه نوسانی

این ریشتراش دارای صفحات مشبک مستطیلی شکل می‌باشد که در زیر این صفحات تعداد زیادی تیغه‌های برنده که به شکل صفحات نازک (این صفحات به صورت عمودی می‌باشند) قرار دارند که این تیغه‌های برنده با سرعت زیادی نوسان می‌کنند که این تیغه‌های برنده روی یک پایه متحرک نصب شده‌اند که این پایه متحرک به یک بازوی فلزی متصل می‌باشد. حرکت این بازو را دو فنر محکم محدود و کنترل می‌کند.

یک صفحه U شکل در انتهای بازوی نوسان کننده قرار دارد.

با وصل کردن کلید ریشتراش برق AC از سیم پیچ ریشتراش عبور می‌کند که سبب آهنرباشدن هسته سیم پیچ می‌گردد که صفحه U شکل به وسیله نیم سیکل مثبت جریان متناوب به یک طرف می‌رود و زمانی که جریان به صفر می‌رسد نگهدارنده بازو به وسیله نیروی مقاومت فنر به حالت تعادل بازمی‌گردد و نیم سیکل منفی جریان متناوب باعث نوسان صفحه U شکل به سمت دیگر می‌شود که این حرکات چپ و راست باعث نوسان باز و در نتیجه حرکت تیغه‌های ریشتراش می‌گردد.

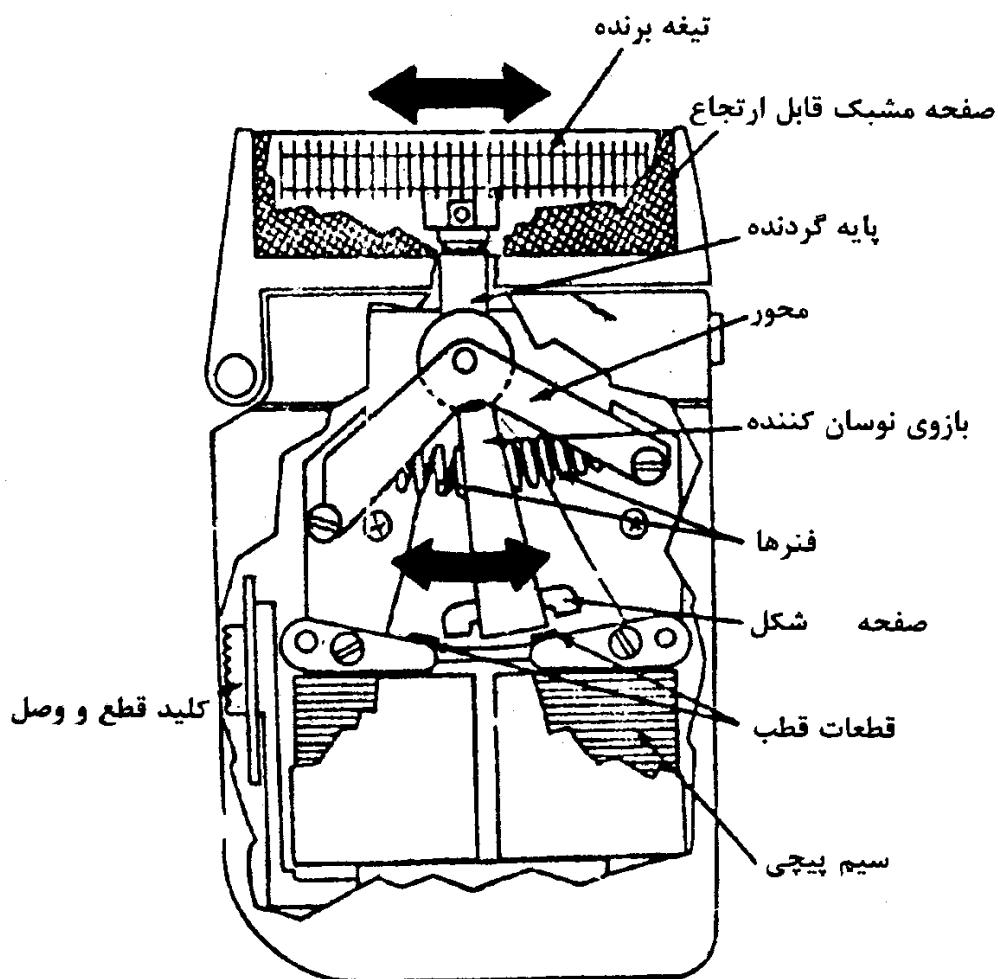

شکل ۱۷-۳



دگمه باز کردن سر ریش تراش

شکل ۱۷-۴

فصل هجدهم

ماشین مته (دریل)

» دریل


» عملکرد ماشین مته

» نکات ایمنی و عیوب دریل

دریل

می‌دانید که از دریل جهت سوراخ کردن فلزات، چوب و یا دیوار استفاده می‌شود.
ماشین مته از قسمتهای زیر تشکیل شده است:

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| ۶- پره | ۱- قاب |
| ۷- محفظه قرارگیری مته | ۲- سیم پیچ استاتور |
| ۸- چرخ دنده | ۳- آرمیچر |
| ۹- کلید قطع و وصل | ۴- کموتاور |
| ۱۰- سیم رابط | ۵- جارو |

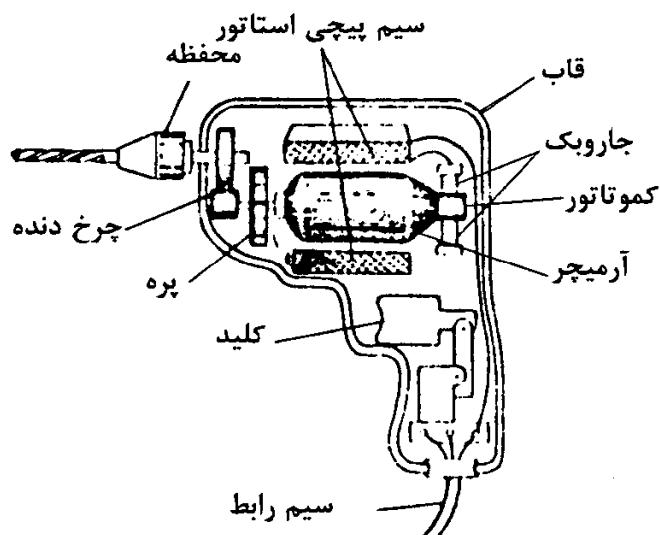

شکل ۱۸-۱

- ﴿ نکته ۱: در اینجا ما مختصراً به شرح دریل پرداخته‌ایم.
- ﴿ نکته ۲: از پره جهت خنک کردن موتور دریل استفاده می‌شود.

عملکرد ماشین مته

در دریل با وصل کردن کلید برق، دریل توسط موتور آن به چرخش و حرکت درمی‌آید.
سرعت دریل به وسیله چرخ دنده تنظیم می‌گردد.
ماشین مته در انواع مختلف دستی - رومیزی و ستونی ساخته می‌شود.
موتور ماشینهای مته از نوع یونیورسال می‌باشد.

در دریل می‌توان با اضافه کردن ابزار و وسائل اضافه کاربردهای دیگری برداشته از جمله

چاقوتیزکن و یا اره را می‌توان نام برد.

لکات ایمنی و عیوب احتمالی دریل

﴿ نکته ۱: هیچ وقت نباید محفظه و قسمت تهویه را با دست و یا عامل دیگری مسدود کنید. (چرا؟) ﴾

﴿ نکته ۲: به دریل ضربه وارد نکنید. ﴾

﴿ نکته ۳: از دریل برای مدت طولانی و ممتد استفاده نکنید. ﴾

﴿ نکته ۴: به دستگاه فشار اضافه وارد نکنید. ﴾

عیوب احتمالی که در یک دریل ممکن است حادث شود می‌تواند به شرح زیر باشد:

الف-قطع سیمهای رابط


ب-خرابی و یا پوسیدگی روپوش سیمهای برق

ج-شکستگی و یا لقی در قاب دریل

د-لق شدن قسمت نگهدارنده مته

و-سوختن سیم پیچها


د-گرفتگی و یا خرابی پره

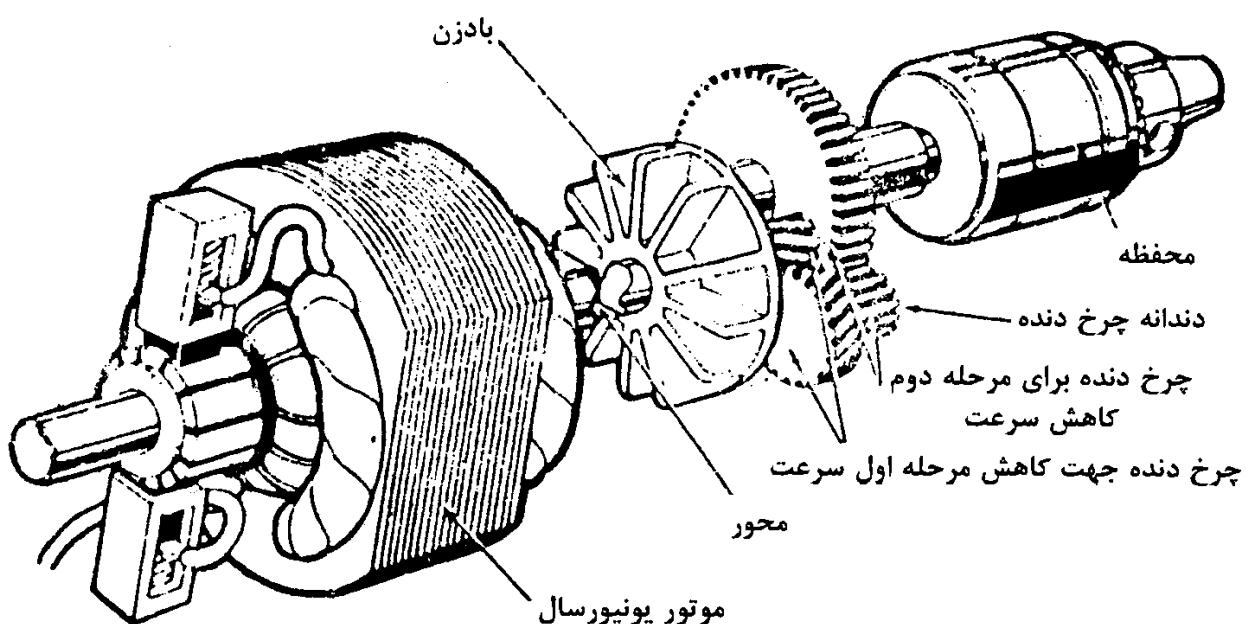

فصل نوزدهم


آسیاب برقی و مخلوطکن (مولینکس)

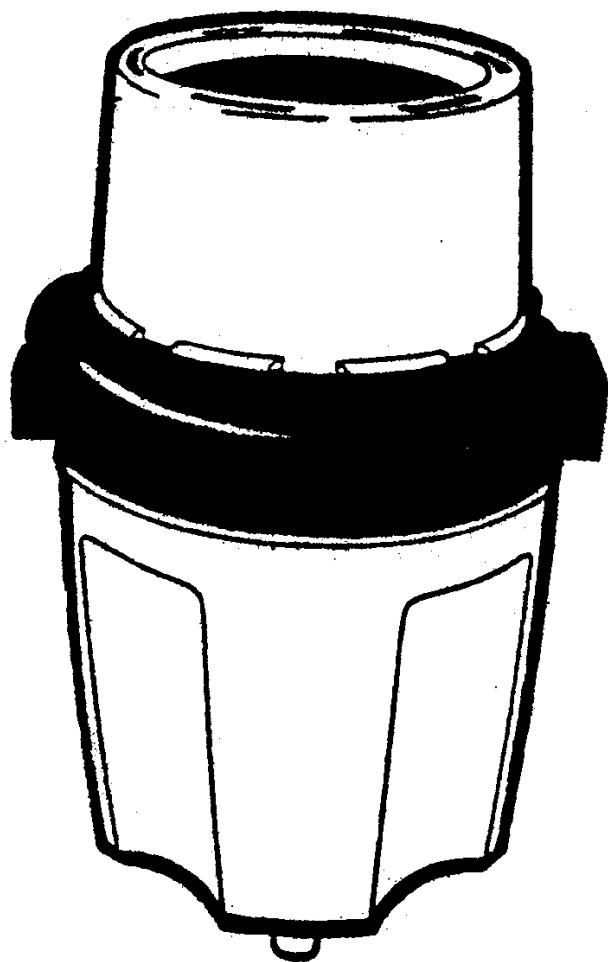- » آسیاب برقی و مخلوطکن
- » مولینکس ایتالیایی
- » قسمتهای مختلف مولینکس ایتالیایی
- » کلیدها و مدار الکتریکی مولینکس ایتالیایی
- » مولینکس فرانسوی
- » مولینکس تایوانی
- » کلید و مدار الکتریکی مولینکس تایوانی
- » عیوب احتمالی در آسیاب برقی (مولینکس)




آسیاب برقی و مخلوطکن


می‌دانید که از آسیاب برقی برای خردکردن انواع مواد غذایی (سیب‌زمینی - چیاز - مغز گردو - ادویه و) استفاده می‌شود که البته آسیاب برقی در انواع مختلف در بازار وجود دارد. (ایرانی به طور مثال پارس خزر و یا ایتالیایی و یا تایوانی و یا فرانسوی و) در این فصل به شرح مختصری از انواع مولینکس‌ها می‌پردازیم. بعضی از آسیاب‌های برقی می‌توانند عمل مخلوطکردن مواد غذایی را نیز انجام دهند که به این دسته از آسیاب‌های برقی چند کاره گویند.

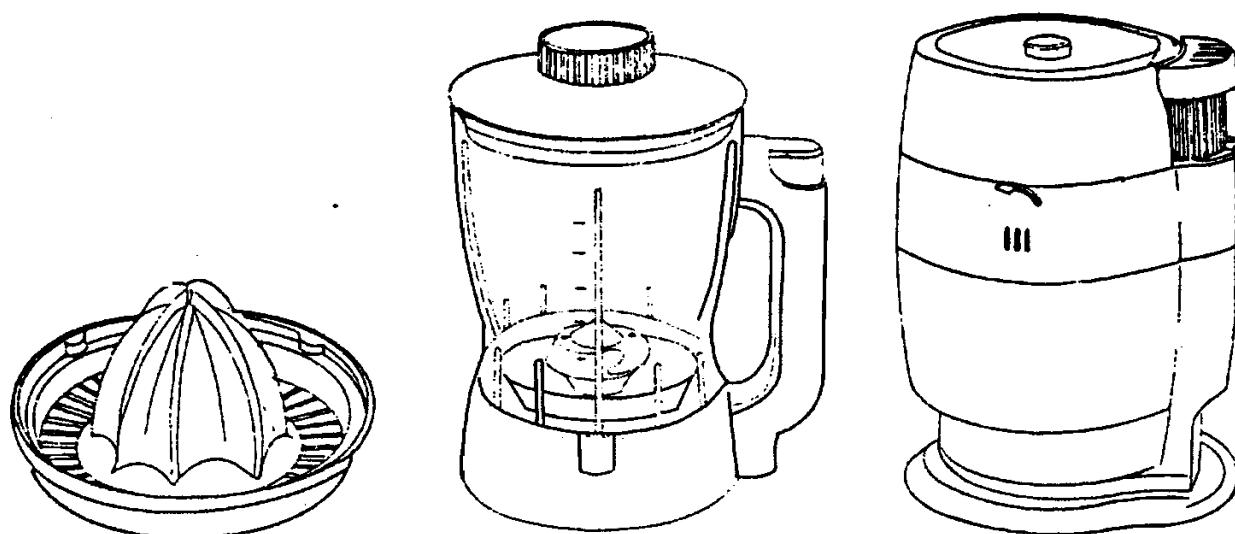

شکل ۱۹-۱ آسیاب و مخلوطکن برقی

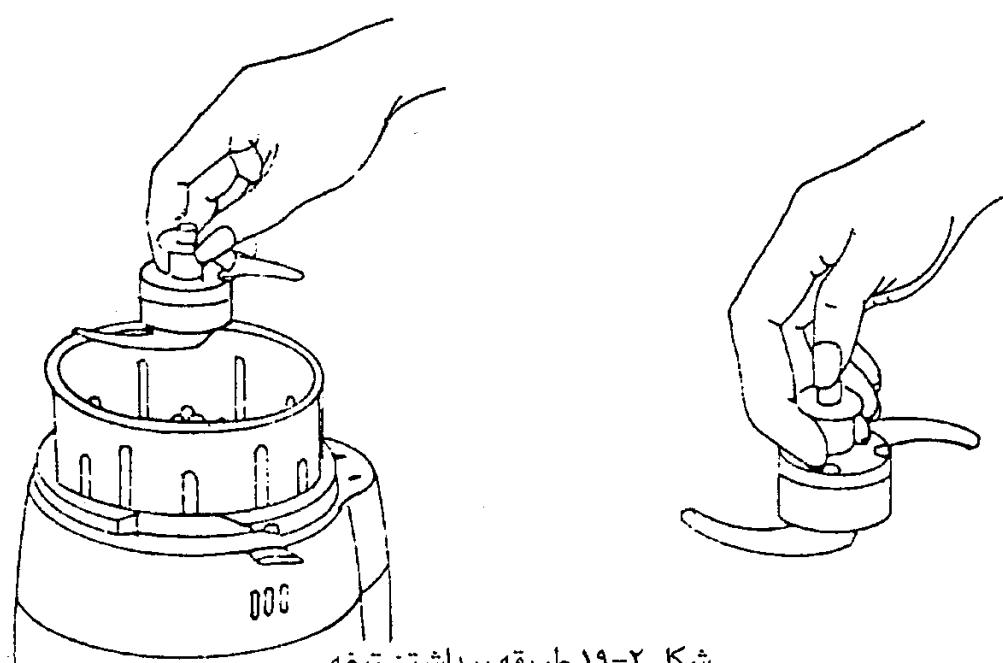

شکل ۱۹-۲ طریقه برداشتن تیغه

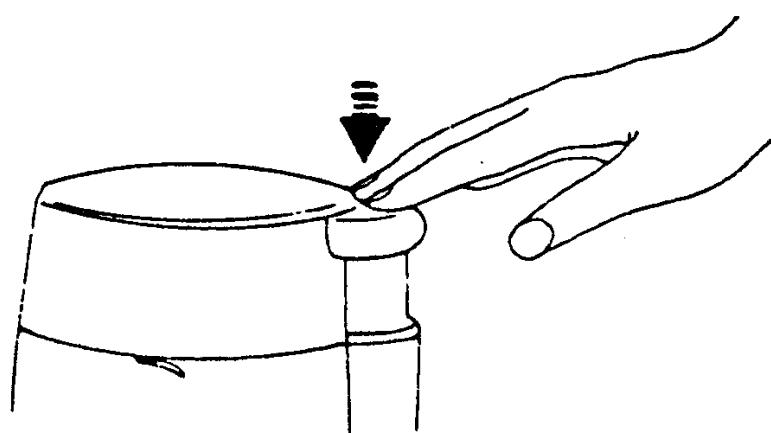

شکل ۱۹-۳ طرز عملکرد دستگاه


دستگاه آسیاب برقی چند کاره از قسمتهای زیر تشکیل شده است:

۱- آسیاب یا خردکننده مواد

جهت کارکردن این قسمت باید دکمه فشاری متعلق به کاسه رویی دستگاه را فشار آورید تا شستی‌های اصلی برق دستگاه را وصل نمایید. خود این قسمت از اجزاء زیر تشکیل شده است:

الف- کاسه کائوچویی رویی (فوقانی)


این کاسه از بیرون ریختن مواد آسیاب شده جلوگیری می‌کند که جزء فشاری روی آن شستی‌های آسیاب را وصل می‌کند که در نتیجه موتور راه اندازی می‌شود.

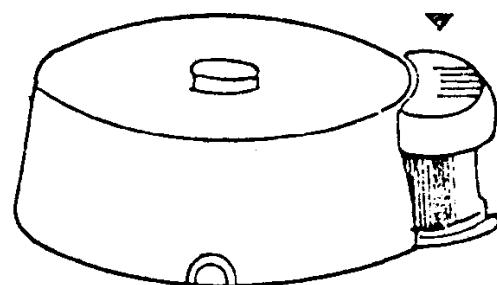

شکل ۱۹-۴ درپوش آسیاب

ب- تیغه آسیاب


این قسمت از دو نیم تیغه که یک طرف آنها تیز می‌باشد تشکیل شده است. روی دکمه یک قسمت فشاری وجود دارد که با فشار دادن آن تیغه از دکمه زیری جدا می‌شود.

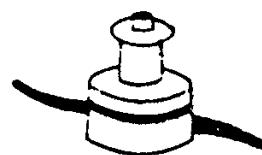

شکل ۱۹-۵ تیغه آسیاب

ج- کاسه کائوچویی زیر تیغه


این کاسه مواد آسیاب شده را در خود نگه می‌دارد و زیر تیغه روی بدنه قرار دارد.

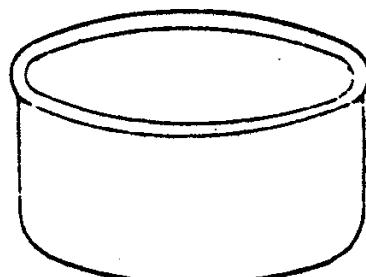

شکل ۱۹-۶ کاسه کائوچویی زیر تیغه

د- دکمه کائوچویی

این دکمه جهت نگهداری تیغه استفاده می‌شود.

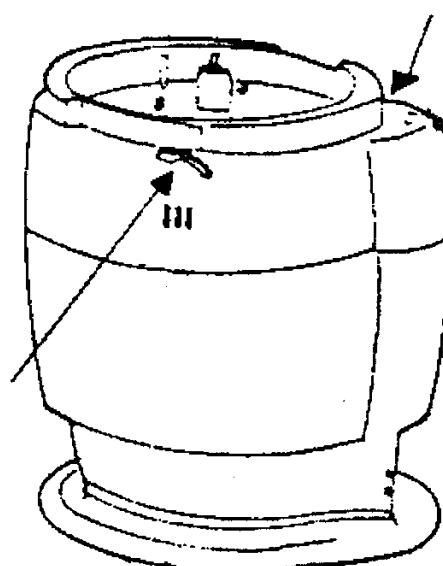


شکل ۱۹-۷ دستگاه و محل استقرار دکمه تیغه

۲- مخلوطکن

این قسمت نیز خود از چند جزء تشکیل شده است.

الف- درپوش پلاستیکی


از ریختن مواد مخلوط شده جلوگیری می‌کند.

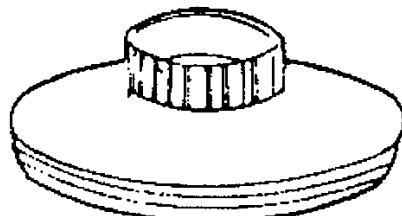

شکل ۱۹-۸ درپوش مخلوطکن

ب- مخزن نگهدارنده دستگاه


عمل مخلوط در آن انجام می‌شود.

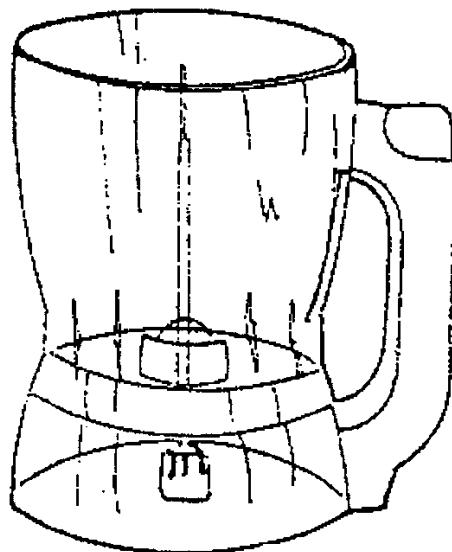


شکل ۱۹-۹

ج- تیغه مخلوطکن

در وسط مخزن نصب می‌شود که برای برداشتن مخزن ابتدا باید این تیغه را برداشته و سپس مخزن را جدا کنید.

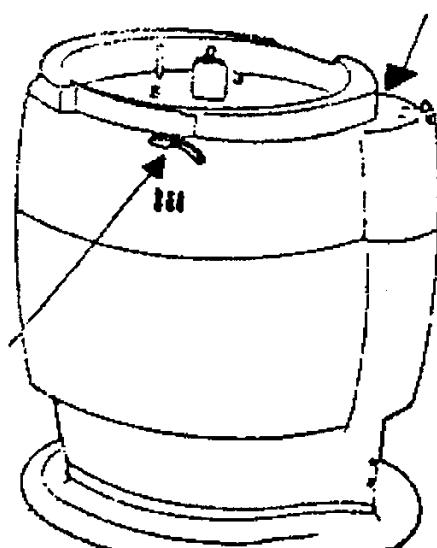

شکل ۱۹-۱۰

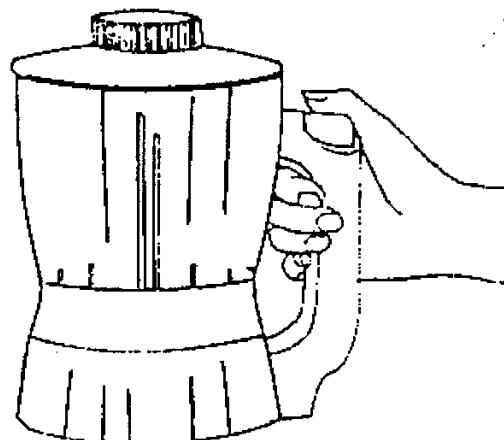


شکل ۱۹-۱۱ طریقه عملکرد دستگاه با فشار دکمه شستی

۳-آب پرتقال‌گیری

این قسمت نیز از اجزاء زیر تشکیل شده است:

الف- درپوش کلاهکی


این جزء روی بازوی مخلوطکن سوار می‌شود که قسمت وسط آن گردان می‌باشد.

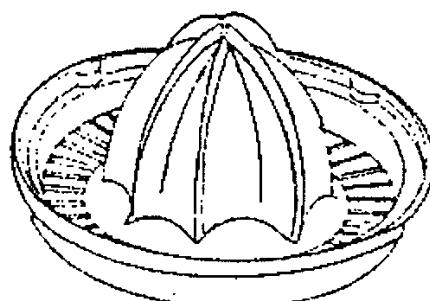

شکل ۱۹-۱۲ درپوش و کلاهک گردان

ب-مخزن


این مخزن روی دکمه سر موتور سوار می‌شود که بازوی بلندی که با کلاهک درپوش درگیر است در آن قرار دارد. روی دسته این مخزن دکمه فشاری قرار دارد.

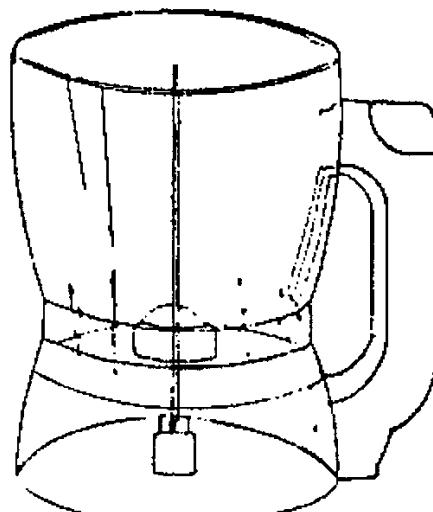

شکل ۱۹-۱۳ مخزن

ج-بدنه اصلی دستگاه


موتور محرک در این قسمت قرار دارد.

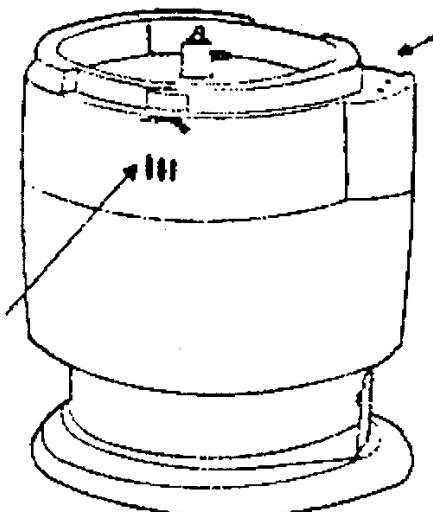

شکل ۱۹-۱۴ بدنه اصلی دستگاه

۴- بدنه اصلی


بدنه اصلی آسیاب برقی محل تکیه‌گاه موتور می‌باشد و از دو تکه که توسط چهار پیچ به یکدیگر متصل می‌باشند.

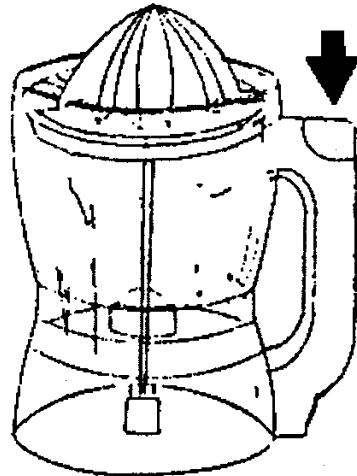


شکل ۱۹-۱۵ قسمت آب پرتقال‌گیری

مولینکس ایتالیا

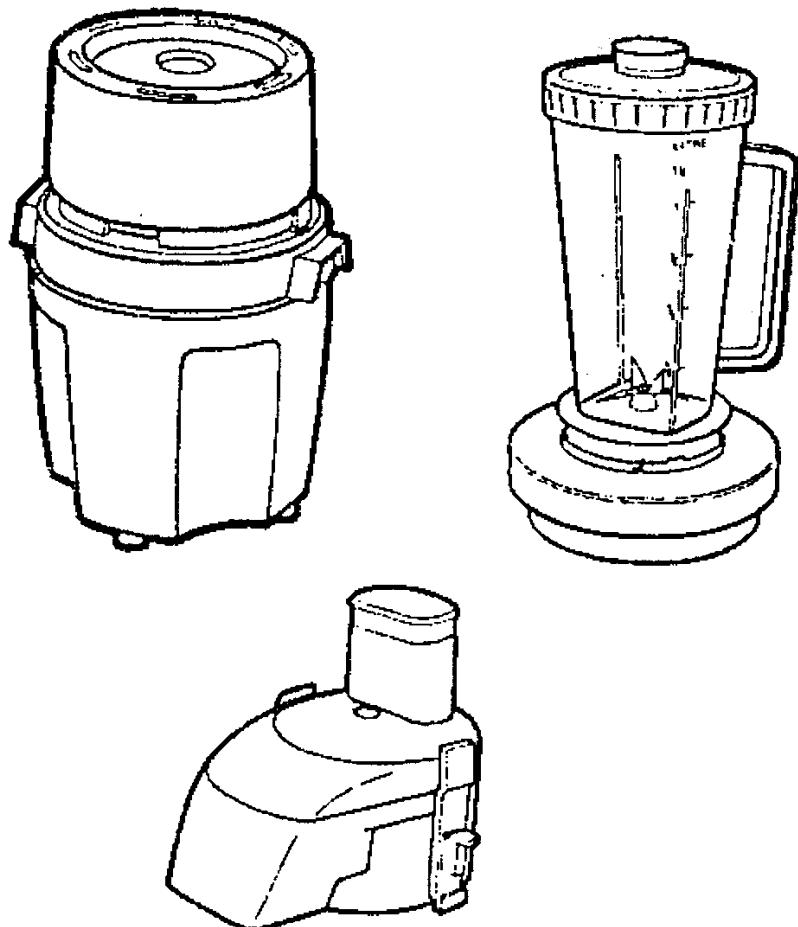این نوع مولینکس‌ها شامل خود مولینکس و یک ظرف مخصوص مایعات و یک قسمت مخصوص آبمیوه‌گیری می‌باشد که بر روی مولینکس نصب می‌شوند. همانطور که متوجه شدید این نوع مولینکس سه وظیفه را بر عهده دارد که شامل آسیاب، مخلوط نمودن مایعات و نیز آبمیوه‌گیری می‌باشد.



بخش موتور

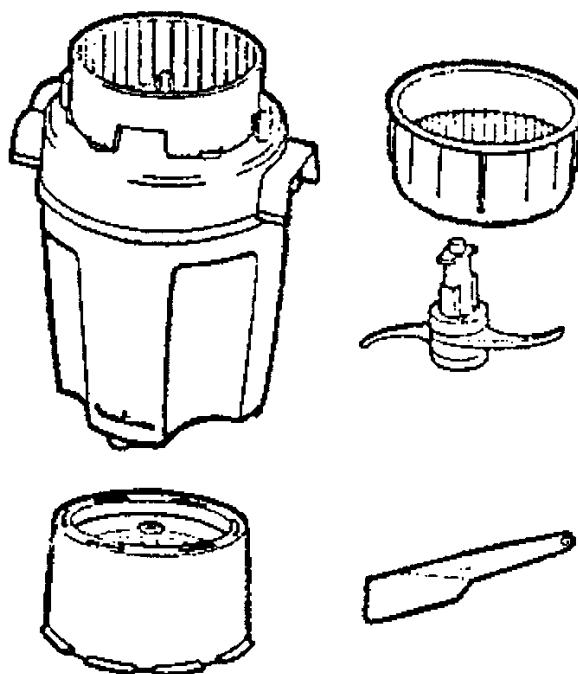

شكل ۱۹-۱۶

قسمتهای مختلف مولینکس ایتالیا


این نوع مولینکس از قسمتهای زیر تشکیل شده است:

الف- محفظه موتور (Motor Unit)

این محفظه محل قرارگیری موادی که می‌خواهند خرد شوند می‌باشد. خود این محفظه از قسمتهای دیگری تشکیل شده است که مختصراً آنها را شرح می‌دهیم.

۱- کوپلینگ


توسط این وسیله نیروی گردش آرمیچر به تیغه متصل می‌شود که این کوپلینگ در مولینکس یک قطعه ساده می‌باشد ولی در دریل (ماشین متنه) شامل یک مجموعه چرخ دندنه می‌باشد.

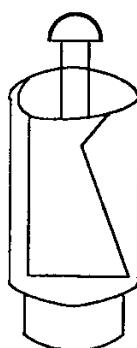


شکل ۱۹-۱۷ کوپلینگ مولینکس

۲- موتور یونیورسال


موتور انواع مولینکس‌ها تقریباً مشابه یکدیگر می‌باشند و دارای یاتاقانهای ماسوره‌ای (بوش Boush) می‌باشند. لازم به تذکر است که موتور این نوع وسایل برای کارهای دائمی و طولانی نمی‌باشد و باید به ازای هر چند ثانیه کار چند ثانیه خاموش گردد.

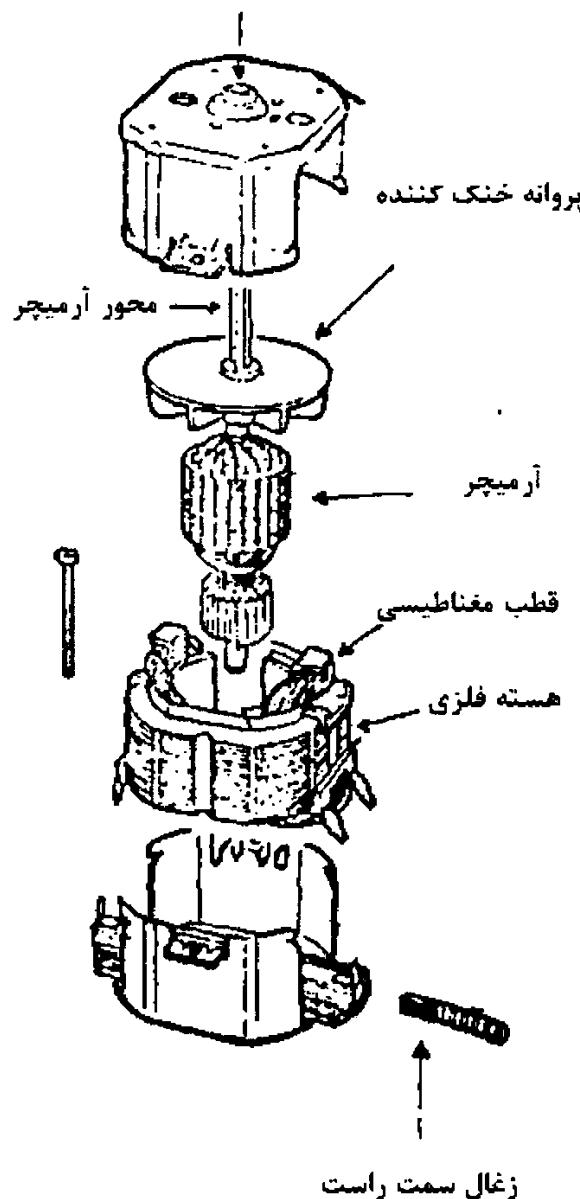

شكل ۱۸-۱۹

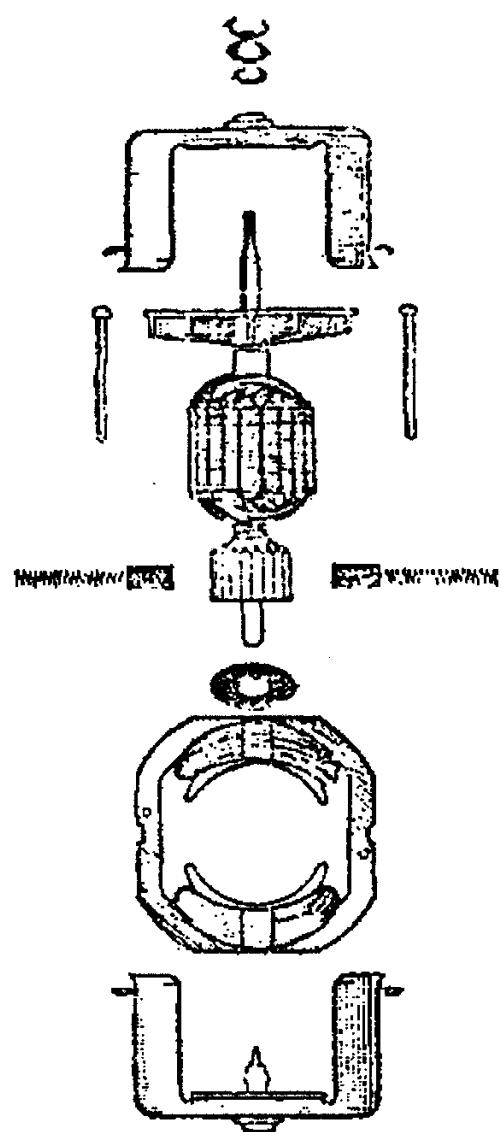

شكل ١٩-١٩ موتور آسیاب و مخلوطکن برقی

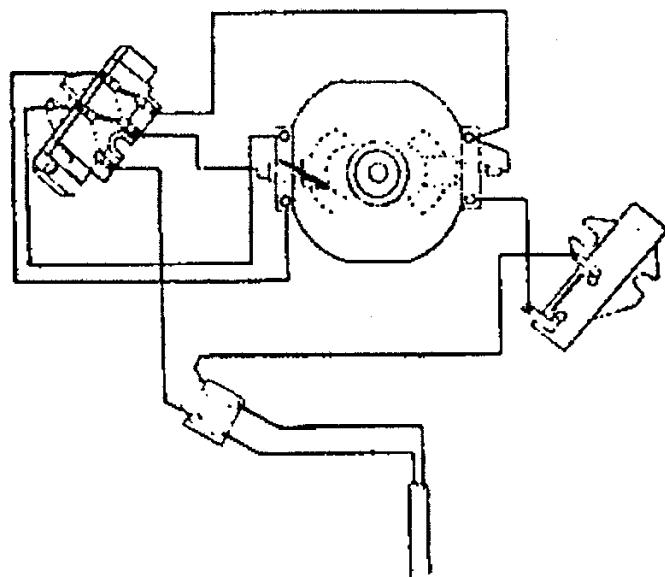

شكل ١٩-٢٠ مدار الکتریکی آسیاب مخلوطکن

۳- خار و واشرهای موتور

خار و واشر در موتور دو وظیفه مهم را بر عهده دارند:

- الف- معلق نگهدارنده آرمیچر
- ب- قرارگرفتن هسته فلزی آرمیچر در مقابل هسته فلزی قطبها

۴- لاستیک زیر موتور

این لاستیک وظیفه وارد کردن فشار به موتور مولینکس در موقع بستن درپوش تحتانی را بر عهده دارد تا با این عمل از حرکت موتور در هنگام کار جلوگیری به عمل آورد.

۵- کاسه نمد پنبه‌ای

این قطعه وظیفه جلوگیری از نفوذ آب به موتور مولینکس را بر عهده دارد و در بالای خار محور قرار می‌گیرد. می‌دانید که نفوذ هر گونه‌ای مایع و یا آبی به داخل موتور سبب سوختن موتور آن می‌گردد. این کاسه نمد آب مواد غذایی را جذب می‌کند و با مرور زمان آنها را تبخیر می‌کند.

۶- خازن پارازیت‌گیر

ظرفیت خازن پارازیت‌گیر در این نوع مولینکس‌ها حدود $22\mu\text{f}$ ٪ و یا $57\mu\text{f}$ ٪ می‌باشد.

۷- سیمهای رابط داخلی مولینکس

نمک این سیمهای حدود 5mm^2 ٪ می‌باشد. (چرا؟)

۸- سیم و دو شاخه رابط

نمک این سیمهای حدود 1mm^2 ٪ می‌باشد.

۹- درپوش بالا

۱۰- درپوش پایین

ب- کاردک مخصوص (Spatula)

ج- تیغ (Blade)


د- درپوش (Lid)

کلیدها و مدار الکتریکی مولینکس ایتالیایی


در مولینکس‌های ایتالیایی از دو نوع کلید زیر استفاده می‌شود:

۱- کلید سه پایه

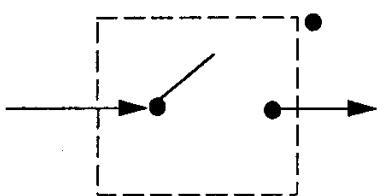این کلید دارای یک پایه ورودی و یک پایه خروجی و پایه دیگر برای خازن پارازیت‌گیر می‌باشد.




الف-کنتاکتها در حالت باز

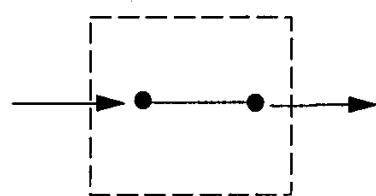


ب-کنتاکتها در حالت بسته

شکل ۱۹-۲۱

۲- کلید پنج پایه

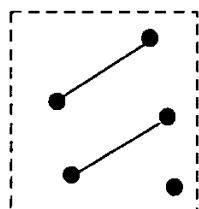


الف-کنتاکتها در حالت باز

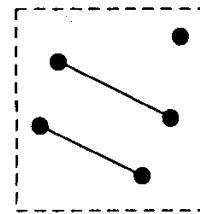

ب-کنتاکتها در حالت بسته

شکل ۱۹-۲۲


مدار الکتریکی مولینکس ایتالیایی به خازن پارازیت‌گیر نیازی ندارد ولی جهت اضافه کردن آن کافی است برق ورودی را به پایه‌های خازن وصل کند.

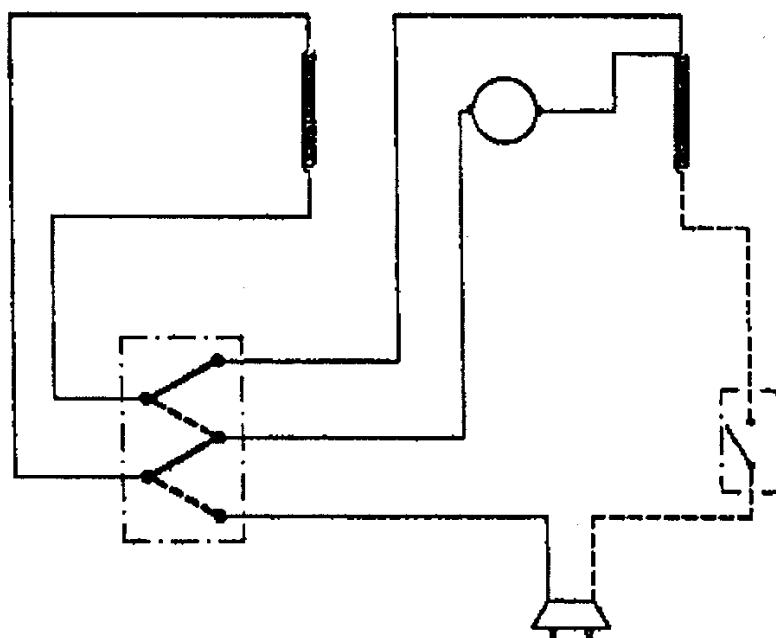


شکل ۱۹-۲۳ مدار الکتریکی مولینکس ایتالیایی

مولینکس فرانسوی

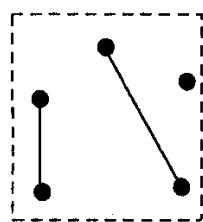این نوع مولینکس دقیقاً شبیه مولینکس‌های ایتالیایی می‌باشد. (هم از نظر اجزاء و نوع و طریقه کاربرد) فقط تنها فرقی که این نوع مولینکس (ایتالیایی) با نوع فرانسوی آن دارد در کلید پنج پایه و مدار الکتریکی آن می‌باشد.




الف-کنタکتها در حالت باز

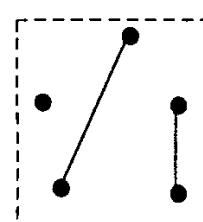


ب-کنタکتها در حالت بسته

شکل ۱۹-۲۴

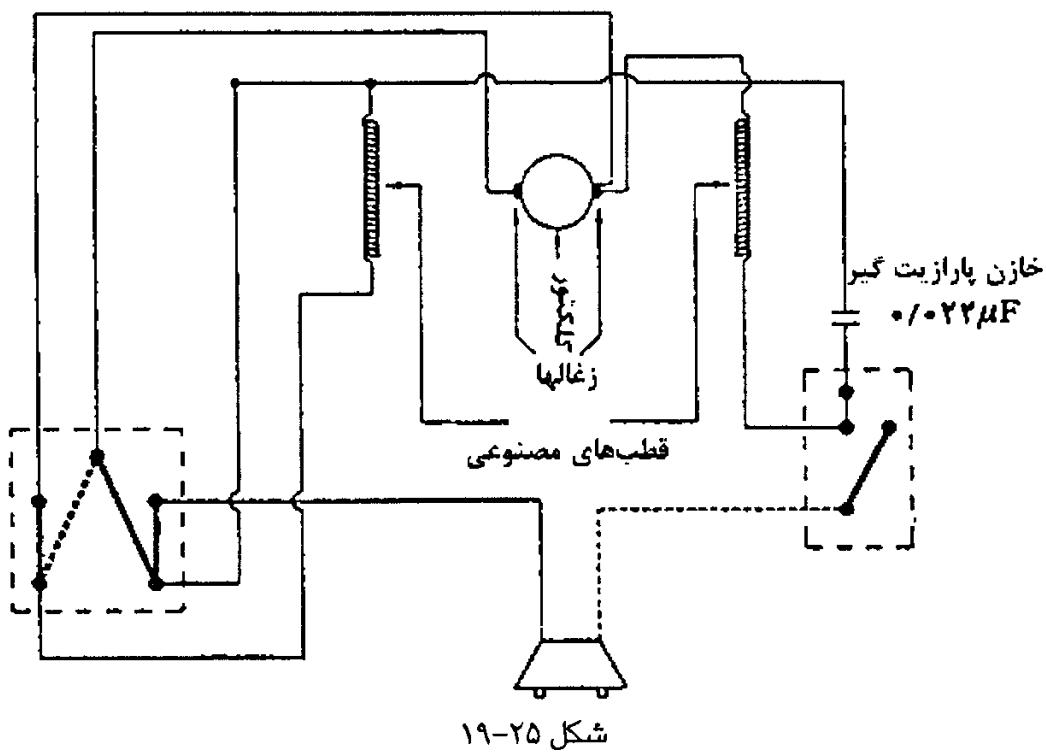

مولینکس تایروالی


تقریباً قسمتهای مختلف این نوع مولینکس مشابه مولینکس‌های دیگر می‌باشد ولی تنها فرقی که با آنها دارد در نوع کلید و مدار الکتریکی آن می‌باشد. در این نوع مولینکس جهت جازدن تیغه در کوپلینگ لازم است که به دکمه فشار وارد کرده و در همان حال آن را به طرف بالا بکشید.

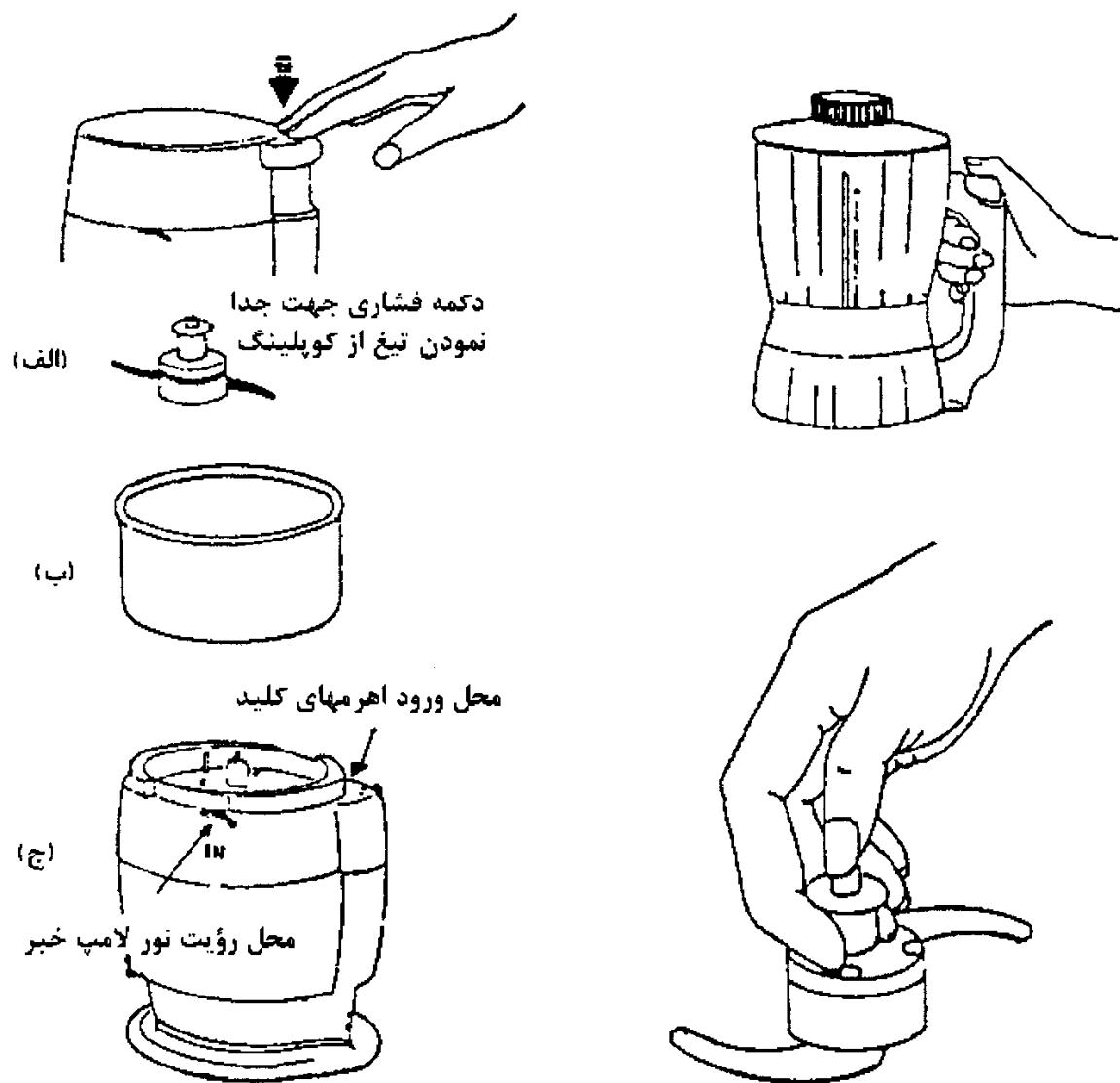


شکل ۱۹-۲۶

کلید و مدار الکتریکی مولنیکس تایوانی

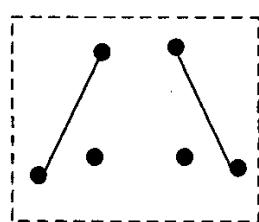در شکل زیر اتصالات داخلی این کلید را در حالت باز و بسته ملاحظه می‌کنید.




الف-کنتاکتها در حالت باز

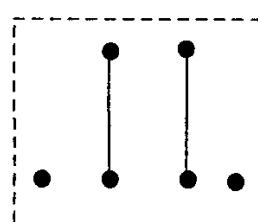

ب-کنتاکتها در حالت بسته

شکل ۱۹-۲۷

مدار الکتریکی این مولینکس شکل زیر می‌باشد:

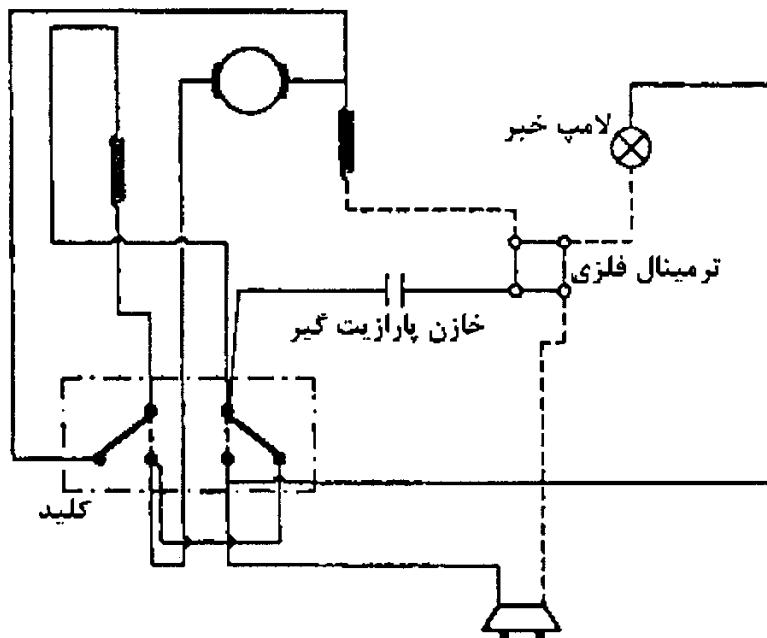

شکل ۱۹-۲۸

عيوب احتمالی در آسیاب برقی (مولینکس)

این عیوب می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

الف- اصلاً مولینکس روشن نمی‌شود و کار نمی‌کند.

۱- ممکن است پریز برق نداشته باشد و یا سیمهای رابط و کلید آن معیوب باشند.

۲- ممکن است در بالشتکها پارگی وجود داشته باشد و یا به طور کامل سوخته باشد.

۳- امکان دارد زغالهای آسیاب برقی بیش از حد کوتاه شده باشند.

همه این موارد را می‌توان توسط مولتی متر و یا اهمتر آزمایش کرد.

ب- در هنگام کار آسیاب برقی صدای گوش خراشی از آن به گوش می‌رسد.

در این حالت ممکن است بوشهای آسیاب برقی معیوب شده باشند.

ج- موتور آسیاب برقی در حین کار جرقه‌های شدیدی می‌زند. (جرقه‌های زرد و یا نارنجی)

در این حالت ممکن است یکی از موارد زیر رخ داده باشد:

۱- زغالهای موتور کوتاه و یا خراب شده باشند.

۲- فنر زغالها خراب شده باشند.

۳- کلکتور موتور کثیف شده است.

۴- در آرمیچر اتصال زمین پدید آمده باشد.

۵- در پیچکهای آرمیچر پارگی و قطعی وجود داشته باشد.

۶- در قطبها و یا آرمیچر اتصال حلقه و یا اتصال کلاف رخ داده باشد.

۷- ممکن است جهت گردش رتور در موتور آسیاب برقی اشتباه باشد.

د- موتور آسیاب برقی کار می‌کند و می‌چرخد ولی تیغه آن حرکت نمی‌کند.

در این حالت کوپلینگ آسیاب برقی هرز شده است.

و- در حالتی ممکن است با روشن کردن آسیاب برقی، تصویر و یا صدای تلویزیون کمی مختل شود.

در این حالت خازن پارازیت‌گیر دستگاه معیوب می‌باشد.

ی- موتور آسیاب برقی حرکت نمی‌کند ولی صدای بدی از موتور آن به گوش می‌رسد.


۱- آرمیچر گریپاژ کرده است. (یاتاقانهای ماسوره‌ای یا بوشها معیوب می‌باشند)

۲- آرمیچر و یا پیچکها نیم سوز شده‌اند.

این موارد را می‌توان توسط مولتی‌متر تست کرد.

ه- تیغه آسیاب برقی در جهت عکس (خلاف عقربه‌های ساعت) می‌چرخد.

در این حالت سیم‌بندی آسیاب برقی اشتباه می‌باشد که جهت درست کردن آن باید سیمهای مربوط به زغالها را با هم عوض نمود.

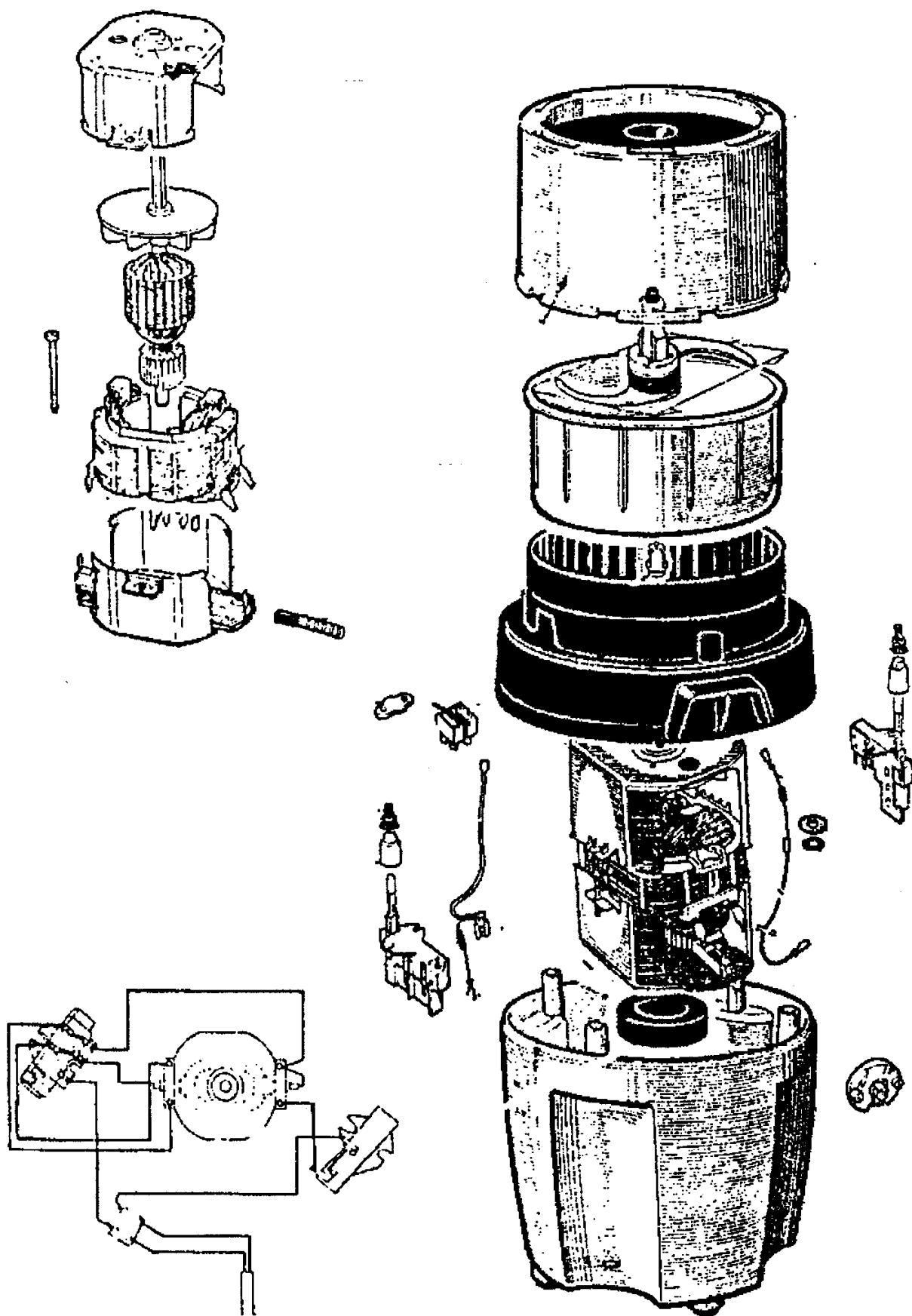


شکل ۱۹-۲۹ یک دستگاه آسیاب برقی مشهور به ۱ و ۲ و ۳

فصل بیستم


چرخ گوشت

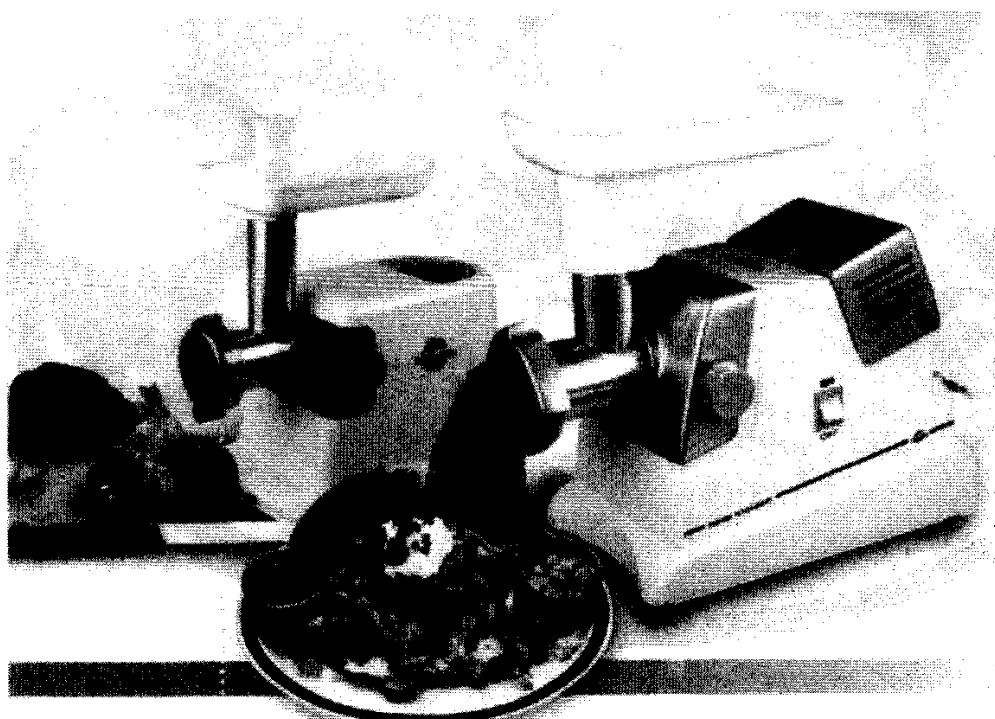- » چرخ گوشت
- » انواع و ساختمان چرخ گوشت
- » مدار الکتریکی چرخ گوشت
- » عیوب احتمالی در چرخ گوشت



چرخ گوشت

می‌دانید که از این وسیله جهت خردکردن گوشت استفاده می‌شود.

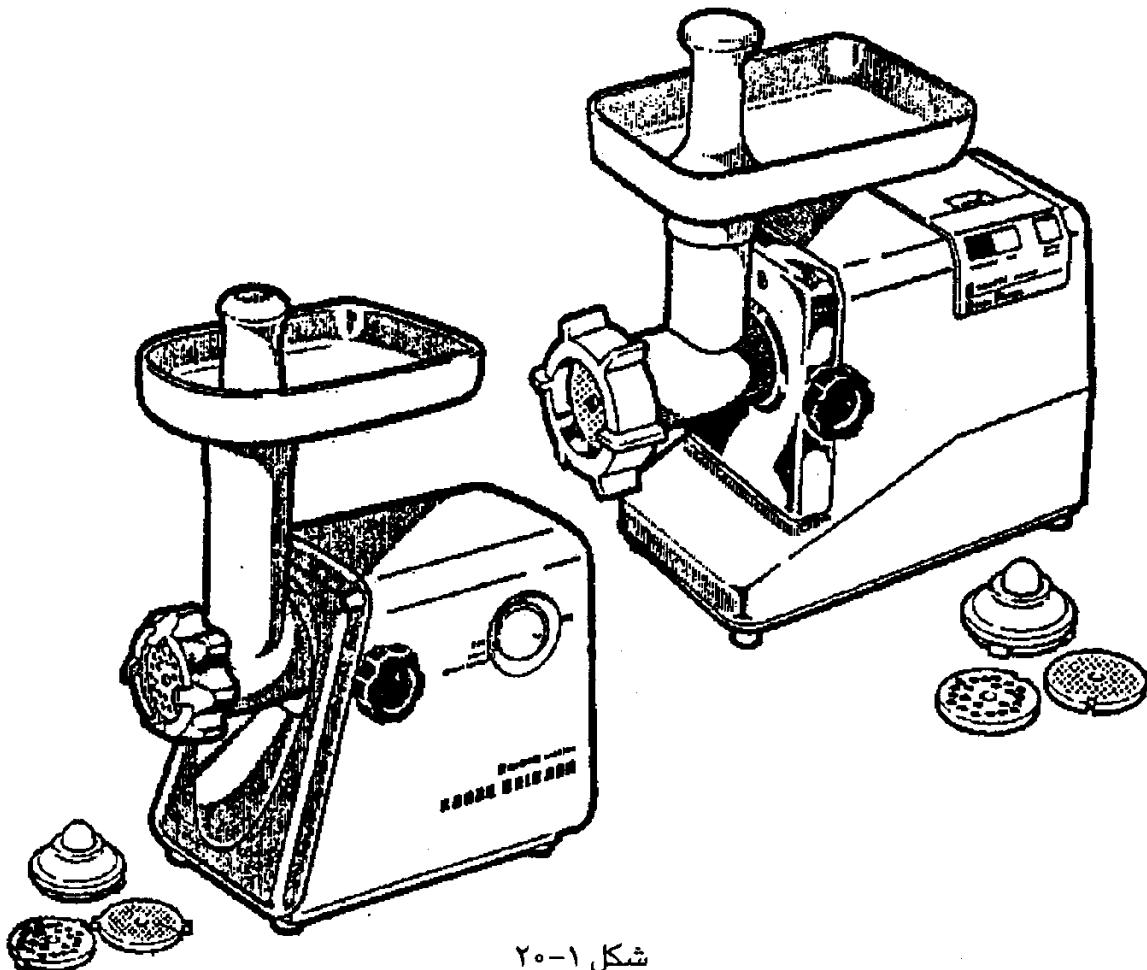

شکل ۲۰-۱

الواع و ساختهای چرخ گوشت

چرخ گوشت‌های برقی را در دو نوع به بازار عرضه می‌نمایند:

۱- چرخ گوشت پیشرفتی (اتوماتیک)


این نوع چرخ گوشت علاوه بر داشتن تمامی قسمتهای یک چرخ گوشت ساده دارای کلید اصلی روشن و خاموش و قطع کننده حفاظتی موتور و کلید مخصوص تغییر جهت دور موتور می‌باشد.


۲- چرخ گوشت ساده

این چرخ گوشت از یک کلید ساده (جهت روشن و خاموش کردن دستگاه) و یک موتور

یونیورسال (که می‌تواند به صورت افقی و یا عمودی در دستگاه جاسازی شود) تشکیل شده است. موتور یونیورسال این وسیله سرعت بسیار بالایی حدود ۲۰۰۰۰ دور در دقیقه دارد که البته با این سرعت نمی‌توان گشتاور بالایی از آن دریافت نمود که به کمک چرخ دندنهای موجود در این وسیله باعث کاهش سرعت شده که در نتیجه گشتاور زیاد شده که به محور اصلی منتقل می‌شود. هنگام روشن کردن دستگاه و انتقال گشتاور به محور اصلی، قسمتی که گوشت را به تیغه انتقال می‌دهد با محور اصلی درگیر می‌شود که دنده مارپیچ گوشت را به سمت جلو می‌برد که گوشت با رسیدن به تیغه تیز در حال گردش، خرد می‌شود.

لازم به ذکر است که چرخ گوشتها در سایزها و اندازه‌ها و با قدرتهای مختلفی ساخته و به بازار عرضه می‌شوند که بعضی از آنها دارای دور بر عکس نیز می‌باشند که این کار مزیت عمداتی دارد. (چرا؟)

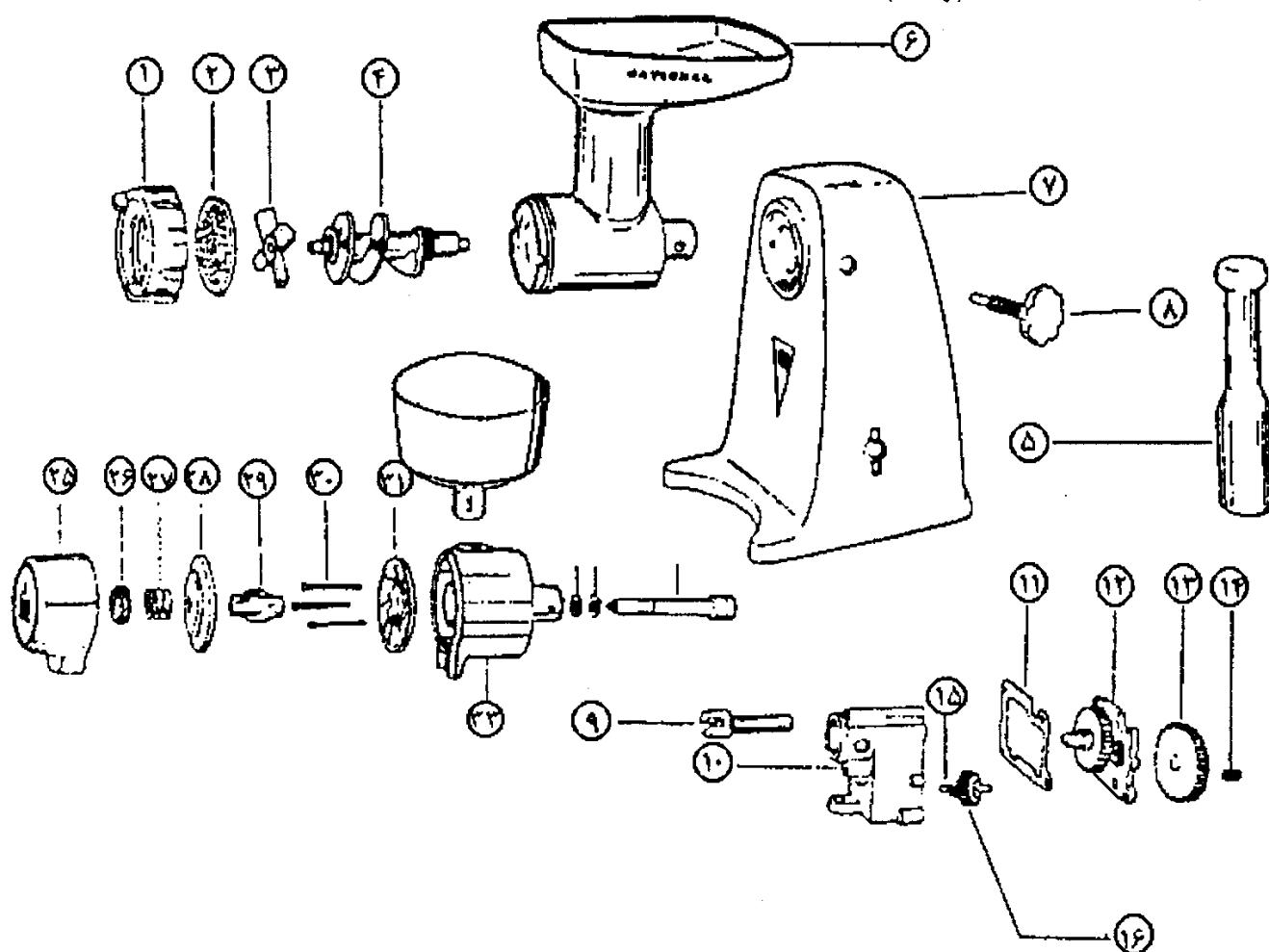

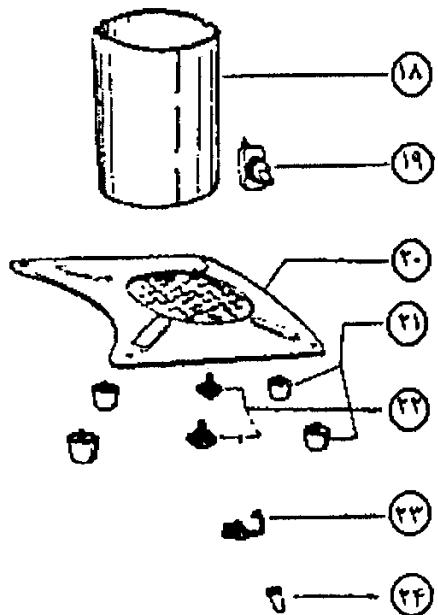

شکل ۲۰-۲ چرخ گوشت و اجزای آن

- ۱- قیف و کanal گوشت
 ۲- صفحه برش (شبکه - پنجره)
 ۳- تیغه که در انواع سه پر و چهار پر ساخته می شود
 ۴- دنده مارپیچ یا محور خردکننده (چرخ حلزونی - غلتک)
 ۵- اهرم فشاردهنده گوشت
 ۶- سینی و گلویی دستگاه
 ۷- محفظه اصلی چرخ گوشت
 ۸- دکمه یا پیچ کلگی که قفل کننده کanal و بدنه است
 ۹- محور دنده اصلی
 ۱۰- جعبه دنده
 ۱۱- واشر جعبه دنده
 ۱۲- درپوش جعبه دنده
 ۱۳- چرخ دنده اصلی
 ۱۴- خار محور چرخ دنده اصلی
 ۱۵- چرخ دنده مارپیچ
 ۱۶- محفظه هدایت هوای (راهنمای تهویه)
 ۱۷- موتور یونیورسال
 ۱۸- صفحه زیری دستگاه
 ۱۹- کلید قطع و وصل
 ۲۰- پیچ تنظیم و تثبیت موتور
 ۲۱- لاستیک پایه ها
 ۲۲- ترمینال پیچشی
 ۲۳- زغال
 ۲۴- پنجره تنظیم قهوه خردشده
 ۲۵- درپوش قهوه خردکنی
 ۲۶- تیغ صفحه ای خردکننده قهوه
 ۲۷- فنر پنجره تنظیم
 ۲۸- پیچهای محکم کننده
 ۲۹- دنده خردکننده قهوه
 ۳۰- تیغ خردکننده قهوه

در اینجا باید ذکر کرد که در بیشتر چرخ گوشت‌ها برای محافظت الکتریکی موتور و دستگاه در برابر اتصال کوتاه و یا جریان اضافه بار از یک مدار محافظ که درون آن قرار می‌گیرد استفاده می‌شود که شاید بتوان گفت که فیوز شیشه‌ای نیز این عمل را انجام می‌دهد.

۱) نکته ۱: در هنگام استفاده از چرخ گوشت آن را در سطح صاف قرار دهید. (چرا؟)

۲) نکته ۲: در هنگام تعمیر چرخ گوشت حتماً دو شاخه را از پریز برق جدا کنید.


۳) نکته ۳: برای مدت طولانی و بیش از ۱۰ تا ۱۵ دقیقه از چرخ گوشت به صورت مداوم استفاده نکنید و در صورت نیاز اجازه دهید موتور آن خنک شود و بعد آن را روشن نمایید.

۴) نکته ۴: مراقب باشید که گوشتی که می‌خواهید چرخ کنید دارای استخوان نباشد.


۵) نکته ۵: برای هدایت کردن گوشت به داخل چرخ گوشت از استوانه پلاستیکی استفاده کنید و هیچگاه با دست و یا قاشق جهت این امر استفاده نکنید.

مدار الکتریکی چرخ گوشت

در اشکال زیر دو مدار الکتریکی مربوط به چرخ گوشت را ملاحظه می‌فرمایید.

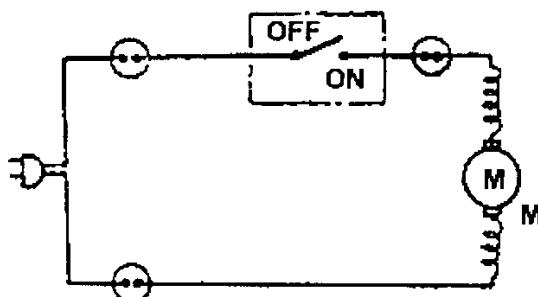

شکل ۲۰-۳ مدار الکتریکی چرخ گوشت ساده

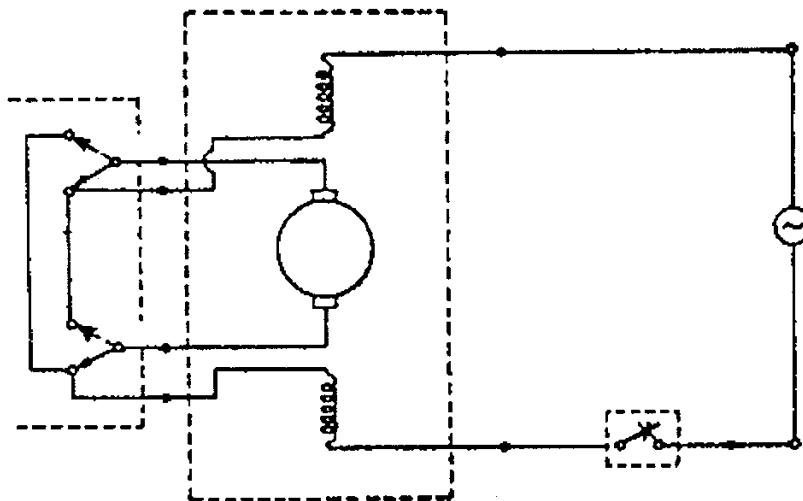

شکل ۲۰-۴ مدار الکتریکی چرخ گوشت با دور بر عکس

عیوب احتمالی در چرخ گوشت

الف- اصلاً چرخ گوشت روشن نمی‌شود.

در این حالت یکی از موارد زیر رخ داده است:

- ۱- پریز برق ندارد و یا دو شاخه یا سیمهای رابط معیوب می‌باشند.
- ۲- قسمت محافظ دستگاه عمل نموده و فیوز آن سوخته است. (اورلود)
- ۳- موتور دستگاه معیوب می‌باشد.
- ۴- اتصالات داخلی چرخ گوشت معیوب شده‌اند.

که همه این موارد را می‌توانید توسط مولتی متر و یا اهمتر امتحان کنید.


ب- گوشت به دور تیغه می‌پیچد ولی از شبکه جلو خارج نمی‌شود.

- ۱- بشاید تیغ دستگاه تیز نیست و کند شده است که باید آن را طبق اصول تیز نمود.
- ۲- ممکن است بین تیغه و شبکه، فاصله هوایی پدید آمده باشد که این فاصله هوایی می‌تواند ناشی از عدم دقت کافی در تیز کردن تیغه و یا خراب شدن و از بین رفتن واشرهای پشت محور چرخ حلزونی باشد.
- ۳- ممکن است چربی گوشت بیش از حد باشد.

ج- موتور چرخ گوشت کار می نماید ولی چرخ هزارونی نمی چرخد.

- ۱- قسمت انتهای مارپیچ انتهای محور آرمیچر ساییده و یا هرز شده است.
 - ۲- چرخ دنده اصلی که داخل جعبه دنده قرار دارد معیوب و خراب شده است.
 - د- از جعبه دنده گریس نشت می کند و به بیرون می زند.
 - ۱- اتصالات جعبه دنده شل شده اند.
 - ۲- واشر نمایی موجود در درپوشها جعبه دنده خراب شده است.
- و- موتور کار می کند ولی صدای بدی از آن به گوش می رسد.

- ۱- ممکن است موتور دستگاه مورد داشته باشد.
- ۲- ممکن است یاتاقانها خراب شده باشند و یا پروانه خنک کننده موتور هرز شده باشد.
- ۳- ممکن است جعبه دنده معیوب باشد.

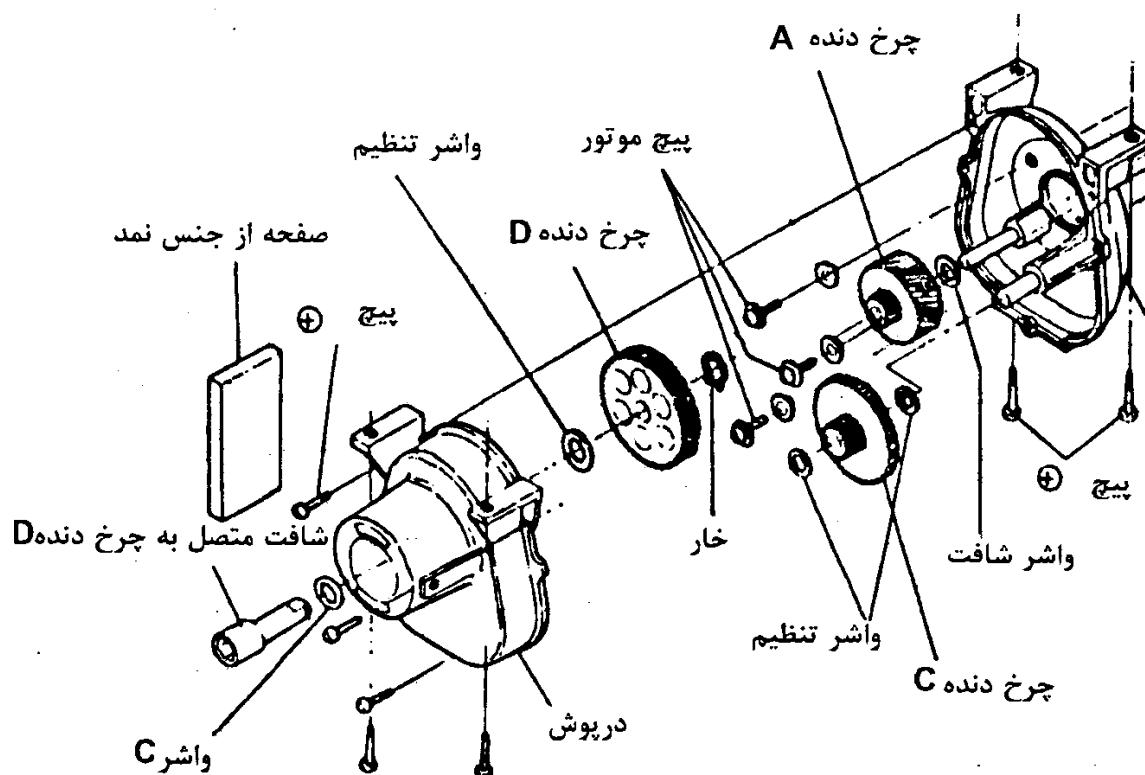


شکل ۲۰-۵ اجزاء داخلی یک جعبه دنده

فصل بیست و یکم

جاروبرقی

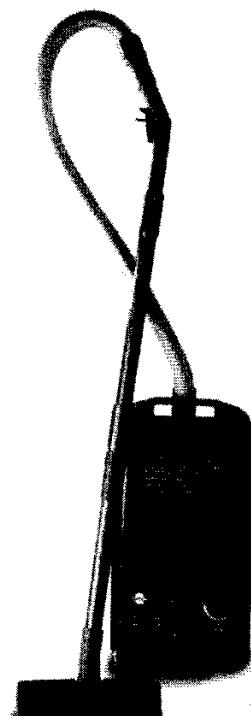- » جاروبرقی
- » اجزاء و قسمتهای مکانیکی جاروبرقی
- » اجزاء و قسمتهای الکتریکی جاروبرقی
- » عیوب احتمالی در جاروبرقی



جاروبرقی

می‌دانید از جاروبرقی جهت جمع‌آوری زباله و گرد و غبار در منازل و اماکن مختلف استفاده می‌شود که در انواع و با توانهای مختلف ساخته می‌شود. یک جاروبرقی از نظر اجزاء به دو قسمت اساسی زیر تقسیم می‌شود که مختصرأً به شرح آنها می‌پردازیم:

۱-اجزاء مکانیکی ۲-اجزاء الکتریکی

اجزاء و قسمتهاي مکانیکی جاروبرقی

این قسمتها می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

۱-بدنه جاروبرقی

بدنه انواع جاروبرقی‌ها با یکدیگر متفاوت می‌باشد که بسته به نوع اندازه و کارخانه سازنده به شکلهای گوناگون ساخته می‌شود. اکثر بدنه جاروبرقی‌ها را می‌توان به دو قسمت زیر تقسیم نمود که توسط یک ضامن و یا کلید از یکدیگر جدا می‌شوند.

الف- قسمت موتوری - سیم جمع‌کن - لامپ خبر و

ب- جایگاه و ظرف مخصوص کیسه زباله

لازم به ذکر است که این دو قسمت توسط یک فیلتر مخصوص از یکدیگر جدا می‌شوند. وظیفه این فیلتر جلوگیری از ورود ذرات گرد و غباری که توسط جاروبرقی مکیده می‌شود به داخل قسمت موتوری جاروبرقی می‌باشد.

بدنه جاروبرقی از اجزاء زیر تشکیل شده است:

۱- پیچ و مهره

۲- واشر دور بدنه

۳- شستی و کلید قطع و وصل

۴- اهرم کلید

۵- شستی سیم جمع‌کن

۶- فنر شستی سیم جمع‌کن

۷- فنر شستی

۸- شاخص کلید

۹- بدنه فوقانی

۱۰- کلید کنترل برق

۱۱- صفحه نشانگر

۱۲- لوله مکشی و رودی

۱۳- روپوش هوادهی و محور و فنر آن

۱۴- صفحه بدنه

۱۵- انواع واشر

۱۶- بدنه زیر

۱۷- صفحه مشخصات

۱۸- گردگیر

۱۹- لوله قوسی

۲۰- کیسه زباله

۲۱- صافی

۲- فیلتر

قبل‌آگفته که فیلترو یا صافی در جاروبرقی از ورود گردوغبار به داخل قسمت موتوری جاروبرقی هنگام کار جلوگیری می‌کند. این فیلتر اغلب از جنس اسفنج و یا ابر می‌باشد. که بعد از مدتی باید این فیلتر شستشو و یا پاک گردد. (چرا؟)

۳- سیم جمع‌کن

سیم جمع‌کن بین قسمت مکانیکی و الکتریکی جاروبرقی مشترک است. وجود سیم جمع‌کن در جاروبرقی چند مزیت دارد که می‌توان به شرح زیر بیان کرد:


الف- در هنگام کار و یا خاموش بودن جاروبرقی، عمل جابجایی و انتقال را آسانتر می‌کند.

ب- خطر آسیب‌دیدن به کابل و سیم را کاهش می‌دهد.


ج- از نظر زیبایی جاروبرقی تأثیر دارد.

اساس کار سیم جمع کن به شرح زیر می‌باشد:
انتهای سیم رابط جاروبرقی در داخل سیم جمع کن قرار دارد و به کنکاتهایی که به ریل‌های دور مسی متصل می‌باشند وصل می‌شود. که این ریل‌ها روی چرخ قرقره سیم جمع کن قرار می‌گیرند که با کشیدن کابل و سیم توسط شخص به همراه چرخ دور زده و به گردش در می‌آید.


جهت مرتبط نگاهداشتن برق موتور جاروبرقی، هنگام کشیدن کابل و حتی به هنگام حرکت جاروبرقی با این قسمت در تمامی لحظات ارتباط شاخصهای ثابت که یکی از آنها به ریل بالا و دیگری به ریل پایین متصل می‌باشند باید حفظ نمود. این شاخصها حالت فنری دارند و جمع کردن سیم را میسر می‌کنند و از طرف دیگر فاز و نول را دریافت می‌نمایند. و به داخل موتور و جاروبرقی ارسال می‌دارند.

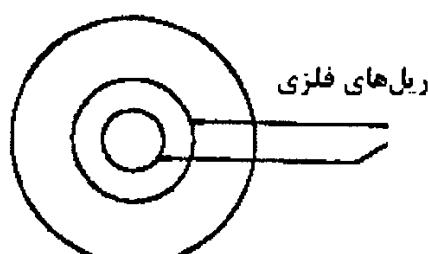

شکل ۲۱-۱ صفحه حاوی ریل‌های برق

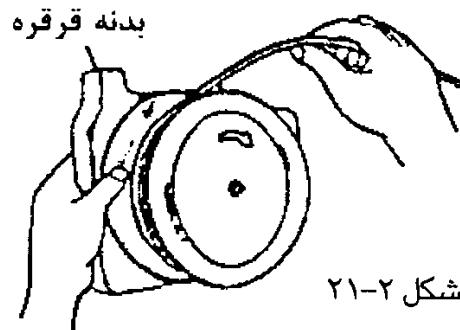

شکل ۲۱-۲

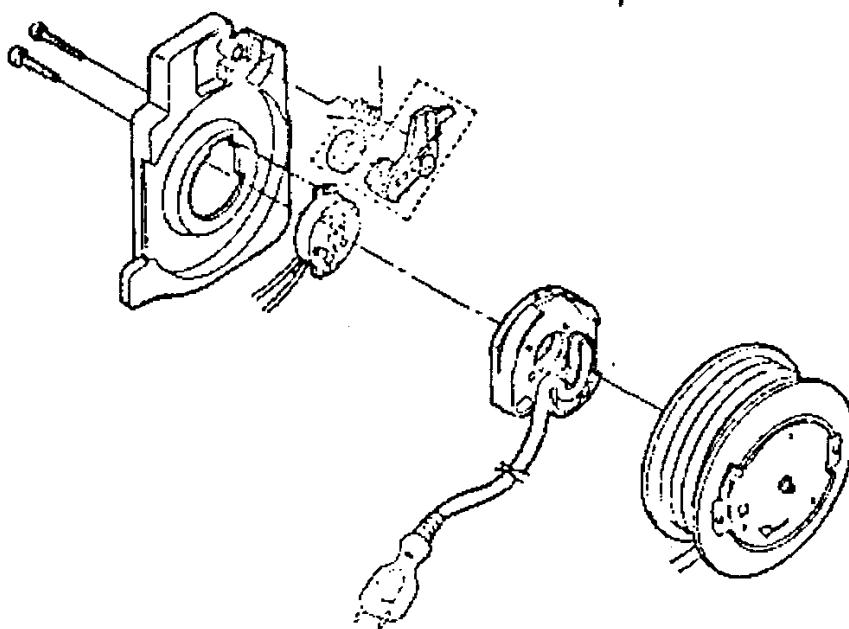


شکل ۲۱-۳ قطعات مربوط به سیم جمع کن

نکته: در بیشتر جاروبرقی‌ها یک نمایشگر وضعیت مکش وجود دارد که وضعیت داخل کیسه زباله و نیز مکش دستگاه را مشخص می‌کند.


اجزاء و قسمتهای الکتریکی جاروبرقی

موتور جاروبرقی از نوع یونیورسال می‌باشد که مهمترین جزء و گرانترین آن می‌باشد. دور موتور جاروبرقی را می‌توان به دو روش زیر کنترل کرد که توسط آن می‌توان از موتور توانهای مختلفی گرفت:


- الف- توسط یک جزء الکتریکی به نام دیمر
- ب- توسط خروجیهای متفاوت در بالشتکها

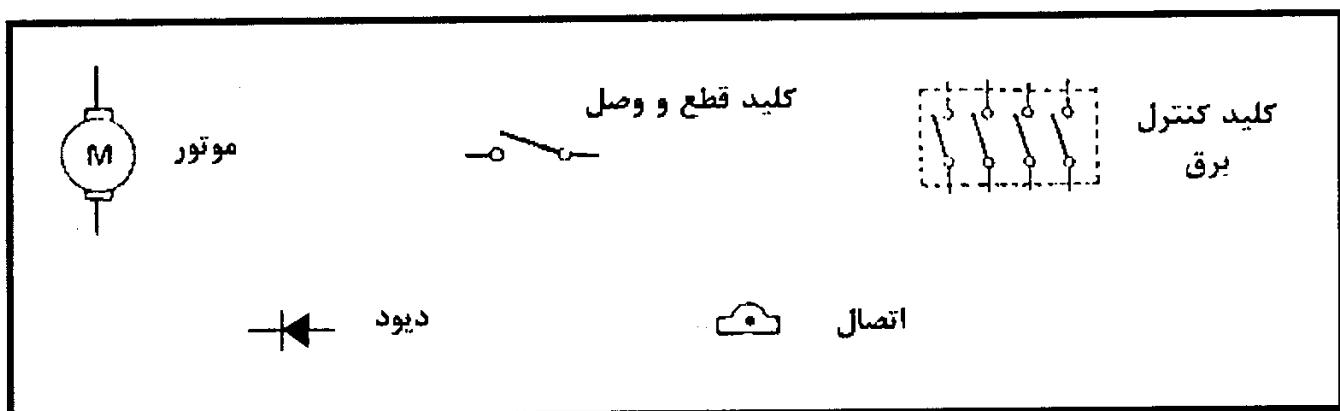


شکل ۲۱-۴ علائم اختصاری

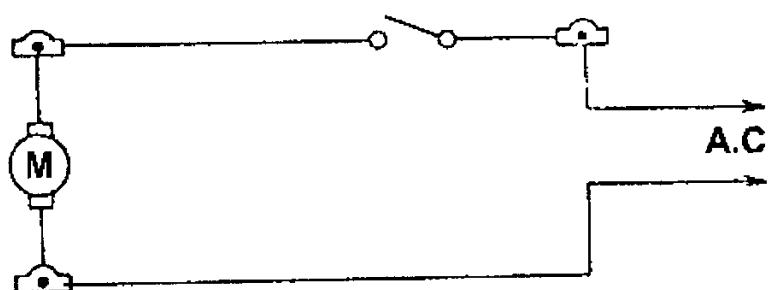


شکل ۲۱-۵ نقشه الکتریکی یک جاروی ساده

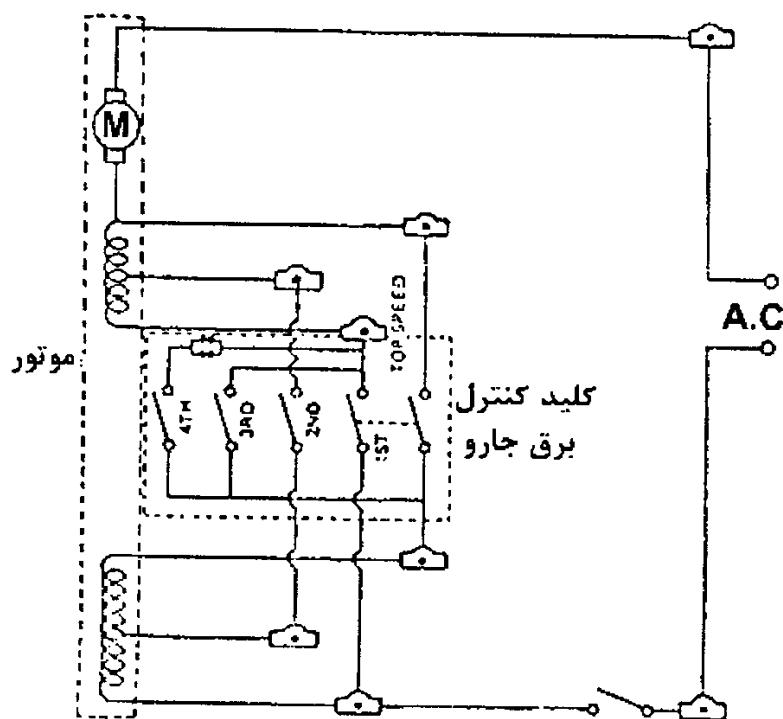


شکل ۲۱-۶ نقشه الکتریکی جاروبرقی با کلید چند حالت کنترل

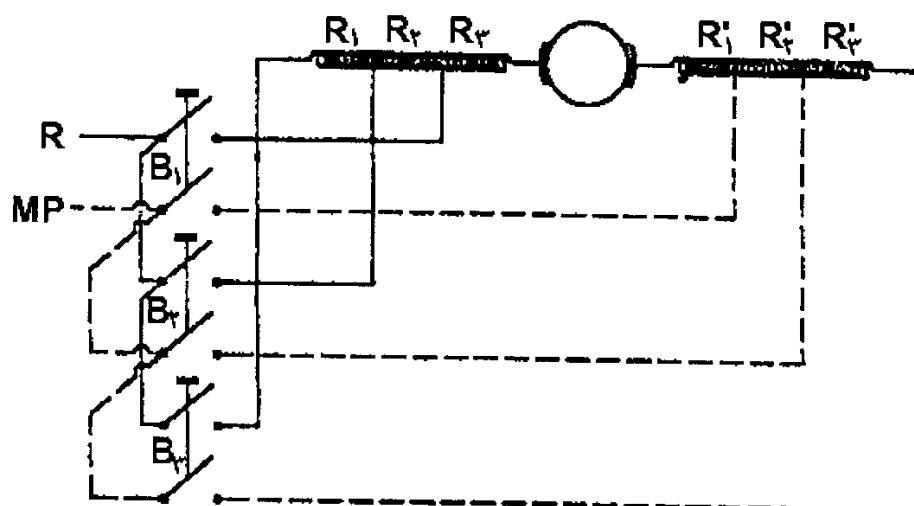


شکل ۲۱-۷

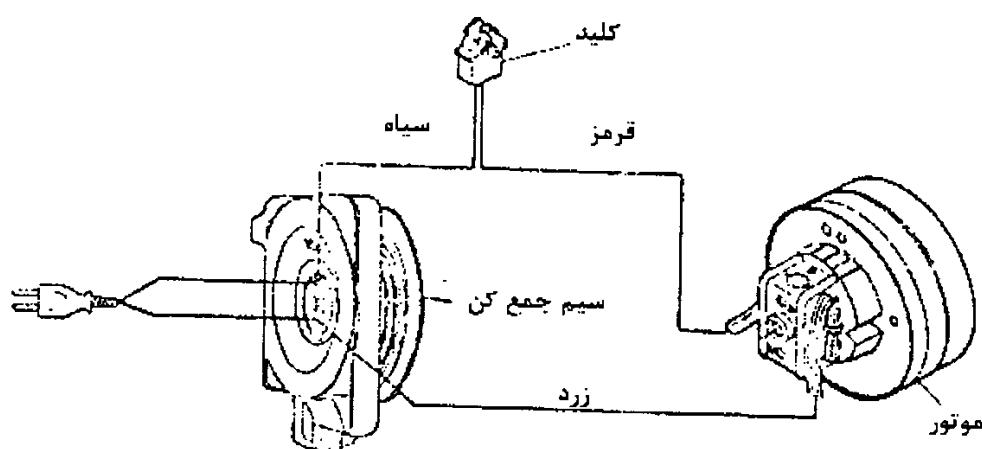


شکل ۲۱-۸ شماتی تصویری جاروبرقی ساده

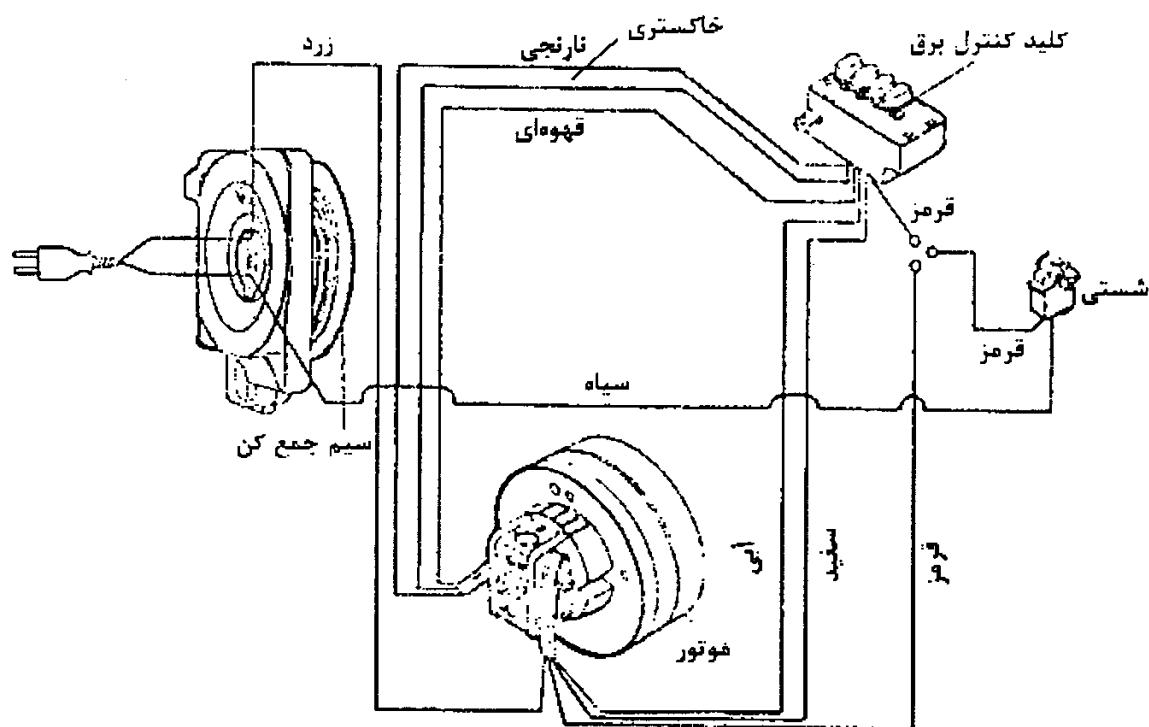


شکل ۲۱-۹ شماتی تصویری جاروبرقی با کلید کنترل

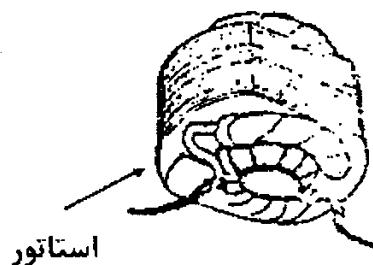

شکل ۲۱-۱۰ ساختمان استاتور (میدان تحریک موتور)

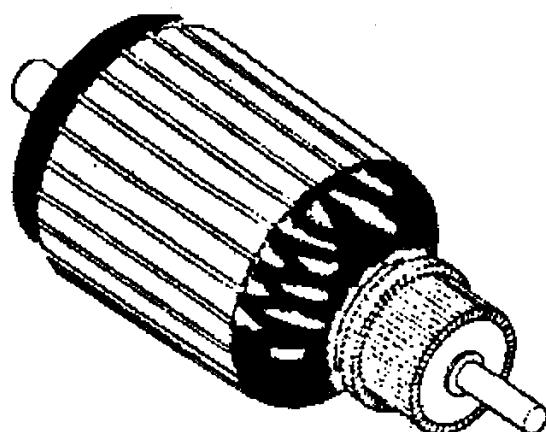


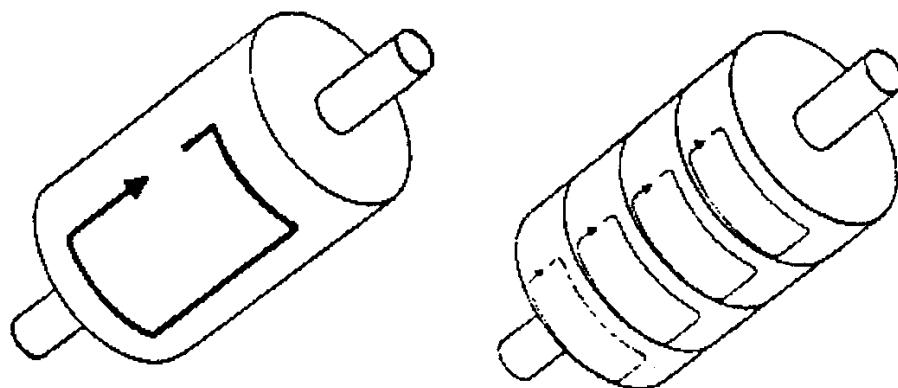شکل ۲۱-۱۱ آرمیچر از مجموع قسمتهای گردنده تشکیل شده است.




الف- جریانهای فوکو در هسته‌های یک تکه

ب- جریانهای فوکو در هسته‌های لایه‌ای

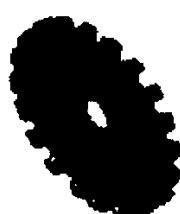


ج- یک ورقه لایه‌ای از هسته

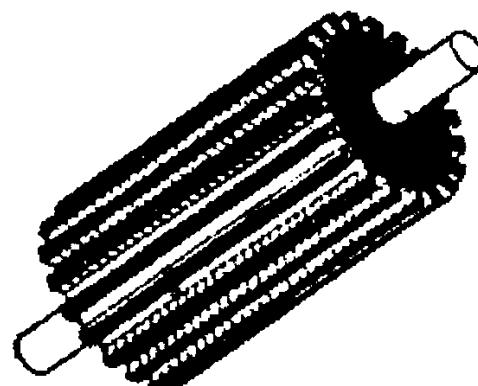


د- هسته لایه‌ای سوار شده بر محور

شکل ۲۱-۱۲

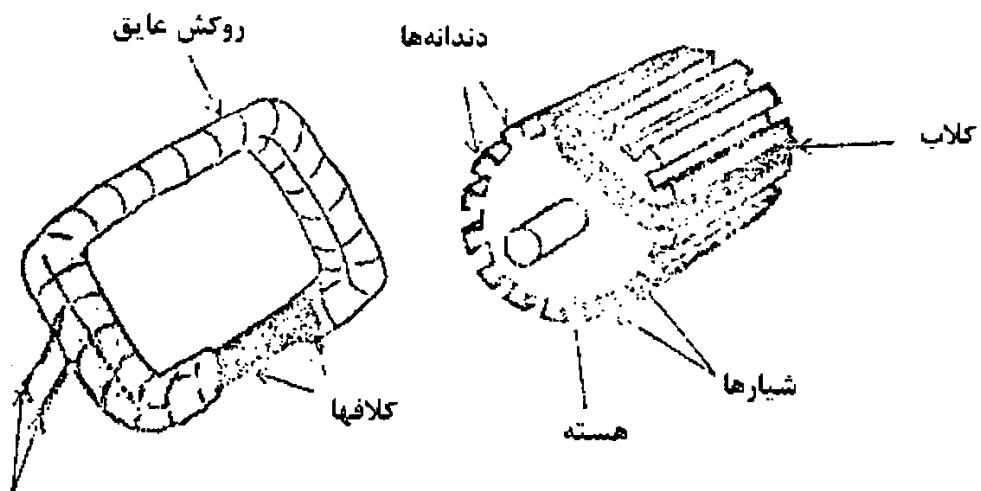


سر سیم‌های متصل شونده به کموتاتور

شکل ۲۱-۱۳ آرمیچر سیم‌پیچی شده

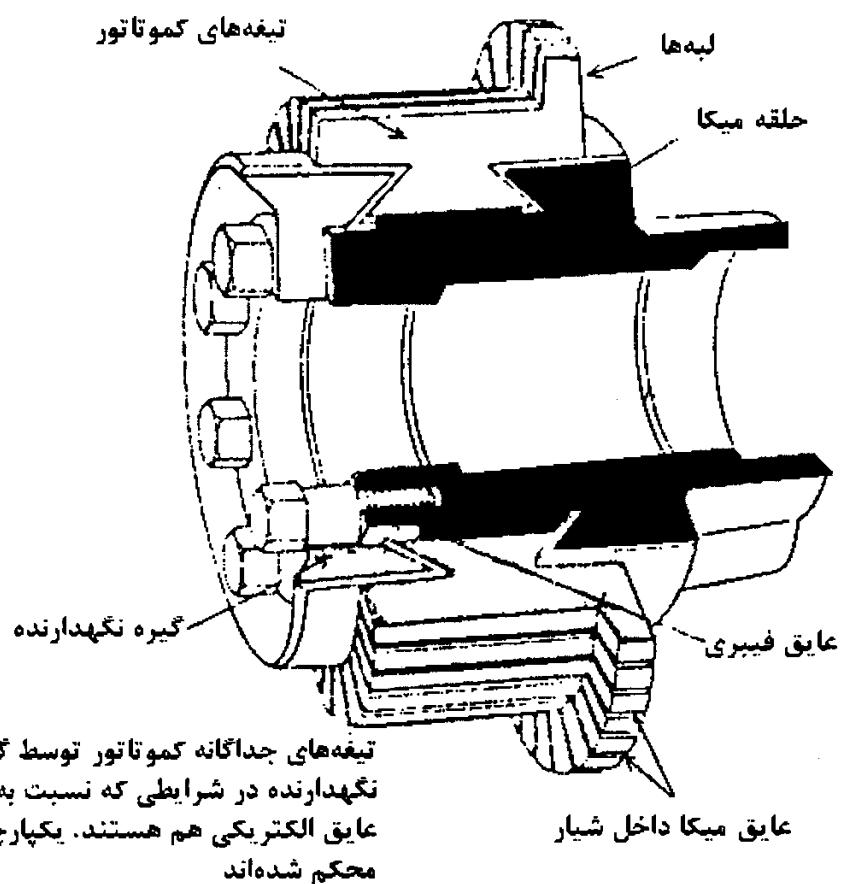

شکل ۲۱-۱۴ نمای برش‌خورده یک کلکتور

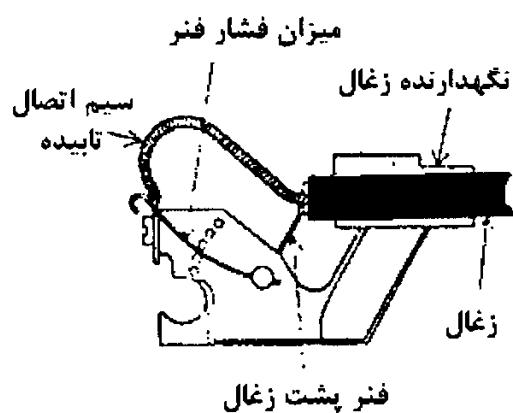


شکل ۲۱-۱۵ سیستم جاروبک قابل تنظیم

در جاروبرقی‌ها از یک کلید دو حالت (روشن و خاموش) و گاهی لامپ استفاده می‌شود که این کلید روی بدنه و سر راه فاز و یا نول اصلی دستگاه قرار گرفته و از نوع فشاری می‌باشد ولی لامپ در بیشتر جاروبرقی‌ها با وصل دو شاخه به پریز برق روشن

می‌شود که نشان‌دهنده آماده‌بودن دستگاه جهت کار می‌باشد. بعضی از جاروبرقی‌ها علاوه بر کلید بالا دارای یک کلید روی لوله مکنده دستگاه می‌باشد که این امکان را به شخص می‌دهد که از همان نقطه دستگاه را خاموش و یا روشن نماید که البته اینگونه جاروبرقی‌ها باید به یک ترانس ایزوله مجهز باشند. وجود این ترانس در جاروبرقی دو مزیت عمده به قرار زیر دارد:

الف- احتمال برق‌گرفتگی در حال کار با جاروبرقی (به علت پایین‌بودن ولتاژ ترانس ایزوله و کلید آن) بسیار کم می‌شود.

ب- سیمهای استفاده شده جهت مرتبط کردن کلید و رله بسیار نازک می‌باشند. (چرا؟) لازم به ذکر است که در بعضی از جاروبرقی‌ها از اورلود (فیوز حرارتی مخصوص) استفاده شده است که این فیوز زمانی که کیسه زباله پر شود عمل کرده و موتور جاروبرقی را خاموش می‌کند و شخص را متوجه پرشدن کیسه می‌نماید که اگر زباله‌ها خالی نگردند و شخص چند لحظه بعد دوباره موتور را روشن کند، مجدداً این فیوز مدار را قطع کرده و باعث خاموش شدن موتور می‌شود و این عمل تا خالی شدن کیسه زباله ادامه خواهد داشت.

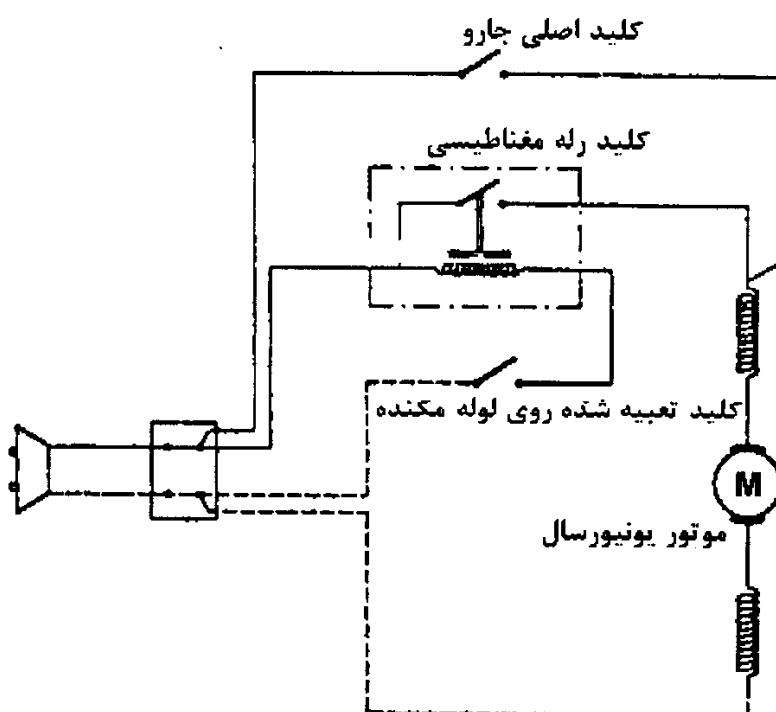

شکل ۲۱-۱۶ مدار الکتریکی جاروی اجنبال

عیوب احتمالی در جاروبرقی

الف- جاروبرقی اصلاً روشن نشود.

- ۱- پریز برق ندارد و یا سیمهای رابط و دو شاخه معیوب می‌باشند.
- ۲- کلید روی جاروبرقی خراب است.
- ۳- ممکن است سیم جمع کن مورد داشته باشد.
- ۴- مدار موتور مورد دارد و یا موتور سوخته است.
- ۵- ممکن است رله دستگاه سوخته باشد.

ب- موتور خوب کار می‌کند ولی مکش جاروبرقی کم و ضعیف است.

- ۱- فیلتر جاروبرقی بیش از حد کثیف شده است.
- ۲- کیسه زباله پر شده است.
- ۳- لوله‌های رابط سوراخ و یا مسدود شده‌اند.

ج- جاروبرقی روشن است ولی موتور آن قدرت چندانی ندارد.

- ۱- یاتاقانها و یا زغالها خراب و معیوب می‌باشند.
- ۲- کلکتور موتور کثیف شده است.
- ۳- ممکن است موتور نیمسوز شده باشد.


د- جاروبرقی کار می‌کند ولی در هنگام کار صدای زیادی تولید می‌کند.

- ۱- ممکن است بلبرینگها و یا بوشهای جاروبرقی معیوب شده باشند.
- ۲- پروانه موتور خراب می‌باشد.

فصل بیست و دوم

پنکه

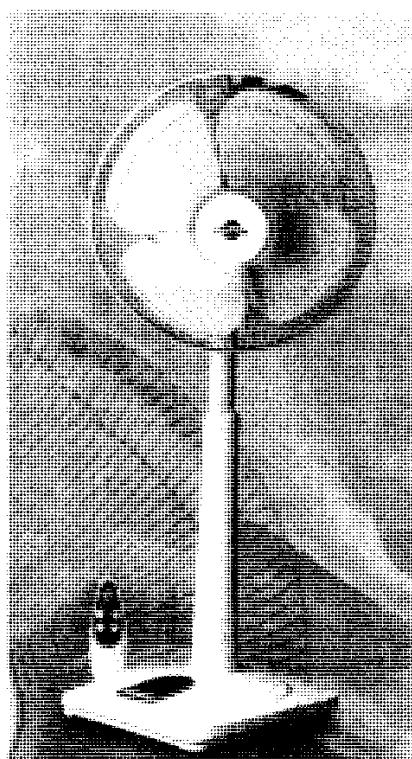- ﴿ پنکه رومیزی و اجزاء آن (پنکه زمینی) ﴾
- ﴿ مدار الکتریکی پنکه رومیزی ﴾
- ﴿ پنکه سقفی ﴾
- ﴿ عیوب احتمالی در پنکه رومیزی ﴾
- ﴿ عیوب احتمالی در پنکه سقفی ﴾



پنکه رومیزی و اجزا آن (پنکه زمینی)

می‌دانید که از پنکه جهت بادزن و خنک‌کردن هوا در فصول گرما استفاده می‌شود. و می‌دانید که پنکه رومیزی وزن کمتری نسبت به سقفی دارد.

و نیز می‌دانید که پنکه‌های رومیزی قابل حمل می‌باشند ولی پنکه‌های سقفی ثابت هستند. که البته دارای اصول کار و ساختمان یکسانی می‌باشند.


یک پنکه رومیزی دارای قسمتهای مهم زیر می‌باشد:

الف- موتور پنکه


موتور پنکه از نوع آسنکرون با خازن راهانداز می‌باشد و می‌دانید که پنکه دارای سرعتهای متفاوتی می‌باشد که بسته به نوع مکان و زمان از آنها استفاده می‌شود و اصول کار آن به شرح زیر می‌باشد:

هرگاه سر راه یکی از سیم‌پیچهای موتور سیم‌پیچ دیگری گذاشته شود، می‌توان سرعت موتور را تغییر داد.

با توجه به شکل زیر اگر سیم فاز را به سیم طوسی و سیم نول را به قهوه‌ای متصل کنید موتور پنکه با حداقل قدرت و سرعت و راندمان (۲۲۰ ولت) شروع به کار می‌کند و در حالت بعد چنانچه فاز به سیم آبی و نول به قهوه‌ای موتور دارای کمترین توان و راندمان و سرعت به کار می‌افتد. زیرا در این حالت سیم‌پیچ R_2 با موتور پنکه سری می‌شود و در حالت بعد اگر فاز به سیم زرد و نول به سیم قهوه‌ای متصل شود ولتاژی که به موتور می‌رسد در حالت متعادل (بین حداقل و حداقل) خواهد بود و در نتیجه سرعت آن نیز در حالت تعادل خواهد بود. (زیرا در این حالت سیم‌پیچ R_1 با موتور پنکه سری می‌شود.)

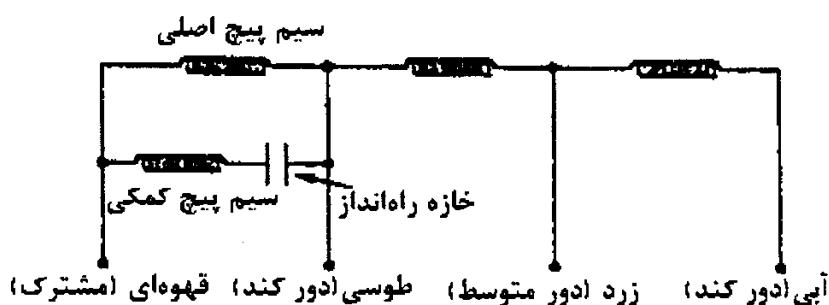

شکل ۲۲-۱

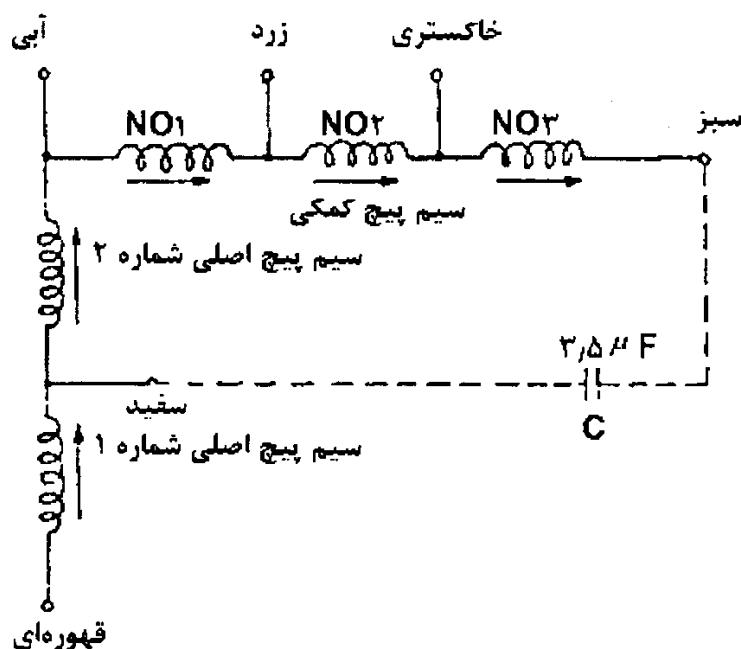

شکل ۲۲-۲ دیاگرام موتور پنکه پارس خزر

NO	شماره	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶
سیم پیچ	NO ۱	/				/			/								
اصلی	NO ۲	/				/			/								
سیم پیچ	NO ۱		/			/			/								
کمکی	NO ۲		/			/			/								
	NO ۳		/			/			/								

جدول ۲۲-۱ - دیاگرام گام کلافهای استاتور پنکه پارس خزر

ITEMS	MAIN COIL		AUXILIARY COIL		
	NO1	NO2	NO1	NO2	NO3
WIRE DIAMETER	$\phi 0.20$	$\phi 0.20$	$\phi 0.20$	$\phi 0.16$	$\phi 0.16$
WINDING PITCH	1~4	1~4	3~6	3~6	3~6
NUMBER OF TURNS PER COIL	330	330	330	135	135
NUMBER OF COLIS PER POLE	1	1	1	1	1
NUMBER OF SLOTS	4	4	4	4	4
TOTAL RESISTANCE(20°C)	112ω	112ω	105ω	69ω	69ω
NUMBER OF SLOTS	16				
THICKNESS OF PILE	14066203		22L		

پ- پروانه یا خنک‌کننده

سبکتر بودن پروانه در عملکرد موتور تأثیر به سزایی دارد و هرچه پروانه سنگین‌تر باشد، محور سریعتر نخواهد چرخید که این مزیت در انتخاب جنس پروانه می‌باشد. از این‌رو پروانه را اغلب از جنس پلاستیک می‌سازند. (چرا؟)

ج- پیچ پروانه (نگهدارنده پروانه)

نگهدارنده پروانه جهت ثابت نگهداشتن پروانه روی شافت از یک قطعه پلاستیکی استفاده می‌گردد.

د- محافظ پروانه (شبکه سیمی)

این شبکه جهت محافظت پروانه از برخورد دست و یا اجسام با آن می‌باشد.

و- پایه

اغلب پایه‌پنکه‌ها از جنس پلاستیک می‌باشد که تایمر و صفحه کلید و نیز لامپ خبر و سیم‌بندی پنکه روی آن قرار می‌گیرد.

ی- صفحه کلید

روی پنکه‌های رومیزی چند کلید که تنظیم‌کننده سرعت پنکه که از جنس فیبر استخوانی می‌باشند قرار دارد.

ه- تایمر (کلید ساعتی)


این تایمر جهت تنظیم زمانی که لازم است پنکه روشن بماند استفاده می‌شود که در بعضی از پنکه‌ها استفاده می‌شود. در تایمر با حرکت ولوم در جهت عقربه‌های ساعت فنر جمع می‌شود و مدت زمانی طول خواهد کشید تا فنر جمع شده به حالت اولیه خود بازگردد که با قطع ارتباط کن tactها، فاز موتور پنکه نیز قطع می‌شود و پنکه خاموش می‌شود.

مدار الکتریکی پنکه رومیزی

همانطور که قبلاً گفتیم در بعضی از پنکه‌ها تایمر استفاده نمی‌شود و در بعضی دیگر تایmer استفاده می‌گردد. از این رو دو نوع مدار خواهیم داشت که البته شباهت زیادی به یکدیگر دارند.

۱- مدار الکتریکی پنکه رومیزی بدون تایمر


در این مدار ابتدا نول به صفحه کلید پنکه رفته و از آنجا به خازن و یک سر سیم پیچ اصلی پنکه می‌رود که البته یکی از سرهای سیم پیچ کمکی پنکه که با رنگ سفید مشخص می‌باشد به پایه دوم خازن وصل می‌گردد. سپس سه سیم از موتور به سمت صفحه کلید می‌رود (به علت تغییر سرعتی که در حین کار پنکه لازم داریم) که مبین میزان سرعت پنکه در آن شماره می‌باشد. (شماره‌های ۱ و ۲ و ۳)

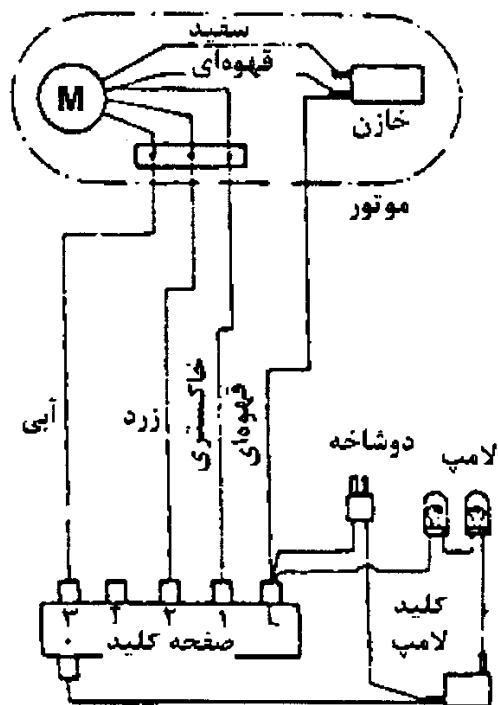


شکل ۲۲-۳

۲- مدار الکتریکی پنکه رومیزی با تایمر


این مدار نیز تقریباً شبیه مدار بالایی است با این تفاوت که در ابتدا فاز قبل از ورود به صفحه کلید اول به تایمر می‌رود و بعد به صفحه کلید وارد می‌شود.

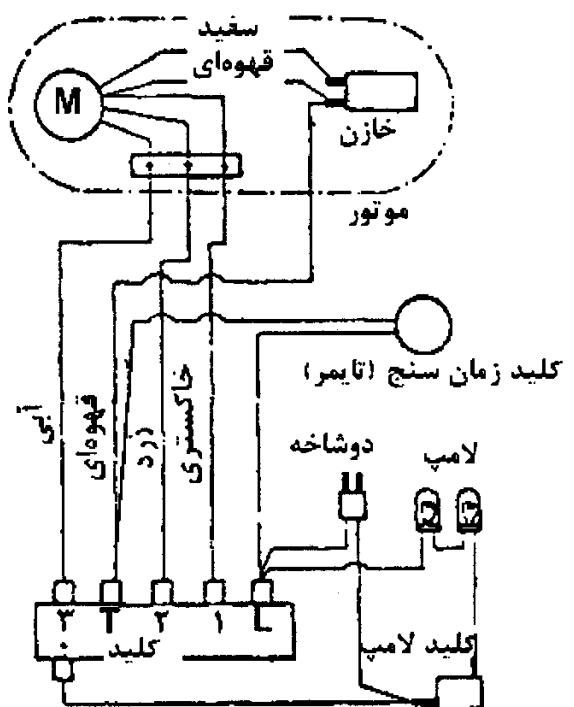

شکل ۲۲-۴

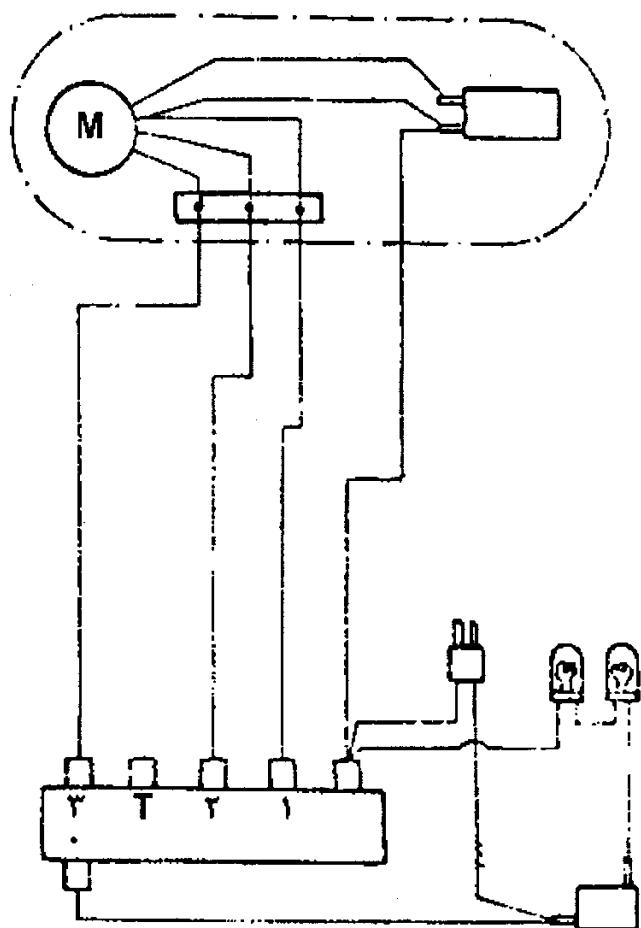


شکل ۲۲-۵ مدار الکتریکی پنکه رومیزی بدون تایمر

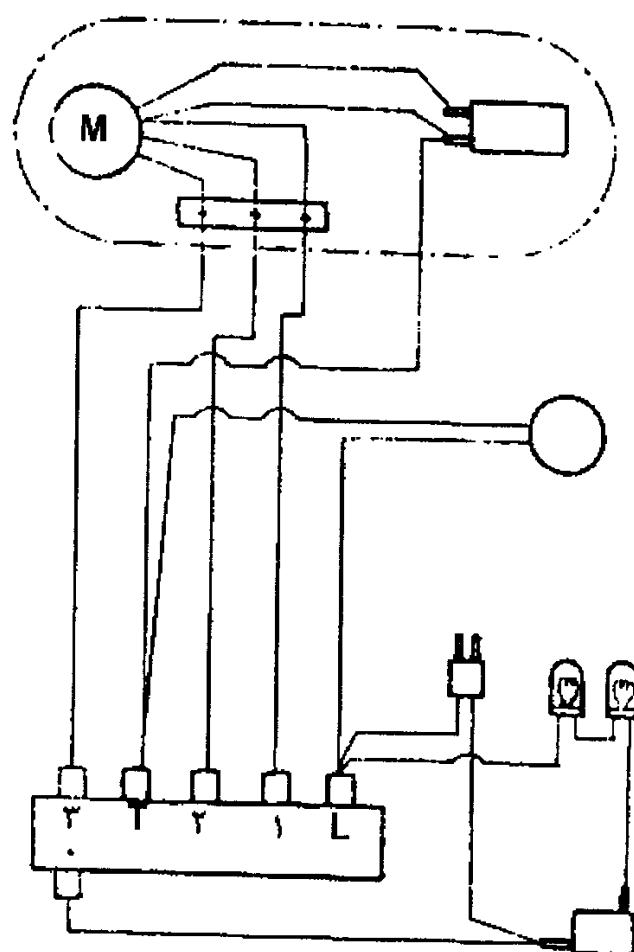

شکل ۲۲-۶ مدار الکتریکی پنکه رومیزی با تایمر

کم کن ۱ سیم بندی اصلی کم کن ۲

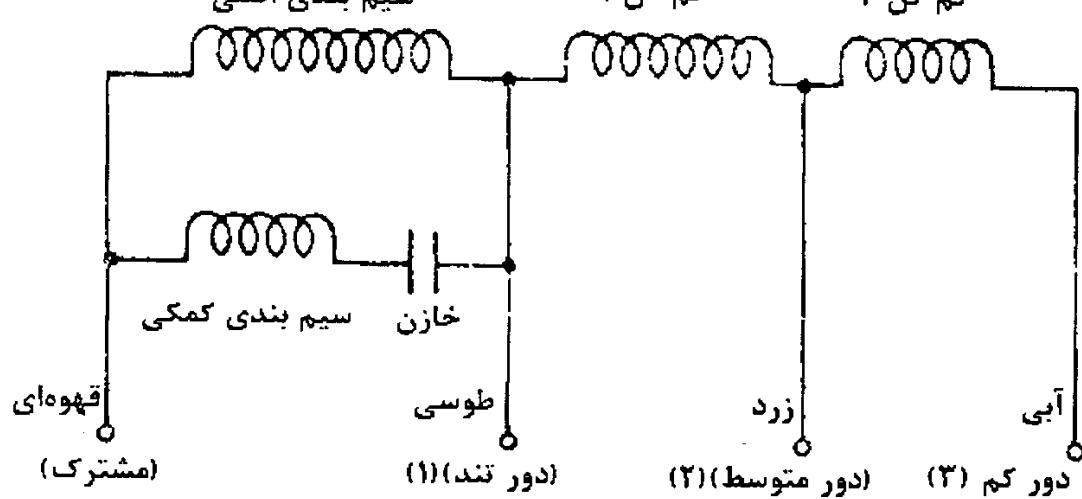


شکل ۲۲-۷ نقشه یا دیاگرام موتور پنکه رومیزی

پنکه سقفی

همانطور که از نام این پنکه مشخص است در سقف محل مورد نظر نصب می‌شود که جهت خنک نمودن یک محیط از آن استفاده می‌شود و نقل و انتقال آن نیز مشکل می‌باشد.

طرز کار و عملکرد این پنکه نیز همانند پنکه رومیزی می‌باشد و موتور آن از نوع آسنکرون با خازن راهانداز می‌باشد و در این نوع پنکه از سیم‌پیچ موتور چند سر که معروف به کلید گردان پنکه سقفی (سلکتور) است جهت تغییر سرعت و چرخش پنکه بیرون آورده می‌شود به طوری که چنانچه کلید گردان روی عدد یک قرار گیرد تمامی ولتاژ برق (۲۲۰ ولت) از سیم‌پیچ عبور کرده و پنکه با بیشترین سرعت به کار خود ادامه می‌دهد که با قرارگرفتن کلید گردان روی شماره ۲، فاز ورودی به صفحه کلید از سیم‌پیچ R_1 عبور می‌کند که کمی از ولتاژ برق در این قسمت افت و کاهش می‌یابد که سبب کم شدن سرعت موتور می‌گردد و اگر کلید گردان روی عدد ۳ قرار گیرد سیم‌پیچهای R_1 و R_2 با موتور پنکه سری خواهند شد و در نتیجه سرعت نیز کم می‌شود و به همین ترتیب روی شماره ۴ و در خاتمه اگر کلید گردان روی شماره ۵ قرار گیرد سیم‌پیچهای R_1 و R_2 و R_3 و R_4 با موتور سری می‌شوند که حداقل سرعت را در پنکه خواهیم داشت. (چرا؟)

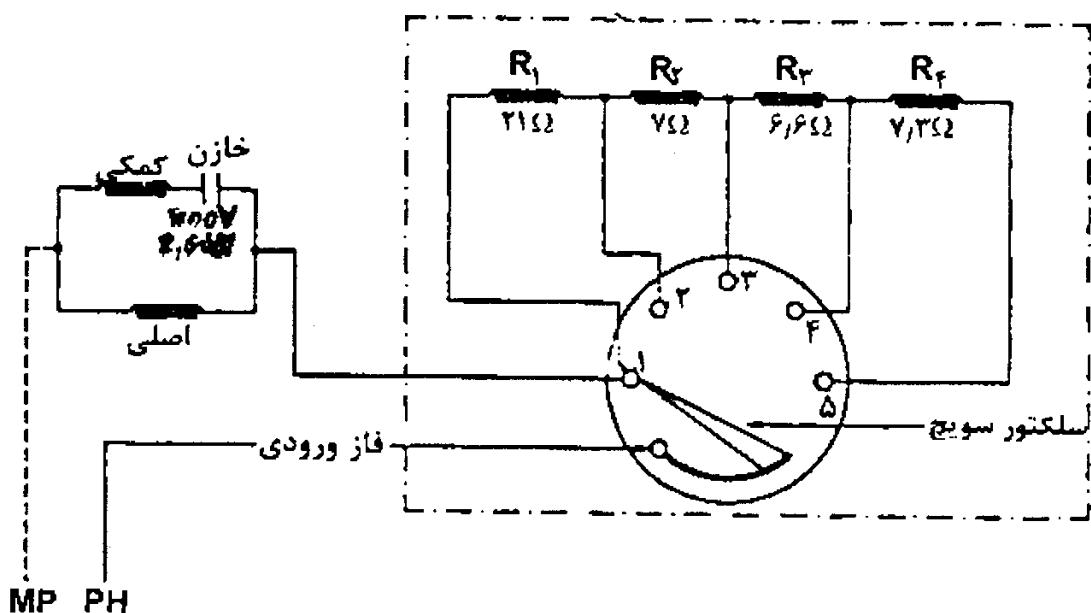

شکل ۲۲-۸ صفحه کلید پنکه سقفی و موتور آسنکرون

عيوب احتمالي در پنکه روميزي

الف- اصلاً پنکه روشن نمی‌شود.

۱- پریز برق ندارد و یا دو شاخه یا سیمهای رابط معیوب می‌باشند.

- ۲- موتور معیوب شده و یا سوخته است.
- ۳- فازی که به صفحه کلید می‌آید قطع می‌باشد.
- ب- کلید پنکه را می‌زنید ولی پنکه راه نمی‌کند و حرکت نمی‌کند و صدای مشکوکی از آن به گوش می‌رسد.
- ۱- موتور نیم‌سوز است.
- ۲- خازن راهانداز خراب است.
- ۳- بوشهای موتور پنکه خراب می‌باشند.
- ج- پنکه کار می‌کند ولی بسیار داغ و گرم می‌شود.
- ۱- ممکن است بوشهای موتور گشاد شده باشند.
- ۲- خازن راهانداز خراب است.
- ۳- سیم‌پیچ‌ها نیم‌سوز شده‌اند.
- د- پنکه کار می‌کند ولی لرزش بسیار زیادی دارد.
- ۱- ممکن است پروانه پنکه دچار تابخوردگی شده باشد.
- ۲- ممکن است بوشهای موتور و پنکه گشاد شده باشد.

عيوب احتمالی در پنکه سلقی

- الف- پنکه اصلاً روشن نمی‌شود.
- ۱- برق اصلی مدار قطع شده است.
- ۲- ممکن است موتور پنکه سوخته باشد.
- ب- با چرخاندن سلکتور پنکه حرکت نمی‌کند ولی صدای مشکوکی از آن به گوش می‌رسد.
- ۱- یکی از سیم‌پیچ‌های موتور (اصلی یا راهانداز) و به عبارتی موتور پنکه سوخته است.
- ۲- یکی از سیم‌پیچ‌های موتور قطع شده است.
- ۳- ممکن است یاتاقانها گریپاژ کرده باشند.

ج- صدای پنکه در حالت کار بسیار زیاد است.

در این حالت ممکن است موتور پنکه دارای مشکل الکتریکی و یا مکانیکی باشد. (چرا؟)

د- در حالتی ممکن است که فقط در صورتیکه کلید گردان روی یک شماره فرضی شماره ۱ باشد پنکه حرکت نماید و در شماره‌های دیگر اصلاً پنکه حرکت نکند.

در این حالت امکان دارد سیم پیچ صفحه کلید پنکه سوخته باشد.

فصل بیست و سوم

هویه برقی

- ﴿ لحیم کاری
- ﴿ سیم لحیم
- ﴿ هویه برقی
- ﴿ عیوب احتمالی در هویه برقی

لحیمکاری

می‌دانید که از هویه و لحیمکاری جهت محکم کردن اتصالها استفاده می‌شود. لحیم آلیاژی از سرب و قلع است که بهترین نوع لحیم با آلیاژ ۶۳٪ قلع و ۳۷٪ سرب می‌باشد که نقطه ذوب آن ۱۹۰ درجه سانتیگراد می‌باشد و هرچه این درصدها تغییر کند نقطه ذوب آلیاژ نیز تغییر می‌کند.

در لحیمکاری از روغن لحیم و اسیدهای پاک‌کننده و نیز نشادر برای پاک‌کردن سطح کار و چسبیدن لحیم به آن استفاده می‌شود.

روغن لحیم دو نوع می‌باشد:

۱- روغن لحیم ساده

این روغن برای لحیمکاری مس و آلومینیوم استفاده می‌شود.

۲- روغن لحیم اسیدی

این روغن جهت لحیمکاری ورقهای فلزی ضخیم و یا کابلهای فشار قوی استفاده می‌شود.

روش لحیمکاری به ترتیب زیر می‌باشد:

- ۱- ابتدا سطح موردنظر را توسط برس سیمی و یا سمباده نرم تمیز می‌کنید.
- ۲- سطح موردنظر را به روغن لحیم آغشته می‌نمایید.
- ۳- فلز موردنظر را گرم کرده و لحیم را روی آن ذوب نمایید.

سیم لحیم


سیم لحیم در دو نوع عرضه می‌شود:

۱- سیم لحیم شمش

این سیم همان آلیاژ سرب و قلع با درصدهای متفاوت می‌باشد و در طب سازی بیشتر کاربرد دارد.

۲- سیم لحیم مقتولی

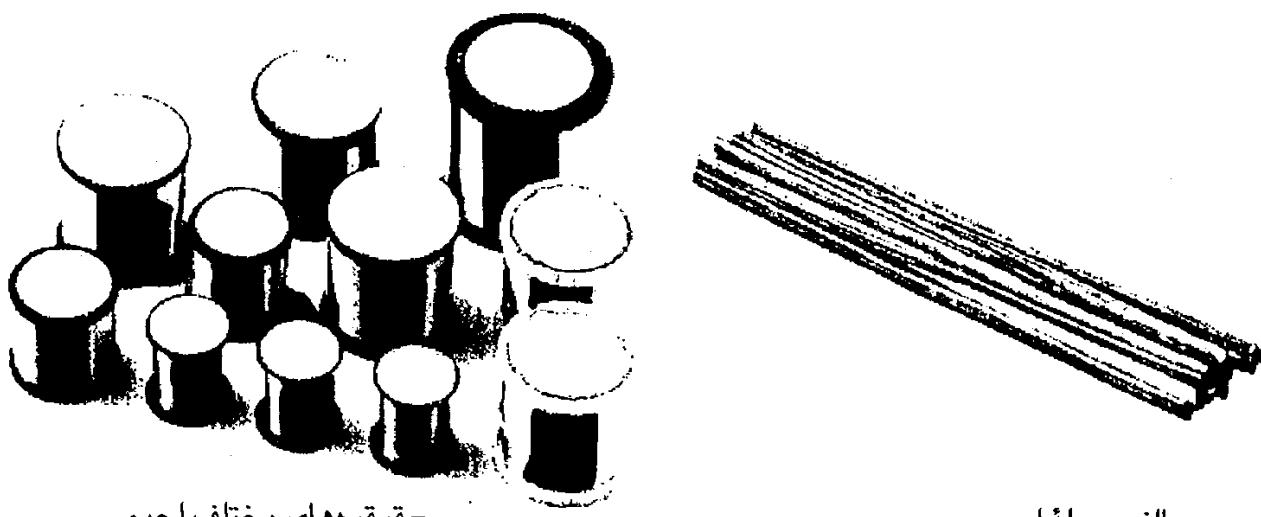این سیم بیشتر در صنعت برق کاربرد دارد و به صورت استوانه توخالی می‌باشد که داخل آن با روغن لحیم پر شده است و به علت اینکه نقطه ذوب روغن لحیم از سیم لحیم کمتر است، به مجرد گرم شدن سطح کار، روغن لحیم ذوب می‌شود و سطح کار را می‌پوشاند که با بالارفتن درجه حرارت، آلیاژ نیز ذوب می‌شود و به سطح کار می‌چسبد.



ب- قرقره‌های مختلف لحیم

الف- میله لحیم

شکل ۲-۱

هویه برقی

از این وسیله جهت گرم کردن و انجام لحیم کاری استفاده می‌شود.
در بازار دو نوع هویه وجود دارد:

۱- هویه ساده


این هویه از سه قسمت تشکیل شده است:

الف- سر هویه که از جنس مس است و شبیه چکش


ب- دسته هویه که از جنس آهن است.

ج- عایق دسته که از جنس چوب است.

از این نوع هویه‌ها در کارهای خشن استفاده می‌شود که باید پس از چندبار مصرف نوک آنها را توسط برس سیمی تمیز کرد.

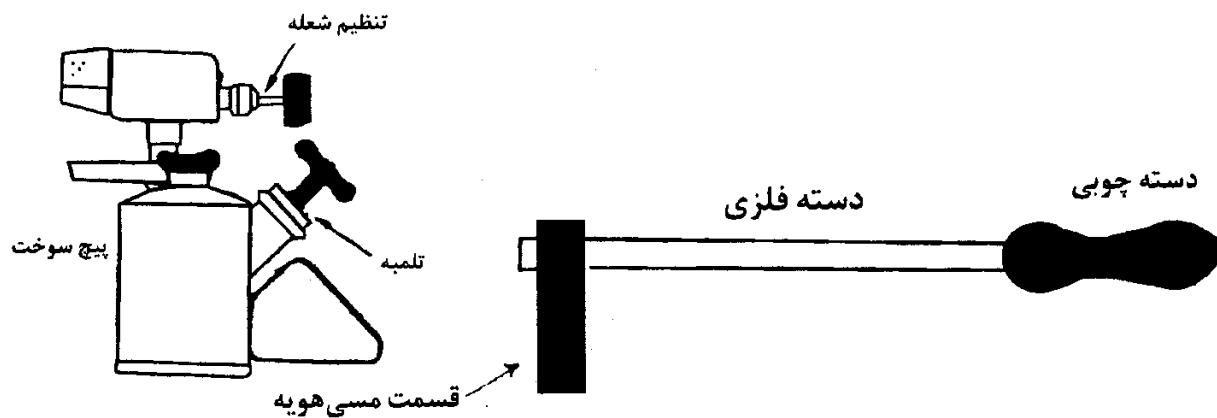

شکل ۲۳-۲ هویه ساده و دستگاه گرم کننده آن

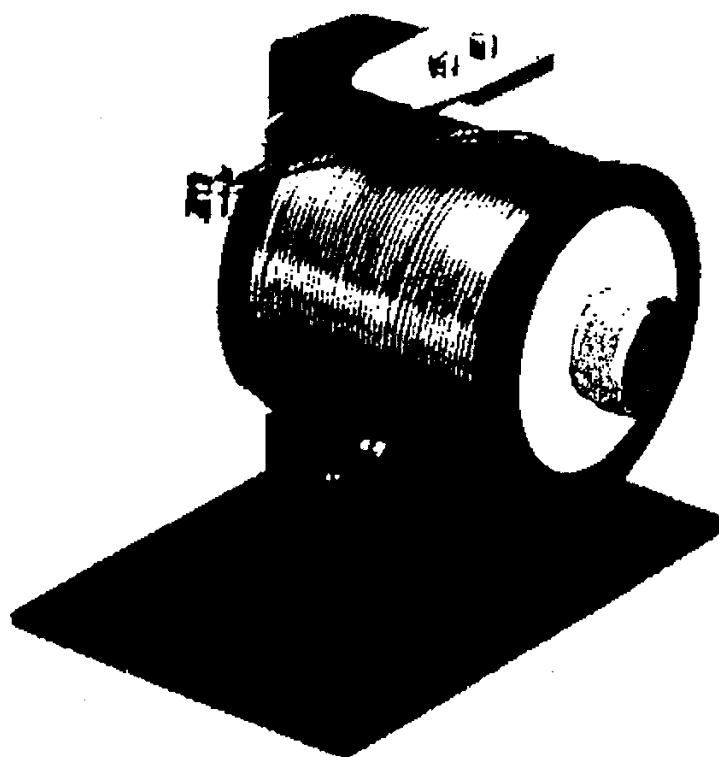


شکل ۲۳-۳ قرقره لحیم و پایه نگهدارنده آن

۲- هویه برقی


خود این هویه دو نوع می‌باشد:

الف- هویه قلمی (مقاومتی)

این هویه‌ها در اندازه‌های کوچک و با قدرتهای کم ساخته می‌شود. این نوع هویه از اجزایی همچون نوک هویه، الماس گرم کننده، حفاظ، دسته چوبی و سیم رابط تشکیل شده است.

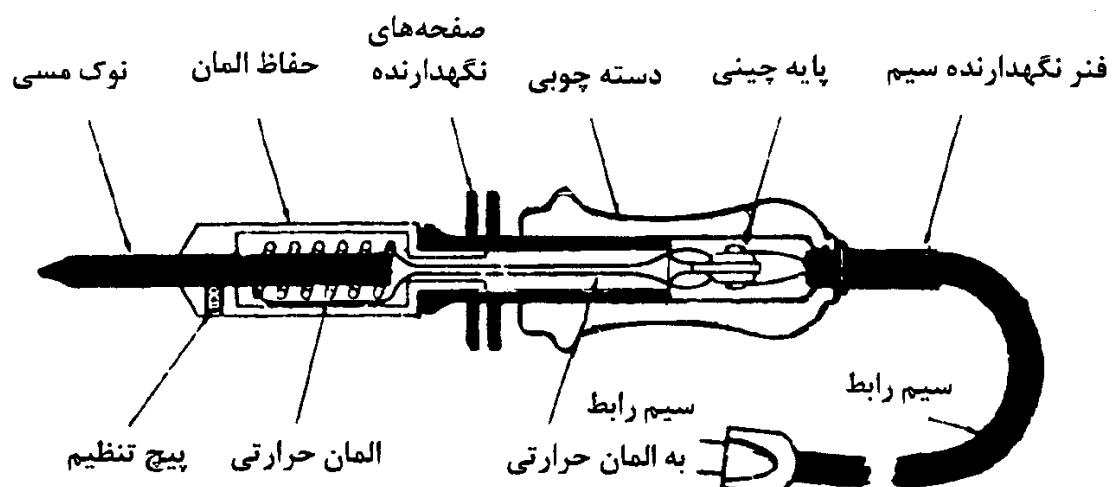


شکل ۲۳-۴ قسمتهای مختلف یک هویه قلمی

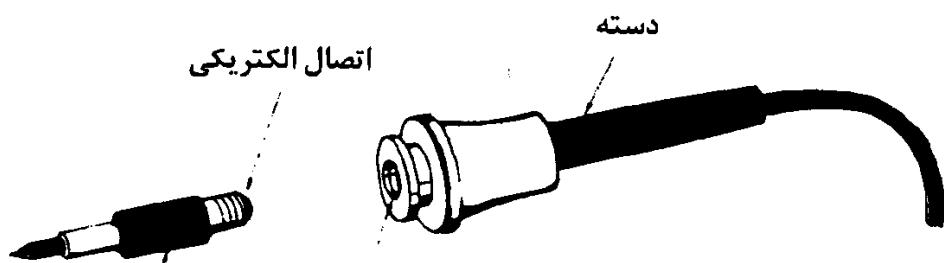


پایه محل نصب
نوك و المان حرارتی
نوك و المان
قابل تعویض


شکل ۲۳-۵ هویه قلمی با نوك و المان حرارتی قابل تعویض

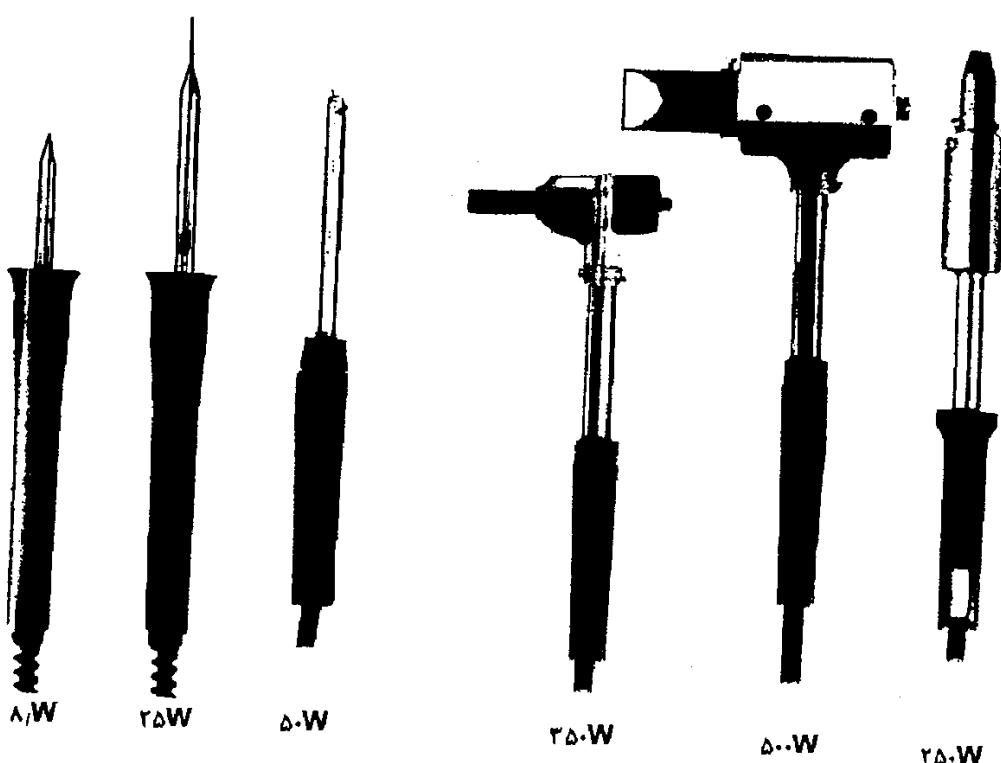

شکل ۲۳-۶ انواع هویه های قلمی در توان ها و اندازه های مختلف

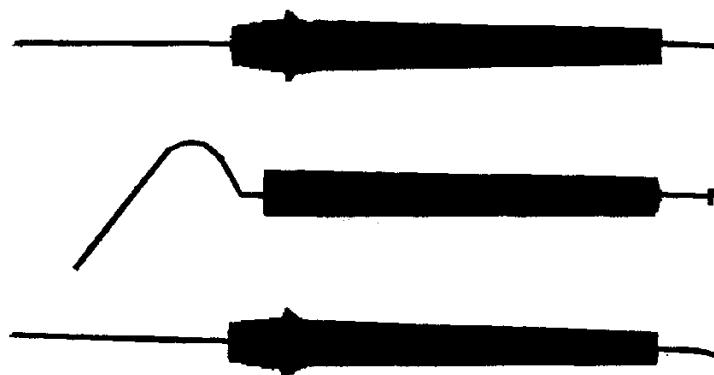

شکل ۲۳-۷ هویه‌های قلمی کوچک

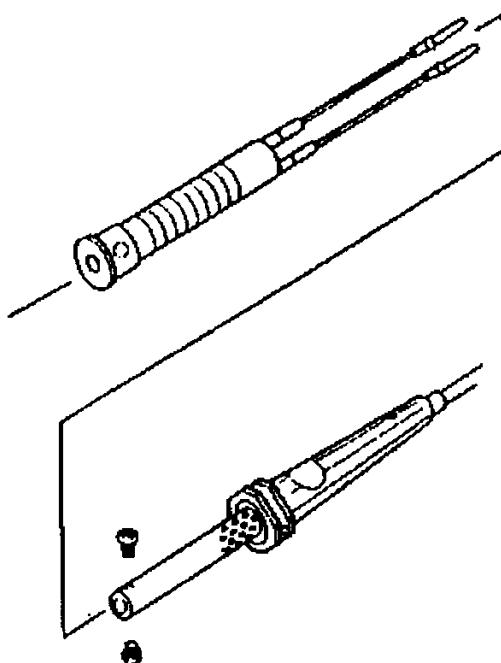


شکل ۲۳-۸ نحوه بیرون آوردن و تعویض قطعه گرمکننده در هویه قلمی

خود هویه‌های قلمی در دو نوع یک پارچه و دو پارچه ساخته می‌شوند که در نوع یک پارچه آن نوک هویه و المان حرارتی (با عبور جریان برق از این المان گرما تولید شده و به نوک هویه منتقل می‌شود) که در این صورت اگر المان حرارتی بسوزد می‌توان نوک هویه و المان حرارتی را تعویض کرد. ولی اگر نوک هویه و المان حرارتی یک پارچه نباشد و داخل یک محفظه پرس شده باشد فقط نوک هویه قابل تعویض است که البته در این نوع هویه‌ها نوک هویه زود گرم نمی‌شود بلکه مدتی طول می‌کشد.


بعضی از هویه‌های قلمی دارای ترموموستات حرارتی که تنظیم‌کننده حرارت نوک هویه به صورت اتوماتیک می‌باشد هستند.

ب- هویه هفت تیری

این نوع هویه‌ها بر اساس ترانسفورماتوری که قسمت ثانویه آن اتصال کوتاه شده است کار می‌کنند. نوک این هویه‌ها همانند هویه‌های قلمی قابل تعویض است.

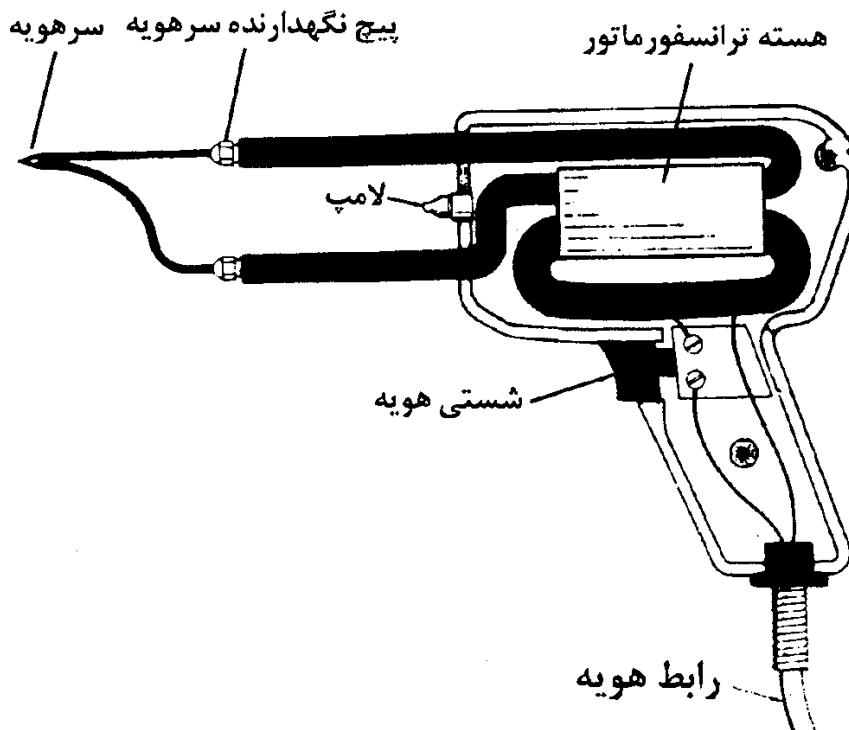

شکل ۲۳-۹ ساختمان داخلی یک هویه هفت تیری

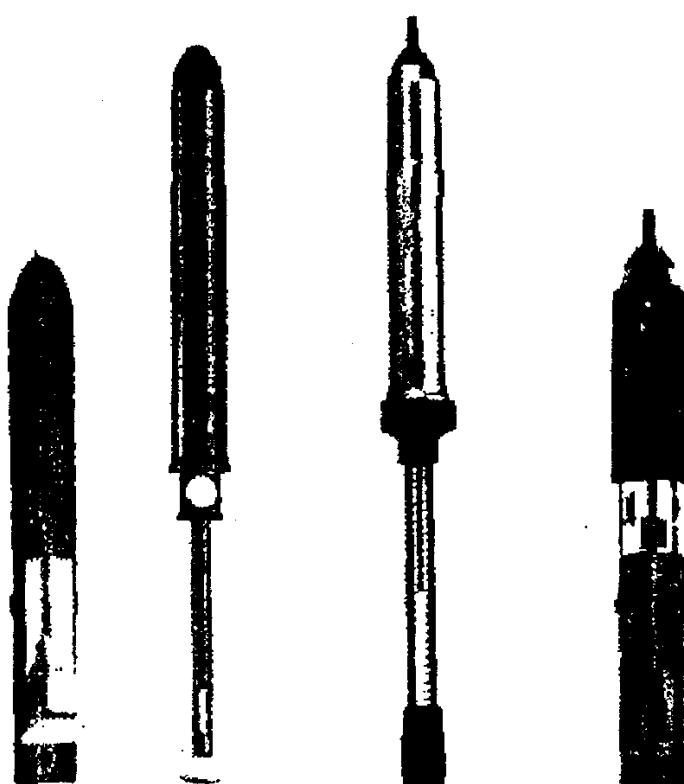

شکل ۲۳-۱۰ چند نمونه از قلعکش پیستونی

موارد کاربرد	وات بسیار مناسب	وات مناسب	وات نامناسب
آئی سی	۲۰ W	۳۰ W	۱۰۰ W-۸۰ W-۶۰ W-۴۰ W
برد مدار چاپی	۳۰ W-۲۰ W	۴۰ W	۱۰۰ W-۸۰ W-۶۰ W
ترانزیستور	۴۰ W-۳۰ W-۲۰ W	۶ W	۱۰۰ W-۸۰ W
خازن - مقاومت	۴۰ W-۳۰ W-۲۰ W	۶ W	۱۰۰ W-۸۰ W
ترمینال‌ها و کلیدها	۶ W-۴۰ W-۲۰ W	۸۰ W-۱۰۰ W	-
اتصالات برقی	۸۰ W-۶۰ W-۴۰ W	۲۰ W-۱۰۰ W	-
سیم‌های سربی	۶ W-۴۰ W-۲۰ W	۲۰ W-۸۰ W-۱۰۰ W	-
کابل کواکسیال	۱۰۰ W-۸۰ W	-	-
محفظه‌های فلزی	۱۰۰ W	۸۰ W	-

جدول ۱-۲۲- نحوه انتخاب هویه قلمی مناسب

عيوب احتمالی در هویه برقی

الف- اصلاً هویه کار نمی‌کند.

۱- پریز برق ندارد و یا دو شاخه و سیمهای رابط معیوب می‌باشند.

۲- ممکن است المان حرارتی سوخته باشد.

ب- لامپ هویه روشن نمی‌شود.

در این حالت مدار هویه باز است یعنی قطعی در مدار آن وجود دارد.

فصل بیست و چهارم

همزن برقی




همزن برقی

همانطور که می‌دانید از این دستگاه جهت مخلوطکردن و یا همزدن مواد استفاده می‌شود که این امر باعث یکنواخت شدن غلظت مواد می‌شود. این دستگاه به دو گروه زیر تقسیم می‌شود که البته طرز کار هر دو یکسان می‌باشد و هر کدام دارای یک موتور یونیورسال با سرعت ۱۰۰۰۰ دور در دقیقه می‌باشند که جهت انتقال حرکت عمودی محور موتور به بازوهای همزن از چرخ دنده استفاده می‌گردد.

همزن برقی رومیزی


الف- همزن برقی رومیزی

این همزن دارای اجزای زیر می‌باشد:

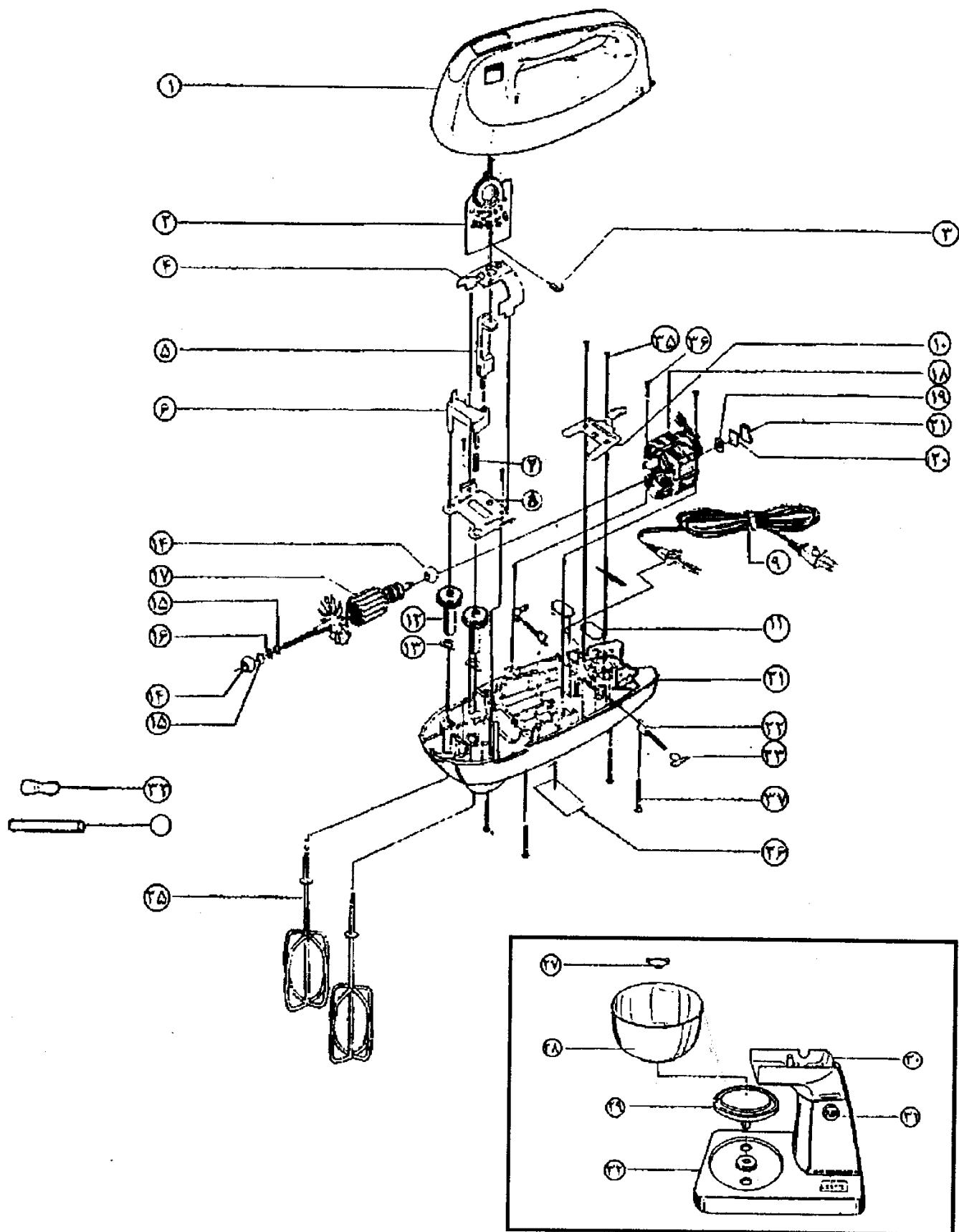


شكل ۱-۲۴ دستگاه همزن الکتریکی با متعلقات آن

۱- حفاظ موتور	۱۸- استاتور
۲- کلید	۱۹- نمد B
۳- دیود	۲۰- نگهدارنده محور (شافت)
۴- صفحه حفاظ	۲۱- لاستیک نگهدارنده
۵- بالابرندہ	۲۲- زغال
۶- بالابرندہ زیرین	۲۳- ترمینال زغال
۷- فنر بالابرندہ	۲۴- بدنه
۸- نگهدارنده یاتاقان A	۲۵- همزن
۹- سیم رابط	۲۶- صفحه مشخصات
۱۰- نگهدارنده یاتاقان B	۲۷- کلاهک
۱۱- نگهدارنده زغال	۲۸- کاسه
۱۲- چرخ دندہ	۲۹- پایه چرخان
۱۳- واشر چرخ دندہ	۳۰- پایه
۱۴- یاتاقان بدون روغن	۳۱- کلید فشاری
۱۵- واشر تنظیم فاصله C	۳۲- پایه اصلی (تکیه گاه)
۱۶- واشر تنظیم فاصله A	۳۳- رابط سیم
۱۷- روتور یا آرمیچر کابل ورودی	۳۴- لوله لاستیکی حفاظ سیم رابط

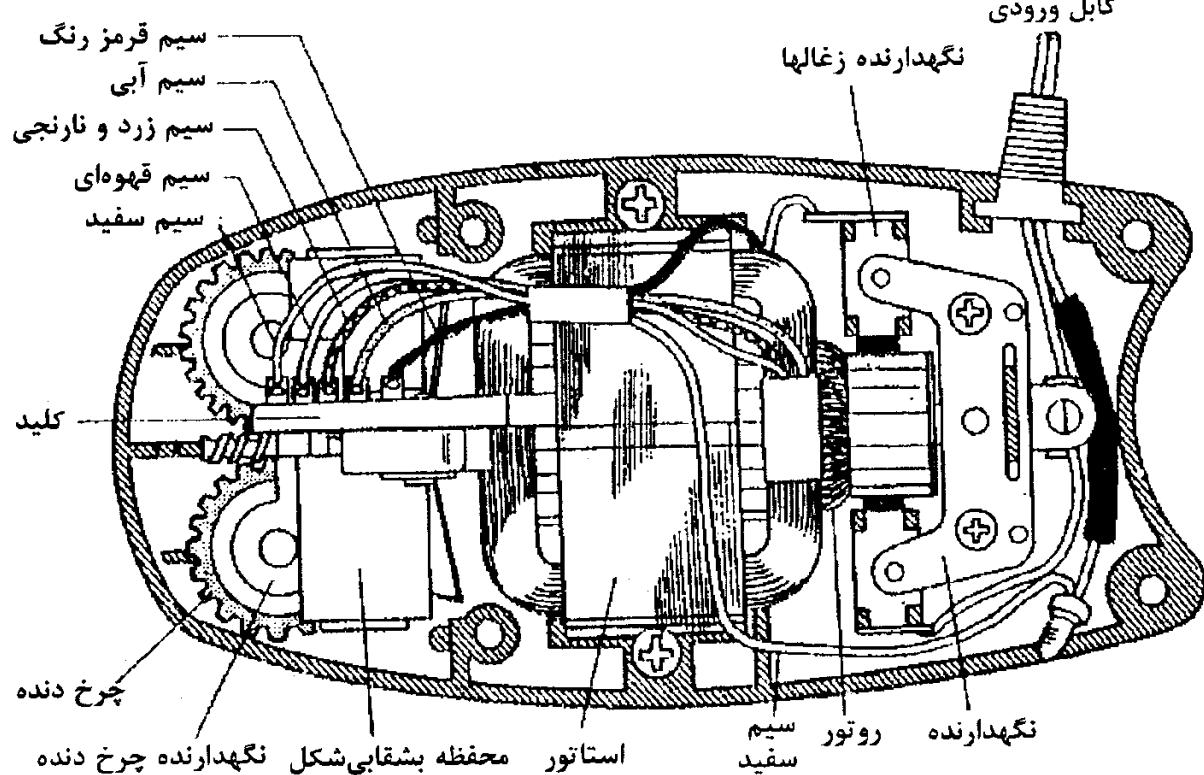


شکل ۲۴-۲ پایه و محل استقرار روتور همزن

در شکل زیر مدار الکتریکی یک همزن پنج سرعته را ملاحظه می‌کنید که شماره ۵ بیشترین سرعت همزن و شماره ۱ کمترین سرعت همزن می‌باشد.

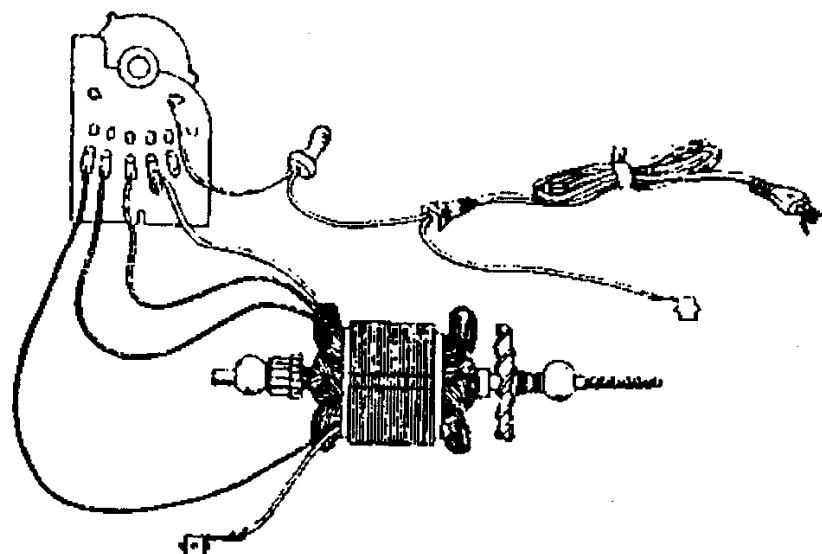

شکل ۲۴-۳ ریاگرام شماتیک سیمکشی همزن

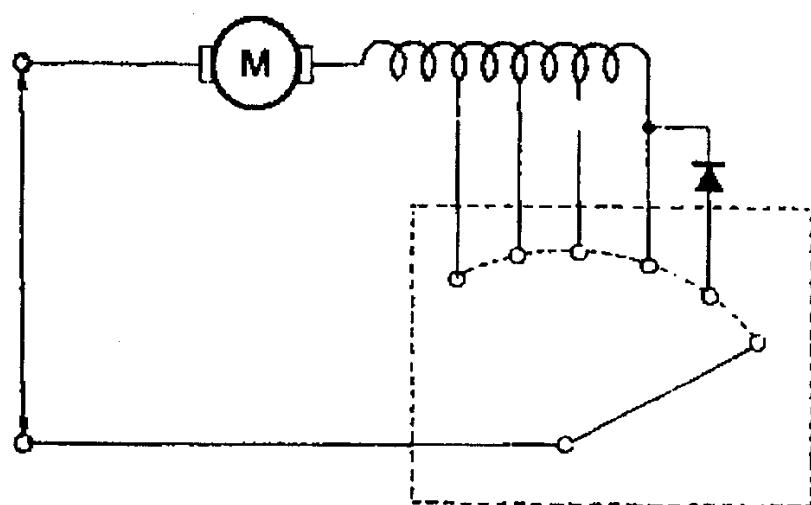

شکل ۲۴-۴ مدار الکتریکی همزن

عیوب احتمالی در همزن برقی رومیزی

الف- همزن اصلأً روشن نمی‌شود.

- ۱- ممکن است سیم رابط و یا دو شاخه معیوب باشد و یا پریز برق نداشته باشد.



۲- کنتاکتهاي کلید معیوب می باشند.

۳- ممکن است سیم پیچ استاتور و یا رتور معیوب باشد.

۴- ممکن است عیب از کوتاهی زغالها و یا معیوب بودن فنرهای زغال باشد.

ب- موتور همزن آرام کار می کند.

۱- ممکن است چرخ دندها خورده شده باشند و یا یک جسم خارجی بین آنها گیر کرده باشد.

۲- زغالها کوتاه شده‌اند.

۳- در آرمیچر خورده‌گی و یا ساییدگی به وجود آمده است.

ج- پره‌های همزن با هم درگیر می‌شوند.

۱- ممکن است پره‌ها کج شده باشند.

۲- ممکن است چرخ دندها خورده و یا از محل خود خارج شده باشند.

د- همزن دستگاه از جای اصلی خودش خارج شده است.

در این حالت چرخ دنده خراب است.

و- موتور همزن کار می کند ولی پره‌های همزن قدرت کمی دارند و یا اصلاً حرکت نمی کنند.

در این حالت چرخ دندها خورده شده و خراب می‌باشند.

ی- همزن نمی‌چرخد و رتور صدای بدی از خود درمی‌آورد.

۱- ممکن است چرخ دندها معیوب باشند.

۲- سیم پیچ رتور و یا استاتور سوخته است.


۳- ممکن است محور رتور تاب داشته باشد.

ه- در وضعیت ۱ و ۲ همزن، سرعت برابر است.

در این حالت دیود دستگاه سوخته است.


همزن دستی

این نوع همزن در طرحهای مختلف ساخته می‌شود که می‌تواند شامل اجزاء زیر باشد:

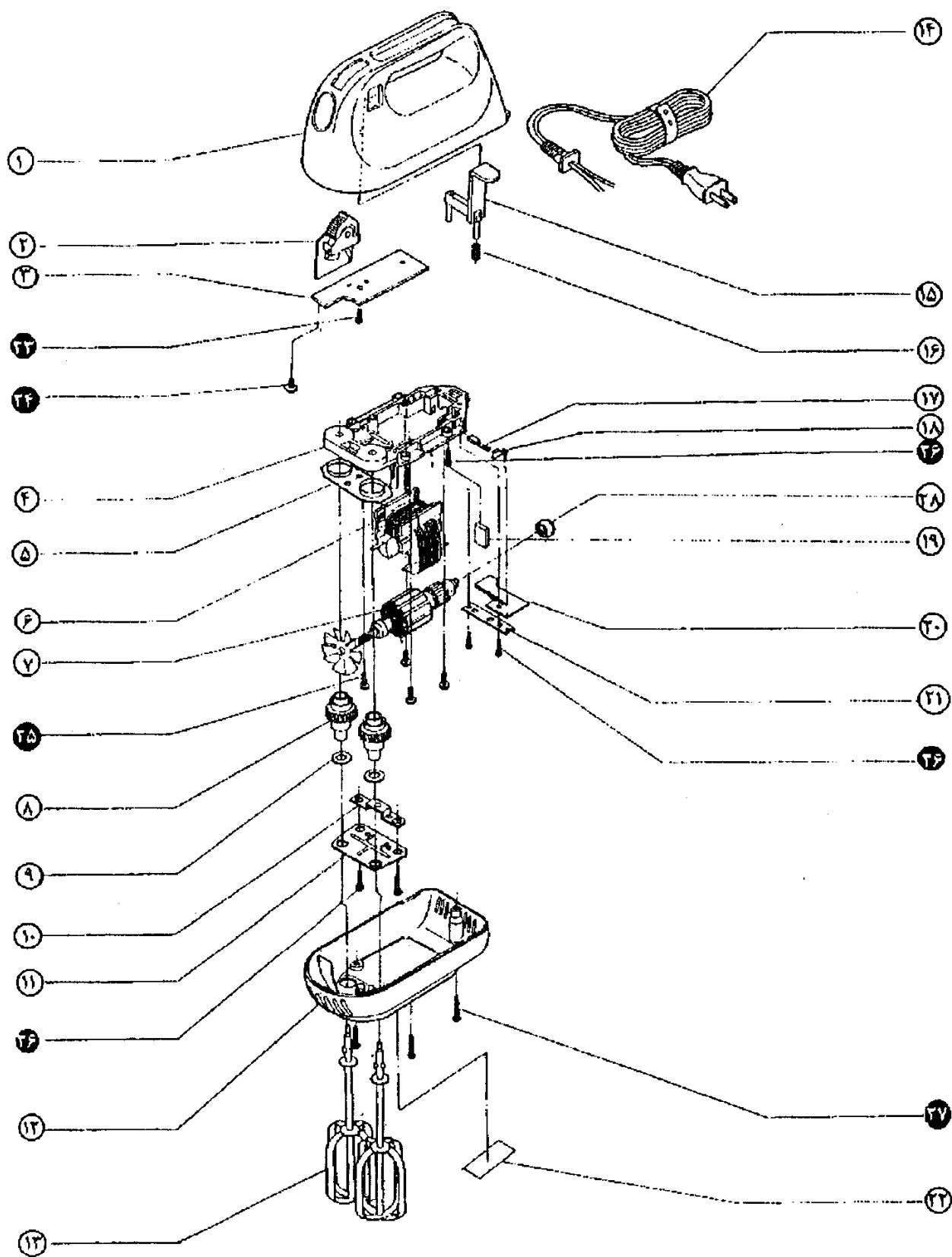


شکل ۲۴-۵ همزن دستی و اجزای آن

۱- محفظه موتور	۱۵- بالابرندہ
۲- کلید	۱۶- فنر بالابرندہ
۳- صفحه اتصال A	۱۷- زغال
۴- بدنه یا قاب موتور	۱۸- ترمینال زغال
۵- نگهدارنده چرخ دنده A	۱۹- نگهدارنده شفت یا محور
۶- استاتور	۲۰- صفحه اتصال B
۷- روتور	۲۱- نگهدارنده یاتاقان B
۸- چرخ دنده	۲۲- صفحه مشخصات
۹- واشر چرخ دنده	۲۳- پیچ
۱۰- نگهدارنده یاتاقان A	۲۴- پیچ
۱۱- نگهدارنده چرخ دنده B	۲۵- پیچ
۱۲- پایه یا بدنه همزن	۲۶- پیچ
۱۳- همزن	۲۷- پیچ
۱۴- سیم رابط	۲۸- یاتاقان بدون روغن

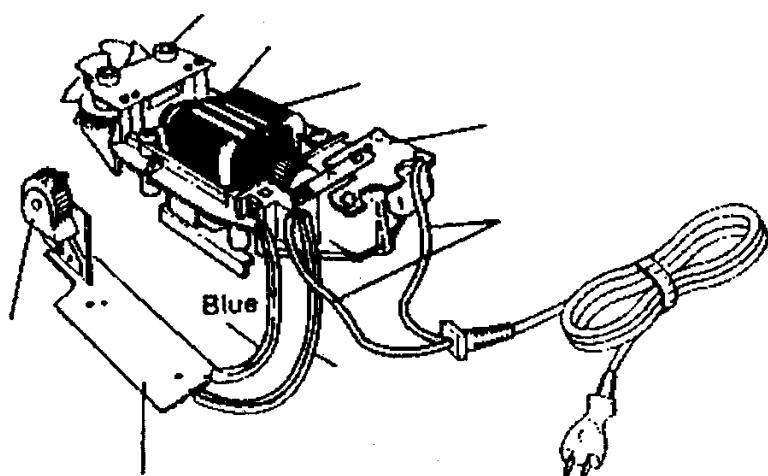

شکل ۶-۲۴ دیاگرام سیم‌کشی موتور همزن دستی

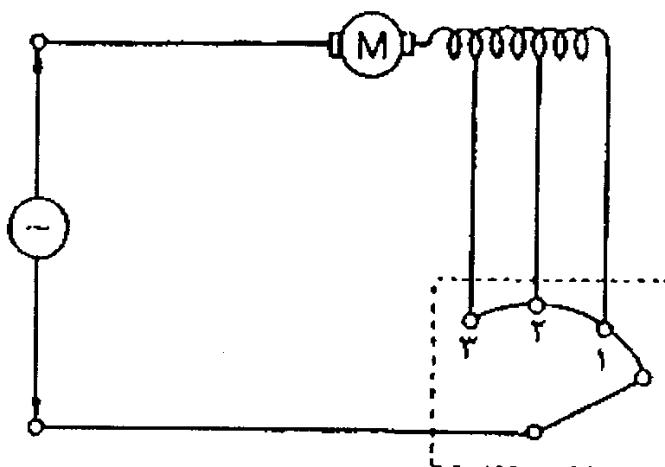

شکل ۲۴-۷ مدار الکتریکی همزن دستی

عيوب احتمالی در همزن برقی و دستی

این عیوب می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

الف- همزن اصلاً کار نمی‌کند.


- ۱- ممکن است سیمهای رابط و یا دو شاخه برق معیوب باشد.
- ۲- ممکن است کلید همزن معیوب باشد.
- ۳- امکان دارد رتور و یا استاتور همزن معیوب شده باشد.

ب- همزن کار نمی‌کند ولی موتور صدای بدی از خود درمی‌آورد.

- ۱- ممکن است چرخ دندها خراب شده و یا یک جسم داخل آنها گیر کرده باشد.
- ۲- ممکن است یاتاقانها خراب شده باشند.
- ۳- ممکن است سیم پیچ رتور و یا استاتور خراب شده باشند.

فصل بیست و پنجم


آبمیوه‌گیری

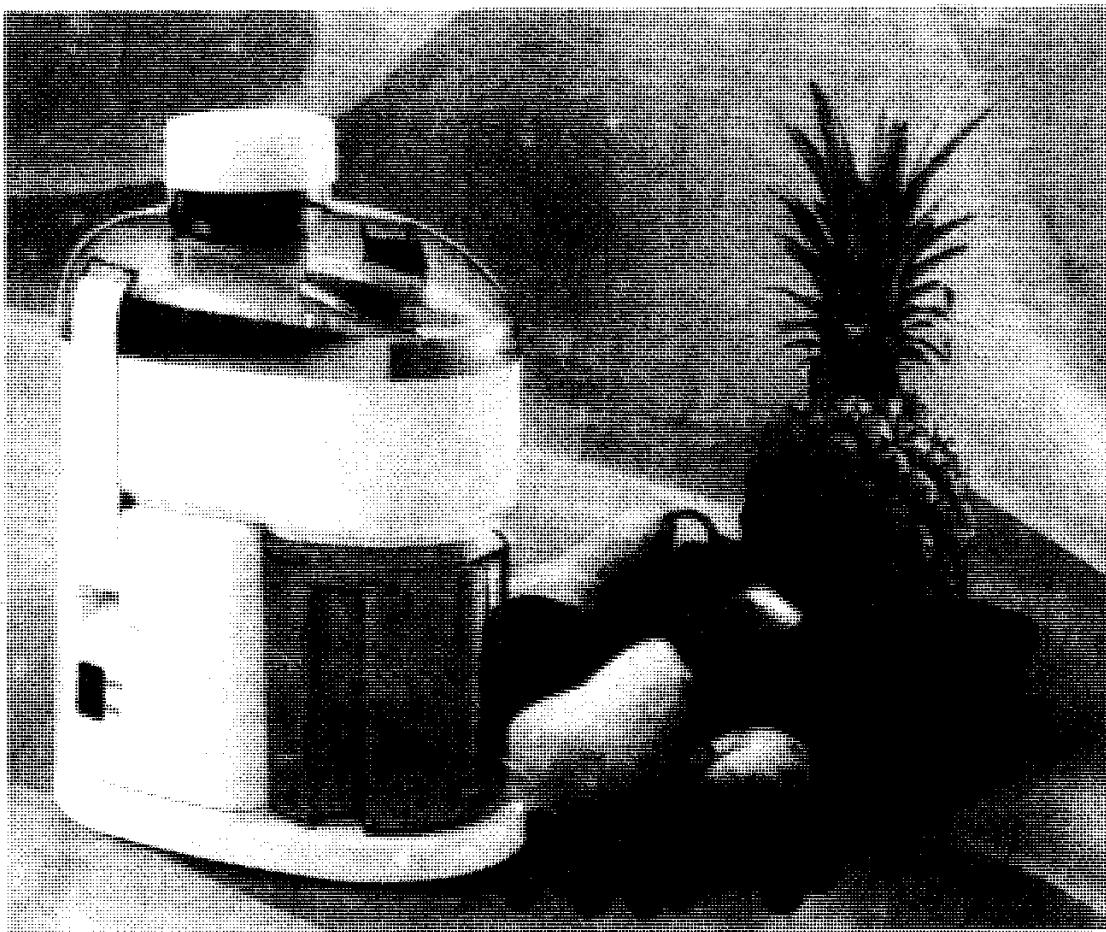


آبمیوه‌گیری و ساختمان آن

این دستگاه در طرحهای مختلف در بازار وجود دارد که هر کدام می‌تواند دارای کیفیت و یا کمیت خاصی باشد.


بیشتر آبمیوه‌گیریها دارای یک موتور تک فاز رتور قفسی و یا یونیورسال می‌باشند. و از نظر ساختمان نیز برخی دارای محفظه جمع‌آوری تفاله و یا مخلوطکن نیز هستند.

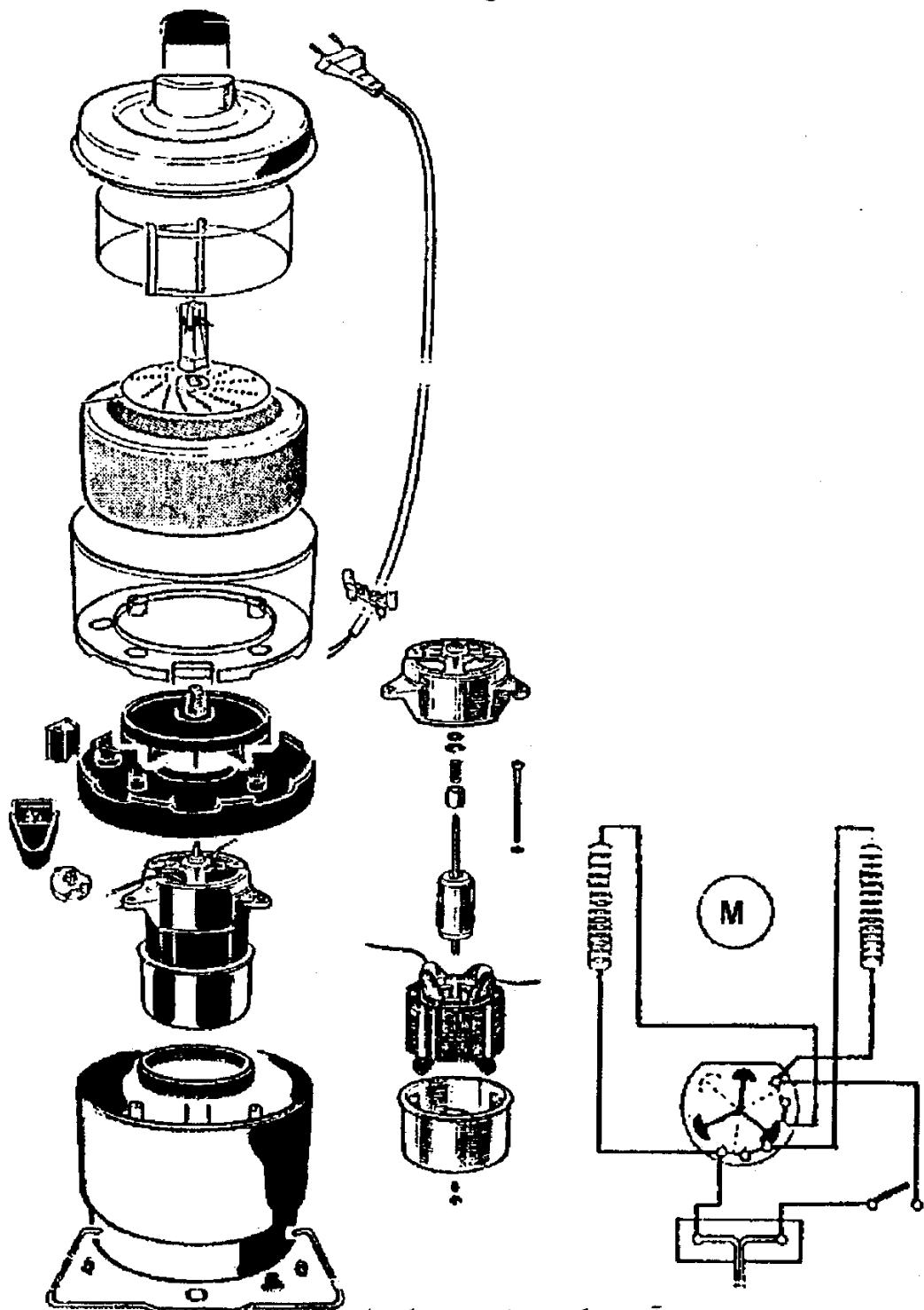


شکل ۱-۲۵ آبمیوه‌گیری با موتور تک فاز رتور قفسی

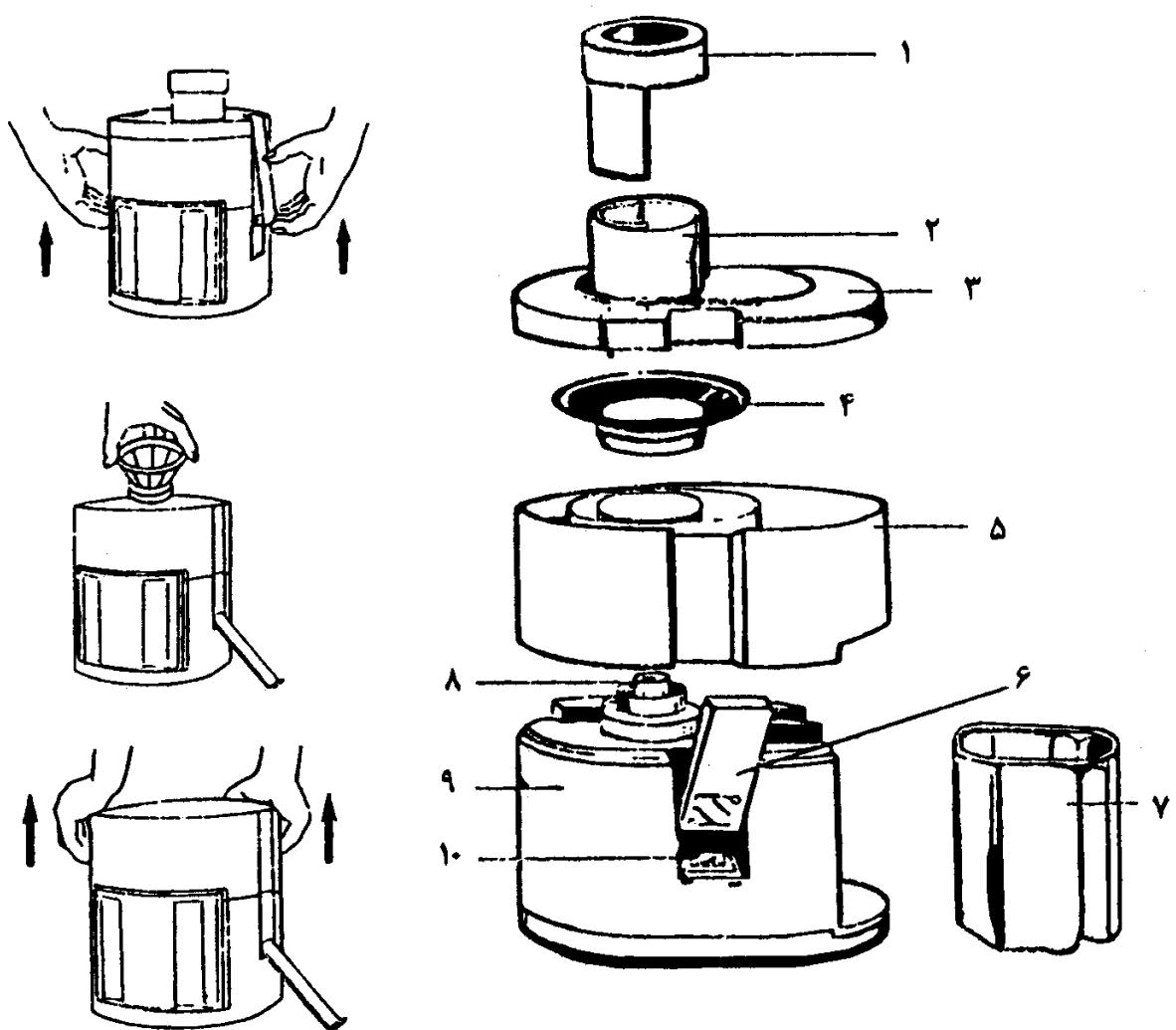

شکل ۲۵-۲ آبمیوه‌گیری و اجزای آن با محفظه تفاله‌های میوه

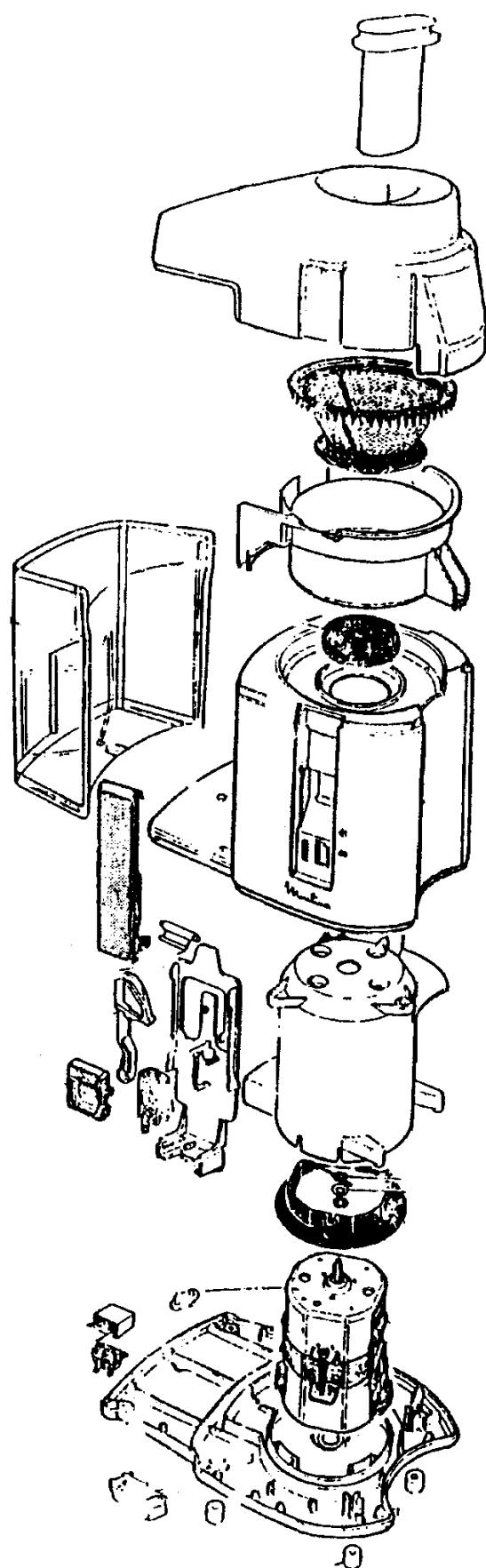

شکل ۲۵-۳ آبمیوه‌گیری با موتور یونیورسال و محفظه جمع آوری تفاله میوه

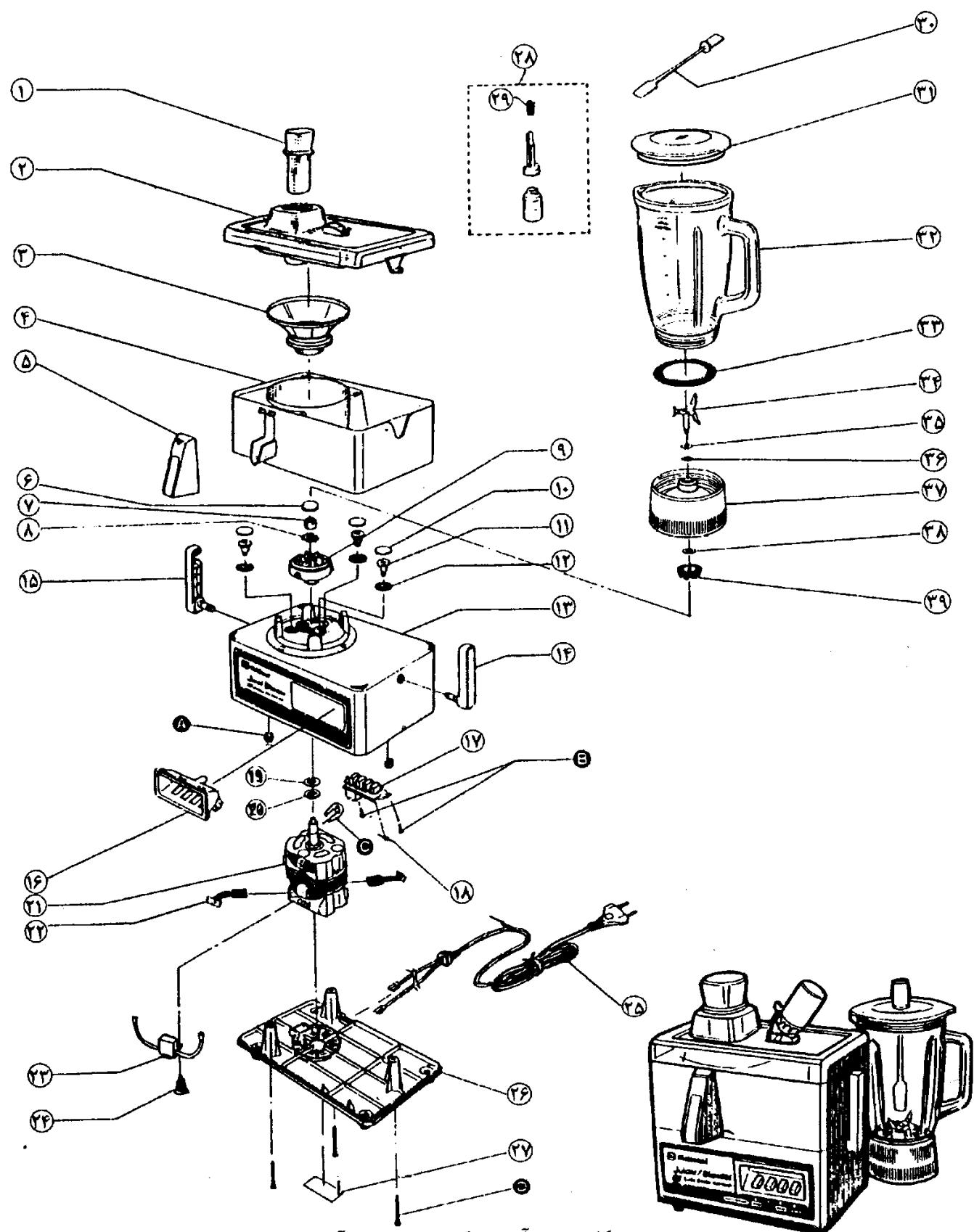

شکل ۲۵-۴ آبمیوه‌گیری و اجزای آن

۱-اهرم آبمیوه‌گیری	۲۱-موتور AC اورنیورسال
۲-درپوش ظرف آبمیوه‌گیری	۲۲-زغال کربنی
۳-صفافی یا توری آبمیوه‌گیری	۲۳-خازن
۴-ظرف آبمیوه‌گیری	۲۴-پیچ موتور پایینی
۵-درپوش دهان	۲۵-سیم رابط
۶-کلاهک صفحه برندہ	۲۶-صفحه پایینی دستگاه
۷-پیچ محکم کننده صفحه برندہ	۲۷-صفحه مشخصات
۸-واشر قفل کننده	۲۸-برس تمیز کننده
۹-صفحه برندہ	۲۹-برس
۱۰-کلاهک لاستیکی	۳۰-کارتک
۱۱-پیچ موتور «بالایی»	۳۱-درپوش
۱۲-لاستیک زیر پیچ موتور (بالایی)	۳۲-ظرف شیشه‌ای یا بلوری
۱۳-محفظه موتور	۳۳-لاستیک دور ظرف
۱۴-گیره A	۳۴-تیغه برندہ
۱۵-گیره B	۳۵-واشر فنری
۱۶-صفحه کلید	۳۶-واشر
۱۷-کلید	۳۷-حلقه بالا روندہ
۱۸-دیود	۳۸-واشر
۱۹-A-واشر تنظیم کننده	۳۹-متصل کننده بالایی
۲۰-B-واشر تنظیم کننده	


مدار التریکی آبمیوه‌گیری

این مدار شامل شکل زیر می‌باشد. که البته روی بعضی از دستگاهها، مشخصات فنی دستگاه که می‌تواند شامل موارد زیر باشد نوشته شده است:

- ۱- ولتاژ مورد استفاده دستگاه ۲۲۰-۲۴۰ ولت با فرکانس ۵۰ HZ
- ۲- دور نامی دستگاه: ۱۲۰۰۰ دور در دقیقه

۳- وزن دستگاه: ۴/۵ کیلوگرم

۴- کنترل کلید: قطع و وصل

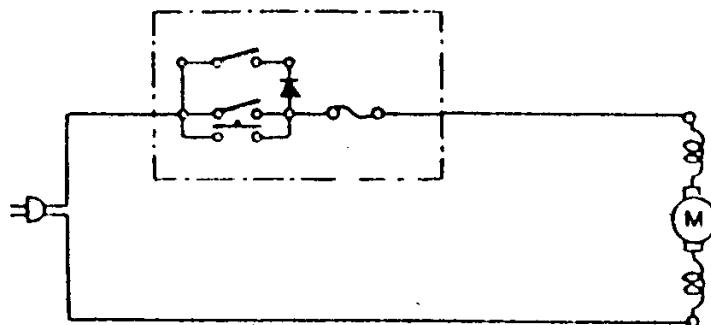

شکل ۲۵-۵ مدار الکتریکی آبمیوه‌گیری

لکات ایمنی در مورد آبمیوه‌گیری

- ۱- مطمئن شوید کلید دستگاه قبل از وصل دو شاخه به پریز برق قطع است.
- ۲- قسمت موتوری دستگاه را هیچگاه به آب نزنید.
- ۳- آبمیوه‌گیری را روی یک سطح صاف قرار دهید.
- ۴- قبل از توقف کامل دستگاه تیغه آن را باز نکنید.
- ۵- هیچگاه هنگام کار انگشت و یا قاشق و یا یک جسم خارجی را داخل محفظه آبمیوه‌گیری نکنید.
- ۶- هیچوقت آبمیوه‌گیری را برای مدت زمان طولانی روشن نگذارید.

عيوب احتمالی در آبمیوه‌گیری

این عیوب می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

الف- دستگاه اصلاً کار نمی‌کند.

- ۱- سیمهای رابط و یا دو شاخه معیوب می‌باشد و یا پریز برق ندارد.
- ۲- کلید دستگاه خراب است.

ب- موتور زیاد گرم می‌شود.

- ۱- ممکن است ولتاژ برق زیاد باشد.

- ۲- ممکن است سیم پیچ موتور نیمسوز باشد که باید سیم پیچ فوق تعویض شود.
- ۳- ممکن است موتور بدون بار کار می نماید.
- ۴- محور شافت اصلی از جای خودش خارج شده است.
- ۵- بار داخل دستگاه زیاد است.

ج- آبمیوه گیری روشن است ولی نمی چرخد و صدایی از موتور آن به گوش می رسد.

- ۱- یک جسم خارجی تیغه و یا چرخ دندنهای گیر کرده است.
- ۲- بوش و یا بلبرینگ دستگاه خراب است.
در این حالت باید فوراً دستگاه را خاموش کنید.
- د- از موتور بوی بدی به مشام می رسد.
- ۱- موتور گرم کرده است. که ممکن است موتور نیمسوز شده باشد.
- ۲- مایع از آبمیوه به داخل دستگاه نفوذ کرده است که باید دستگاه واشر بندی گردد.
- ۳- سیم پیچ موتور رطوبت دارد که باید آن را خشک نمایید.

و- آبمیوه کاملاً گرفته نمی شود.

- ۱- فاصله موجود بین صفحه زیر تیغه و خود تیغه زیاد است.
- ۲- تیغه آبمیوه گیری خراب است.

ی- آبمیوه از دستگاه نشت می کند.

- ۱- لرزش دستگاه زیاد است که باید صافی را تمیز کرد.
- ۲- ظرف آبمیوه گیری شکسته است.

ه- لرزش و صدای دستگاه زیاد است.

- ۱- دستگاه در یک محل صاف قرار نگرفته است.
- ۲- گیرهای دستگاه کاملاً متصل نشده اند.
- ۳- در داخل صافی دستگاه تفاله زیادی جمع شده است.

فصل بیست و ششم

ماشین طرفشویی

ماشین ظرفشویی

در این ماشین آب داغ و ماده پاک کننده با سرعت زیاد به صورت پودر بر روی ظروف کثیف پاشیده می‌شود که این عمل (شستشو) و نیز خروج آب، هوای گرم از راهی که آب وارد ماشین می‌شود جهت خشک کردن این ظروف وارد ماشین ظرفشویی می‌گردد.

ماشین ظرفشویی از نظر مدل دو نوع می‌باشد که به صورت زیر می‌باشد:

- ۱- نوع پرتاپل که ظروف از طریق دری که بالای ماشین قرار دارد درون آن گذاشته می‌شود. در این نوع ماشین چرخهایی در زیر آن جهت حمل و نقل تعییه شده است که سبب می‌شود بتوان ماشین را به نزدیکترین محل آب و برق حرکت داد و عمل شستشو را در آنجا انجام داد.
- ۲- نوع زیر کابینت که همانطور که از اسمش پیداست در زیر کابینت نصب می‌شود که اتصالات آب و برق آن ثابت می‌باشد.

ملز عملکرد ماشین ظرفشویی

از نظر عملکرد دو نوع ماشین ظرفشویی وجود دارد:

- ۱- در یکی تیغه‌های پروانه با چرخش درون منبع آب و ماده ظرفشو آب را روی ظروف می‌باشد.
- ۲- در نوع دوم یک لوله گردندۀ که حاوی سوراخ کوچکی می‌باشد توسط فشار پمپ، آب را روی ظروف می‌باشد.

به طور کلی در ماشین ظرفشو، ظروف طوری قرار می‌گیرد که آب از بین آنها عبور نماید که سبب شود آب درون خود نگاه ندارد که البته بعد از بسته شدن درب ماشین و وصل سوییچ تا قطع سوییچ درب ماشین به طور اتوماتیک باز نخواهد شد.


در اکثر ماشین ظرفشوها، یک تایمر وجود دارد که به صورت اتوماتیک مدارهایی را به ترتیب باز و بسته می‌کند که در ابتدای مدار یک شیر سولنوئید ورودی آب وجود دارد که بسته می‌شود که این آب باید داغ و گرم باشد و دمای آن حدود 50°C درجه سانتیگراد باشد.

شیر سولنوئید به صورت زمانی کار می‌کند که در بیشتر ماشین‌های ظرفشو یک سوییچ ایمنی فشار جهت تنظیم میزان فشار آب وجود دارد. بدین صورت که وقتی حجم آب به میزان معین رسید این سوییچ مدار شیر را قطع می‌کند و مانع ورود آب به دستگاه می‌شود. که در این لحظه با ورود آب به ماشین پروانه آن شروع به حرکت و گردش


می‌کند که باعث پاشیدن آب به روی ظروف کثیف می‌گردد. بعد از مدتی شیر سولونئید بسته می‌شود که بعد از آن مدار پروانه نیز قطع می‌گردد که بعد از قطع مدار رتور، پس از مدتی ماشین از حرکت می‌ایستد تا اینکه مدار موتور مجدداً بسته شود که در این حالت پروانه دستگاه به حالت عکس می‌چرخد که این تغییر جهت سبب تخلیه محفظه ظرفشو تو سط پمپ می‌گردد.

در بعضی از ماشین‌ها دو مرحله شستشو وجود دارد که در مرحله اول آب گرم و ماده ظرفشویی وارد ماشین شده و ظروف را شستشو می‌دهد که پس از تمام شدن این مرحله و خروج کامل آب از ماشین در مرحله دوم تنها آب گرم وارد ماشین می‌شود تا ظروف را آبکشی نماید که در انتهای مرحله دوم و آبکشی المنتهای موجود در ماشین و چرخش سریع پروانه هوای گرم تولید شده سبب خشک شدن ظروف داخل آن می‌شود که این هوا همراه بخار آب از طریق محفظه‌های بالای ماشین ظرفشو و یا توسط پمپهای خروجی به خارج از ماشین ظرفشویی هدایت می‌شود. البته بعضی از ماشین‌های ظرفشویی به جای پروانه دارای لوله‌های حفره‌دار می‌باشند که آب را درون ماشین می‌پاشند.


کابینت

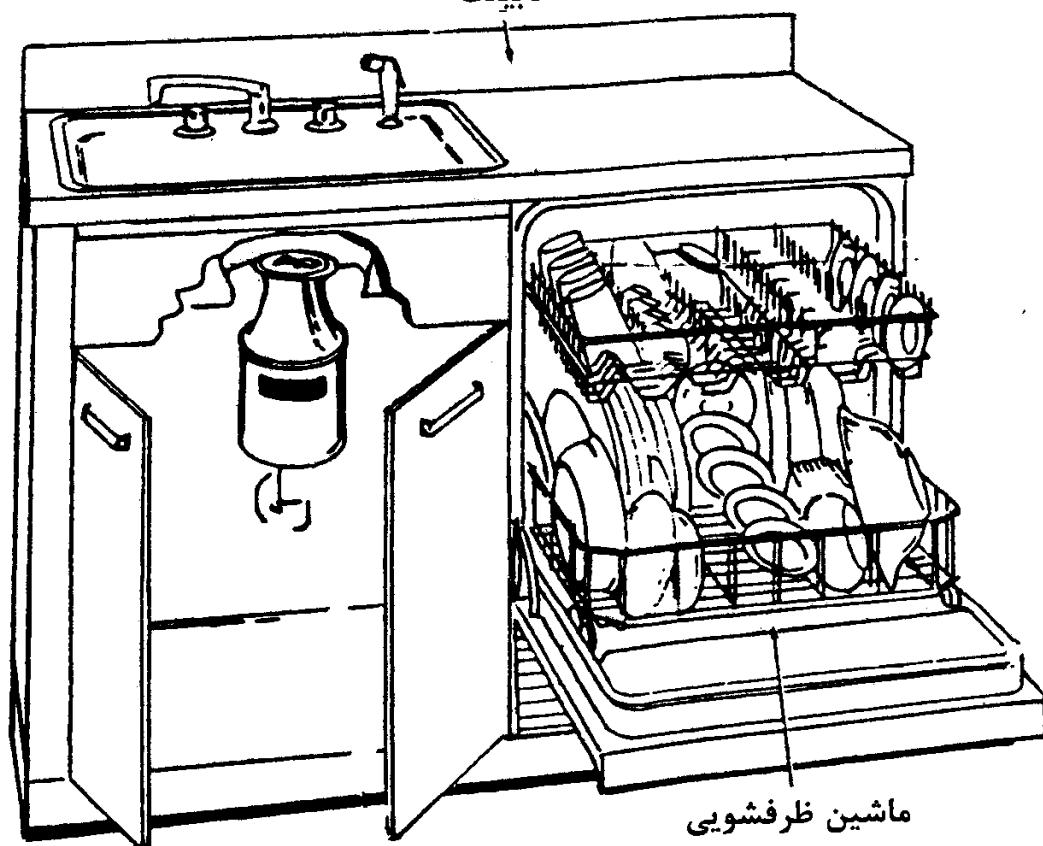

ماشین ظرفشویی

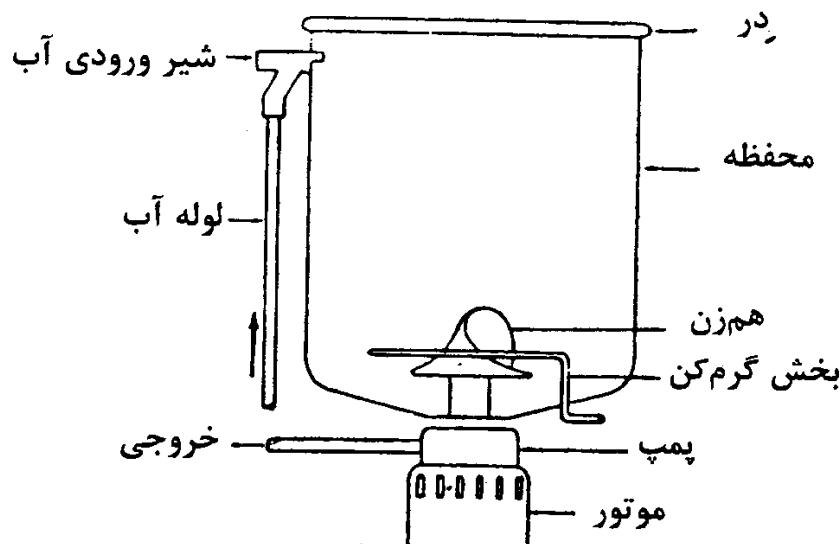


شکل ۲۶-۲ طرز عمل یک ماشین ظرفشویی پروانه‌دار

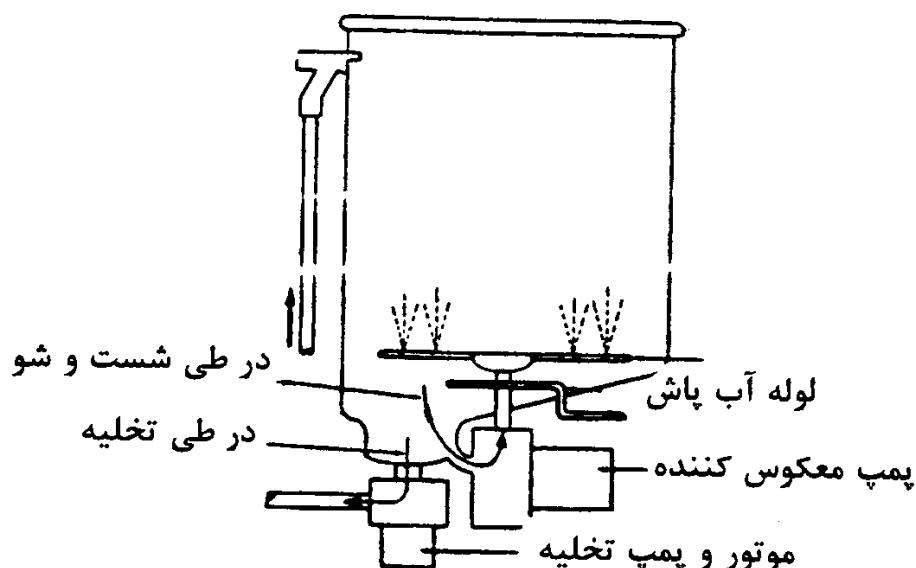

شکل ۲۶-۳ دیاگرام یک ماشین ظرفشوی


در ماشین ظرفشویی یک فیلتر یا صافی وجود دارد که در صورت پارگی این فیلتر، ذرات غذا وارد لوله‌ها می‌شود که سبب گرفتن سوراخ حفره‌ها می‌شود. این ذرات غذا با چرخش آب روی یک سطح شبیدار ته ماشین سُر می‌خوردند و وارد یک محفظه مخروطی شکل صافی می‌گردند که از طریق کanal تخلیه شده و توسط پمپ به بیرون هدایت می‌شود که البته بعضی از این ذرات باید هنگام تمیزکردن صافی آنها را خارج نمود.

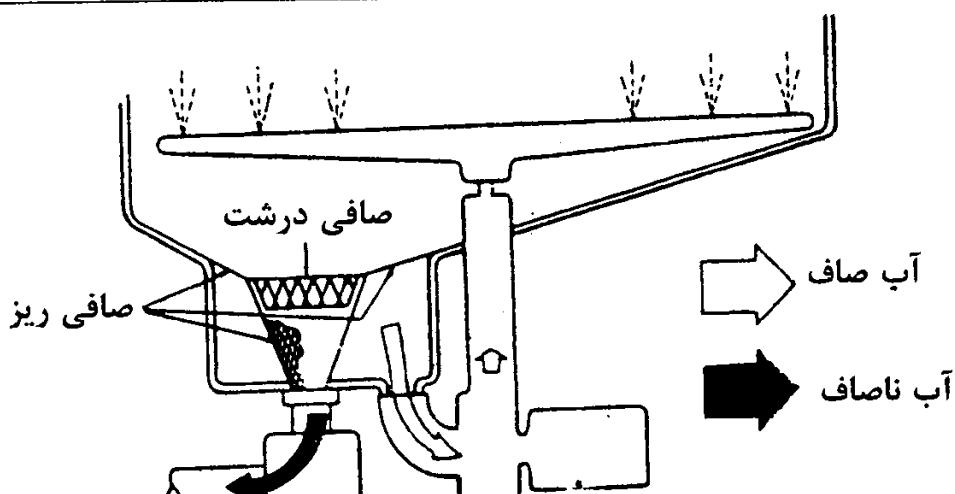


شکل ۲۶-۴ دیاگرام فیلترها

مدار الکتریکی ماشین ظرفشوی


این مدار شامل شکل زیر می‌باشد:

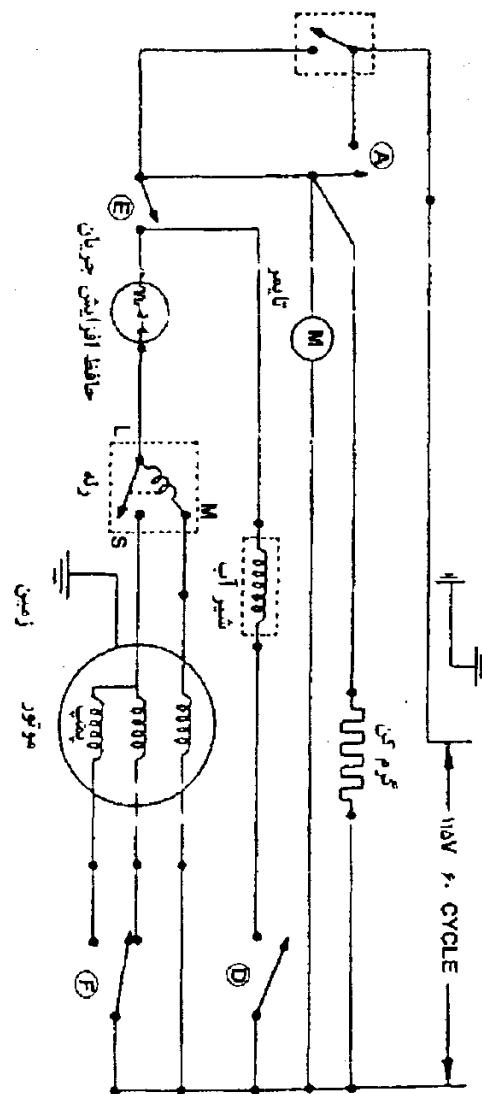

شکل ۲۶-۵ دیاگرام یک ماشین پروانه‌دار

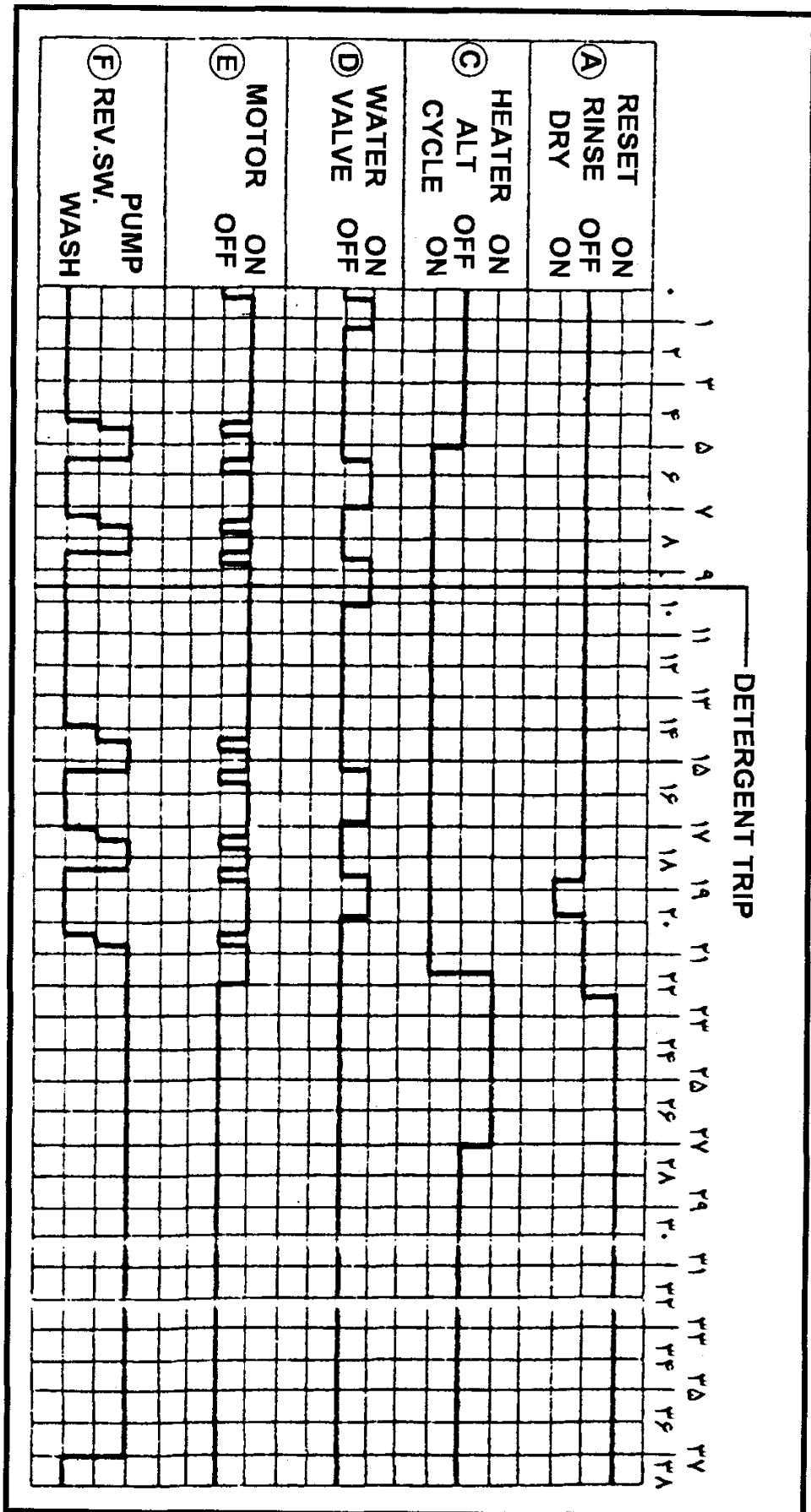

شکل ۲۶-۶ مقاطع زمانی تایمر

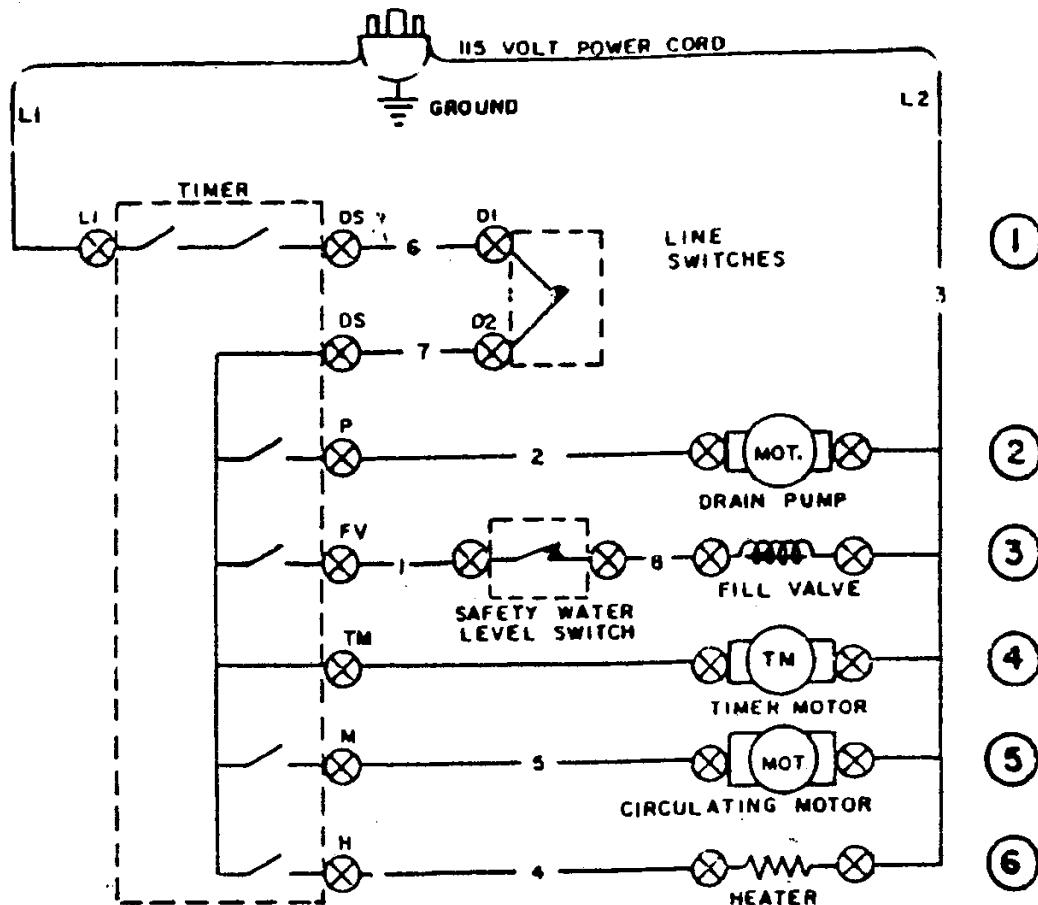


شکل ۲۶-۷ دیاگرام یک ماشین آبپاش

قسمتهای مهم یک ماشین ظرفشویی

این قسمتها می‌توانند شامل موارد زیر باشد:

۱- شیر ورودی آب


اغلب این شیر توسط یک سولنوئید کار می‌کند. سرعت ورود آب به درون ماشین به وسیله یک واشر تنظیم می‌شود که در صورتی که فشار آب بیشتر شود باید واشر بیشتر فشرده گردد که ورودی آب آن باریک می‌شود یعنی با تعویض واشر ورودی می‌توان میزان آب ورودی را تغییر داد.

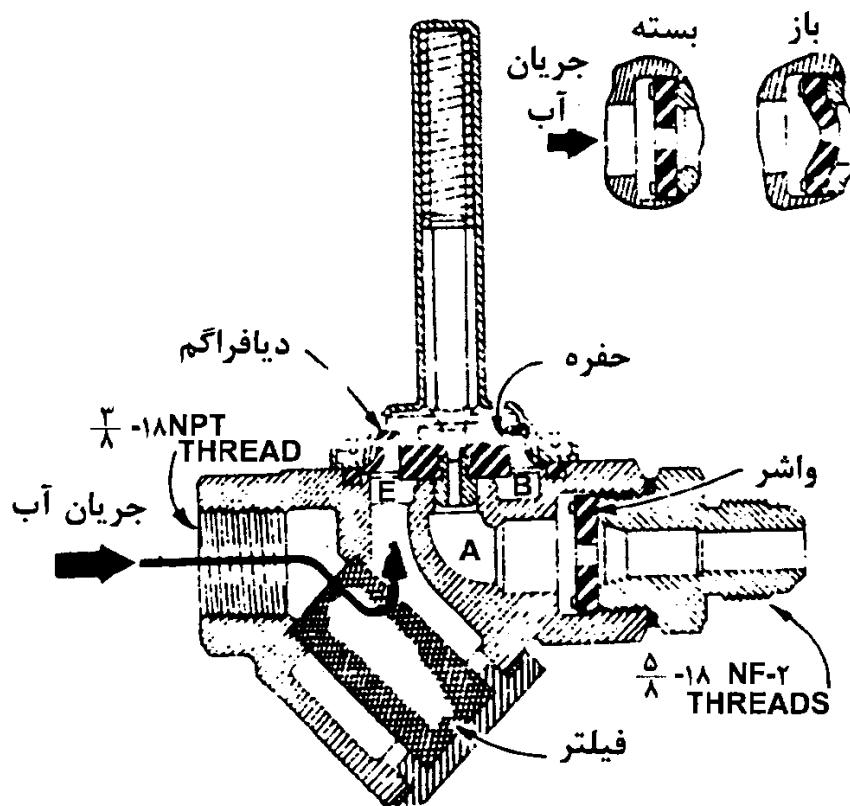

شکل ۲۶-۸ شیر سولنوتیدی ورودی آب

۲- گرمکن

این گرمکن‌ها در ماشین ظرفشویی از نوع لوله‌ای می‌باشند. که توان این المنتها حدود ۴۰۰۰ الی ۱۰۰۰ وات می‌باشد که حتی می‌تواند جهت گرمکردن آب ماشین نیز به کار رود.

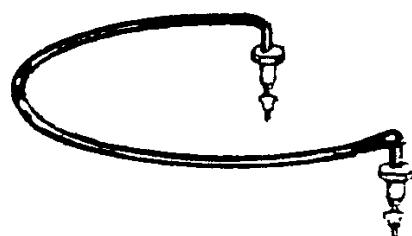

شکل ۲۶-۹ گرمکن لوله‌ای ماشین ظرفشویی


۳- سوئیچ فشار

این سوئیچ همانند یک کلید تک پل می‌باشد که وقتی آب ورودی به دستگاه بیش از حد معمول گردد این فشار آب اضافی روی دیافراگم سوئیچ تأثیر می‌گذارد و باعث قطعی

کنکاتهای متصل به شیر ورودی می‌شود که در نتیجه سبب قطع آب ورودی به داخل ماشین می‌شود که در این حالت پمپ خروجی به کار می‌افتد و باعث رسیدن سطح آب به حد مطلوب و مشخص شده می‌گردد.

۴- محفظه ماده ظرفشویی

این محفظه در ماشینهای مختلف به شکل‌ها و روش‌ها و مکانیزم‌های مختلفی کار می‌کند. یک مکانیزم آن بدین صورت است که با چرخیدن محفظه ماده ظرفشو به داخل ماشین ظرفشو خالی می‌شود.

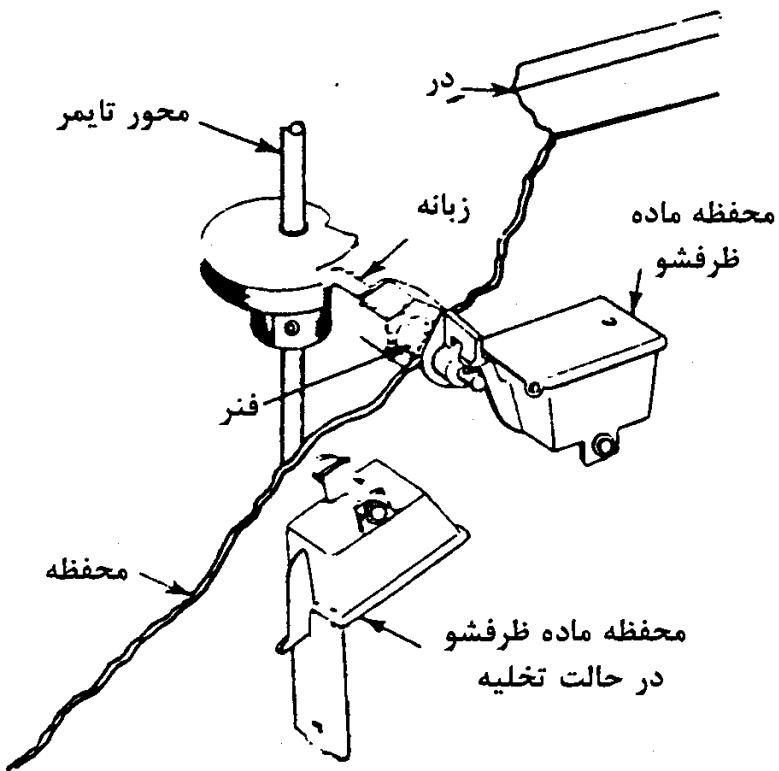


شکل ۱۰-۲۶ مکانیزم تخلیه ماده ظرفشو

مکانیزم شکل قبل بدین صورت است که با چرخش محور تایمر سبب چرخیدن یک استوانه زبانه‌دار می‌شود و هنگامی که ماده ظرفشو داخل محفظه ریخته می‌شود، محفظه به وسیله دست به صورت عمودی قرار می‌گیرد که در این حالت یک فنر باعث حفظ محفظه به آن صورت خواهد شد. زبانه موجود در این محفظه یک سر آن روی محیط استوانه زبانه‌دار فشرده شده و سر دیگر آن به پشت محفظه تکیه دارد که این زبانه وظیفه نگاهداشتن محفظه در همان حال و تازمانی که تایمر اجازه بدهد در همان

حال باقی می‌ماند. هنگامی که سر زبانه به داخل حفره‌ای که روی محیط استوانه قرار دارد می‌رسد کمی به جلو حرکت داده می‌شود که در نتیجه از پشت محفظه جدا می‌شود که این عمل سبب آزادشدن محفظه و خالی شدن ماده ظرفشو به درون ماشین می‌شود.

۵- پمپ

هر ماشین ظرفشویی دارای پمپ‌هایی می‌باشد که به صورت مستقیم به محور موتور متصل می‌باشند. در بعضی از ماشین‌های ظرفشو هنگامی که موتور در جهت حرکت عقربه‌های ساعت می‌چرخد عمل شستشو انجام می‌گیرد و چنانچه در خلاف جهت مذکور بچرخد عمل پمپاژ صورت می‌گیرد.

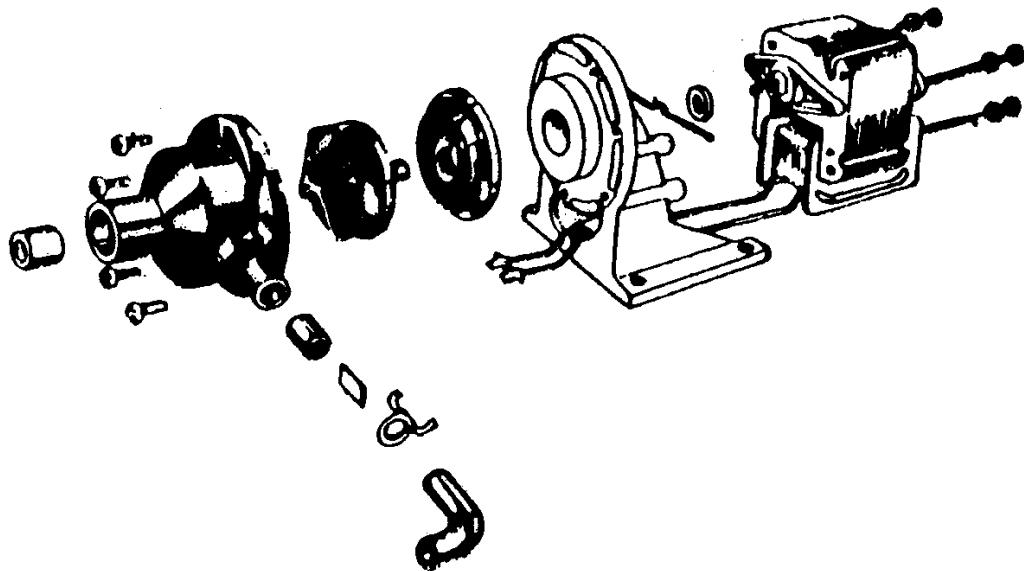


شکل ۱۱-۲۶ قطعات پمپ تخلیه ماشین ظرفشو

ملریله نصب ماشین ظرفشو و چک کردن آن

این ماشین باید به سیستم لوله‌کشی آبی متصل گردد که حداقل ۱۵ پوند بر اینچ مربع فشار آب داشته باشد و دمای آب ورودی آن نیز باید حداقل ۵۰ درجه سانتیگراد باشد. قبل از لوله‌کشی آب گرم و ورود آب گرم به ماشین باید یک شیر فلکه در مسیر لوله‌کشی نصب شود. لوله خروجی آن نیز درست باید به بالای لوله خروجی ظرفشو متصل شود. قطر لوله آب باید $\frac{3}{4}$ اینچ و نیز قطر لوله خروجی باید $\frac{1}{2}$ اینچ باشد. در سیم‌کشی برق این ماشین باید سیم‌ها و نیز فیوز تحمل حداقل جریان ۱۵ آمپری را داشته باشند و باید سیم

اتصال به زمین آنها نیز متصل شود و در صورت نبودن این سیم (اتصال زمین) به کمک یک سیم رابط یک سر آن را به شیر آب سرد و سر دیگر آن را به ترمیتال زمین ماشین متصل کرد.

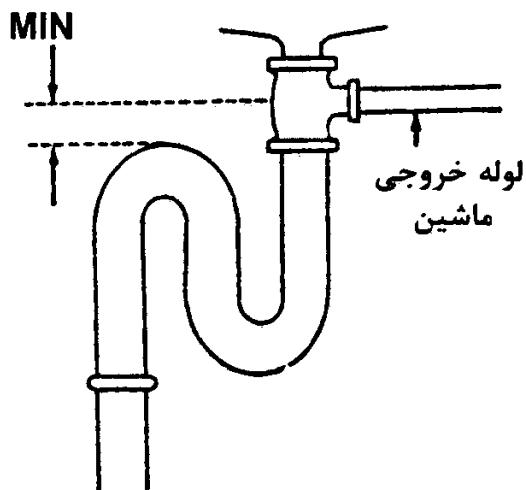

شکل ۲۶-۱۲ روش اتصال خروجی ماشین ظرفشو

روی کاتالوگ ماشین میزان توان مصرفی و ولتاژ کارکرد و جریان مورد نیاز نوشته شده است و نیز زمان عملکرد تایمر نیز درج شده است و مدت زمان آبکشی و شستشو و نیز خشک کردن آمده است که با اندازه‌گیری عملی این موارد و مقایسه آنها با دفترچه راهنمایی توان آنها را چک کرد.

عيوب احتمالی در ماشين ظرفشو

این عیوب می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

الف- اصلاً ماشین کار نمی‌کند.

- ۱- ممکن است سیمهای رابط و یا دوشاخه برق معیوب بوده و یا پریز برق نداشته باشد.
- ۲- فیوز ماشین سوخته است.
- ۳- سیم پیچ موتور (موتور دستگاه) معیوب بوده و یا سوخته است. (توسط اهم متر می‌توان آزمایش کرد)
- ۴- موتور تایمر و یا سوئیچ تایمر خراب است که می‌توان توسط یک لامپ آن را تست کرد.

ب- موتور دستگاه کار نمی‌کند.

۱- موتور ماشین سوخته است.

۲- سوئیچ تایمر و یا اتصالات آن معیوب می‌باشد.

۳- ممکن است پروانه دستگاه گیر باشد.

ج- بدن ماشین برق دارد.

۱- در این حالت باید پلاریته سیم‌بندی ورودی ماشین را عوض کنید و یا سیم زمین ماشین را تست کنید.

د- ماشین بر اساس کار تایمر تنظیم نمی‌باشد.

در این حالت قطعات الکتریکی به زمین اتصال پیدا کرده‌اند و پلاریته سیمهای متصل به تایمر نیز معکوس می‌باشند.

ذ- ماشین قسمتی از کار خود را انجام نمی‌دهد و یا در مدت کمتری انجام می‌دهد.
تایمر و یا مدارات اتصالی به تایمر معیوب می‌باشند.

ر- درب ماشین باز است ولی ماشین کار نمی‌کند.

در این حالت سوئیچ درب خراب است.

ز- آب وارد ماشین نمی‌شود.

۱- سولنوئید شیر و یا تایمر و یا سوئیچ فشار خراب می‌باشند.

۲- مدار شیر ورودی و یا خود شیر معیوب است.

۳- در مسیر ورود آب گرفتگی وجود دارد.

و- آب ورودی قطع نمی‌شود.

۱- سوئیچ تایمر در حالت وصل می‌باشد که باید آن را تعویض نمود.

۲- حفره درون واشر دیافراگم شیر بسته شده است که باید آن را تمیز کرد.

۳- سولنوئید شیر معیوب است.



ه- از ماشین صدای بدی به گوش می‌رسد.

۱- ماشین در یک سطح افقی و صاف قرار نگرفته است.

۲- پروانه ماشین به جایی برخورد می‌کند.

ی- ظروف خوب خشک نمی‌شوند.

۱- المان گرم‌کننده کار نمی‌کند.

۲- آب به حد کافی گرم و داغ نیست.


۳- پمپ تخلیه معیوب می‌باشد.

فصل بیست و هفتم

لباس خشک کن

لباس خشک کن

همانطور که از اسم این وسیله پیداست وظیفه خشک کردن لباسهای مرطوب را به عهده دارد. که هوای گرم توسط این ماشین به میان لباسها هدایت شده که رطوبت آنها به خارج می‌رود که البته این ماشین‌ها باید دارای یک سیستم محافظتی باشند که از سوختن لباسها جلوگیری نمایند. در این ماشین هوای گرم از طریق کانال‌ها به درون مکیده می‌شود که بعد از عبور لوله‌های گرم به داخل محفظه هدایت می‌شود که در این حالت هوا از میان لباسها عبور می‌کند و سبب خشک شدن آنها می‌شود. لازم به ذکر است که همه لباسها به یک نسبت از هوای گرم و خشک بهره‌مند می‌شوند.

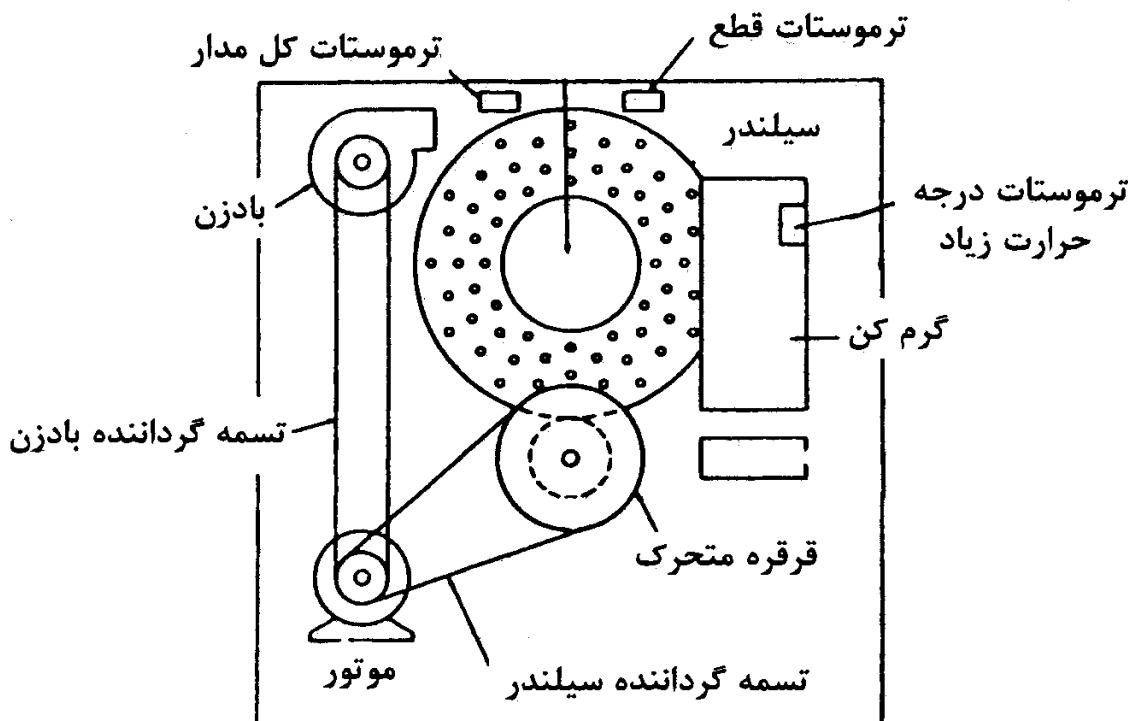


شکل ۱-۲۷ دیاگرام خشک کن اتوماتیک

در ماشینهای امروزی که دارای تایмер می‌باشند، شخص استفاده کننده با توجه به اندازه و مقدار لباسها و جنس و رطوبت آنها و با توجه به کاتالوگ دستگاه باید تایmer را تنظیم کند. که در اینجا یکسان بودن جنس لباسها بسیار بالاهمیت است. (چرا؟)

که البته بسیاری از ماشینهای لباس خشک کن امروزه به صورت اتوماتیک کار می‌کنند و دستگاه به صورت اتوماتیک پس از مدتی خاموش می‌شود. که در این ماشینها یک

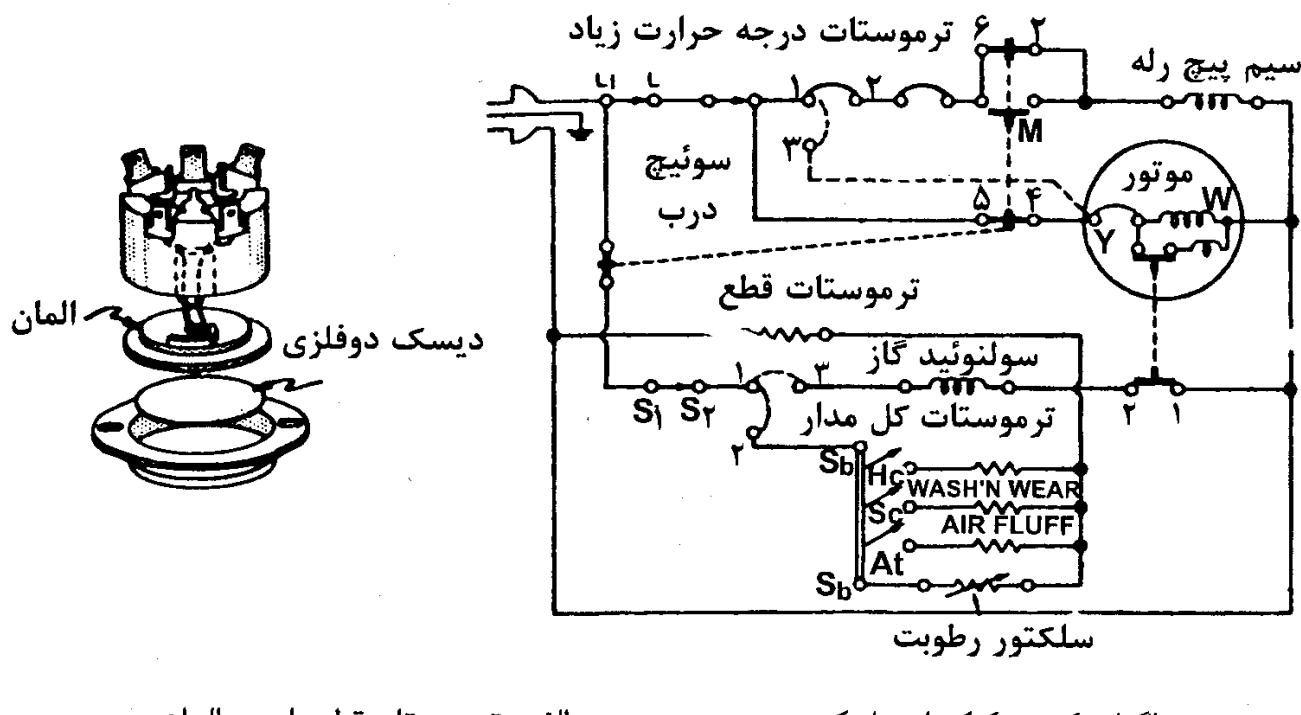سیستم ترموموستات که در لوله خروجی هوا قرار دارد و با توجه به تغییرات دمای هوا خروجی سیستم عمل می‌کند و دستگاه را از کار می‌اندازد.




الف-ترموستات قطع با سیم المان

ب-دیاگرام یک خشککن اتوماتیک

شکل ۲۷-۲

خشککن گازی

در این خشککن به علت به کار رفتن پیلوت گاز پیچیده‌تر از خشککن الکتریکی می‌باشد. در این سیستم ابتدا باید چراغ گازی آن را روشن نمایید (به وسیله یک شعله و یا جرقه الکتریکی) که این حرارت ترموموکوپل را گرم می‌کند و جریان موجود در داخل ترموموکوپل سبب باز نگهداشتمن دریچه یک شیر سولونوئید می‌شود و این شعله تا وقتی که شیر باز می‌باشد روشن می‌ماند. با به کار افتادن تایمر، کنکاترهای مدار موتور بسته می‌شوند که موتور در این لحظه به کار می‌افتد که با روشن شدن موتور پروانه بادبزن دستگاه و نیز صفحه گردان درون محفظه شروع به گردش می‌نماید تا سرعت آن به ۱۴۰۰ دور در دقیقه برسد که در این لحظه یک سوئیچ مدار گرمکن را می‌بندد که این عمل باعث شعله‌ور شدن گرمکن و گرم شدن هوا و رودی می‌شود.

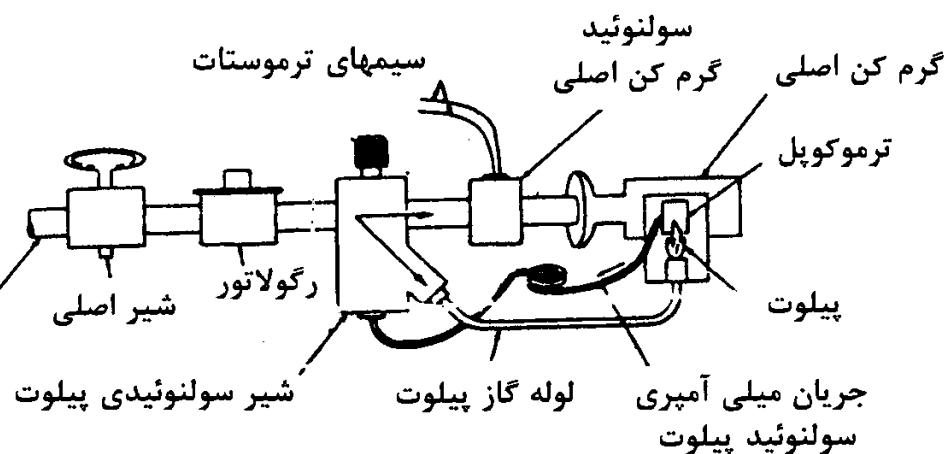

شکل ۲۷-۳ دیاگرام طبقاتی خشک کن گازی

قسمتهای یک ماشین لباس خشک کن


این قسمتها شامل موارد زیر می‌باشد:

۱- موتور

این موتور با برق ۲۲۰ ولت کار می‌کند و توان آن حدود $\frac{1}{4}$ تا $\frac{1}{2}$ اسب بخار می‌باشد که انتقال نیرو به صفحه گردان و پروانه بادبزن توسط محوری که از دو انتهای موتور خارج می‌پسند صورت می‌گیرد.

۲- تایمرها


این تایمرها توسط موتور و یا ساعت به کار می‌افتد که کنترل این تایمرها از راه سوئیچهای فنری صورت می‌گیرد.

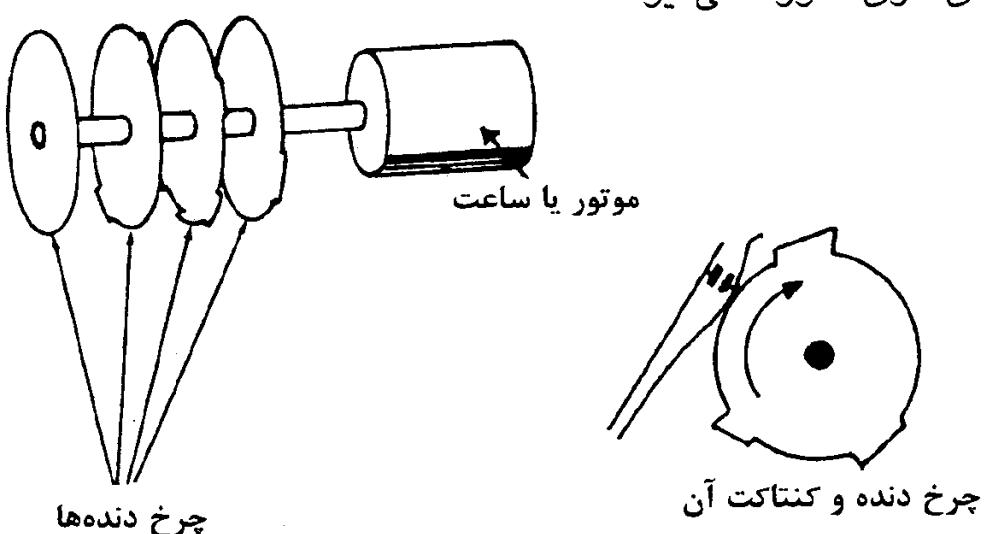

شکل ۲۷-۴ تایمر

۳- سولنوئیدهای اصلی خشک‌کن گازی

این نوع سولنوئیدها هم می‌توانند با برق 220 ولت کار کنند و هم توسط یک ترانسفورماتور کاهنده با برق 24 ولت کار کنند. این سولنوئید به صورت سری با ترموموستات و سوئیچ درونی آن قرار می‌گیرد.

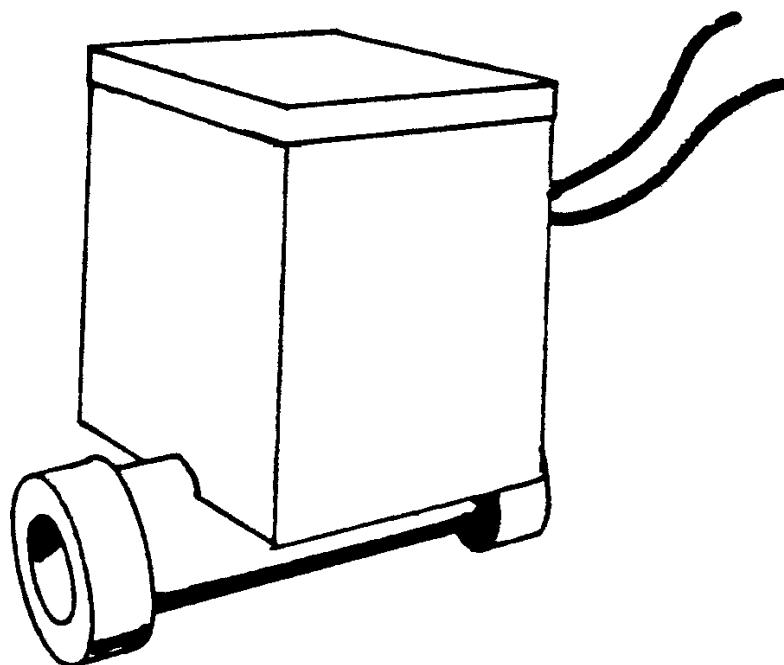

شکل ۲۷-۵ سولنوئید گرمکن اصلی

۴- سیم گرمکن

یک سیم‌پیچ درون بخش گرمکن قرار دارد که گرم کردن آن توسط یک ترانسفورماتور با ولتاژ 24 ولت و جریان $2/5$ آمپر انجام می‌گیرد. عبور جریان از سیم‌پیچ سبب گرم شدن آن و مشتعل شدن گاز خروجی از شیر می‌شود که پس از مدتی این حرارت اتصال دو فلزی را که جریان را به سیم‌پیچ می‌رساند باز می‌کند که در نتیجه سیم‌پیچ فوق دیگر جریان نخواهد کشید.


۵- کنترلهای اتوماتیک

این کنترلهای جهت تنظیم کردن بار کم و یا زیاد به کار می‌رود که اغلب از نوع پتانسیومتر می‌باشند. بدین صورت که مقاومتهای مختلفی را قبل از رسیدن جریان به ترموموستات

قطع در مدار ماشین قرار می‌دهند. که با تغییر آمپراژ، قدرت مصرفی گرم کن ترموستات قطع کنترل می‌شود. این عمل سبب کوتاه‌ترو یا زیادتر شدن مدت زمان ترموستات می‌شود.

۶- ترموموکوپها

با روشن شدن پیلوت گاز ماشین جریان خیلی کمی درون سیم پیچ شیر سولنوئید گازی به وجود می‌آید که در نتیجه مسیر شیر سولنوئید باز می‌شود. لازم به ذکر است که هرگونه وقفه در ایجاد این جریان سبب بسته شدن مسیر گاز می‌شود که جهت باز کردن مجدد این شیر باید شخص دکمه فوق را دوباره فشار دهد.

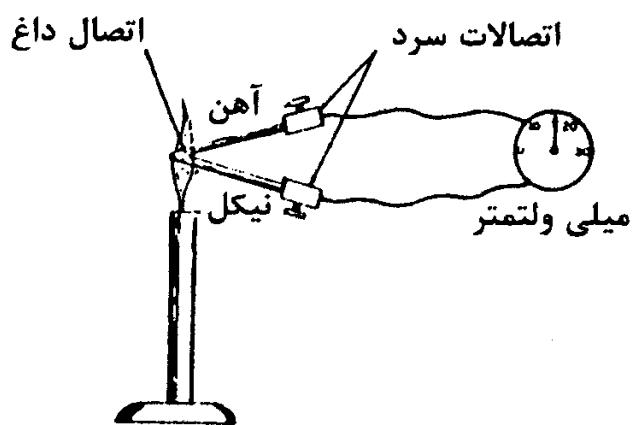

شکل ۲۷-۶ ترموموکوپ

۷- ترموموستات قطع

وظیفه این ترموموستات قطع و وصل مدار گرم کن می‌باشد.

۸- ترموموستات‌های درجه حرارت زیاد

در صورت افزایش درجه حرارت این ترموموستات مدار را قطع می‌کند.

۹- ترموموستات‌های کل مدار

در ماشینهای لباس خشککن اتوماتیک ترموموستات کل با ترموموستات قطع سری می‌باشد. وقتی که مدار وصل است، ترموموستات مدار جریان را به سولنوئید شیر اصلی می‌فرستد و هنگامی که این ترموموستات قطع می‌شود، جریان فوق تغییر مسیر می‌دهد که از ترموموستات قطع عبور خواهد کرد که در نتیجه مدار گرم کن قطع می‌گردد.

۱۰- شیر اصلی قسمت گرم کن

وظیفه این شیر کنترل جریان گاز گرم کن می‌باشد که سیم پیچ آن به صورت سری با ترموموستات قطع و نیز ترموموستات حرارتی زیاد قرار می‌گیرد که در صورت بسته شدن اتصالات دو ترموموستات فوق، شیر باز می‌شود و در نتیجه گاز جاری می‌شود. لازم به ذکر است که شیر سولونوئید پیلوت بعد از شیر اصلی قرار می‌گیرد که در صورت نرسیدن جریان سولونوئید، هر دو شیر اصلی و نیز شیر پیلوت بسته می‌شود.

۱۱- لوله ورودی گاز


این لوله باید قطر متناسبی یا گاز ورودی داشته باشد که البته گاز مورد مصرف (مابع - طبیعی - ...) نیز اهمیت ویژه‌ای دارد.

۱۲- رگولاتور فشار

می‌دانید که رگولاتور جهت تنظیم فشار خروجی گاز از کپسول استفاده می‌شود. که این تنظیم اغلب توسط یک پیچ تنظیم صورت می‌گیرد.

۱۳- سیستم گردش صفحه گردان

می‌دانید که سرعت موتور ماشین لباس خشک کن حدود ۱۷۰۰ دور در دقیقه است که باید این سرعت به حد ۵۰ دور در دقیقه کاهش یابد که این کاهش توسط یک تسمه همانند شکل زیر صورت می‌گیرد.

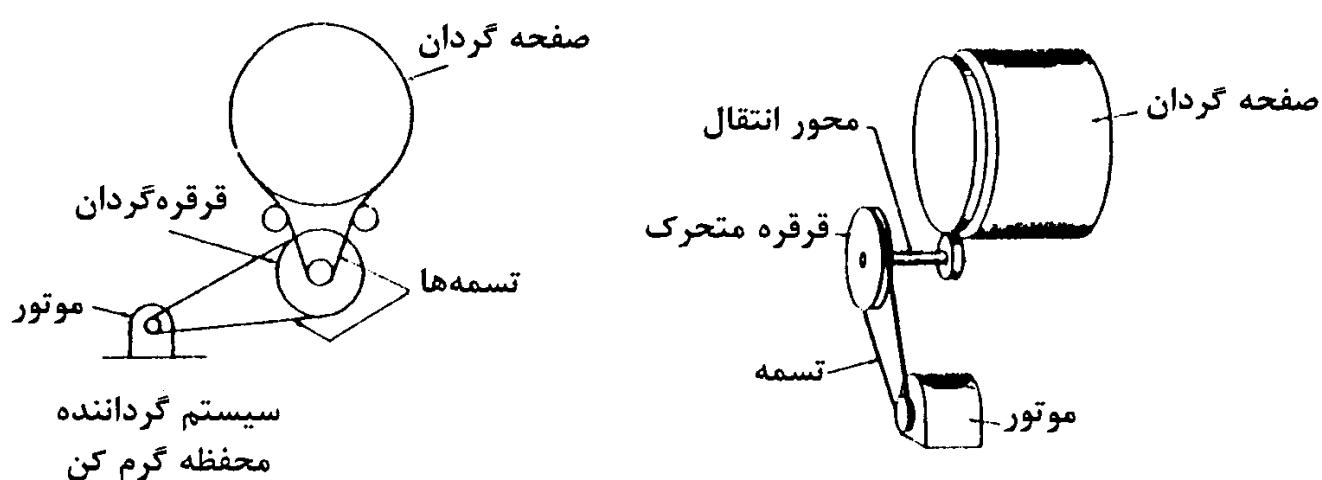

شکل ۲۷-۷

۱۴- درب دستگاه


در بعضی از ماشینهای لباس خشک کن در هنگام باز کردن در یک سوئیچ سبب قطع مدار گرم کن و نیز مدار موتور می‌شود.

۱۵- سیمهای رابط

سیم اتصال برق ماشین لباس خشک کن از نوع سه سیمه است که سیم سوم جهت اتصال زمین می‌باشد.

برخی از ماشینهای لباس خشک کن خروجی آنها دارای صافی می‌باشد تا پرزهای کنده شده از لباسها را از هوای خروجی بگیرد تا هوای صاف را به خارج بفرستد که در این ماشینها اغلب از یک لوله خرطومی جهت انتقال هوا به خارج استفاده می‌شود. برخی دیگر نیز دارای یک لامپ میکروبکش در داخل ماشین می‌باشند.


سیم المنت گرم کن این ماشین توانی حدود ۴۰۰۰ تا ۵۰۰۰ وات دارد و طوری نصب می‌شود که هوای ورودی ابتدا از روی آن عبور نماید که البته در صورت خرابی این المان، تعویض آن مقرر باشد که باید کل سیستم گرم کن تعویض گردد.

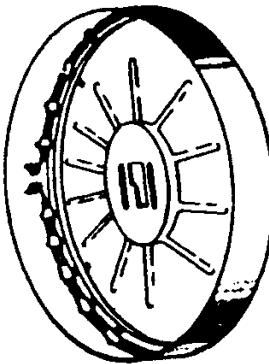

شکل ۲۷-۸

خشک کن های برقی

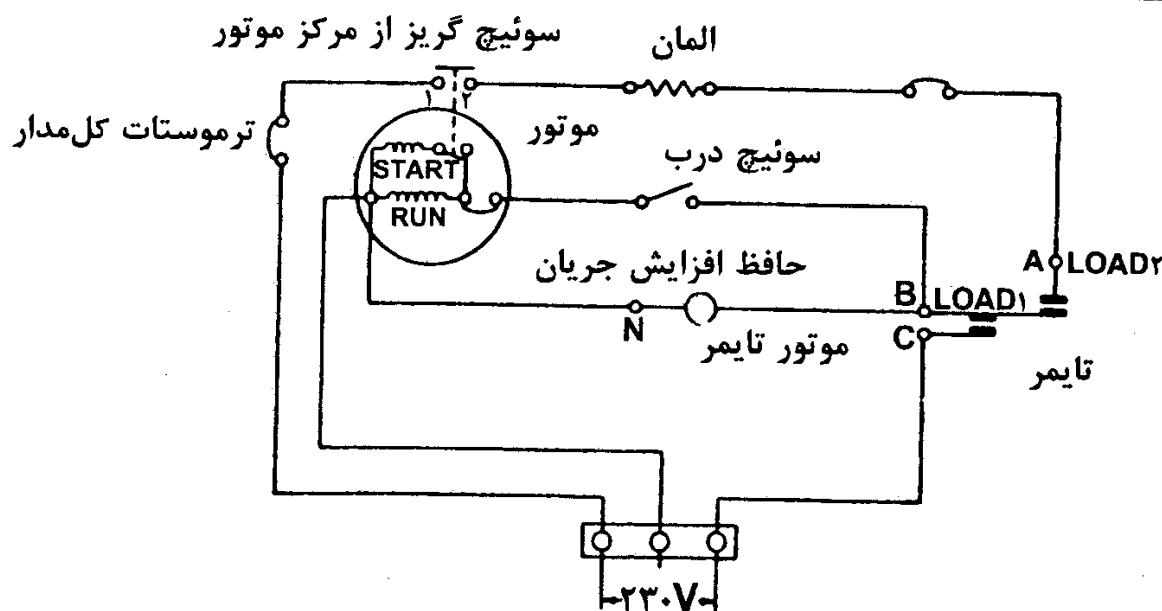
بین این نوع خشک کن (برقی) و خشک کن گازی یک تفاوت وجود دارد که آن در منبع تولید گرماست که در خشک کن برقی سیمهای المان و در گازی شعله حاصل از سوختن گاز منبع محسوب می‌شوند.



۲۷-۹ شکل

اغلب موتور این خشککن‌ها با برق ۱۱۰ ولت که یک ترانسفورماتور کاهنده آن را تأمین می‌کند کار می‌کند. که البته اجزاء این ماشین با برق ۲۴ ولت کار می‌کنند که آن را نیز یک ترانسفورماتور کاهنده تأمین می‌نماید.


لازم به ذکر است که ترموموستات این نوع ماشینها درست همانند ماشین‌های خشککن گازی می‌باشند فقط این ترموموستاتها روی مدار گرمکن ماشین کنترل می‌شود. این ترموموستاتها وظیفه تنظیم درجه حرارت درون ماشین را به عهده دارند.

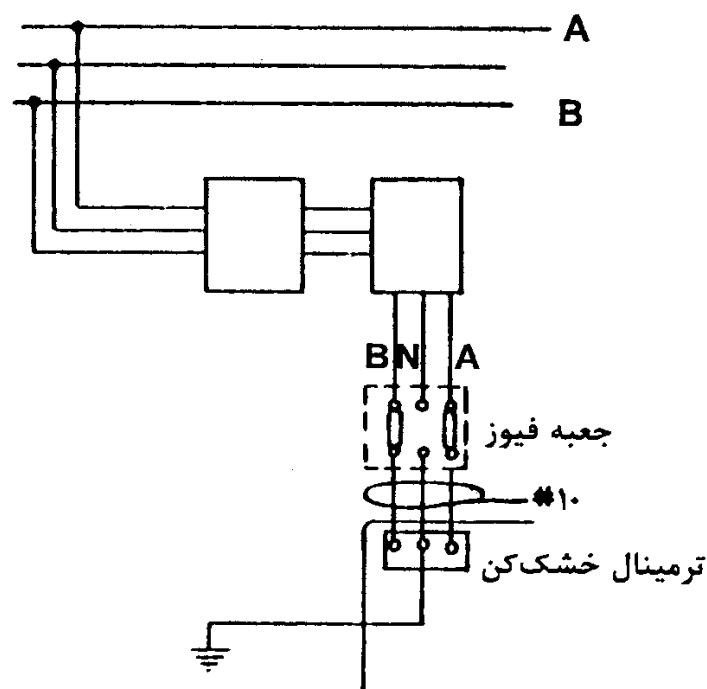


شکل ۱۰-۲۷ اتصال ماشین به برق

جهت چک کردن عملکرد این نوع ماشینها می‌توان از طرق زیر عمل کرد:

- ۱- شمردن تعداد دور صفحه گردنه
- ۲- اندازه‌گیری دمای هوای خروجی ماشین
- ۳- اندازه‌گیری میزان مصرف ماشین
- ۴- صدای ماشین
- ۵- سرعت هوای خروجی ماشین
- ۶- توان ماشین
- ۷- تایмер ماشین
- ۸- ترمومتر ماشین
- ۹- گرمکن ماشین

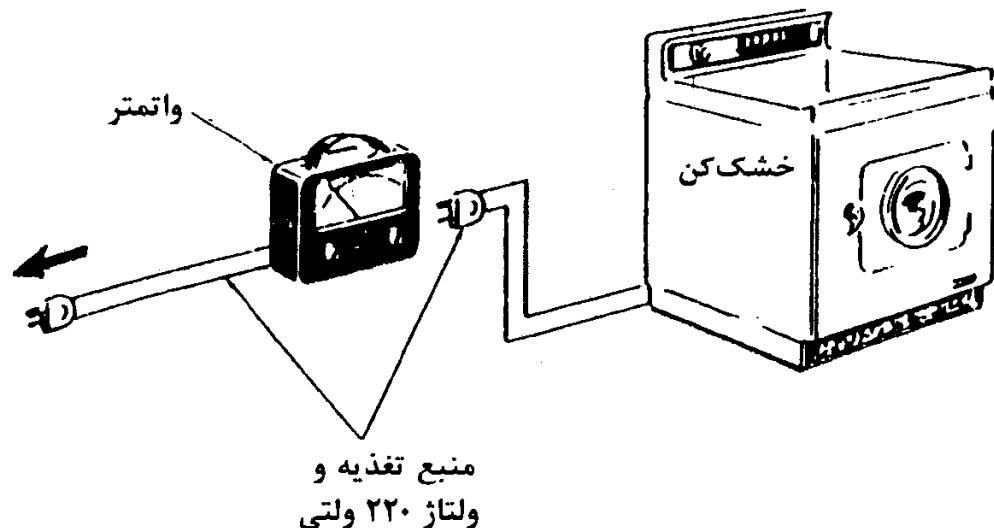

شکل ۲۷-۱۱ چگونگی اندازه‌گیری توان ماشین

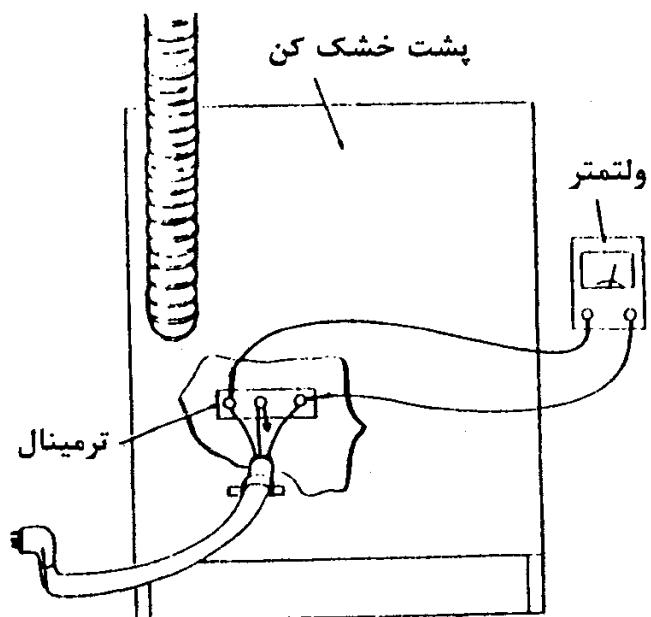

شکل ۲۷-۱۲ تست ولتاژ

عيوب احتمالی در ماشین لباس خشک کن

این عیوب می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

الف - خشک کن استارت نمی‌زند.

۱- سیمه‌های رابط و یا دو شاخه برق معیوب می‌باشند و یا پریز برق ندارد.

۲- فیوز دستگاه سوخته است.

۳- موتور دستگاه و یا موتور تایمر سوخته است.

۴- ممکن است ترموموستات درجه حرارت زیاد درست کار نکند.

ب - موتور دستگاه می‌چرخد ولی صفحه گردان نمی‌چرخد.

۱- قرقره صفحه گردان روی محور محکم نصب نشده است.

۲- تسمه انتقال نیرو شل و یا قطع است.

ت - صفحه گردان می‌چرخد ولی گرما تولید نمی‌شود.

۱- مدار گرمکن معیوب است.

۲- شیر پیلوت گازی و یا شیر اصلی گاز معیوب می‌باشد.

۳- ترموموستات قطع و یا ترموموستات کل مدار معیوب می‌باشد.

ج - شعله پیلوت روشن نمی‌ماند و خاموش می‌شود.

در این حالت اتصالات و مدار ترموموکوپل و یا سیم پیچ سولونوئید معیوب می‌باشند.

د - شعله پیلوت گاز اصلاً روشن نمی‌شود.

۱- منبع گاز بسته است.

۲- شیر اصلی و یا شیر سولونوئید بسته و یا معیوب می‌باشد.

ذ - شعله گرمکن روشن نمی‌شود.

۱- میزان هوای ورودی تنظیم نمی‌باشد.

۲- شیر سولونوئید گرمکن مورد دارد.

- ر- عمل خشک کردن ماشین به کندی صورت می‌گیرد.
- ۱- ترموموستاتها تنظیم نمی‌باشند.
- ۲- ولتاژ ورودی دستگاه کم است که باید سیم رابط را یک نمره بالاتر برد و عوض نمود.
- ۳- تسمه انتقال نیرو به محور شل می‌باشد.
- ۴- قسمتهای بادبزن خراب می‌باشد.
- ۵- مسیر هوا مورد دارد.
- ۶- لباسهای درون ماشین زیاد است.
- ز- خشک کن اصلاً از کار نمی‌ایستد.

در این حالت تایمر و یا موتور تایمر معیوب می‌باشد.

فصل بیست و هشتم

ماشین لباسشویی

ماشین لباسشویی

می‌دانید که جهت شستن لباس از این وسیله استفاده می‌شود و نیروی لازم جهت شستشو و تمیزکردن البسه از نوع الکترومکانیکی است که از طریق موتور لباسشویی تأمین می‌شود که البته لباسشویی‌های خانگی دارای انواع مدل‌های مختلفی می‌باشند که هر مدل دارای کارآیی و نصب و نگهداری و حتی تعمیر خاصی می‌باشند که ما در اینجا به شرح کلی از یک ماشین لباسشویی می‌پردازیم.

لازم به ذکر است که خود ماشین لباسشویی به دو بخش کلی تقسیم می‌شوند:

۱- ماشین لباسشویی نیمه اتوماتیک

۲- ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک

انواع ماشین لباسشویی از نظر درب ورودی لباس

ماشینهای لباسشویی از نظر درب ورودی لباس به دو دسته زیر تقسیم می‌شوند:

الف- ماشین لباسشویی با محفظه گردان

در اکثر این ماشین‌ها لباسها از طریق درب روبروی ماشین (درون) وارد ماشین می‌شوند که جلوی ماشین لباسشویی قرار دارد. در روی یک محیط استوانه‌ای متخلخل درون این نوع ماشینهای لباسشویی هم یک دریچه قرار دارد که از طریق آن البسه وارد این قسمت می‌شوند که محور گردش این محفظه موازی با سطح زمین می‌باشد.

لازم به ذکر است که سرعت گردش محفظه گردنده این نوع ماشین اغلب کم می‌باشد ولی در انتهای آب باید از ماشین خارج شود سرعت گردش خیلی بیشتر است زیرا بتواند آب چرک درون لباسها را از بین آنها بگیرد و به خارج هدایت کند.

ب- ماشین لباسشویی همزن

در این نوع ماشینها شستشو با کمک یک همزن صورت می‌گیرد و البسه از طریق دری که در بالای ماشین لباسشویی قرار دارد وارد ماشین می‌شود. در این نوع ماشینها محور محفظه البسه عمود بر سطح زمین می‌باشد و محفظه هیچ حرکتی نمی‌کند و در عوض یک همزن وظیفه به همزدن البسه و آب را به عهده دارد.

ماشین لباسشویی نیمه اتوماتیک

می‌دانید که به علت اینکه علاوه بر نیروی برق ماشین، نیروی انسانی نیز در عملکرد ماشین دخالت دارد به این نوع ماشینها، نیمه اتوماتیک گویند.
ماشینهای لباسشویی نیمه اتوماتیک را می‌توان به دو قسمت زیر تقسیم کرد که به شرح مختصری از آنها می‌پردازیم:

ماشین لباسشویی نیمه اتوماتیک سالمی

این نوع ماشین از اجزاء زیر تشکیل شده است:

۱- بدن

که این بدن اغلب فلزی می‌باشد و طوری می‌باشد که فلز را در برابر اکسیدشدن محافظت می‌نماید.

۲- موتور

این موتورها اغلب از نوع آسنکرون با راه انداز حافظی دائم می‌باشند.

۳- نگهدارنده موتور

این قطعه در کف کهنه شور زیر پروانه قرار دارد و اغلب از جنس کائوچو می‌باشد.

۴- پروانه شستشو

این پروانه روی محور موتور بسته می‌شود که با چرخش موتور آن نیز به حرکت درمی‌آید و آب درون مخزن شستشو را به حرکت درمی‌آورد که جنس آن اغلب از کائوچو است.

۵- تایمر

می‌دانید که تایمر یک کلید اتوماتیک زمانی است که پس از پایان زمان مشخص شده توسط شخص برق اصلی مدار را قطع می‌نماید.

۶- المنت

این المنت درست همانند المنت یک آبگرمکن برقی است.

۷- کلید لامپ دار المنت

این کلید دارای سه کنタکت می‌باشد که دو کنタکت مختص فاز ورودی و خروجی و کنタکت سوم از آن نول لامپ داخل کلید می‌باشد.


عملکرد ماشین لباسشویی نیمه اتوماتیک سطلی

جهت راه اندازی و بکارگیری این ماشین ابتدا باید شیلنگ مربوط به تخلیه لباسشویی را در ارتفاع مناسب و با گیره مخصوصی که روی بدنه ماشین قرار دارد متصل کنید و سپس به اندازه‌ای که روی دفترچه راهنمای ماشین ذکر شده درون آن آب و لباس برویزید و سپس پودر لباسشویی را درون آن ریخته و دو شاخه آن را به برق متصل کنید. و تایمر را به اندازه زمان لازم و در جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید که در این زمان موتور شروع به حرکت کرده و پروانه رانیز جهت برهم زدن پودر و آب و البسه به حرکت درمی‌آورد.

پس از خاموش شدن ماشین در مدت زمان تعیین شده (تایمر) شیلنگ تخلیه را روی زمین و یا فاضلاب خروجی قرار دهید تا آب مخزن کاملاً تخلیه شود که دوباره مانند قبل شیلنگ را در جای خودش قرار داده و درون ماشین پودر و آب ریخته و تایمر را میزان کنید تا عمل شستشو را تکرار کند که این کار را تا وقتی که مطمئن شدید لباسها کاملاً تمیز شده‌اند تکرار کنید و بعد لباسها را از ماشین خارج کرده و آبکش نمایید.

مدار الکتریکی و نکات ایمنی ماشین لباسشویی نیمه اتوماتیک سطلی

مدار الکتریکی ساده این نوع ماشین همانند شکل زیر می‌باشد:

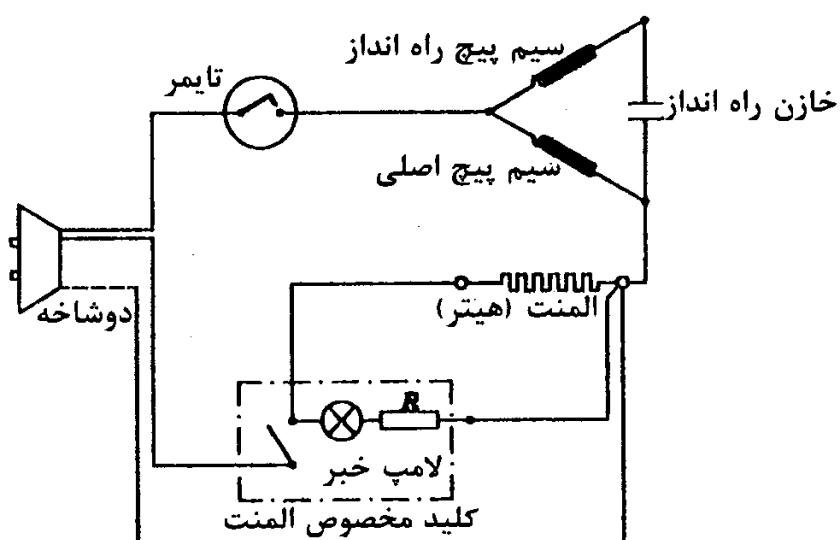

شکل ۱-۲۸ مدار الکتریکی لباسشویی نیمه اتوماتیک سطلی

﴿ نکته ۱: جهت زیادشدن عمر ماشین و فشار نیامدن به ماشین سعی کنید لباس و آب داخل آن کمتر باشد. ﴾

﴿ نکته ۲: حتماً لباسشویی را به سیستم ارت مجهز کنید. ﴾

﴿ نکته ۳: بین هر بار شستشو چند دقیقه جهت استراحت موتور ماشین وقفه ایجاد کنید. (چرا؟) ﴾

﴿ نکته ۴: هیچگاه المتن ماشین را برای مدت طولانی روشن نکنید. ﴾

﴿ نکته ۵: هیچگاه لباسشویی فوق را بدون آب روشن نکنید. (چرا؟) ﴾

﴿ نکته ۶: در این نوع ماشین می‌توانید از پودرهای شوینده معمولی استفاده کنید. ﴾

ماشین لباسشویی لیمه اتوماتیک دو مخزن (دوقلو)

در این نوع ماشین عمل شستشو در یک مخزن و عمل آبگیری در مخزن دیگر انجام می‌شود. به علت اینکه بدنه این ماشینها اغلب پلاستیکی است از این جهت دارای المتن نمی‌باشند.

مخزن اول که مخزن شستشو می‌باشد درست همانند مخزن لباسشویی سطلی است و مخزن دوم همانند یک لباسشویی اتوماتیک می‌باشد.

این ماشینها نیز دارای تایمر می‌باشند و سوراخهایی روی مخزن اصلی خشککن جهت خروج آب البسه وجود دارد.

مخزن اصلی این ماشین درون مخزن فرعی قرار دارد و آبها پس از عبور از سوراخهای مخزن اصلی وارد مخزن فرعی می‌شوند که در آنجا از طریق شیلنگ به بیرون هدایت می‌شوند. (لازم است که شیلنگ در این لحظه روی زمین و کنار فاضلاب قرار داشته باشد.)

همانطور که متوجه شدید این ماشینها به دو موتور که هر دو از نوع آسنکرون می‌باشند مجهز هستند.


عملکرد و مدار الکتریکی ماشین لباسشویی دو مخزن

در این نوع لباسشویی فاز اصلی ابتداء وارد میکروسوییچ (کلید حفاظتی) می‌شود. سرعت خشککن در این نوع ماشین بسیار بالا می‌باشد. در این نوع ماشین هنگامی که درب

خشک کن باز می‌باشد فاز به مدار خشک کن نمی‌رسد و موتور خشک کن قادر به انجام کار نمی‌باشد. که البته در بعضی از این نوع ماشینها یک جفت لنت ترمز مکانیکی نیز وجود دارد که هنگامی که درب ماشین را بالا ببرید، فنر ضامن لنت‌های راه را می‌شود که در این لحظه محور توسط این لنت‌ها متوقف می‌شود و دوباره با بستن درب قسمت خشک کن فنر لنت‌ها کشیده می‌شود که باعث رهاشدن لنت‌ها از محور می‌شود. موتور خشک کن این ماشینها از نوع آسنکرون با راه انداز خازنی دائم می‌باشد.

فاز مدار خشک کن پس از ورود به میکروسویچ وارد تایمر قسمت خشک کن می‌شود که پس از عبور از آن وارد موتور خشک کن می‌گردد. این فاز (اصلی) مدار شستشو را نیز تغذیه می‌کند. در این نوع ماشین اغلب یک فیوز شیشه‌ای وظیفه حفاظت مدار را در برابر جریان اضافه‌بار و اتصال کوتاه دارد.

مدار الکتریکی نوعی ماشین نیمه اتوماتیک دو قلو در شکل زیر آمده است:

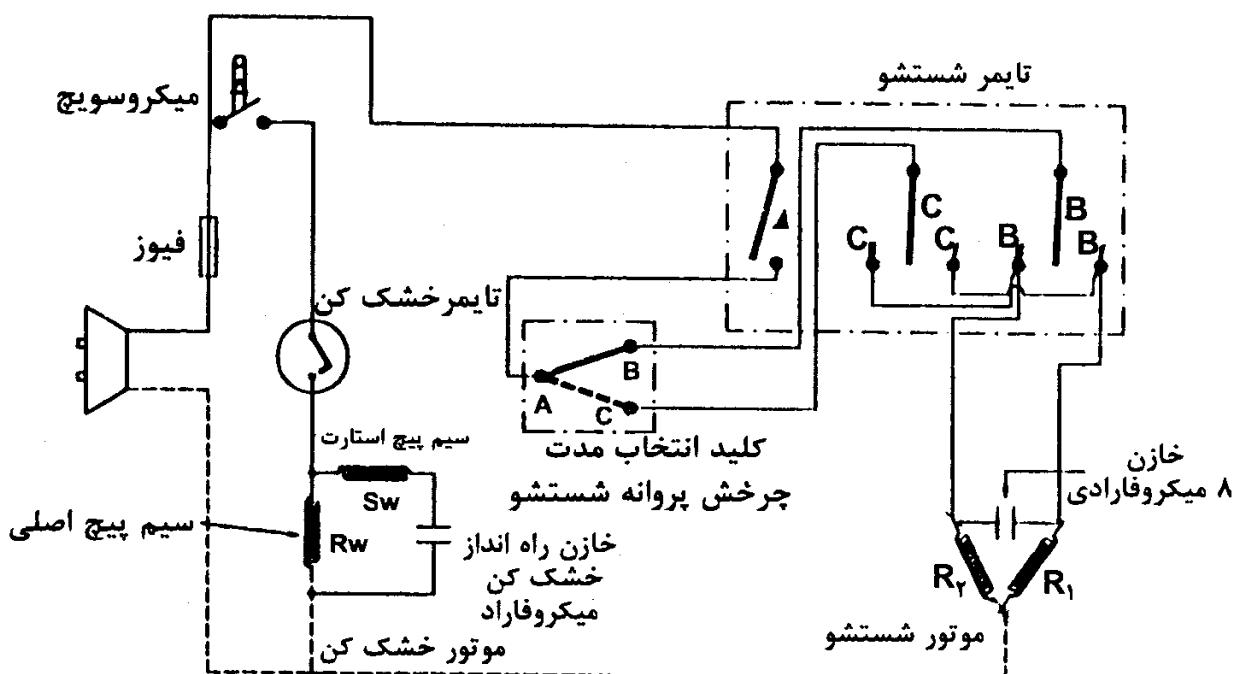

شکل ۲۸-۲

لباسشویی تمام اتوماتیک

همانگونه که از نام این ماشینها پیداست تمامی مراحل کار این ماشین به طور اتوماتیک و بدون دخالت شخص انجام می‌گیرد و روش کار آن به صورت زیر است:

ابتدا البسه را داخل مخزن لباسشویی می‌ریزید و سپس پودر رختشویی را در محل

موردنظر ریخته و برنامه (ولوم) ماشین را طبق اندازه و نوع لباسها و با توجه به راهنمای استفاده از ماشین انتخاب می‌کنید و ماشین را روشن می‌نمایید. در این لحظه ابتدا ماشین آبگیری کرده و پودر را به داخل مخزن می‌برد و لباسها را با پودر خیس کرده و سپس هیتر (المنت گرم کننده) آن به کار می‌افتد تا آب را گرم نماید که این گرما سبب حل شدن چرکها در آب می‌گردد. پس از گردش در حین کار این مرحله و چرخانیدن لباسها، پمپ آب، آب کثیف را به خارج و به فاضلاب هدایت می‌کند (لازم به ذکر است که سرعت موتور در این لحظه دور کمی دارد) بعد از این مرحله دوباره ماشین آبگیری می‌کند که در این مرحله نیز هیتر آب ۱۰ گرم می‌نماید و پس از پایان شستشو در این مرحله دوباره پمپ آب کثیف را به بیرون ماشین هدایت می‌کند که تقریباً پس از سه مرحله آبکشی مرحله خشککنی آغاز می‌شود.

نکته مهم: در این نوع ماشین برخلاف ماشین نیمه اتوماتیک لازم نیست که برای تخلیه آب کثیف شیلنگ را روی زمین بگذارید و در اینجا باید شیلنگ در ارتفاع مشخصی حدوداً اندازه ارتفاع ماشین بالا نصب شود. و خود پمپ آب را با فشار از ماشین خارج می‌کند. زیرا اگر این کار رعایت نشود آب ورودی فوراً از طریق شیلنگ خارج می‌شود. در مرحله خشککنی علاوه بر کارکردن موتور خشککن با دور بالا، پمپ آب نیز دوباره در حداکثر توان خود آب لباسها را می‌گیرد و به خارج می‌فرستد.

ساختمان و قسمتهای مختلف ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک

می‌دانید که ماشینهای لباسشویی در طرحهای مختلفی در بازار وجود دارد ولی همه آنها تفاوت کمی با یکدیگر دارند. که ما در اینجا به شرح کلی از یک ماشین می‌پردازیم. قسمتهای مختلف یک ماشین را می‌توان به دو قسمت زیر تقسیم کرد:

- الف- قسمتهای مکانیکی
- ب- قسمتهای الکتریکی

الف- قسمتهای مکانیکی ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک

۱- بدنه خارجی

این بدنه از ورق فلزی می‌باشد و این قسمت نگهدارنده و محافظ اصلی قسمتهای الکتریکی و مکانیکی ماشین به حساب می‌آید.



۲- مخزن فرعی (چلیک)

این مخزن ثابت است که مخزن شستشو و هیتر و ترموستات نیز درون آن جای می‌گیرند و جنس این مخزن از ورق گالوانیزه می‌باشد. در ضمن این مخزن وظیفه نگهداری آب را نیز بر عهده دارد.

۳- مخزن اصلی (درام)

این مخزن حرکت دورانی دارد و به صورت استوانه‌ای مشبك است که لباسها درون آن قرار می‌گیرد. به خاطر آبکشی سریعتر و شستشوی بهتر مخزن اصلی را سوراخ سوراخ می‌سازند که آب از راه آنها از مخزن فرعی به مخزن شستشو هدایت می‌شود. البته داخل این مخزن جهت جلوگیری از لیز و سُرخوردن لباسها برآمدگیهای وجود دارد.

۴- محور مخزن اصلی (محور درام)

میله‌ای است توپر که مخزن به آن وصل می‌شود که به کمک آن حرکت دورانی مخزن صورت می‌گیرد.

۵- یاتاقانهای محور مخزن اصلی

محلی که محور روی آن قرار می‌گیرد را گویند که یک سر محور مخزن پس از جایگرفتن در یاتاقانهای مربوطه در بلبرینگ هم قرار می‌گیرد.

۶- پولی کوچک

توسط این پولی، انتقال نیروی موتور به تسمه صورت می‌گیرد.

۷- پولی بزرگ

این پولی وظیفه هماهنگی دور کار محور و نیز تنظیم دور انتقال یافته از موتور به محور را بر عهده دارد.

۸- تسمه

تسمه وظیفه انتقال نیروی موتور را از پولی کوچک به پولی بزرگ بر عهده دارد.

۹- وزنه سیمانی (لنگرهای بتونی)

این وزنه متعادل کردن مخزن فرعی در هنگام حرکت مخزن اصلی با دور بالا را بر عهده دارد. در قسمت بالای مخزن فرعی دو وزنه سیمانی که یکی در عقب و دیگری در جلو می‌باشد قرار دارند. (وزنه سیمانی کوچک حدود $5/5\text{kg}$ و وزنه سیمانی بزرگ 19kg می‌باشد.)

۱۰- نگهدارنده فنری و کمک فنرها

این فنرها جهت حفظ تعادل در هنگام حرکت مخزن فرعی به بدنه دستگاه متصل می‌شوند و همانند کمک فنر اتومبیل می‌باشند و در زیر مخزن فرعی قرار می‌گیرند.

۱۱- قفل درب

توسط این قفل ساده درب باز و بسته می‌شود.

لازم به ذکر است که این قفل در هین کار ماشین مانع از بازشدن درب می‌شود زیرا به یک ضامن مخصوص که این ضامن از راه انرژی الکتریکی به بوبین اهرم ضامن می‌رسد و آزاد می‌شود.

به مجرد اتمام کار ماشین، رله مخصوص ضامن قفل بدون برق می‌شود و اهرم آن زبانه قفل را آزاد می‌کند و بدین ترتیب اجازه بازشدن درب ماشین را می‌دهد.

۱۲- درب



این درب جهت محافظت و ایمنی و جلوگیری از ریختن لباسها در هنگام کار ماشین به بیرون می‌باشد. از طریق این درب می‌توان لباسها را به داخل ماشین گذاشت و یا برداشت.


۱۳- لاستیک دور درب

این لاستیک دور ادور دهانه مخزن فرعی را می‌گیرد و در بدنه لباسشویی قرار می‌گیرد.
لاستیک فوق از ریختن آب از مخزن به بیرون لباسشویی جلوگیری می‌کند.

۱۴- شیلنگ‌های آب ورودی

توسط این شیلنگ‌ها آب مورد نیاز ماشین تأمین می‌شود که جهت این اتصال باید از سری و واشرهای مخصوص استفاده کرد.

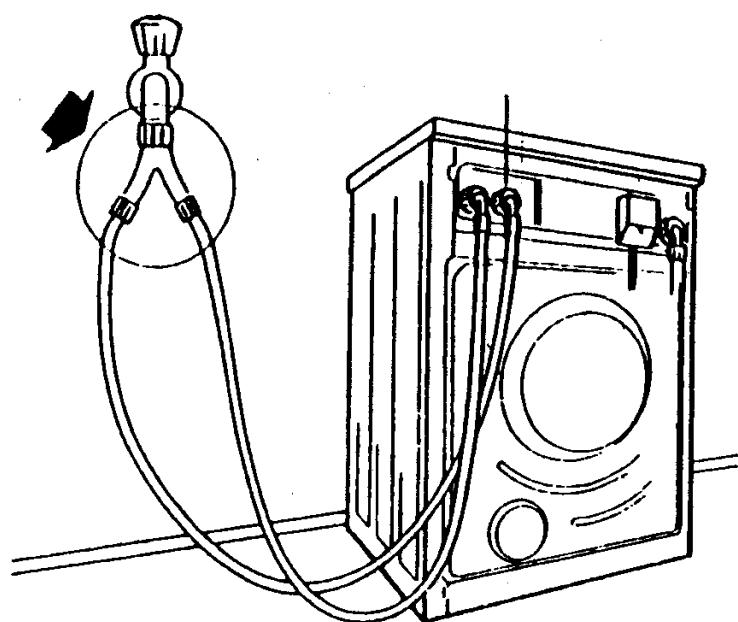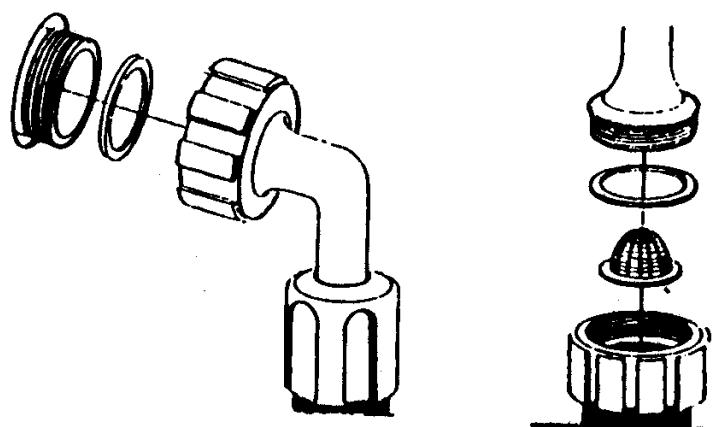

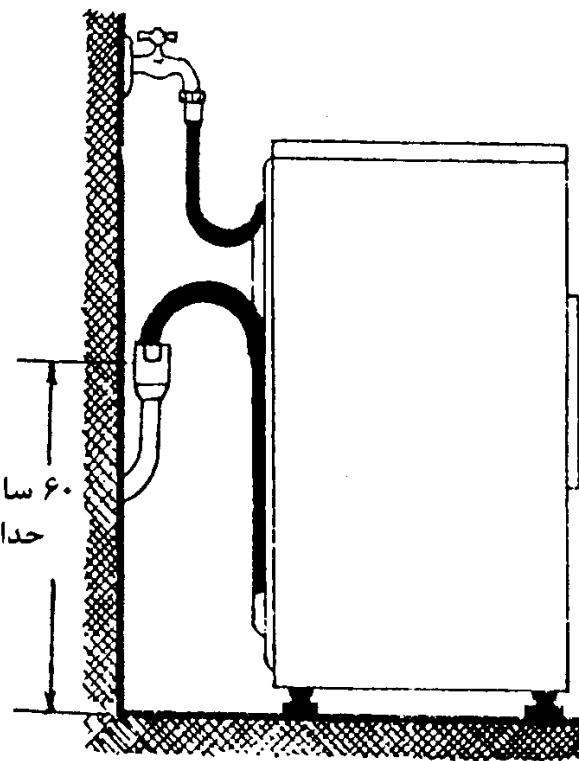

شکل ۲۸-۳ لباسشویی و شیلنگ‌های ورودی

۱۵- شیلنگ خروجی

این شیلنگ مخصوص خروج آب کثیف به وسیله پمپ از مخزن به ورودی فاضلاب می‌باشد که ارتفاع این به ورودی فاضلاب نباید از ۶۰ سانتیمتر کمتر و نیز از ۹۰ سانتیمتر بیشتر باشد. (چرا؟)

۱۶- شیلنگ لاستیکی ارتباط دهنده مخزن به فیلتر

این شیلنگ خرطومی می‌باشد و آب کثیف را از مخزن به فیلتر پمپ منتقل می‌کند و در زیر مخزن قرار دارد.

۱۷- شیلنگ لاستیکی ایمنی


این شیلنگ نیز خرطومی می‌باشد که در بالا و پشت مخزن قرار دارد. این شیلنگ وظیفه هدایت بخار ناشی از گرمای زیاد آب و کف را بر عهده دارد.

۱۸- فیلتر آب

این فیلتر محل جمع آوری ذرات خارجی و پرز و کرک حاصل از شستشو می‌باشد.

۱۹- محفظه پودر

همانطور که در شکل زیر می‌بینید این محفظه از سه قسمت ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و A و B و C تشکیل شده است.

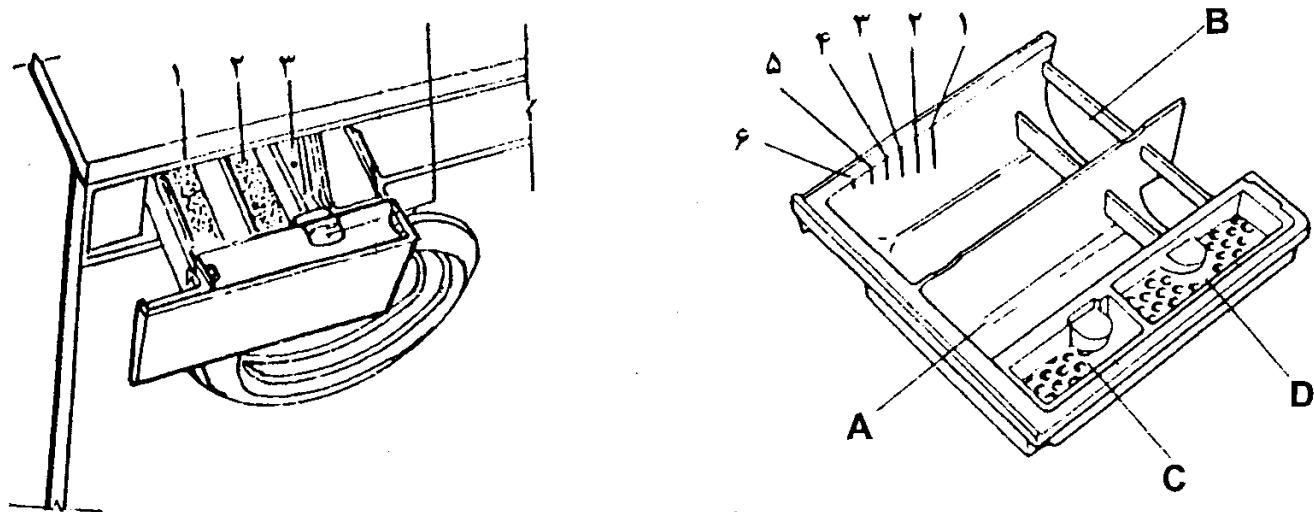

شکل ۲۸-۴

قسمت ۱ یا A مربوط به محفظه پودر جهت شستشوی اولیه و قسمت ۲ یا B محفظه پودر جهت شستشوی اصلی و نیز قسمت ۳ یا C جهت مواد نرم‌کننده یا سفیدکننده و مواد رنگی می‌باشد. میزان پودر مصرفی برای شستشوی مقدماتی و اصلی برای هر کیلوگرم لباس حدود ۲۰ تا ۲۵ گرم می‌باشد.

در شستشوی لباس با این ماشین باید از پودر مخصوص رختشویی استفاده کنید.

ب- گسترهای الکتریکی ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک**۱- دو شاخه برق**

می‌دانید که از این دو شاخه جهت انتقال انرژی الکتریکی از پریز برق به کابل و در نتیجه ماشین استفاده می‌شود. این دو شاخه باید دارای عایق مناسبی باشد و تحمل حداقل ۱۶ آمپر جریان را داشته باشد.

۲- کابل یا سیم رابط

این هادی باید دارای سطح مقطعی حدود $2/5$ میلیمتر مربع باشد (کابل $2 \times 2/5$) تا بتواند انرژی الکتریکی ماشین لباسشویی را که حداقل $2/5$ کیلووات می‌باشد تأمین کند. لازم

به ذکر است که این کابل باید سه سیمه باشد که یک سیم آن مربوط به فاز و سیم دیگر مربوط به نول و سیم سوم برای سیم زمین باشد. که البته فاصله پریز برق (پریز باید به سیستم ارت مجهز باشد) تا ماشین نباید بیش از ۱/۵ متر باشد.

۳- ترمینال

این ترمینال محل ورود و اتصال کابل رابط و نیز تقسیم سیمهای رابط برق می‌باشد که اغلب از جنس پلاستیک و یا کائوچو می‌باشد.

۴- کلید قطع و وصل

این کلید در انواع ماشینهای لباسشویی با یکدیگر فرق دارد و برخی روی خود تایمر می‌باشد.



ب- کلید قطع و وصل دو قطبی الف- کلید قطع و وصل یک قطبی

شکل ۲۸-۵ علامت الکتریکی کلید

تست این کلیدها را می‌توانید توسط اهم متر آزمایش کنید.

۵- چراغ نشان دهنده (لامپ خبر)

این لامپ جهت اطلاع و آگاهی مصرف‌کننده از ورود برق به ماشین لباسشویی می‌باشد که با برق ۲۲۰ ولت کار می‌کند.



شکل ۲۸-۶ علامت الکتریکی لامپ خبر


۶- میکروسویچ

یک کلید فشاری است که پشت درب بدنه خارجی در کنار لاستیک قفل درب یا در محل عبور زبانه قفل نصب می‌گردد. این میکروسویچ هنگامی که درب ماشین باز باشد

جريان برق را قطع می‌کند و اگر درب بسته باشد جريان برق را برقرار می‌کند. اين ميكروسوبيچ از دو پلاتين و اهرم و فنر و قاب ميكروسوبيچ تشکيل شده است. اين کلید از نظر ايمني بسيار بالهميت است.

ه- هيتر (گرمکن - المنت)

مي‌دانيد که هيتر ماشين لباسشوئي درست همانند آبگرمکن برقی است. توان اين المنتها حدود ۲ کيلو وات می‌باشد و مستقيماً با آب در تماس می‌باشند. جهت تست اين المنتها می‌توانيد از لامپ سري و يا اهمتري و يا اتصال مستقيم چند ثانيه‌ای به برق استفاده کنيد. فقط دقت کنيد که اين المنتها هيچگاه نباید بدون در آب بودن روشن گردد.

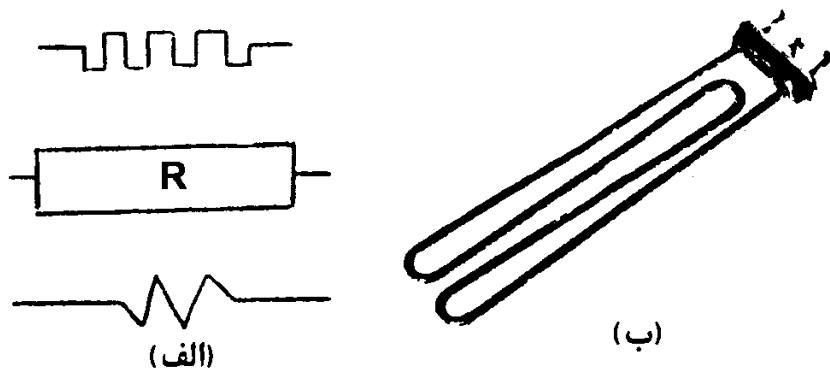

شكل ۲۸-۷

۸- ترموموستات (هيتر استات)

اين وسیله وظیفه کنترل قطع و وصل جريان برق را به عهده دارد. بدین صورت که وقتی درجه حرارت آب از حد مشخصی بالاتر رود جريان هيتر را قطع می‌کند. خود ترموموستات از قسمتهای زیر تشکيل شده است:

- الف- قاب مخصوص
 - ب- اهرم
 - ج- پلاتينها
 - د- فانوسک محتوى گاز جيوه يا اتر
- قسمت فلزي ترموموستات در داخل مخزن قرار دارد و مستقيماً با آب در تماس است. عملکرد ترموموستات به شرح زير می‌باشد:
- هنگامي که گرمای آب از حد مشخص شده بيشتر شود گرمای فوق به گاز داخل

فانوسک انتقال می‌یابد و باعث گرم شدن این گاز می‌گردد که باعث انبساط طولی در فانوسک می‌شود که در نتیجه به اهرم فشار آورده و پلاتینهای ترموموستات از هم جدا می‌شوند که این امر سبب قطع جریان برق هیتر می‌شود.




شکل ۲۸-۸ اشکال مختلف نمایش ترموموستات

۹- شیر الکتریکی

آب ورودی به ماشین لباسشویی باید ابتدا وارد شیر الکتریکی (شیر اتوماتیک) شود که تا هنگامی که برق به این شیر نرسد، اجازه ورود آب را به داخل مخزن نمی‌دهد. خود این شیر از قسمتهای زیر تشکیل شده است:

- | | |
|---------------------|------------------------|
| ۱- سیم پیچ (بوبین) | ۲- قاب پلاستیک |
| ۳- دیافراگم پلاستیک | ۴- لاستیک دور دیافراگم |
| ۵- فنر | ۶- صافی |
| ۷- اهرم آهنی | ۸- لوله خروجی |

البته در بعضی از ماشینهای لباسشویی شیر اتوماتیک سه‌تایی وجود دارد. گاهی شیرهای اتوماتیک جهت تأمین آب مخزن و بردن پودر از محفظه جا پودر می‌باشد.

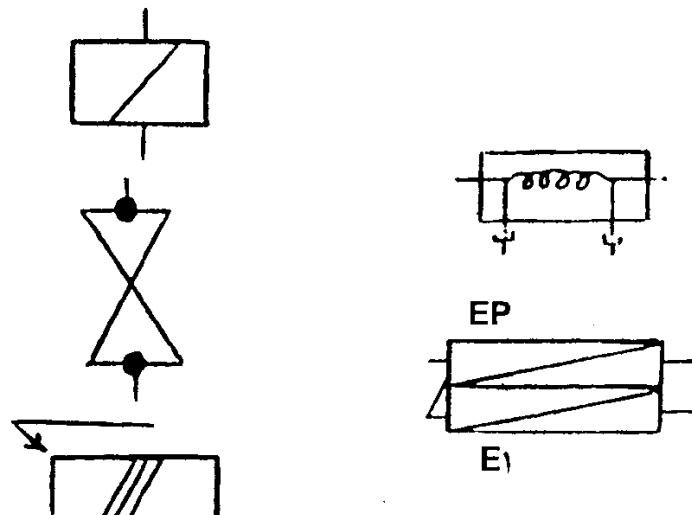

شکل ۲۸-۱۰ علامت یک شیر الکتریکی

عملکرد شیرهای اتوماتیک به شرح زیر می‌باشد:
 با رسیدن جریان برق به بوبین، میدان مغناطیسی در بوبین ایجاد می‌شود که سبب حرکت اهرم آهنی به سمت بالا (در داخل بوبین) می‌شود که در نتیجه فنر مربوطه جمع می‌گردد. این امر باعث بازشدن مجرای وسط دیافراگم توسط لاستیک سر اهرم می‌شود که در نتیجه آب جاری می‌گردد و به وسیله لوله خروجی به جاپوری و بعد به مخزن ماشین هدایت می‌شود. چنانچه جریان برق توسط ترموموستات و یا تایمر قطع گردد اهرم آهنی شیر آزاد می‌شود و فنر باز شده و سبب بستهشدن مجرای وسط دیافراگم می‌شود که بدین صورت از نفوذ آب جلوگیری به عمل می‌آورد.
 در شیر الکتریکی دو نوع عیب ممکن است حاصل گردد:

الف- عیب مکانیکی

عیب مکانیکی در شیر الکتریکی می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

- ۱- خرابی فنر
- ۲- پاره شدن لاستیک دور دیافراگم
- ۳- مسدود شدن فیلتر در اثر جرم و مواد دیگر
- ۴- خوردگی لاستیک سر اهرم

ب- عیب الکتریکی

این عیب تنها می‌تواند سوختگی بوبین شیر الکتریکی باشد.

۱۰- تایمر (پروگراماتور)

تایمر وظیفه فرمان دادن به قسمتهای الکتریکی ماشین را بر حسب زمان مشخص شده بر عهده دارد. که البته تایمر وظیفه کنترل آب خروجی شیر الکتریکی به محفظه پودر را نیز بر عهده دارد.

تایمرها به دو گروه زیر تقسیم می‌شوند:

الف- تایمر الکترونیکی

این تایمرها فاید موتور برقی می‌باشند که عمل قطع و وصل توسط ترانزیستور و تریستور و تراپلیک و آی سی صورت می‌گیرد. ابعاد این تایمر خیلی کوچکتر از تایمر الکتروموکانیکی می‌باشد.

ب- تایمر الکتروموکانیکی

این نوع تایمر با حرکت محور اصلی که خود به وسیله یک موتور کوچک می‌چرخد عمل می‌نماید.

این تایмер خود از قسمتهای زیر تشکیل شده است:

۱- موتور تایmer

۲- بدنه (قاب پلاستیکی)

۳- کلید قطع و وصل

۴- چرخ دنده‌ها

۵- اهرم تغییر برنامه

۶- صفحه‌های پلاتین

عملکرد این نوع تایمر به شرح زیر می‌باشد:

توسط موتور تایmer، چرخ دنده کوچک موجود در سر محور موتور باعث حرکت چرخ دنده‌های متوسط می‌گردد. که این حرکت سبب حرکت اهرم تایmer (محور) می‌شود که با حرکت محور چرخ دنده بزرگ تایmer به حرکت درمی‌آید که در نتیجه برجستگی‌هایی که بر روی صفحه‌های پلاستیکی وجود دارد به حرکت درمی‌آیند که این حرکات سبب متصل شدن پلاتینها به یکدیگر می‌شود که بیانگر عملکرد تایmer می‌باشد.

موتور تایmer شامل یک بوبین با قطر کم و تعداد دور زیاد می‌باشد که اتصال آن به برق باعث ایجاد یک میدان مغناطیسی دور می‌شود که رotor را با خود به گردش درمی‌آورد. جهت تست موتور تایmer بهترین و ساده‌ترین روش آن است که بوبین موتور تایmer را از مدار خارج کنید و به برق 220 V ولت متصل نمایید و بعد قسمت فلزی یک پیچ گوشتشی (دسته آن عایق باشد) را وارد حلقه بوبین کنید که در صورت سالم بودن بوبین، میدان

ایجاد شده در بوبین باعث انحراف دائم پیچ گوشتی در هر لحظه می‌گردد. در این نوع تایمر ممکن است جوش خوردنگی کنタکتها و کثیف شدن آنها سبب بروز اشکال در کار گردد.

نکته: دقیق تایمر در جهت مخالف جهت مشخص شده چرخانده نشود. (چرا؟)

۱۱- اتوماتیک (هیدررواستات)

اتوماتیک یک نوع کلید می‌باشد که در بالای مخزن اصلی جای می‌گیرد و قطع و وصل آن توسط فشار هوایی که با بالا آمدن آب داخل مخزن به لوله پلاستیکی صورت می‌گیرد. این قطع و وصل سبب فرمان دادن به شیر الکتریکی می‌گردد. اتوماتیک خود از قسمتهای زیر تشکیل شده است:

۱- قاب (بدنه مخصوص)

۲- دیافراگم

۳- لوله ورودی هوا

۴- کنタکتهاي اتصال برق


۵- کنタکتهاي قطع و وصل داخلی

اتوماتیک مانند یک کلید تبدیل که دارای سه کنタکت می‌باشد است که ابتدا فاز وارد کنタکت مشترک می‌شود و به علت مشترک بودن یکی از دو کنタکت دیگر در حالت عادی از راه آن به شیر الکتریکی می‌رود و نول نیز پس از عبور از کلید تایمر به مصرف کننده‌ها وارد می‌شود.


هنگامی که اتوماتیک قطع می‌گردد شیر الکتریکی نیز قطع می‌شود و هنگامی که فشار دو سر لوله پلاستیکی کم می‌شود اتصال پلاتین اتوماتیک باعث وصل جریان برق به شیر الکتریکی می‌گردد.

هنگامی که کلید قطع و وصل ماشین لباسشویی را متصل می‌نمایید و کلید تایmer را به کار می‌اندازید، مخزن لباسشویی آبگیری می‌کند که با بالا آمدن سطح آب داخل مخزن، هوای داخل مخزن فشرده می‌شود که از طریق لوله پلاستیکی وارد اتوماتیک می‌شود و به دیافراگم فشار وارد می‌سازد که در این لحظه پلاتین مربوط به شیر الکتریکی قطع می‌شود و پلاتین مربوط به موتور تایمر متصل می‌شود. که این امر سبب کار موتور

تایمر بر اساس زمان مشخص شده می‌گردد.
لازم به ذکر است که اغلب اتوماتیک‌ها دارای سه فیش می‌باشند که یکی از این فیش‌ها مربوط به پلاتین مشترک می‌باشد. روی اتوماتیک یک پیچ تنظیم وجود دارد که مختص تنظیم آبگیری مخزن می‌باشد که البته مهر و موسم شده می‌باشد.

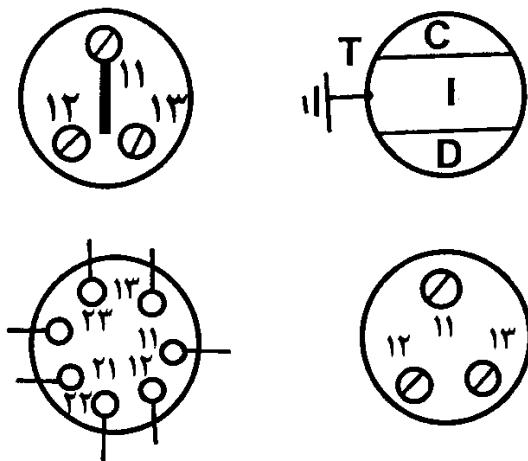

شکل ۲۸-۱۱ علائم هیدروستات

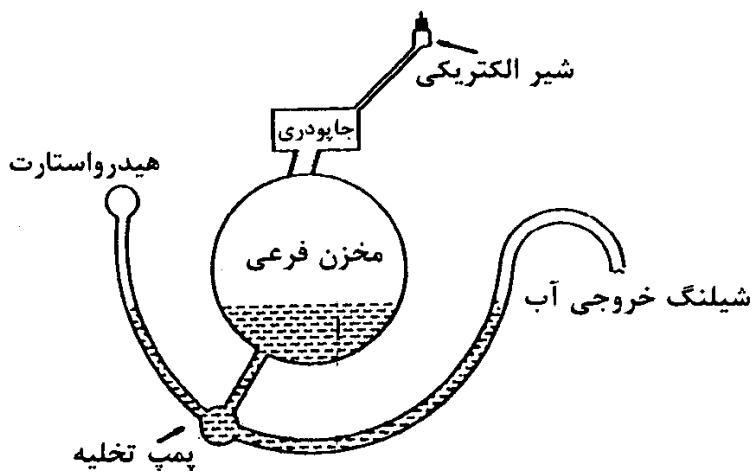

شکل ۲۸-۱۲

۱۲- پمپ تخلیه آب (واتر پمپ)

این پمپ وظیفه مکیدن و خارج کردن آب کثیف و هدایت آن را به فاضلاب بر عهده دارد که البته این پمپ از تایمر فرمان می‌گیرد.
واتر پمپ از دو قسمت زیر که خود آنها نیز از اجزاء مختلفی می‌باشند تشکیل شده است:


الف- قسمت مکانیکی

- ۱- لوله ورودی آب به واتر پمپ
- ۲- لوله مخصوص تخلیه
- ۳- لوله مخصوص شیلنگ هوای اتوماتیک
- ۴- پروانه اصلی
- ۵- صفحه مونتاژ پمپ به بدنه
- ۶- بدنه پمپ

ب- قسمت الکتریکی

- ۱- بوبین (سیم پیچ)
- ۲- روتور
- ۳- هسته آهنی
- ۴- پروانه خنک کننده موتور

مотор الکتریکی این پمپ از نوع قطب چاکدار با قدرت کم می‌باشد.

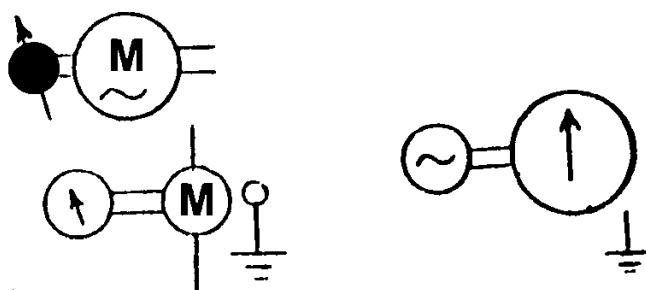

شکل ۲۸-۱۲ علامت پمپ


۱۲- موتور الکتریکی دو دور

این موتور دو وظیفه مهم را در ماشین به عهده دارد:

الف- جابجایی لباسهای خیس در هنگام شستشو که با دو دور چپ و راست موتور کار می‌کند.

سیم پیچ دور کند جهت جابجایی لباسها مورد استفاده قرار می‌گیرد که دارای تعداد قطبها زیاد و تعداد دوری در هر دقیقه حدود ۳۰۰ تا ۵۰۰ می‌باشد.


در لباسشویی‌های اتوماتیک سیم‌پیچ دور کند به صورت سه فاز اجرا می‌شود که همراه خازن تک فاز را اندازی می‌گردد که در هنگام تغییر جهت دور موتور، فاز به وسیله تایمر به سرهای خازن می‌رسد.

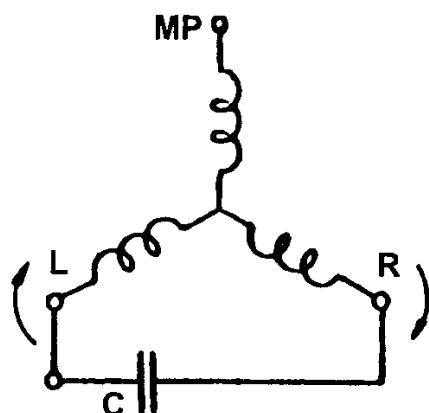

شکل ۲۸-۱۴

در این موتور اگر فاز به وسیله تایمر به سر سمت چپ خازن و سیم‌پیچ اعمال شود موتور چپگرد و اگر به سمت راست خازن و سیم‌پیچ اعمال گردد موتور راستگرد می‌گردد.
ب- آبگیری لباسها با دور تند این موتور صورت می‌گیرد.

دور تند این موتور، دو قطب سیم‌بندی شده است که دارای سیم‌پیچ اصلی و کمکی (سیم‌پیچ کمکی آن با خازن روغنی سری شده است) می‌باشد.

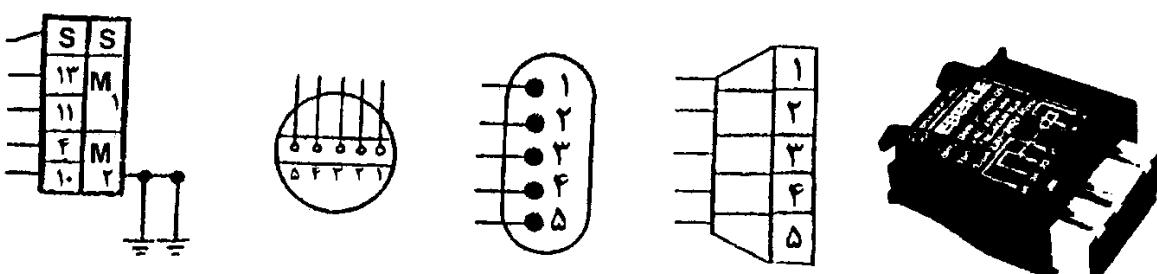

شکل ۲۸-۱۵ علائم موتور الکتریکی دو دور

۱۳- فیوز اتوماتیک (له اورلود یا محافظ الکتریکی موتور)

این فیوز جهت کنترل و محافظت موتور در برابر جریان زیاد و اضافه بار و نیز گرمای زیاد و یا گریپاژ محور و موارد دیگر استفاده می‌شود. این فیوز با سیم مشترک موتور

سری بسته می‌شود که البته این فیوز را روی سیم‌پیچ‌های داخل استاتور قرار می‌دهند.

(چرا؟)

این فیوز اتوماتیک از اجزاء زیر تشکیل شده است:


الف- بدنه فلزی دو تکه

ب- صفحه حساس به گرما

ج- تیغه‌های بی‌متالی

این رله‌ها با جریان‌های مختلف به بازار عرضه می‌شود.

عملکرد این رله بدین صورت است که اگر در اثر حرارت زیاد، جریان عبوری از رله زیاد شود گرمای حاصل به صفحه حساس منتقل می‌شود که باعث انبساط طولی این صفحه می‌گردد و باعث جداشدن آن دو پلاتین از یکدیگر می‌شود که جریان را قطع می‌نماید و در نتیجه موتور از سوختن نجات پیدا می‌کند و در اثر خنکشدن رله صفحه حساس به حالت اولیه خود بر می‌گردد و باعث متصل شدن پلاتینها به یکدیگر می‌شود و موتور به کار می‌افتد.

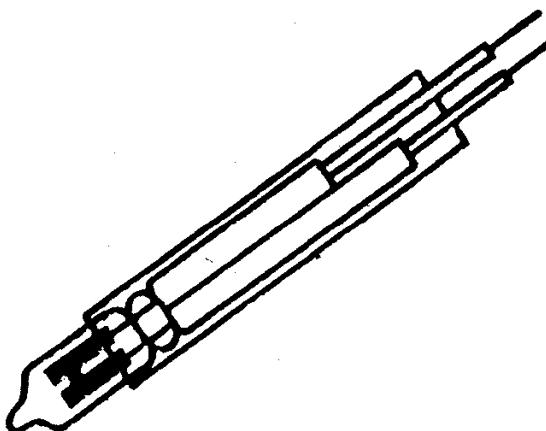


شکل ۲۸-۱۶ رله اورلود موتور لباسشویی

۱۴- خازن


خازن در ماشین لباسشویی جهت بالابردن قدرت و توان ظاهری موتور و نیز افزایش گشتاور راه‌اندازی استفاده می‌شود که البته در تغییر جهت موتور در دور کند نیز نقش مهمی دارد. در ماشینهای لباسشویی از خازن در دو نوع الکترولیتی و یاروغنی استفاده می‌شود.




شکل ۲۸-۱۷ علائم خازن

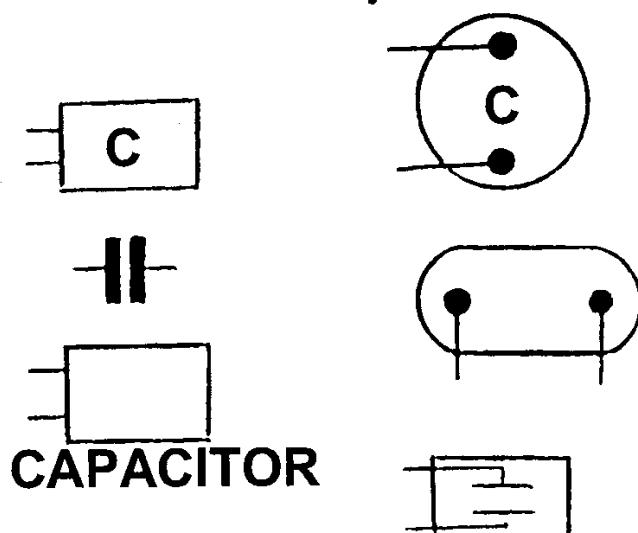


شکل ۲۸-۱۸ خازن روغنی

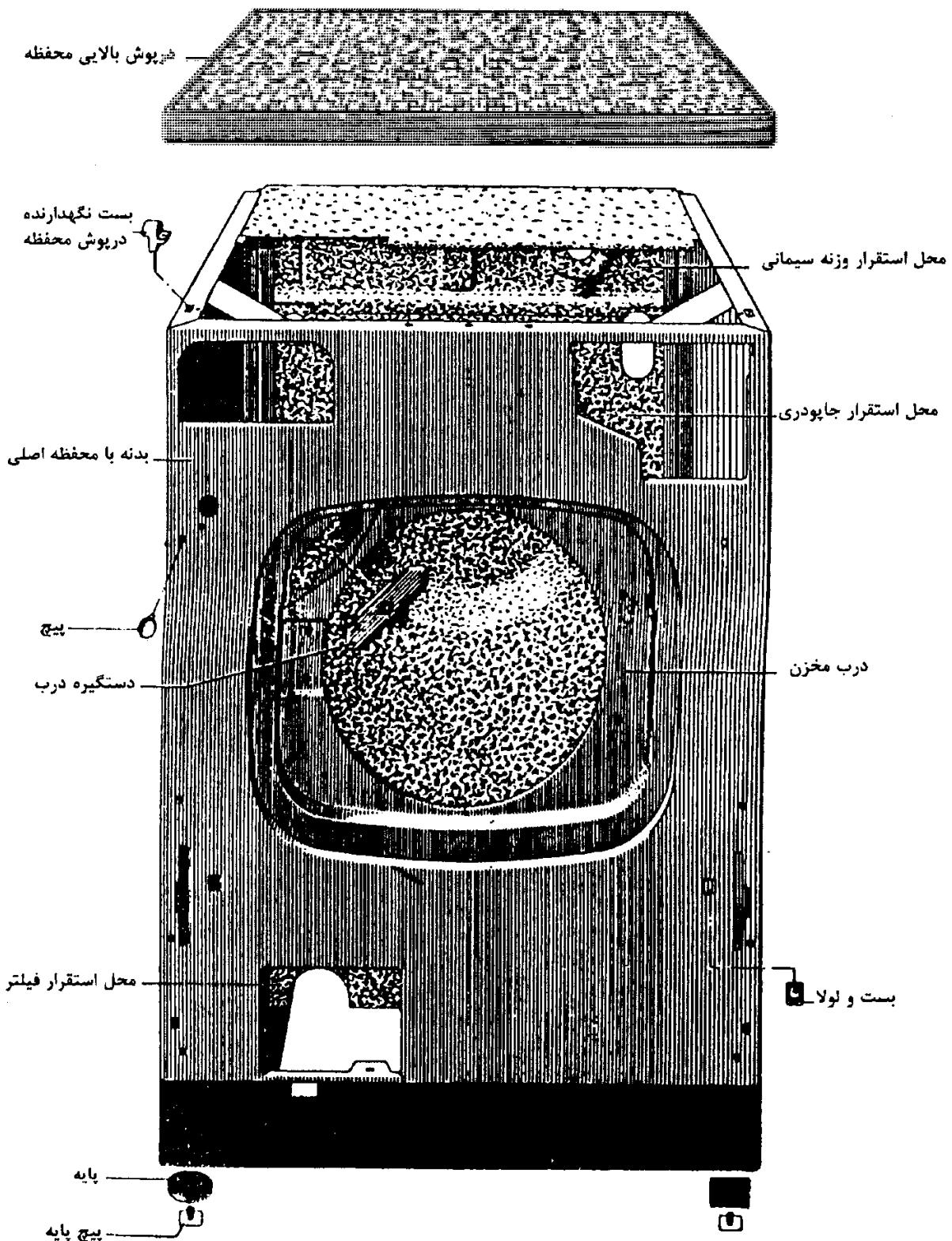

شکل ۲۸-۱۹

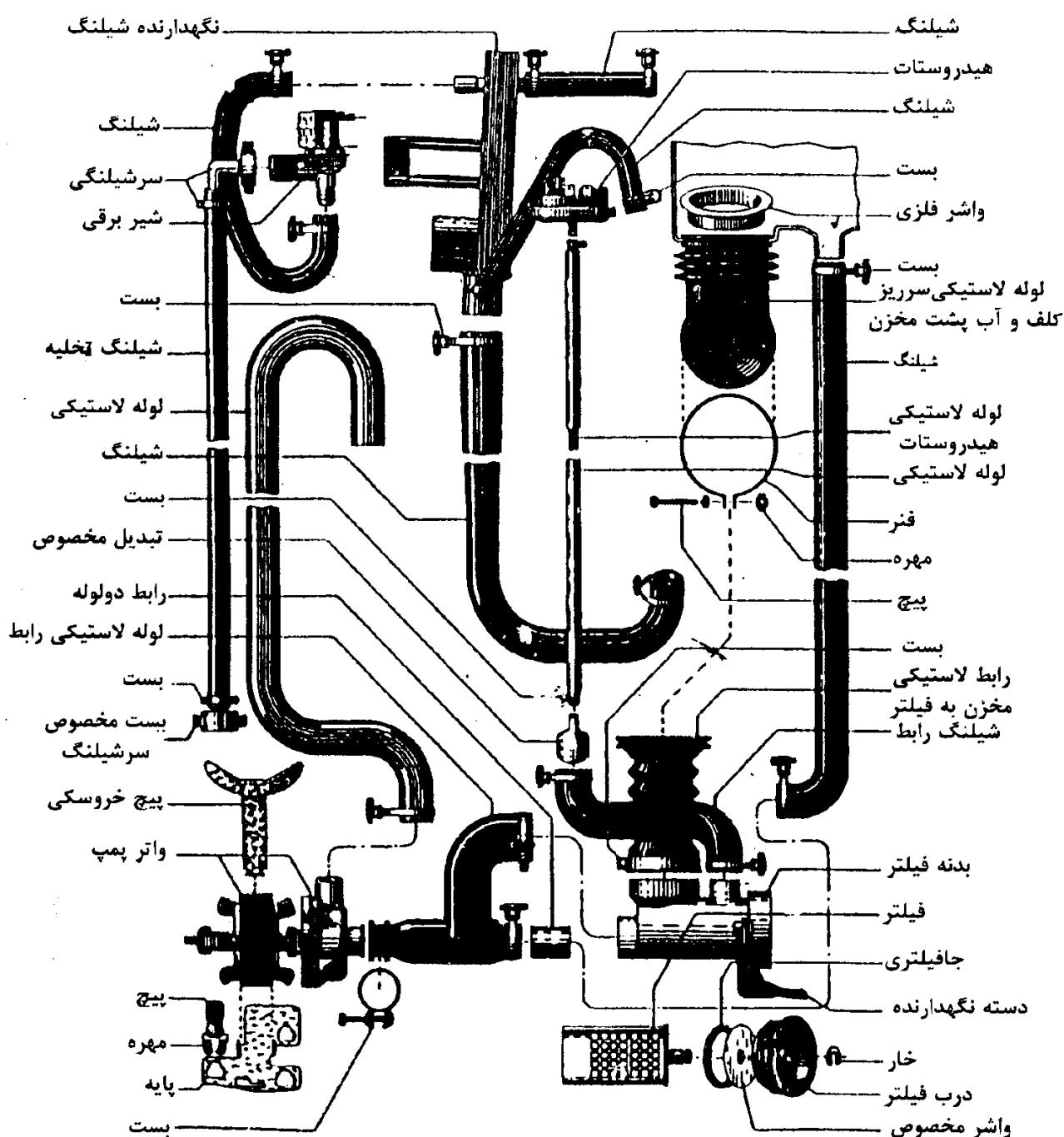


شكل ۲۸-۲۰

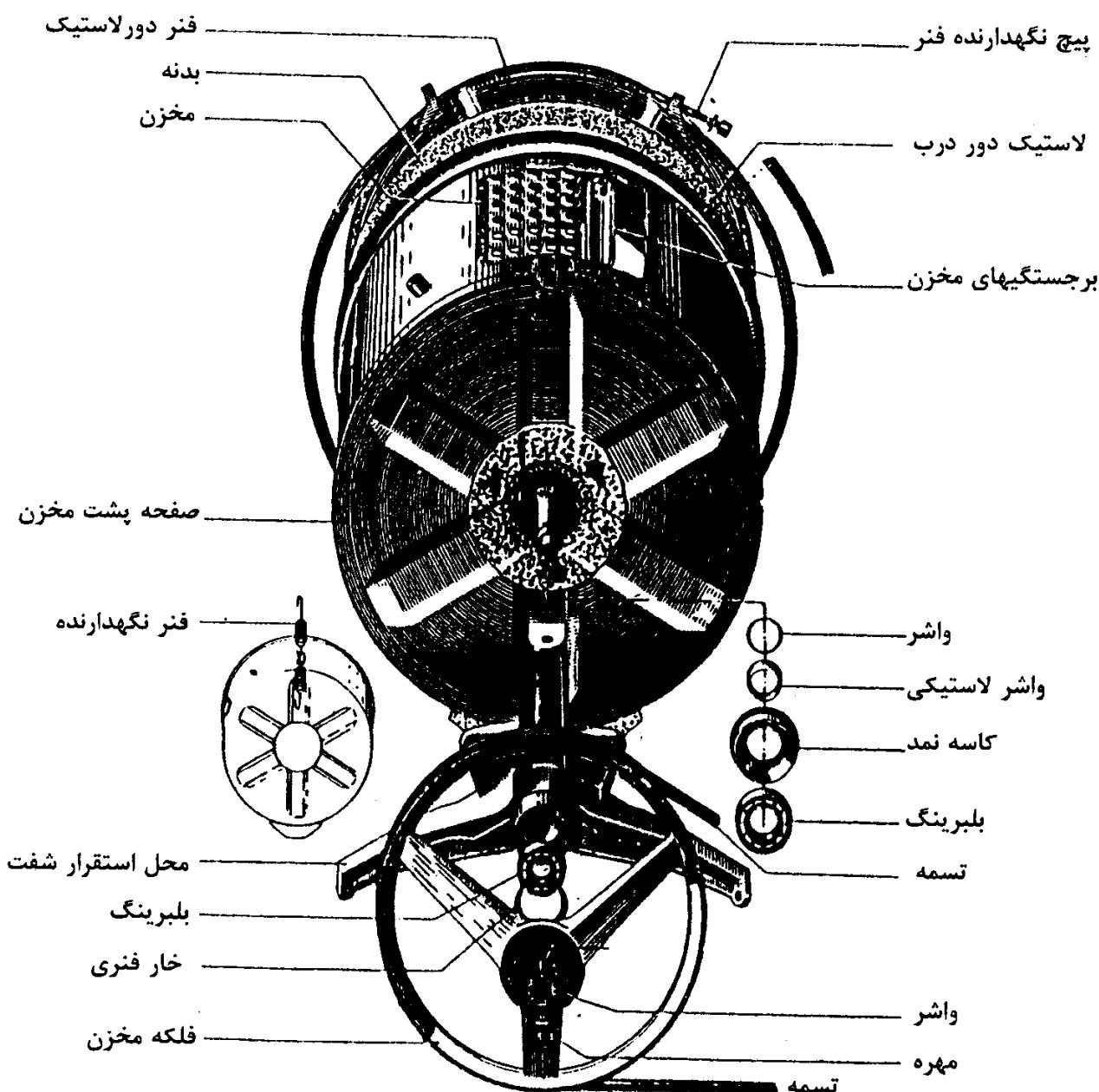

شكل ۲۸-۲۱

مدار الکتریکی ماشین لباسشویی

مدار الکتریکی ماشین‌های لباسشویی بر اساس نوع و مدل آنها با یکدیگر فرق می‌کند و ما در اینجا چند نوع مدار الکتریکی لباسشویی را جهت آشنایی شما آورده‌ایم.

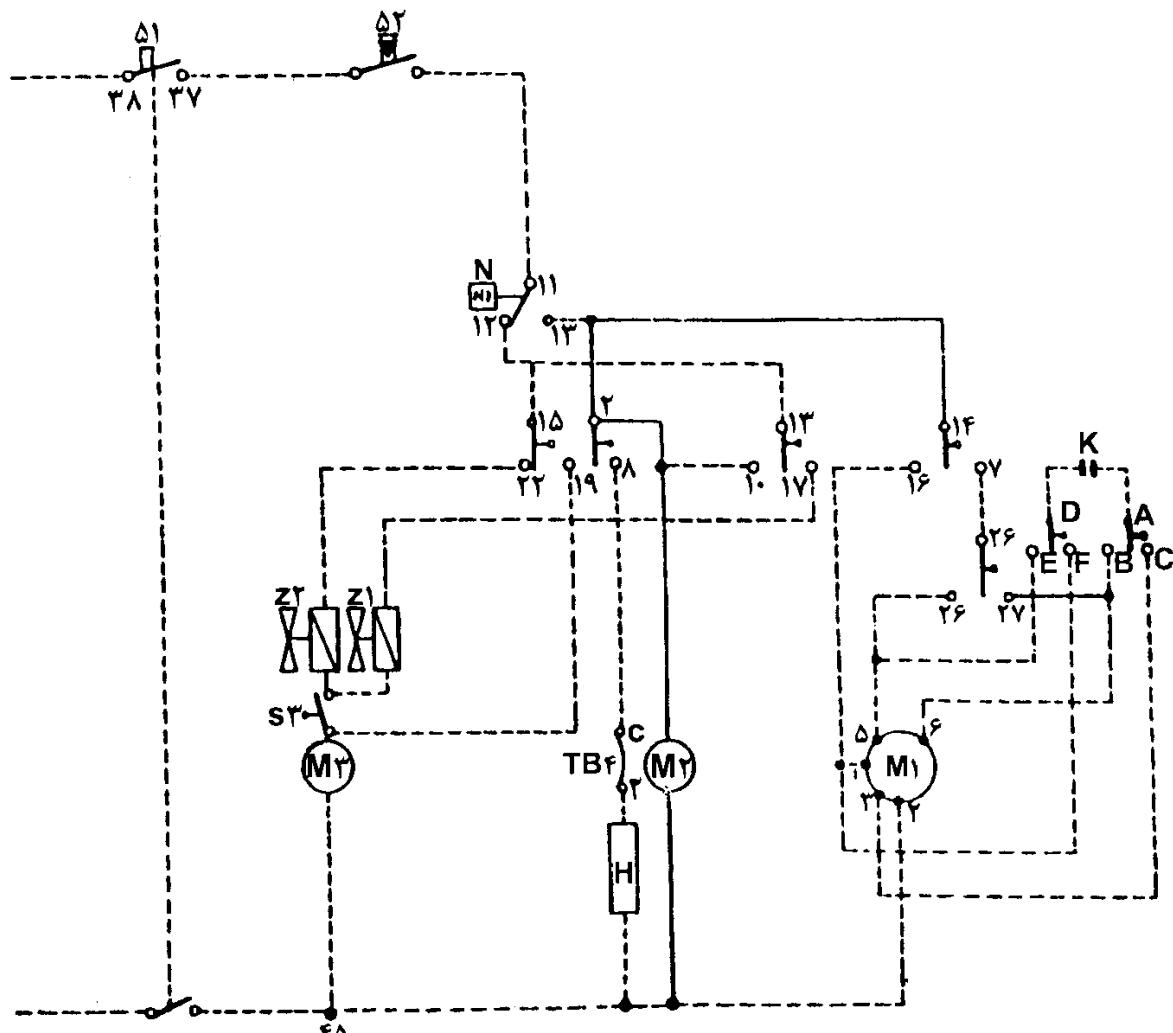



شكل ۲۸-۲۲ مدار الکتریکی یک نوع لباسشویی

S1	Wash Pull	کلید
S2	MICRO SWITH	میکروسویچ درب
S3	DETERGENT BOX MICRO SWITCH	میکروسویچ جاپوردی
N	PESSURE SWITCH	هیدرواستات
Z2	PRE WASHING AND RINSE EL VALVE	شیر الکتریکی شستشوی مقدماتی و آبکشی
Z1	WASHING EL VALVE	شیر الکتریکی شستشو
M1	MOTOR	موتور
M2	TIMER MOTOR	موتور برنامه ریز
M3	OUTLET POMPE	پمپ خروجی

TBF	THERMOSTATIC CAPSUL ۹۰ °C	ترموستات ۹۰ °C
H	HEATING	گرمکن
K	CAPACITOR	خازن
۳۷۳۸ ۳۹۴۰	PUSHPULL CONTACTS	کنتاکت‌های فشاری
	TIMER CONTACTS	کنتاکت‌های برنامه‌ریز
	REVERSER CONTACTS	کنتاکت‌های برگردان
-	TIMER CONNECTIONS	اتصالات برنامه‌ریز
-	WIRING HARNESS CONNECTIONS	اتصالات وصل شده

اتصال زمین

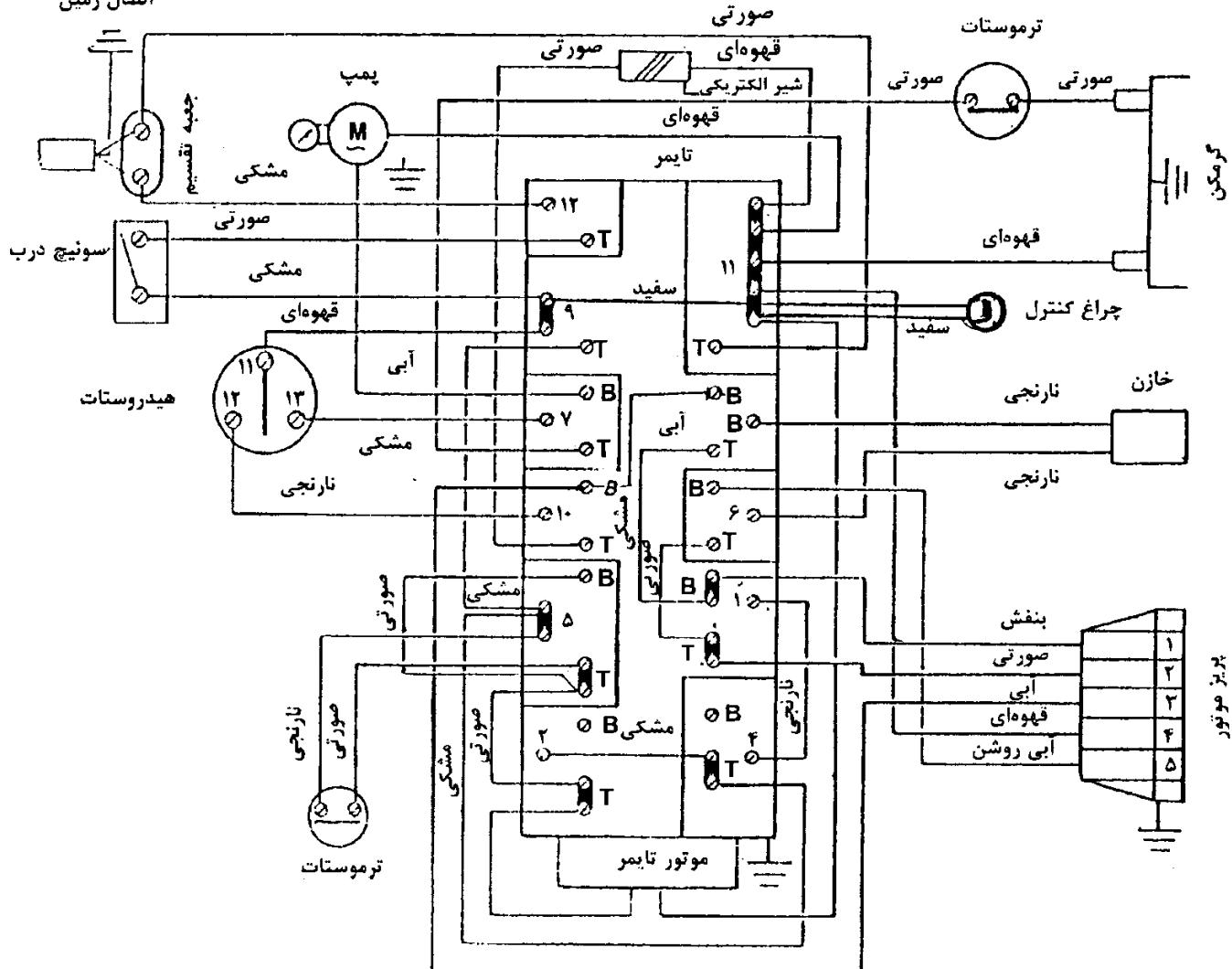

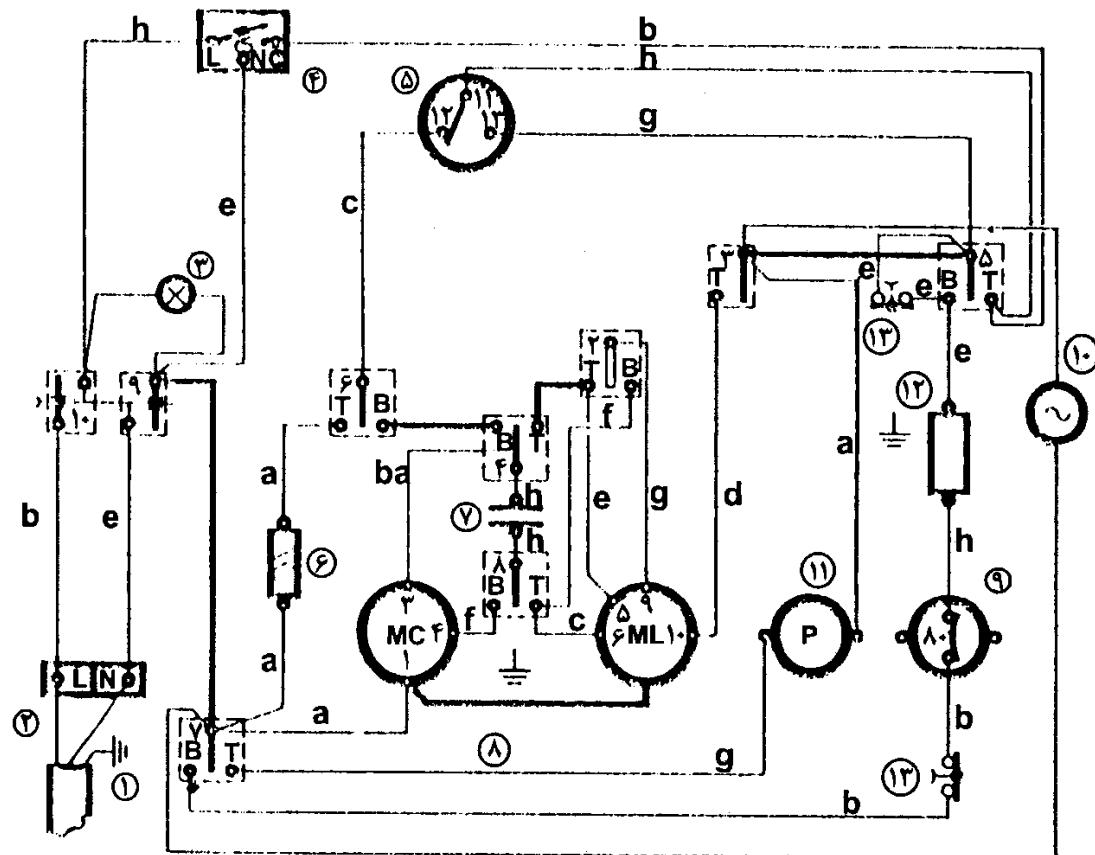

شكل ٢٢-٢٨ مدار الكترونی نوعی ماشین لباسشویی

جدول راهنمای انتخاب برنامه ماشین لباسشویی

ابتدا باید ذکر کنیم که هر مدل ماشین لباسشویی دارای یک صفحه مشخصات فنی می‌باشد که روی دفترچه آن ذکر شده است که در زیر جدول یک نوع ماشین لباسشویی آورده شده است:

ردیف	مشخصات فنی	شرح مشخصات فنی
۱	ظرفیت شستشو	۵ کیلوگرم
۲	ابعاد	۸۵×۵۹/۵×۵۵ سانتیمتر
۳	وزن	۸۰ کیلوگرم
۴	برق مصرفی	۲۲۰ ولت ۵۰ هرتز
۵	پمپ تخلیه	۸۰ وات
۶	قدرت الکتروموتور دور کند (شستشو)	۲۸۰ وات
۷	قدرت الکتروموتور دور تند	۶۵۰ وات
۸	قدرت هیتر	۲۲۰۰ وات
۹	صرف کل لباسشویی	۲۲۸۰ وات
۱۰	فیوز	۱۰ آمپر
۱۱	حداقل فشار آب ورودی	۰/۵ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع
۱۲	حداکثر فشار آب ورودی	۱۰ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع
	ظرفیت آبگیری	۴۲ لیتر

جدول ۲۸-۲-مشخصات فنی یک دستگاه لباسشویی

روی صفحه کلید برخی از لباسشویی‌ها کلید کنترل ظرفیت وجود دارد که با توجه به ظرفیت لباس باید موقعیت کلید را تنظیم نمود.

برنامه شستشو جهت لباسشویی روی دفترچه راهنمای نیز روی کلید با حروفی مشخص شده که با انتخاب هر کدام متناسب با نوع البسه می‌توان شستشو را انجام داد.

خشک کردن، زیاد آب کشیدن، با چرخش		مراحل شستشو		شستشوی مقدماتی	شماره محفظه جا پوردری	برنامه	شماره	وضعیت دکمه
نهایی	میانی	دفعات آبکشی	C° شستشو	C°				برنامه ریز
دارد	دارد	۵	۹۰	۳۸	(۳)۱۶۲	لباسهای خیلی چرک و خشن و ضخیم نخی، پنبه‌ای (شستشوی بهداشتی)	۱	A BIO
دارد	دارد	۵	۹۰	۳۰	(۳)۱۶۲	لباسهای خیلی چرک مانند لباسکار نخی و پنبه‌ای	۲	B
دارد	دارد	۵	۹۰	-	(۳)۱۱	لباسهای چرک، سفید، نخی، پنبه‌ای و...	۳	C
دارد	دارد	۵	۶۰	-	(۳)۱۱	لباسهای چروک، رنگی، نخی، پنبه‌ای و...	۴	D
دارد	دارد	۵	۴۰	-	(۳)۱۱	لباسهای طریف، رنگی	۵	E
دارد	دارد	۵	-	-	-	آبکشی یا خشک کنی	۶	F
دارد	-	۱	-	-	(۳)	آهار یانیل یا خشک کنی با استفاده از مواد سفید کننده، لطیف کننده و غیره	۷	G
دارد	-	-	-	-	-	خشک کنی	۸	H
-	-	۳	۶۰	-	(۳)۱۱	لباسهای ترون سفید	۹	I
-	-	۳	۶۰	-	(۳)۱۱	لباسهای ترون رنگی	۱۰	K
-	-	۳	۴۰	-	(۳)۱۱	شستشوی ولرم، لباسهای پشمی	۱۱	L
-	-	۳	-	-	-	آبکشی بدون خشک کنی	۱۲	M
تخلیه آب					تخلیه آب			P

جدول ۳-۲۸- جدول انتخاب برنامه شستشوی ماشین آزمایش مدل ۲۰۰۱

شرح عملیات شستشو	محفظه جاپوردی	موقعیت دکمه انتخاب برنامه	برنامه شستشو
شستشوی اولیه در آب 40° سانتیگراد شستشوی اصلی با آب 90° سانتیگراد ۵ بار آبکشی و کردادن و آبگیری	a-b-c	A	پارچه سفید بسیار چرک
شستشوی اصلی با آب 90° سانتیگراد ۵ بار آبکشی و کردادن و آبگیری	b-c	B	پارچه سفید چرک
شستشوی اصلی در آب 60° سانتیگراد ۵ بار آبکشی و با آب سرد و آبگیری	b-c	C	پارچه بارنگ ثابت
شستشوی اصلی با آب 40° سانتیگراد ۵ بار آبکشی و کردادن و آبگیری	b-c	D	پارچه بارنگ بثبات
۵ بار آبکشی و کردادن و آبگیری	c	F	آبکشی و کر
ورود آب و مخلوطشدن مواد کمککننده آهارزدن و آبگیری	v	G	آهارزدن
آبگیری برای تقریباً مدت ۶ دقیقه با تخلیه همزمان آب. این عمل با گردش آرام درام جهت جدانمودن لباسها از هم به اتمام می‌رسد.		H	آبگیری

جدول ۲۸-۴- شستشوی قوی برای پارچه‌های کتانی، نخی، کنفی

وزن لباس پیشنهادی حداقل ۵ کیلوگرم

شرح عملیات شستشو	محفظه جاپودری	موقعیت دکمه انتخاب برنامه	برنامه شستشو
شستشوی اولیه در آب 40° سانتیگراد شستشوی اصلی در آب 60° سانتیگراد ۳ بار آبکشی با آب سرد	a-b-c	J	الیاف مصنوعی مقاوم بسیار چرک
شستشوی اصلی در آب 60° سانتیگراد ۳ بار آبکشی با آب سرد	b-c	K	الیاف مصنوعی مقاوم با چرک معمولی
شستشوی اصلی در آب 40° سانتیگراد ۳ بار آبکشی با آب سرد	b-c	L	پارچه با الیاف مصنوعی لطیف
شستشوی اصلی در آب 40° سانتیگراد ۳ بار آبکشی با آب سرد	b-c		پارچه پشمی
۳ بار آبکشی با آب سرد	c	N	آبکشی
ورود آب با مخلوطشدن مایع نرم کننده تخلیه آب	c	P	نرم کننده
		Q	تخلیه

جدول ۴-۲۸- شستشوی ملایم برای پارچه های لطیف، مصنوعی، مخلوط و یا پشمی

حداکثر وزن قابل شستشو ۱/۵ تا ۲ کیلوگرم

(برای پشمی حداکثر ۱ کیلوگرم)

نوع و میزان آلدگی البسه	شرح برنامه	محفظه پودر	حرارت	درجه تایمر
البسه نخی و مقاوم، سفید بسیار کثیف	شستشوی مقدماتی با آب ۴۵ درجه شستشوی اصلی با آب ۹۰ درجه ۴ مرتبه آبکشی / چرخش  سرع آبگیری از البسه	A,B	۹۰	۱
البسه سفید کثیف	شستشوی اصلی با آب ۹۰ درجه ۴ مرتبه آبکشی چرخش دورانی آبگیری البسه 	B	۹۰	۲
البسه نخی و مقاوم سفید کثیف	شستشوی اقتصادی شستشوی مقدماتی با آب ۴۵ درجه شستشوی اصلی با آب ۶۰ درجه ۴ بار آبکشی و دور سرع آبگیری البسه 	A,B	۶۰	۱
الیاف، کتان، نایلون، ریون و نخی رنگی بارنگ ثابت	شستشوی اصلی با آب ۶۰ درجه ۴ مرتبه آبکشی دور سرع آبگیری البسه 	B	۶۰	۳
الیاف نخی، نایلون، ریون رنگی با رنگ غیر ثابت	شستشوی اصلی با آب ۴۰ درجه ۴ مرتبه آبکشی دور سرع آبگیری البسه 	B	۴۰	۴
آبکشی	۴ مرتبه آبکشی دور سرع نهایی 	D	-	۵
مخصوص استفاده از مواد نرم کننده	یک مرتبه آبکشی دور سرع نهایی	D	-	۶

جدول ۲۸-۵- الیاف مقاوم

نوع و میزان آلدگی البسه	شرح برنامه	محفظه پودر	حرارت	درجه تایمر
نایلون سفید	شتشوی مقدماتی با آب ۳۵ درجه			
پلی استر و الیاف مخلوط	شتشوی اصلی با آب ۶۰ درجه	A,B	۶۰	۷
بیمار کثیف	۳ مرتبه آبکشی و آبگیری سریع البه			
الیاف مصنوعی سفید	شتشوی اصلی با آب ۶۰ درجه			
و الیاف مخلوط	۳ مرتبه آبکشی	B	۶۰	۸
کثیف	دور سریع نهایی			
الیاف مصنوعی	شتشوی اصلی با آب ۴۰ درجه			
مخلوط با	۳ مرتبه آبکشی	B	-	۹
آلودگی کم	دور سریع نهایی			
آبکشی	۳ مرتبه آبکشی	D	-	۱۰
	دور سریع نهایی			
نرم کشندہ	یک مرتبه آبکشی			
	دور سریع نهایی	D	-	۱۱

الیاف مصنوعی و مخلوط

نوع و میزان آلدگی البسه	شرح برنامه	محفظه پودر	حرارت	درجه تایمر
پشم سفید	شتشوی مقدماتی با آب سرد			
الیاف ظریف	شتشوی اصلی با آب ۴۰ درجه	A,B	۴۰	۱۲
خیلی چرک	۳ مرتبه آبکشی دور سریع نهایی			
پشم قابل	شتشوی اصلی با آب ۴۰ درجه	A,B	۴۰	۱۳
شتشوی با ماشین	۳ مرتبه آبکشی دور سریع نهایی	D		
آبکشی	۳ مرتبه آبکشی			
	دور سریع نهایی	D	-	۱۴
نرم کشندہ	یک مرتبه آبکشی			
	دور سریع نهایی	D	-	۱۵


الیاف ظریف

نوع و میزان آلدگی البسه	شرح برنامه	محفظه پودر	حرارت	درجه تایmer
همه نوع الیاف	شتشو در آب ۴۵ درجه	A	۴۵	۱۶
الیاف طریق	فقط تخلیه	-	-	۱۷

برنامه شستشوی مخصوص

نکات ایمنی در هنگام کاربری ماشین لباسشویی

۱- لباسشویی باید در یک مکان صاف قرار گیرد. (چرا؟)

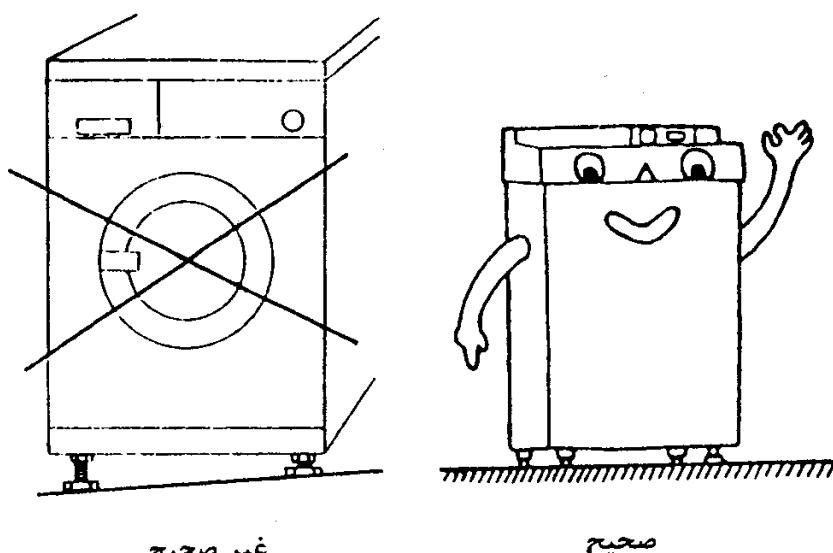

شکل ۲۸-۲۴ استقرار لباسشویی

۲- لباسشویی باید از دیوار بیش از ۵ سانتیمتر فاصله داشته باشد. (چرا؟)

۳- ماشین نباید در معرض باران و برف و یا اشعه مستقیم آفتاب باشد. (چرا؟)

۴- دقت کنید هیچوقت ولوم تایمر را در جهت خلاف عقربه‌های ساعت نچرخانید.

۵- از پودرهای غیر استاندارد استفاده نکنید. (چرا؟)

۶- در هنگام کار ماشین هیچگاه ولوم را تغییر ندهید. (چرا؟)

۷- هیچوقت تا توقف کامل ماشین درب آن را باز نکنید.

۸- اتصال زمین ماشین لباسشویی فراموش نشود.

۹- بیش از حد مجاز، لباس داخل ماشین نریزید.

۱۰- هر چند بار یک بار محفظه پودر و نیز فیلتر مکانیکی را تمیز کرده و شستشو دهید.

۱۱- برای هر شستشوی متواتی حداقل یک ساعت فاصله دهید.

عيوب احتمالی در ماشین لباسشویی

این عیوب می‌تواند به شرح زیر باشد:

الف- ماشین اصلاً کار نمی‌کند.

۱- ممکن است پریز برق نداشته باشد.

۲- سیمه‌های رابط و یا دو شاخه برق و یا کلید قطع و وصل معیوب باشند.

۳- ممکن است میکروسوییچ خراب باشد.

ب- ماشین برق دارد و حتی چراغ خبر آن روشن است ولی ماشین کار نمی‌کند.

۱- ممکن است موتور تایمر خراب باشد.

۲- ممکن است چرخ دنده‌ها خراب شده باشند.

پ- لباسشویی روشن می‌باشد ولی آبگیری نمی‌کند.

۱- فلکه شیر تغذیه بسته است و یا شیر فوق خراب می‌باشد.

۲- شیر الکتریکی خراب است.

۳- ممکن است شیلنگ ورودی آب تا خورده باشد.

۴- امکان دارد فیلتر ورودی شیر الکتریکی کثیف شده باشد.

۵- امکان دارد اتوماتیک (هیدروستات) و یا تایمر و یا میکروسوییچ خراب شده باشند.

ت- ماشین تنها آبگیری می‌کند ولی کاری انجام نمی‌دهد.

در این حالت ممکن است یکی از حالات زیر رخ داده باشد:

۱- سیم رابط اتوماتیک به موتور تایمر قطع شده باشد.

۲- موتور تایمر و یا اتوماتیک و یا چرخ دنده‌های تایمر معیوب شده باشند.

ث- ماشین نشقی آب دارد.

در این حالت نیز ممکن است یکی از حالات زیر پدید آمده باشد:

۱- ممکن است مخزن اصلی و یا لوله خرطومی مخزن به پمپ و یا شیلنگ خروجی و یا



اتصالات لوله لاستیکی رابط محفظه جاپودری به مخزن سوراخ شده باشد.

۲- لاستیک دور درب سوراخ شده است.

۳- اتصال شیلنگ ورودی به شیر الکتریکی درست برقرار نشده است.

۴- ممکن است کاسه نمد لباسشویی خراب شده باشد.

۵- ممکن است کاسه نمد پمپ آب خراب شده باشد.

ج- هنگامی که ماشین روشن است دائماً آبگیری می‌کند به طوری که از حد معین بیشتر و لبریز از مخزن می‌شود.

۱- هیدرواستات (اتوماتیک) تنظیم نیست و یا خراب است.

۲- ممکن است شیلنگ ورودی به اتوماتیک سوراخ شده باشد که این عامل سبب خروج هوای فشرده از آن می‌گردد.

ح- هنگامی که ماشین خاموش می‌باشد اگر شیر تغذیه آب را باز کنید، فوراً آب وارد مخزن می‌گردد.

در این حالت فقط ممکن است شیر الکتریکی خراب باشد.

خ- ماشین لباسشویی آبگیری می‌کند ولی موتور لباسشویی جهت شستشو کار نمی‌کند.

در این حالت ممکن است یکی از حالات زیر رخ داده باشد:

۱- اتوماتیک و یا موتور تایمر و یا موتور شستشو و یا خازن خراب شده باشد.

۲- ممکن است سیم رابط اتوماتیک به موتور تایمر و یا سیمهای رابط خازن به موتور خراب شده باشد.

۳- ممکن است چرخ دندهای مربوط به موتور و تایمر و یا پلاتینهای تایمر خراب شده باشند.

۴- و نیز امکان دارد تسمه ماشین زیاد سفت شده باشد.

چ- ماشین روشن می‌شود ولی آب داخل مخزن گرم نمی‌شود.

در این حالت امکان دارد یکی از حالات زیر پدید آمده باشد:

۱- المnt خراب شده و یا سیمهای رابط تایمر به المnt قطع شده باشد.

۲- اتوماتیک تنظیم نیست و یا خراب است.

۳- ممکن است پلاتین تایمر به المnt خراب شده باشد.

د- ماشین چند لحظه بعد از آبگیری از کار می‌افتد.

۱- تسمه سفت است.

۲- بار ماشین زیاد است.

۳- موتور ماشین لباسشویی نیمسوز شده است و یا رله اورلود خراب است.

ذ- ماشین دور تند آبکشی را انجام نمی‌دهد.

۱- تایمر و یا حازن خراب می‌باشد.

۲- ممکن است سیم پیچ دور تند سوخته باشد.

ر- ماشین لباسشویی خوب کار می‌کند ولی آبهای کثیف را تخلیه نمی‌کند.

۱- پمپ آب سوخته و یا گریپاژ کرده است.

۲- ممکن است شیلنگ خروجی آب تا خورده و یا مسدود شده باشد.

۳- امکان دارد فیلتر پمپ آب کثیف شده باشد.

۴- ممکن است سیمهای مربوط به پمپ قطع شده و یا پلاتین تایمر مربوط به پمپ خراب شده باشد.

ز- موتور کار کرده ولی مخزن شستشو نمی‌چرخد.

در این حالت تسمه ماشین پاره شده است.

س- ماشین خوب کار می‌کند ولی صدا از آن درمی‌آید.

۱- لباسهای داخل ماشین زیاد می‌باشد.

- ممکن است یک جسم خارجی بین مخزن فرعی و شستشو گیر کرده باشد.
- امکان دارد پولی‌ها شل شده باشند.
- ممکن است بلبرینگ‌های نگهدارنده محور مخزن و یا بلبرینگ‌های موتور و یا یاتاقان محور مخزن خراب شده باشند.

ش- ماشین خوب کار می‌کند ولی در هنگام آبکشی لرزش شدیدی دارد.

- ۱- ماشین تراز و روی یک سطح صاف نمی‌باشد.
- ۲- ممکن است پولی‌ها و یا پیچهای ایمنی شل شده باشند.
- ۳- ممکن است تایمر و یا تسمه و یا بلبرینگ‌ها و یاتاقان خراب شده باشند.
- ۴- ممکن است محور مخزن شستشو تاب خورده باشد.
- ۵- ممکن است پمپ آب، کاملاً آب را تخلیه نکرده باشد و یا خراب شده باشد.

ص- ماشین خوب کار می‌کند ولی در قسمتی از برنامه آن می‌ایستد.

- ۱- ممکن است سیمهای رابط تایمر به اجزاء ماشین لباسشویی قطع شده باشند.
- ۲- چرخ دندنهای تایمر معیوب شده‌اند.

ض- ماشین در یک لحظه آبگیری کرده و در همان لحظه نیز آب تخلیه می‌شود.

- ۱- ممکن است فیلتر پمپ آب باز شده باشد.
- ۲- ممکن است شیلنگ خروجی آب روی زمین افتاده باشد.
- ۳- ممکن است مخزن و یا لوله خرطومی مخزن به پمپ سوراخ شده باشد.

و- آب و کف از محفظه بالای مخزن در پشت ماشین نشست می‌کند.

در این حالت پودر رختشویی استاندارد نمی‌باشد.

ی- در جاپودری آب به نسبت به قسمتهای مختلف آن نمی‌ریزد.

در این حالت فرمان ورود آب به جاپودری درست و صحیح نمی‌باشد به طوری که اهرم رابط بین پیستون جاپودری و ولوم سر تایمر از جای خودش خارج شده است.

فصل بیست و نهم

دستگاه کنترل کننده رطوبت هوای منزل



کنترل کننده رطوبت هوای منزل

می‌دانید که هوای اطراف ما دارای رطوبت و نم می‌باشد که اندازه و مقدار آن در اماکن و مناطق مختلف با یکدیگر فرق می‌کند. و وسایل و دستگاههایی بر مربوط کردن محیط دخالت فراوانی دارند.

همانطور که دمای اطاق برای ما مورد اهمیت است، رطوبت هوای اطاق نیز دارای اهمیت فراوانی می‌باشد. به طور مثال در محیط آزاد در فصل زمستان و در دمای حدود ۶ درجه زیر صفر هواداری رطوبتی حدود ۴۰ درصد می‌باشد ولی اگر دمای همان محیط به ۲۰ درجه بالای صفر برسد، رطوبت هوا حدود ۶ درصد خواهد شد که این درصد خوبی نمی‌باشد زیرا بیابانها و صحراها دارای چنین خشکی هوا می‌باشند البته رطوبت بیش از حد هوانیز کسل کننده خواهد بود.

به طور کلی اشیاء و موجودات اطراف ما از جمله خود پوست انسان نیاز به رطوبت دارند. (چرا؟)

این دستگاه وظیفه کنترل رطوبت را در زمستان جهت ایجاد رطوبت و در تابستان جهت کم کردن رطوبت بر عهده دارد. رطوبت در بعضی موارد آنقدر بالاهمیت است که بدون آن، کار فوق شدنی نمی‌باشد. به طور مثال در ریسندگی‌ها در صورت نبودن رطوبت کافی هنگام ریسندگی، نخها پاره خواهند شد.

خشک کننده هوای


خشک کننده‌های هوای یک بخش تراکم و تبخیر درست همانند یخچال تشکیل شده‌اند. این خشک کننده‌های هوای تنها فرقی که با سیستم یخچال دارند آن است که در یخچال حرارت گرفته شده از هوای محیط به خارج منتقل می‌شود ولی در خشک کننده‌ها این حرارت به بیرون منتقل نمی‌شود و بلکه دوباره آن را با گرفتن رطوبت آن (این رطوبت به صورت آب از یک لوله به خارج اطاق منتقل می‌شود) به اطاق بر می‌گرداند.

به طور کلی خشک کننده‌ها باعث خنکی هوای نمی‌شوند حتی ممکن است کمی هوای را نیز گرم کند. سیستمهای مرطوب کننده و خشک کننده خانگی دارای یک کمپرسور می‌باشند. تفاوت اساسی و دیگر خشک کننده‌ها و سیستم یخچال در قدر لوله مکش آن است که در خشک کن آن کوچکتر است که در نتیجه هزینه کمتری نیز نیاز دارد که البته تعمیر هر دوی آنها یکسان می‌باشد.

مرطوب‌کننده هوا


مرطوب‌کننده‌ها دارای انواع متفاوتی می‌باشند که نوع ساده آن دارای یک تسمه که از درون یک منبع عبور می‌کند که در پشت این تسمه یک پنکه قرار دارد که این تسمه رطوبت را به درون هوا اطاق هدایت می‌کند.

البته مرطوب‌کننده‌های دیگری نیز وجود دارند که آب را به وسیله نیروی گریز از مرکز از داخل محفظه آب بر روی شبکه‌های فلزی موجود روی یک سیلندر می‌پاشند که این قطرات آب به وسیله یک پنکه به صورت بخار درآمده و وارد هوا آزاد می‌شوند. که البته این هوا مرطوب در بعضی از مدل‌های مرطوب‌کننده وارد کانال عبور هوا گرم یک گرمکن خانگی می‌شود که در نتیجه یک هوا گرم و مرطوب در اطاق ایجاد می‌شود. در مدل فوق مدار مرطوب‌کننده با پنکه گرمکن به صورت سری بسته می‌شوند.

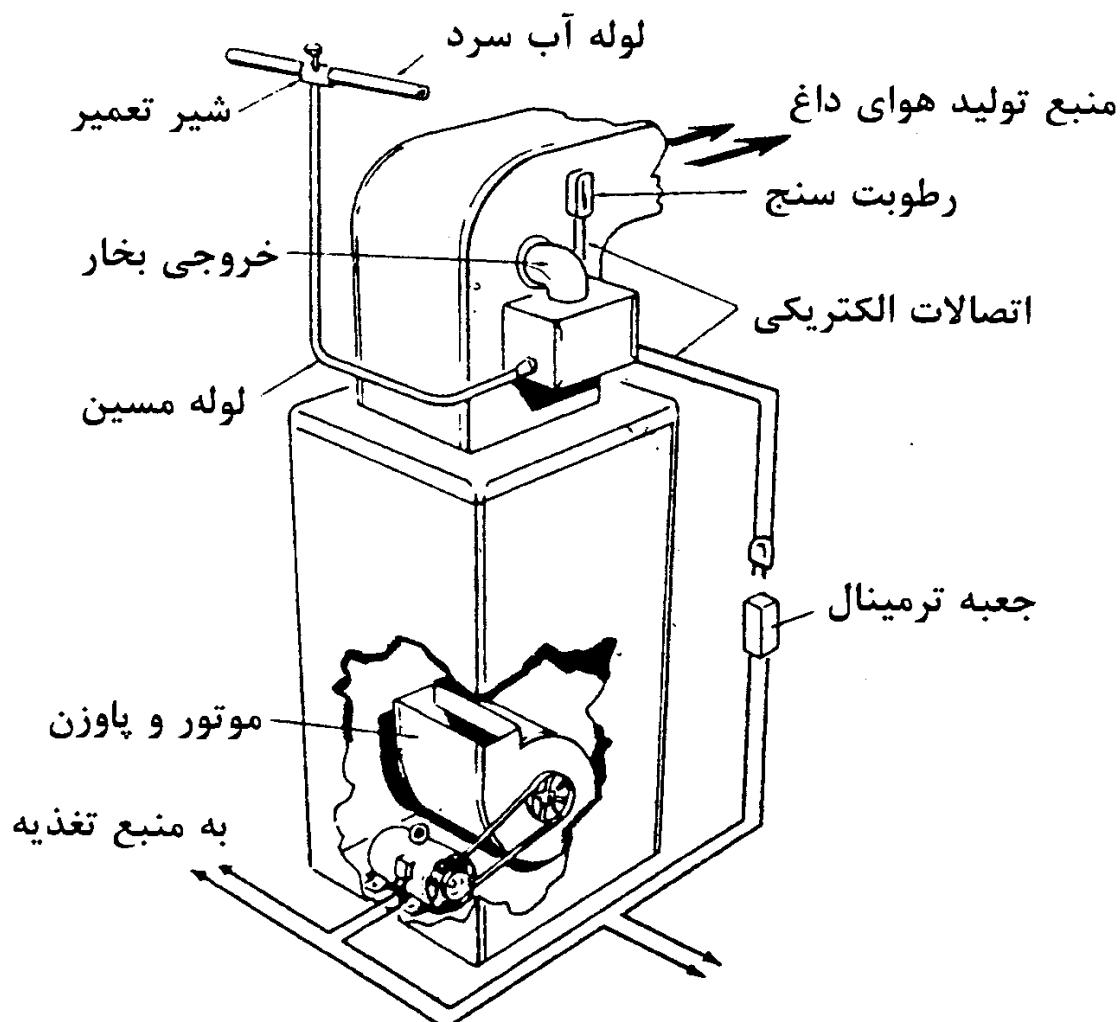

شکل ۲۹-۱

اکثر مرطوب کننده‌ها جهت تنظیم دارای یک رطوبت‌سنج می‌باشند که داخل اطاق نصب شده و رطوبت هوای اطاق را اندازه‌گیری می‌کند. در این رطوبت‌سنج چنانچه رطوبت از یک حد معینی کمتر شد یک جفت از کنکاتکهای الکتریکی آن بسته می‌شود که حتی وقتی که گرمکن مشغول به کار است، مرطوب کننده نیز شروع به کار کردن می‌کند و سبب بالارفتن رطوبت تا حد مشخصی شده که با رسیدن رطوبت به آن حد، مرطوب کننده از کار می‌افتد. البته این رطوبت‌سنجها علاوه بر تنظیم اتوماتیک دارای یک تنظیم دستی نیز می‌باشند که شخص می‌تواند آن را تنظیم نماید.

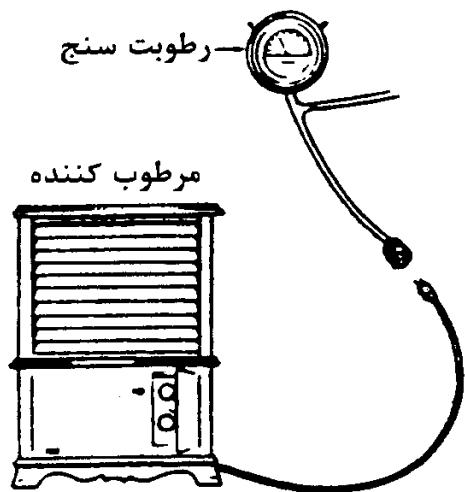


شکل ۲۹-۲ رطوبت‌سنج

نکته: به علت اینکه مرطوب کننده‌ها کمتر دچار عیب و نقص می‌شوند و نیز به علت اینکه در یک محیط ثابت می‌باشند و مصرف کننده‌ها کمتر به آن دست می‌زنند از آوردن عیوب احتمالی آن خودداری نموده‌ایم.

فصل سی ام

یخچال و فریزر

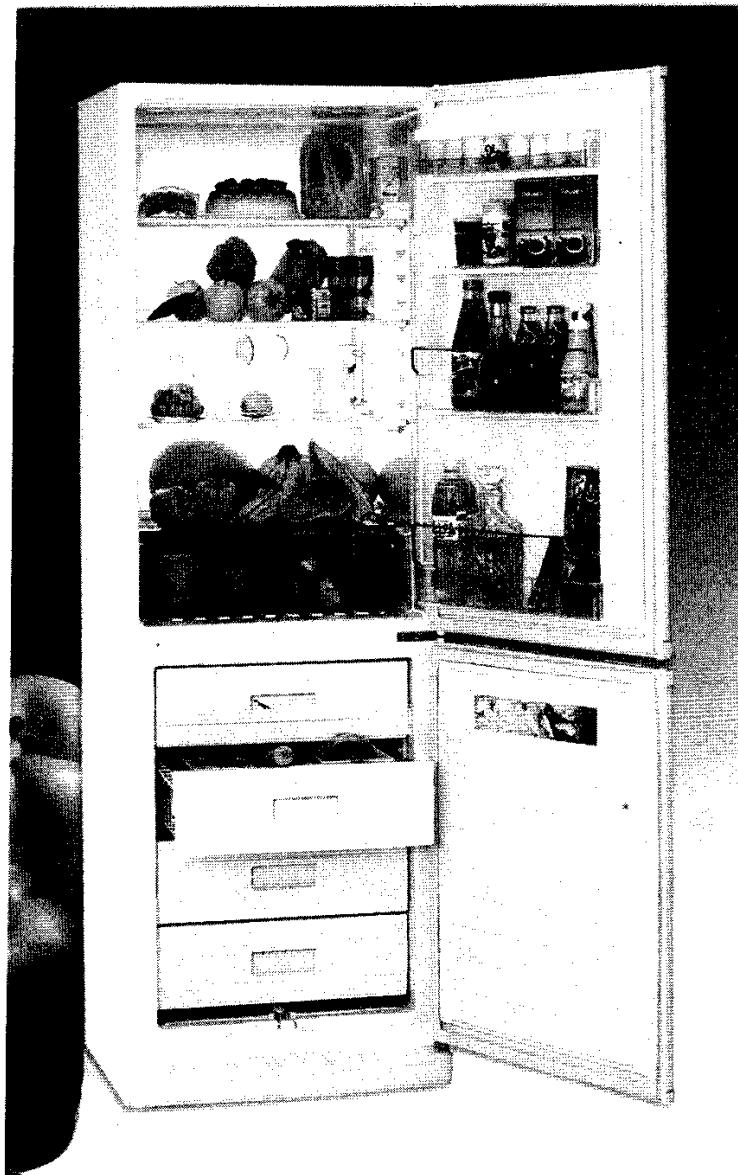

یخچال

می‌دانید که جهت حفظ و نگهداری و جلوگیری از فاسدشدن مواد غذایی که در برابر تغییر درجه حرارت محیط تغییر خاصیت می‌دهند و فاسد می‌شوند از این وسیله استفاده می‌گردد. این کار و عمل توسط کاهش دمای داخل یخچال انجام می‌شود که این کاهش دما و سرماسازی در همه یخچالها با استفاده از گازهای خنک‌کننده صورت می‌گیرد.


بالای صد درجه



بین صفر و صد درجه



زیر صفر

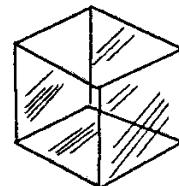

بخار

مایع

جامد

شکل ۱-۳۰ سه حالت مختلف ماده

گازهای سرماساز (عیوب)



در یخچالهای قدیمی جهت سرماسازی از گاز آمونیاک (NH_4) استفاده می‌شد که چند عیوب مهم به شرح زیر داشت:

۱- گازی بسیار سمی است که برخورد آن بر بدن می‌تواند عوارضی را به دنبال داشته باشد.


۲- خاصیت انفجاری دارد.

۳- در اثر ترکیب آن با رطوبت اثرات بسیار بدی روی فلزات دیگر دارد. و دلایل دیگری که این عوامل باعث شد که گاز فریون جایگزین آن گردد. گاز فریون (CCL_2F_2) در ترکیب با هوا بی‌بو می‌باشد و سمی نیز نمی‌باشد و بر روی فلزات نیز هیچ اثری ندارد و نیز قابل انفجار هم نمی‌باشد ولی این گاز از نظر اقتصادی مقرن به صرفه نمی‌باشد و نیز حجم زیادی را اشغال می‌کند.

البته گاز فریون ۱۱ و ۱۲ اثرات مخربی روی لایه ازن دارند از این رو دانشمندان گاز فریون ۲۲ (CHCLF_۷) که مخصوص کولرهای گازی است را پیشنهاد کردند که حاوی هیدروژن می‌باشد و اثر تخریبی آن روی لایه ازن به مراتب از گازهای فریون ۱۱ و ۱۲ کمتر می‌باشد.

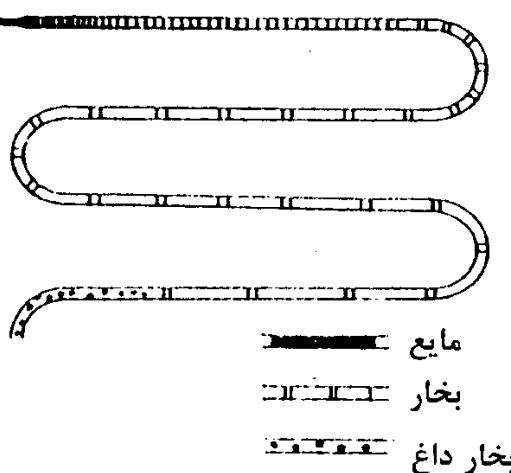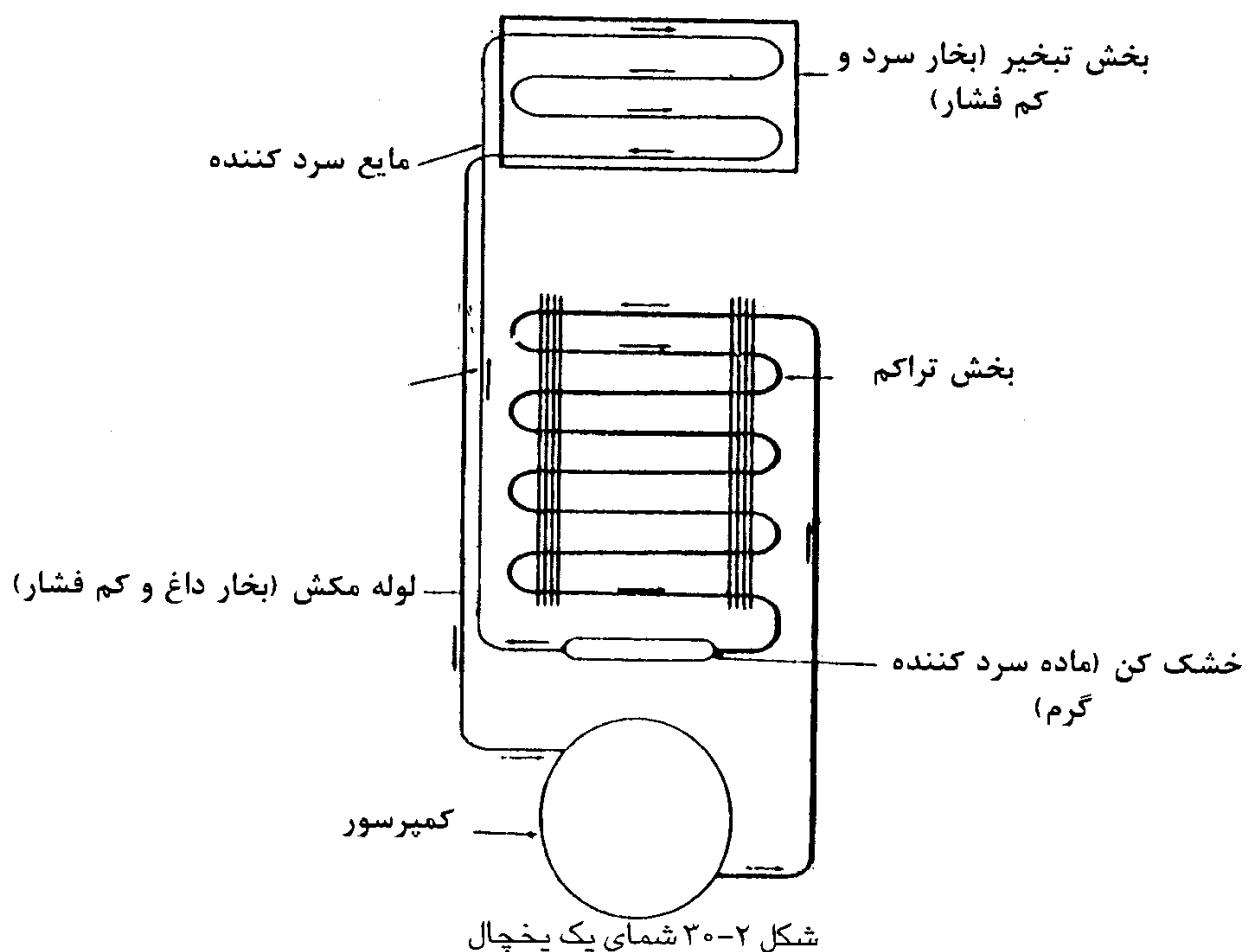

شکل ۳۰-۳ وضعیت ماده سردگننده در لوله‌ها

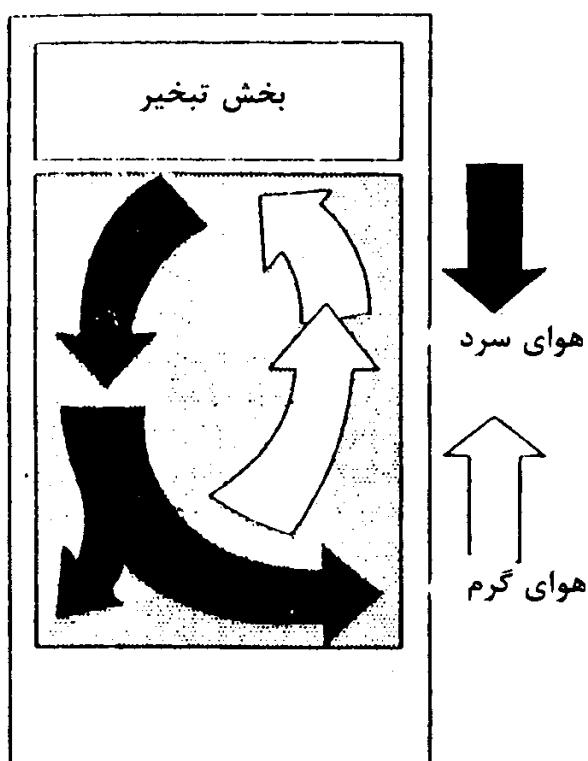

شکل ۴-۳۰ چرخش هوای درون یخچال

در اینجا باید به برخی از گازهای سرماساز اشاره نماییم:

- | | |
|---|-----|
| ۱- آمونیاک (NH_3) | |
| ۲- فریون ۱۱ (NF ₃) | ۱۱ |
| ۳- فریون ۱۲ (CCL ₂ F _۲) | ۱۲ |
| ۴- فریون ۲۱ (CHCL _۲ F) | ۲۱ |
| ۵- فریون ۲۲ (CHCLF _۲) | ۲۲ |
| ۶- فریون ۱۱۴ (C _۲ CL _۲ F _۲) | ۱۱۴ |
| ۷- متیل کلرید (CH _۳ CL) | |
| ۸- اتیل کلرید (C _۲ HOCL) | |
| ۹- انیدرید سولفور (SO _۲) | |
| ۱۰- انیدرید کربنیک (CO _۲) | |

اجزاء مکانیکی تشکیل دهنده یخچال

این اجزاء شامل موارد زیر می‌باشد:

۱- کمپرسور یخچال

کمپرسور در واقع قلب یخچال می‌باشد. کمپرسور در واقع یک پمپ ساده است که وظیفه به حرکت درآوردن بخار گرم را به عهده دارد که پمپ آن به وسیله یک موتور الکتریکی که هر دوی آنها با هم درون یک محفظه قرار دارند گردانده می‌شود.

دلیل قرارگرفتن موتور و کمپرسور در یک محفظه بسته، جلوگیری از ورود گرد و غبار و رطوبت به درون آنها می‌باشد.

در داخل کمپرسور علاوه بر موتور الکتریکی، سوپاپ، پیستون و میل لنگ نیز قرار دارد. داخل محفظه کمپرسور مقداری روغن وجود دارد که جهت روغنکاری پیستون و بقیه قسمتهای متحرک کمپرسور استفاده می‌گردد.

کمپرسورها به طور معمول و اغلب دارای سه لوله می‌باشند:


الف-لوله رفت (فشار گاز)

ب-لوله برگشت (مکش)

ج-لوله مخصوص شارژ گاز

با رسیدن برق به موتور الکتریکی کمپرسور و به دنبال آن راه افتادن رتور، پیستون به وسیله میل لنگ به حرکت درمی‌آید که سبب باز و بسته شدن سوپاپهای مختلف می‌گردد که باعث به گردش درآمدن گاز خواهد شد.


حرکت رفت و برگشت پیستون در داخل سیلندر باعث می‌شود که گاز را به طور مداوم از لوله برگشت مکیده و با فشار وارد لوله رفت نماید که بدین ترتیب گاز سرماساز به طور دائم در حال حرکت باشد و عمل سرماسازی صورت گیرد.

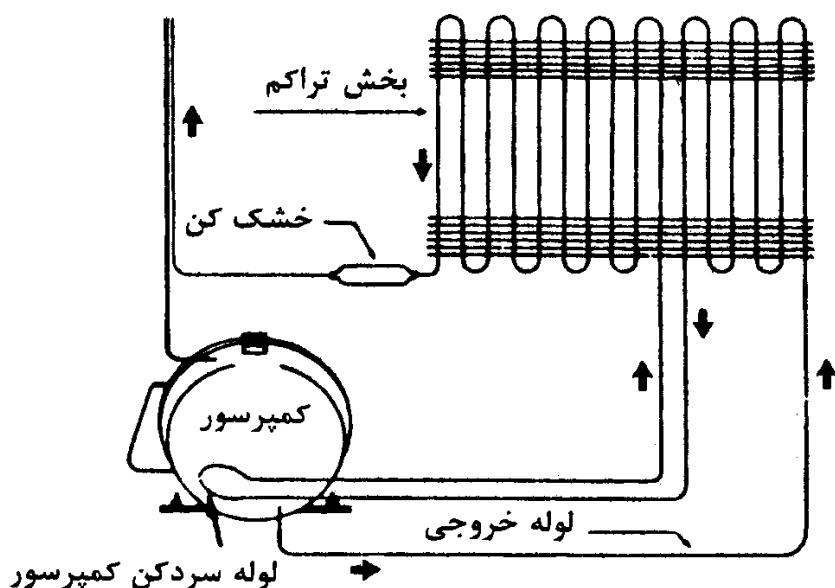

شکل ۲۰-۵ طریقه سردکردن کمپرسور

جهت جلوگیری از خسارت به کمپرسور (به علت عبور جریان زیاد از موتور) در مدار موتور یک کنترل‌کننده افزایش جریان استفاده می‌شود که این کنترل‌کننده درست

همانند یک رله بی متألی می باشد به طوری که در حالت عادی دو فلز موجود در آن روی یکدیگر قرار گرفته و بین آنها ارتباط برقرار است که در صورت افزایش جریان دو فلز فوق انبساط طولی پیدا کرده به طوری که اتصال بین آنها قطع می گردد و سبب از کارافتادن کمپرسور می گردد و در صورت سرد شدن این دو فلز دوباره اتصال برقرار شده و جریان از مدار می گذرد.

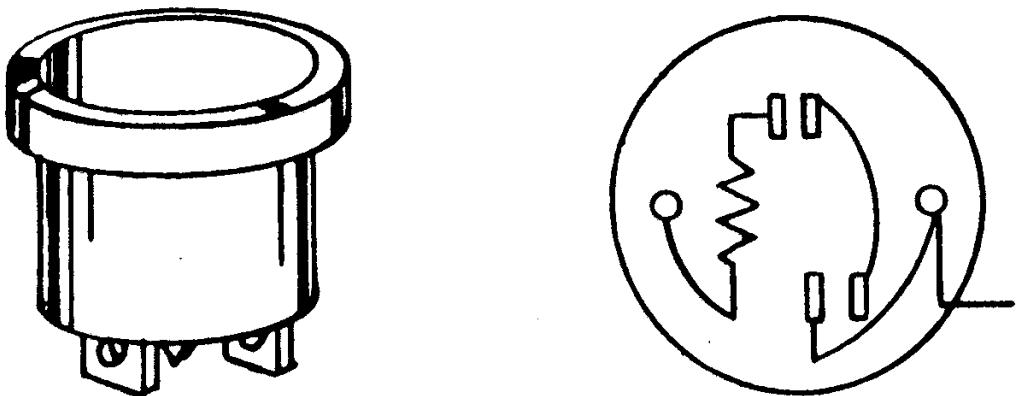


شکل ۳۰-۶ کنترل کننده افزایش جریان

۴- رادیاتور خلک‌کننده (کلدلسور)

گفته می که گاز فریون در کمپرسور تحت فشار قرار می گیرد و سبب زیاد شدن حرارت گاز می گردد و در صورتی که گرمای گاز متعادل نگردد عمل سرماسازی به خوبی صورت نمی گیرد که جهت تعادل گرمای گاز باید، گاز پس از تحت فشار قرار گرفتن و پس از عبور از کمپرسور وارد لوله های مارپیچی شکل (اغلب این لوله ها در پشت یخچال های خانگی قرار دارند) گردد زیرا رادیاتور یخچال در معرض و تماس مستقیم با هوا می باشد که در نتیجه کاهش دما و در نتیجه عمل سرماسازی در آن به سهولت و سادگی صورت می گیرد که البته از مفوتو لهای باریک فلزی جهت پوشش و محافظت آنها در برابر برخورد اجسام با آن استفاده می شود.

جهت آنکه گاز تحت فشار این لوله ها به اندازه کافی و به سادگی خنک گردد باید فاصله این شبکه با دیوار کمتر از ۲۰ سانتیمتر نگردد. (چرا؟)

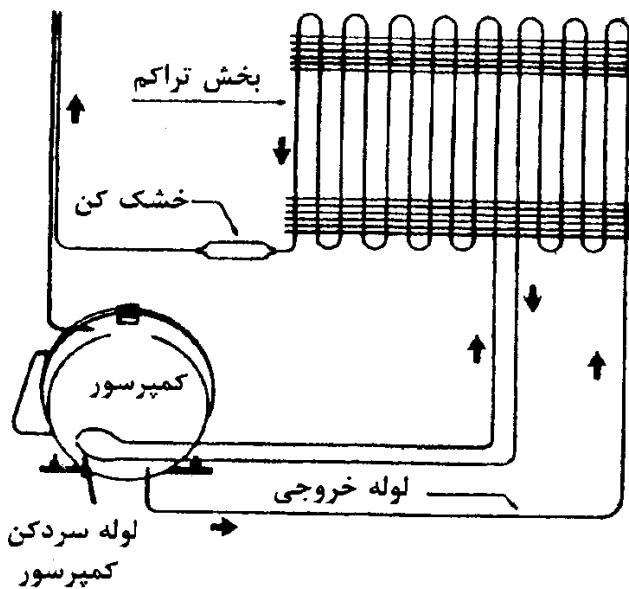

شکل ۳۰-۷ کندانسور (رادیاتور)

۳- محفظه تولید یخ (اواپراتور)

اغلب محفظه تولید یخ از جنس آلومینیوم می‌باشد (چرا؟) و جلوی این محفظه را توسط دربی مسدود می‌کنند تا هوا وارد آن نگردد و مواد داخل محفظه منجمد گردند. این محفظه دارای دو لوله مرتبط با سایر اجزاء می‌باشد که لوله ورودی آن بسیار باریک می‌باشد ولی لوله خروجی آن دارای سطح مقطع بیشتری است و به کمپرسور متصل می‌گردد.




شکل ۳۰-۸

۴- فیلتر (درایر)

به علت آنکه ممکن است عبور و حرکت گاز از داخل کمپرسور دارای جرم باشد و یا رطوبت بدین منظور پس از عبور از رادیاتور باید این گاز از فیلتر عبور نماید. این فیلتر دارای دو لوله ارتباطی با دیگر اجزاء می‌باشد که یک لوله آن دارای سطح مقطع کمتری است و لوله دیگر آن که محل اتصال به خروجی کندانسور می‌باشد دارای سطح مقطع بزرگتری است که داخل این لوله شبکه‌های توری بسیار ریزی قرار دارد. (چرا؟) گفتیم که فیلتر جذب‌کننده رطوبت می‌باشد که ماده به کار رفته در آن جهت این امر از ماده‌ای به نام سیلیکات استفاده می‌شود که باید یادآور شویم که رنگ این ماده در فیلتر

در ابتدای کار قهقهه‌ای روشن می‌باشد که در اثر مرور زمان و کارکرد فیلتر رنگ آن تیره‌تر خواهد شد که میان پایان یافتن توانایی این ماده و اثر پذیری آن است که در هنگام شارژ مجدد گاز باید دقت کنید که آن را تعویض نمایید.

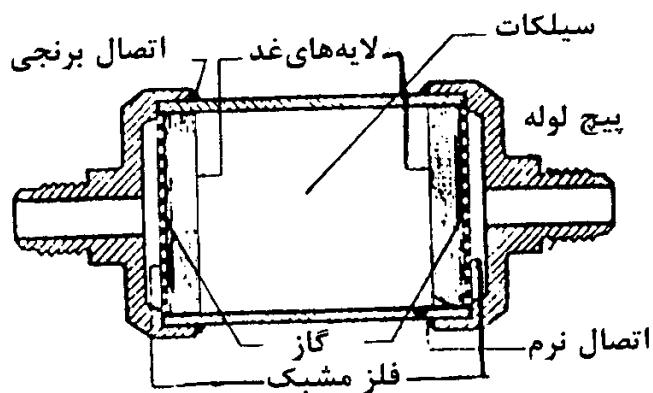


شکل ۳۰-۹ درایر (فیلتر)

۷- لوله مویی (کاپیلاری تیوب)

این لوله بین خروجی فیلتر و ورودی محفظه تولید یخ می‌باشد و بسیار نازک می‌باشد.

نوع کندانسور	قطر داخلی لوله بر حسب اینچ	طول لوله بر حسب cm	نوع فریون	قدرت موتور
ایستاده - خوابیده	۰۳۱	۳۶۰	۱۲	$\frac{1}{12}$ H.P
ایستاده	۰۳۱	۳۶۰	۱۲	$\frac{1}{10}$
خوابیده	۰۳۱	۳۰۰	۱۲	$\frac{1}{10}$
ایستاده - خوابیده	۰۳۱	۳۰۰	۱۲	$\frac{1}{8}$
ایستاده	۰۳۶	۳۶۰	۱۲	$\frac{1}{6}$
خوابیده	۰۳۶	۳۰۰	۱۲	$\frac{1}{6}$
ایستاده	۰۳۶	۳۰۰	۱۲	$\frac{1}{5}$
خوابیده	۰۳۶	۲۴۰	۱۲	$\frac{1}{5}$
ایستاده	۰۴۴	۳۰۰	۱۲	$\frac{1}{4}$
خوابیده	۰۴۴	۴۵۰	۱۲	$\frac{1}{4}$
خوابیده	۰۵۰	۳۹۰	۱۲	$\frac{1}{3}$
خوابیده	۰۵۰	۲۷۰	۱۲	$\frac{1}{2}$

جدول ۳۰-۱- طول و قطر لوله مویی در یخچالهای مختلف

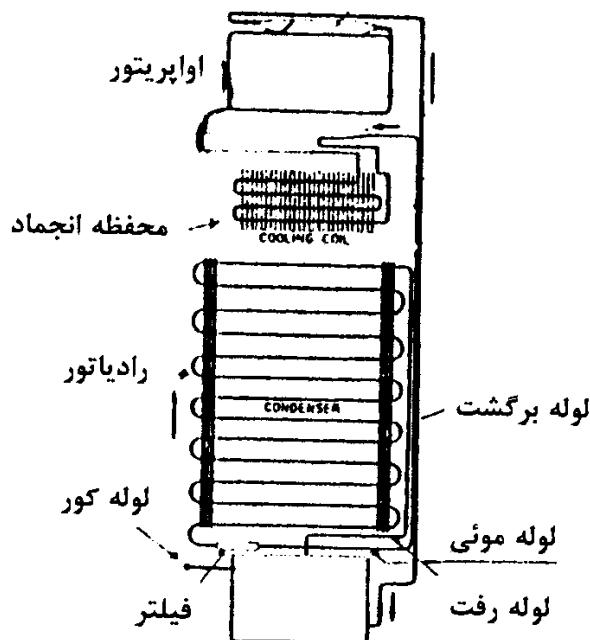

شکل ۳۰-۱۰

اجزاء الکتریکی تشکیل دهنده یخچال

این اجزاء به شرح زیر می‌باشد:


۱- موتور الکتریکی

می‌دانید که موتور یخچال از نوع آسنکرون می‌باشد که می‌تواند با راهانداز خازنی و یا غیر خازنی باشد.

این موتور دارای سه سر خروجی می‌باشد که از بدنه کمپرسور خارج می‌شود و به سایر قسمتهای الکتریکی وصل می‌شود. و نیز قبل اً گفتیم که مقاومت یا اهم سیم‌پیچ کمکی از سیم‌پیچ اصلی بیشتر است.

این موتور در یخچالهای متفاوت دارای توانهای مختلفی می‌باشد که اغلب بر حسب اسب بخار بیان می‌شود.

لک تذکر: یک اسب بخار معادل ۷۳۶ وات است.

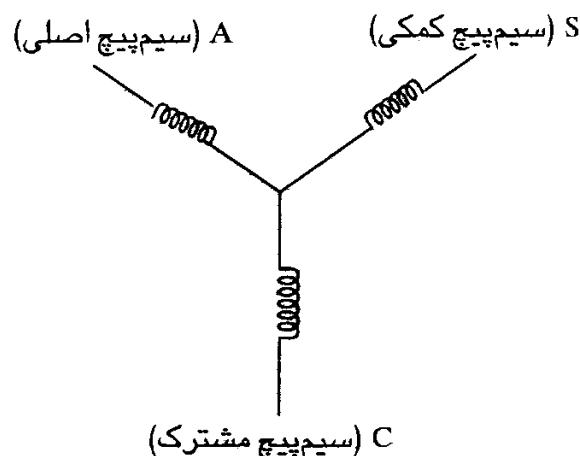

شکل ۳۰-۱۱

قدرت موتور	شماره سریال	کارخانه سازنده موتور
$\frac{1}{8}$ HP	۱۰۰	ناسیونال
$\frac{1}{6}$ HP	۱۲۵	ناسیونال
$\frac{1}{5}$ HP	۱۴۰	ناسیونال
$\frac{1}{4}$ HP	۱۷۵	ناسیونال
$\frac{1}{8}$ HP	۱۰۸۵	موتورهای ایتالیایی
$\frac{1}{6}$ HP	۱۱۱۱	موتورهای ایتالیایی
$\frac{1}{5}$ HP	۱۱۱۶	موتورهای ایتالیایی
$\frac{1}{4}$ HP	۲۱۱۸	موتورهای ایتالیایی
$\frac{1}{8}$ HP	۲۶۰۰	دانفوس
$\frac{1}{6}$ HP	۲۸۰۰	دانفوس
$\frac{1}{5}$ HP	۲۷۰۴	دانفوس
$\frac{1}{4}$ HP	۲۸۰۴	دانفوس
$\frac{1}{8}$ HP	M۴	نیکی
$\frac{1}{6}$ HP	M۵	نیکی
$\frac{1}{4}$ HP	A۹	نیکی


جدول ۳۰-۲- مشخصات موتور چند نوع یخچال

۲- اتوماتیک (ترموستات)

می‌دانید که کنترل و تنظیم سرماسازی در یخچال به وسیله ترموستات صورت می‌گیرد.

خود ترموستات نیز از اجزاء مختلف زیر تشکیل شده است:

- و-کنکاکتهاي اتصال الف-بدنه فلزي
- ى-فنا و اهرمها ب-فانوسك محتوي گاز
- ه-بیج تنظیم ج-لوله مویی
- د-لوله بلو

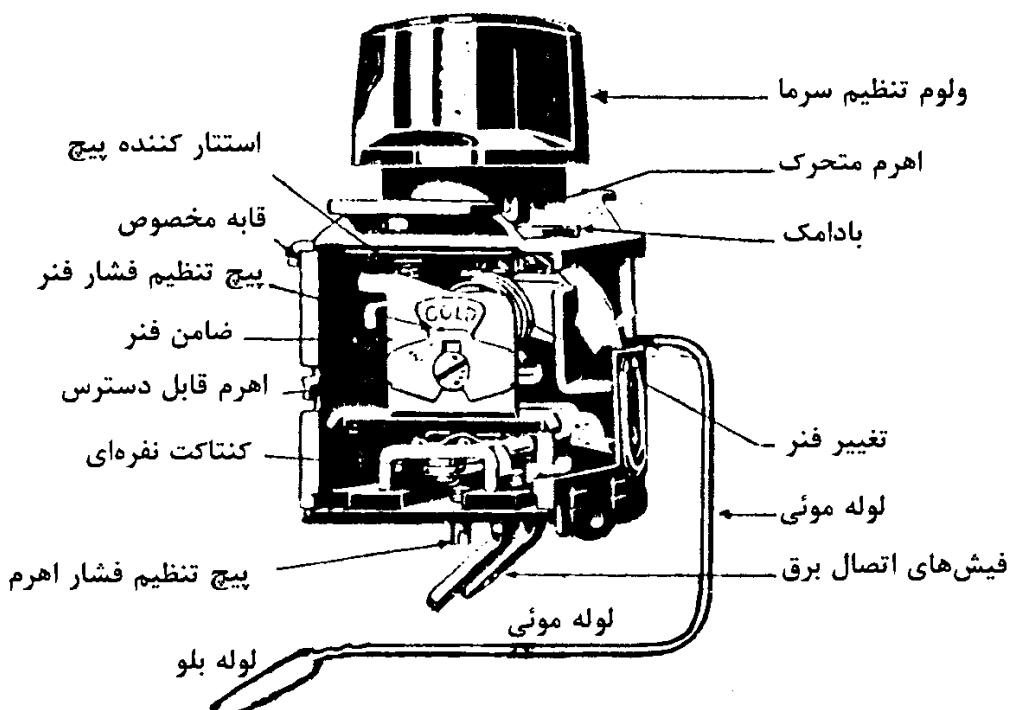

شکل ۲۰-۱۱ ترموستات یخچال

با شروع حرکت پیستون در کمپرسور، گاز در مسیر لوله‌ها حرکت می‌کند که عمل سرماسازی صورت می‌گیرد که با سردشدن محفظه تولید یخ، حجم گاز درون لوله بلو و لوله مرئی و فانوسک کاهش می‌یابد که با جمع شدن و کاهش آن اهرم اتصال کلید داخل ترموستات به پایین آورده می‌شود که این عمل سبب قطع فاز موتور می‌شود که با خاموش شدن موتور، کمپرسور نیز خاموش شده و باعث کاهش سرمای محیط می‌گردد که کاهش دمای محفظه یخ و فانوسک سبب فعال شدن ترموستات می‌گردد که در نتیجه گاز در

اثر گرم شدن انبساط حجمی می‌یابد که سبب بزرگتر شدن فانوسک و وصل کلید ترموموستات می‌گردد که در این لحظه کمپرسور شروع به حرکت می‌کند و دوباره سیکل فوق را طی می‌کند. لازم به ذکر است که توسط یک ولوم که در واقع اهرم کنترل حجم فانوسک می‌باشد (ولوم ترموموستات) در داخل یخچال می‌توانید مدت کار کمپرسور و در واقع سرمای دلخواه یخچال را تنظیم نمایید.

۳- رله راهانداز موتور (رله استارت)

این رله از قسمتهای زیر تشکیل شده است:

الف- بدنه

ب- بوبین (سیم پیچ)


ج- اهرم فلزی

د- کنکاتهای اتصال

و- فیشها

بوبین این رله با سیم پیچ اصلی موتور یخچال به صورت سری بسته می‌شود که موتور در لحظه راهاندازی به گشتاور زیادی نیاز دارد.

در لحظه ابتدایی راهاندازی ابتدا رتور و بعد پیستون به حرکت درمی‌آید و در این لحظه ماکزیم مجریان از دو سیم پیچ اصلی و سیم پیچ رله عبور می‌کند و میدان و در نتیجه ولتاژ خود القادر رله ایجاد می‌شود که با رسیدن به یک حد معین اهرم فلزی موجود در رله به سمت بالا جذب شده که سبب وصل اتصالات کنکاتهای رله می‌گردد که با این عمل سیم پیچ کمکی هم وارد مدار می‌شود که در این لحظه میدان حاصل از دو سیم پیچ اصلی و کمکی رتور را به حرکت وامی دارد و مجریان راهاندازی تا حد مجریان نامی موتور کاهش می‌یابد که با کاهش این مجریان اهرم فلزی رله رها می‌گردد که با این عمل سیم پیچ کمکی از مدار خارج می‌شود.

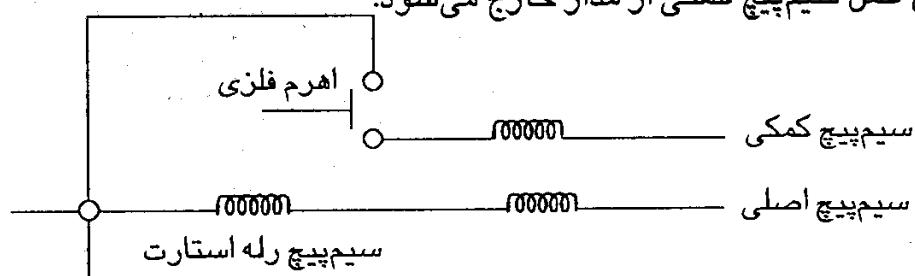

۴- رله اورلود (محافظه الکتریکی موتور)

این رله در موقع زیر در موتور یخچال تعبیه می‌گردد:

الف- افزایش جریان موتور

ب- افزایش حرارت موتور

ج- آسیب‌دیدن سیم‌پیچهای اصلی و کمکی

د- ضعیف‌بودن ولتاژ

و- مسدودشدن مسیر گاز

که اگر در این موقع رله فوق نباشد منجر به سوختن رله خواهد شد.

این رله از قسمت‌های زیر تشکیل شده است:


الف- بدن

ب- صفحه حساس (بی‌متالی)

ج- پلاتینهای اتصال

د- پایه‌های فلزی اتصال برق

و- سیم فلزی

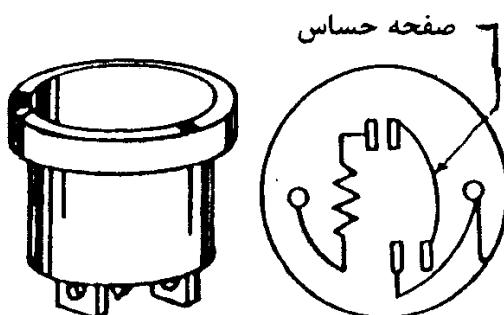

شکل ۳۰-۱۳

این رله با کنکات مشرک موتور سری بسته می‌شود که باعث می‌شود در اثر عبور جریان اضافی از آن حرارت تولید شده باعث تحریک صفحه بی‌متالی گردد که در نتیجه ارتباط کنکات‌های بی‌متالی با یکدیگر قطع می‌شود که باعث خاموش شدن کمپرسور می‌گردد که مجدداً با سردشدن این صفحه حساس، این صفحه منقبض شده و دوباره ارتباط کنکات‌ها با یکدیگر برقرار می‌شود و رله متصل می‌گردد که این عمل در نتیجه بروز هر یک از مشکلات یاد شده ممکن است دوباره تکرار گردد.



۵- لامپ خبر

می‌دانید که این لامپ همانند دیگر لامپها نیاز به یک سر پیچ دارد که جهت استقرار آن می‌باشد و این لامپ وظیفه روشن کردن داخل یخچال را در هنگام بازشدن درب آن بر عهده دارد. که با بستن درب یخچال آن نیز خاموش می‌شود.

۶- کلید لامپ خبر

این کلید در پایین یخچال و بین درب یخچال و بدنه نصب می‌شود که وظیفه روشن و خاموش کردن لامپ را در هنگام باز و بسته شدن درب یخچال بر عهده دارد.

۷- سیمهای رابط و دو شاخه برق

این سیمهای اغلب از کابل به شماره 2×1 یا $12 \times 1/5$ استفاده می‌شود و دو شاخه آن اغلب از نوع پرسی می‌باشد.

لحوه تولید و ایجاد سرما در یخچال

با توجه به توضیحات قبل هنگامی که در ترموموستات اتصال کنتاکتها برقرار می‌شود سیم پیچ اصلی باردار می‌گردد که این بارداری سبب می‌شود که جریان زیادی از مدار دریافت نماید به طوری که قبل اشاره کردیم و گفتیم که سیم پیچ اصلی با سیم پیچ رله سری می‌باشد، جریان فوق از بوبین رله نیز عبور می‌نماید که عبور این جریان سبب ایجاد یک میدان مغناطیسی در سیم پیچ رله می‌گردد که باعث القای ولتاژ در آن شده که در نتیجه اهرم فلزی آن جذب می‌شود که با جذب این اهرم به سیم پیچ کمکی (استارت) برق خواهد رسید که در نتیجه رتور توسط دو سیم پیچ اصلی و کمکی حرکت خواهد کرد که با حرکت رتور، جریان ولتاژ در بوبین رله کاهش یافته که در نتیجه اهرم رهاشده و سیم پیچ کمکی از مدار خارج می‌شود و رتور توسط سیم پیچ اصلی به حرکت خود ادامه می‌دهد که با حرکت مرتب و دائم رتور، گاز از لوله‌ها برگشت و توسط رتور مکیده شده و وارد لوله رفت می‌شود که این عمل سبب افزایش حرارت می‌گردد که جهت جلوگیری از این افزایش حرارت، گاز وارد رadiاتور شده و سرد می‌شود.

البته این گاز از فیلتر نیز جهت خشک شدن و نیز جرم زدایی عبور کرده و تحت فشار در از لوله مویی که قطر آن بسیار کم است به مایع تبدیل می‌شود.

با عبور گاز از لوله مویی وارد محفظه تولید یخ می‌شود و شروع به فوران و تولید سرما می‌نماید. کمپرسور با فشار زیاد گاز را از محفظه تولید یخ عبور می‌دهد که خروجی لوله‌های موجود در محفظه تولید یخ به وسیله لوله‌های مسی گاز را به لوله برگشت یخچال می‌رساند که این سیکل دوباره تکرار خواهد شد.

برخی کارخانجات یخچال‌سازی، لوله برگشت اوپراتور (محفظه تولید یخ که حاوی گاز سرد می‌باشد) را به لوله رفت لوله مویی که حاوی گرم است جوش می‌دهند زیرا این عمل سبب می‌شود که گاز لوله مویی در حرکت به سمت اوپراتور که در مجاورت گاز سرد است خنکتر گردد.

در برخی از کارخانجات تولید یخچال جهت بهره‌برداری بیشتر از برگشت گاز سرد، لوله مویی را از درون آن عبور داده و سپس به اوپریتور می‌رسانند که این کار سبب می‌شود که گاز مایع که گرم می‌باشد قبل از رسیدن به محفظه تولید یخ (اوپریتور) کاملاً سرد گردد که در نتیجه راندمان جایخی بیشتر خواهد شد.

لازم به ذکر است که دمای هوای داخل یخچال اغلب حدود ۱ تا ۷ درجه سانتیگراد می‌باشد ولی دمای محفظه تولید یخ حدوداً ۱۵ درجه زیر صفر می‌باشد. در محفظه تولید یخ هر وقت سرما به حد معین و تنظیم شده توسط ترموموستات بر سد فانوسک درون ترموموستات منقبض شده که این انقباض سبب قطع برق کمپرسور می‌شود که در نتیجه عمل سرماسازی کلأ برای مدت کمی متوقف می‌شود که ما اصطلاحاً می‌گوییم یخچال اتومات کرده است.

برفک در یخچال‌ها

علت تولید برفک

وقتی که هوای گرم از اطراف یک جسم سرد عبور می‌نماید، هوایی که در تماس با جسم سرد فوق می‌باشد کمی از رطوبت خود را به صورت قطرات آب از دست خواهد داد که هرچه رطوبت هوای مجاور بیشتر باشد، تفاوت دمای بین هوا و جسم فوق نیز بیشتر شده که سرعت تشکیل قطرات آب نیز بیشتر می‌گردد.

ظرف محفظه یخ نیز دارای صفحات سرد می‌باشد و حتی تمامی وسایلی که در آن قرار دارند سرد می‌باشند از این رو هنگامی که درب یخچال به علی باز می‌ماند، مقداری هوای گرم به داخل یخچال راه می‌یابد. همانطور که گفته شد مقداری از رطوبت این هوا به


صورت آب و کمی دیگر به صورت لایه‌های ضخیمی از بین در قسمت یخدان آن ظاهر خواهد شد که این لایه‌های بین تبادل حرارتی درون یخچال و نیز عمل تبرید را دچار نقص می‌نماید که سبب آن خواهد شد که یخچال به خوبی کار نکند.

در بعضی از یخچالها روش و سیستمی جهت ذوب یخها تعییه نشده است که تنها راه آن از برق کشیدن یخچال و بازگذاشتن درب آن می‌باشد.

که البته روشهایی نیز در تعداد محدودی از یخچالها قرار داده شده است که به تعدادی از آنها اشاره می‌نماییم:

۱- استفاده از چند المنت

در این روش که در برخی از یخچالها متداول است این المنتها دور محفظه یخدان پیچیده می‌شوند که با قراردادن ترموموستات در وضعیت مخصوص ذوب برفک، سبب تولید گرمایشی شوند که در نتیجه برفکها و یخهای زائد از بین خواهند رفت.

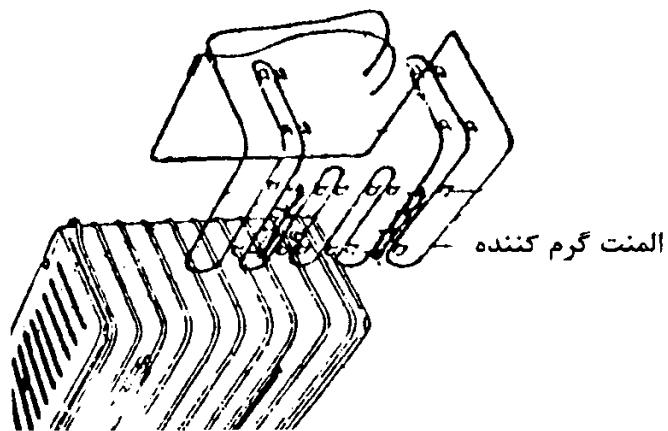


شکل ۳۰-۱۴

۲- استفاده از شیر الکتریکی (سولنوئیدی)


شیر فوق دارای دو ورودی و یک خروجی می‌باشد که یکی از ورودیهای آن به طور مثال ورودی B آن در حالت عادی بسته است که با اتصال شیر فوق به برق، مسیر و ورودی B باز خواهد شد که گاز گرم از این مسیر به خروجی C راه پیدا خواهد کرد.

روش عملکرد این شیر به گونه‌ای است که تا وقتی که به شیر الکتریکی برق نمی‌رسد گاز سرد وارد ورودی A می‌گردد و با تولید سرمادر محفظه یخدان از خروجی C خارج می‌گردد.

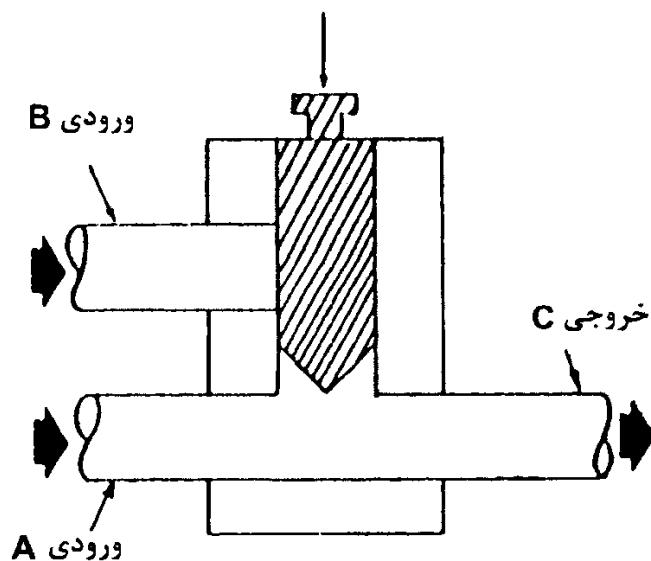


شکل ۲۰-۱۵

با وصل کردن شیر فوق به برق، مسیر B نیز باز می‌شود که با بازشدن مسیر B، گاز از این قسمت وارد شده و گاز گرم از مسیر C خارج می‌گردد که باعث گرم شدن محفظه یخدان خواهد شد. که این گرما یخهای زائد و برفکهای موجود در یخدان را ذوب می‌نماید. که پس از این مرحله ترموموستات دوباره شیر سولونوئیدی را قطع می‌کند.

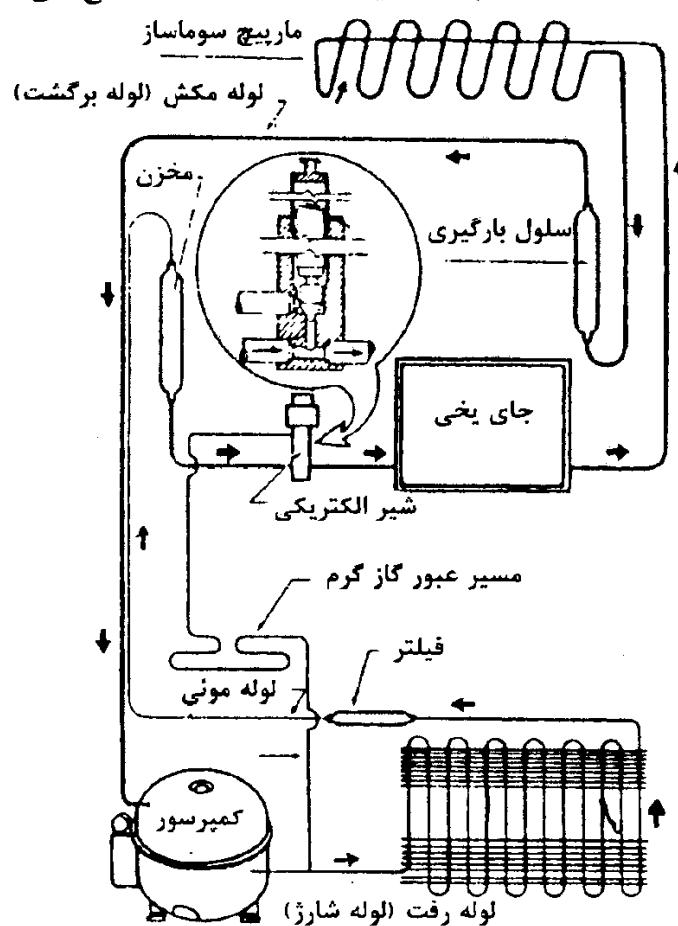

شکل ۲۰-۱۶ دیفراسیت گازی

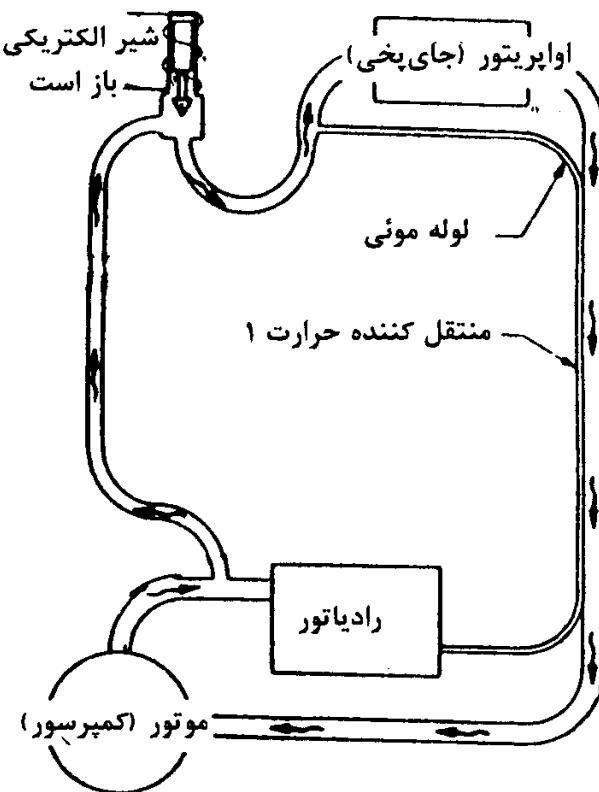


شکل ۲۰-۱۷ دیفراست گازی شیر سولونوئیدی با دو مسیر

۳- روش نیمه اتوماتیک

در این روش با استفاده از یک سوئیچ ذوب یخها را شروع می‌نماییم که در نتیجه کمپرسور یخچال از کار افتاده و سبب گرم شدن هوای درون یخچال می‌شود که یخها ذوب می‌شوند و در خاتمه ترموموستات مدار یخچال و کمپرسور را متصل کرده و دوباره یخچال به عمل سرماسازی خود ادامه خواهد داد.


۴- استفاده از شمارنده

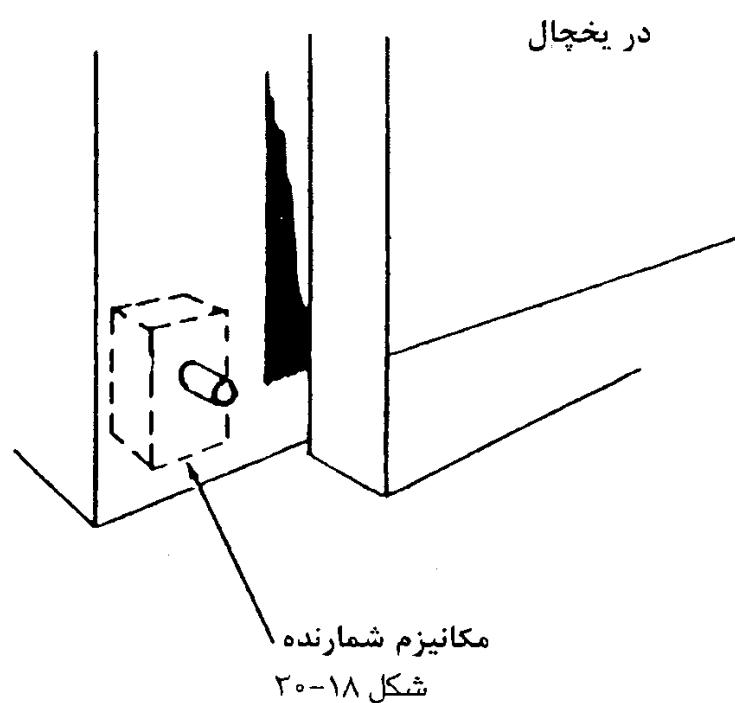در این روش یک شمارنده در یخچال جاسازی خواهد شد که تعداد دفعات باز و بسته شدن درب یخچال را شمارش کرده که پس از رسیدن آن به تعداد معینی این کلید سبب قطع مدار کمپرسور خواهد شد که بر فکها و یخهای اضافی را ذوب نماید.



۵- استفاده از تایمر

در این روش یک تایмер اتوماتیک در مدار کمپرسور قرار می‌گیرد که پس از زمان معینی از کار کرد کمپرسور، مدار کمپرسور را قطع کرده و باعث ذوب برفکها خواهد شد.

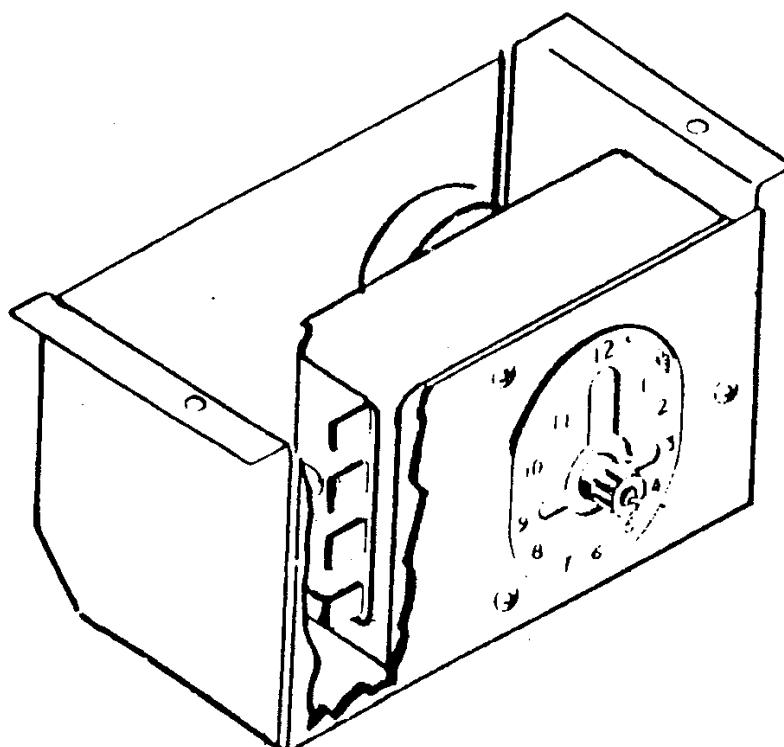


شکل ۲۰-۱۹


ترکیب یخچال و فریزر

امروزه اغلب یخچال‌ها ترکیبی از یخچال و فریزر می‌باشند که بدنه یخچال را به دو قسمت مجزا که نسبت به یکدیگر به طور کامل عایق می‌باشند جدا می‌کنند که به طور مثال دمای داخل یخچال حدود ۱ تا ۷ درجه بالای صفر می‌باشد ولی در قسمت فریزر آن دما حدود ۱۵ درجه زیر صفر می‌باشد.


در اینگونه یخچال و فریزرهای یک قسمت تبخیر وجود دارد که بخشی از آن در یخچال و بخشی دیگر در فریزر می‌باشد. در قدیم و مدل‌های قدیمی تفاوت دمای ذکر شده با استفاده از یک شیر سولنوئیدی صورت می‌گرفت و یک سیستم، بازگشت ماده سردکننده را تأمین می‌کرد. در این هنگام، وقتی که دمای بخش یخچال به یک حد مشخصی می‌رسید، ترموموستات سبب قطع مدار شیر سولنوئیدی مدار سردکننده یخچال می‌شد که این عمل سبب می‌شد که ماده سردکننده فقط از داخل فریزر عبور نماید.

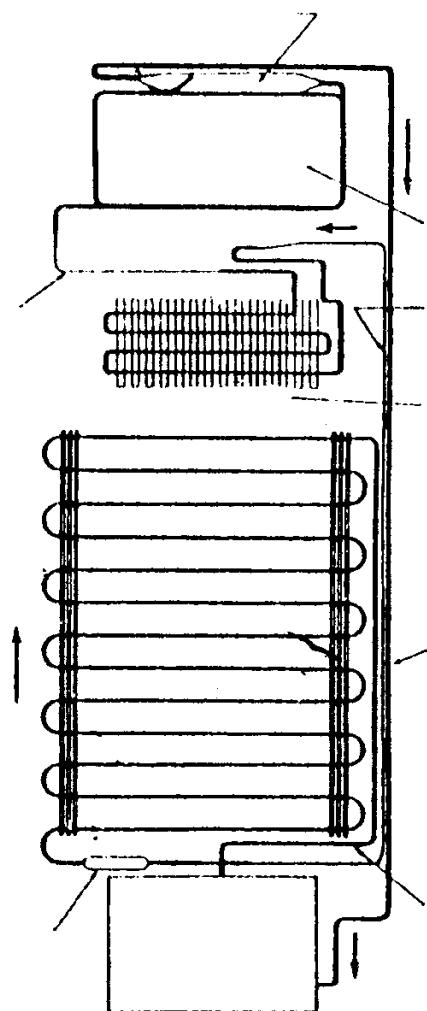


شکل ۲۰-۲ یخچال با دو بخش جداگانه

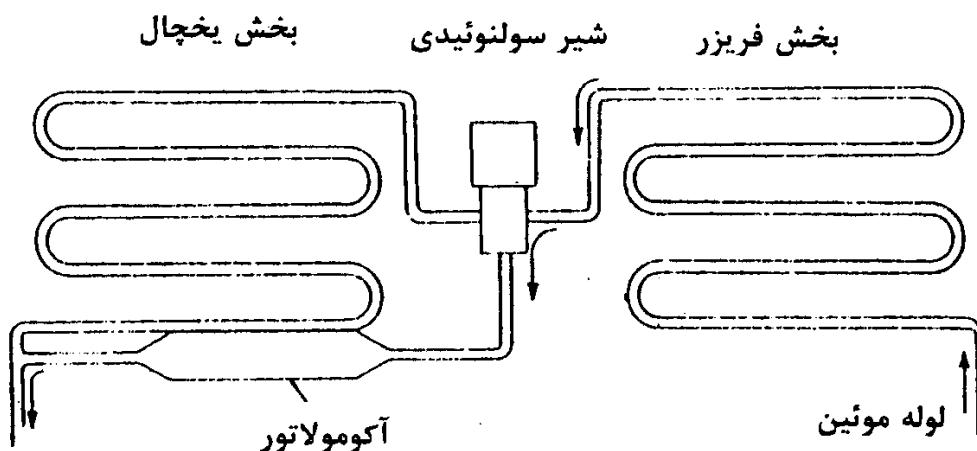

شکل ۲۰-۲۱ دو شمای اولیه کنترل اختلاف دما
یخچال

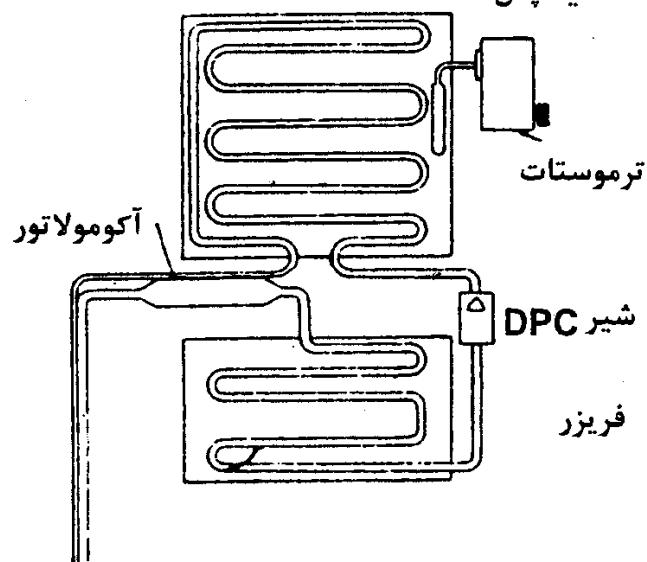


شکل ۲۰-۲۲ استفاده از شیر

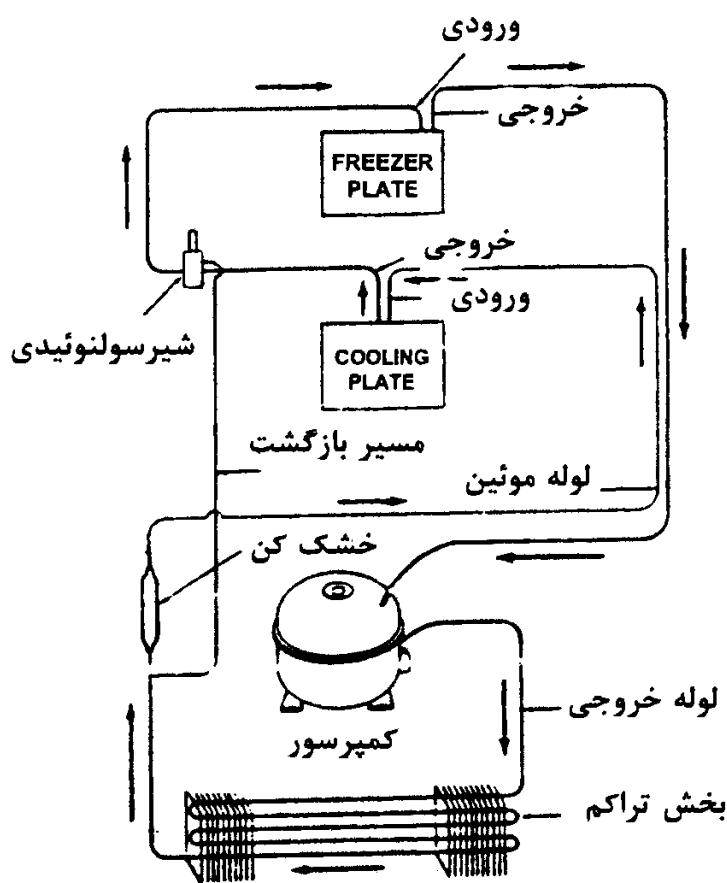

شکل ۲۰-۲۲ استفاده از بخش تبخیر برای خنک کردن دو قسمت

یخچال و فریزر قابل تغییر

در بعضی از یخچال و فریزرهای می‌توان محفظه آنها را در موقع لازم به صورت یخچال و یا فریزر تبدیل و استفاده کرد. در این نوع سیستمها قسمت تبرید (سرمازی) از دو بخش تشکیل شده است که موقعی که همه قسمتهای سرمازی استفاده گردد دمای یخچال به اندازه دمای فریزر می‌شود و بعضی اوقات می‌توان بخشی از سرمازی را مورد استفاده قرار داد که دما به حد دمای یخچال می‌رسد که این وسیله در این هنگام به صورت یخچال استفاده خواهد شد.

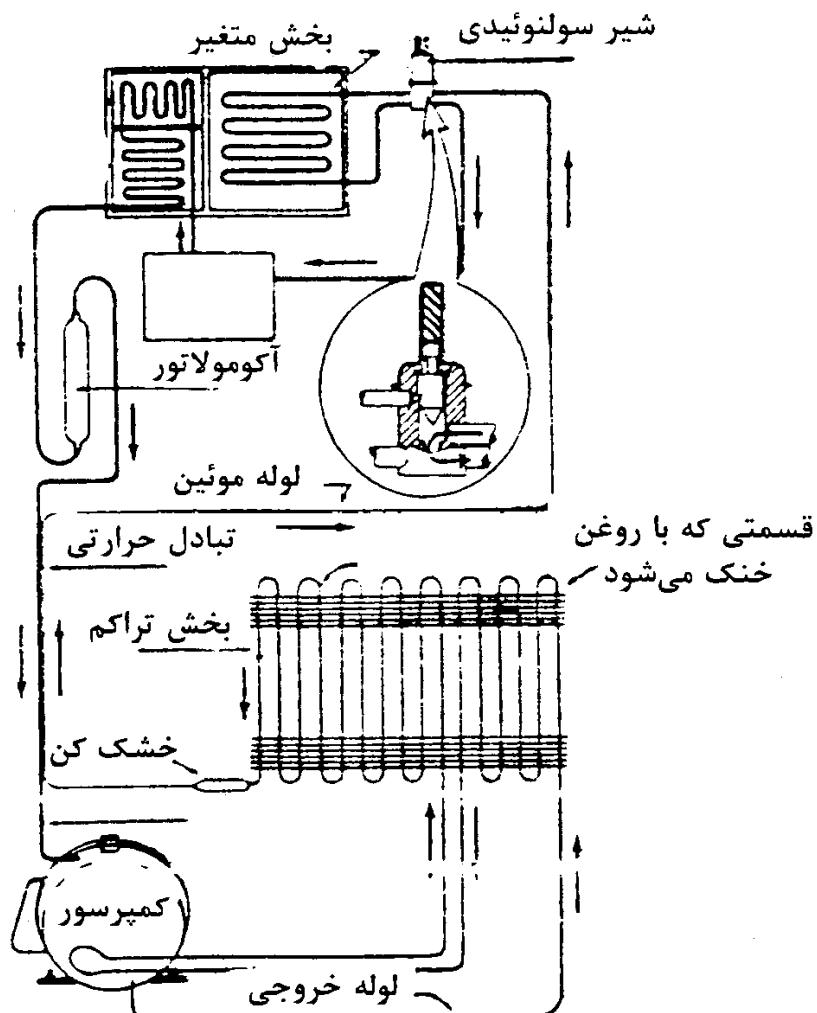

شکل ۳۰-۲۶ یخچال فریزر قابل تغییر

در این سیستم یک شیر سولنوبیدی که به وسیله یک سوئیچ مخصوص برق می‌گیرد قرار می‌گیرد که وقتی که سوئیچ در حالت فریزر قرار گیرد ماده سردکننده از هر دو قسمت لوله‌های سرماسازی می‌گذرد که دوباره وارد شیر سولنوبیدی می‌شود و هنگامی که سوئیچ در حالت یخچال قرار گیرد، ماده سردکننده بعد از ورود به شیر سولنوبید دوباره مسیر لوله اول را در جهت عکس دور می‌زند و عمل سرماسازی را در حد یخچال انجام می‌دهد.

یخساز اتوماتیک

در بعضی از یخچالها قسمتی تعییه شده است که وظیفه آن درست کردن قطعات یخ می‌باشد.

این قسمت کار خود را در پنج مرحله زیر انجام می‌دهد:

- ۱- پرشدن آب
- ۲- انجاماد
- ۳- ذوب
- ۴- تفکیک
- ۵- خروج یخ

در ابتدا آب وارد قالب‌های یخ شده و شروع به یخ زدن می‌نماید. هنگامی که دمای قالبها به یک حد معینی برسد یک ترمومترات سبب روشن شدن یک گرمکن می‌شود که عمل یخ‌سازی را وارد مرحله ذوب جزئی می‌نماید که پس از مدت زمان معینی یخها توسط یک اهرم مکانیکی از قالبها جدا می‌شوند که قطعات یخ توسط یک جارو وارد یک سینی که در زیر قسمت یخ‌سازی قرار دارد می‌شوند که مجدداً آب به وسیله یک شیر سولنوئیدی وارد قالبها می‌شود و مراحل فوق دوباره تکرار می‌گردد.

۱- نکته ۱: قسمت یخ‌ساز در اینگونه یخچال‌ها از دو بخش مکانیکی و الکتریکی تشکیل شده است.

۲- نکته ۲: مراحلی که در بالا ذکر شد به وسیله یک کلید گردان که دارای پنج وضعیت می‌باشد کنترل می‌شود.

۳- نکته ۳: ساختن یخ در اینگونه یخچال‌ها مادامی ادامه پیدا می‌کند که سوئیچ کنترل موجود در زیر سینی با رسیدن وزن یخها به یک حد مشخص، در اینصورت مدار یخ‌ساز توسط سوئیچ فوق قطع می‌شود.

بخش‌های دیگر یخچال و فریزر

۱- آکومولاتور (جمع‌کننده)


این قسمت وظیفه جمع‌آوری مایع احتمالی که از بخش تبخیر خارج شده است را دارد که پس از جمع‌آوری در آن کمک به صورت بخار وارد لوله مکش می‌گردد.

۲- بخش تبخیر

در اغلب فریزرهای بخشی جهت تبخیر در اطراف کابینت فریزرهای بین دو جدار داخلی و خارجی طراحی شده است و وظیفه دارد تا دمای زیر صفر را در تمامی محفظه فریزر به خوبی تأمین نماید.

۳- سیستم اعلام خطر

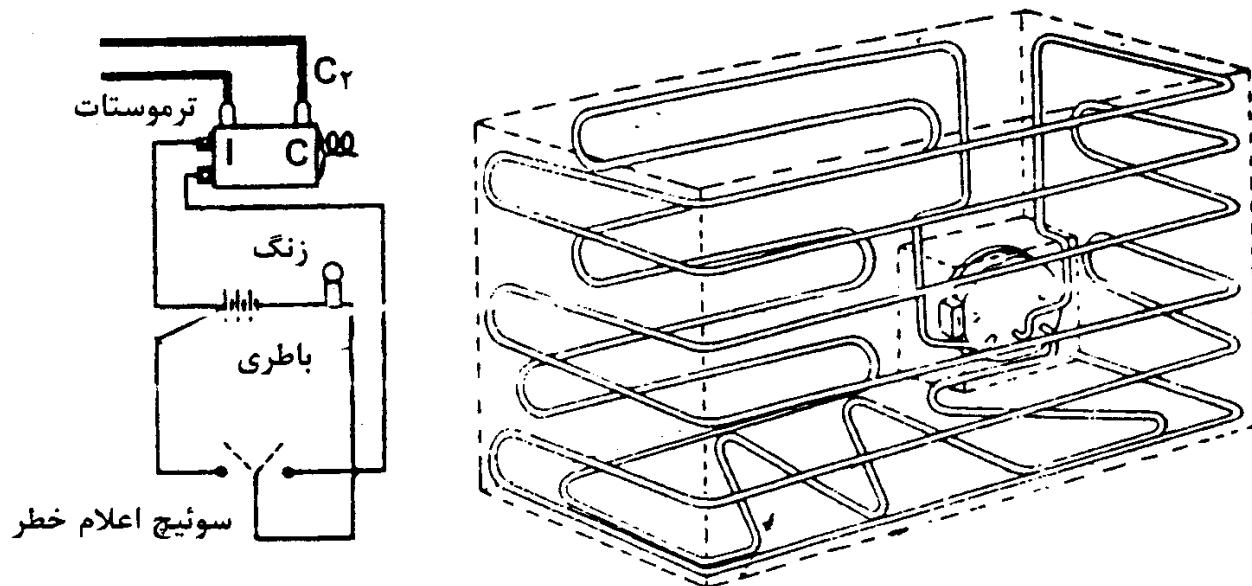می‌دانید هرگونه خلل در کار و عملکرد فریزرهای سبب فاسد شدن مواد غذایی باشد آنها می‌شود که جهت جلوگیری از این امر یک سیستم اعلام خطر طراحی شده است که عدم عملکرد صحیح یخچال فریزر و یا بازماندن درب آنها را اعلام می‌دارد که خرابی وسیله را توسط زنگ و یا نور قرمز اعلام می‌کند.




٢٥-٣٠ سیستم اعلام خطر فریزر


شكل ٢٦-٣٠ بخش تبخیر فریزر شکل

مدار الترکی یخچال فریزر


این مدار در انواع یخچال و فریزرها با هم فرق می‌کند ولی همگی دارای یک قسمت مشترک می‌باشند. در شکل‌های زیر انواع این نوع سیم‌کشی‌ها را جهت آشنایی شما خواننده گرامی آورده‌ایم:

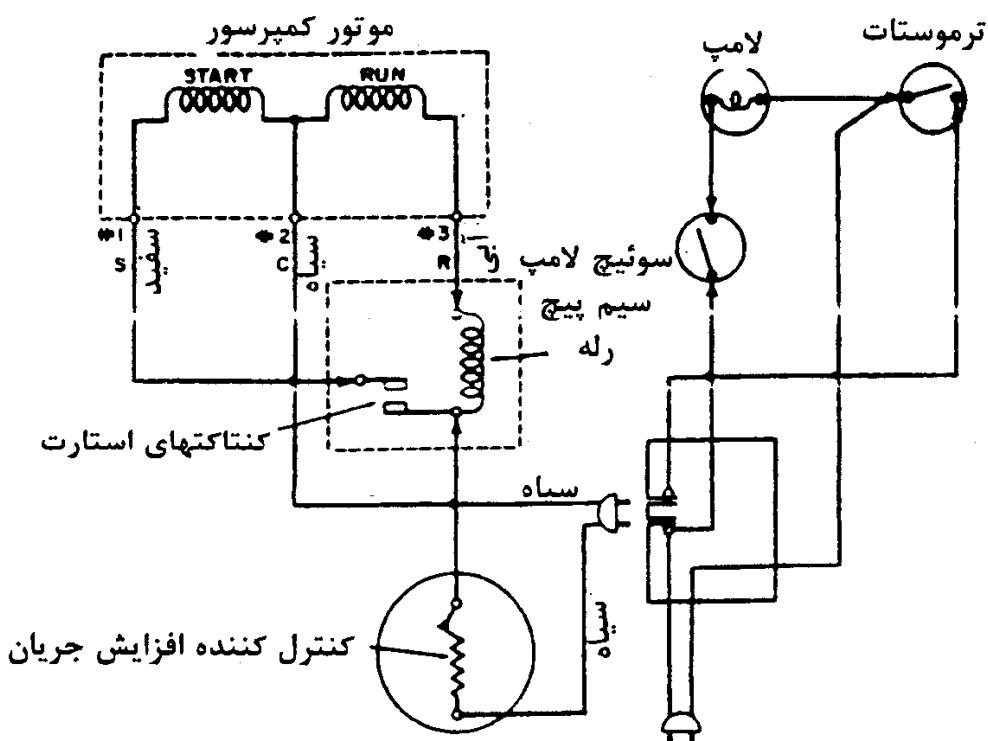

شکل ۲۷-۳۰ دیاگرام سیم‌بندی یک یخچال ساده

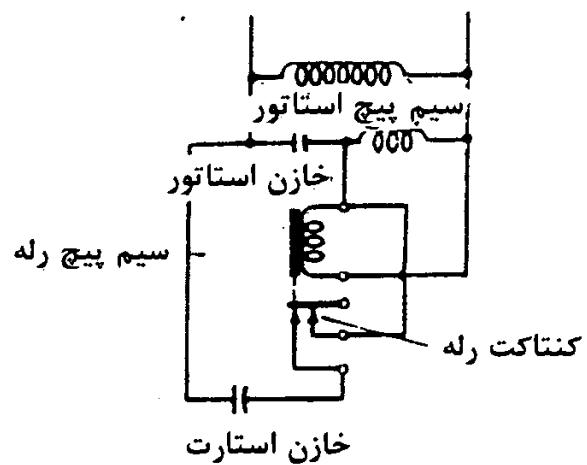


شکل ۲۸-۲۰ رله ولتاژ

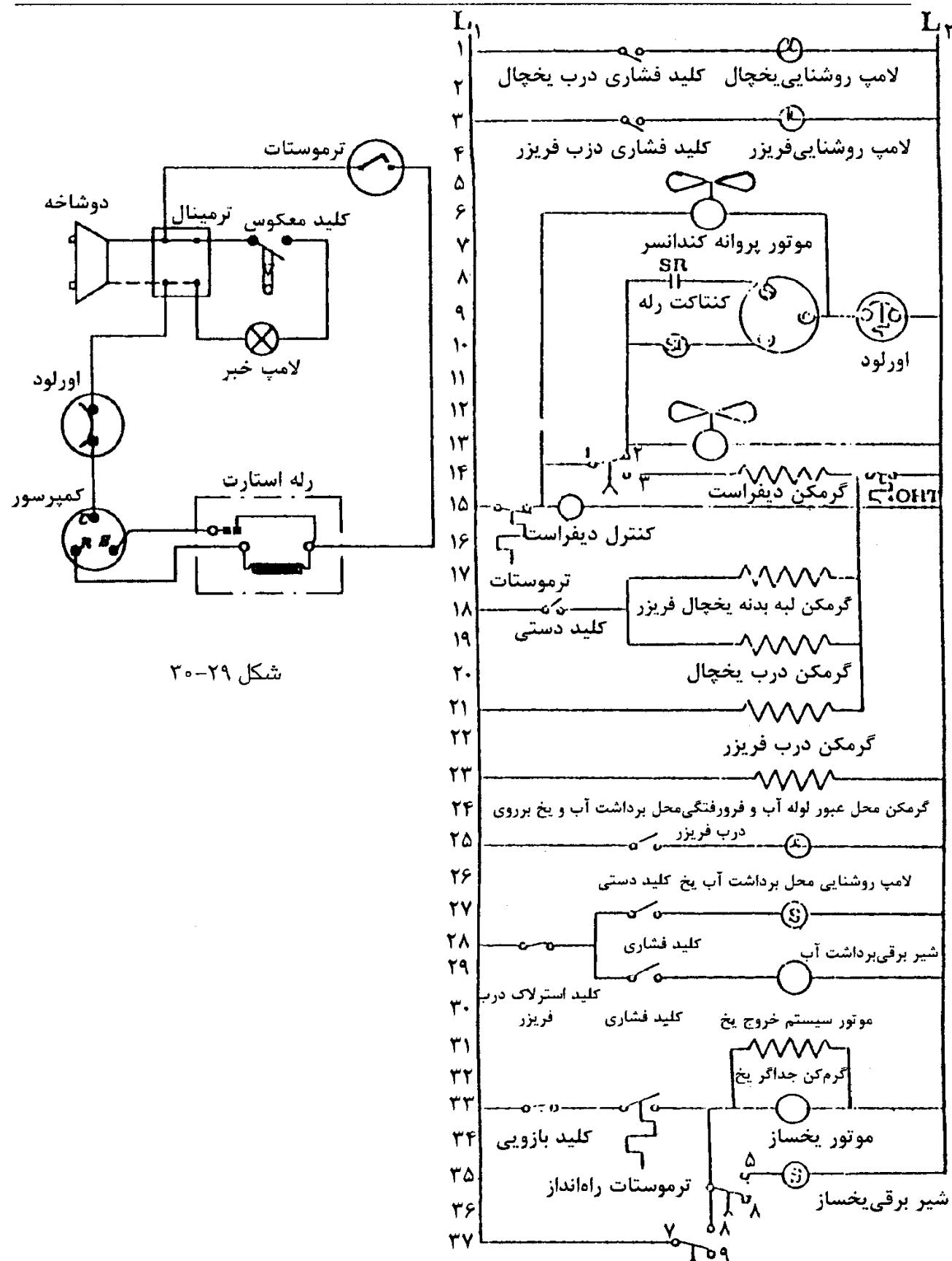

شکل ۳۰-۲۹

٢٢٠ ولت هرقز ٥٠

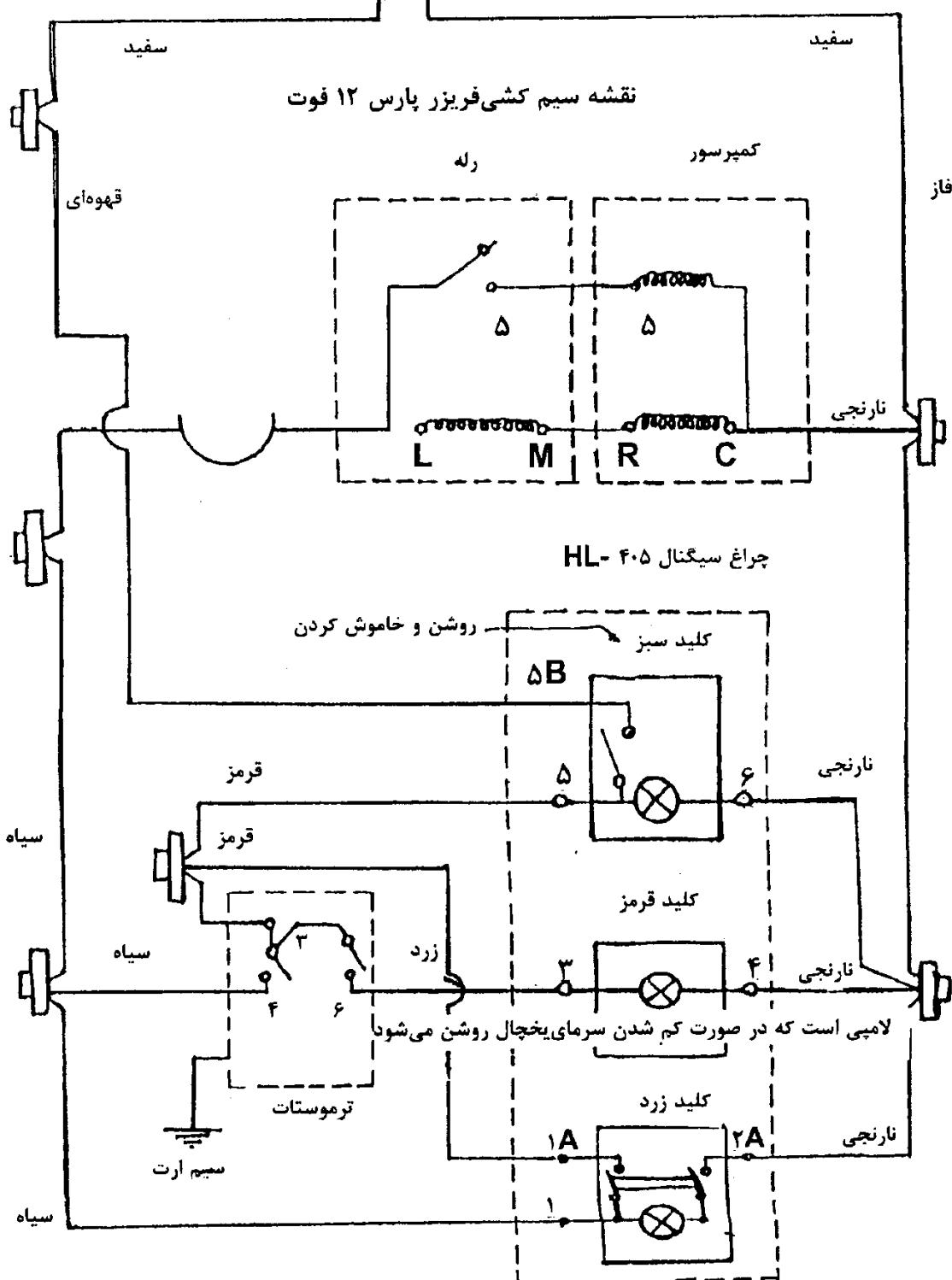

آزمایشات قسمتهای مختلف یخچال و فریزر

این آزمایشات می‌تواند به شرح زیر باشد:

۱- تست واشر دور تا دور درب

جهت این کار باید یک اسکناس را بین درب و بدنه قرار دهید و درب آن را ببندید. در صورتی که در هنگام کشیدن اسکناس هیچ مانع پیش نیامد، درب به خوبی بسته شده و واشر آن هیچ عیبی ندارد.

۲- تست درجه حرارت

جهت این کار می‌توانید یک سر ترمومتر را در داخل ظرف آبی قرار داده و آن ظرف را داخل یخچال و یا فریزر قرار دهید (دقیقت کنید که این ظرف در وسط یخچال قرار گیرد) و سپس درب آن را ببندید، پس از چند دقیقه بدون درآوردن ترمومتر می‌توانید دمای فضای یخچال را ملاحظه فرمایید.

۳- تست زمان کار کمپرسور

این زمان کار می‌تواند توسط عواملی همچون موارد زیر به هم بخورد:

الف- رطوبت

ب- تنظیم ترمومترات

ج- دمای اطاق

د- مقدار و مدت زمان قرار گرفتن غذاهای گرم داخل یخچال

باید تا یک ساعت قبل از آزمایش فوق درب یخچال باز نشده باشد که باید مدت زمان کار کمپرسور دستگاه با توجه به دما و رطوبت محل قرار گرفتن وسیله با مقدار ذکر شده در کاتالوگ دستگاه مطابقت نماید.

۴- تست نشتی در لوله‌ها

گفتیم که گاز به کار رفته در یخچال و یا فریزر بی‌بو و بی‌رنگ می‌باشد که در صورت بودن نشتی در دستگاه و یا سوراخ بودن لوله‌ها شخص نمی‌تواند آن را تشخیص دهد.

ولی تعمیرکارها به خوبی می‌توانند آن را تشخیص دهند که دو راه جهت تشخیص آن وجود دارد.

الف- در داخل لوله‌های ورودی المانها کمی روغن وجود دارد که در صورت نشتی در لوله‌ها، روغن فوق با گاز یخچال (ماده سردکننده) مخلوط می‌شود که بدین ترتیب محل سوراخ به راحتی قابل دید است.

ب- توسط یک نشتیاب (الکترونیکی یا هالید): کار با نشتیاب هالید بدین صورت است که با حرکت دادن شعله نشتیاب فوق روی لوله‌ها در صورت سبز رنگشدن شعله نشانه وجود حفره‌ای کوچک و در صورت ارغوانی شدن شعله نشانه وجود حفره‌ای بزرگ روی لوله می‌باشد.

کار با نشتیاب الکترونیکی بدین صورت است که هنگامی که سیمه‌های رابط این دستگاه را روی یخچال و یا فریزر حرکت دهید با زدن بوق و حرکت عقربه آن وجود نشتی را روی لوله نشان می‌دهد.

۵- تست ولتاژ

جهت این آزمایش ابتدا دو شاخه یخچال و یا فریزر را به ولتمتر متصل کرده و سپس ولتمتر را به برق شهر متصل نمایید. که ولتاژ کار دستگاه را نشان می‌دهد.

۶- تست رله

در صورتی که یک یخچال و یا فریزر برق زیادی مصرف نماید، رله مدار و وسیله فوق درست کار نکرده و نمی‌کند. که در این صورت باید رله را از مدار قطع کرده و دو سر آن را اتصال کوتاه نمایید در صورتی که کمپرسور وسیله همچنان به کار خود ادامه دهد، نشانه درست کار نکردن رله می‌باشد.

۷- تست سیم پیچ

یک لامپ را در دو ترمینال سیم پیچ قرار دهید، در صورتی که یخچال به صورت طبیعی کار کند، روشن نشدن لامپ فوق نشانه سوخته بودن سولونوئید می‌باشد.

۸- تست کمپرسور

جهت این آزمایش ابتدا دستگاه را از برق بکشید و مدار رله را نیز قطع کنید و پوشش کمپرسور را بردارید. حال دو سیم رابط را یکی به ترمینال R و دیگری را به ترمینال C وصل نمایید و یک سیم رابط دیگر را به ترمینال S متصل نمایید. حال دو سر سیمهای رابط اولی (C,R) را به برق وصل کرده و فوراً سر سوم (S) را به ترمینال R متصل کنید در صورتی که موتور یخچال شروع به کار نماید نشانه سالم بودن سیم‌بندی موتور دستگاه می‌باشد.

نکته: دقیق نمایید که این تست باید در یک مدت زمان کوتاهی صورت گیرد.

عيوب احتمالی در یخچال و هریزر

این عیوب می‌تواند به شرح زیر باشد:

الف- دستگاه اصلاً روشن نمی‌شود.

- ۱- دو شاخه یا سیمهای رابط معیوب بوده و یا پریز برق ندارد.
- ۲- ممکن است ترموموستات معیوب باشد.

زیرا در این حالت کمپرسور راه اندازی نخواهد شد. و می‌توان ترموموستات را با اهم‌تر تست نمود.

نکته: هرگونه اعمال فشار نامناسب بر روی ترموموستات می‌تواند به لوله بلو و یا مویی آسیب برساند که سبب خالی شدن گاز داخل ترموموستات خواهد شد.

- ۳- ممکن است رله اورلود خراب شده باشد.

زیرا در این حالت نیز کمپرسور روشن نمی‌شود. (چرا؟)

نکته: روی هر رله اورلود یک جریان نامی نوشته شده که در هنگام تعویض باید سعی شود که از آن رله مشابه استفاده کرد زیرا اگر از رله‌ای که دارای جریان کمتری است استفاده شود، به محض اتصال کمپرسور به برق، رله عمل خواهد کرد و مدار موتور را قطع خواهد کرد.

ب- دستگاه اتومات نمی‌کند.

در این حالت یکی از موارد زیر رخ داده است:

۱- سیم‌بندی یخچال اشتباه شده است.

۲- میزان برفک در محفظه یخدان بسیار زیاد شده است.

۳- ممکن است کن tactهای ترموموستات به یکدیگر جوش خورده باشند.

جهت تست ترموموستات در این حالت ولوم ترموموستات را به سمت صفر بچرخانید، اگر دستگاه خاموش شد بیانگر سالم بودن ترموموستات است و در غیر اینصورت خراب می‌باشد.

۴- ممکن است لوله بلو از جای خودش خارج شده باشد. (چرا؟)

پ- زود به زود محفظه داخلی یخدان برفک می‌زند.

۱- لاستیک دور درب خراب است.

۲- غذاهای گرم موجود در داخل یخچال زیاد است.

ت- کمپرسور دستگاه خوب کار می‌کند ولی محفظه داخلی یخدان گرم و خیس می‌باشد و قطرات آب از آن می‌چکد.

۱- ممکن است ترموموستات تنظیم نباشد.

۲- ممکن است سیستم ذوب برفک دائمًا در مدار باشد.

۳- گاز سرماساز دستگاه خالی شده است.

ث- دستگاه خوب کار می‌کند ولی هوای داخل یخچال گرم است.

۱- غذاهای گرم درون یخچال زیاد است.

۲- ممکن است درب یخچال خوب بسته نشده باشد.

۳- ممکن است در هنگام بستن درب یخچال سوئیچ لامپ عمل نکرده و در هنگام بسته‌بودن درب، لامپ درون دستگاه روشن می‌ماند.

ج- دستگاه به طور دائم در مدار است و درون آن بسیار سرد می‌باشد.

در این حالت ترموموستات روی درجه بالایی تنظیم شده است.

ح- کمپرسور خوب و بدون وقفه کار می‌کند ولی اتومات نمی‌کند و باعث زیاد سردشدن داخل دستگاه می‌شود.

۱- ممکن است کمپرسور دستگاه معیوب شده باشد.

۲- ممکن است فن خراب شده باشد.

۳- ممکن است فاصله کندانسور و دستگاه به دیوار بسیار کم و یا چسبیده باشد.

۴- یخچال و یا فریزر گاز سرماساز کم داشته و یا اصلاً ندارند.

خ- در ابتدا دستگاه خوب کار کرده ولی پس از چند لحظه از کار می‌افتد.

۱- ممکن است برق ضعیف باشد.

۲- شاید موتور نیم سوز شده باشد.

۳- ممکن است رله استارت و یا رله اورلود خراب شده باشند.

۴- امکان دارد مسیر گردش گاز در یخچال و یا فریزر مسدود باشد.

چ- دستگاه خوب کار می‌کند ولی سرو صدای زیادی ایجاد می‌کند.

در این حالت ممکن است یکی از موارد زیر رخ داده باشد:

۱- دستگاه کاملاً تراز نمی‌باشد.

۲- اتصالات کمپرسور به شاسی شل می‌باشند.

۳- موتور دستگاه معیوب است.

۴- پره‌های فن و یا خود فن معیوب شده‌اند.


د- سرمای درون یخچال بسیار زیاد است و تا حدی است که وسایل درون آن منجمد می‌شوند.

۱- ترموموستات تنظیم نمی‌باشد و یا خراب است که اتومات نمی‌کند.

۲- گاز سرماساز درون لوله‌های یخچال بیش از حد می‌باشد.

ذ- بدنه یخچال برق دارد.

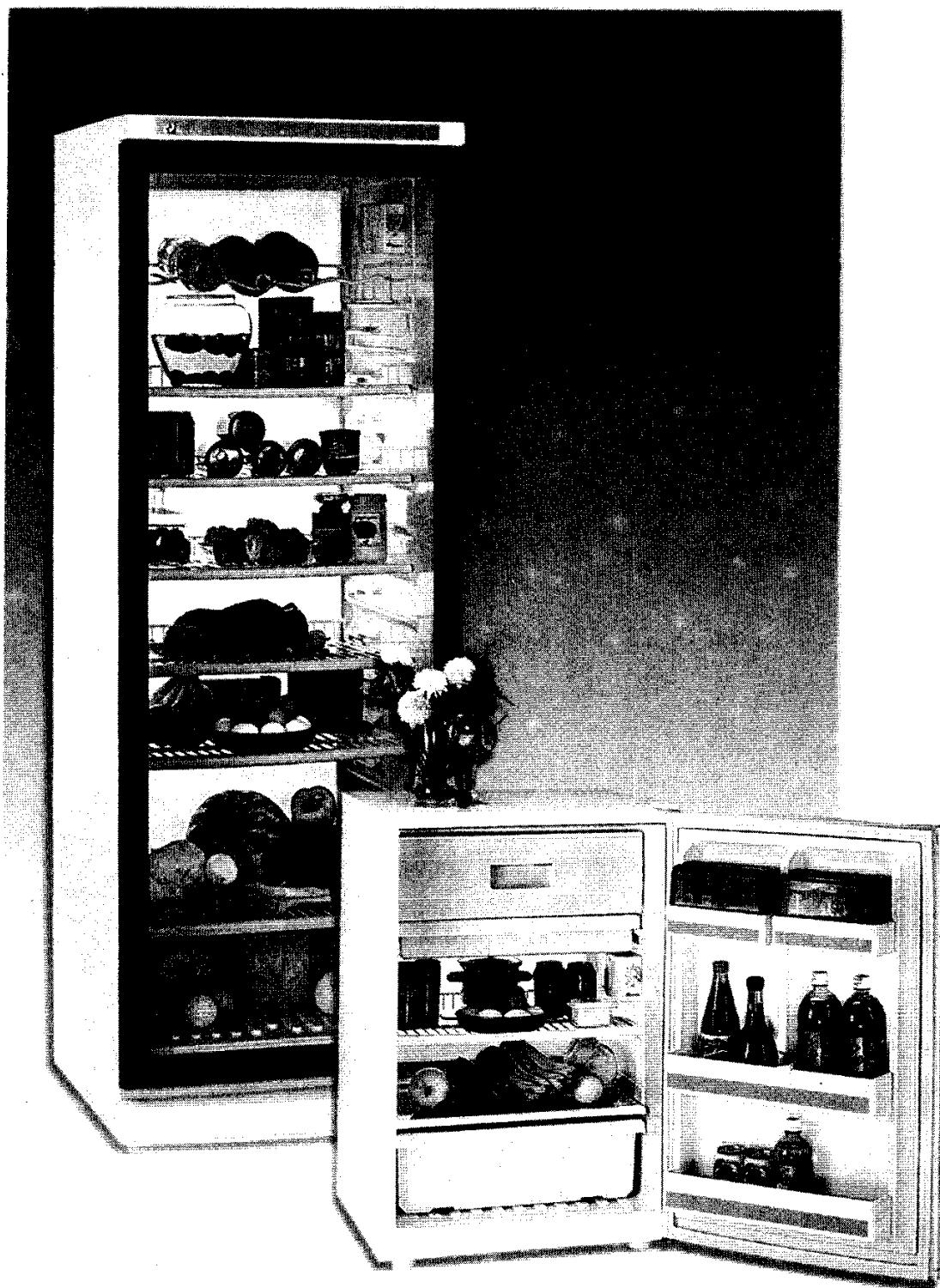در این حالت ممکن است سیمه‌ای رابط معیوب بوده و یا سر پیچ لامپ درون یخچال یا ترموموستات یا موتور اتصال بدنه داشته باشند.




فصل سی و یکم

دستگاه تهویه مطبوع

دستگاه تهویه مطبوع

کار این دستگاه درست همانند دستگاه تهویه مطبوع یخچال و فریزر می‌باشد ولی تنها فرقی که دارد این است که سیستم خنک‌کننده در یخچال و فریزر محفظه داخلی آن را خنک می‌کند ولی این دستگاه محیط درون اطاق می‌شود که در این موقع هوای گرم به سیستم هوای خنک به وسیله یک دهنده وارد اطاق می‌شود که در این موقع هوای گرم به وسیله دریچه‌های موجود در انتهای بدنه دستگاه به داخل دستگاه کشیده می‌شود که این هوای گرم از بخش تبخیر گذشته که پس از گذشتن از این بخش کمی از رطوبت و دمای خود را از دست داده و خنکتر می‌شود. که به داخل اطاق رانده خواهد شد. البته قسمتی از این هوای گرم نیز توسط کمپرسور به خارج از محیط اطاق رانده خواهد شد.

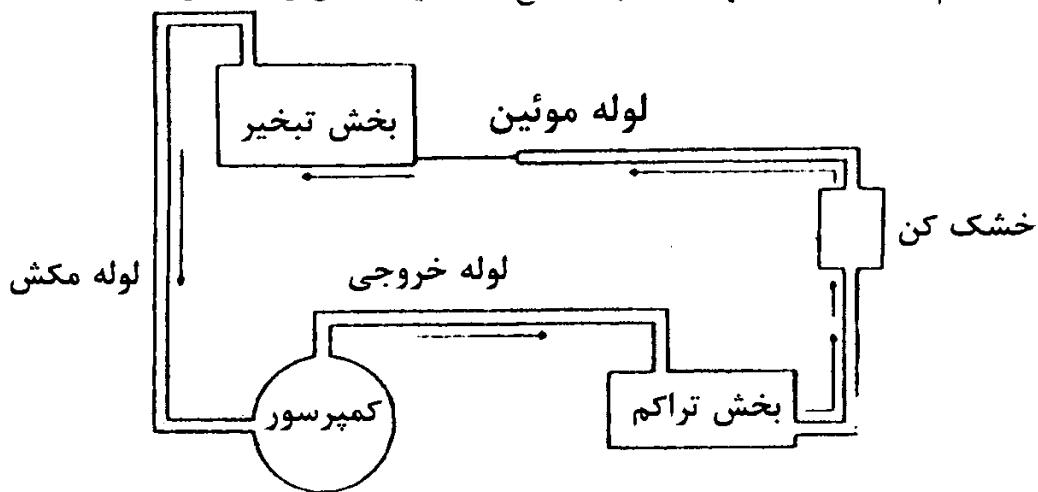

شکل ۱-۳۱-۱- شماتیک دستگاه تهویه مطبوع

قسمتهاي مختلف يك تهويء مطبوع

این قسمتها شامل موارد زیر می‌باشد:


۱- ترموموستات

می‌دانید که ترموموستات کنترل‌کننده عملکرد کمپرسور می‌باشد. در این دستگاه، ترموموستات از لوله‌ای که یک سر آن مسدود می‌باشد و سر دیگر آن به یک محفظه فانوسی متصل شده است تشکیل شده که در این لوله ماده سردکننده پر شده است. دمای لوله فوق و نیز دمای ماده سردکننده با قراردادن آن درون جریان هوای تغییر می‌کند که این تغییرات سبب منبسط و منقبض شدن محفظه فانوسی می‌شود. اگر دمای هوای

اطاق رو به گرما رود ماده سردکننده موجود در لوله منبسط می‌گردد که محفظه را باز و باعث فشرده شدن فنر موجود در آن می‌گردد.


که پس از مدت زمان لازم جهت انساط یک سوئیچ توسط اهرمی بسته شده که در نتیجه مدار الکتریکی نیز بسته می‌شود که سبب رسیدن جریان الکتریکی به کمپرسور شده و موجب راه اندازی آن می‌شود.

البته حالت عکس نیز با سردشدن هوا اطاق و منقبض شدن ماده سردکننده رخ می‌دهد. یک سوئیچ گردان جهت قطع و وصل مدار ترموموستات تعییه شده است.

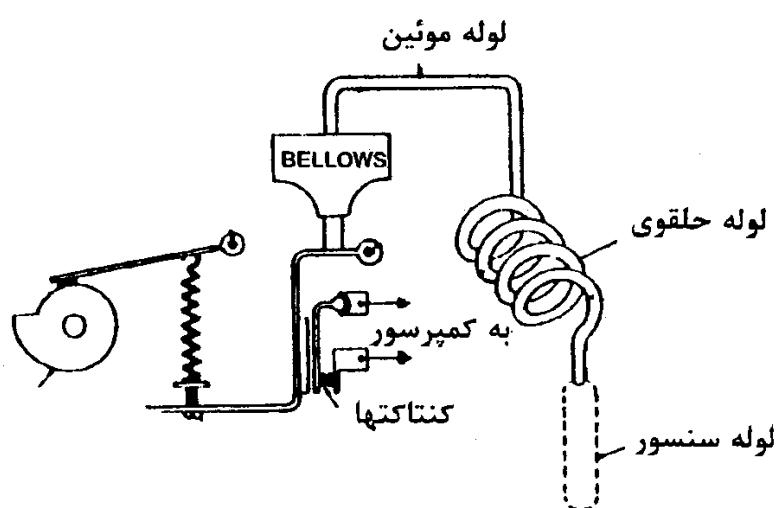

شکل ۳۱-۲- نحوه عملکرد

البته یک سیستم مکانیکی وجود دارد در صورتی که ترموموستات بدون سوئیچ و هیچ رابطه‌ای و به صورت مستقیم به برق متصل گردد از آن استفاده می‌شود.

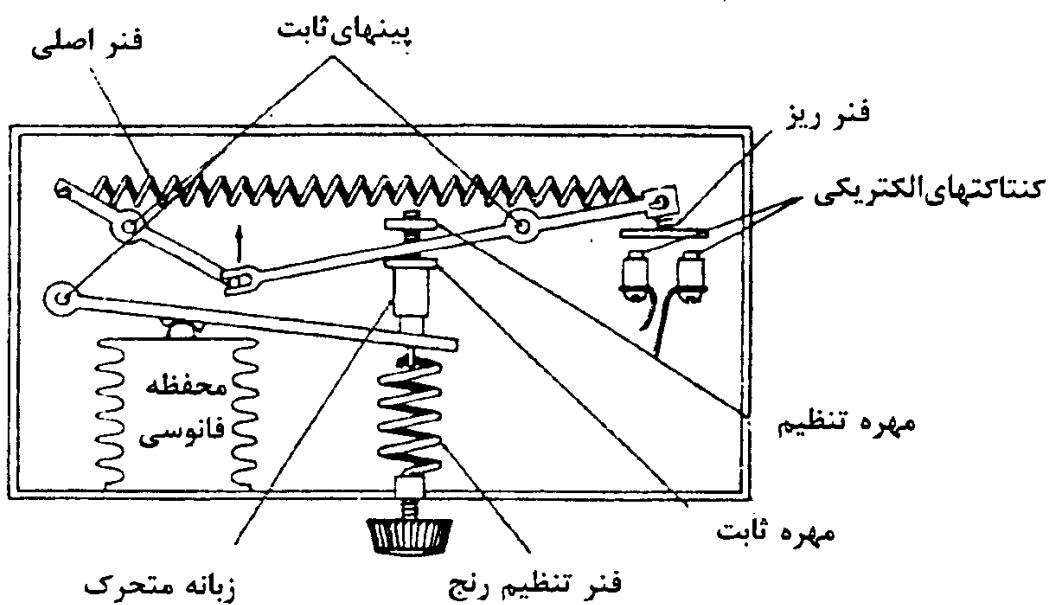

شکل ۳۱-۳

۲- کمپرسور

عملکرد و وظیفه کمپرسور در این دستگاه با یخچال مشابه می‌باشد. یک موتور الکتریکی با کمپرسور درون یک محفظه بسته قرار دارند. این موتور الکتریکی سبب چرخاندن پمپ الکتریکی می‌شود.

۳- فیلتر (صافی)

این صافی سبب صاف شدن هوای ذرات گرد و غبار و دود و سایر مواد خارجی می‌گردد و در مسیر هوای برگشتی قرار می‌گیرد. البته در بیشتر دستگاه‌های تهویه دو نوع فیلتر که یکی قابل تعویض و دیگری ثابت است استفاده می‌شود.

۴- دمنده (بادبزن)

این بادبزن در پشت پره‌های بخش تبخیر قرار می‌گیرد که سبب به حرکت درآوردن هوای درون اطاق از میان این پره‌ها می‌گردد.

۵- پنکه بخش تراکم

این پنکه در پشت بخش تراکم قرار می‌گیرد و سبب حرکت هوای خارج از اطاق در این بخش و نیز خارج کردن حرارت این بخش می‌شود.


دستگاه تهویه با پمپ حرارتی

دستگاه فوق دارای یک پمپ است که در موقعی که بخواهیم دستگاه به جای خنک کردن هوای اطاق، آن را گرم نماید استفاده می‌شود و سبب معکوس شدن جهت حرکت ماده سردکننده درون لوله‌ها می‌شود. در این دستگاه یک شیر سولنوئیدی سبب به کار افتادن شیر در جهت عکس عملکرد دستگاه می‌شود و هنگامی که دمای اطاق از یک حد مشخصی کمتر گردد، ترموموستات به کار افتاده و سبب معکوس شدن جهت حرکت ماده سردکننده درون دستگاه می‌شود.


در این دستگاه از یک سیستم یخ آب‌کن نیز استفاده شده است، بدین صورت که در اثر معکوس شدن جهت گردش ماده سردکننده، لوله‌های مارپیچی بیرونی دستگاه از

رطوبت و یخ پوشیده می‌شود که در نتیجه سبب به هم خوردن تبادل حرارتی محیط و دستگاه می‌شود که در این صورت جهت جلوگیری از ازدیاد ضخامت یخ فوق از سیستم یخ آبکن استفاده می‌شود.

وقتی که اختلاف دمای دو محیط (لوله و هوا) زیاد شد این سیستم (یخ آبکن) سبب قطع مدار پنکه خارجی شده و نیز سبب به کارانداختن شیر در جهت عکس توسط ترموموستات می‌شود که در نتیجه لوله‌های بیرونی گرمتر می‌شوند به طوری که این گرما باعث عوض‌شدن مجدد جهت حرکت ماده سردکننده می‌شود.

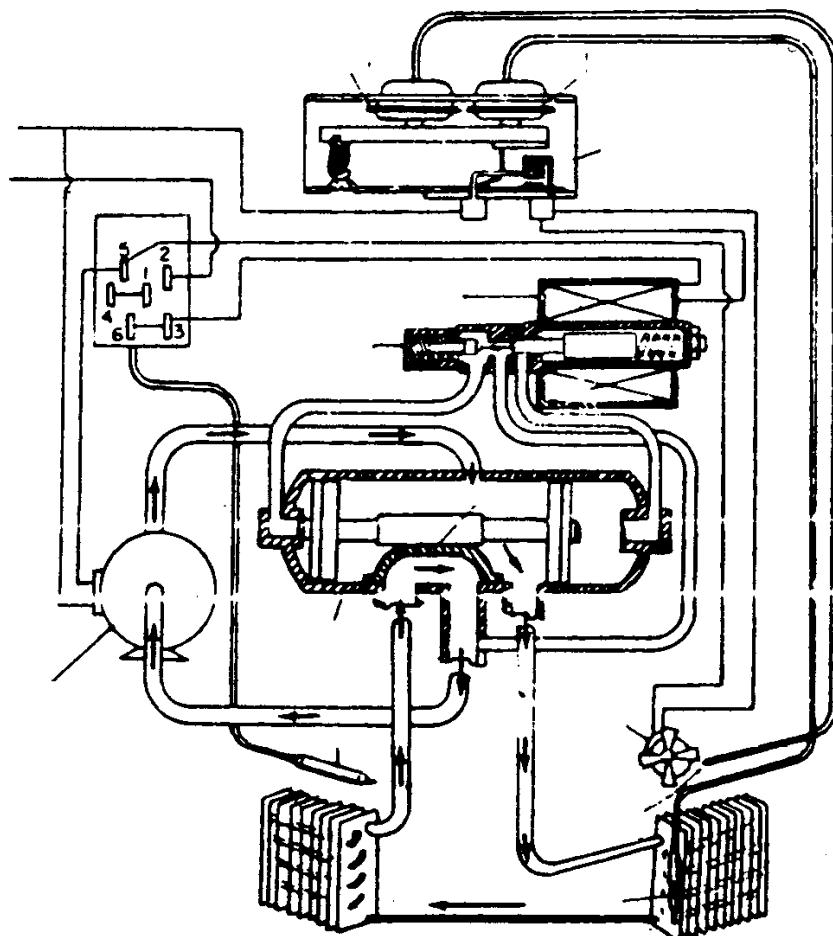

شکل ۲۱-۴- فاز خنککنندگی دستگاه تهویه

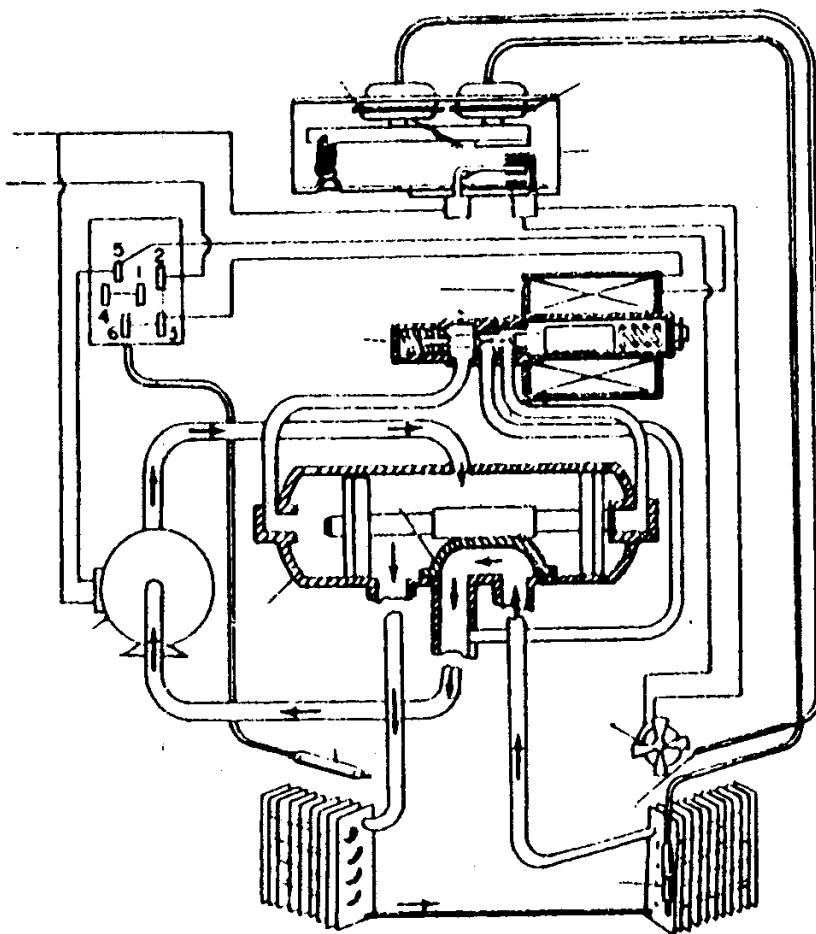


شکل ۳۱-۵- فاز گرمایی دستگاه تهویه


مدار الکتریکی دستگاه تهویه مطبوع

این مدار باید طوری طرح شود که هیچ وقت کمپرسور در صورت عدم کار کرد پنکه کار نکند. و باید به این صورت باشد که با رسیدن جریان الکتریکی به موتور کمپرسور، اول خازن و موتور در مدار قرار گرفته و بعد از آنکه سرعت موتور به حد نرمال رسید خازن فوق به وسیله یک رله از مدار خارج شود.

و نیز در صورتی که دمای اطاق و محیط از یک حد مشخصی خنکتر شود مدار کمپرسور توسط یک ترموموستات قطع گردد. البته پنکه تا زمانی که سوئیچ ورودی آن قطع نشود در مدار باقی می‌ماند.

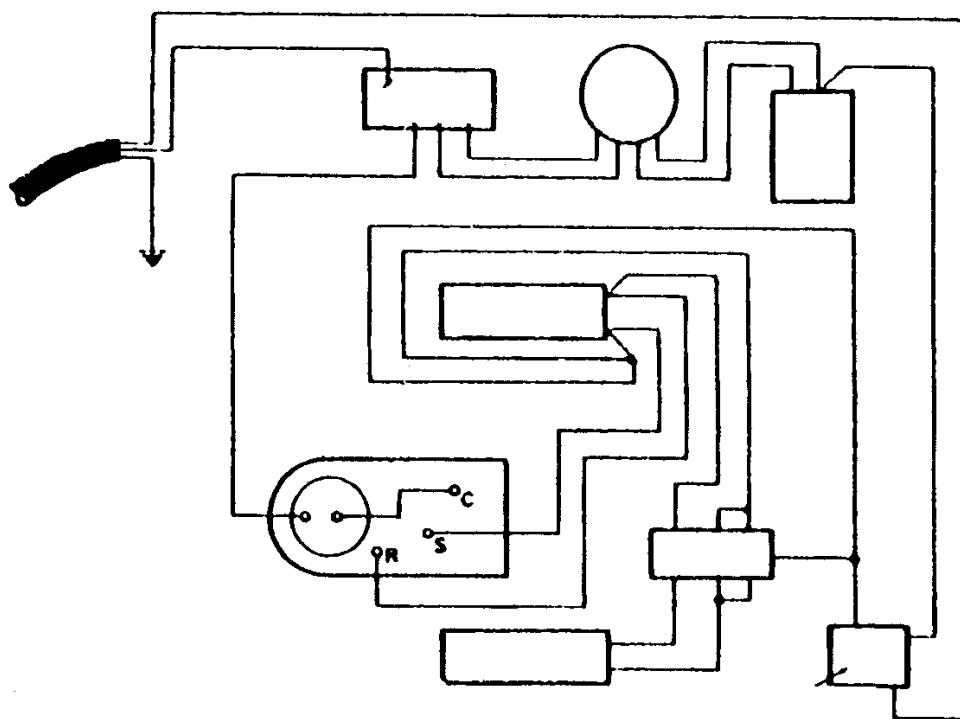

شکل ۳۱-۶- دیاگرام الکتریکی دستگاه تهویه مطبوع

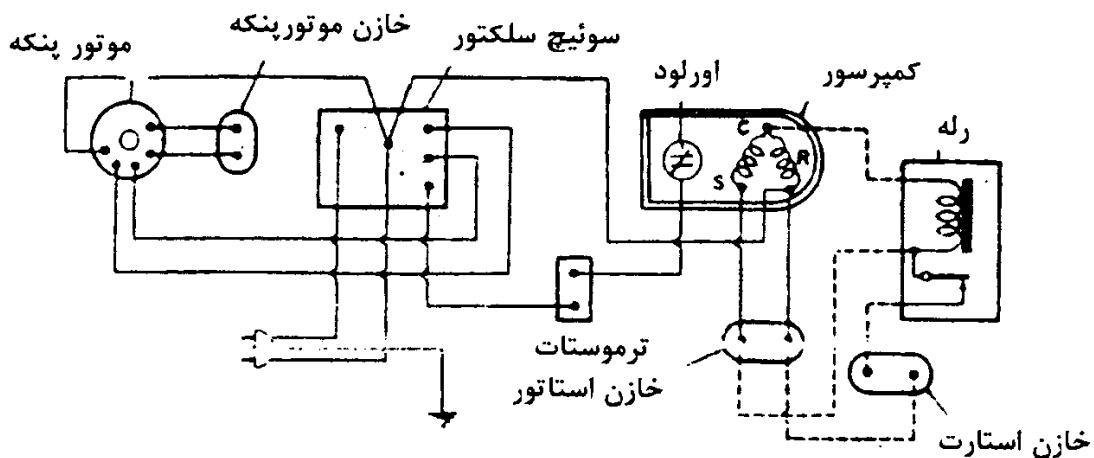

شکل ۳۱-۷- سیم‌بندی یک دستگاه تهویه

عيوب احتمالی دستگاه تهویه مطبوع

این عیوب می‌تواند به شرح زیر باشد:

الف- دستگاه اصلاً کار نمی‌کند.

در این حالت ممکن است یکی از حالات زیر رخ داده باشد.

۱- پریز برق ندارد.

۲- سیمهای رابط یا کلید دستگاه یا دو شاخه معیوب است.

ب- موتور پنکه کار می‌کند اما کمپرسور کار نمی‌کند.

۱- مدار کمپرسور قطع می‌باشد.

۲- ممکن است ترموستات و یا مدار آن معیوب باشد.

۳- موتور کمپرسور معیوب است.

۴- خازن استارت کمپرسور معیوب می‌باشد.

۵- ممکن است ولتاژ شبکه کم باشد.

ج- کمپرسور کار می‌کند ولی جریان هوا قطع می‌شود و پنکه کار نمی‌کند.

در این حالت ممکن است مدار پنکه و یا موتور مربوطه معیوب باشد.

د- پنکه خوب کار می‌کند ولی کمپرسور پس از چند لحظه از کار می‌افتد.

۱- مدار کمپرسور و یا خود کمپرسور معیوب می‌باشد.

۲- ولتاژ شبکه بیش از حد زیاد می‌باشد.

۳- ممکن است جریان هوا در اطراف لوله‌های بخش تراکم به خوبی وجود نداشته باشد.

و- هوا توسط این دستگاه خوب خنک نمی‌شود.

۱- سرعت گردش و چرخش پنکه کم می‌باشد که ممکن است مدار و یا محور آن معیوب باشد.

۲- ممکن است ترموستات خراب باشد.

۳- ممکن است روی لوله‌های بخش تبخیر یخ وجود داشته باشد.

۴- ممکن است لوله‌های بخش تبخیر و یا تراکم از گرد و غبار پوشیده شده باشد.

۵- در مسیر لوله‌ها نشتی وجود دارد.

ی- دستگاه تولید سر و صدای بیش از حد می‌نماید.

۱- ممکن است این سر و صدا از لرزش لوله‌ها باشد و یا صدای خرابی قسمتهای مختلف کمپرسور باشد.

۲- ممکن است کمی از ماده سردکننده جذب روغن موجود در کمپرسور شده باشد.

(چرا؟)

فصل سی و دوم

کولبر گازی

کولر گازی

می‌دانید که از این وسیله جهت خنک کردن هوای منزل و یا محیط کار استفاده می‌شود و بیشتر در مناطق مرطوب استفاده می‌شود زیرا برخلاف کولرهای آبی، رطوبت را افزایش نمی‌دهد.

قسمتهای مختلف کولر گازی

این وسیله نیز همانند دیگر وسایل خانگی دارای دو قسمت مکانیکی و الکتریکی می‌باشد که به شرح مختصری از آنها می‌پردازیم:

الف- قسمتهای مکانیکی کولر گازی


اجزای مکانیکی کولر گازی درست همانند یخچال می‌باشد که شامل اجزای زیر می‌باشد لذا از توضیح بیشتر خودداری می‌نماییم.

- | | | |
|-----------------------------|------------------------|----------------------|
| ۱- کمپرسور | ۲- رادیاتور (کندانسور) | ۳- فیلتر (درایر) |
| ۴- محفظه یخدان (اوایپریتور) | ۵- پروانه کندانسور | ۶- پروانه اوایپریتور |
| ۷- خروجی هوا | ۸- فیلتر | ۹- لوله مویی |
| ۱۰- سینی زیر کولر | | |

اغلب کولرهای گازی دارای روی یک شافت اصلی می‌باشند که یکی از آنها هوا را از مجرای ورودی می‌مکد و آن را به کندانسور می‌راند که این کار سبب خروج هوا از محیط به خارج می‌شود و پروانه دوم در جلوی موتور فن قرار دارد که هوا را از مجرای ورودی می‌مکد و آن را به اوایپریتور می‌راند که سبب ورود سرما به محیط می‌شود. در این نوع کولر جهت جلوگیری از ورود گرد و غبار و مواد خارجی به محیط، یک فیلتر (اسفنجی یا سیمی) در پشت خروجی هوا قرار می‌دهند.

در این کولرهای گاه دیده می‌شود که آب سرریز می‌گردد که علت آن به شرح زیر می‌باشد: در صورت تنظیم نبودن ترموموستات و یا زیاد بودن گاز شارژ کولر، ممکن است قسمتی از لوله برگشتی و یا اوایپریتور برفک بزند که این برفک و یخ در هنگامی که کولر اتومات کرده و کمی گرم شده ذوب می‌شوند. از روی سینی کولر به خارج هدایت می‌شوند. (اغلب توسط لوله و یا شیلنگ به بیرون هدایت می‌شود).

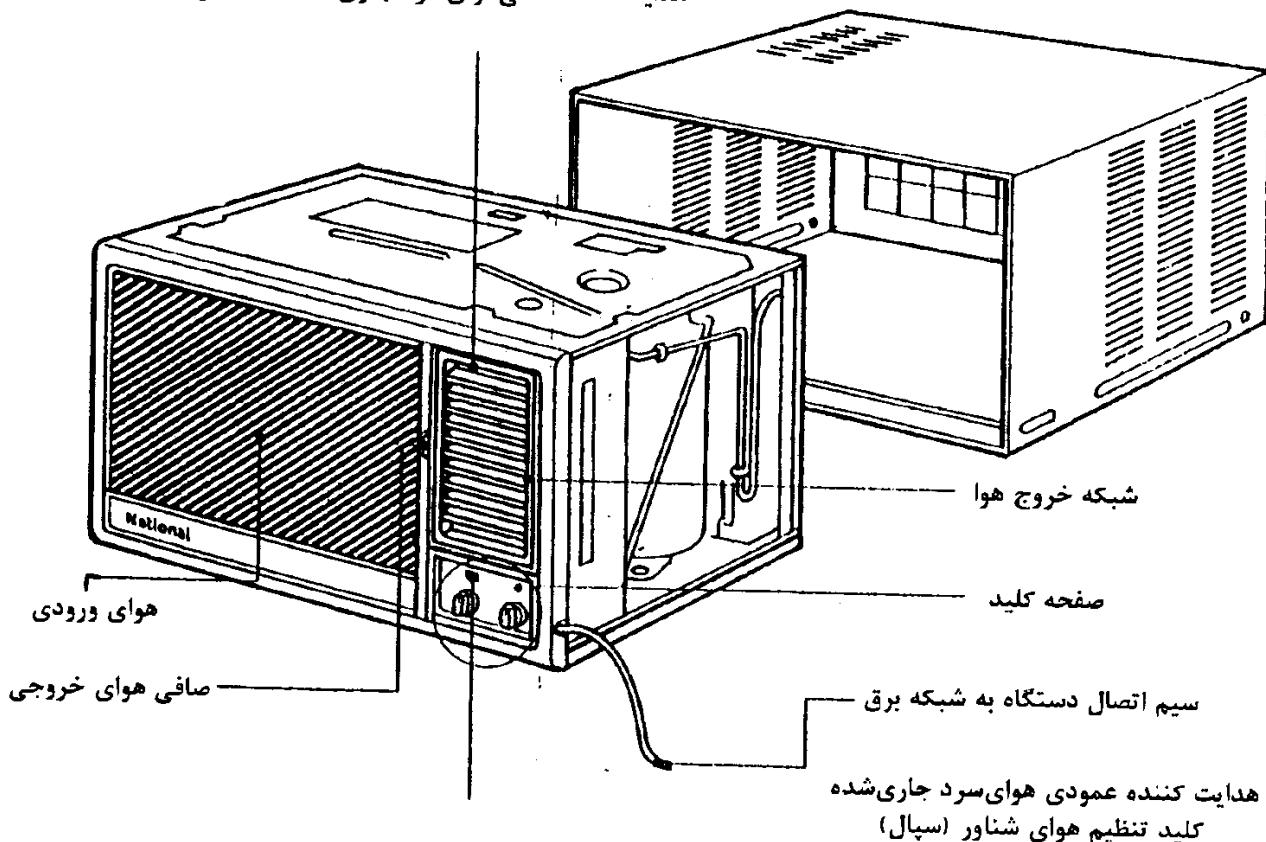هدایت کننده افقی هوای سرد جاری شده دکمه گردان تنظیم کننده



شکل -۳۲-۱

ب- قسمتهای الکتریکی کولر گازی

بیشتر این اجزاء نیز با اجزاء یخچال مشترک می‌باشد که از توضیح بیشتر خودداری

کرده‌ایم:

- | | |
|---------------|-------------------|
| ۱- کمپرسور | ۲- خازن |
| ۳- ترموموستات | ۴- رله اورلود |
| ۵- کلید فن | ۶- کلید اصلی کولر |
| ۷- تابلوی برق | ۸- سیمهای رابط |

در بیشتر کولرهای گازی از دو نوع کمپرسور استفاده می‌شود که به شرح زیر می‌باشد:

- ۱- دارای میل لنگ و پیستون
- ۲- بدون میل لنگ و پیستون (کمپرسورهای دورانی)

در اغلب کولرهای گازی از دو خازن یکی جهت راه اندازی کمپرسور و دیگری جهت


راهاندازی موتور فن استفاده می‌شود. در کولرهای گازی جهت استفاده و کاربرد دورها و سرعتهای مختلف از یک کلید چند حالته (کلید فن) استفاده می‌شود که عملکردی همچون کلید پنکه دارد.

در این کولر عمل سرماسازی درست همانند سرماسازی در یخچال می‌باشد.

مدار الکتریکی کولر گازی

به علت اینکه این کولر دارای انواع متعددی از کارخانجات مختلف می‌باشد لذا هر کدام دارای نوعی مدار الکتریکی می‌باشند که ما در اینجا یک نمونه از آن را جهت آشنایی شما آورده‌ایم.

تابلوی برق و کلید چند حالته فنی و ...

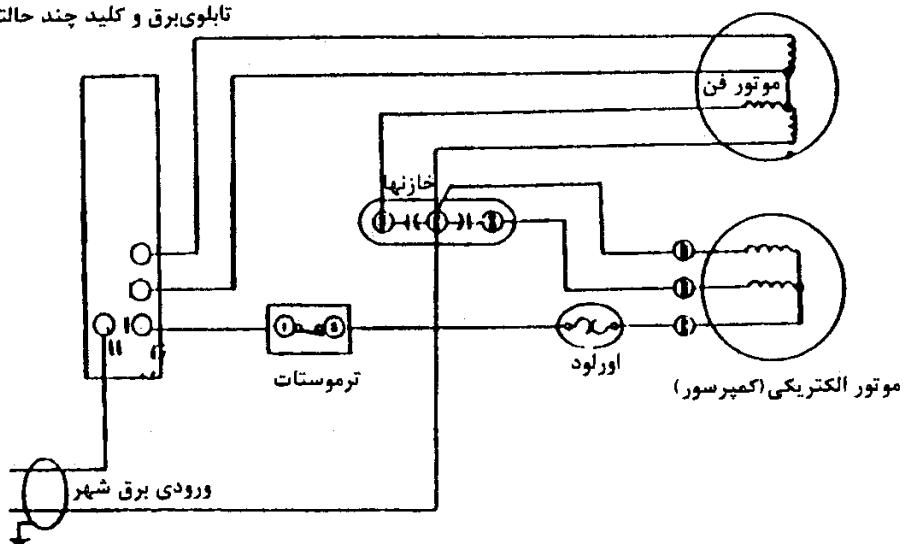

شکل ۳۲-۲- نقشه سیمکشی یک مدل از کولرهای گازی

عيوب احتمالی در کولر گازی

الف- کولر اصلأً روشن نمی‌شود:

دو شاخه و یا سیمهای رابط و یا کلید کولر معیوب هستند و یا پریز برق ندارد.

ب- فن روشن می‌شود ولی کمپرسور روشن نمی‌گردد.

۱- سیمهای مربوط به کمپرسور معیوب می‌باشند.

۲- ترمومتر خراب است.

۳- خازن راهانداز کمپرسور و یا کمپرسور معیوب می‌باشد.

۴- رله اورلود معیوب می‌باشد.


ج- کمپرسور عمل می‌کند ولی فن روشن نمی‌شود.

- ۱- سیمهای رابط به فن معیوب شده‌اند.
- ۲- کلید فن و یا موتور فن و یا حازن راه‌انداز موتور فن معیوب می‌باشد.
- د- کولر محیط را خوب سرد نمی‌کند در صورتی که کمپرسور و فن هر دو خوب کار می‌کنند.

۱- موتور فن نیم‌سوز شده است.

- ۲- مسیر ورودی هوا مسدود شده است و یا فیلتر خروجی هوا، کثیف شده است.
- ۳- ترموموستات تنظیم نمی‌باشد.
- ۴- ممکن است یاتاقانهای محور فن معیوب شده باشند.

دریچه ورودی هوا

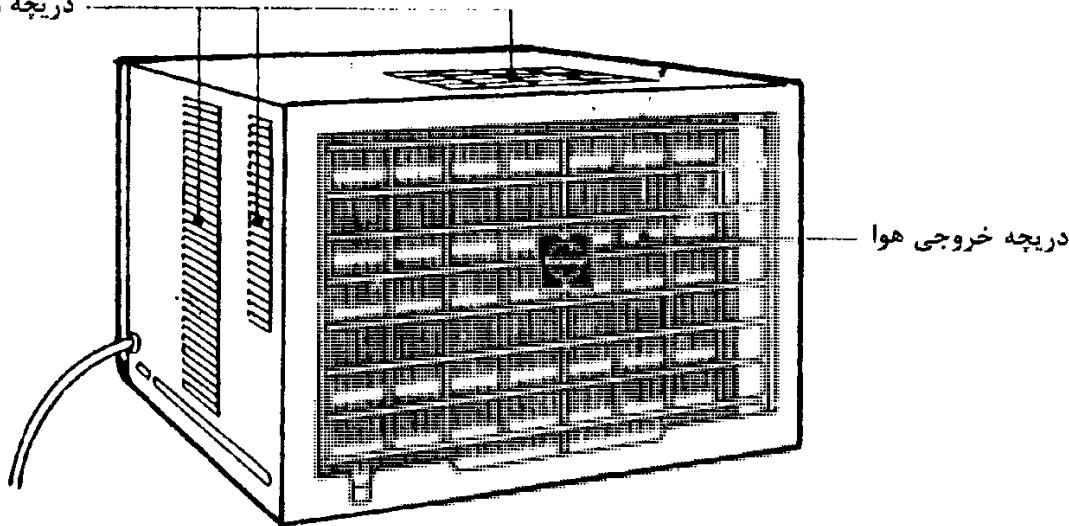

شکل -۳۲-۳

ر- کولر اتومات نمی‌کند و سرمای بیش از حدی دارد.

- در این حالت ممکن است یکی از حالات زیر رخ داده باشد.
- ۱- لوله بلوی ترموموستات از جای خودش خارج شده است.
 - ۲- یک حفره باریک در سیستم گاز ترموموستات ایجاد شده است.
 - ۳- سیم‌بندی و مدار الکتریکی کولر مورد دارد.
 - ۴- در کنتاکتهای کلید درون ترموموستات جوش خورده آمده است.

و- به محض روشن کردن کولر، فیوز کولر و یا منزل عمل می کند.

در این حالت به دلیل از بین رفتن عایق خازنهای راه انداز و یا سیمهای رابط در کولر، اتصال کوتاه حاصل می شود.

ی- بدنه کولر برق دارد.

به عیب ج رجوع گردد.

ه- از کولر باد گرم خارج می شود.

۱- کمپرسور معیوب است.


۲- گاز نشتشی دارد.

۳- پروانه خنک کننده کندانسور هرز شده و خوب عمل نمی کند.

۴- ترمومترات تنظیم نمی باشد.

فصل سی و سوم

کولر آبی

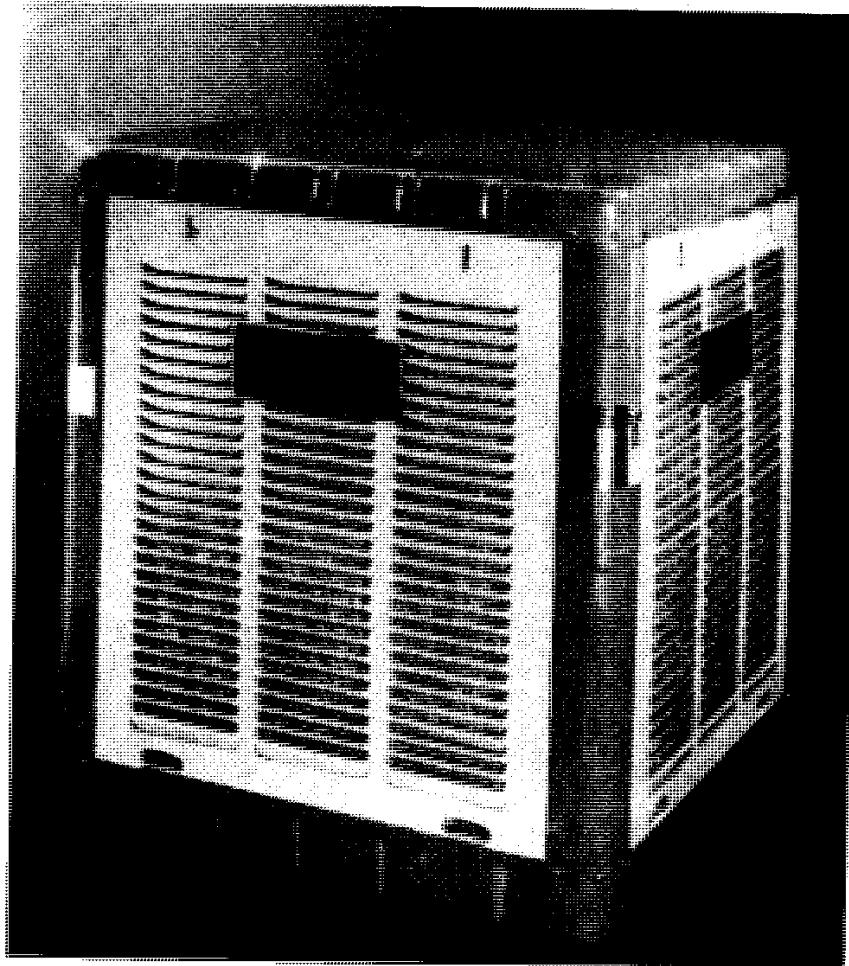

کولر آبی

می‌دانید که از این وسیله نیز جهت خنک کردن محیط استفاده می‌شود ولی ساختمان و نحوه عملکرد آن نسبت به کولر گازی فرق می‌کند. بدین صورت که هوا در هنگام عبور از پوشالهای خیسی که روی درپوش کولر وجود دارد، ذرات آب را جدا می‌کند که توسط فشار هوای ایجاد شده توسط دمنده (پروانه فن) وارد محیط می‌شود که در نتیجه دمای محیط را کاهش می‌دهد. لازم به ذکر است که این کولر بیشتر در مناطق خشک مورد استفاده قرار می‌گیرد. (چرا؟)

قسمتهای مختلف یک کولر آبی

قسمتهای مختلف این وسیله نیز درست همانند دیگر وسایل ذکر شده از دو قسمت مکانیکی و الکتریکی تشکیل شده است:

الف- قسمتهای مکانیکی کولر آبی

۱- دریچه هوا

وظیفه این دریچه پخش هوا در محیط مورد استفاده می‌باشد.
دربیچه فوق در داخل ورودی هوای مرطوب به داخل ساختمان قرار دارد.

۲- کanal داخلی

این کanal در داخل محفظه کولر قرار دارد که پروانه (فن) داخل آن قرار می‌گیرد.

۳- کanal خارجی

این کanal مابین دریچه هوا و پارچه برزن特 قرار دارد.

۴- پارچه برزن特ی

این پارچه بین کولر و دریچه هوا قرار می‌گیرد و جهت جلوگیری از انتقال لرزش زیاد در هنگام کار کولر از این پارچه که قادر هرگونه روزنه‌ای می‌باشد استفاده می‌شود.

۵- فن و محور فن (پروانه)

در واقع با گردش این فن که توسط یک موتور الکتریکی و تسمه متصل به محور می‌چرخد سبب هدایت کردن هوا به کanal خارجی می‌گردد.

نکته: در واقع قدرت کولر آبی بر اساس حجم هوای جابجا شده توسط این فن تعیین می‌گردد که واحد سنجش آن فوت مکعب در دقیقه می‌باشد.

۶- شناور (فلوتر)

این وسیله جهت تنظیم مقدار آب داخل مخزن کولر مورد استفاده قرار می‌گیرد. شناور خود از اجزاء و قسمتهای زیر تشکیل شده است:

- | | |
|---------------------|-----------------|
| الف- دیافراگم | ب- اهرم یا میله |
| د- زائد تنظیم کننده | و- واسطه |

در این دستگاه از یک شیر فشاری که به وسیله یک بازو به یک کره پلاستیکی توانایی متصل شده است تشکیل شده که سطح آب سبب بالا آمدن توب شده و باعث بسته شدن تدریجی دریچه شیر فشاری می‌گردد و در صورتی که آب مصرف شود و سطح آب پایین بیاید دوباره کره پلاستیکی به طرف پایین آمده و باعث بازشدن دریچه فشار می‌شود و دوباره مراحل بالا

۷- ناودان

ناودان روی هر یک از دریچه‌های ورود هوا به کولر وجود دارد که آب پمپ شده به وسیله پمپ به وسیله رابطهای مخصوصی روی ناودانها می‌ریزد که از روی این ناودانها به وسیله سوراخهای ریز روی پوشالها می‌ریزد.

۸- آب پخش‌کن (سه راهی آب)

این وسیله به سقف کولر متصل می‌شود و آب به وسیله شیلنگ از پمپ به آب پخش‌کن می‌رسد که در نتیجه تقسیم شده و به لوله‌های رابط ناودانها می‌رسد.

۹- بدنه کولر (اطاک کولر)

بدنه کولر به صورت یک مکعب می‌باشد که دارای کف و سقف و نیز یک بدنه ثابت می‌باشد و فلزی می‌باشد. یک طرف بدنه به دریچه و پارچه برزنگی متصل می‌شود و قسمتهای دیگر جهت ورود هوا می‌باشد. هوا هنگام ورود به کولر از پوشالهای مرتبطی که در کولر قرار دارد عبور می‌کند و باعث جداشدن ذرات آب از پوشالها شده و به وسیله فشار فن وارد محیط می‌شود.

ب- قسمتهای الکتریکی کولر آبی**۱- فیوز**

آمپراژ این فیوز بیشتر از ۱۵ آمپر می‌باشد و کولر را در برابر اضافه بار و اتصال کوتاه حفاظت می‌کند.

۲- کابل رابط

این کابل معمولاً چهار رشته می‌باشد و سطح مقطع آن بیش از $1/5$ میلیمتر مربع می‌باشد.

۳- کلید کولر

در کولر آبی جهت راه اندازی و اتر پمپ و موتور دور دور و نیز کنترل دور آنها اغلب از سه کلید استفاده می‌شود که به شرح زیر می‌باشد:

الف- دو کلید تک پل که یکی از آنها جهت قطع و وصل و اتر پمپ و دیگری جهت قطع و وصل موتور فن و یا موتور دور دور استفاده می‌شود.

ب- کلید تبدیل

این کلید مخصوص دور تند و یا کند می‌باشد.

۴- جعبه اتصال الکتریکی (ترمینال)

این جعبه از مواد عایق می‌باشد که به بدنه کولر متصل می‌شود. جعبه فوق دارای یک در پوش محافظ می‌باشد و سیمهای رابط به آن متصل می‌شود.

۵- خازن راهاندازی موتور کولر

خازن فوق با سیم پیچ راهانداز موتور کولر به صورت سری بسته می‌شود و این خازن در هنگام راهاندازی موتور در مدار قرار می‌گیرد که با ایجاد اختلاف فاز بین ولتاژ و جریان سبب حرکت موتور می‌شود و بعد به وسیله کلید گریز از مرکز از مدار موتور خارج می‌گردد که بعد از خاموش شدن کولر، دوباره کلید گریز از مرکز خازن در مدار قرار می‌گیرد.

۶- کلید گریز از مرکز

این کلید بر اساس نیروی گریز از مرکز عمل می‌کند و سبب خارج کردن سیم پیچ راهانداز از مدار می‌گردد و وظیفه عمداتی در تنظیم دور موتور و نیز راهاندازی موتور دارد.

۷- خازن اصلاح ضریب قدرت

این خازن از نوع روغنی می‌باشد و روی بدنه کولر نصب می‌شود و همیشه در مدار قرار می‌گیرد و اغلب موازی با پمپ آب قرار می‌گیرد. (چرا؟)

۸- پمپ آب (واتر پمپ)

وظیفه این پمپ، پمپاژ آب می‌باشد که آب را از مخزن کولر به سه راهی پمپاژ می‌نماید. این پمپ از نوع قطب چاکدار می‌باشد و خود از قسمتهای زیر تشکیل شده است:

الف- استاتور پمپ آب

استاتور این پمپ از دو بالشتک (بوبین) تشکیل شده است که روی هسته در داخل شیارها قرار دارد.

ب- رتور

هسته این رتور از ورقهای آهن سیلیس دار تشکیل شده است که روی آن شیارهایی جهت قرار گرفتن هادیها و یا میله‌های رتور تعییه شده است.

ج- درپوشها

این درپوشها جهت قرارگرفتن یاتاقانها و نگهداری دو سر محور موتور می‌باشد.

د- محور**و- بوشها****ی- پایه****۹- موتور الکتریکی دو دور (موتور فن)**

موتور این کولرهای از نوع قفس سنجبابی می‌باشد که توسط راه انداز خازنی و یا مقاومتی دو دور می‌باشد.

موتور کولرهای آبی در قدرتهای $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$ اسب بخار ساخته می‌شود.

(مоторهای باقدرت $\frac{1}{3}$ اسب بخار جهت کولرهای ۲۵۰۰ و ۳۰۰۰ و نیز موتورهای با قدرت $\frac{1}{3}$ اسب بخار جهت کولرهای ۴۵۰۰ و ۵۰۰۰ و موتورهای با قدرت $\frac{3}{4}$ اسب بخار جهت کولرهای ۶۰۰۰ و ۶۵۰۰ به کار برده می‌شود.)

نکته ۱: این نوع موتورها دارای کلکتور نمی‌باشند و به همین دلیل دارای قیمت و صدای کم و عمر طولانی می‌باشند.

نکته ۲: موتورهای کولر که دارای سرعتی حدود ۱۰۰۰ دور در دقیقه باشند به نام دور کند و آنها یکی که دارای سرعت ۱۵۰۰ دور در دقیقه باشند به نام دور تند معروف می‌باشند. در اینجا از توضیح بیشتر خودداری می‌گردد.

انتخاب کولر آبی

جهت انتخاب نوع کولر و کاربرد و نیز میزان هوادهی و ظرفیت کولر مورد نظر باید به مطالب زیر توجه فرمایید.

- ظرفیت (میزان هوادهی)

به میزان هوایی که فن کولر در هر دقیقه از بیرون محیط می‌مکد، و به داخل کanal خارجی هدایت می‌کند گویند که بر حسب فوت مکعب در دقیقه (CFM) سنجیده می‌شود.

اغلب ظرفیتهای استاندارد کولر که در بازار وجود دارد به شرح زیر می‌باشد:
 کولرهای ۳۰۰۰ - ۳۵۰۰ - ۴۰۰۰ - ۴۵۰۰ - ۵۰۰۰ - ۶۰۰۰ - ۶۵۰۰ و ۷۰۰۰
 جهت محاسبه و انتخاب کولر موردنظر باید جهت هر طبقه محاسبه و میزان خاصی را
 انجام دهید.

نکته ۱: جهت زیرزمین و یا طبقه اول مقدار متوسط جهت هر مترمکعب از محیط باید ۱۲ فوت مکعب در دقیقه و نیز جهت فضای هال ساختمان حدود ۱۰ فوت مکعب هوا در دقیقه در نظر گرفته شود.

نکته ۲: جهت طبقات میانی مقدار متوسط جهت هر مترمکعب از فضای محیط ۱۴ فوت مکعب در دقیقه که جهت هال آن محیط محدود ۱۰ فوت مکعب هوا در دقیقه در نظر گرفته شود.

نکته ۳: جهت طبقات آخر مقدار متوسط جهت هر مترمکعب از فضای محیط ۱۷ فوت مکعب در دقیقه و جهت هال آن محیط حدود ۱۴ فوت مکعب هوا در دقیقه در نظر گرفته شود.

مثال: یک ساختمان مسکونی که دارای سه طبقه که هر کدام دارای دو اتاق 3×4 و یک هال به مساحت 30 مترمربع می‌باشد، چه کولری برای تهويه کل ساختمان باید خريد؟
 (ارتفاع هر طبقه حدود 3 متر در نظر گرفته شود)
 طبقه اول:

گفتيم که در اين طبقه به طور متوسط برای هر متر مکعب فضای اتاقها 12 و جهت هال آن طبقه 10 فوت مکعب هوا در نظر گرفته شود پس:

$$(حجم هر اتاق) \text{ متر مکعب } 3 \times 4 \times 3 = 36$$

$$(حجم دو اتاق) \text{ متر مکعب } 2 \times 36 = 72$$

$$(\text{فوت مکعب در دقیقه جهت دو اتاق طبقه اول}) \text{ } 72 \times 12 = 864$$

$$(\text{فوت مکعب در دقیقه جهت هال طبقه اول}) \text{ } 3 \times 30 \times 10 = 900$$

$$(\text{فوت مکعب هوا جهت طبقه اول در دقیقه}) \text{ } 864 + 900 = 1764$$

طبقه دوم:

گفتيم که جهت طبقه میانی یک ساختمان برای هر متر مکعب فضای اتاق 14 و هال آن 10 فوت مکعب هوا در دقیقه باید در نظر گرفته شود پس:

(فوت مکعب هوا در دقیقه جهت دو اتاق طبقه میانی) $72 \times 14 = 1008$

(فوت مکعب هوا در دقیقه جهت هال طبقه میانی) $3 \times 30 \times 10 = 900$

(فوت مکعب هوا در دقیقه جهت طبقه میانی) $1008 + 900 = 1908$

طبقه سوم (آخر):

$$72 \times 17 = 1224$$

$$3 \times 30 \times 14 = 1260$$

(فوت مکعب هوا در دقیقه جهت طبقه آخر) $1224 + 1260 = 2484$

در نتیجه:

فوت مکعب هوا در دقیقه جهت کل ساختمان $1764 + 1908 + 2484 = 6156$

که در نتیجه و با توجه به محاسبات بالا کولرهای ع۵۰۰ و ۷۰۰۰ و ۱۲۰۰۰ پیشنهاد می‌شود.

مدار الکتریکی کولر آبی

این مدار در کولرهای مختلف، متفاوت می‌باشد لذا از آوردن همه آنها خودداری نموده‌ایم.

عيوب احتمالی در کولرهای آبی

الف- کولر اصلأً کار نمی‌کند.

۱- پریز برق ندارد و یا سیمهای رابط یا دوشاخه آن معیوب می‌باشند.

۲- سیم‌پیچ موتور کولر سوخته است.

۳- کلید خاموش روشن و یا کلید گریز از مرکز خراب است.

ب- موتور کولر کار می‌کند ولی باد خنک نمی‌دهد.

۱- شناور تنظیم نمی‌باشد.

۲- در مخزن آب وجود ندارد (شیر فلکه بسته است و یا آب شبکه قطع می‌باشد)

۳- واتر پمپ عمل نمی‌کند و ممکن است سیمهای رابط آن یا سیم‌پیچ پمپ سوخته باشد.

۴- سوراخهای ناودانی مسدود شده است (توسط جوهر نمک می‌توان رفع نمود)

۵- شیلنگهای رابط و اتر پمپ پاره شده است.

۶- تسمه پروانه و اتر پمپ پاره شده است.

پ- واتر پمپ و موتور فن هر دو خوب کار می‌کنند ولی کیفیت هواده‌ی خوب نمی‌باشد.

۱- موتور فن نیم‌سوز شده است.

۲- جهت دور توربین (فن) بر عکس می‌باشد.

۳- دریچه هوای کولر بسته است.

۴- پولی موتور هرز شده است.

۵- پارچه بروزنتی لرزه‌گیر پاره شده است.

۶- فشار تسمه تنظیم نمی‌باشد.

۷- پره‌های فن تنظیم نمی‌باشد و یا کثیف شده است.

ت- تنها یکی از دورهای موتور فن کار می‌نماید.

۱- کلید مربوطه معیوب می‌باشد.

۲- کلید گریز از مرکز معیوب می‌باشد.

ث- موتور صدا می‌کند ولی نمی‌چرخد.

۱- تسمه بیش از حد سفت شده است.

۲- خازن راهانداز معیوب می‌باشد.

۳- سیم‌بندی راهاندازی سوخته و یا معیوب می‌باشد.

۴- سیم‌بندی دور تند نیم‌سوز شده است.

ج- کولر در هنگام کار سر و صدای زیادی تولید می‌کند.

۱- پولی سرفن و یا موتور شل شده است.

۲- یاتاقانها و یا لاستیک آنها و یا نگهدارنده آنها معیوب می‌باشد.

۳- بوشهای موتور معیوب می‌باشند.

۴- ورقهای فن و یا محور فن معیوب شده‌اند.



۵- عیب از تسمه می‌باشد.

۶- روغن و گریس یاتاقانها از بین رفته است و خشک کار می‌کنند.

ح- با زدن کلید موتور کولر راه نمی‌افتد ولی با چرخاندن پولی آن توسط دست موتور کار می‌کند.

۱- سیم پیچ راه‌انداز سوخته است.

۲- کلید گریز از مرکز معیوب است.

۳- خازن راه‌اندازی سوخته است.

چ- موتور کولر در هنگام کار مدام خاموش و روشن می‌شود.

۱- موتور نیم‌سوز است.

۲- تسمه سفت است.

۳- یاتاقانها گریپاژ کرده‌اند.

۴- دریچه هوای کولر مسدود و یا نیم‌سوز است.

خ- بدنه کولر برق دارد.

۱- موتور فن و یا واتر پمپ اتصال بدنه دارند.

۲- جعبه ترمیمال و یا سیمهای رابط معیوب می‌باشد.

د- با زدن کلید موتور فن، فیوز مدار را قطع می‌کند.

۱- موتور سوخته است.

۲- آب داخل موتور می‌باشد.

۳- سیمهای رابط معیوب می‌باشند.

ذ- با زدن کلید واتر پمپ، فیوز مدار را قطع می‌کند.

۱- خازن اصلاح ضریب قدرت معیوب است.

۲- واتر پمپ سوخته است.

۳- سیمهای رابط معیوب می‌باشند.

ر- دور کم و دور زیاد موتور برعکس شده است.

۱- سیمهای مربوطه جابجا شده‌اند.

۲- سیمهای رابط در کلید گریز از مرکز جابجا شده‌اند.

ز- در حال کار کولر، دائماً سرعت موتور کم و زیاد می‌شود.

۱- کلید گریز از مرکز معیوب می‌باشد.

۲- یاتاقانهای فن معیوب شده‌اند.

۳- بوشهای موتور معیوب می‌باشند.

ک- آب از کولر سرریز می‌شود.

۱- شناور تنظیم نمی‌باشد و یا خراب است.

۲- واشر لوله دریچه اطمینان کف کولر خراب شده است.

۳- کولر تراز نمی‌باشد.

۴- در پوشها درست قرار نگرفته‌اند.

گ- موتور در حالت دور کند خوب کار می‌کند ولی به محض رفتن به دور زیاد دود می‌کند.

در این حالت سر سیمهای دور زیاد و یا فیشهای مربوط به دور زیاد در کلید گریز از مرکز معیوب شده و یا از جا درآمده‌اند.

ف- پس از چند لحظه از روشن شدن کولر، موتور آن می‌ایستد.

۱- موتور نیمسوز شده است.

۲- خازن اصلاح ضریب قدرت معیوب می‌باشد.

۳- دریچه‌ها و دربها و پنجره‌ها به طور کامل بسته می‌باشند.

۴- بوشهای موتور از جای خودشان حرکت کرده‌اند.

ق- موتور فن بدون تسمه کار می‌کند ولی با تسمه کار نمی‌کند.

- ۱- موتور نیم‌سوز شده است.
- ۲- تسمه خیلی سفت شده است.
- ۳- خازن ضعیف شده است.
- ۴- فن درگیر می‌باشد.
- ۵- یاتاقانهای فن خراب شده‌اند.

و- هر دو موتور کولر خوب کار می‌کنند ولی از دریچه کولر هوا خارج نمی‌شود.

- ۱- دریچه‌ها بسته شده‌اند.
- ۲- تسمه پاره شده است.

ی- هنگام کار کولر، قطرات ریز آب وارد محیط می‌گردد.

در این حالت شیلنگ پاره شده است.

نمونه سؤالات

تعهید لوازم خانگی

نمونه سؤالات تعمیر لوازم خانگی

سری اول

۱- یک اینچ چند میلی‌متر است؟

- الف- $25/4\text{mm}$ ب- $2/54\text{mm}$ ج- 254mm د- $4/52\text{mm}$

۲- دقت اندازه‌گیری کدام وسیله زیر بیشتر است؟

- الف- کولیس با دقت $0/05\%$ ب- کولیس با دقت $0/02\%$
ج- کولیس با دقت $0/01\%$ د- میکرومتر

۳- وسیله‌ای که به آن کار می‌دهیم و برق می‌گیریم:

- الف- مولد برق ب- آلتراپور ج- ژنراتور د- همه موارد

۴- آهن سخت آلیاژ چیست؟

- الف- آلومینیوم و مس ب- نیکل و کبالت
ج- روی و قلع د- هیچکدام

۵- مقاومت یک سیم در هنگام افزایش طول یک سیم می‌شود.

- الف- کمتر می‌شود. ب- بیشتر می‌شود. ج- فرقی نمی‌کند. د- هیچکدام

۶- میکرو برابر است با:

- الف- 10^{-3}m ب- 10^{-6}m ج- 10^{-9}m د- 10^{-1}m

۷- بارهای الکتریکی الکترون - پروتون و نوترون دارای می‌باشند.

- الف- مثبت - منفی - خنثی
ج- مثبت - خنثی - منفی
ب- منفی - مثبت - خنثی
د- خنثی - منفی - مثبت

-۸- مقاومت سیمی در صفر درجه سانتیگراد 100° اهم است. اگر درجه حرارت سیم به 25° بر سر مقاومت سیم چند اهم می شود؟ ($\alpha = 0.004$)

- الف- 200° اهم ب- 150° اهم ج- 125° اهم د- 225° اهم

-۹- اگر یک منبع 200W ولتی در اختیار داشته باشیم و به آن یک مقاومت 1000Ω اهمی متصل نماییم چه جریانی از آن عبور می کند؟

- الف- $5A$ ب- $0.2A$ ج- $20A$ د- $100A$

-۱۰- دیمر وسیله ای است که با آن می توان را تغییر داد.

- الف- مقاومت ب- جریان ج- ولتاژ د- توان

-۱۱- کلید مینیاتوری از چه قسمتی تشکیل شده است؟

- الف- رله مغناطیسی ب- رله بی متالی ج- رله حدی د- هرسه مورد

-۱۲- علت متصل کردن سیم فاز به داخل کلید چیست؟

- الف- جهت حفاظت ب- جهت بهره وری از ولتاژ بالا ج- جهت بهره وری از ولتاژ کم د- صرفه جویی

-۱۳- امپدانس سیم آنتن رنگی چند اهم است؟

- الف- 300Ω ب- 75Ω ج- 25Ω د- 150Ω

-۱۴- جهت کنترل روشنایی معابر از استفاده می شود.

- الف- کلید صلیبی ب- فتوسل ج- فیوز د- کلید فیوز

-۱۵- یک بخاری برقی که دارای توانی برابر 2000W وات می باشد از شبکه برق حدوداً چند آمپر برق می کشد؟

- الف- 200 ب- 20 ج- 10 د- $6/5$

۱۶- علت وجود برق در سیم فاز چیست؟

- الف-پروتونها ب-نوترونها ج-الکترونها د-هر سه مورد

۱۷- در یک ترانسفورماتور $V_1 = ۲۲۰V$ و $V_2 = ۲۲V$ باشد، جریان ثانویه چند آمپر است؟

- الف-۱۰A ب-۱۱A ج-۲۰A د-۱۱۰A

۱۸- رنگ پولک دو فیوز خاکستری و صورتی می‌باشد، جریان نامی این دو فیوز به ترتیب چند آمپر است؟

- الف-۲ و ۸ ب-۸ و ۲۰ ج-۲۵ و ۸ د-۱۶ و ۲

۱۹- در یک کولر آبی موتور کار می‌کند اما باد کولر خنک نمی‌باشد علت آن کدام گزینه است؟

الف-در کف تشک آب وجود ندارد.

ب-واتر پمپ عمل نمی‌کند و یا شیلنگهای رابط پاره می‌باشد.

ج-سوراخ ناودانها مسدود شده است.

د-هر سه مورد

۲۰- در یک کولر آبی عیب زیر وجود دارد علت کدام گزینه نمی‌باشد؟
«واتر پمپ و الکتروموتور دو دور در حال کار می‌باشند ولی خنک‌کنندگی کولر زیاد نمی‌باشد.»

الف-موتور نیم‌سوز شده است.

ب-تسمه تنظیم نمی‌باشد و یا مقدار پوشالها کم است.

ج-فن موتور کار نمی‌کند.

د-پارچه برزننتی لرزه‌گیر پاره شده است.

۲۱- در یک ماشین لباسشویی عمل آبگیری به اتمام رسیده است. ولی عملیات بعدی انجام نمی‌شود کدام گزینه علت نمی‌باشد؟

الف- موتور تایمر سوخته است.

ب- هیدروستات خراب است.

ج- میکروسویچ خراب است.

د- سیم رابط بین موتور تایمر و هیدروستات قطع شده است.

۲۲- کدام گزینه علت عیب زیر در یک ماشین لباسشویی اتوماتیک است؟

«دور تند ماشین عمل نمی‌کند و در نتیجه آب لباسها گرفته نمی‌شود»

الف- خازن راه انداز مربوط به دور تند خراب است.

ب- ولتاژ به دور تند نمی‌رسد.

ج- دور تند سوخته است.

د- هر سه مورد

۲۳- در یک ماشین لباسشویی تمامی پودر ریخته شده در جاپودری به چالیک منتقل نمی‌شود. چرا؟

الف- جاپودری کثیف شده است.

ب- فیلتر شیر برقی کثیف شده است.

ج- فشار آب ورودی به جاپودری کم است.

د- همه موارد

۲۴- در یک پنکه رومیزی موتور صدای هوم دارد ولی حرکت نمی‌کند علت چیست؟

الف- بوشهای دستگاه معیوب می‌باشند.

ب- خازن راه انداز خراب است.

ج- موتور نیم سوز شده است.

د- هر سه مورد فوق

۲۵- چرا پس از آبگیری ماشین لباسشویی، ماشین از کار و حرکت می‌ایستد؟

الف- هیدروستات خراب است.

ب- شیر برقی خراب است.

ج- ماشین در حال گرم کردن آب است.

د- موتور ماشین نیم سوز است.

۲۶- ماشین جهت تخلیه آب را کاملاً خالی نمی‌کند. چرا؟

الف- شیر برقی خراب شده است.

ب- هیدروستات خراب است.

ج- پمپ تخلیه کثیف شده است.

۲۷- سشوار برقی جانسون که دارای یک کلید سه حالته می‌باشد دارای المتن می‌باشد.

الف- تک سیم ب- دو سیم ج- سه سیم د- چهار سیم

۲۸- در یک سماور برقی دو شاخه آن در حال بوکردن است. علت کدام است؟

الف- سیم اتصال زمین سماور معیوب است. ب- المتن آن زیاد روشن بوده است.

ج- دو شاخه سماور نامناسب است. د- ترمومتر سماور معیوب است.

۲۹- در تعویض یک المتن باید به کدام نکته توجه داشت؟

الف- وات آن ب- آمپر آن ج- ولت آن د- طول آن

۳۰- سوراخهای خروج بخار یک اتوی بخار توسط رسوبات آهکی گرفته شده است.

برای تمیزکردن آنها باید:

الف- توسط سوزن

ب- توسط جوهر نمک

ج- توسط سنباده

د- توسط اسید سولفوریک

۳۱- عامل یکسوساز کدام گزینه است؟

الف- خازن ب- مقاومت ج- سلف د- دیود

۳۲- در یک اتوی برقی در صورتی که لامپ آن روشن باشد ولی با چرخاندن ولوم اتو

گرم نشود علت چیست؟

الف- ولوم معیوب است.

ب- ترمومتر خراب است.

ج- المتن سوخته است.

د- همه موارد

۳۳- مقاومت المنت در یک قهوه‌جوش ۵۰ اهم است. در صورتی که به برق شهر متصل شود چقدر جریان از شبکه برق می‌کشد؟

- الف- ۴۴A ب- ۴/۴A ج- ۱A د- ۲A

۳۴- یک سماور روشن است در صورتی که فازمتر را به آن بزنیم روشن می‌شود ولی برق گرفتگی در آن وجود ندارد. علت چیست؟

- الف- برق از نوع القایی است.
ب- سیم‌ها اتصال بدنه دارند.
ج- ترموموستات آن خراب است.
د- المنت آن معیوب است.

۳۵- کدام گزینه در مورد یک موتور یونیورسال درست است؟

- الف- قدرت زیاد - سرعت کم
ب- قدرت کم - سرعت زیاد
ج- توان بالا
د- قدرت و سرعت کم

۳۶- اولرلود به عنوان استفاده می‌شود.

- الف- راهانداز ب- پارازیت‌گیر ج- محافظ
د- هرسه مورد

۳۷- علت جرقه‌زدن کلکتور در موتورهای سری کدام گزینه است؟

- الف- کوتاه شدن زغالها
ب- خرابی بوشها
ج- نیم‌سوز بودن آرمیچر
د- هرسه مورد می‌تواند عامل باشد

۳۸- در صورت خرابی خازن در موتورهای آسنکرون کدام مورد رخ می‌دهد؟

- الف- از موتور صدای هوم خارج می‌شود که با چرخاندن محور به راه می‌افتد.
ب- باعث سوختن موتور می‌شود.

- ج- از موتور صدای هوم خارج می‌شود و موتور گریپاژ می‌کند.
د- سیم‌پیچ آن فوراً نیم‌سوز می‌شود.

۳۹- هر آمپر برابر است با الکترون که در هر در هادی جاری می‌گردد.

ب- $10^{18} \times 6/25$ - ثانیه

الف- $10^{18} \times 6/25$ - ساعت

د- $10^{18} \times 6/25$ - ثانیه

ج- $10^{18} \times 6/25$ - ساعت

۴۰- حازن در مصرف کننده‌هایی همچون کولر، چرخ گوشت به ترتیب:

الف- اصلاح ضریب قدرت - راه انداز

ب- اصلاح ضریب قدرت - پارازیت گیر

د- پارازیت گیر - راه انداز

ج- راه انداز - پارازیت گیر

پاسخنامه ۱

الف ب ج د

 ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰ ۳۱ ۳۲ ۳۳ ۳۴ ۳۵ ۳۶ ۳۷ ۳۸ ۳۹ ۴۰

الف ب ج د

 ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱

نمونه سؤالات تعمیر لوازم خانگی

سری دوم

۱- هفت یارد چند فوت است؟

- الف- ۲۱ فوت ب- ۱۸ فوت ج- ۱۵ فوت د- ۹ فوت


۲- هر فوت چند سانتیمتر است؟

- الف- ۲۱ ب- ۲۰/۴۸ ج- ۳۴/۰۸ د- ۴۳/۰۲

۳- خازن الکترولیتی در مدارات استفاده می شود.

- الف- متناوب ب- مستقیم ج- متناوب و مستقیم د- هر سه مورد

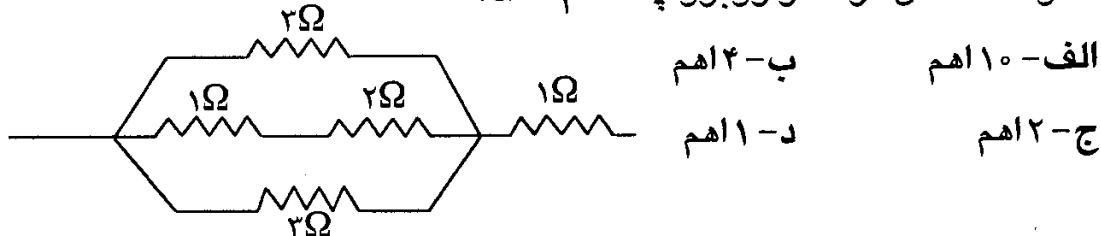۴- مقاومت معادل در مدار روبرو چند اهم است؟



الف- ۱۰ اهم ب- ۱۴ اهم

ج- ۱۲ اهم د- ۱۱ اهم

۵- در ابتدای کار با اره زاویه اره با سطح کار باید چند درجه باشد؟

- الف- ۱۰ درجه ب- ۲۰ درجه ج- ۶۰ درجه د- ۹۰ درجه

۶- کدام گزینه از انواع هویه می باشد؟

- الف- المنتی ب- قلمی ج- ترانسی د- هر سه مورد

۷- زاویه رأس متنه چند درجه است؟

- الف- ۵۹ درجه ب- ۱۱۸ درجه ج- ۱۸۰ درجه د- ۹۰ درجه

۸- زاویه تقاطع کدام اتصال زیر ۹۰ درجه است؟

- الف- انشعابی ب- طولی ج- سربه سر د- هر سه مورد

۹- یک سلف ذخیره کننده میدان می باشد.

- الف- مغناطیسی ب- الکتریکی ج- مکانیکی
د- هر سه مورد

۱۰- مقاومت یک سیم آنتن سیاه سفید چند اهم است؟

- الف- ۷۵ اهم ب- ۳۰۰ اهم ج- ۱۵۰ اهم
د- ۴۵۰ اهم

۱۱- مقاومت القایی را با کدام رابطه محاسبه می کنند؟

$$x_c = \frac{1}{2\pi \times F \times C} \quad \text{ب-} \quad X_L = \frac{1}{2\pi \times F \times L} \quad \text{الف-}$$

$$x_c = 2\pi \times F \times C \quad \text{د-} \quad X_L = 2\pi \times F \times L \quad \text{ج-}$$

۱۲- اتو ترانس چند سیم پیچ دارد؟

- الف- یکی ب- دو تا ج- سه تا د- چهار تا

۱۳- توسط مولتی متر می توان کمیتهای را اندازه گیری کرد؟


- الف- مقاومت ب- ولتاژ ج- جریان د- هر سه مورد

۱۴- در چه نوع فیوزی پولک رنگی وجود دارد؟

- الف- میثیاتوری ب- حرارتی ج- فشنگی د- آلفا

۱۵- مقاومت معادل در مدار رو برو چند اهم است؟

$$(R_1 = R_2 = R_3 = ۲۰\Omega)$$

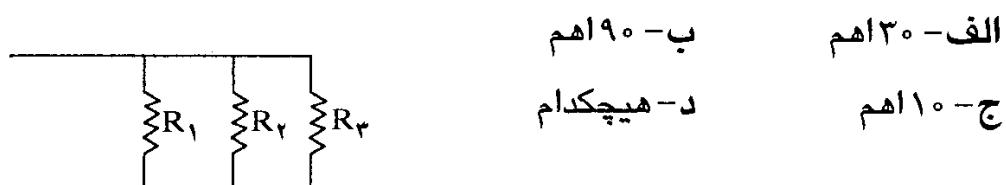

۱۶- کدام رابطه توان می باشد؟

- الف- $P = V.I$ ب- $P = \frac{V^2}{R}$ ج- $P = R.I^2$
د- هر سه مورد



۱۷- اختلاف تعداد الکترونهای دو نقطه را می‌گویند.

- الف- اختلاف مقاومت ب- اختلاف الکترون ج- اختلاف سطح د- اختلاف قدرت

۱۸- خازنهای سری چگونه محاسبه می‌شوند؟

$$\frac{1}{C} = C_1 + C_2 + \dots$$

$$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \dots$$

$$\text{الف} - \dots \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$$

$$C = C_1 + C_2 + \dots$$

۱۹- برای راه اندازی یک موتور تک فاز به نیاز است.

- ب- یک فاز و یک نول

- د- سه فاز و یک نول

- الف- یک فاز

- ج- دو فاز

۲۰- جهت افزایش جریان دهی چند باطری باید آنها را به صورت بست.

- الف- سری ب- موازی ج- سری موازی د- مختلط

۲۱- در یک اتوی برقی پس از پر کردن آب مخزن آن، آب نشد می‌کند. چرا؟

الف- بدنه مخزن ترک دارد.

ب- مخزن به صورت درست در جای خود قرار نگرفته است.

ج- عایق بندی ریلر مخزن معیوب است.

د- همه موارد

۲۲- اگر در یک اتوی برقی حرارت کف اتو کم باشد:

الف- اتو خراب می‌شود.

ب- از کف اتو آب چکه می‌کند.

ج- المنت‌ها می‌سوزند.

۲۳- یک سشووار خوب کار می‌کند ولی المنت‌ها قرمز می‌شوند. چرا؟

الف- موتور نیم سوز است.

ب- المنت‌ها معیوب هستند.

ج- ولتاژ برق زیاد است.

۲۴- توستر دود می‌کند علت چیست؟

الف- معیوب است.

ب- المنتها مرغوب نیستند.

ج- تکه‌ای از نان به صفحه المنت چسبیده است.

د- آرد نان مرغوب نبوده است.

۲۵- در ماشین لباسشویی هیدروستات درست همانند می‌باشد.

الف- کلید صلیبی ب- کلید تبدیل ج- کلید سشوار د- کلید کولر آبی

۲۶- کدام گزینه در مورد کوپلینگ مخلوطکن صحیح می‌باشد؟

الف- قسمتی از حرکت دورانی موتور را به حرکت گردشی مخلوطکن مرتبط می‌سازد.

ب- قسمتی از دستگاه مخلوطکن در سیم پیچ آن می‌باشد.

ج- این قسمت موتور و همزن را به کلیدها متصل می‌کند.

د- هر سه مورد

۲۷- کدام گزینه در مورد کلکتور موتور چرخ گوشت درست می‌باشد؟

الف- قسمتی از آرمیچر می‌باشد که سر سیمهای آرمیچر به آن متصل می‌شوند.

ب- ارتباط دهنده موتور و آرمیچر به یکدیگر است.

ج- درست همانند یک زغال عمل می‌کند.

د- هر سه مورد

۲۸- یکسوسازی به عبارتی

الف- تبدیل ولتاژ AC به DC

ب- تبدیل ولتاژ متناوب به غیر متناوب

ج- بدست آوردن ولتاژ مستقیم از روی ولتاژ غیر مستقیم

د- هر سه مورد درست است.

۲۹- نیمه هادی از نوع N دارای است.

الف-کثرت الکترون ب-کمبود الکترون ج-برابری الکترون د-هیچکدام

۳۰- مقاومت معادل در مصرف کننده‌های موازی

الف-از کوچکترین مقاومت مدار بزرگتر است.

ب-از کوچکترین مقاومت مدار کوچکتر است.

ج-از بزرگترین مقاومت مدار بزرگتر است.

د-از بزرگترین مقاومت مدار کوچکتر است.

۳۱- در یک سماور برقی نه گرما وجود دارد و نه لامپ آن روشن می‌شود. علت کدام گزینه است؟

الف-المنت معیوب است.

ب-سیم برق قطع شده است.

د-هر سه مورد صحیح است.

ج-فیوز مدار مناسب نمی‌باشد.

۳۲- یک بخاری برقی که دارای ۱۱۰۰ وات توان می‌باشد چند آمپر جریان نیاز دارد؟

الف-دو آمپر ب-سه آمپر ج-چهار آمپر د-پنج آمپر

۳۳- حلزونی در چرخ گوشت قسمتی است که:

الف-گوشت را به جلو هدایت می‌نماید.

ب-موتور را با آرمیچر به گردش درمی‌آورد.

ج-چرخ دنده‌ها داخل آن قرار می‌گیرند.

د-هر سه مورد

۳۴- کاربرد جامایعی در ماشین ظرفشو کدام گزینه است؟

الف-برای شستشوی ظروف و جلادادن به آنها در خاتمه برنامه

ب-برای شستشوی وسایل ماشین

ج-برای روان کردن مسیرهای ورودی آب

د-هیچکدام

۳۵- کدام گزینه در مورد ترانس ایزوله در جاروبرقی صحت دارد؟

الف- پایین آوردن جریان در جاروبرقی

ب- پایین آوردن ولتاژ در دو سر دسته جاروبرقی

ج- بالا بردن جریان در جاروبرقی

د- بالا بردن ولتاژ در جاروبرقی

۳۶- ارت چیست؟

الف- همان زمین کردن است.

ب- نوعی حفاظت اشخاص در برابر برق گرفتگی است.

ج- نوعی محافظت الکتریکی است.

د- همه موارد

۳۷- کدام گزینه از وظایف اورلود نمی باشد؟

الف- حفاظت موتور در برابر بار اضافی

ب- حفاظت موتور در برابر افزایش درجه حرارت موتور

ج- حفاظت موتور از اتصال کوتاه

د- موارد الف و ب

۳۸- کدام گزینه از عوامل کندکار بودن چرخ گوشت نمی باشد؟

ب- هرزشدن چرخ دنده ها

الف- ضعیف بودن برق

د- موارد الف و ب

ج- قدیمی بودن چرخ گوشت

۳۹- علامت اختصاری مقابل مربوط به می باشد.

د- مقاومت

ج- دیود

ب- سلف

الف- فیوز



۴۰- کدام گزینه علت زود به زود سوختن ترموستات سماور می باشد؟

الف- مقوای نسوز زیر المنش از بین رفته است.

ب- صفحه حساس ترموستات خراب شده است.

ج- حرارت زیادی به ترموستات می رسد.

د- همه موارد

پاسخنامه ۱

الف ب ج د

 ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰ ۳۱ ۳۲ ۳۳ ۳۴ ۳۵ ۳۶ ۳۷ ۳۸ ۳۹ ۴۰

الف ب ج د

 ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱

نمونه سؤالات تعمیر لوازم خانگی

سری سوم

۱- یک فوت چند اینچ است؟

۲۶in

۴in

۱۲in

۳in

الف-

۲- پریز ارت دار دارای چند کنتاکت است؟

د- هیچکدام

ج- سه کنتاکت

ب- دو کنتاکت

الف- یک کنتاکت

۳- فاصله لامپ از کف اتاق حدوداً چقدر باید باشد؟

۲m

۲/۵m

۱/۲m

۲/۲m

الف-

۴- کابل چهار رشته که سیم فاز آن $2/5$ و سیم نول آن $1/5$ باشد را به صورت:

$3 \times 2/5 + 1/5$

$3 \times 4 + 2/5$

$4 \times 3 + 2/5$

الف- $4 \times 3 + 2/5$

الف-

۵- سیم نول معمولاً در کابلها به رنگ:

د- زرد

ج- قهوه‌ای

ب- آبی

الف- سفید

۶- سیم ارت اغلب به رنگ:


د- سبز و زرد

ج- آبی

ب- زرد

الف- سبز

۷- علائم رو برو به ترتیب:

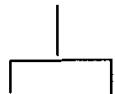

الف- پریز تلفن - پریز برق

ب- پریز برق - پریز تلفن

ج- پریز ارت - پریز آنتن

د- پریز آنتن - پریز ارت دار

۸- دو بار غیر همنام یکدیگر را می نمایند.

- | | | | |
|------------------|--------------|--------|----------|
| د- خنثی می کنند. | ج- می رانند. | ب- جذب | الف- دفع |
|------------------|--------------|--------|----------|

۹- پتانسیل زمین همیشه است.

- | | | | |
|-------|--------|---------|-----------|
| د- یک | ج- صفر | ب- مثبت | الف- منفی |
|-------|--------|---------|-----------|

۱۰- علت خالی کردن هوای داخل لامپ چیست؟

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| ب- بازدهی بیشتر لامپ | الف- بیشتر شدن نور لامپ |
| د- هر سه مورد | ج- سوختن فیلامان |

۱۱- مقاومت سیم با طول نسبت و با سطح مقطع نسبت دارد.

- | | |
|-------------------|----------------------|
| ب- مستقیم - معکوس | الف- مستقیم - مستقیم |
| د- معکوس - معکوس | ج- معکوس - مستقیم |

۱۲- مقاومت الکتریکی چیست؟

- | | | | |
|---------|----------|--------|------------|
| د- آمپر | ج- ولتاژ | ب- اهم | الف- زیمنس |
|---------|----------|--------|------------|

۱۳- اگر سه رنگ یک مقاومت اهمی (رنگی) همانند رو برو باشد، آن مقاومت چند اهمی است؟

- | | | | |
|-------------|------------|--------------|-------------|
| رنگ سوم | رنگ دوم | رنگ اول | |
| سیاه | سیاه | سفید | |
| د- ۱۵۹۰ اهم | ج- ۱۵۹ اهم | ب- ۹۰۰۰۰ اهم | الف- ۹۰ اهم |

۱۴- در مدارات اهمی سری که فقط شامل مقاومت می باشند:

- | | |
|--------------------|----------------------|
| ب- ولتاژ ثابت است. | الف- جریان ثابت است. |
| د- هیچکدام | ج- توان ثابت است. |

۱۵- سه لامپ 40W و 100W و 200W را به یک منبع 220V ولت به صورت سری بسته ایم. چه اتفاقی می‌افتد؟

- ب- نور 40W واتی بیشتر است.
- د- نور هر سه لامپ یکسان است.
- الف- هر سه لامپ می‌سوزند.
- ج- نور 200W واتی بیشتر است.

۱۶- مقاومت یک لامپ 100W واتی که با برق شهر کار می‌کند چند اهم است؟

- د- 1884A ج- 1848A ب- 448A الف- 484A

۱۷- یک لامپ 220V ولتی 100W واتی چه جریانی از شبکه می‌کشد؟

الف- 0.25A


ب- 4A

ج- 2400A

د- این لامپ با این مشخصات با زدن کلید آن خواهد سوخت

۱۸- جریانی که یک لامپ 200W واتی از شبکه برق ایران می‌کشد چقدر است؟

- د- 0.09A ج- 9A ب- 9A الف- 0.9A

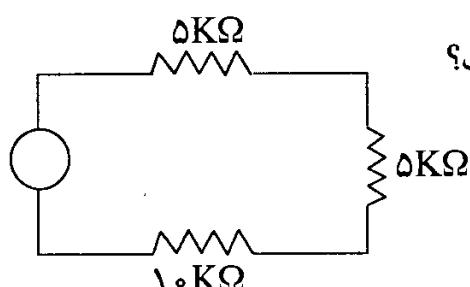

۱۹- مقاومت معادل مدار رو برو چقدر است؟

الف- 20Ω


ج- $20\text{K}\Omega$

ب- 10Ω

د- $10\text{K}\Omega$

۲۰- در شکل رو برو مقاومت معادل چند اهم است؟

- د- 2Ω ج- 5Ω ب- 8Ω الف- 8Ω

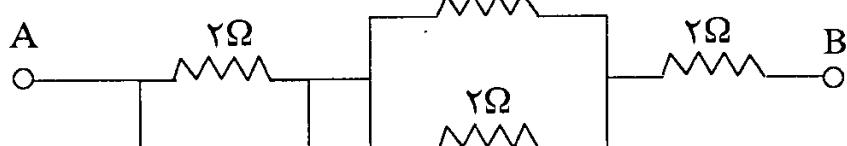

۲۱- کنتور در مدارات به صورت قرار می‌گیرد.

- الف- سری ب- موازی ج- موازی د- هیچکدام

۲۲- رابطه توان راکتیو کدام است؟

ب- $P = V \times I \times \cos\phi$

د- $P = V \times I$

الف- $P = V \times I \times \sin\phi$

ج- $P = V \times I \times \tan\phi$

۲۳- مصرف کننده‌ای که جریانی برابر 7 آمپر را با ضریب قدرتی معادل $8/0$ از شبکه تکفاز (برق شهر) می‌کشد دارای توانی برابر:

د- 2150 W

ج- 2000 W

ب- 1000 W

الف- 1150 W

۲۴- علت مکیده شدن گرد و غبار توسط جاروبرقی کدام گزینه است؟

الف- با گردش پروانه، گرد و غبار از لابه‌لای موتور وارد کیسه زباله می‌گردد.

ب- به علت حرکت موتور، گرد و غبار از قسمت آرمیچر موتور وارد کیسه زباله می‌شود.

ج- با ایجاد تخلیه هوادر پشت موتور و بعد جایگزینی آن، گرد و غبار وارد کیسه می‌گردد.

د- هیچکدام

۲۵- ترموموستات در یک ماشین لباسشویی با هیتر به صورت قرار می‌گیرد.

د- مختلط

ج- سری موازی

ب- سری

الف- موازی

۲۶- در هنگام آزمایش موتور تایمن، آوومتر را باید روی رنج قرار داد.

د- $R \times 100$

ج- $R \times 10$

ب- $R \times 1$

الف- $R \times 1K$

۲۷- از یک سشوار صدای بدی خارج می‌گردد. چرا؟

ب- المنت آن لق است.

د- هر سه مورد

الف- پروانه درست نصب نشده است.

ج- کلید آن لق می‌باشد.

۲۸- یک سشوار باد گرم نمی‌زند:

ب- المنت آن سوخته است.

د- هر سه مورد

الف- پروانه آن خراب است.

ج- ترموموستات آن خراب است.

۲۹- دو مقاومت ۴۰ و ۱۶۰ اهمی را به صورت موازی بسته‌ایم. مقاومت معادل چند اهم می‌شود؟

الف- ۲۰۰ اهم ب- ۱۰۰ اهم ج- ۷۲ اهم د- ۱۸۰ اهم

۳۰- دیود در بایاس مستقیم همانند می‌باشد.

الف- کلید تک پل ب- کلید صلیبی ج- کلید بسته د- کلید باز

۳۱- نیمه هادی نوع P دارای می‌باشد.

الف- کمبود الکترون ب- کثربال الکترون ج- برابر الکترون د- هیچکدام

۳۲- وظیفه اولرلود در لباسشویی‌های اتوماتیک کدام است؟

الف- کنترل دمای محیط داخل موتور ب- کنترل جریان دریافتی موتور
ج- کنترل دمای آب د- موارد الف و ب

۳۳- ترانس ایزوله در جاروبرقی جهت می‌باشد.

الف- جلوگیری از برق گرفتگی ب- جلوگیری از جرقه‌های سرکلکتور
ج- راهاندازی سریع موتور آن د- همه موارد

۳۴- کدام گزینه در مورد حرکت تایمر لباسشویی درست است؟

الف- در جهت عقربه‌های ساعت است. ب- در جهت خلاف عقربه‌های ساعت است.
ج- دو طرفه می‌باشد. د- فقط دارای یک شستی قطع و وصل است.

۳۵- منظور از جانمکی در ماشین لباسشویی

الف- جهت رسوب‌گیری لوله‌ها ب- جهت رسوب‌گیری آب
ج- جهت رسوب‌گیری پمپ د- هر سه مورد

.....-۳۶- علت کم شدن مکش جاروبرقی

- ب- نیم سوز بودن موتور آن
- الف- کثیف شدن برس جاروی آن
- د- هر سه مورد
- ج- گرفتگی شیلنگهای رابط آن

.....-۳۷- اگر یک سماور برقی آب را داغ کرده ولی به جوش نمی آورد و قبل از جوشاندن آب
ترموستات آن قطع می کند علت چیست؟

- ب- المنت ضعیف است.
- الف- ترموموستات معیوب است.
- د- ولتاژ برق پایین و ضعیف است.
- ج- ترموموستات تنظیم نمی باشد.

.....-۳۸- توسط کدام فرمول توان را محاسبه می کنند؟

$$\text{الف- } P = R \cdot I^2 \quad \text{ب- } P = \frac{V^2}{R} \quad \text{ج- } P = V \cdot I$$

.....-۳۹- یک موتور یونیورسال کلکتور وظیفه را دارد.

- الف- رساندن برق به پیچکهای آرمیچر
- ب- رساندن برق به موتور
- د- هیچ کدام
- ج- چرخاندن بلبرینگ

.....-۴۰- در مولینکس خازن عنوان را دارد.

- الف- پارازیت گیر
- ب- راه انداز
- ج- جرقه گیر
- د- هر سه مورد

.....-۴۱- واحد سنجش ظرفیت خازن کدام است؟

- الف- فاراد
- ب- میلی فاراد
- ج- میکرو فاراد
- د- هر سه مورد

پاسخنامه ۳

الف ب ج د

 ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰ ۳۱ ۳۲ ۳۳ ۳۴ ۳۵ ۳۶ ۳۷ ۳۸ ۳۹ ۴۰ ۴۱

الف ب ج د

 ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱

نمونه سؤالات تعمیر لوازم خانگی سری چهارم

۱- هر متر برابر میلی متر است.

- الف- ۱۰۰mm ب- ۱۰۰۰mm ج- ۱۰mm د- موارد ب و ج

۲- کدام گزینه بیانگر سطح مقطع های استاندارد می باشد؟

- الف- ۴-۲/۵-۱/۵ ب- ۳-۲-۱-۰/۲۵ ج- ۲/۵-۱/۵-۰/۷۵ د- ۱-۰/۷۵-۰/۵-۰/۲۵

۳- جنس عایق برکمن از است.

- الف- مقواولنت ب- مقوا قیراندود ج- مقوا دودی د- کاغذ کلفت

۴- فاصله قوطی تقسیم از سقف چند سانتیمتر است؟

- الف- ۴۰cm ب- ۳۰cm ج- ۵۰cm د- ۷۵cm

۵- بست انبساطی در کجا مورد استفاده قرار می گیرد؟

- الف- لوله ها ب- کلیدها ج- کابلها د- هرسه مورد

۶- نام دیگر کلید صلیبی چیست؟

- الف- کراکس ب- کرکس ج- کریکس د- هرسه مورد

۷- جهت کنترل یک یا یک گروه لامپ از دو نقطه از چه کلیدی استفاده می شود؟

- الف- کلید گروهی ب- کلید صلیبی ج- کلید تبدیل د- موارد ب و ج

۸- پریز ارتدار بیشتر در کجا مورد استفاده قرار می‌گیرد؟

الف- در آشپزخانه و دستشویی

ب- در اطاقها

ج- در راه پله‌ها

د- در هال و پذیرایی

الف- در آشپزخانه و دستشویی

ب- در راه پله‌ها

۹- فیوز در کجا نصب می‌شود؟

الف- قبل از کنتور ب- بعد از کنتور

ج- بعد از کلید

د- هر سه مورد

۱۰- کدام فیوز زیر قابل تجدید است؟

الف- خودکار و آلفا

ب- مینیاتوری و کتابی

ج- فشنگی

د- کاردی

۱۱- کابلشو در کجا مورد استفاده قرار می‌گیرد؟

الف- در سیمکشی روکار

ب- در سیمکشی توکار

ج- در کابل

د- در هر سه مورد

۱۲- کار انجام شده در واحد زمان را:

الف- انرژی

ب- توان

ج- فرانس

د- ولتاژ

۱۳- کدام رابطه، فرمول اصلی قانون اهم است؟

$$R = \frac{V}{I} \quad \text{الف-} \quad V = R \times I$$

$$I = \frac{V}{R} \quad \text{ج-}$$

د- هر سه مورد


۱۴- در مدار مقابل، مقاومت کل چند اهم است؟

الف- 3Ω

ب- 6Ω

ج- 2Ω

د- صفر اهم

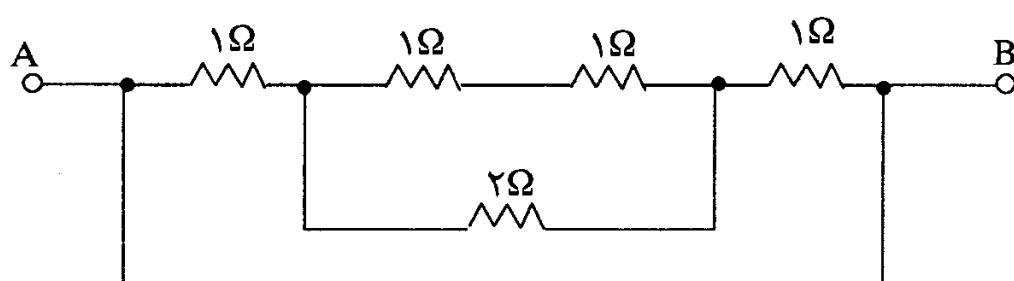

۱۵- روی هر لامپ رشته‌ای چه مشخصاتی ذکر شده است؟

- | | |
|-------------------|-------------------|
| ب- ولتاژ و جریان | الف- ولتاژ و توان |
| د- جریان و مقاومت | ج- مقاومت و توان |

۱۶- ولتمتر و آمپرmetr به ترتیب در مدار به صورت بسته می‌شوند.

- | | |
|----------------------|--------------------|
| ب- موازی - سری | الف- سری - موازی |
| د- موازی - سری موازی | ج- سری موازی - سری |

۱۷- جهت تبدیل ولتاژ AC به DC از عنصری به نام استفاده می‌شود.

- | | | | |
|----------|--------------|---------|------------|
| د- ب و ج | ب- یکسوکننده | ج- دیود | الف- تبدیل |
|----------|--------------|---------|------------|

۱۸- کابل $3 \times 25 + 16$ چند رشته است؟

- | | | | |
|-----------|------------|------------|--------------|
| د- ۴ رشته | ج- ۱۲ رشته | ب- ۷۶ رشته | الف- ۹۱ رشته |
|-----------|------------|------------|--------------|

۱۹- رنگ پولک دو فیوز آبی و قرمز است، جریان این فیوزها به ترتیب چند آمپر است؟

- | | | | |
|----------|------------|------------|--------------|
| د- ۲ و ۶ | ج- ۱۶ و ۲۰ | ب- ۲۰ و ۱۰ | الف- ۱۰ و ۲۰ |
|----------|------------|------------|--------------|

۲۰- یخدان یخچال در مدت زمان کمی پر از برفک می‌شود، علت چیست؟

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| ب- بودن غذای گرم داخل یخچال | الف- خرابی لاستیک دور درب آن |
| د- هر سه مورد | ج- مشکل داشتن دیفراست اتوماتیک |

۲۱- اگر یخچال گاز کمی داشته باشد:

- | | |
|--------------------------|--------------------------------|
| ب- به موتور آسیب می‌رسد. | الف- سرمای یخچال کم خواهد بود. |
| د- هر سه مورد | ج- یخچال کمتر اتومات می‌کند. |

۲۲- لامپ داخل یخچال (جهت روشنایی داخلی یخچال) چند ولت است؟

- | | | | |
|----------|-----------|------------|--------------|
| د- ۶ ولت | ج- ۱۲ ولت | ب- ۲۲۰ ولت | الف- ۰۲۰ ولت |
|----------|-----------|------------|--------------|

۲۳- اگر چنانچه وسایل داخل یخچال منجمد شده و سرمای داخل آن زیاد باشد علت آن:

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| ب- اتومات کردن ترموموستات | الف- تنظیم نبودن ترموموستات |
| د- همه موارد | ج- بیش از حد بودن گاز یخچال |

۲۴- در یک کولر گازی کمپرسور و فن هر دو در حال کار می‌باشند. ولی خنککنندگی کولر بسیار کم می‌باشد. علت چیست؟

- | | |
|---|--|
| الف- کثیفی فیلتر خروجی هوا و یا مسدود بودن مسیر ورودی هوا | |
| ب- نیمسوز بودن موتور فن و یا خرابی یاتاقانهای محور فن | |
| ج- تنظیم نبودن ترموموستات | |
| د- همه موارد | |

۲۵- علت اینکه یک ماشین لباسشویی پس از آبگیری دیگر کار نمی‌کند کدام گزینه می‌باشد؟

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| ب- هیدرومیکسترات خراب است. | الف- موتور تایمر خراب است. |
| د- موارد الف و ب | ج- موتور ماشین خراب است. |

۲۶- چرا از زیر یک ماشین لباسشویی آب می‌چکد؟

- | | |
|---|--|
| الف- لاستیک دور درب و یا زیر ماشین سوراخ شده است. | |
| ب- آب وارد شده به ماشین زیاد است. | |
| ج- ترموموستات قطع نمی‌کند. | |
| د- شیلنگ‌ها مسدود شده‌اند. | |

۲۷- المنت موجود در سشوار دیانا سه کلید دارای:

- | | | | |
|------------|--------------|------------|--------------|
| د- دو سیمه | ب- چهار سیمه | ج- یک سیمه | الف- سه سیمه |
|------------|--------------|------------|--------------|

۲۸- در آزمایش آمپر آسیاب برقی باید:

- | | |
|---|--|
| الف- آمپر متر به صورت موازی با فاز قرار گیرد. | |
| ب- آمپر متر به صورت سری با فاز قرار گیرد. | |
| ج- آمپر متر به صورت موازی با نول قرار گیرد. | |
| د- آمپر متر به صورت سری با نول قرار گیرد. | |

۲۹- جهت آب بندی و سایلی که دارای سوییچ می باشد باید از:

- الف- واشرهای لاستیکی
- ب- واشرهای فیبری
- ج- واشرهای حلبی
- د- واشرهای آهنی

۳۰- در زود پز پس از جوش آمدن آب داخل آن کدام گزینه باید رخ دهد؟

- الف- باید سوپاپ ثابت بماند و بخار از آن خارج شود.
- ب- باید توسط فشار بخار سوپاپ بچرخد و بخار خارج شود.
- ج- باید بخار خود به خود خارج گردد.
- د- هر سه مورد

۳۱- جهت تیز کردن تیغه یک چرخ گوشت باید

- الف- تیغه و شبکه با هم توسط سنگ صافی تیز شوند.
- ب- تیغه و شبکه با هم تیز شوند.
- ج- تیغه توسط سنگ صافی تیز شود.
- د- تیغه توسط سنگ سنباده تیز شود.

۳۲- جهت یافتن سر سیمهای یک کولر آبی باید کدام مورد صورت گیرد؟

- الف- باید اتصال گریز از مرکز را خارج کرد و بعد اهمگیری نمود.
- ب- باید اتصال گریز از مرکز در مدار باشد و اهمگیری نمود.
- ج- می توان توسط اهمتر، اهمگیری نمود.
- د- می توان توسط مولتی متر اهمگیری نمود.

۳۳- علت اینکه ماشین لباسشویی آبگیری نمی کند چیست؟

- الف- شیر بر قری خراب است.
- ب- آب شهر قطع می باشد.
- ج- فیلتر ورودی آب به شیر بر قری مسدود و کثیف می باشد.
- د- هر سه مورد فوق



۳۴- علت اینکه یک ماشین لباسشویی زیاد آبگیری می‌کند کدام گزینه است؟

- الف- هیدروستات تنظیم نمی‌باشد.
- ب- فشار آب شهر زیاد است.
- ج- شیلنگ تخلیه بالا قرار گرفته است.
- د- تایمر خراب است.

۳۵- دوسر خازن (جهت اصلاح ضریب قدرت) به متصل می‌گردد. (در یک کولر

(آبی)

- الف- سیم نول و مشترک
- ب- به سیم نول و پمپ تخلیه
- ج- به سیم نول و دور کند موتور
- د- به سیم نول و دور تند موتور

۳۶- در پلوپز جهت جلوگیری از سوختن ته دیگ چه باید کرد؟

- الف- توسط اهرم وسطی که بالا می‌آید جلوگیری نمود.
- ب- باید جریان را قطع کرد.
- ج- به وسیله اتومات آن جلوگیری کرد.
- د- همه موارد

۳۷- یک موتور جاروبرقی دارای اتصالات و موتور سالمی می‌باشد اما با بستن درب آن

بعضی اوقات از کار می‌افتد. علت چیست؟

- الف- در آن لحظه میکروسویچ متصل نمی‌شود.
- ب- قسمت فشاردهنده روی میله افتاده است.
- ج- میکروسویچ میله آن کوتاه می‌باشد.
- د- همه موارد

۳۸- علت بالانیامدن آب در یک کولر در صورت کارکردن پمپ آن چیست؟

- الف- هرزبودن پروانه پمپ
- ب- معیوب بودن خازن
- ج- خراب بودن پمپ
- د- همه موارد می‌تواند رخ داده باشد.

۳۹- بخاری برقی دارای یک مقاومت می‌باشد.

- الف- خازنی
- ب- سلفی
- ج- مقاومتی
- د- مختلط

۴۰- یک موتور کولر آبی دو دور دارای می باشد.

- الف- یک سیم پیچ ب- سه سیم پیچ ج- دو سیم پیچ

۴۱- در یک ترانسفورماتور کاهنده $220/55$ به قدرت 100 وات اگر تعداد دور سیم پیچ

اولیه 440 دور باشد تعداد دور سیم پیچ ثانویه چقدر است؟

- د- 330 دور ج- 110 دور ب- 55 دور الف- 220 دور

۴۲- سیمهای هوایی در خیابانها (پن سیمه) دارای چند نول می باشند؟

- ب- دو نول الف- یک نول


د- اصلاً نول ندارند. ج- سه نول

۴۳- اگر عقربه ولتمتری روی 20 باشد و آخرین عدد روی صفحه 100 و رنج ولتمتر

1000 باشد، مقدار اصلی آن چقدر است؟

- د- 5 ولت ج- 500 ولت ب- 200 ولت الف- 100 ولت

۴۴- منظور از علامت رو برو است.

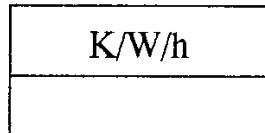


- الف- فرکانس متر ب- وات متر

ج- وارمتر د- کنتور

۴۵- جهت روشنایی مراسم‌های جشن و شادی تعداد زیادی از لامپها را به صورت

..... می بندند.

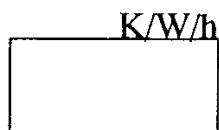- د- مختلط ج- سری موازی ب- موازی الف- سری



۴۶- کدام گزینه فرمول توان نمی باشد؟

$$P = V^2 \cdot I^2 \quad P = R \cdot I^2 \quad P = \frac{V^2}{R} \quad P = V \cdot I$$

۴۷- جهت اصلاح ضریب قدرت از چه وسیله‌ای استفاده می شود؟

- د- سلف ج- خازن ب- مقاومت الف- دیود

۴۸- اگر گاز داخل یخچال بیش از حد باشد چه اتفاقی می‌افتد؟

- الف- وسایل داخل یخچال منجمد می‌شوند.
- ب- موتور آن می‌سوزد.
- ج- دیفراست آن خراب می‌شود.
- د- همه موارد

۴۹- در یک کولر گازی موتور فن روشن است ولی کمپرسور به راه نمی‌افتد. علت آن

-
- الف- معیوب بودن کمپرسور و یا خازن راه انداز آن است.
 - ب- خرابی ترموموستات و یا قطع بودن دائمی رله اور لود می‌باشد.
 - ج- قطع بودن فاز و یا نول اصلی کمپرسور
 - د- هر سه مورد علت می‌باشند.

۵۰- کدام رابطه در یک ترانسفورماتور صدق می‌کند؟

$$\frac{N_1}{N_2} = \frac{I_2}{I_1}$$

ب-
د- همه موارد

$$\frac{N_1}{N_2} = \frac{V_1}{V_2}$$

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{I_2}{I_1}$$

پاسخنامه ۴

الف ب ج د

 ۴۳ ۴۴ ۴۵ ۴۶ ۴۷ ۴۸ ۴۹ ۵۰

الف ب ج د

 ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰ ۳۱ ۳۲ ۳۳ ۳۴ ۳۵ ۳۶ ۳۷ ۳۸ ۳۹ ۴۰ ۴۱ ۴۲

الف ب ج د

 ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱

نمونه سؤالات تعمیر لوازم خانگی

سری پنجم

۱- هر یک متر چند دسیمتر است؟

- الف- ۱۰۰dm ب- ۱۰dm ج- ۱dm د- ۱۰۰۰dm

۲- سیم نول را با چه حرفی نشان می دهند؟

- الف- N ب- MP ج- SL د- هرسه گزینه درست است.

۳- انواع کابلشو عبارتند از:

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| الف- لحیمی - پیچی - پرسی | ب- پرسی - لحیمی - پیچی |
| ج- پیچی - پرسی - لحیمی | د- هرسه مورد |

۴- رله بی متالی بر چه اساسی عمل می کند؟

- الف- حرارت ب- مغناطیس ج- زمان د- هیچکدام

۵- کابل چهار رشته که سیم فاز آن ۲۵ و سیم نول آن ۱۶ می باشد را چگونه نشان می دهند؟


- الف- ۲×۴+۲۵ ب- ۳×۴+۱۶ ج- ۲×۲۵+۱۶ د- ۳×۱۶+۲۵

۶- هنگام خمکاری لوله پولیکا از کدام گزینه استفاده می کنند؟

- الف- حرارت و ماسه ب- خمک ج- بادست د- هرسه مورد

۷- کلید و پریز روکار چگونه به دیوار متصل می شوند؟

- | | |
|------------------------|--------------|
| الف- توسط روپلاک و پیچ | ب- توسط میخ |
| ج- توسط بست | د- هرسه مورد |

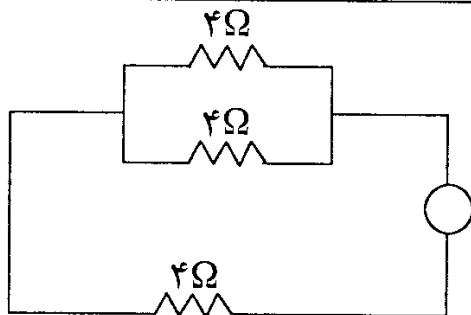


۸- در شکل رو برو مقاومت معادل چند اهم است؟

الف- 10Ω ب- 2Ω

ج- 12Ω د- 20Ω

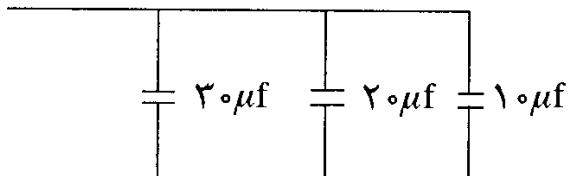۹- در مدار رو برو خازن معادل چند میکروفاراد است؟



الف- $40\mu f$ ب- $30\mu f$

ج- $120\mu f$ د- هیچکدام

۱۰- واتمتر و وارمتر در مدار به چه صورت قرار می‌گیرند؟

ب- سری - سری موازی

الف- سری - موازی

د- سری موازی - سری موازی

ج- موازی - سری موازی

۱۱- علامت رو برو به ترتیب:



الف- ژنراتور جریان مستقیم - موتور جریان متناوب

ب- ژنراتور جریان متناوب - موتور جریان متناوب

ج- موتور جریان مستقیم - ژنراتور جریان متناوب

د- موتور جریان متناوب - ژنراتور جریان مستقیم

۱۲- هدف از فرمکاری سیمها چیست؟

ب- تمیزی و منظم بودن

الف- حفاظت

د- همه موارد

ج- قیمت کار

۱۳- علامت رو برو چیست؟



الف- ترانس کاهنده ب- ترانس افزاینده

ج- اتو ترانس د- هر سه مورد

۱۴- جهت اندازه‌گیری شدت جریان از چه وسیله‌ای استفاده می‌شود؟


- الف- ولتمتر ب- آمپرmetr ج- وات‌متر د- وارمتر

۱۵- تعداد تناوب و ارتعاش را در یک ثانیه چه گویند؟

- الف- زمان تناوب ب- فرکانس ج- توان د- قدرت و انرژی

۱۶- از سیم ارت در ساختمانها به چه منظور استفاده می‌شود؟

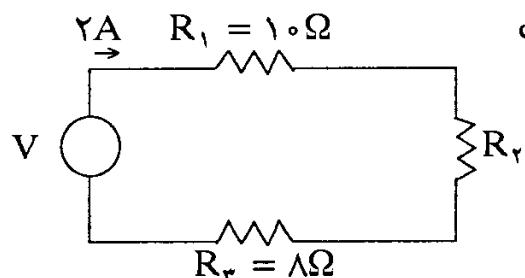- الف- جلوگیری از برق گرفتگی ب- محافظت از دستگاهها ج- ایمنی د- هرسه مورد



۱۷- در مدار رو برو ولتاژ منبع چند ولت است؟

- الف- ۴۰ ولت ب- ۲۰ ولت ج- ۱۰ ولت د- ۵۰ ولت

۱۸- علت کاهش مکش جاروبرقی چیست؟

- الف- موتور ضعیف شده است.

ب- فیلتر آن کثیف شده و یا کیسه زباله آن پر شده است.

ج- لوله‌های رابط یا سوراخ شده و یا مسدود شده‌اند.

- د- همه موارد

۱۹- کدام گزینه از علل به گوش رسیدن صدای زیاد از جاروبرقی نمی‌باشد؟

- الف- معیوب بودن پروانه ب- معیوب بودن سیم پیچ ماشین ج- خرابی بوشها و یاتاقانها د- معیوب بودن نگهدارنده لاستیکی

۲۰- بدنه یک جاروبرقی در هنگام کار بیش از حد داغ شده است.

- الف- بیش از حد کار کرده است. ب- موتور نیمسوز است.

ج- موتور آمپر زیادی می‌کشد. د- همه موارد

۲۱- از یک چارویرقی در هنگام کار صدای بسیار خشندی درمی‌آید. علت چیست؟

الف- یوشها و بلرینگ موتور آن معیوب است.

ب- حفیه دنده آن معیوب است.

ج- چوبه دنده آن به مدت طولانی گریس ندارد.

د- همه موارد

۲۲- در یک چرخ گوشت، گوشت به دور تیغه می‌پیچد و از شبکه خارج نمی‌شود. چرا؟

الف- تیغ آن تیز نیست.

ب- بین تیغه و شبکه فاصله هوایی وجود دارد.

ج- چربی گوشت زیاد است.

د- هرسه مورد

۲۳- اگر در یک کولر آبی سوراخ ناودانها مسدود باشد چه رخ می دهد؟

الف- موتور کار می کند ولی باد کولر خنک نیست.

ب- کولر اصلأً کار نمی کند.

ج - فیوز سریعاً می پرد.

د- هیچ اتفاقی نمی‌افتد.

۲۴- الکتروموتور موجود در کولر آبی چند دور است؟

الف-یک دور **ب-دو دور** **ج-سہ دور** **د-چہار دور**

دور سه - ج

ب-دو دور ج-سہ دور

الف-یک دور

۲۵- اتصالات روی تایمر به کدام یک از موارد زیر متصل می‌شوند؟

الف-به فاز و نول **ب-به زائد های فرمان دهنده توپی**

د- هيچکدام

ج- به کلید اصلی دستگاه

۲۶- علت اینکه در یک ماشین لباسشویی آب تخلیه نمی‌شود چیست؟

الف- موتور تایمر تنظیم نمی باشد.
ب- موتور تایمر معیوب است.

د - هيچکدام

ج- تایمر خراب است.

۲۷- کدام گزینه زیر در هنگام واردشدن آب به داخل دیگ لباسشویی درست می‌باشد؟

الف- دیافراکم داخل هیدروستات بالا آمده و تیغه وصل هیدروستات را قطع می‌کند.

ب- دیافراکم داخل هیدروستات بالا آمده و تیغه قطع هیدروستات را وصل می‌کند.

ج- سبب قطع بوبین تایمر می‌شود.

د- سبب وصل بوبین تایمر می‌شود.

۲۸- علت بخارشدن بیش از حد آب در یک وسیله گرمکننده کدام مورد است؟

الف- قدرت المنش آن زیاد است.

ب- ولتاژ برق زیاد است.

ج- ترموستات آن معیوب و خراب است.

د- هر سه مورد فوق

۲۹- علت وجود نداشتن گرما در یک اتو در صورت روشن بودن لامپ آن چیست؟

الف- سوخته بودن المنش

ب- قطع بودن جریان برق

ج- تنظیم نبودن سلکتور

د- هیچ کدام

۳۰- علت چکه کردن آب از کف یک اتوی بخار کدام گزینه نمی‌باشد؟

الف- تنظیم نبودن شاسی تنظیم کننده درجه حرارت بخار

ب- خراب بودن واشر بندی کف

ج- موارد الف و ب

د- سوراخ بودن کف اتو

۳۱- اگر در یک سماور برقی ترموستات را روی جوش گذاشت و قبل از جوش آمدن قطع

گردد. علت چیست؟

الف- ترموستات تنظیم نمی‌باشد.

ب- المنش آن ضعیف شده است.

ج- اشتباه بودن سریبندی کلافهای موتور

د- نیم سوز بودن موتور آن

۳۲- علت بر عکس چرخیدن یک هوکاکش

الف- بر عکس بودن دو شاخه برق

ب- بر عکس بسته شدن پروانه آن

ج- اشتباه بودن سریبندی کلافهای موتور

د- نیم سوز بودن موتور آن

۳۳- علت خارج نشدن گوشت از چرخ گوشت کدام گزینه می باشد؟

الف- خراب بودن تیغه آن

ب- خراب شدن محور متصل به حلزونی آن

ج- اشتباه بودن جهت چرخش حلزونی آن

د- همه موارد علت می باشند.

۳۴- برای تست بوبین شیر برقی و سیم پیچ و اتر پمپ به وسیله اهمتر، باید اهمتر را به ترتیب روی رنجهای قرار داد.

ب- $R \times 1k - R \times 1k$

الف- $R \times 1 - R \times 1k$

د- $R \times 100 - R \times 10$

ج- $R \times 1 - R \times 100$

۳۵- مدل‌های هیدروستات عبارتند از

ب- ۳ و ۵ فیشه

الف- ۳ و ۶ فیشه

د- موارد الف و ب درست است.

ج- ۵ و ۶ فیشه

۳۶- یک ماشین لباسشویی لباسها را با آب سرد کار می کند. علت آن کدام گزینه است؟

ب- المان آن سوخته است.

الف- خرابی هیدروستات

د- هر سه مورد

ج- مدار هیتر عمل نمی کند.

۳۷- تایمر یک ماشین لباسشویی عمل نمی کند و جهت عملکرد صحیح آن باید تایمر را بچرخانیم. علت آن کدام مورد است؟

الف- به بوبین تایمر برق نمی رسد.

ب- بوبین تایمر سوخته است.

ج- چرخ دنده‌های مربوط به تایمر خراب می باشند.

د- هر سه مورد

۳۸- در یک ماشین لباسشویی آب کثیف به صورت اتوماتیک تخلیه نمی‌شود. علت چیست؟

- الف- بوبین شیر برقی معیوب است.
ب- آب شهر قطع است.
ج- هیدروستات خراب است.
د- هیچکدام

۳۹- کدام گزینه در مورد ولوم تایمر صحیح است؟

- الف- جهت چرخش آن موافق حرکت عقربه‌های ساعت است.
ب- جهت چرخش آن مخالف حرکت عقربه‌های ساعت است.
ج- جهت چرخش هم موافق و هم مخالف حرکت عقربه‌های ساعت است.
د- هیچکدام

۴۰- کدام گزینه بیانگر انواع یاتاقانها می‌باشد؟

- الف- الکترولیتی - گرافیتی
ب- ماسوره‌ای - ساچمه‌ای
ج- پارازیتگیر - راهانداز
د- همه موارد

پاسخنامه ۵

الف ب ج د

 ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰ ۳۱ ۳۲ ۳۳ ۳۴ ۳۵ ۳۶ ۳۷ ۳۸ ۳۹ ۴۰

الف ب ج د

 ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱

نمونه سؤالات تعمیر لوازم خانگی

سری ششم

۱- هر میکرو برابر با است.

د- 10^{-3}

ج- 10^3

ب- 10^{-6}

الف- 10^6

۲- برای اتصال دو لوله هم قطر از استفاده می شود.

د- سه راهی

ج- تبدیل

ب- بوشن

الف- چپقی

۳- پریز ارتدار دارای چند محل اتصال است؟

د- چهار محل

ج- دو محل

ب- سه محل

الف- یک محل

۴- لوله های مورد استفاده در برق کدام می باشند؟

ب- P.E.T

الف- P.V.C

د- همه موارد

ج- فولادی و خرطومی



۵- علامت رو برو چیست؟

ب- لامپ

الف- سیم حامل جریان برق

د- کلید

ج- شستی زنك

۶- توسط کنتور می توان اندازه گیری نمود.

د- همه موارد

ب- کیلو وات

الف- انرژی


۷- در مدار رو برو مقاومت کل چند اهم است؟

ب- 25Ω

الف- 17Ω

د- هیچ کدام

ج- 11Ω

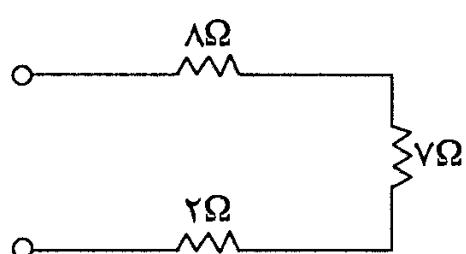

-۸- یک کلید تک پل از تشکیل شده است.

الف- یک تیغه ثابت و یک تیغه متحرک

ب- یک فنر و یک تیغه ثابت

ج- یک تیغه متحرک و دو پیچ اتصال

د- یک تیغه ثابت و یک تیغه متحرک و یک فنر و دو پیچ اتصال

-۹- کدام گزینه زیر در میزان برق‌گرفتگی یک شخص مؤثر است؟

الف- رطوبت بدن شخص

ب- سن شخص

ج- محل برق‌گرفتگی (اتصال سیم)

-۱۰- آژیر یک وسیله است.

الف- اتوماتیک

ب- حفاظتی

ج- خبری

د- اندازه‌گیری

-۱۱- زیر صفحه مولتی‌متر یک آینه کوچک قرار دارد، کاربرد آن چیست؟

الف- جهت قرائت دقیق‌تر مقادیر اندازه‌گیری شده

ب- دیدن عقربه

ج- روشن نمودن صفحه مولتی‌متر

د- هر سه گزینه

-۱۲- علت اینکه باید همیشه فاز را به کنتاکت ته سر پیچ لامپ بدهیم چیست؟

الف- نور بیشتر لامپ

ب- بازدهی بیشتر

ج- ایمنی

د- صرفه‌جویی در مصرف


-۱۳- منظور از کابل با عایق پروتودور چیست؟

الف- عایق آن P.V.C است.

ب- عایق آن E.T.P است.


ج- عایق آن از نوع روغنی است.

د- عایق آن از جنس فولادی است.

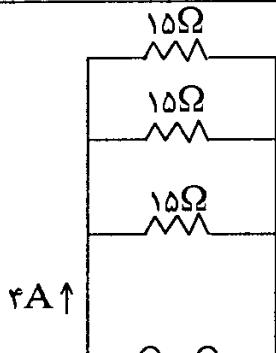

۱۴- در شکل رو برو ولتاژ منبع چند ولت است؟

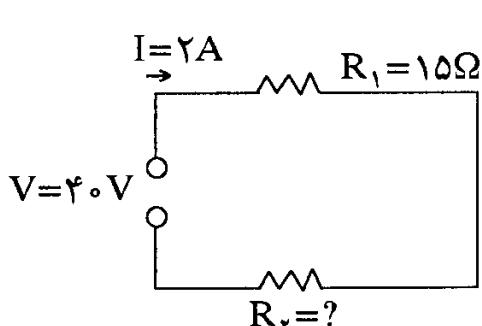- الف- ۱۸۰ ولت ب- ۲۰ ولت
د- ۴۰ ولت ج- ۹۰ ولت



۱۵- در مدار رو برو مقاومت R_2 چند اهم است؟

- الف- ۱۵ اهم ب- ۲۵ اهم
د- ۸۰ اهم ج- ۲۰ اهم

۱۶- واتمتر و آمپر متر در مدار به چه صورت قرار می گیرند؟ (به ترتیب)

- الف- سری - موازی ب- موازی - سری
ج- سری موازی - موازی

۱۷- در یک سماور برقی المنت مرتبأً می سوزد:

- الف- زیر تنوره آب نشست می کند.
ب- توان المنت درست انتخاب نشده است.
ج- المنتها مرغوب نیستند.
د- همه موارد

۱۸- در یک سماور برقی آب داغ می شود ولی قبل از جوشیدن آب، خاموش می شود:

- الف- عایق حرارتی سماور معیوب می باشد.
ب- صفحه حساس ترموموستات معیوب است.
ج- ترموموستات تنظیم نمی باشد.
د- همه موارد

۱۹- اگر یک آبگرمکن برقی اصلاً روشن نشود علت چیست؟

- الف- ترموموستات آن معیوب است.
ب- اصلأ پریز برق ندارد.
ج- دو شاخه و سیمهای رابط و یا داخلی آن معیوب می باشند.
د- همه موارد

۲۰- در یک آبگرمکن برقی با چرخاندن ولوم لامپ روشن می‌شود ولی آب گرم نمی‌شود:
 الف- فاز خروجی از ترموستات به المنت قطع است.

ب- المنت نول ندارد.

ج- المنت سوخته است.

د- همه موارد فوق

۲۱- اگر بر روی المنت آبگرمکن برقی رسوب باشد چه روی می‌دهد؟

الف- آبگرمکن می‌سوزد.

ب- آب زیاد گرم نمی‌شود.

ج- زمان کار دستگاه زیاد می‌شود.

د- موارد ب و ج

۲۲- در یک اتوی برقی به محض وصل دو شاخه اتو به برق، فیوز می‌پرد. کدام گزینه

علت نمی‌باشد؟

الف- سیمهای داخلی اتو اتصالی دارند.

ب- دو شاخه اتو نامناسب است و یا اتصالی دارد.

ج- فیوز نامناسب می‌باشد.

د- المنت و یا لامپ اتو اتصالی دارند.

۲۳- در یک پلوپز برقی، برنج می‌سوزد:

الف- ترموستات تنظیم نیست.

ب- تایمر موتوری خراب است.

ج- زمان تنظیمی زیاد بوده است.

د- همه موارد

۲۴- مدار آسیاب برقی است.

الف- سری

ج- سری موازی

ب- موازی

د- هیچکدام

۲۵- علت آنکه پس از اتمام کار در یک ماشین ظرفشویی روی ظروف آب باقی می‌ماند

کدام گزینه است؟

الف- پمپ تخلیه معیوب است.

ب- روغن جلادهنده ماشین تمام شده است.

ج- آب بیش از اندازه بوده است.

د- هر سه مورد فوق



۲۶- کدام گزینه در مورد یک ماشین لباسشویی اتومات ۵ سیمه دور کند صحیح می باشد؟

الف- اهم سیم پیچ استارت از اصلی آن کمتر است.

ب- اهم سیم پیچ استارت از اصلی آن بیشتر است.

ج- اهم سیم پیچ استارت و اصلی با هم برابرند.

د- هیچکدام

۲۷- موتور یک مخلوطکن خوب کار می کند ولی بین زغالها و آرمیچر آن جرقه تولید می شود:

الف- زغالها معیوب می باشند.

ب- بالشتکها سوخته اند.

د- هر سه مورد

ج- آرمیچر سوخته است.

۲۸- موتور یک مولینکس کار نمی کند و صدای هوم می دهد:

الف- یاتاقانها خراب می باشند.

ب- بالشتکها سوخته اند.

د- هر سه مورد

ج- آرمیچر سوخته است.

۲۹- در آسیاب برقی از استفاده شده است.

الف- شفت و نیز بلبرینک

ب- از بلبرینک

ج- از بوش

۳۰- جهت اندازه گیری آمپراژ در یک بخاری برقی باید آمپر متر را با بخاری برقی به

صورت قرار دهیم.

الف- سری

ب- موازی

ج- سری موازی

د- موازی سری

۳۱- گزینه در مورد راه اندازی موتورهای آسنکرون با دو خازن درست است.

الف- هر دو خازن پس از استارت به وسیله کلید گریز از مرکز از مدار خارج می شود.

ب- یک خازن پس از استارت به وسیله کلید گریز از مرکز از مدار خارج می شود.

ج- هیچکدام از خازنها پس از استارت از مدار خارج نمی شوند.

د- هیچکدام

۳۲- اگر یک کلید گریز از مرکز پس از استارت زدن از مدار خارج نشود، چه رخ خواهد داد؟

- ب- موتور داغ می‌شود.
- د- هر سه مورد اتفاق می‌افتد.
- الف- موتور می‌سوزد.
- ج- مدار توسط فیوز قطع خواهد شد.

۳۳- در موتورهای یونیورسال، پارازیت به چه علت رخ می‌دهد؟

- الف- بیرون زدن عایق میکا از وسط تیغه‌ها و یا گردنبودن سطح کلکتور
- ب- نیمسوژ بودن و یا سوختن موتور
- ج- از بین رفتن زغالها
- د- معیوب شدن خازن

۳۴- به چه طریق می‌توان جهت گردش یک موتور تک را عوض کرد؟

- الف- با تغییر سر سیمهای آن
- ب- با تغییر سیم‌پیچ آن
- ج- با تغییر جای فاز و نول آن
- د- توسط هر سه مورد می‌توان آن را انجام داد.

۳۵- جهت تغییر جهت چرخش آرمیچر یک موتور چه باید کرد؟

- الف- باید دو شاخه پریز برق را برعکس کرد.
- ب- باید ورودی و خروجی هر دو قطب را عوض نمود.
- ج- باید سربندی بالشتک آن را عوض کرد.
- د- هیچکدام

۳۶- در موتورهای با قطب چاکدان، حلقه‌های اتصال کوتاه درست همانند عمل می‌نمایند؟

- الف- سیم‌پیچ اصلی
- ب- سیم‌پیچ کمکی
- ج- خازن راه انداز
- د- مقاومت

۳۷- در صد سرب بالا در آلیاژ قلع باعث کدام گزینه می‌شود؟

الف- رنگ لحیم بعد از ذوب شدن تیره می‌شود.

ب- این لحیم‌ها بیشتر در کارهای صنعتی استفاده می‌شود.

ج- این لحیم دارای نقطه ذوب بالایی است.

د- همه موارد در مورد این لحیم درست است.

۳۸- محل قرارگرفتن ترمومترات در سشوar کجاست؟

ب- سرراه موتور

الف- سرراه نول

د- فرقی نمی‌کند کجا قرار گیرد.

ج- سرراه ترانس آن

۳۹- علت مطلوب نبودن مواد غذایی خرد شده در یک آسیاب کدام گزینه نمی‌باشد؟

ب- زیادبودن ارتفاع تیغه از کف کاسه

الف- کندبودن تیغه

د- تراز نبودن آسیاب

ج- چرخش اشتباه تیغه

۴۰- جهت تعویض جهت گردش یک موتور سه فاز باید:

ب- جای دو فاز را با هم عوض کنیم.

الف- جای سه فاز را با هم عوض کنیم.

د- هر سه گزینه

ج- سیم پیچ موتور تعویض شود.

پاسخنامه ۶

الف ب ج د

 ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰ ۳۱ ۳۲ ۳۳ ۳۴ ۳۵ ۳۶ ۳۷ ۳۸ ۳۹ ۴۰

الف ب ج د

 ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱

نمونه سؤالات تعمیر لوازم خانگی

سری هفتم

۱- ۲۴ اینچ چند دسیمتر است؟

- د- ۴۸ ج- ۱۲ ب- ۶ الف- ۶۰

۲- یک مگاهم برابر کیلو اهم است.

- د- ۱۰ ج- ۱۰۰ ب- ۱۰۰۰ الف- ۱۰۰۰۰۰۰

۳- حداقل ولتاژ خطرناک برق در جریان متناوب چند ولت است؟

- د- ۱۸۰ ولت ب- ۲۲۰ ولت ج- ۶۵ ولت الف- ۴۰ ولت

۴- کدام گزینه از انواع کابل‌نمی‌باشد؟

- د- پرچی ج- پرسی ب- پیچی الف- لحیمی

۵- در محلهایی که احتمال آتش‌سوزی وجود دارد از لوله‌های جهت سیم‌کشی استفاده می‌شود؟

- د- فولادی ج- P.E.T ب- برگمان الف- پی‌وی‌سی

۶- قلابیز پیشرو چند درصد از حجم برآرد برداری را انجام می‌دهد؟

- د- %۵۰ ج- %۳۵ ب- %۵۵ الف- %۲۵

۷- اگر به یک خازن الکترولیتی اشتباهاً برق متناوب ۲۲۰ ولتی متصل شود چه روی می‌دهد؟

- ب- خازن می‌سوزد. الف- فیوز می‌پرد.

- د- هیچ اتفاقی نمی‌افتد. ج- خازن انرژی بیشتری ذخیره می‌کند.

د- هیچکدام

ج- خنثی

ب- مثبت

الف- منفی

۸- بار پروتون کدام است؟

ب- صاف کردن بعضی از وسایل

الف- بریدن بعضی از وسایل

د- همه موارد

ج- تیز کردن بعضی از وسایل

۹- سنگ برقی جهت:

د- ۶۰ درجه

ج- ۱۱۸ درجه

الف- ۹۰ درجه ب- ۲۰ درجه

۱۰- زاویه رأس مته چند درصد است؟

د- ب و ج

ج- مخروطی

ب- استوانه‌ای

الف- مثلثی

۱۱- کدام گزینه بیانگر نوع ساق مته خرینه می‌باشد؟

الف- شابرکاری

ب- سوراخکاری

ج- سوهانکاری

۱۲- برداشتن براده‌های بسیار ظریف را از سطح کار گویند.

د- ۱۲ ولت

ج- ۶۵ ولت

ب- ۴۰ ولت

الف- ۲۴ ولت

۱۳- حداقل ولتاژ خطرناک برای انسان با برق DC چند ولت است؟

۱۴- وظیفه چک در لامپهای فلورسنت چیست؟


ب- افزایش جریان

الف- محدود کردن جریان

د- بالابردن ضریب قدرت

ج- پایین آوردن ضریب قدرت

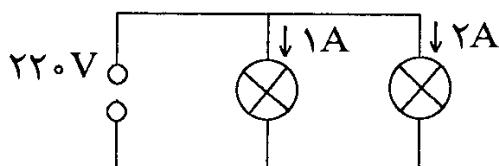۱۵- در شکل رو برو مقدار توان مصرفی چند وات است؟



ب- ۴۰W

د- ۳۳۰W

الف- ۲۲۰W

ج- ۶۶۰W

۱۶- مقاومت سیم به چه عاملی بستگی دارد؟

- | | |
|-------------------|---------------------|
| ب- سطح مقطع سیم | الف- طول سیم |
| د- منبع تولید برق | ج- مقاومت مخصوص سیم |

۱۷- واحد توان و ولتاژ کدام است؟

- | | | | |
|-------------|--------------|-------------|---------------|
| د- وار- ولت | ج- آمپر- وار | ب- ولت- وات | الف- وات- ولت |
|-------------|--------------|-------------|---------------|

۱۸- فاصله کلید برق از کف تمام شده اطاق باید باشد.

- | | | | | |
|-------|----|------|-------|------|
| ۱۲۰cm | ۱m | ۸۰cm | ۱۵۰cm | الف- |
|-------|----|------|-------|------|

۱۹- کدام مقطع سیم استاندارد نمیباشد؟

- | | | | |
|------|--------|--------|--------|
| ۴- د | ۱/۵- ج | ۲/۵- ب | ۲- الف |
|------|--------|--------|--------|

۲۰- کدام گزینه از انواع اتصال نمیباشد؟

- | | | | |
|----------|------------|---------|--------------|
| د- صلیبی | ج- انشعابی | ب- طولی | الف- سربه سر |
|----------|------------|---------|--------------|

۲۱- در کدام صورت موتور آسیاب برقی اصلاً روشن نمیشود؟

- | | |
|----------------------|-------------------------------|
| ب- کوتاه بودن زغالها | الف- پارگی در یکی از بالشتكها |
| د- همه موارد | ج- سوختن بالشتكها و آرمیچر |

۲۲- کدام گزینه علت حرکت نکردن تیغه یک آسیاب برقی است. در صورتی که موتور آن کار کند؟

- | | |
|---------------------------|------------------|
| ب- هرزگردشدن داخل کوپاینگ | الف- خرابی بوشها |
| د- همه موارد | ج- خرابی کلید |

۲۳- جهت تمیز کردن کلکتور از استفاده میشود.

- | | |
|-------------|------------------------|
| ب- برس سیمی | الف- سمباده |
| د- آب سنگین | ج- الكل همراه با پارچه |

۲۴- کدام گزینه علت هومبودن صدای موتور آسیاب برقی است ولی موتور حرکت نمی‌کند؟

- الف**- معیوب بودن بوشهای محور آرمیچر **ب**- نیمسوز بودن بالشتکها یا پیچکها
ج- نیمسوز بودن موتور **د**- هر سه مورد

۲۵- معمولاً چه عایقی بین سیم‌بیج موتورها وجود دارد؟

- الف-فیلم نکاتیو** ب-پرشمان ج-کاغذ مخصوص د-همه موارد

۲۶- بعد از نصب و راه اندازی یک ماشین لباسشویی، آب به صورت دائم از شیلنگ آن خارج می‌گردد، علت چیست؟

- الف - شیلنگ تخلیه بر روی زمین رها شده است.

ب - شیلنگ تخلیه سوراخ شده است.

ج - شیلنگ تخلیه به اندازه کافی پایین نیامده است

د - هر سه مورد


الف- در صورت خراب بودن موتور

- ب- در صورت کمبودن سرعت موتور
 - ج- در صورت زیادبودن سرعت موتور
 - د- در صورت خوردگشدن سطح زغالهای موتور


۲۸- تفاوت المنتهای معمولی با آبی کدام گزینه است؟

- الف- آبی دارای مقاومت بیشتری است.
 - ب- آبی دارای مقاومت کمتری است.
 - ج- هیچ فرقی نمی‌کند.
 - د- همه شرایط آنها با یکدیگر کاملاً متفاوت است.


۲۹- کدام گزینه مدار پل می باشد؟

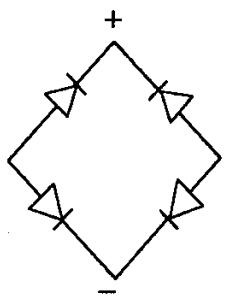


ب-

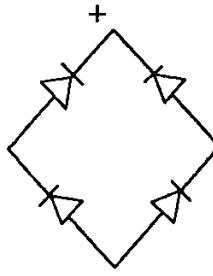

الف-

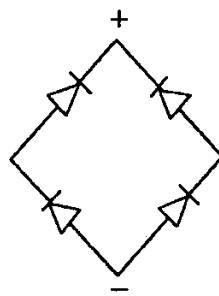

د-

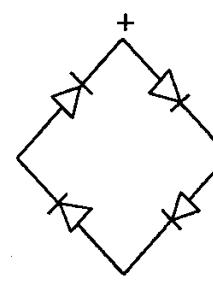

ج-

۳۰- خازن در موتور یونیورسال

الف- جهت راه اندازی است.

د- هر سه مورد

ج- پارازیتگیر می باشد.

۳۱- المنتهای بخاری برقی به چه صورت قرار می گیرند؟

ب- سری

ج- موازی

الف- سری

د- مختلط

۳۲- در یک ماشین لباسشویی هیدروستات به چه صورت بسته می شود؟

الف- سری

ج- موازی

ب- سری

د- موازی سری

۳۳- در چرخ گوشت قسمتی که گوشت را به طرف جلو هدایت می کند نام دارد.

ب- ایزوله

الف- کوپلینک

د- چرخ دندوهای پایینی دستگاه

ج- حلزونی

۳۴- ترانس ایزوله در یک جاروبرقی

الف- ولتاژ را در ماشین افزایش می دهد.

ب- ولتاژ را در سر دسته جاروبرقی کاهش می دهد.

ج- جریان را در ماشین افزایش می دهد.

د- جریان را در سر دسته جاروبرقی کاهش می دهد.

۳۵- خازن در یک کولر آبی جهت..... می باشد.

الف- راه انداز

ب- تعیین کننده ضریب قدرت

ج- پارازیت گیر

د- هیچ کدام

۳۶- رابطه قانون اهم کدام است؟

$$I = \frac{V}{R} \quad \text{ج} \quad R = \frac{V}{I} \quad \text{ب} \quad V = R \times I \quad \text{الف}$$

۳۷- واحد ضریب قدرت کدام است؟

الف- وات

ب- وار

ج- ولت آمپر

۳۸- در یک ماشین لباسشویی در صورتی که پمپ تخلیه روشن است و کار می کند ولی آب آن تخلیه نمی شود علت چیست؟

الف- شیلنگ تخلیه سوراخ شده است.

ب- هیدروستات خراب است.

ج- پروانه همزن پمپ تخلیه هرز شده است.

د- شیلنگ تخلیه بالاتر از ماشین قرار گرفته است.

۳۹- علت ضعیف شدن مکش یک جاروبرقی کدام گزینه است؟

الف- کثیف شدن بیش از حد فیلتر

ب- نیم سوز شدن موتور

د- همه موارد

ج- لوله رابط آن مسدود شده است.



۴۰- اگر یک موتور در ابتدای کار اصلاً روشن نشود و یا شروع به کاری با جریان زیاد دارد. چرا؟

الف- خازن و یا سیم پیچ معیوب می‌باشند.

ب- سربندی سیمها اشکال دارد.

ج- عیب از موتور نمی‌باشد.

د- همه موارد فوق می‌توانند علت باشد.

پاسخنامه ۷

الف ب ج د

 ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰ ۳۱ ۳۲ ۳۳ ۳۴ ۳۵ ۳۶ ۳۷ ۳۸ ۳۹ ۴۰

الف ب ج د

 ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱

نمونه سؤالات تعمیر لوازم خانگی

سری هشتم

۱- ابعاد کاغذ:

الف- $210 \times 297 \text{ mm}$ ب- $297 \times 420 \text{ mm}$ ج- $154 \times 325 \text{ mm}$ د- $147 \times 210 \text{ mm}$

۲- جهت بریدن قطعات فولادی و سخت از کدام تیغه اره استفاده می‌شود؟

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| الف- ۲۸ تا ۳۲ دندانه در هر اینچ | ب- ۱۸ تا ۲۲ دندانه در هر اینچ |
| ج- ۱۴ تا ۱۸ دندانه در هر اینچ | د- ۲۲ تا ۲۸ دندانه در هر اینچ |


۳- یک کولیس کدام گزینه را می‌تواند اندازه بگیرد؟

- | | |
|----------------------|--------------------|
| الف- قطر داخلی اجسام | ب- قطر خارجی اجسام |
| ج- عمق اجسام | د- همه موارد |

۴- انواع هویه عبارتند از:

- | | | | |
|-----------|----------|---------|--------------|
| الف- قلمی | ب- تفنگی | ج- دستی | د- همه موارد |
|-----------|----------|---------|--------------|

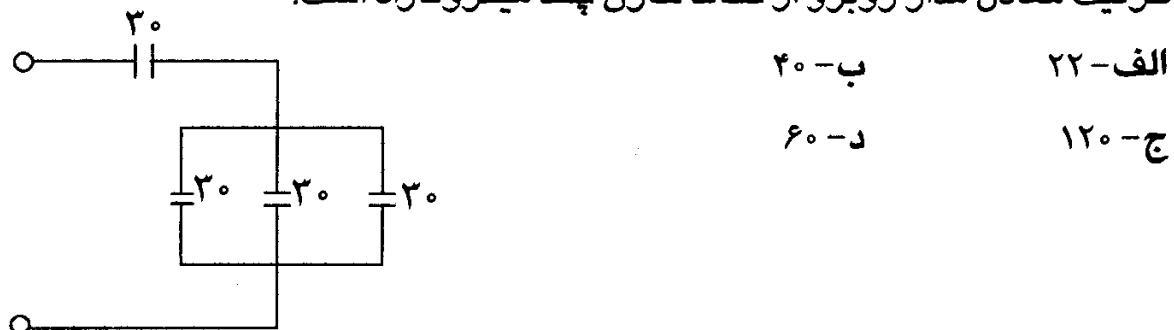
۵- ظرفیت معادل مدار روبرو از لحاظ خازن چند میکروفاراد است؟



۶- اگر سه باتری ۱۲ ولتی 10 آمپری را با یکدیگر موازی بیندیم، ظرفیت معادل باتری بدست آمده چند ولت و چند آمپر می‌شود؟

- | | |
|---|---------------------------------------|
| الف- $36 \text{ ولت} - 30 \text{ آمپر}$ | ب- $36 \text{ ولت} - 10 \text{ آمپر}$ |
| ج- $12 \text{ ولت} - 30 \text{ آمپر}$ | د- $12 \text{ ولت} - 10 \text{ آمپر}$ |

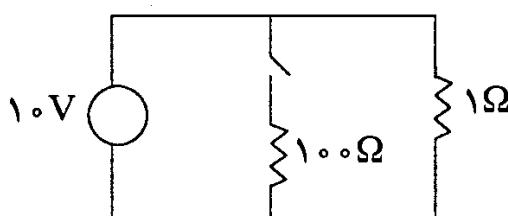۷- در مدار رو برو هنگام قطع بودن کلید جریان خروجی از منبع چند آمپر می شود؟



- الف- ۱A
ب- ۱۰A
ج- ۰/۱A
د- ۱۰۰A


۸- در سؤال ۷ چنانچه کلید وصل شود، جریان خروجی از منبع چقدر خواهد بود؟

- الف- ۱A
ب- ۱۰A
ج- ۰/۱A
د- ۱۰۰A

۹- کدام رابطه در یک مدار موازی صدق می کند؟

- الف- $V = V_1 = V_2 = \dots$
ب- $V = V_1 + V_2 + \dots$
ج- $I = I_1 = I_2 = \dots$
د- هر سه گزینه

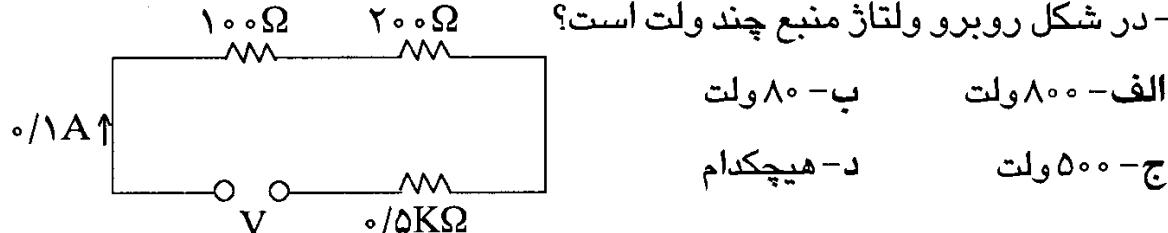
۱۰- در شکل رو برو ولتاژ منبع چند ولت است؟



- الف- ۸۰۰ ولت
ب- ۸۰ ولت
ج- ۵۰۰ ولت
د- هیچکدام

۱۱- در شکل رو برو مقدار ولتاژ در باطریها چند ولت خواهد شد؟

- الف- ۷۵ ولت

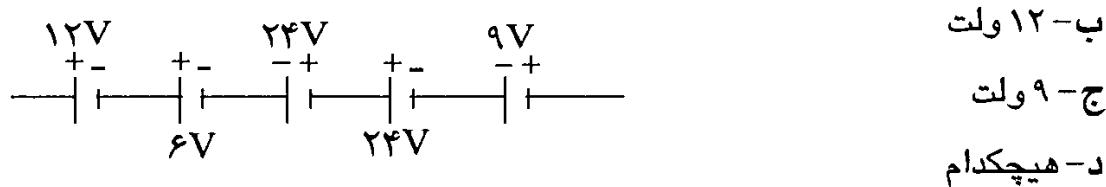

- ب- ۱۲ ولت
ج- ۹ ولت
د- هیچکدام

۱۲- اگر چنانچه سه لامپ ۲۰ و ۴۰ و ۱۰۰ واتی را به صورت موازی با یکدیگر بیندیم کدام لامپ نور بیشتری خواهد داشت؟

- الف- ۱۰۰ واتی
ب- ۴۰ واتی
ج- ۲۰ واتی
د- نور هر سه لامپ یکسان است.

۱۳- در سؤال ۱۲ اگر این سه لامپ را به صورت سری بیندیم، نور کدام لامپ بیشتر خواهد بود؟

الف- ۴۰ واتی ب- ۱۰۰ واتی

ج- ۲۰ واتی د- هر سه نور یکسانی خواهند داشت.

۱۴- کلید دوپل چند کنتاکت دارد؟

الف- دو کنتاکت ب- سه کنتاکت ج- یک کنتاکت د- چهار کنتاکت

۱۵- منظور از سیم نمره ۱/۵ چیست؟

الف- قطر سیم ۱/۵ میلیمتر است.

ب- سطح مقطع سیم ۱/۵ میلیمتر مربع است.

ج- قطر سیم و عایق آن ۱/۵ میلیمتر مربع است.

د- شعاع سیم ۱/۵ میلیمتر مربع است.

۱۶- فیوز مدار را در برابر حفاظت می‌کند.

الف- بار زیاد ب- اتصال کوتاه

ج- اتصال فاز و نول به یک هادی د- همه موارد

۱۷- جهت تغذیه یک موتور برق از کابلی استفاده کردہایم. هنگام کار موتور ولتاژ کم می‌شود علت چیست؟


الف- انتخاب کابل نادرست است. ب- جریان موتور زیاد است.

ج- فاصله موتور تا منبع زیاد است. د- همه موارد علت می‌باشد.

۱۸- لامپهای فلورسنت جهت روشن شدن به کدام وسیله اضافی نیاز دارند؟

الف- چک ب- استارتر ج- پایه د- همه موارد

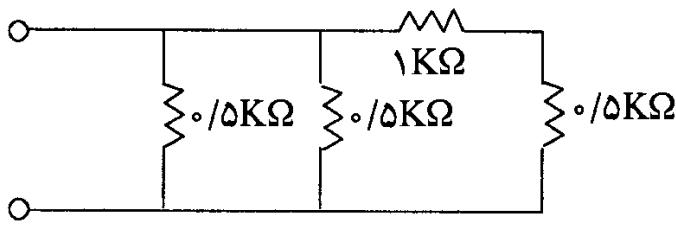۱۹- در مدار رو برو مقاومت معادل چند اهم است؟



الف - ۱۵۰۰ اهم

ب - ۱KΩ

ج - ۱/۷۵KΩ

د - ۲/۵KΩ

۲۰- برق جریان مستقیم را چگونه نشان می دهند؟

د - DR

ج - RC

ب - AC

الف - DC


۲۱- وات متر در مدار به چه صورت قرار می گیرد؟

د - مختلط

ب - سری موازی

ج - موازی

الف - سری

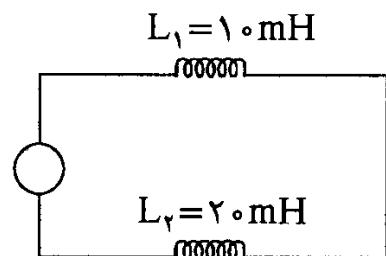

۲۲- ظرفیت در مدار رو برو چند است؟

ب - ۱۵mH

الف - ۳۰mH

د - هیچ کدام

ج - ۵mH

۲۳- مقاومت ظاهری خازن را با کدام رابطه محاسبه می کنند؟

$$x_C = \frac{1}{2\pi f C}$$

الف - $x_C = 2\pi f C$

$$\frac{1}{x_C} = \frac{1}{2\pi f C}$$

ج - $\frac{1}{x_C} = 2\pi f C$

۲۴- جهت رسوب زدایی و برطرف نمودن رسوب در لوله های ماشین ظرفشویی چه باید کرد؟

الف - باید توسط آب داغ و فشار برطرف کرد.

ب - باید توسط جوهر نمک برطرف کرد.

ج - باید توسط دستگاه وکیوم برطرف نمود.

د - هر سه مورد

۲۵- کوپلینگ در مخلوطکن قسمتی است که

الف- قسمت گردنه زیر با قسمت گردنه بالا درگیر می شود.

ب- قسمت گردنه زیر با قسمت گردنه پایین درگیر می شود.

ج- قسمت گردنه بالا با قسمت گردنه بالای درگیر می شود.

د- قسمت گردنه بالا با قسمت گردنه پایین درگیر می شود.

۲۶- کیسه جاروبرقی:

الف- در اثر گردش پروانه و ایجاد خلادر پشت ماسین پر می شود.

ب- در اثر گردش پروانه پر می شود.

ج- در اثر گردش پمپ پر می شود.

د- هر سه مورد

۲۷- تعریف لایه والنس کدام گزینه است؟

الف- لایه وسطی الکترونهای دور هسته

ب- لایه های دور هسته

ج- آخرین مدار الکترونی اطراف هسته

د- مجموع لایه های الکترون و پروتون و نوترون

۲۸- ظرفیت خازن به کدام یک از موارد زیر بستگی دارد؟

ب- فاصله دو صفحه از یکدیگر

الف- مساحت صفحات

د- همه موارد

ج- جنس عایق

۲۹- کدام علت به وجود آمدن اتصال کوتاه در خازن نمی باشد؟

الف- فاسد و خراب شدن عایق دی الکتریک خازن

ب- بالارفتن ولتاژ از مقدار مجاز

ج- پایین بودن ولتاژ از حد مجاز

د- موارد الف و ب

۳۰- علت جرقه‌زنی کلکتور یک موتور یونیورسال کدام گزینه است؟

- الف- سوختن یکی از بالشتكها
- ب- نیم‌سوز بودن و یا سوختن موتور
- ج- قطع شدگی یکی از سیمهای روی کلکتور
- د- همه موارد می‌توانند عامل باشد.

۳۱- کدام گزینه در مورد دور تند موتور یک ماشین لباسشویی درست است؟

- الف- همانند یک موتور سنکرون است.
- ب- همانند یک موتور آسنکرون معمولی است.
- ج- همانند یک موتور سه فاز است.
- د- همانند یک موتور یونیورسال است.

۳۲- کدام گزینه وظیفه هیدروستات را بیان می‌کند؟

- الف- فرمان دادن به شیر برقی
- ب- کنترل آب ورودی به ماشین
- ج- کنترل دمای آب ماشین
- د- همه موارد از وظایف هیدروستات می‌باشد.

۳۳- یک ماشین لباسشویی در زمان خشک کردن لباسها صدای بیش از حدی از خود می‌دهد علت آن چیست؟

- الف- سرعت موتور آن زیاد است.
- ب- پروانه پمپ آن معیوب است.
- ج- یاتاقانهای آن معیوب می‌باشد.
- د- همه موارد فوق

۳۴- اورلود در کدام وسیله برقی وجود دارد؟

- الف- ماشین لباسشویی اتوماتیک
- ب- جاروبرقی
- ج- آبگرمکن برقی

۳۵- برای چپگرد کردن یک موتور سه فاز:

- الف- با خازن روغنی چپگرد می‌شود.
- ب- با عوض کردن جای دو فاز چپگرد می‌شود.
- ج- با اضافه کردن نول به جای یک فاز چپگرد می‌شود.
- د- چپگرد نمی‌شود.

۳۶- جنس المان بخاری برقی از است.

الف-آلیاژ فولاد کربن
ب-آلیاژی از مس و آهن

ج-آلیاژ فولاد و تنگستن
د-آلیاژی از کرم و نیکل

۳۷- یک بخاری برقی اغلب دارای چند المان حرارتی می باشد؟

الف-یک
ب-دو
ج-سه
د-موارد ب و ج

۳۸- خازن موجود در آسیاب برقی جهت می باشد.

الف-اصلاح ضریب قدرت
ب-ذخیره کننده انرژی

ج-پارازیت گیر
د-هر سه مورد

۳۹- علت کاهش قدرت در یک جاروبرقی کدام گزینه است؟

الف-موتور نیم سوز است.
ب-زغالها یا یاتاقانها معیوب هستند.

ج-کلکتور کثیف می باشد.
د-هر سه مورد

۴۰- در یک چرخ گوشت موتور کار می کند ولی چرخ حلزونی نمی چرخد؟

الف- چرخ دنده اصلی در جعبه دنده معیوب است.

ب- انتهای چرخ مارپیچ ساییده شده است.

ج- قسمت مارپیچ انتهای محور آرمیچر هرز شده است.

د- هر سه مورد

۴۱- هر شماره قلاویز دارای چند پارچه است؟

الف- یک پارچه
ب- دو پارچه
ج- سه پارچه
د- چهار پارچه

۴۲- در سیم کشی منازل اغلب از چه نوع سیمی استفاده می شود؟

الف- مفتولی
ب- افshan
ج- کابل
د- همه موارد

۴۳- وسایل و دستگاههای حفاظتی در مدار چگونه قرار می‌گیرند؟

- الف- سری ب- موازی ج- سری موازی د- مختلط

۴۴- از مته الماسه جهت سوراخکاری استفاده می‌شود.


- الف- آهن ب- دیوارهای کچی ج- چوب د- هرسه مورد

۴۵- مقاومت یک وسیله برقی که با ولتاژ ۲۰۰ ولت و با توان ۴W می‌باشد چند اهم است؟

- الف- ۱۰۰۰۰ اهم ب- ۱۰۰۰ اهم ج- ۱۰۰ اهم د- ۱۰۰۰۰۰ اهم

۴۶- کدام گزینه در مورد رابطه بدبست آوردن مقاومت درست است؟
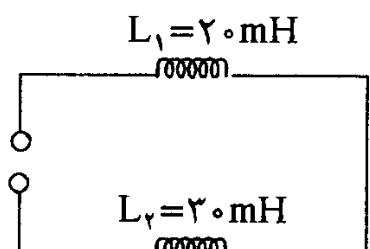
$$R = \rho \frac{L}{a} \quad \text{الف-} \quad R = \rho \frac{L}{S} \quad \text{ب-} \quad R = \rho \frac{L}{A} \quad \text{ج-}$$



۴۷- در شکل روی رو مقدار سلفها چند هانری است؟

- الف- ۱۲mH ب- ۵۰mH ج- ۲۵mH د- هیچکدام

۴۸- در سؤال ۴۷ اگر مدار به یک منبع ۲۰۰ ولتی متصل شود چه جریانی در مدار جاری

می‌شود در صورتی که فرکانس آن ۵۰ هرتز باشد؟ (حدوداً)

- الف- ۱۴/۵A ب- ۲۰A ج- ۴A د- ۸A

۴۹- در یک یخچال کمپرسور بدون وقفه کار می‌کند و اتومات نمی‌کند ولی در یخچال

سرما وجود ندارد. علت آن:

- الف- کمبودن و یا نبودن گاز در یخچال
ب- معیوب بودن کمپرسور و یا فن
ج- کمبودن فاصله کندانسور از دیواره یخچال
د- هرسه مورد

۵۰- صدای یخچالی در هنگام کار غیر عادی و زیاد می‌باشد. علت آن کدام گزینه نمی‌باشد؟

ب- معیوب بودن فن و یا موتور

د- شل بودن اتصالات کمپرسور

الف- ترازن بودن یخچال

ج- خرابی ترموموستات آن

پاسخنامه ۸

الف ب ج د

 ۴۳ ۴۴ ۴۵ ۴۶ ۴۷ ۴۸ ۴۹ ۵۰

الف ب ج د

 ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰ ۳۱ ۳۲ ۳۳ ۳۴ ۳۵ ۳۶ ۳۷ ۳۸ ۳۹ ۴۰ ۴۱ ۴۲

الف ب ج د

 ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱

نمونه سؤالات تعمیر لوازم خانگی

سری نهم

۱- هر یارد چند اینچ است؟

د- ۱۰

ج- ۳

ب- ۳۶

الف- ۱۲

۲- تیغه اره‌ای که در هر اینچ ۲۸-۳۲ دندانه دارد. جهت بریدن فلزات استفاده می‌شود.

الف- فلزات نرم ب- فلزات سخت ج- فلزات معمولی د- مس و روی

۳- سیم با مقطع ۲/۵ می‌تواند جریانی حدود را از خود عبور دهد.

د- ۴۲A

ج- ۲۰A

ب- ۱gA

الف- ۱۰A

۴- جهت برق‌کشی یک کولر گازی و یا یک کولر آبی باید از استفاده شود.


د- ۲x2

ج- ۱x۲/۵

ب- ۲x۲/۵

الف- کابل

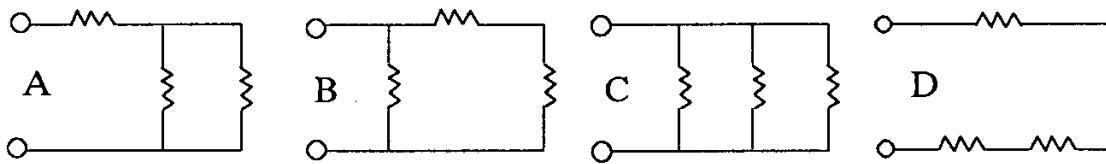۵- در کدام شکل زیر بیشترین مقدار مقاومت معادل وجود دارد؟



د- A

ج- D

ب- C

الف- B

۶- در سؤال ۵ کدام مدار کمترین مقاومت را دارد؟

د- B

ج- D

ب- A

الف- C

۷- اغلب چه مشخصاتی را روی یک لامپ رشته‌ای ثبت می‌نمایند؟

د- همه موارد

ج- ولتاژ و توان

ب- جریان و توان

الف- ولتاژ و جریان

۸- کدام گزینه از انواع ترانسفورماتور می‌باشد؟

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| ب- ترانسفورماتور جریان | الف- ترانسفورماتور ولتاژ |
| د- همه موارد | ج- ترانسفورماتور یک به یک |

۹- واحد مقاومت الکتریکی چیست؟

- | | | | |
|--------|--------|--------|------------|
| د- وار | ج- وات | ب- اهم | الف- زیمنس |
|--------|--------|--------|------------|

۱۰- جهت کنترل شدت نور لامپهای الکتریکی از کدام وسیله زیر استفاده می‌شود؟

- | | | | |
|---------|---------|----------|-----------|
| د- کنسل | ج- خازن | ب- فتوسل | الف- دیمر |
|---------|---------|----------|-----------|

۱۱- مقاومت سیم آتنن تلویزیونهای رنگی و سیاه و سفید به ترتیب:

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| ب- 200Ω و 75Ω | الف- 300Ω و 75Ω |
| د- 175Ω و 30Ω | ج- 30Ω و 175Ω |

۱۲- سیمهای کدام گزینه استاندارد می‌باشند؟

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| ب- $2/5 - 1/5 - 0/75$ | الف- $2 - 1/5 - 0/75$ |
| د- $10 - 8 - 6 - 4 - 2/5$ | ج- $2 - 1/5 - 0/25 - 0/5$ |

۱۳- شعاع خمش کابل حداقل آن می‌باشد.

- | | |
|------------------------------|--------------------------------|
| ب- ۱۲ الی ۱۵ برابر قطر داخلی | الف- ۱۲ الی ۱۵ برابر قطر خارجی |
| د- ۱۵ الی ۱۸ برابر قطر داخلی | ج- ۱۵ الی ۱۸ برابر قطر خارجی |

۱۴- جهت اتصال کابل به مدار از چه وسیله‌ای استفاده می‌شود؟

- | | | | |
|---------------|-----------|--------|--------------|
| د- پرس کابلشو | ج- کابلشو | ب- فیش | الف- ترمینال |
|---------------|-----------|--------|--------------|

۱۵- رنگ پولک دو فیوز ۲۰ و ۱۰ آمپری به ترتیب:

- | | |
|----------------------|----------------|
| ب- نارنجی - آبی تیره | الف- زرد - سبز |
| د- زرد - قرمز | ج- آبی - قرمز |

۱۶- ولتمتر و واتمتر به ترتیب در مدارات به صورت قرار می‌گیرند.

- | | |
|----------------------|------------------|
| ب- موازی - سری موازی | الف- سری - موازی |
| د- سری موازی - موازی | ج- موازی - سری |

۱۷- کدام گزینه از موارد کاربرد گروولر می‌باشد؟

- | |
|--|
| الف- تشخیص پارازیت در زغالها |
| ب- تشخیص قدرت آرمیچر |
| ج- تشخیص وجود اتصال حلقه یا کلاف در پیچکهای آرمیچر |
| د- همه موارد |

۱۸- کدام گزینه از موارد کاربرد دیمیر می‌باشد.


- | |
|---|
| الف- تغییر و کنترل سرعت موتور |
| ب- تغییر ولتاژ موتور |
| ج- تغییز توان موتور و دستگاه در حین کار |
| د- همه موارد از کاربرد دیمیر می‌باشند. |

۱۹- جهت کدام مورد از سیستم اتصال نول به بدنه فلزی وسایل برقی استفاده می‌شود؟

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| ب- کاهش تلفات انرژی برق | الف- مصرف کمتر برق |
| د- هیچکدام | ج- ارت کردن |

۲۰- پل دیود در کدام وسیله برقی زیر وجود دارد؟

- | | | |
|----------|------------|---------------|
| د- آسیاب | ب- مخلوطکن | الف- جاروبرقی |
| ج- سشوار | | |

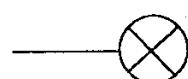

۲۱- علامت رو برو نشانه چیست؟

- | | | |
|-----------------|-------------|------------------|
| ج- لامپ رشته‌ای | ب- لامپ خبر | الف- لامپ سیگنال |
| د- هر سه گزینه | | |

۲۲- جهت سنجش کدام کمیت زیر باید برق مدار قطع باشد؟

- | | | |
|-----------|----------|------------|
| د- توان | ب- جریان | الف- ولتاژ |
| ج- مقاومت | | |

۲۳- یک وسیله برقی که با ولتاژ ۲۲۰ ولت کار می‌کند و توانی معادل ۱۱۰۰ وات دارد چه جریانی از شبکه می‌کشد؟

د- ۱۰A

ج- ۵A

ب- $\frac{1}{5}$ A

الف- ۲۲A

۲۴- یک چرخ گوشت، گوشت را به خوبی چرخ نمی‌کند:

ب- سیستم چرخ دنده نمی‌چرخد.

د- ب وج

الف- تیغه کند شده است.

ج- دور موتور کم است.

۲۵- تمام برنامه‌های شستشو مرتب است ولی پس از پایان آب کاملاً تخلیه نمی‌شود.

الف- پمپ تخلیه کثیف شده و تمامی آب تخلیه شده است.

ب- شیر برقی خراب شده و فرمان نمی‌دهد.

ج- هیدروستات خراب است.

د- هیچکدام

۲۶- منظور از ترانس ایزوله چیست؟

الف- این ترانس جهت راه اندازی صحیح الکتروموتور است.

ب- جهت ازدیاد گرد و خاک ماشین است.

ج- جهت گرفتن جرقه‌های سر کلکتور است.

د- جهت جلوگیری از برق گرفتگی می‌باشد.

۲۷- زاویه بین پای چپ با راستای قطعه کار در هنگام اره کاری چقدر است؟

د- ۷۵ درجه

ج- ۳۰ درجه

ب- ۶۵ درجه

الف- ۳۵ درجه

۲۸- در یک هیتر برقی پس از روشن شدن صدای اضافی از خود دارد:

الف- عادی است.

ب- بست موتور شل شده است.

ج- سلکتور ایراد دارد.

د- بست المان حرارتی شل شده است.

۲۹- اگر در هنگام کارکردن یک موتور آمپر بیشتر از آمپر اصلی مصرف کند:
 الف- می سوزد. ب- بهتر است. ج- اشکالی ندارد. د- امکان ندارد

۳۰- فرکانس برق ایران چقدر است؟
 د- ۲۲۰HZ ج- ۷۰HZ ب- ۱۰۰HZ الف- ۵۰HZ

۳۱- برای تعویض بلبرینگ از چه وسیله‌ای استفاده می‌شود؟
 د- ب و ج ب- دستگاه پرس ج- بوشکش الف- چکش

۳۲- جنس زغال از چیست؟
 د- فیبر ج- گرافیت ب- چوب الف- فیبر استخوانی

۳۳- موتورهای تک فاز با چه ولتاژی کار می‌کنند؟
 د- ۱۱۰V و ۲۲۰V ج- ۲۸۰V ب- ۲۲۰V الف- ۱۱۰V

۳۴- در تعمیر یک کولر آبی که دارای خازن می‌باشد باید کدام یک از موارد صورت انجام شود؟
 الف- پس از قطع جریان برق بدون آنکه خازن را بردارید شروع به تعمیر نمایید.
 ب- قبل از قطع جریان برق، خازن را برداشته و سپس تعمیرات را انجام دهید.
 ج- بعد از قطع جریان برق، خازن را برداشته و شروع به تعمیر کنید.
 د- بعد از قطع جریان دو سر خازن را اتصال کوتاه کنید و سپس شروع به تعمیر نمایید.

۳۵- محل بستن صافی پمپ تخلیه در لباسشویی کجا می‌باشد؟
 ب- بعد از پمپ الف- قبل از ورود به پمپ تخلیه
 د- ابتدای کار ج- قبل از شیلنگ تخلیه

۳۶- خازن در یک موتور آسنکرون جهت:
 ب- اصلاح ضریب قدرت الف- پارازیت‌گیر
 د- هر سه مورد ج- راهاندازی

۳۷- کدام گزینه در مورد طراحی یک مدار سشوار درست است؟

الف- ابتدا موتور و بعد المنت روشن شود.

ب- ابتدا المنت و بعد موتور روشن شود.

ج- مهم نیست می‌توانند هر دو با هم روشن گردند.

د- الف و ج

۳۸- در کولر آبی، ناودانی قسمتی است که

الف- محل نصب موتور است.

ب- آب را بر روی پوشالها می‌ریزد.

ج- حلقه ای و یاتاقانها را به بدنه متصل می‌کند.

د- هر سه مورد فوق

۳۹- علت بیش از حد آبگیری کردن یک ماشین لباسشویی چیست؟

الف- تنظیم نبودن هیدروستات

ب- تنظیم نبودن اتومات

د- خراب بودن شیر برقی

ج- زیاد بودن فشار پمپ آب

۴۰- کدام گزینه در مورد کوپلینگ یک دستگاه صحیح است؟

الف- همان کلکتور است.

ب- همان سری کردن و یا موافق نمودن است.

ج- یکی از قطب‌های دستگاه است.

د- همه موارد غلط می‌باشند.

پاسخنامه ۹

الف ب ج د

 ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰ ۳۱ ۳۲ ۳۳ ۳۴ ۳۵ ۳۶ ۳۷ ۳۸ ۳۹ ۴۰

الف ب ج د

 ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱

نمونه سؤالات تعمیر لوازم خانگی

سری دهم

۱- هر متر چند دسیمتر است؟

د- ۱۰۰۰۰۰۰

ج- ۱۰

ب- ۱۰۰۰

الف- ۱۰۰

۲- جهت تبدیل جریان متناوب به مستقیم از چه وسیله‌ای استفاده می‌کنند؟

الف- دیود

ج- ترانس

ب- اینورتر

د- ترانزیستور

۳- سیم ارت به رنگ می‌باشد.

د- زرد و سبز

ج- سیاه و آبی

ب- آبی

الف- زرد

۴- رنگ پولک زرد یک فیوز فشنگی میان جریان آمپری می‌باشد.

د- ۶

ج- ۲۵

ب- ۲۵

الف- ۱۶

۵- سه یارد چند فوت است؟

د- ۱۲ فوت

ج- ۹ فوت

ب- ۶ فوت

الف- ۳ فوت

۶- دقت اندازه‌گیری میکرومتر میلیمتر است؟

د- ۱۰

ج- ۰/۰۱

ب- ۰/۱

الف- ۱

۷- ترانس همان است.

ب- خطأ

الف- زمان تناوب

د- ضریب هدایت

ج- مقاومت مخصوص

۸- اگر عقربه ولتمتری روی عدد ۵۰ باشد و آخرین عدد روی صفحه ۲۰۰ و عدد تنظیم شده روی سلکتور ۱۰۰۰ باشد، مقدار واقعی ولتاژ چند است؟

د- ۵۰۰ ولت


ج- ۵۰ ولت

ب- ۲۵۰ ولت

الف- ۲۰۰ ولت



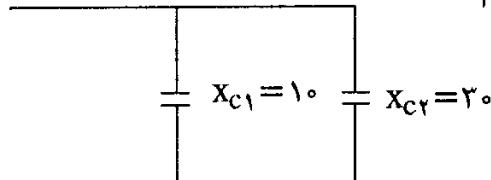۹- مقاومت خازنی در مدار روبرو چند آمپر است؟



- | | |
|---------------|---------------|
| الف - ۴۰ آمپر | ب - ۲۰ آمپر |
| ج - ۳۰۰ آمپر | د - ۱۷/۵ آمپر |

۱۰- برای رسم مدار تأسیسات الکتریکی روی نقشه پلان یک ساختمان از نقشه استفاده می‌شود.

- الف-شمای حقیقی ب-شمای فنی ج-شمای گسترده د-همه موارد

۱۱- یک کولر گازی توانی برابر $2/2\text{KW}$ دارد. این کولر از شبکه برق ایران چند آمپر جریان می‌کشد؟

- | | | | |
|---------|---------|--------|-----------|
| د - ۱۵A | ج - ۲۰A | ب - ۱A | الف - ۱۰A |
|---------|---------|--------|-----------|

۱۲- عیب اساسی اتو ترانسفورماتور چیست؟

- | | |
|---------------------------|------------------------------------|
| الف-دارای دو سیم پیچ است. | ب-دارای یک سیم پیچ است. |
| ج-دارای سه سیم پیچ است. | د-جریان کمی را از خود عبور می‌دهد. |

۱۳- هسته یک ترانسفورماتور کدام است؟

- | | | | | |
|--------|---|-----|-----|---------|
| د - □□ | I | ج - | ب - | الف - E |
|--------|---|-----|-----|---------|

۱۴- مقدار آمپر مجاز کلیدهای معمولی برق چقدر است؟

- | | | | |
|-----------|---------|---------|--------|
| الف - ۱۰A | ب - ۲۵A | ج - ۱۵A | د - ۶A |
|-----------|---------|---------|--------|

۱۵- در شرایط اتصال کوتاه، کدام گزینه درست است؟

- | | |
|----------------------|------------------------|
| الف- مقاومت صفر است. | ب- جریان بی‌نهایت است. |
| ج- ولتاژ زیاد است. | د- موارد الف و ب |

۱۶- سیم لحیم آلیاژ چیست؟

- | | | | |
|----------------|--------------|--------------|--------------|
| الف- قلع - روی | ب- روی - سرب | ج- مس - برنج | د- قلع - سرب |
|----------------|--------------|--------------|--------------|

۱۷- کدام گزینه در مورد فرکانس و زمان تناوب درست است؟


د- همه موارد $F \times T = 1$ ج- $F = \frac{1}{T}$ ب- $T = \frac{1}{F}$

۱۸- توان اکتیو در مدارات تک فاز با چه رابطه‌ای محاسبه می‌شود؟

ب- $P = \sqrt{2} \times V \times I \times \sin\phi$ الف- $P = V \times I \times \sin\phi$

د- $P = \sqrt{3} \times V \times I \times \cos\phi$ ج- $P = V \times I \times \cos\phi$

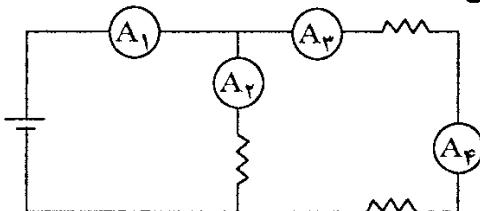۱۹- کدام آمپرمتر جریان بیشتری را نشان می‌دهد؟




الف- A_1 ب- A_2

ج- A_3 د- A_4

۲۰- در شکل زیر توان چند وات است؟

الف- ۲۵۰ وات ب- ۴۰۰ وات

ج- ۱۰۰ وات د- ۱۰۰۰ وات

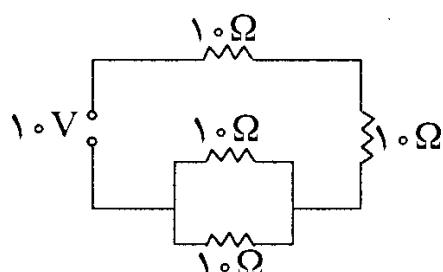

۲۱- در یک فیوز اتوماتیک رله‌های به کار رفته عبارتند از:

الف- رله جریان - رله ولتاژ ب- رله حرارتی - رله تأخیری

ج- رله مغناطیسی - رله ولتاژ د- رله حرارتی - رله حرارتی

۲۲- هویه هفت تیری با سیستم کار می‌کند.


الف- ترانس کاهنده ب- ترانس جریان

ج- المتر د- ترانزیستور کاهنده

۲۳- کابل پلی‌اتیلن همان کابل است.

الف- کابل با عایق روغنی ب- کابل با عایق

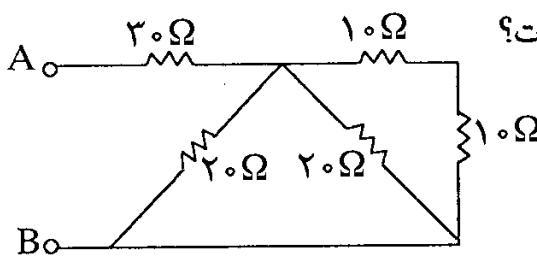ج- کابل با عایق P.E.T د- کابل با عایق پروتودور



۲۴- در شکل زیر مقاومت چند اهم است؟

- الف- 15Ω
- ب- 9Ω
- ج- 45Ω
- د- 3Ω

۲۵- علت وجود نمک در برخی از ماشینهای ظرفشویی چیست؟

- الف- جهت حل کردن مواد شستشو در ماشین
- ب- جهت گرفتن سختی آب
- ج- جهت تمیز کردن بهتر ظروف
- د- هر سه مورد فوق

۲۶- علت اینکه در برخی ماشینهای لباسشویی پس از پایان کار، کمی آب در داخل دیگ آن باقی می‌ماند چیست؟

- الف- شیلنگ تخلیه بالا قرار گرفته است.
- ب- پمپ تخلیه سوخته است.
- ج- مخزن پمپ تخلیه و فیلتر ماشین لباسشویی کثیف شده است.
- د- می‌تواند هر سه مورد فوق رخ داده باشد.

۲۷- چرا ممکن است در یک بخاری برقی بخار وجود نداشته باشد؟

- الف- درجه حرارت تنظیم نمی‌باشد.
- ب- سوراخهای خروج بخار را جرم گرفته است.
- ج- گرمای آن خیلی کم می‌باشد.
- د- هر سه مورد

۲۸- سشوار سه کلید دارای می‌باشد.

- الف- یک حرارت
- ب- دو حرارت
- ج- سه حرارت
- د- هیچکدام

۲۹- آبگرمکن برقی اصلاً روشن نمی‌شود. چرا؟

- الف- پریز برق ندارد.
- ب- سیم رابط به دو شاخه برق قطع است.
- ج- سر سیمهای قطع شده‌اند.
- د- هر سه مورد فوق

۳۰- زغال در وسایل گردنده از نوع می باشد.

- الف- فشرده ج- گرافیت + کربن ب- معمولی د- کربن

۳۱- علت اینکه در یک آسیاب برقی موتور آن کار می کند ولی آسیاب نمی کند چیست؟

- الف- موتور بر عکس می چرخد.
ب- پین ارتباطی شکسته است.
د- هر سه مورد
ج- تیغه ها شکسته اند.

۳۲- در یک سشوار برقی موتور کار می کند ولی المنتهای آن خیلی داغ می شود:

- الف- المنتها خراب می باشند.
ب- ولتاژ زیاد است.
د- کلید آن خراب شده است.
ج- آرمیچر سوخته است.

۳۳- سه سیم یک الکتروموتور پنکه سقفی را اهم گیری می کنیم. دو سیم با هم اهم

بیشتری دارند. سیم سوم

- الف- استارت است. ب- مشترک
ج- سیم اصلی است. د- هیچ کدام

پاسخنامه ۱۰

الف ب ج د

 ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰ ۳۱ ۳۲ ۳۳ ۳۴ ۳۵ ۳۶ ۳۷ ۳۸ ۳۹ ۴۰

الف ب ج د

 ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱

نمونه سؤالات تعمیر لوازم خانگی سری یازدهم

۱- یک فوت چند اینچ است؟

۱۰-۴

۴-۳

۱۲-۲

۳-۱

۲- یک یارد چند میلیمتر است؟

د- هیچکدام

ج- ۸۲۰mm

ب- ۹۰۴/۸mm

الف- ۲۰/۴۸mm

۳- کدام گزینه دقت کولیس می‌باشد؟

د- همه موارد

ج- ۰/۰۵

ب- ۰/۰۲

الف- ۰/۰۱

۴- زاویه رأس سوزن خطکشی چند درجه است؟

الف- ۳۰ درجه ب- ۱۰ درجه ج- ۱۵ الى ۲۰ درجه د- ۴۵ الى ۶۰ درجه

۵- ارتفاع مناسب میز کار از سطح کارگاه حدود چند سانتیمتر است؟

۱/۲cm

ج- ۵۰cm

ب- ۸۰cm

الف- ۱۰۰cm

۴-۵

ج- ۲

ب- ۲

الف- ۱

۷- زاویه رأس مته چند درجه است؟

۴۵

ج- ۹۰

ب- ۱۱۸

الف- ۱۸۰

۸- بهترین سیم لحیم دارای آلیاژ برابر می‌باشد.

الف- ۶۳ درصد قلع و ۳۷ درصد سرب ب- ۵۰ درصد قلع و ۵۰ درصد سرب

د- هیچکدام

ج- ۳۷ درصد قلع و ۶۳ درصد سرب

۹- کدام گزینه زیر جنس عایق کابل است؟

- الف- عایق روغنی ب- عایق C.V.P. ج- عایق پلی اتیلن د- همه موارد

۱۰- سر پیچ لامپهای رشته‌ای معمولی توانایی عبور حداکثر آمپر را از خود دارد؟


- الف- ۱A ب- ۴A ج- ۶A د- ۱۰A

۱۱- حروف روی رو به ترتیب R و U و P

- الف- مقاومت - توان - جریان ب- جریان - مقاومت - سلف
ج- مقاومت - ولتاژ - توان د- ولتاژ - جریان - ضریب قدرت

۱۲- کابل $3 \times 4 + 4$ چند رشته است؟

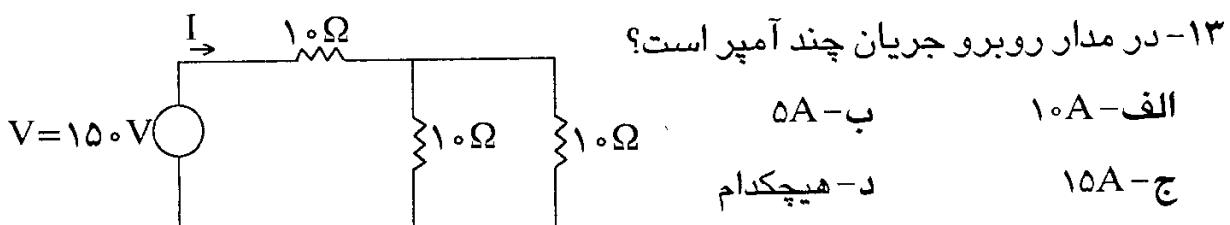- الف- سه رشته ب- چهار رشته ج- ۱۶ رشته د- ۱۳ رشته



۱۴- کدام وسیله زیر در برق‌کشی استفاده ندارد؟

- الف- فنر سیم‌کشی ب- پیچ گوشتی ج- سوزن خطکشی د- همه موارد

۱۵- در منازل از کدام فیوز استفاده نمی‌شود؟

- الف- مینیاتوری ب- آلفا ج- خودکار د- فشنگی

۱۶- برای کنترل یک یا یک گروه لامپ از چند محل از چه نوع کلیدی استفاده می‌شود؟

- الف- تبدیل ب- صلیبی ج- کلید گروهی د- موارد الف و ب

۱۷- کلید تبدیل چند کنتاکت دارد؟

- | | | | |
|---------|-------|-------|---------|
| الف- یک | ب- دو | ج- سه | د- چهار |
|---------|-------|-------|---------|

۱۸- یک لامپ ۲۶ واتی و ۶ ولتی چه مقاومتی دارد؟

- | | | | |
|----------------|---------------|----------------|------------------------|
| الف- 1Ω | ب- 10Ω | ج- 100Ω | د- $1\Omega/0^{\circ}$ |
|----------------|---------------|----------------|------------------------|

۱۹- همه رله‌ها بر اساس عمل می‌کنند.

- | | | | |
|----------------|-------------|------------------|---------------------|
| الف- شدت جریان | ب- مصرف برق | ج- فشار الکتریکی | د- مغناطیس شدن هسته |
|----------------|-------------|------------------|---------------------|



۲۰- علامت رو برو نشانه چه وسیله‌ای است؟

- | | | | |
|----------|------------------|---------------------|------------|
| الف- سلف | ب- ترانسفورماتور | ج- تابلوی تقسیم برق | د- هیچکدام |
|----------|------------------|---------------------|------------|

۲۱- قدرت در اتصال مثلث برابر قدرت در اتصال ستاره است.

- | | | | |
|--------------------|------------------|------------------|------|
| الف- $\frac{1}{3}$ | ب- $\frac{1}{2}$ | ج- $\frac{1}{2}$ | د- ۲ |
|--------------------|------------------|------------------|------|

۲۲- رنگ پولک فیوزی سبز است، آن فیوز چند آمپر است؟

- | | | | |
|---------|--------|--------|--------|
| الف- ۴A | ب- ۱۰A | ج- ۱۶A | د- ۲۵A |
|---------|--------|--------|--------|

۲۳- در هنگام سرویس و یا تعمیر یک کولر کدام یک از موارد زیر را باید انجام داد؟

الف- ابتدا جریان برق را از پای کنتور قطع و بعد اقدام به تعمیر آن نمود.

ب- ابتدا جریان برق را از کلید کولر قطع و بعد اقدام به تعمیر آن نمود.

ج- ابتدا جریان آب کولر را قطع و سپس اقدام به تعمیر آن کرد.

د- ابتدا جریان برق را از پای کنتور و یا کلید اصلی کولر قطع و سپس توسط فازمتر شروع

به عیب‌یابی و تعمیر نمود.

۲۴- علت آنکه ممکن است یک ماشین لباسشویی پس از آبگیری دیگر کار نکند چیست؟

- الف-المنت آن سوخته است.
- ب-هیدروستات خراب است.
- ج-موتور تایمر خراب است.
- د-موارد ب و ج

۲۵- در یک ماشین لباسشویی هیدروستات

- الف-سیم اتصال زمین دارد.
- ب-به بدنه متصل می شود.
- ج-سیم ارت دارد.
- د-هر سه مورد

۲۶- علت اینکه ممکن است ماشین لباسشویی اصلاً آبگیری نکند چیست؟

- الف-شیر برقی خراب است.
- ب-آب شهر قطع است.
- ج-فیلتر و روپی آب به شیر برقی مسدود است.
- د-هر سه مورد

۲۷- کدام گزینه در مورد شیلنگ تخلیه آب در لباسشویی درست است؟

- الف-باید به اندازه ارتفاع ماشین بالا آمده باشد.
- ب-باید پایین تر از ارتفاع ماشین باشد.
- ج-باید بالاتر از ارتفاع ماشین باشد.
- د-هیچکدام

۲۸- جهت اهمگیری بوبین یک موتور تایمر باید اهمتر را روی رنج اهمتر قرار داد.

الف- $R \times 1K$ **ب- $R \times 100$** **ج- $R \times 1$** **د- $R \times 10$**

۲۹- هیدروستات درست همانند یک عمل می کند.

الف-صلیبی **ب-تبديل** **ج-رله** **د-ترموستات**

۳۰- توان حقيقی یک جاروبرقی که دارای مشخصاتی همچون $\text{Cos}\phi = 0.6$ و $I=7/V_A$ است چند است؟

- الف- ۱۰۰۰ وات ب- ۸۶۰ وات ج- ۱۰۰۰ ولت د- ۱۴۰۰ وات

۳۱- منظور از ترمز مغناطیسی در آسیاب برقی کدام گزینه است؟

- الف- گرفتن پارازیت‌های مغناطیسی ب- قطب‌بندی موتور
ج- توقف سریع آرمیچر پس از قطع برق د- هیچکدام

۳۲- در دور کند یک ماشین لباسشویی کدام گزینه صدق می‌کند؟

- الف- دو سیم‌پیچ دارای اهمهای مساوی می‌باشند.
ب- سیم‌پیچ اصلی دارای اهم بیشتری است.
ج- سیم‌پیچ اصلی دارای اهم کمتری است.
د- هیچکدام

۳۳- در یک ماشین لباسشویی با حرکت دادن ولوم تایمر لباسشویی اتومات به سمت بیرون می‌آید و آب نیز وارد ماشین نمی‌شود. علت چیست؟

- الف- بوبین شیر برقی معیوب است. ب- آب قبلی ماشین تخلیه نشده است.
ج- آب شهر قطع است. د- موارد ب و ج

۳۴- کوپلینگ در مخلوطکن:

- الف- قسمتی از دستگاه مخلوطکن در سیم‌پیچ آن است.
ب- قسمتی است که موتور همزن مخلوطکن را به کلیدها وصل می‌کند.
ج- قسمتی است که حرکت دورانی در این موتور را به حرکت گردشی مخلوطکن ارتباط می‌دهد.
د- قسمتی از مخلوطکن است.

۳۵- در یک زودپز پس از جوش آمدن باید سوپاپ:

الف- بچرخد و بخار را خارج کند.

ب- توسط فشار بخار سوپاپ می‌چرخد و بخار خارج می‌شود.

ج- خودبخود بخار خارج شود.

د- ثابت است و بخار خروج می‌شود.

۳۶- در یک تریستور در زمان روشن کردن به صورت اتومات نان را در داخل نگه نمی‌دارد.

الف- برق قطع است.

ب- بوبین خود نگهدار و یا خار خراب شده است.

ج- کلید خراب است.

د- هیچکدام

۳۷- کدام گزینه در مورد مقاومت سیم پیچ اصلی و کمکی درست است؟

الف- سیم پیچ اصلی بیشتر

ب- هر دو مساوی

ج- سیم پیچ کمکی بیشتر

د- در زمان روشن کردن اصلی بیشتر است.

۳۸- بالانس روی هسته آرمیچر به چه دلیل است؟

ب- جلوگیری از لرزش

الف- جلوگیری از لرزش

د- جلوگیری از مکش

ج- جلوگیری از جرقه

۳۹- در موتورهایی که آرمیچر دارند کار زغال چیست؟

الف- جهت اتصال سیم پیچ بالشتک به آرمیچر

ب- برای گرم کردن موتور

ج- برای عوض کردن دو موتور

د- جریان را از دو شاخه به کلید می‌رساند.

۴۰- کار خازن در موتورهایی که آرمیچر ندارند چیست؟

- الف- جهت راه اندازی به کار می روند.
- ب- جهت افزایش سرعت به کار می روند.
- ج- ایجاد جرقه
- د- جهت کم مصرف کردن

پاسخنامه ۱۱

الف ب ج د

 ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰ ۳۱ ۳۲ ۳۳ ۳۴ ۳۵ ۳۶ ۳۷ ۳۸ ۳۹ ۴۰

الف ب ج د

 ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱

نمونه سؤالات تعمیر لوازم خانگی

سری دوازدهم

۱- دقت کولیس چقدر است؟

- د- ${}^{\circ}/1\text{cm}$ ج- ${}^{\circ}/1\text{mm}$ ب- 1mm الف- 1cm

۲- وسیله‌ای که به وسیله آن روی میله‌ها و لوله‌ها دندنه پیچ ایجاد می‌کند است.

- د- قلاویز ج- حدیده ب- شابر الف- آلن

۳- در کدام وسیله زیر اثر شیمیایی وجود دارد؟

- د- هیدروستات ج- استارتر ب- باتری الف- ترانسفورماتور

۴- نام دیگر مولتی متر چیست؟

- د- گالوانومتر ج- آوومتر ب- آمپرmetr الف- ولتمتر

۵- چه فیوزی در کارخانجات استفاده می‌شود؟

- د- فشنگی ج- خودکار ب- مینیاتوری الف- آلفا

۶- جریان متناوب همان است.

- د- همه موارد ج- جریان یکسو ب- AC الف- غیر مستقیم

۷- فرکانس برق ایران چند است؟

- د- ۲۵ ج- ۱۰۰ ب- ۶۰ الف- ۵۰

۸- واحد فرکانس چیست؟

- د- همه موارد ج- HZ ب- هرتز الف- هرتس


۹- زمان تناوب با چه اعدادی بیان می شود؟

د- پریود

ج- ساعت

ب- ثانیه

الف- فرکانس

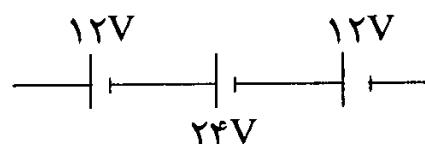

۱۰- ولتاژ در باطربهای مقابله چند ولت است؟

الف- ۲۶ ولت

ب- ۲۴ ولت

د- صفر ولت

ج- ۴۸ ولت

۱۱- سلف در جریان مستقیم به چه صورتی عمل می کند؟

د- همه موارد

ب- اتصال کوتاه

ج- صفر

الف- مدار باز

۱۲- در هسته اتم کدام گزینه وجود دارد؟

ب- الکترون

الف- پروتون و الکترون

د- پروتون و نوترون

ج- نوترون

۱۳- جهت بریدن کابل از استفاده می شود.

د- همه موارد

ج- سیم پیچ

الف- قیچی کابل بری

ب- انبردست

۱۴- حرکت باعث به وجود آمدن جریان می شود.

ب- پروتون

الف- الکترون

د- هر سه گزینه درست است.

ج- نوترون

۱۵- فازمتر جهت:

الف- تشخیص سیم فاز

ب- تشخیص سیم فاز از نول

ج- تشخیص سیم نول

د- هر سه مورد

۱۶- کاربرد حدیده در کجاست؟

ب- رزوه کردن قسمت داخلی لوله ها

الف- رزوه کردن قسمت خارجی لوله ها

د- هر سه مورد

ج- ساختن مهره


۱۷- دو یا چند سیم را در داخل تابلو توسط به یکدیگر متصل می‌کنیم.

ب- چسب

د- هرسه وسیله ذکر شده

الف- بست

ج- ترمینال

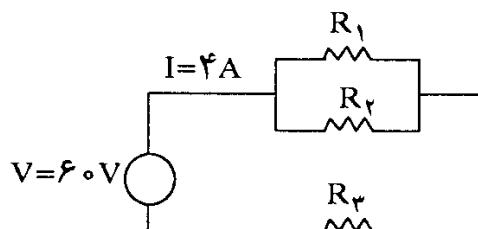


۱۸- در مدار رو برو مقاومت معادل چند اهم است؟

ب- 15Ω

الف- 240Ω

د- هیچ‌کدام

ج- 30Ω

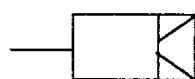


۱۹- منظور از علامت رو برو چیست؟

ب- آبگرمکن

الف- یخچال

د- کنتور

ج- رادیو

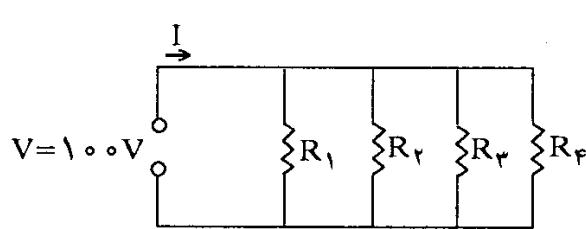

۲۰- در مدار رو برو جریان چند آمپر است؟

(همه مقاومتها 100Ω اهمی می‌باشند)

ب- $4A$

الف- $0.25A$

د- $100A$

ج- $2A$

۲۱- اگر یک موتور یونیورسال اصلًا روشن نشود علت چیست؟

الف- آرمیچر آن معیوب است.

ب- سیم یکی از بالشتکها پاره شده است.

ج- زغال کوتاه شده و یا فنر پشت آن خراب شده است.

د- همه موارد

۲۲- هرگاه به وسیله فازمتر پس از روشن شدن کلید یک بخاری برقی هر دو پایه المتن باشد مشخص می‌شود که

ب- سیم نول قطع است.

الف- دو فاز شده است.

د- همه موارد

ج- مدار فاز آن قطع است.

۲۳- در یک سماور برقی لامپ روشن می‌شود ولی آب گرم نمی‌شود. چرا؟

- الف- المتن سوخته است.
- ب- سیمهای رابط المتن قطع شده است.
- ج- ترموموستات آن معیوب است.
- د- همه موارد

۲۴- یک سماور برقی یکسره کار می‌کند. کدام گزینه علت نمی‌باشد؟

- الف- کن tactهای ترموموستات دچار جوش‌خوردگی شده و به هم چسبیده‌اند.
- ب- کن tactهای آن اکسیده شده‌اند.
- ج- مدار اشتباہ وصل شده است.
- د- همه موارد

۲۵- بدنه سماور برق دارد. علت چیست؟

- الف- ترموموستات دارای اتصال بدنه است.
- ب- المتن و لامپ دارای اتصال بدنه است.
- ج- سیمهای رابط به بدنه اتصال دارند.
- د- همه موارد

۲۶- در کدام گزینه زیر در یک سماور برقی برق بدنه سماور از نوع القایی است؟

- الف- بدنه سماور برق دارد و شخص را می‌گیرد.
- ب- بدنه سماور برق دارد و شخص را نمی‌گیرد.
- ج- بدنه سماور برق ندارد.
- د- اصلاً چنین چیزی وجود ندارد.

۲۷- برای اندازه‌گیری شدت جریان الکتریکی از استفاده می‌شود.

- الف- آمپر متر
- ب- وات متر
- ج- ولت متر
- د- فرکانس متر

۲۸- اگر لامپ مهتابی پس از خاموش کردن چشمک بزند؟

- الف- استارتر را عوض کنیم.
- ب- جک خراب است.
- ج- جای فاز و نول عوض شود.
- د- همه موارد

۲۹- نقش خازن در لامپ مهتابی و نحوه قرار گرفتن آن

- الف- راه انداز و به صورت سری
- ب- اصلاح ضریب قدرت و موازی
- ج- گرم کردن فیلامان و موازی
- د- ایجاد ولتاژ زیاد و موازی



۳۰- علامتهای (علام)

- الف- زنگ- دهنی - بی زر - ماشین لباسشویی
- ب- شستی - دهنی - زنگ اخبار - اجاق برقی
- ج- شستی - دهنی - زنگ اخبار - ماشین لباسشویی
- د- زنگ - شستی - بی زر - اجاق برقی

۳۱- در یک آبگرمکن برقی با چرخاندن ولوم لامپ روشن می شود ولی آب گرم

نمی شود. چرا؟

الف- فاز خروجی از ترموموستات به سمت المنت قطع شده است.

ب- المنش نول ندارد.

ج- المنش سوخته است.

د- همه موارد

۳۲- مقدار بازده یک موتور را توسط چه وسیله‌ای می توان سنجید؟

- الف- وارمنتر
- ب- وات متر
- ج- آمپر متر
- د- ولت متر

۳۳- کدام عامل سبب سوختن موتور یک وسیله برقی می شود؟

الف- شکسته شدن و یا کج شدن محور موتور و یا یاتاقانها

ب- اضافه جریان

ج- ولتاژ بسیار کم

د- هر سه مورد

۳۴- چنانچه در یک کولر آبی و اتر پمپ کار نکند چه اتفاقی می افتد؟

الف- موتور آن می سوزد.

ب- خازن آن می سوزد.

د- موتور داغ می کند.

ج- باد گرم از کولر خارج می شود.

۳۵- وات یک المتر سماور را توسط کدام وسیله می‌توان تشخیص داد؟

- الف- وارمتر ب- واتمتر ج- کسینوس فی متر د- ولت متر

۳۶- کدام گزینه در مورد تست کردن آرمیچر از نظر اتصال کوتاه حلقه ها درست می باشد؟

- الف- اگر تیغ اره روی شیار لرزش داشته باشد، آرمیچر سوخته است.
 ب- اگر تیغ اره روی شیار لرزش نداشته باشد، آرمیچر سوخته است.
 ج- اگر تیغ اره روی شیار لرزش داشته باشد، آن کلاف اتصال حلقه و کلاف دارد.
 د- اگر تیغ اره روی شیاری لرزش نداشته باشد آن کلاف اتصال حلقه و کلاف دارد.

۳۷- رنگهای مقاومتی از چپ به راست به ترتیب سبز و سیاه و قرمز است. مقدار مقاومت چند اهم است؟

- الف- Ω ب- $5\text{M}\Omega$ ج- $5\text{K}\Omega$ د- همه موارد

۳۸- یک کولر آبی کار می‌کند ولی باد خنک از آن بیرون نمی‌آید. چرا؟

- الف- پوشالها و یا منافذ ناودانی آن کثیف شده است.
 ب- آب داخل آن کم است.
 ج- شناور آن خراب شده است.
 د- هر سه مورد

۳۹- کدام گروه از موتورهای زیر در بیشتر وسایل خانگی مورد استفاده قرار می‌گیرند؟

- الف- موتور الکتری با خازن و استارت دائمی
 ب- موتور رتور قفسی
 ج- موتور الکتری با خازن موقت
 د- موتور قفس سنجبی


۴۰- در یک جاروبرقی موتور روشن می شود ولی قدرت چندانی ندارد. چرا؟

الف- کلکتور آن کثیف شده است.

ب- زغالها و یا یاتاقانها خراب شده اند.

ج- موتور نیم سوز شده است.

د- همه موارد فوق

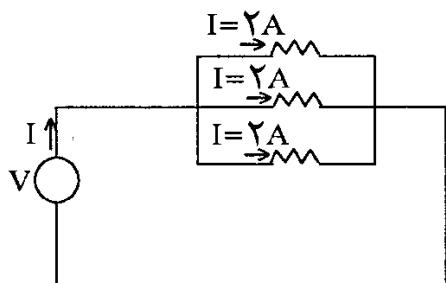

۴۱- در مدار رو برو جریان کل منبع چند آمپر است؟

الف- ۲A

ب- ۴A

ج- ۶A

د- هیچ کدام

۴۲- کدام وسیله زیر در مدار به صورت سری و موازی بسته می شود؟

الف- کترور

ب- وات متر

ج- کسینوس فی مت

د- هر سه مورد

۴۳- رابطه هدایت الکتریکی کدام است؟

الف- $G = \frac{1}{R}$

ب- $G = R -$

ج- $R = G -$

د- هر سه مورد

۴۴- کدام گزینه مفهوم اتصال کوتاه است؟

الف- برخورد دو فاز با یکدیگر

ب- برخورد فاز با نول

ج- به هم خوردن دو سیم حامل جریان به یکدیگر

د- هر سه مورد

۴۵- پودر داخل فیوز فشنگی به چه منظوری نمی باشد؟

الف- جهت جلوگیری از پوسیدگی و فرسودگی فیوز

ب- جهت جلوگیری از جرقه زدن حاصل از قطع شدن مدار

ج- جهت خنک کردن فیوز

د- موارد ب و ج

۴۶- قلاویز جهت:

- الف- رزوه کردن قسمت خارجی لوله و میله
- ب- رزوه کردن قسمت داخلی لوله ها
- ج- جهت رزوه کردن قسمت میانی لوله ها
- د- همه موارد

۴۷- عواملی که در تعیین سطح مقطع یک کابل مؤثرند عبارتند از:

- الف- طول مسیر و عایق کابل
- ب- افت ولتاژ مجاز
- د- همه موارد
- ج- جریان مورد نیاز

۴۸- رنگ پولک فیوزهایی که آمپراژ آنها ۲۰ و ۲۵ است به ترتیب:

- الف- قرمز- سبز
- ب- سبز- سیاه
- ج- آبی- زرد
- د- زرد- قرمز

۴۹- یک یخچال اتومات نمی‌کند. علت آن گزینه نمی‌باشد؟

الف- زیادبودن مقدار برفک در یخدان آن است.

ب- زیادبودن گاز یخچال

ج- خارج شدن لوله بلو از جای خود و شاید اشتباہبودن سیم‌بندی یخچال

د- جوش خورده‌گی کنکاتهای ترموموستات به یکدیگر

۵۰- اگر لاستیک دور درب یخچال و یا فریزر خراب شود.....

الف- یخچال می‌سوسد.

ب- زود برفک می‌زند.

د- هیچ اتفاقی نمی‌افتد.

ج- اتومات نمی‌کند.

پاسخنامه ۱۲

الف ب ج د

 ۴۳ ۴۴ ۴۵ ۴۶ ۴۷ ۴۸ ۴۹ ۵۰

الف ب ج د

 ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰ ۳۱ ۳۲ ۳۳ ۳۴ ۳۵ ۳۶ ۳۷ ۳۸ ۳۹ ۴۰ ۴۱ ۴۲

الف ب ج د

 ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱

نمونه سؤالات تعمیر لوازم خانگی

سری سیزدهم

۱- کدام وسیله زیر دقت اندازه‌گیری بیشتری دارد؟

- الف- کولیس ب- میکرومتر ج- متر
د- خطکش تی

۲- توسط یک مولتی‌متر می‌توان کدام کمیت را اندازه‌گرفت؟

- الف- مقاومت ب- ولتاژ ج- جریان
د- هر سه مورد

۳- زمان تناوب یک سیکل در صورتی که $F = 100\text{ HZ}$ باشد چقدر است؟

- الف- ۱۰۰ ب- ۱۰ ج- ۱/۱۰

۴- در شکل مقابل مقاومت ظاهری سلفها چند اهم است؟



۵- در شکل زیر مقاومت کل مدار چند اهم است؟



۶- انرژی ذخیره شده در یک سلف را با توجه به کدام فرمول محاسبه می‌کنند؟

$$W = \frac{1}{2}RI^2 \quad \text{د-} \quad W = R.I^2 \quad \text{ب-} \quad W = 2LI^2 \quad \text{ج-} \quad W = \frac{1}{2}LI^2 \quad \text{الف-}$$

۷- کدام رابطه در دو سلف موازی صدق می‌کند؟

$$\frac{1}{L} = \frac{L_1 \times L_2}{L_1 + L_2} \quad \text{د-} \quad \frac{1}{L} = L_1 + L_2 \quad \text{ب-} \quad L = \frac{L_1 \times L_2}{L_1 + L_2} \quad \text{ج-} \quad L = \frac{L_1 + L_2}{L_1 \times L_2} \quad \text{الف-}$$

۸- مقاومت سیم آنتن رنگی و سیاه سفید به ترتیب چند اهم است؟

- الف- ۳۰۰ و ۱۷۵ اهم ب- ۱۵۰ و ۱۳۰ اهم ج- ۷۵ و ۱۵۰ اهم د- ۱۵۰ و ۱۷۵ اهم

۹- ولت متر و آمپر متر به ترتیب در مدارات به چه صورت در مدار قرار می‌گیرند؟

ب- موازی - سری

د- سری - سری موازی

الف- سری - موازی

ج- سری موازی - موازی

۱۰- یک وسیله برقی که دارای توانی برابر 500W است، حدوداً چه جریانی از شبکه می‌کشد؟

د- $1A$

ج- $2/5A$

ب- $5A$

الف- $50A$

۱۱- جهت اتصال کابل به کابل دیگر از استفاده می‌شود.

د- هیچکدام

ج- سرسیم

الف- انواع اتصالات

ب- کابلشو

۱۲- هدف از فرمکاری در تابلوهای برق چیست؟

الف- جهت منظم و مشخص کردن سیمها

ب- جهت حفاظت

د- موارد بوج

ج- جهت اینمنی

۱۳- فاصله جعبه تقسیم از سقف حدوداً چند سانتی متر است؟

د- 150 الی 75

ج- 80 الی 100

ب- 40

الف- 15

۱۴- فاز متر جهت استفاده می‌شود.

د- همه موارد

ج- سیم نول

الف- سیم فاز از نول

ب- سیم فاز

۱۵- حرکت الکترونها را در حدود $10^{18}/28\times 10^6$ الکترون که در عرض هر ثانیه از مقطع سیمی می‌گذرد چه می‌گویند؟

د- وات

ج- فرکانس

ب- ولت

الف- آمپر

۱۶- تعداد تناوب را در یک ثانیه چه گویند؟

د- همه موارد

ج- فرکانس


ب- زمان تناوب

الف- پریود

۱۷- سیم ارت به چه منظوری مورد استفاده قرار می‌گیرد؟

- الف- حفاظت و ایمنی شخص و دستگاه
- ب- فرسودگی وسایل برقی
- ج- حفاظت از اتصال کوتاه و جریان زیاد
- د- همه موارد

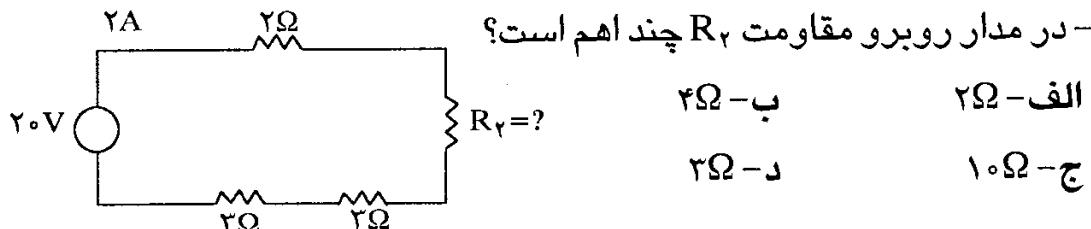۱۸- در مدار روپرو مقاومت R_2 چند اهم است؟



- الف- 2Ω
- ب- 4Ω
- ج- 10Ω
- د- 2Ω

۱۹- کدام یک از موارد زیر در هنگام واردشدن آب به داخل دیگ لباسشویی رخ می‌دهد؟

- الف- آب وارد شلنگ هیدروستات نمی‌گردد.
- ب- ارتفاع آب خودکار تنظیم می‌شود.
- ج- آب در داخل لوله تخلیه و نیز لوله هیدروستات و داخل دیگ به صورت مساوی قرار می‌گیرد.
- د- همه موارد

۲۰- جهت راه اندازی و نصب یک ماشین لباسشویی کدام یک از موارد زیر را باید انجام دار؟

- الف- ابتدا کارتون و بست‌ها را باز کرده و بعد شلنگ تخلیه را با رعایت و تنظیم کامل نصب کرده و در خاتمه آب و برق را وصل کنید.
- ب- کارتون را باز کرده و طبق دستور بست نگهدارنده دیگ را باز نمایید و در خاتمه آب و برق را متصل کنید.
- ج- جهت نصب باید پایه‌های ماشین تنظیم باشند.
- د- هر سه مورد فوق

۲۱- علت دودکردن و برسته‌شدن یک طرف نان در تoster کدام گزینه است؟

- الف- در المنت توسط خورده‌های نان اتصالی به وجود آمده است.
- ب- المنت معیوب است.
- ج- ولتاژ برق زیاد است.
- د- یک طرف المنت کار می‌کند.

۲۲- جهت اتصال المنت حرارتی بهتر است:

الف- دو سر المان را به یکدیگر جوش دهیم.

ب- دو سر المان پاره شده را به وسیله غلاف و فشردن آن اتصال دهیم.

ج- دو سر المان را به وسیله پیچاندن به یکدیگر متصل نماییم.

د- هر سه مورد

۲۳- علت بوکردن دو شاخه برق در یک بخاری برقی:

الف- دو شاخه معیوب است و یا مناسب نمی باشد.

ب- کلیدهای بخاری معیوب می باشند.

ج- المنتها معیوب می باشند.

د- سیم اتصال به زمین وصل نشده است.

۲۴- در کدام وسیله زیر کوپلینگ وجود دارد؟

الف- بخاری برقی ج- کولر گازی د- پنکه ب- مخلوطکن

۲۵- یک جاروبرقی اصلاً کار نمی کند و روشن نمی شود:

الف- موتور آن زغال ندارد.

ب- برق قطع است.

ج- موتور آن معیوب است.

د- هر سه مورد

۲۶- وظیفه پل دیود در سشووار کدام گزینه می باشد؟

الف- تبدیل ولتاژ AC به DC

ب- تبدیل ولتاژ متناوب به غیر متناوب

ج- تبدیل ولتاژ غیر مستقیم به مستقیم

د- همه موارد

۲۷- ترمذ مغناطیسی در کدام وسیله برقی زیر صورت می گیرد؟

الف- پنکه ج- بخاری برقی ب- آسیاب د- هیچکدام

۲۸- علت وجود جرقه‌های شدید در زغالهای یک موتور چرخ گوشت چیست؟

- الف- پارگی یک سیم از قطبها
ب- اشتباه بودن جهت چرخش حلزونی
ج- جداشدن یک سیم از تیغه‌های کلکتور
د- موارد ب و ج

۲۹- کدام گزینه علت پاره شدن و یا انعکش شدن لباسها در یک ماشین لباسشویی سطّلی نمی‌باشد؟

- الف- نامرغوب بودن پودر
ب- کافی نبودن آب در ماشین
ج- زیاد بودن ارتفاع پروانه همزن از گف مخزن شستشو
د- موارد الف و ب

۳۰- کنتور در مدار به صورت قرار می‌گیرد.

- الف- موازی ب- سری موازی ج- سری
د- هیچکدام

۳۱- جهت اتصال دو لوله هم قطر از چه وسیله‌ای استفاده می‌شود؟

- الف- بوشن ب- چپقی ج- تبدیل
د- تبدیل و چپقی

۳۲- سطح مقطع سیم زنگ اخبار چقدر است؟

- الف- ۰/۲۵ ب- ۱/۵ ج- ۲/۵
د- ۰/۷۵ الی ۱

۳۳- سه سیم یک الکتروموتور پنکه سقفی را اهم‌گیری می‌کنیم. دو سیم با هم اهم بیشتری دارند. سیم سوم
الف- مشترک ب- استارت است. ج- سیم اصلی است. د- هیچکدام

۳۴- استاتور یک موتور انسیورسال قطب چاکدار (همزن)

- الف- به صورت دو کلاف در دو طرف هسته قرار دارد.
ب- به صورت چهار کلاف در چهار طرف هسته قرار دارد.
ج- به صورت یک کویل در یک طرف قرار دارد.
د- استاتور سیم‌پیچی ندارد.

- ۳۵- مارپیچ چرخ گوشت می‌چرخد ولی گوشت را به جلو نمی‌برد.
الف- موتور ضعیف است.
ب- موتور عکس می‌چرخد.
ج- بلبرینگ خراب است.
د- همه موارد ممکن است علت باشد.
- ۳۶- وظیفه تنظیم ارتفاع آب در لباسشویی اتوماتیک به عهده است.
الف- هیتراستات **ب**- تایمر **ج**- شیر برقی **د**- هیدروستات
- ۳۷- اگر شیلنگ هیدروستات نشتنی داشته باشد.
الف- آب وارد لباسشویی نمی‌شود.
ب- آب سرریز نمی‌شود.
ج- ارتفاع آب کم می‌شود.
د- شیر برقی شیر آب را باز نمی‌کند.
- ۳۸- میکروسوییج لباسشویی به وسیله مدار را می‌بندد.
الف- تایمر
ب- شیر برقی
ج- هیدروستات
د- زبانه درب لباسشویی
- ۳۹- توان الکتریکی یعنی
الف- آمپر مصرف کننده
ب- ولتاژ کار مصرف کننده ژ
ج- کار انجام شده در واحد زمان
د- مقدار مقاومت مصرف کننده
- ۴۰- موتور قفسه‌ای صدا می‌کند ولی راه نمی‌افتد.
الف- خازن خراب است.
ب- در سیم اصلی و کمکی قطعی وجود دارد.
ج- رتور سفت است.
د- هر سه مورد

پاسخنامه ۱۳

الف ب ج د

۲۲

۲۳

۲۴

۲۵

۲۶

۲۷

۲۸

۲۹

۳۰

۳۱

۳۲

۳۳

۳۴

۳۵

۳۶

۳۷

۳۸

۳۹

۴۰

الف ب ج د

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

۹

۱۰

۱۱

۱۲

۱۳

۱۴

۱۵

۱۶

۱۷

۱۸

۱۹

۲۰

۲۱

نمونه سؤالات تعمیر لوازم خانگی

سری چهاردهم

- ۱- سوهان یک آجه جهت استفاده می شود.
- الف- برآدهبرداری از فلزات نرم
ب- برآدهبرداری از فلزات سخت
ج- برآدهبرداری از فلزات نیمه سخت
د- هیچکدام
- ۲- آبهای روی سوهان را به روش ایجاد می کنند.
- الف- ضربزنی
ب- فرزکاری
ج- دستگاه تراشکاری
د- موارد الف و ب
- ۳- در ابتدای عمل ارهکاری زاویه اره نسبت به سطح قطعه کار باید درجه باشد.
- الف- ۱۰ درجه
ب- ۱۵ درجه
ج- ۳۰ درجه
د- ۴۵ درجه
- ۴- در هنگام ارهکاری زاویه‌ای که پای چپ نسبت به راستای عمود بر سطح کار می‌سازد چند درجه است؟
- الف- ۶۰ درجه
ب- ۴۵ درجه
ج- ۳۰ درجه
د- ۱۵ درجه
- ۵- کدام گزینه از انواع ساق مته نمی باشد؟
- الف- استوانه‌ای
ب- چهارگوش
ج- مخروطی
د- سه گوش
- ۶- زاویه نوک مته چند درجه است؟
- الف- ۷۴ درجه
ب- ۱۱۸ درجه
ج- ۴۵ درجه
د- ۶۰ درجه
- ۷- ساق مته خرینه به شکل می باشد.
- الف- مخروطی
ب- استوانه‌ای
ج- چهارگوش
د- موارد الف و ب




۸- جهت اندازه‌گیری شدت جریان الکتریکی از استفاده می‌شود.

- الف-آمپر متر ب- ولتمتر ج- کسینوس فی متر د- همه موارد

۹- زمان تناوب همان است.

- الف- پریوید ب- بسامد ج- عکس فرکانس د- همه موارد

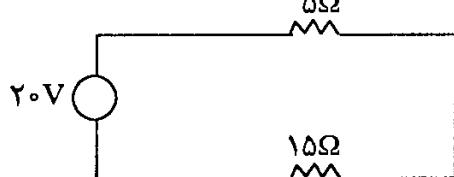۱۰- در مدار رو برو مقاومت کل چند اهم است؟



- الف- ۴۰Ω ب- ۲۰Ω ج- ۱۰Ω د- ۱۰۰Ω

۱۱- جهت کنترل چند لامپ از یک محل از چه کلیدی استفاده می‌شود؟

- الف- کلید تبدیل ب- کلید صلیبی ج- کلید تبدیل و صلیبی د- کلید تک پل

۱۲- فاصله قوطی کلید (انواع کلید) از کف تمام شده اطاق چند سانتیمتر است؟

- الف- ۸۰cm ب- ۱۰۰cm ج- ۱۲۰cm د- ۸۰cm to ۱۲۰cm

۱۳- کدام گزینه راه کم کردن مقاومت یک سیم است؟

- الف- کاهش طول ب- افزایش سطح مقطع ج- افزایش نمره سیم د- همه موارد

۱۴- واحد توان و جریان به ترتیب

- الف- آمپر - ولت ب- ولت - آمپر ج- وات - آمپر د- آمپر - وات

۱۵- واحد ضریب قدرت ($\cos\phi$) چیست؟

- الف- وات ب- وار ج- ولت آمپر د- اصلاً واحد ندارد.

۱۶- هنگامی که یک لامپ مهتابی روشن است اگر استارت را از مدار خارج کنیم:


- ب- لامپ می‌سوزد.
- د- لامپ روشن باقی می‌ماند.
- الف- لامپ چشمک می‌زند.
- ج- لامپ خاموش می‌شود.

۱۷- پریز ارت دار دارای چند محل اتصال می‌باشد؟

- د- یک محل
- ب- چهار محل
- ج- سه محل
- الف- دو محل

۱۸- عمق کنده‌کاری جای لوله باید حداقل قطر لوله باشد.

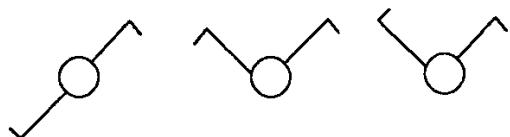- د- هیچ‌کدام
- ج- ۳ الی ۴
- ب- ۲ الی ۲/۵
- الف- ۱/۵ الی ۲



۱۹- علائم روی رو به ترتیب:

- الف- کلید یک پل - گروهی - سری - تبدیل
- ب- صلیبی - گروهی - سری - تبدیل
- ج- یک پل - سری - گروهی - صلیبی
- د- تبدیل - سری - گروهی - صلیبی

۲۰- علت آنکه در یک ماشین لباسشویی آب تخلیه نمی‌شود در صورتی که پمپ تخلیه روشن است و کار می‌کند کدام مورد است؟

- الف- پروانه همنز تخلیه هرز شده است.
- ب- پروانه خنک‌کننده خراب است.
- ج- شیلنگ تخلیه و شیلنگ هیدرورستات مورد پیدا کردہ‌اند.
- د- موارد الف و ج

۲۱- تایمر بر اساس کدام مورد زیر عمل می‌کند؟

- ب- حرکت چرخ دنده‌های داخلی
- د- هر سه مورد فوق
- الف- حرکت دورانی توبی تایمر
- ج- حرکت دورانی موتور تایمر



۲۲- علت خوب آشغال جمع نکردن جاروبرقی:

- | | |
|-------------------------------------|----------------------|
| ب- نشتی هوا داشتن بدنه و یا لوله آب | الف- گیربودن لوله آن |
| د- هر سه مورد | ج- پربودن کیسه آب |

۲۳- علت زیاد گرم شدن موتور یک آبمیوه گیری:

- | | |
|---------------------|-------------------------------|
| ب- پایین بودن ولتاژ | الف- کم بودن ولتاژ |
| د- هر سه مورد | ج- بدون بار کار کردن موتور آن |

۲۴- جاروبرقی اصلاً کار نمی کند، علت چیست؟

- | | |
|---|--|
| الف- موتور آن سوخته است. | |
| ب- موتور زغال ندارد. | |
| ج- برق قطع است و یا سیمهای رابط و دو شاخه برق معیوب می باشند. | |
| د- هر سه مورد فوق درست است. | |

۲۵- علت وجود نداشتن گرمادر قهوه گوش کدام گزینه است؟

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| ب- سیم اتصال به پریز مورد دارد. | الف- المان حرارتی معیوب است. |
| د- هر سه مورد | ج- جنس المان حرارتی مرغوب نیست. |

۲۶- در قهوه گوشی درجه گرما بالا رفته ولی این گرما از لوله وسطی فوران نمی کند.
چرا؟

- | | |
|---------------------------|----------------------------------|
| ب- سوپاپها مسدود شده اند. | الف- سوپاپها مسدود شده اند. |
| د- هر سه مورد فوق | ج- لوله وسطی قهوه گوش شکسته است. |

۲۷- حرارت موجود در یک اتوی برقی کافی نیست:

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| ب- ترمومترات تنظیم نیست. | الف- ولتاژ برق کم است. |
| د- اتو خراب است. | ج- المان آن معیوب است. |

۲۸- المان حرارتی:

- الف- بهتر است دو سر المان پاره شده را توسط غلاف و با فشرده شدن آن اتصال داد.
- ب- بهتر است دو سر المان را توسط پیچاندن به هم اتصال داد.
- ج- بهتر است توسط لحیم کاری و عایق کاری روی آن توسط فیبر انجام داد.
- د- بهتر است دو سر المان را به هم لحیم یا جوش داد.

۲۹- در یک سماور برقی دو شاخه سماور در حال کار بو می دهد.

- الف- المان حرارتی زیاد در حالت روشن قرار می گیرد.
- ب- ترموموستات قطع نمی کند.
- ج- دو شاخه سماور مناسب با پریز نیست ولقی دارد.
- د- سیم اتصال زمین آن وصل نشده است.

۳۰- در همزن:

- الف- از کوپلینگ چنگالی و کوپلینگ میخکدار استفاده می شود.
- ب- از کوپلینگ میخکدار یا از کوپلینگ چنگالی استفاده می شود.
- ج- از کوپلینگ میخکدار استفاده می شود.
- د- از کوپلینگ چنگالی استفاده می شود.

۳۱- در یک آسیاب برقی موتور کار می کند ولی آسیاب نمی کند.

- الف- تیغه کند شده است.
- ب- پنس ارتباطی شکسته است.
- ج- موتور بر عکس می چرخد.
- د- تیغه شکسته است.

۳۲- سشووار سه کلیده:

- الف- دارای دو حرارت است.
- ب- دارای یک حرارت است.
- ج- دارای سه حرارت است.
- د- بدون فن است.



۳۳- برای آزمایش آمپر در یک چرخ گوشت:

- الف- باید آمپر متر را با سیم فاز به صورت موازی قرار داد.
- ب- باید آمپر متر را با سیم نول به صورت موازی قرار داد.
- ج- باید آمپر متر را به صورت سری در مسیر قرار داد.
- د- باید آمپر متر را به صورت موازی در مسیر دو سیم قرار داد.

۳۴- در اکثر موتورهای اونیورسال برای اینکه با برق متناوب کار کنند.

- الف- استاتور و آرمیچر با هم موازی می شوند.
- ب- استاتور و آرمیچر با هم سری هستند.
- ج- از جاروبک استفاده می کنند.
- د- از ترانس ایزوله استفاده می کنند.

۳۵- با اینکه موتور و اتصالات جاروبرقی سالم است ولی کار نمی کند.

- الف- زغال موتور کوتاه است.
- ب- میکروسوییچ مدار را وصل نمی کند.
- د- هر سه مورد
- ج- کلید اصلی خراب است.

۳۶- در یک کوار آبی در زمان روشن کردن فیوز می پرد.

- الف- فیوز مناسب نیست.
- ب- مدار دارای بار بیش از حد مجاز است.
- د- همه موارد
- ج- در سیم کشی اشکال دارد.

۳۷- در یک قهوه جوش گرما وجود ندارد.

- الف- فیوز کنترل مناسب نیست.
- ب- المان حرارتی کنترل نشده و سالم نیست.
- ج- سیم اتصال به پریز معیوب است.
- د- هر سه مورد صحیح است.

۳۸- از کف یک اطوی بخار سرویس شده آب چکه می‌کند.

الف- کف اطوی سوراخ شده و آب چکه می‌کند.

ب- واشربندی کف خراب شده و آبریزی دارد.

ج- شاسی تنظیم کننده درجه حرارت بخار در وضع کامل بخار قرار نگرفته است.

د- آب زیادتر از اندازه در مخزن موجود است.

۳۹- المنت حرارتی یک توستر:

الف- عبارت است از یک سری سیم کرم و نیکل تخت که در صفحه‌ای از جنس میکا پیچیده شده است.

ب- عبارت از یک سری سیم کرم نیکل که دور صفحه تخت از جنس سرامیک پیچیده شده است.

ج- عبارت است از یک سری سیم کرم نیکل تخت که دور صفحه‌ای از جنس فیبر نسوز پیچیده شده است.

د- عبارت است از سیم فولادی که به صورت تخت دور صفحه عایقی از جنس نسوز پیچیده شده است.

۴۰- کدام گزینه در رابطه با قانون اهم صحیح است؟

الف- جریان با ولتاژ رابطه مستقیم و با مقاومت رابطه غیرمستقیم دارد.

ب- ولتاژ با جریان و مقاومت رابطه مستقیم دارد.

ج- مقاومت با جریان رابطه عکس و با ولتاژ رابطه مستقیم دارد.

د- همه موارد درست است.

پاسخنامه ۱۴

الف ب ج د

 ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰ ۳۱ ۳۲ ۳۳ ۳۴ ۳۵ ۳۶ ۳۷ ۳۸ ۳۹ ۴۰

الف ب ج د

 ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱

نمونه سؤالات تعمیر لوازم خانگی

سری پانزدهم

۱- $\frac{1}{2}$ اینچ چند میلیمتر است؟

- الف- ۱۲/۷mm ب- ۱۲/۷cm ج- ۲/۵۴cm د- ۲۵/۴mm

۲- جهت سوراخ کردن دیوارهای بتنی و سیمانی از چه مته‌ای استفاده می‌شود؟

- الف- مخروطی ب- الماسه ج- فولادی د- برنجی

۳- هدف از حفاظت الکتریکی چیست؟

- الف- حفاظت از تأسیسات ب- حفاظت از وسایل برقی
ج- حفاظت از اشخاص د- هر سه مورد

۴- جهت دندن کردن قسمت خارجی لوله از استفاده می‌شود.

- الف- قلاویز چپکرد ب- قلاویز راستگرد ج- حدیده
د- شابر

۵- جهت اتصال دو لوله هم قطر از کدام وسیله زیر استفاده می‌شود؟

- الف- چپکی ب- تبدیل ج- بوشن د- همه موارد

۶- تصویر یک خط عمود بر صفحه خواهد شد.

- الف- یک خط به همان اندازه
ب- یک خط به اندازه کوچکتر
ج- یک نقطه د- یک خط به اندازه بزرگتر

۷- کدام گزینه از انواع پیچ و مهره نمی‌باشد؟

- الف- میلیمتری ب- اینچی ج- سانتیمتری د- موارد الف و ب

۸- اگر روی ورنیه یک کولیس ۹ میلیمتر را به ۱۰ قسمت مساوی تقسیم کنند دقت کولیس چقدر خواهد شد؟

د- همه موارد


ج- 0.1cm

ب- 0.1mm

الف- $\frac{1}{10}\text{mm}$

۹- توسط کدام گزینه می‌توان الکتریسیته تولید نمود؟

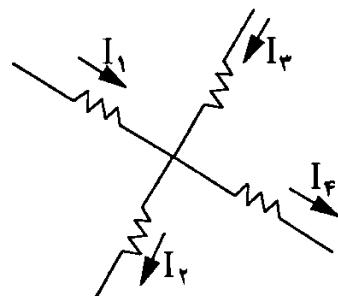الف- حرارت و نور ج- میدان مغناطیسی د- همه موارد



۱۰- کدام گزینه در مورد شکل رو برو درست است؟

الف- $I_1 + I_2 = 0$ ب- $I_1 + I_4 = 0$

ج- $I_1 + I_3 = I_2 + I_4$ د- $I_1 + I_4 = I_2 + I_3$

۱۱- ضخامت خط کلفت چند برابر نازک است؟


د- ده برابر

ج- چهار برابر


ب- سه برابر

الف- دو برابر


۱۲- کدام شکل زیر در مدار درست است؟

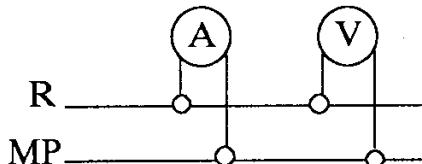


ب-

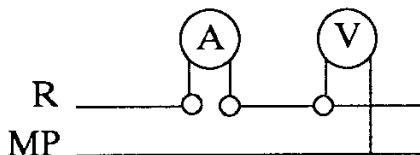

الف-

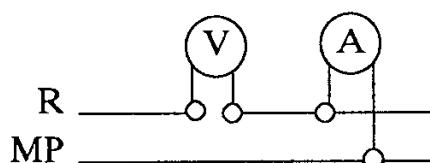

د-

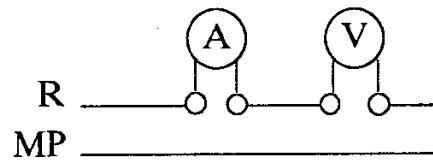

ج-



۱۳- علائم رو برو در یک دستگاه اندازه گیری نشانه چیست؟

الف- نصب به صورت زمینی - ستاره با 300 ولت

ب- نصب هوایی - ستاره

ج- نصب هوایی - مثلث

د- نصب به صورت زمینی - با 300 ولت آزمایش شده

۱۴- کابل چهار رشته به مقطع ۲۵ و با سیم نول ۱۶ را چگونه نشان می‌دهند؟
 الف- $4 \times 25 + 16$ ب- $3 \times 25 + 16$ ج- $4 \times 16 + 25$

۱۵- اگر رنج ولتمتری ۱۰۰ باشد و آخرین عدد روی صفحه ۱۰ باشد و اگر عقربه روی عدد ۲/۵ بایستد چند ولت را نشان داده است؟

الف- ۱۰V ب- ۴۰V ج- ۴V د- ۲۵V

۱۶- وات سنجش کنتور چیست؟

- | | |
|------------------|------------------|
| ب- کیلووات ساعت | الف- وات ساعت |
| د- کیلو ولت ساعت | ج- ولت آمپر ساعت |

۱۷- ارتفاع استاندارد پریز از کف اطاق چقدر است؟

الف- ۲۰cm ب- ۴۰cm ج- ۶۰cm د- ۱۲۰cm

۱۸- فرق بین کلید تک پل و شستی زنگ چیست؟

- | | |
|---|---|
| الف- کلید تک پل دارای دو کن tact و شستی دارای یک کن tact است. | ب- کلید تک پل قوی تر و مستحکم تر از شستی است. |
| ج- اتصال در کلید تک پل دائم و در شستی موقت است. | د- هیچ فرقی با یکدیگر ندارند. |

۱۹- وسایل برقی را باید جهت محافظت از اضافه بار و اتصال کوتاه توسط محافظت نمود.

الف- شستی ب- کلید ج- فیوز د- رله

۲۰- از فتوسل جهت

الف- خبررسانی

- | | |
|---|----------------------------|
| ب- جهت کنترل لامپهای راهروی یک آپارتمان | ج- جهت کنترل روشنایی معابر |
| د- جهت اطلاع رسانی | |



۲۱- اگر یک موتور را در فاصله‌ای با یک منبع ولتاژ قرار داده و آن را روشن نماییم و ببینیم که پس از مدتی قدرت موتور کاهش پیدا کرد به نظر شما علت چیست؟

الف- انتخاب نادرست کابل

ب- فاصله زیاد موتور تا منبع

ج- جریان مورد نیاز این موتور از منبع تأمین نمی‌شود.

د- همه موارد علت می‌باشند.

۲۲- کاربرد اتوترانسفورماتور چیست؟

الف- تنظیم شدت جریان خروجی

ب- تنظیم قدرت خروجی

۲۳- در یک ماشین لباسشویی سطلی، اگر بعد از تمام شدن کار متوجه پاره شدن لباسها و یا نخکش شدن آنها شویم چه علتی وجود دارد؟

الف- مقدار لباسها بیش از اندازه بوده است.

ب- دور الکتروموتور ماشین زیاد است.

ج- آب به مقدار کافی در ماشین ریخته نشده است.

د- ارتفاع پروانه همزن از کف مخزن شستشو زیاد است.

۲۴- چه هنگام باید المنت بخاری برقی را سری بست؟

الف- هنگامی که مقاومت المنت زیاد است.

ب- هنگامی که مقاومت المنت کم است.

ج- هنگامی که تعداد آنها زیاد است.

د- هیچکدام

۲۵- کدام گزینه در مورد المنت صحیح است؟

الف- جنس المنش از کرم و نیکل است.

ب- باید جذب آهنربا شود.

د- هر سه مورد

ج- باید شفاف باشد.

۲۶- در صورتی که ترموموستات یک سماور برقی روی درجه جوش باشد و قبل از جوش آمدن آب قطع شود علت را چه می‌گویند؟

- ب- المنت معیوب است.
- الف- ترموموستات تنظیم نیست.
- ج- سماور آب ندارد.
- د- هر سه مورد فوق

۲۷- علت وجودنداشتن گرمادر یک اتوی برقی چیست؟ (در صورتی که لامپ آن روشن باشد)

- الف- المنت اتو سوخته است.
- ب- ولتاژ کم است.
- ج- سلکتور روی درجه مناسب قرار نگرفته است.
- د- ترموموستات تنظیم نمی‌باشد.

۲۸- المنت سماوری را تعویض نموده‌ایم، پس از روشن کردن بو می‌دهد. چرا؟

- الف- بو متعلق به لحیم‌کاری می‌باشد.
- ب- المنت مرغوب و خوب نبوده است.
- ج- عایق سیم خوب نبوده است.
- د- هر سه مورد درست است.

۲۹- علت آنکه گاهی اوقات سماور برقی آب را گرم می‌کند ولی گرمای آن به حدی نیست که آب را جوش آورد چیست؟

- ب- جریان کم است.
- الف- ولتاژ کم است.
- د- ولوم خراب است.
- ج- ترموموستات تنظیم نیست.

۳۰- جهت راهاندازی و روشن نمودن یک وسیله برقی باید به مواردی همچون
توجه نمود.

- | | |
|------------------|---------------|
| الف- جریان | ب- ولتاژ |
| ج- توان و فرکانس | د- هر سه مورد |



۳۱- یک جارو برقی زمان کار صدای شدیدی می دهد.

- الف- پروانه خراب شده است.
- ب- نگهدارنده های لاستیکی خراب است.
- ج- بلبرینگ خراب است.
- د- همه موارد

۳۲- جارو کار نمی کند.

- الف- برق وجود ندارد.
- ب- موتور سوخته است.
- ج- موتور زغال ندارد.
- د- هر سه مورد

۳۳- در یک مصرف کننده برقی مثل آب میوه گیری با روشن کردن کلید فیوز می پرد.

- الف- مصرف کننده دارای قدرت زیاد است و برق زیادی می کشد.
- ب- دو شاخه ایراد دارد.
- ج- فیوز خراب است.
- د- در جایی اتصال کوتاه دارد.

۳۴- کار مکش در موتورهای جارو برقی به عهده چه وسیله ای می باشد؟

- الف- پروانه
- ب- بلبرینگ
- ج- زغال
- د- آرمیچر

۳۵- منظور از سیم پیچ اصلی چیست؟

- الف- سیم پیچی که دائم در مدار قرار گیرد.
- ب- سیم پیچی که پس از راه اندازی از مدار خارج می شود.
- ج- سیم پیچی که به وسیله خازن راه اندازی می شود.
- د- سیم پیچی که به وسیله پلاتین کار می کند.

۳۶- در یک توستر دسته را به پایین فشار می دهیم ولی توستر کار نمی کند.

- الف- المان حرارتی سوخته و برق عبور نمی کند.
- ب- مغناطیس خود نگهدار سوخته و نگه نمی دارد.
- ج- چنگک خوب نگه نمی دارد.
- د- فاصله بین کنتاکتهای تیغه های بیمتال و اتصالات المانهای حرارتی به هم خورده و اتصال برقرار نمی شود.

۳۷- علت اینکه از زیر ماشین آب چکه می‌کند چیست؟

الف- تایمر قطع نمی‌کند.

ب- ترموموستات قطع نکرده است.

ج- آب وارد شده به ماشین کم است.

د- لاستیک دور درب یا زیر ماشین سوراخ شده است.

۳۸- در یک جاروبرقی آشغال جمع نمی‌شود.

ب- لوله گیر دارد.

الف- کیسه پر شده است.

د- هرسه مورد

ج- بدنہ نشتنی دارد.

۳۹- یک موتور چهار قطبی با جریان فرکانس 50 HZ کار می‌کند تعداد دور در دقیقه

برابر است با:

الف- 3000 دور ب- 2500 دور ج- 1500 دور د- 1000 دور

۴۰- موتور دو دور کولر آبی بدون کلید گریز از مرکز:

الف- حداقل یک خازن خشک باید داشته باشد.

ب- حداقل یک خازن روغنی باید داشته باشد.

ج- هم خازن روغنی و هم خشک دارد.

د- حداقل دو خازن روغنی باید داشته باشد.

پاسخنامه ۱۵

الف ب ج د

 ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰ ۳۱ ۳۲ ۳۳ ۳۴ ۳۵ ۳۶ ۳۷ ۳۸ ۳۹ ۴۰

الف ب ج د

 ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱

نمونه سؤالات تعمیر لوازم خانگی

سری شانزدهم

۱- زاویه α (زاویه براده) در تیغه اره جهت بریدن فلزات سخت چند درجه است؟

الف- 30° ب- 15° ج- صفر

۲- کدام گزینه از انواع روغن لحیم نمی باشد؟

الف- ساده ب- اسیدی ج- بازی د- موارد الف و ب

۳- سیم لحیم آلیاژ است.

الف- قلع و روپی ب- روی و مس ج- برج و سرب د- سرب و قلع

۴- قلاویز میانرو و پسرو چند درصد از حجم براده برداری را انجام می دهند؟

الف- 50% و 25% ب- 45% و 20% ج- 66% و 20% د- 50% و 30%

۵- ابعاد کاغذ A₃ چقدر است؟

الف- $210 \times 297 \text{ mm}$ ب- $420 \times 297 \text{ mm}$

ج- $420 \times 594 \text{ mm}$ د- $210 \times 148 / 5 \text{ mm}$

۶- تصویر یک مربع عمود بر یک صفحه خواهد شد.

الف- یک نقطه ب- یک خط راست ج- یک مربع د- یک لوزی

۷- محلول کات کبود جهت چه موردی استفاده می شود؟

الف- رنگ آمیزی سطوح در هنگام خطکشی

ب- تمیز کردن سطوح هنگام خطکشی

ج- ضد عفونی کردن

د- همه موارد

۸- کدام وسیله زیر زاویه سنج می باشد؟

د- همه موارد

ج- پرکار

ب- گونیا

الف- نقاله

۹- روی یک لامپ رشتہ ای چه کمیتهایی نوشته شده است؟

ب- مقاومت و جریان

د- ولتاژ و توان

الف- ولتاژ و جریان

ج- توان و مقاومت

۱۰- جهت کنترل دقیق تر زوایا از چه نوع گونیاهایی استفاده می شود؟


د- فلش

ج- مویی

ب- ۱۲۵ درجه

الف- ۹۰ درجه

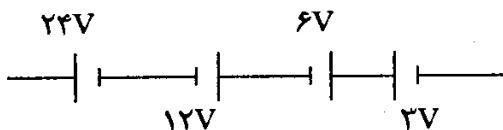۱۱- در شکل رو برو ولتاژ کل باطریها چند ولت است؟



ب- ۲۴V

الف- ۴۵V

د- هیچکدام

ج- ۹V

۱۲- در یک ترانسفورماتور اگر ولتاژ اولیه ۲۲۰ ولت و ولتاژ ثانویه ۲۴ ولت باشد و جریان در ثانویه ۵A باشد جریان در اولیه چند آمپر است؟

د- ۰/۲۵A

ج- ۰/۵A

ب- ۱A

الف- ۱۰A


۱۳- اگر در ترانسفورماتور سؤال ۱۲ تعداد دور اولیه ۲۰۰۰ دور باشد، تعداد دور ثانویه چقدر است؟

د- هیچکدام

ج- ۲۰۰۰ دور

ب- ۲۴۰۰۰ دور

الف- ۲۲۰ دور

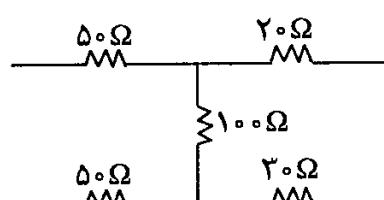

۱۴- در مدار زیر مقاومت کل چند اهم است؟

ب- ۲۰۰Ω

الف- ۱۰۰Ω

د- هیچکدام

ج- ۳۲Ω

۱۵- در سؤال ۱۴ اگر مقاومت ۱۰۰ اهمی به یک مقاومت ۵۰ اهمی تبدیل شود مقاومت کل چند اهم می‌شود؟


د- 150Ω ج- 125Ω ب- 50Ω الف- 75Ω

۱۶- در یک لامپ ۲۴ ولتی که با جریانی حدود ۲A کار می‌کند، توان چند وات است؟

د- هیچکدام

ج- $24W$ ب- $48W$ الف- $12W$

۱۷- اگر دو خازن ۱۰۰ میکروفارادی را با هم سری کنیم ظرفیت کل چند میکروفاراد می‌شود؟

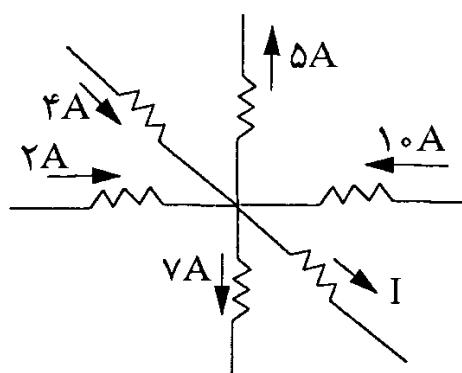د- 150 ج- 50 ب- 100 الف- 200 

۱۸- در شکل زیر جریان I چند آمپر است؟

ب- $10A$ الف- $16A$ د- $2A$ ج- $4A$

۱۹- کدام گزینه از مشخصات یک موتور یونیورسال است؟

د- توان بالا

ج- سرعت زیاد

ب- جریان زیاد

الف- سرعت کم

MP

R.P.M

hp

الف- PH

۲۰- علامت اسب بخار چیست؟

د- موارد الف و ب

ج- $1000W$ ب- $726W$ الف- $736W$ 

۲۲- علامت روپرتو نشانه چیست؟

ب- آژیر

الف- بوق

د- دستگاه تلفن

ج- تقویت‌کننده

/// / //

۲۳- علامت رو برو نشانه چیست؟

الف- روکار ب- زیرکار

ج- داخل کانال د- سیم کشی هوایی

۲۴- مقدار جریان عبوری از یک سیم بستگی به می باشد.

الف- توان مصرف کننده دارد. ب- مقاومت سیم دارد.

ج- فرکانس برق دارد. د- الف و ب درست است.

۲۵- واحد سنجش خازن - فرکانس و شدت جریان به ترتیب می باشد.

الف- فاراد - آمپر - هرتز

ج- فاراد - اهم - هرتز

۲۶- کنتاکتور یک می باشد.

الف- کلید الکترو مغناطیسی است.

ج- کلید قطع و وصل فشاری است.

۲۷- در صورت قرار نگرفتن وزنه سیمانی (یا چدنی) روی دیگ در ماشین لباسشویی:

الف- در هنگام خشک شدن و شستشو تعادل برهم می خورد.

ب- با اضافه شدن لباس و آب تعادل برهم می خورد.

ج- موارد الف و ب

د- هیچ کدام

۲۸- در یک ماشین لباسشویی بعد از نصب و راه اندازی، آب به صورت دائم از شیلنگ آن

خارج می شود. علت چیست؟

الف- شیلنگ تخلیه به اندازه ارتفاع ماشین بالا قرار ندارد.

ب- دیگ سوراخ شده است.

ج- شیلنگ تخلیه سوراخ شده است.

د- هر سه مورد

۲۹- علت خاموش شدن بعضی از سشوارها پس از مدتی روشن ماندن کدام گزینه است؟

- | | |
|----------------------------------|-----------------------|
| ب- دارابودن ترموموستات | الف- دارابودن تایمر |
| د- همه موارد می‌توانند علت باشد. | ج- ضعیف بودن موتور آن |

۳۰- خازنهای پارازیت‌گیر در موتور به صورت قرار می‌گیرند.

- | | | | |
|----------|----------|--------------|--------------|
| الف- سری | ب- موازی | ج- سری موازی | د- موازی سری |
|----------|----------|--------------|--------------|

۳۱- کدام گزینه وظیفه زغال در موتور یونیورسال می‌باشد؟

- | | |
|-----------------------------------|---|
| الف- رساندن برق به پیچکهای آرمیچر | ب- جلوگیری از سوختن موتور |
| ج- رساندن برق به بالشتکها | د- راه اندازی خازن پارازیت‌گیر در موتور |

۳۲- کدام سیم پیچ در یک موتور آسنکرون دارای اهم (مقاومت) بیشتری است؟

- | | |
|-------------|---------------------------------|
| ب- کمکی | الف- اصلی |
| د- هیچ‌کدام | ج- هر دو دارای یک اهم می‌باشند. |

۳۳- علت باد سرد زدن سشوار کدام گزینه است؟

- | | |
|-------------------|------------------------|
| ب- سوختن موتور آن | الف- نخرخیدن پروانه آن |
| د- هر سه مورد | ج- پارگی و خرابی المتن |

۳۴- کدام گزینه علامت اختصاری دیود است؟



۳۵- فیوز مدار را در مقابل حفاظت می‌کند.

- | | |
|--------------|-----------------------------|
| ب- اضافه بار | الف- اتصال کوتاه |
| د- همه موارد | ج- برخورد احتمالی فاز و نول |

۳۶- علت گرم نشدن سماور برقی در صورت روشن شدن چراغ خبر آن چیست؟

- ب- پایین بودن ولتاژ
- د- خراب شدن وارنیش آن
- الف- سوختن و یا خرابی المتر
- ج- خرابی ترموموستات آن

۳۷- برای راه اندازی موتورهای اوپنیور سال:

- ب- خازن ضریب قدرت لازم است.
- د- کلید گریز از مرکز نیاز دارد.
- الف- خازن استارت لازم است.
- ج- خازن راه انداز نیاز ندارد.

۳۸- برای تغییر جهت چرخش موتور اوپنیور سال:

- ب- کلید چپکرد و راستگرد تغییر جهت چرخش داده می شود.
- ج- سیم جاروبکها عوض می شود.
- د- مورد الف و ب صحیح است.
- الف- جای فاز و نول عوض می شود.

۳۹- در یک الکتروموتور دور سنکرون و آسنکرون برابر است با:

- ب- ۱۵۰۰ و ۱۴۲۰ دور
- د- ۱۸۰۰ و ۱۴۳۰ دور
- الف- ۱۶۰۰ و ۱۵۰۰ دور
- ج- ۱۴۲۰ و ۱۵۰۰ دور

۴۰- حروف R.P.M و P.H نشانه:

- الف- دور در دقیقه و قدرت بر حسب اسب بخار است.
- ب- دور در دقیقه و تعداد فاز
- ج- ظرفیت خازن ضریب قدرت و توان موتور
- د- هر سه مورد

۴۱- در یک موتور $\frac{3}{4}$ اسب دو خازنی:

- الف- هر دو خازن روغنی است.
- ب- هر دو خازن خشک است.
- ج- یکی خازن روغنی و دیگر خازن خشک است.
- د- هر دو خازن قطبی است.

۴۲- خازن خشک و الکترولیت به ترتیب:

- ب- قطبی است.
- الف- قطبی و غیر قطبی است.
- د- غیر قطبی و قطبی است.
- ج- غیر قطبی است.

۴۳- اگر کنکاتهای کلید گریز از مرکز کثیف بوده و اتصال برقرار نشود.

- الف- موتور راه اندازی شده ولی آهسته می چرخد.
- ب- موتور راه اندازی نمی شود و آمپر می کشد.
- ج- موتور راه اندازی می شود آمپر می کشد.
- د- هر سه مورد

۴۴- در یک کولر آبی اگر کلید گریز از مرکز عمل نکند چه رخ می دهد؟

- الف- فقط یکی از دورهای موتور فن کار می کند.
- ب- موتور روشن نمی شود.
- ج- موتور می سوزد.
- د- فیوز عمل می کند و مدار را قطع می کند.

۴۵- اگر فلوتر یک کولر آبی تنظیم نباشد:

- ب- فیوز می پرد.
- الف- کولر می سوزد.
- د- موتور می سوزد.
- ج- آب سرریز می شود.

۴۶- در یک ماشین لباسشویی اتوماتیک به محض اتصال برق، شیر برقی شروع به

آبگیری می کند علت کدام گزینه نمی باشد؟

- ب- میکروسوییچ خراب است.
- الف- درب ماشین بسته نمی باشد.
- د- تایمر معیوب است.
- ج- هیدروستات خراب است.

۴۷- اگر در یک ماشین لباسشویی اتوماتیک بستهای آن باز نشده باشند در هنگام کار

ماشین چه اتفاقی می افتد؟

- ب- به ماشین صدمه وارد می شود.
- الف- ماشین می سوزد.
- د- هیچ اتفاقی نمی افتد.
- ج- ماشین در هنگام کار حرکت می کند.

۴۸- تایمر یک ماشین لباسشویی در اواسط برنامه‌های خود متوقف می‌شود. علت چیست؟

ب- توپی تایمر معیوب است.

ج- چرخ دنده‌های موتور تایمر معیوب است. د- هر سه مورد فوق

۴۹- یک پنکه رومیزی در هنگام کار داغ می‌کند. علت کدام گزینه است؟

الف- سیم پیچ موتور آن نیم سوز است.

ب- خازن آن معیوب است.

ج- بوشهای آن گشاد شده است.

د- هر سه مورد می‌تواند علت باشد.

۵۰- یک موتور پنکه سقفی در هنگام کار صدای هوم دارد و حرکت نیز نمی‌کند کدام گزینه علت نمی‌باشد؟

الف- یکی از سیم پیچهای اصلی و یا کمکی قطع شده است.

ب- سیم پیچ اصلی و یا راه انداز سوخته است.

ج- محور پروانه آن تاب دارد.

د- یاتاقانها گریپاژ کرده‌اند.

پاسخنامه ۱۶

الف ب ج د

 ۴۳ ۴۴ ۴۵ ۴۶ ۴۷ ۴۸ ۴۹ ۵۰

الف ب ج د

 ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰ ۳۱ ۳۲ ۳۳ ۳۴ ۳۵ ۳۶ ۳۷ ۳۸ ۳۹ ۴۰ ۴۱ ۴۲

الف ب ج د

 ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱

نمونه سؤالات تعمیر لوازم خانگی

سری هفدهم

۱- قلاویز چپگرد:

الف- برای قلاویزکردن پیچهای راستگرد است.

ب- برای قلاویزکردن پیچهای چپگرد است.

ج- برای قلاویزکردن پیچهای شکسته شده راستگرد است.

د- برای خارج کردن پیچهای شکسته است.

۲- زاویه بین اره قطعه کار باید

ب- ۶۵ درجه باشد.

الف- ۳۵ درجه باشد.

د- ۷/۵ درجه باشد.

ج- ۳۰ درجه باشد.

۳- خازن اصلاح ضریب قدرت

ب- خازن سیم پیچی استارت است.

الف- همان خازن راه انداز است.

د خازن سیم پیچی اصلی است.

ج- خازن $\cos\phi$ است.

۴- در یک قهوه‌جوش گرما وجود ندارد.

الف- فیوز منزل مناسب نیست.

ب- المان حرارتی کنترل نشده و سالم نیست.

ج- سیم اتصال به پریز معیوب است.

د- هر سه مورد صحیح است.

۵- در یک وسیله گرم‌کننده آب مثل قهوه‌جوش بر اثر حرارت آب تمام می‌شود علت آن:

ب- ولتاژ برق زیاد است.

الف- قدرت المتن بیش از اندازه است.

د- هیچکدام

ج- ترموموستات خراب است.

۶- در یک اطوبرقی گرما وجود ندارد ولی لامپ روشن است علت آن

الف- جریان برق از دو شاخه قطع است. ب- المنت اطوبرقی سوخته است.

ج- سلکتور روی درجه مناسب نیست. د- دو شاخه اطوبرقی خراب است.

۷- از کف یک اطوبرقی بخار سرویس شده آب چکه می‌کند.

الف- کف اطوبرقی سوراخ شده و آب چکه می‌کند.

ب- واشربندی کف خراب شده و آبریزی دارد.

ج- شاسی تنظیم‌کننده درجه حرارت بخار در وضع کامل بخار قرار نگرفته است.

د- آب زیادتر از اندازه در مخزن موجود است.

۸- المنت حرارتی یک توستر:

الف- عبارت است از یک سری سیم کرم نیکل تخت که در صفحه‌ای از جنس میکا پیچیده شده است.

ب- عبارت است از یک سری سیم کرم نیکل که دور صفحه تخت از جنس سرامیک پیچیده شده است.

ج- عبارت است از یک سری سیم کرم نیکل تخت که دور صفحه‌ای از جنس فیبر نسوز پیچیده شده است.

د- عبارت است از سیم فولادی که به صورت تخت دور صفحه‌ای عایق از جنس نسوز پیچیده شده است.

۹- برای اتصال المان حرارتی:

الف- بهتر است دو سر المان پاره شده را توسط غلاف و با فشرده شدن آن اتصال داد.

ب- بهتر است دو سر المان را توسط پیچاندن به هم اتصال داد.

ج- بهتر است توسط لحیم‌کاری و عایق‌کاری روی آن توسط فیبر انجام داد.

د- بهتر است دو سر المان را به هم لحیم یا جوش داد.

۱۰- یک سماور برقی قبل از جوش آمدن قطع می‌کند در صورتی که ترموموستات روی جوش قرار گرفته است.

الف- المنت داخلی ضعیف شده و سریع قطع می‌کند.

ب- فاصله دهانه پلاتین ترموموستات زیاد از حد باز است.

ج- ترموموستات تنظیم نیست.

د- ترموموستات کاملاً صحیح در جای خود قرار نگرفته است.

۱۱- در یک سماور برقی دو شاخه سماور در حال کار بودند.

الف- المان حرارتی زیاد در حالت روشن قرار می‌گیرد.

ب- ترموموستات قطع نمی‌کند.

ج- دو شاخه سماور مناسب با پریز نیست و لقی دارد.

د- سیم اتصال زمین آن وصل نشده است.

۱۲- در یک هوакش به جای اینکه هوارا از سالن به بیرون هدایت کند بر عکس شده و هوا را به داخل هدایت می‌کند.

الف- دو سیم الکتروموتور آن اتصالی کرده است.

ب- جای دو سیم آن تعویض شده است.

ج- دو شاخه را بر عکس به پریز وصل کرده‌اند.

د- پروانه بر عکس بسته شده است.

۱۳- در مخلوطکن‌ها:

الف- از کوپلینگ چنگالی و کوپلینگ میخکی استفاده می‌شود.

ب- از کوپلینگ میخکدار و یا از کوپلینگ چنگالی استفاده می‌شود.

ج- از کوپلینگ میخکدار استفاده می‌شود.

د- از کوپلینگ چنگالی استفاده می‌شود.

۱۴- در یک آسیاب برقی موتور کار می‌کند ولی آسیاب نمی‌کند.

الف- موتور برعکس می‌چرخد.

ب- پنس ارتباطی شکسته است.

ج- همه موارد

ج- تیغه شکسته است.

۱۵- در یک جارو برقی آشغال جمع نمی‌شود.

ب- لوله گیر دارد.

الف- کیسه پر شده است.

د- هرسه مورد صحیح است.

ج- بدنه نشتی دارد.

۱۶- جارو کار نمی‌کند.

ب- موتور سوخته است.

الف- برق وجود ندارد.

د- هرسه مورد فوق

ج- موتور زغال ندارد.

۱۷- در یک دستگاه یک دو سه

الف- در حال کار خودش ترمز می‌کند.

ب- با قطع کلید توسط درب زیری ترمز می‌کند.

ج- باید دوشاخه را از برق خارج کرد.

د- هیچکدام

۱۸- سشوار سه کلیده:

ب- دارای سه حرارت است.

الف- دارای دو حرارت است.

د- بدون فن است.

ج- دارای یک حرارت است.

۱۹- برای آزمایش آمپر در یک چرخ گوشت:

الف- باید آمپر متر را با سیم فاز به صورت موازی قرار داد.

ب- باید آمپر متر را با سیم نول به صورت موازی قرار داد.

ج- باید آمپر متر به صورت سری در مسیر قرار داد.

د- باید آمپر متر را به صورت موازی در مسیر دو سیم قرار داد.

۲۰- برای اندازه‌گیری ولتاژ برق در یک جاروبرقی:

- الف- باید ولتمتر را با یک سیم در مسیر جارو قرار داد و اندازه گرفت.
- ب- باید ولتمتر را با یک آمپرmetr به صورت سری قرار داد.
- ج- باید ولتمتر را به صورت موازی با دستگاه قرار داد.
- د- باید ولتمتر را با سیم فاز به صورت سری قرار داد.

۲۱- یک هزار ولت برابر با:

- ب- نیم کیلو ولت است.
- الف- دو کیلو ولت است.
- ج- برابر با ولت است.
- د- برابر با یک کیلو ولت است.

۲۲- در هنگام راه اندازی دستگاه الکتریکی باید چه مشخصاتی را حتماً داشته باشیم؟

- الف- قدرت ولتاژ
- ب- آمپر و ولتاژ
- ج- مقاومت اهمی و آمپر
- د- الف و ب صحیح است.

۲۳- در یک پلوپز برقی چگونه جلوگیری از سوختن ته دیگ می‌شود؟

- الف- توسط قطع جریان برق
- ب- توسط اهرم وسط که بالا می‌آید.
- ج- توسط اهرم وسط که پایین قرار دارد و برق را قطع می‌کند.
- د- توسط اتومات آن

۲۴- در یک جاروبرقی موتور و اتصالی‌ها سالم است با بستن درب بعضی اوقات کار می‌کند.

- الف- با بستن درب میکروسوییج وصل نمی‌شود.
- ب- میکروسوییج میله آن کوتاه است.
- ج- روی درب قسمت فشاردهنده به میله افتاده است.
- د- هر سه مورد صحیح است.

۲۵- ذغال در وسایل گردند:

- ب- از نوع زغال گرافیت است.
د- ب و ج صحیح است.
الف- از نوع ذغال معمولی است.
ج- از نوع ذغال فشرده است.

۲۶- در آسیاب برقی:

- ب- از بوش استفاده می شود.
د- الف و ج صحیح است.
الف- از بلبرینگ استفاده می شود.
ج- از شنت و بلبرینگ استفاده می شود.

۲۷- مقاومت یک بخار برقی:

- ب- سلفی است.
د- هیچکدام
الف- اهمی است.
ج- سلفی اهمی است.

۲۸- برای بستن سر سیم به سیم پیچی بوبین

- الف- مستقیماً به هم وصل کنید.
ب- آنها را با هم لحیم کنید.
ج- سیم بوبین را بسایید تا لاک روی آن پاک شود و بعد لحیم کنید.
د- با تمیز کردن سر سیم بوبین کافی است لحیم نمایید.

۲۹- خازن اصلاح ضریب قدرت

- الف- به سیم نول و دور تند موتور وصل می شود.
ب- به سیم نول و دور کند موتور وصل می شود.
ج- با پمپ تخلیه موازی بسته می شود.
د- به سیم نول و مشترک وصل می شود.

۳۰- کلید گریز از مرکز زمانی سیم کمکی را از مدار خارج می کند که:

- الف- موتور $\frac{1}{3}$ دور نامی خود را بگیرد.
د- به دور کامل خود برسد
ب- $\frac{2}{3}$ دور
ج- $\frac{3}{4}$ دور

۳۱- موتور آهسته می‌چرخد و گرم می‌کند.

الف- بلبرینگ یاتاقان فرسوده شده است.

ب- سربندی یک کلاف اشتباه است.

ج- بار زیادی دارد.

د- هر سه مورد

۳۲- در موتورهایی که سیم کمکی و خازن روغنی را انداز دارند.

الف- کلید گریز از مرکز ضروری است.

ب- سوییچ قطع خارجی الزامی است.

ج- سوییچ قطع و کلید گریز از مرکز لازم نیست.

د- هیچکدام

۳۳- برای راهاندازی موتورهای یونیورسال

ب- خازن راهانداز نیاز ندارد.

الف- خازن استارت لازم است.

د- کلید گریز از مرکز نیاز دارد.

ج- خازن ضریب قدرت لازم است.

۳۴- برای تغییر جهت چرخش موتورهای یونیورسال

الف- جای فاز و نول عوض می‌شود.

ب- کلید چپگرد و راستگرد تغییر جهت چرخش داده می‌شود.

ج- جای سیم جاروبکها عوض می‌شود.

د- مورد الف و ج صحیح است.

۳۵- پنکه سقفی با دست به هر جهت که بچرخانیم راهاندازی می‌شود:

ب- سیم اصلی سوخته است.

الف- خازن استارت خراب است.

د- هیچکدام

ج- سیم کمکی یا استارت سوخته است.

۳۶- موتور آسنکرون در هنگام کار صدای غیر عادی دارد.

الف- بلبرینگ یا یاتاقان آن خراب است.

ب- محور روتور یا شافت کج شده و واشر لقی کیر آن خراب است.

ج- محور روتور لق شده است.

د- هر سه مورد

۳۷- اگر القا شونده (رتور یا آرمیچر) بچرخد بمانند این است که

الف- اولیه ترانسفورماتور اتصال کوتاه کرده باشد.

ب- ثانویه ترانسفورماتور قطع شده باشد.

ج- ثانویه ترانسفورماتور اتصال کوتاه کرده باشد.

د- هیچکدام

۳۸- واحد سنجش خازن - فرکانس - و شدت جریان به ترتیب می باشد.

الف- فاراد - آمپر - هرتز

ب- فاراد - هرتز - آمپر

ج- فاراد - اهم - هرتز

۳۹- علائم رو برو به ترتیب عبارتند از:

الف- بخاری برقی - دیود - سیمکشی داخل لوله - فیوز

ب- سیمکشی داخل لوله - فیوز کنکار - بخاری برقی - یکسوکننده خشک

ج- سیمکشی داخل کار - فیوز کتابی - هیتر - دیود

د- هیچکدام

۴۰- ریشتراش چرخشی دارای موتور می باشند.

الف- موتور آسنکرون

ب- موتور یونیورسال

ج- موتور قطب چاکدار

د- سیم پیچ با هسته (آهنربای الکتریکی)

پاسخنامه ۱۷

الف ب ج د

 ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰ ۳۱ ۳۲ ۳۳ ۳۴ ۳۵ ۳۶ ۳۷ ۳۸ ۳۹ ۴۰

الف ب ج د

 ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱

نمونه سؤالات تعمیر لوازم خانگی سری هجدهم

۱- در یک توستر در زمان روشن کردن به صورت اتومات نان را در داخل نگه نمی دارد.

الف- برق قطع است.

ب- کلید خراب است.

ج- بوبین خود نگهدار و یا خار خراب شده است.

د- هیچکدام

۲- منظور از ترانس ایزوله چیست؟

الف- این ترانس جهت راه اندازی صحیح الکتروموتور است.

ب- جهت ازدیاد گرد و خاک ماشین است.

ج- جهت گرفتن جرقه های سر کلکتور است.

د- جهت جلوگیری از برق گرفتگی می باشد.

۳- زاویه بین اره قطعه کار باید

د- ۷/۵ درجه

ج- ۳۰ درجه

ب- ۶۵ درجه

الف- ۲۵ درجه

۴- در یک هیتر برقی (بخاری موتوردار) پس از روشن شدن صدای اضافی از خود دارد.

الف- عادی است.

د- هر سه مورد

ج- بست موتور شل شده است.

۵- فرکانس برق ایران چقدر است؟

د- ۲۲۰Hz

ج- ۷۰Hz

ب- ۱۰۰Hz

الف- ۵۰Hz

۶- برای تعویض بلبرینگ از چه وسیله‌ای استفاده می شود؟

د- ب و ج

ج- بوش کش

ب- دستگاه پرس

الف- چکش

۷- جنس زغال از چیست؟

- | | | |
|------------|-----------|---------|
| د- الف و ج | ج- گرافیت | ب- فیبر |
| الف- کربن | | |
- ۸- موتورهای تکفاز با چه ولتاژی کار می‌کنند؟
- | | | |
|---------------|---------|---------|
| د- ۱۱۰V و ۲۲۰ | ج- ۳۸۰V | ب- ۲۲۰V |
| الف- ۱۱۰V | | |

- ۹- در یک توستر دسته را به پایین فشار می‌دهیم ولی توستر کار نمی‌کند.
- الف- المان حرارتی سوخته و برق عبور نمی‌کند.
- ب- مغناطیس خود نگهدار سوخته و نگه نمی‌دارد.
- ج- چنگک خود نگهدار نمی‌چسبد.
- د- فاصله بین کنتاکتهای تیغه‌های بیمتال و اتصالات المانهای حرارتی به هم خورده و اتصال نمی‌کند.

۱۰- از کولیس برای استفاده می‌شود.

الف- برای اندازه‌گیری عمق و قطر داخلی

ب- برای اندازه‌گیری دقیق عمق و قطر خارجی و داخلی

ج- برای اندازه‌گیری دقیق قطر خارجی و داخلی

د- برای اندازه‌گیری طول و ارتفاع و عمق

- ۱۱- در یک مدار موازی مقاومتها که از سه مقاومت با اهمهای مختلف تشکیل شده، مقدار جریان در دو سر مقاومت
- ب- بزرگتر بیشتر است.
- د- جریان عبور نمی‌کند.
- ج- در همه یکسان است.
- ا- کوچکتر بیشتر است.

۱۲- لامپ شاهد پلوپز

الف- با ترموموستات موازی بسته می‌شود.

ب- با المان سری بسته می‌شود.

ج- با المان موازی است.

د- الف و ج صحیح است.

۱۳- برای تقسیم ولتاژ در مدار از استفاده می‌گردد.

- الف- مقاومتها به صورت موازی
- ب- از خازنها به صورت سری
- ج- از مقاومتها به صورت موازی

۱۴- از گریس آهکی

- الف- تا صد درجه حرارت پایداری داشته و ضد آب است.
- ب- در ۸۵ درجه قوام خود را از دست می‌دهد.
- ج- تا ۵۵ ° حرارت قوام دارد و ضد آب نیست.
- د- گریس مخصوص شرایط کاری ویژه است.

۱۵- دیودهای سشووار که به صورت پل بسته شده‌اند.

- الف- برای کم کردن ولتاژ است.
- ب- برای کم کردن جریان است.
- ج- برای تبدیل جریان AC به DC است.

۱۶- در بخاری موتوردار (پنکه‌دار) المان بسوزد.

- الف- لامپ شاهد روشن می‌شود ولی موتور کار نمی‌کند.
- ب- لامپ شاهد روشن نمی‌شود و موتور کار نمی‌کند.
- ج- لامپ شاهد روشن می‌شود و موتور کار می‌کند.
- د- لامپ شاهد روشن نمی‌شود و موتور کار می‌کند.

۱۷- عایق المانهای داخل آب (لوله‌ای)

- الف- کاغذ نسوز است.
- ب- فیبر نسوز است.
- د- پودر سرامیک است.
- ج- چینی است.

۱۸- هویه هفت تیری

- الف- مقاومتی است.
- ب- ترانسی است.
- د- هیچکدام
- ج- مقاومتی و ترانسی

۱۹- اتصال کوتاه یعنی

الف- اتصال دو قطب با واسطه

ب- قرار گرفتن یک مصرف کننده بین دو قطب

ج- اتصال دو قطب فاز و نول بدون واسطه به یکدیگر

د- اتصال دو قطب به وسیله یک خازن

۲۰- خازن خشک و الکترولیت به ترتیب

الف- قطبی است.

ب- قطبی است.

ج- غیر قطبی است.

د- غیر قطبی و قطبی است.

۲۱- لامپ را با خازن سری کرده و به جریان DC وصل می‌کنیم.

الف- لامپ روشن می‌شود و خازن سالم است.

ب- لامپ روشن نمی‌شود خازن خراب است.

ج- لامپ روشن نمی‌شود خازن سالم است.

د- لامپ روشن می‌شود نور آن کم است.

۲۲- از واشر فنری در محلی که استفاده می‌گردد.

الف- لرزش ندارد

ب- لرزش دارد

ج- واشر لقی کیر نیاز دارد

د- هیچکدام

۲۳- مقدار جریان عبوری از یک سیم بستگی به

الف- توان مصرف کننده دارد.

ب- مقاومت سیم دارد.

ج- فرکانس برق دارد.

د- الف و ب درست است.

۲۴- واحد سنجش خازن - فرکانس و شدت جریان به ترتیب می‌باشد.

الف- فاراد - آمپر - هرتز

ب- فاراد - اهم - هرتز

ج- فاراد - هرتز - آمپر

د- الف و ب درست است.

۲۵- کنتاکتور یک

- | | |
|--------------------|--------------------------------|
| ب- رله حرارتی است. | الف- کلید الکترو مغناطیسی است. |
| د- همه موارد | ج- کلید قطع و وصل فشاری است. |

۲۶- جنس المان بخاری برقی از است.

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| ب- آلیاژ فولاد و تنگستن | الف- آلیاژ فولاد کربن |
| د- آلیاژی از کرم و نیکل | ج- آلیاژی از مس و آهن |

۲۷- سوهان یک آجه به چه منظور استفاده می شود؟

- | |
|-----------------------------|
| الف- برآردباری از فلزات سخت |
| ب- برآردباری از فلزات نرم |
| ج- الف و ب، صحیح است. |
| د- برآردباری از خرأت آلیاژی |

۲۸- انواع ساق مته ها عبارتند از.

- | |
|--|
| الف- استوانه ای - چهار گوش - سه گوش |
| ب- استوانه ای - چهار گوش - مخروطی |
| ج- استوانه ای - مخروطی - سه گوش |
| د- چهار گوش - سه گوش مخروطی - استوانه ای |

۲۹- در یک کولیس میلیمتری با دقت $\frac{1}{20}$ خط ۱۴ ورنیه با خطی از خطکش ثابت برابر است در صورتی که صفر ورنیه بین اعداد ۵ و ۶ باشد مقدار اندازه گیری شده عبارت است از:


$$\text{الف} - \frac{5/70}{5\frac{14}{20}} \quad \text{ب} - \frac{5\frac{14}{100}}{5\frac{14}{20}} \quad \text{ج} - \frac{5\frac{14}{20}}{5\frac{14}{100}}$$

۳۰- زاویه نوک مته نسبت به قطعه کار چقدر است؟

- | | | | |
|------------|------------|-------------|--------------|
| د- الف و ج | ج- ۹۰ درجه | ب- ۱۱۸ درجه | الف- ۵۹ درجه |
|------------|------------|-------------|--------------|

۳۱- مته خزینه دارای ساق:

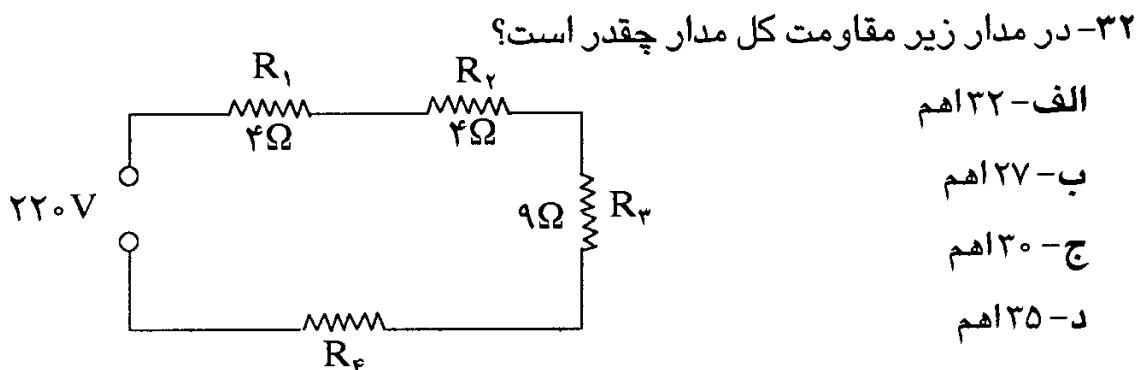- الف- استوانه‌ای
ج- چهارگوش
ب- مخروطی
د- الف و ب صحیح است.




۳۳- علائم زیر به ترتیب از راست به چپ عبارتند از:



- الف- رله کنتاکتور - دهنی - شیر برقی - لامپ رشته‌ای
ب- در بازن - دهنی - شیر برقی - لامپ با کلید
ج- در بازن - گوشی - شیر برقی - لامپ با کلید
د- هیچکدام

۳۴- کنتور در مدار به چه صورت اتصال می‌یابد؟

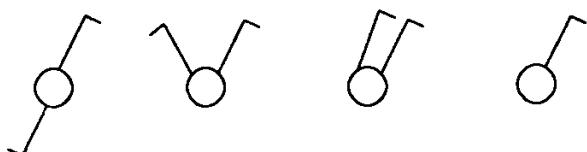- الف- سری
ب- موازی
ج- هیچکدام
د- سری و موازی



۳۵- علائم روپرو به ترتیب عبارتند از:

- الف- کلید تک پل - دو پل - تبدیل - صلیبی
ب- کلید یک پل - گروهی - سری - تبدیل
ج- صلیبی - دو پل - گروهی - سری
د- کلید دو پل - سری - تبدیل - یک پل

۳۶- فرمول قانون اهم عبارت است از:

$$a = \frac{R}{I}$$

$$I = a \times R$$

$$a = R \times I$$

$$R = I \times P$$

۳۷- به یک نوسان کامل که شامل یک دامنه مثبت و منفی می باشد..... می گویند.

الف- جریان متناوب ب- سیکل

ج- فرکانس د- زمان تناوب

۳۸- یک لحیم خوب بین

الف- ۵۰ درصد قلع ب- ۶۳ درصد قلع ج- ۵۸ درصد قلع د- ۶۵ درصد قلع

۳۹- موتورها از لحاظ وصل شدن به جریان متناوب به چند دسته تقسیم می شوند؟

الف- سری و موازی ب- موازی موازی ج- تکفاز و سه فاز د- هیچکدام

۴۰- یک خازن روغنی سالم در آزمایش با اهمتر باید شود.

ب- دشارژ شود.

الف- شارژ شود.

د- شارژ شده و سپس دشارژ شود.

ج- شارژ شده دشارژ نشود.

پاسخنامه ۱۸

الف ب ج د

 ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰ ۳۱ ۳۲ ۳۳ ۳۴ ۳۵ ۳۶ ۳۷ ۳۸ ۳۹ ۴۰

الف ب ج د

 ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱

نمونه سؤالات تعمیر لوازم خانگی

سری نوزدهم

۱- کولیس برای اندازه‌گیری است.

ب- طول و عمق اجسام

الف- قطر خارجی اجسام

د- همه موارد

ج- قطر داخلی اجسام

۲- برای اندازه‌گیری قطر سیم لاکی از چه وسیله‌ای استفاده می‌شود.

د- میکرومتر

ب- خطکش مورب

الف- کولیس

ج- شایلون

۳- در ارهکاری با کمان دستی جهت برش و دندوها در موقع حرکت چگونه است؟

الف- برش رو به جلو و دندوها رو به عقب باشد.

ب- برش رو به عقب و دندوها رو به عقب باشد.

ج- برشها رو به جلو و دندوها رو به جلو باشد.

د- برش رو به عقب و دندوها رو به جلو باشد.

۴- برای پلیسه‌گیری، پخزدن و جاسازی میخ پرچها از چه نوع مته خزینه استفاده

می‌شود؟

د- تخت

ج- مارپیچ

ب- زبانه‌دار

الف- مخروطی

د- چهار گوش

ج- سه گوش

ب- مخروطی

الف- استوانه‌ای

۵- مته خزینه دارای ساق است.

۶- میله نازکی که در انتهای بعضی کولیس‌ها وجود دارد.

ب- اندازه‌گیری عمق

الف- اندازه‌گیری قطر داخلی

د- اندازه‌گیری قطر خارجی

ج- خطکشی روی سطوح

۷- انواع سوهان مورد استفاده در کارگاه از نظر آج

- الف- یک آجه، دو آجه، آج تخت، آج گرد
 ب- یک آجه، آج تخت، آج درشت
 ج- یک آجه، آج کاردی، آج تخت
 د- یک آجه، دو آجه، سه آجه

۸- برای خطکش روی فلزات از چه وسیله‌ای استفاده می‌کنند؟

- الف- ماژیک
 ب- سوزن خطکش
 ج- مداد
 د- تیغه اره شکسته

۹- زاویه اره در هنگام ارهکاری نسبت به کار چند درجه است؟


- الف- ۴۰ درجه
 ب- ۲۰ درجه
 ج- ۳۰ درجه
 د- ۴۵ درجه

۱۰- هنگام سوراخ کردن سطح فلز با سطح کار متوجه زاویه دارد.

- الف- ۲۵
 ب- ۳۰
 ج- ۹۰
 د- ۷۵

۱۱- مقاومت الکتریکی یک سیم به کدامیک از عوامل زیر بستگی دارد؟

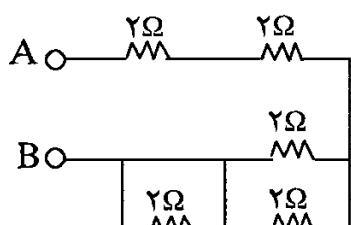
- الف- جنس سیم
 ب- طول سیم
 ج- سطح مقطع سیم
 د- عایق دور سیم



۱۲- مقدار مقاومت معادل دو نقطه B و A کدام است؟

- الف- ۱۰Ω
 ب- ۷Ω
 ج- ۲Ω
 د- ۵Ω

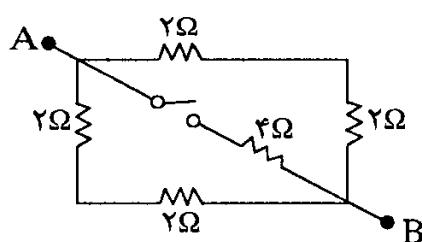۱۳- در مدار مقابل نسبت مقاومت معادل دو سر AB قبل از بستن کلید S به بعد از بستن



کلید چقدر است؟

- الف- $\frac{2}{3}$
 ب- $\frac{3}{4}$
 ج- $\frac{3}{4}$
 د- $\frac{2}{3}$

۱۴- خازن‌های با ظرفیت بالا را از چه نوعی می‌سازند؟

- الف- روغنی
 ب- سرامیکی
 ج- کاغذی
 د- میکائی

۱۵- جریان متناوب در یک خازن باعث می‌شود که:

الف- پلاریته دو سر خازن تقریباً عوض شود.

ب- از خازن جریان عبور نکند.

ج- به راحتی جریان از خازن عبور کند.

د- الف و ج صحیح است.

۱۶- موتورهای تک فاز آسنکرون حداقل دارای چند دسته سیم‌پیچی هستند؟

الف- یک دسته ب- دو دسته ج- سه دسته د- چهار دسته

۱۷- در موتورهای تک فاز اختلاف فاز سیم‌پیچ اصلی و راهانداز چند درجه الکتریکی است؟

الف- ۱۸۰ درجه ب- ۹۰ درجه ج- ۶۰ درجه د- ۱۲۰ درجه

۱۸- کار کلید گریز از مرکز در موتورهای تک فاز جریان متناوب چیست؟

الف- خارج کردن سیم‌پیچ کمکی از مدار

ب- قراردادن سیم‌پیچی کمکی در مدار

ج- ایجاد اختلاف فاز جهت راهاندازی موتور

د- الف و ج صحیح است.


۱۹- اگر بخواهیم جهت گردش موتورهای تکفاز را تغییر بدھیم:

الف- جای فاز و نول را عوض می‌کنیم.

ب- دو سر خازن راهانداز را عوض می‌کنیم.

ج- جای سرو ته استاتور را عوض می‌کنیم.

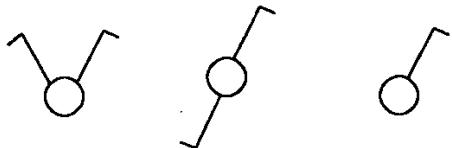د- دو سر سیم‌پیچی کمکی را نسبت به سیم‌پیچ اصلی عوض می‌کنیم.



۲۰- علائم اختصاری

به ترتیب:


ب- دوپل، سری، تبدیلی

الف- دوپل، تبدیلی، سری


د- دوپل، تبدیلی، گروهی

ج- سری، تبدیلی، گروهی


۲۱- علامت اختصاری استارتر:

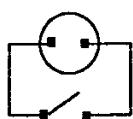


د-

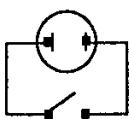

ج-

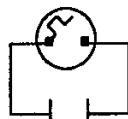

ب-

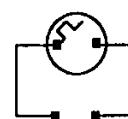

الف-

د- ۲۲۰Hz

ج- ۱۰۰Hz

ب- ۶۰Hz

الف- ۵۰Hz

۲۲- فرکانس برق ایران چقدر است؟

د- الف و ج

ج- گرافیت

ب- فیبر

الف- کربن

۲۳- جنس زغال از چیست؟

ب- سری

د- بستگی به نوع مدار دارد

الف- موازی

ج- سری موازی

۲۴- به طور کلی فیوز در مدار به چه صورت قرار می‌گیرد؟

ب- ۱۰-۱۶-۶-۵۰

د- ۱۰-۱۶-۵۰-۶

الف- ۱۰-۵۰-۲-۶

ج- ۱۰-۱۶-۵۰-۶۳

۲۵- فیوز فشنگی با رنگ‌های قرمز روشن - خاکستری - سفید - سبز به ترتیب:

ب- به منظور کمک به راه اندازی

د- هیچکدام

۲۶- خازن در موتور آسنکرون

الف- پارازیت گیر است.

ج- الف - ب

۲۷- در یک موتور یونیورسال (موتور جارو برقی) پارازیت:

الف- به علت سرعت زیاد موتور به وجود می‌آید.

ب- در صورت خراب بودن موتور ایجاد می‌شود.

ج- در چنین موتوری پارازیت وجود ندارد.

د- گردنبودن کامل کلکتور و بیرون زدن میکای بین تیغه‌ها

۲۸- کدام یک از فرمول‌ها بیان کننده قانون اهم است؟

$$I = \frac{V}{R} \quad \text{د-} \quad V = \frac{I}{R} \quad \text{ج-} \quad I = V \cdot R \quad \text{ب-} \quad V = I \cdot R \quad \text{الف-}$$

۲۹- روی وسیله برقی نوشته شده 50Hz , 50A , 50W , 220V یعنی:

الف- 1100 وات , 220 ولت , 50 آمپر , 50 هرتز

ب- 1100 وات , 50 آمپر , 50 هرتز

ج- 50 آمپر , 220 ولت , 50 وات , 1100 هرتز

د- هیچکدام

۳۰- موتور مولینکس صدای هوم می‌دهد ولی کار نمی‌کند علت چیست؟

الف- آرمیچر سوخته است.

ب- بالشتکها سوخته‌اند.

ج- یاتاقان‌ها خراب است.

د- هرسه مورد صحیح است.

۳۱- موتور دستگاه آبمیوه‌گیری زیاد گرم می‌کند علت چیست؟

ب- ولتاژ کم است.

الف- موتور نیم‌سوز شده است.

د- الف و ج

ج- موتور بدون بار کار می‌کند.

۳۲- جاروبرقی کار نمی‌کند.

الف- برق وجود ندارد.

ب- موتور سوخته است.

ج- موتور زغال ندارد.

۳۳- خازن اصلاح ضریب قدرت:

الف- همان خازن راه انداز است.

ب- خازن سیم‌پیچی استارت است.

ج- خازن $\cos\phi$ است.

د- خازن سیم‌پیچی اصلی است.

۳۴- برای تعویض المنت وسائل خانگی به کدام مشخصه آن باید توجه نمود؟

الف- ولت آن

ج- وات آن

ب- آمپر آن

د- طول آن

۳۵- جریان مصرفی یک اتوی ۱۱۰۰ واتی برابر است با:

- الف- ۳/۵ آمپر ب- ۱۰ آمپر ج- ۴ آمپر

۳۶- وظیفه کلکتور یک موتور یونیورسال:

الف- رساندن برق به پیچکهای آرمیچر است.

ب- عملی مشابه بلبرینگ را انجام می‌دهد.

ج- همه سر سیمهای آرمیچر به آن متصل است.

د- الف و ج صحیح است.

۳۷- خازن پارازیت‌گیر در مدار موتور:

الف- سری قرار می‌گیرد.

ب- موازی قرار می‌گیرد.

د- هیچکدام

ج- سری و موازی قرار می‌گیرد.

۳۸- وظیفه زغال در یک موتور یونیورسال:


الف- رساندن برق به بالشتکها

ب- جلوگیری از سوختن و جرقه‌زن


د- الف و ج صحیح است.

ج- رساندن برق به پیچکهای آرمیچر

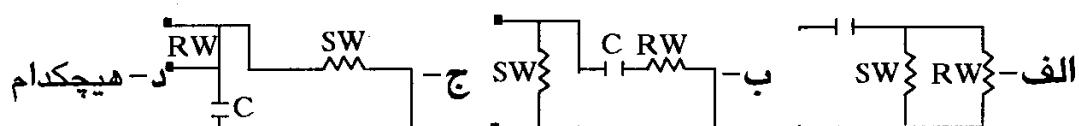۳۹- کدام یک از نقشه‌های زیر مدار آسنکرون است؟



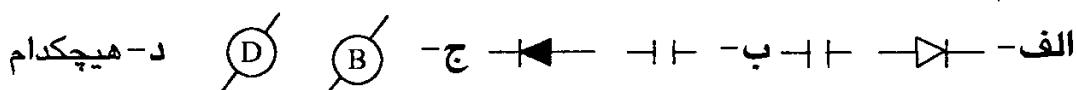۴۰- کدام علامت اختصاری برای دیود و باطری است؟



۴۱- در روی پلاک موتور ۳HP - ۳۸۰V - ۳۸۰W یعنی:

الف- سه فاز - سه کیلووات - ۳۸۰ ولت

ب- سه فاز - سه ولت - ۳۸۰ آمپر

د- سه فاز - سه اسپ - ۳۸۰ ولت

ج- سه فاز - یک اسپ - ۳۸۰ ولت

۴۲- وجود ولتاژ در مدار توسط آزمایش می‌شود.

- | | |
|-----------|----------------------|
| ب- ولتمتر | الف- آمپرmetr |
| د- فازمتر | ج- آمپرmetr و واتسنج |

۴۳- دلیل جرقه‌زدن کلکتور:

- | | |
|-----------------------|------------------------------------|
| ب- کوتاه‌بودن زغال‌ها | الف- نیم‌سوز بودن آرمیچر |
| د- هر سه مورد | ج- خرابی بوش و بالانس نبودن آرمیچر |

۴۴- یاتاقانها به دو نوع تقسیم می‌شوند.

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| ب- گرانیتی - الکترولیتی | الف- راهانداز - پارازیت‌گیر |
| د- ساچمه‌ای - بلبرینگی | ج- ساچمه‌ای - ماسوره‌ای |

۴۵- در صورت بازنشدن کلید گریز از مرکز پس از استارت

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| ب- در کار موتور مشکلی بروز نمی‌کند. | الف- موتور داغ شده و می‌سوزد. |
| د- الف و ج صحیح است. | ج- فیوز مدار قطع خواهد شد. |

پاسخنامه ۱۹

الف ب ج د

 ۴۳ ۴۴ ۴۵

الف ب ج د

 ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰ ۳۱ ۳۲ ۳۳ ۳۴ ۳۵ ۳۶ ۳۷ ۳۸ ۳۹ ۴۰ ۴۱ ۴۲

الف ب ج د

 ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱

نمونه سؤالات تعمیر لوازم خانگی

سری بیستم

۱- کولیس می‌تواند را اندازه بگیرد.

- الف- عمق اجسام
ب- قطر داخلی اجسام
ج- قطر خارجی اجسام
د- همه موارد

۲- در هنگام اره کاری باید نیرو به سمت

- الف- به سمتی باشد که جهت دندانه های تیغه اره به همان جهت است.
ب- به سمتی که خلاف جهت دندانه های تیغه اره باشد.
ج- به سمت بالا باشد.
د- هیچکدام

۳- برای ساختن مهره M_5 چه متاهای لازم است؟

- الف- ۵mm ب- ۵/۵mm ج- ۲/۵mm د- ۴/۵mm

۴- توسط کدام وسیله زیر می‌توان پیچ ایجاد کرد؟

- الف- برقو ب- شابر ج- حدیده د- قلاویز

۵- جنس نوک هویه از چیست؟

- الف- روی ب- مس ج- سرب د- قلع

۶- کدام بار الکتریکی زیر در اطراف هسته قرار دارد؟

- الف- الکترون ب- پروتون ج- نوترون د- همه موارد

۷- مقاومت یک سیم به کدام عامل زیر بستگی ندارد؟

- الف- طول سیم ب- سطح مقطع سیم ج- مقاومت ویژه سیم د- عایق سیم


۸- در هنگام بازبودن و سپس بسته شدن کلید K مدار به ترتیب می باشد.

الف- مدار باز - اتصال کوتاه


ب- اتصال کوتاه - مدار باز

ج- مدار باز - مدار باز

د- اتصال کوتاه - اتصال کوتاه

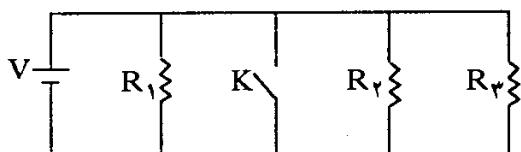

۹- ولتاژ دو سر باطربهای زیر چند ولت است؟

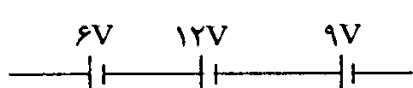

الف- ۲۷ ولت


ب- ۱۲ ولت

ج- ۹ ولت

د- ۳ ولت

۱۰- در شکل زیر اگر باطربهای به ترتیب دارای مشخصاتی همچون $V_1 = 12V$ و $I_1 = 10A$ و $V_2 = 9V$ باشد ولتاژ کلی را که ولتمترو جریان کلی را که

آمپرmetr نشان می دهد به ترتیب:

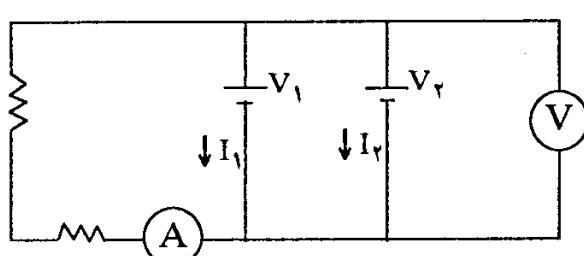

الف- ۲۱ ولت - ۳۰A

ب- ۳ ولت - ۱۰A

ج- ۱۲ ولت - ۳۰A

د- ۹ ولت - ۱۵A


۱۱- چند نوع اتصال باطربی وجود دارد؟

د- هر سه مورد

ج- موازی

ب- سری

الف- متقابل

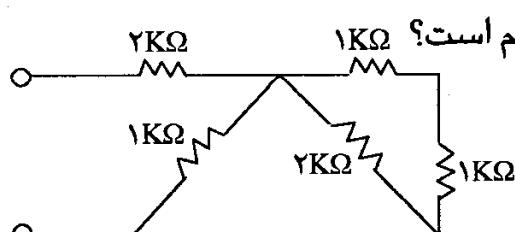

الف- ۱KΩ

ب- ۵/۵KΩ

ج- ۵KΩ

د- ۲KΩ

۱۲- مقاومت معادل در شکل زیر چند اهم است؟

الف- ۱KΩ

ب- ۵/۵KΩ

ج- ۵KΩ

د- ۲KΩ

۱۳- هرگاه N خازن را با ظرفیت برابر C با یکدیگر موازی بیندیم، ظرفیت معادل خازنها

چقدر می شود؟


د- $\frac{N \times C}{N + C}$

ج- $N \times C$

ب- $\frac{C}{N}$

الف- $\frac{N}{C}$

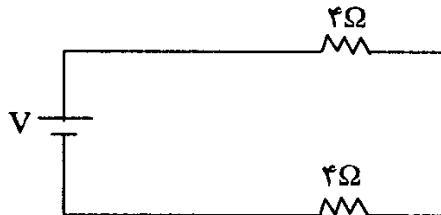۱۴- در شکل رو برو امپدانس کل چند اهم است؟



ب- 5Ω

الف- 7Ω

د- هیچکدام

ج- $\frac{2}{5}\Omega$

۱۵- در سؤال ۱۴ ضریب قدرت چند خواهد شد؟

د- ۱

ج- $5/4$

ب- $6/5$

الف- $8/5$

۱۶- کدام گزینه زیر واحد ضریب قدرت می باشد؟

ب- وات

الف- وار

د- اصلًا واحد ندارد.

ج- W

۱۷- چه جزء الکترونیکی سبب یکسوشدن جریان خواهد شد؟


د- آرمیچر

ج- مقاومت


ب- دیود

الف- سلف

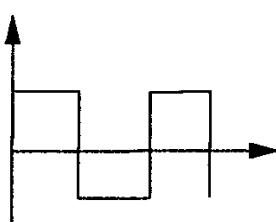۱۸- کدام شکل زیر شکل موج جریان متناوب می باشد؟




ب-

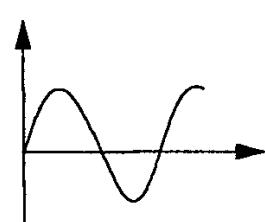

الف-

د- همه موارد

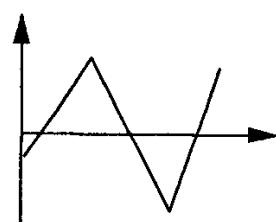

ج-

۱۹- دقت کولیس بر حسب میلیمتر چقدر است؟

د- $1/50$

ج- $1/10$

ب- $5/10$

الف- ۱

۲۰- کدام عامل زیر در انتخاب کابلشو مهم نمی باشد؟

ب- ولتاژ عایقی کابل

الف- سطح مقطع کابل

د- جنس سیم کابل

ج- جریان کابل

۲۱- در اتصال ستاره کدام رابطه برقرار است؟

ب- $V_L = \sqrt{3} V_P$

د- $V_P = \sqrt{3} V_L$

الف- $V_L = V_P$

ج- $I_L = \sqrt{3} I_P$

۲۲- کدام رابطه زیر در مورد اتصال ستاره و اتصال مثلث برقرار است؟

ب- $P_\Delta = 3 P_\lambda$

د- $P_\Delta = \sqrt{3} P_\lambda$

الف- $P_\lambda = 3 P_\Delta$

ج- $P_\lambda = \sqrt{3} P_\Delta$

۲۳- علت پاره شدن لباسها و یا نخکش شدن آنها در یک ماشین لباسشویی سطحی کدام گزینه است؟

الف- همزن شستشو به اندازه کافی در کفی زیر قرار ندارد.

ب- لباسها بیش از اندازه می باشند.

ج- دور موتور زیاد است.

د- آب داخل دیگ کافی نیست.

۲۴- کدام گزینه مبین کار اورلود در ماشین لباسشویی نمی باشد؟

ب- سنجیدن حرارت موتور

د- کنترل ولتاژ موتور

الف- کنترل جریان موتور

ج- الف و ب

۲۵- کدام گزینه در مورد یک موتور آسنکرون درست است؟

الف- سیم پیچ استارت دارای اهم کمتری است.

ب- سیم پیچ استارت دارای اهم بیشتری است.

ج- سیم پیچ استارت و اصلی دارای اهم برابری می باشند.

د- هیچکدام از سیم پیچها مقاومت اهمی ندارند.

۲۶- کدام تعریف در مورد اتم صحیح است؟

الف- کوچکترین جزء هر عنصر که دارای خواص همان عنصر است.

ب- کوچکترین جزء هر ماده

ج- کوچکترین قسمت هر مولکول که دارای ترکیباتی از آن مولکول و دیگر مولکولها است.

د- هیچکدام

۲۷- ولتاژ کدام مورد است؟

الف- اختلاف سطح ب- اختلاف پتانسیل ج- اختلاف ولتاژ د- همه موارد

۲۸- تعریف توان کدام گزینه است؟

الف- حاصلضرب ولتاژ در جریان ب- کار انجام شده در واحد زمان

ج- واحد انرژی است. د- هیچکدام

۲۹- کدام گزینه در مورد خازن صحیح است؟

الف- جهت حفاظت وسایل برقی ب- جهت ذخیره میدان الکتریکی

ج- جهت ذخیره میدان مغناطیسی د- همه موارد فوق

۳۰- کدام گزینه در مورد یک موتور آسنکرون درست است؟

الف- سیم پیچ اصلی موازی با مجموع سیم پیچ کمکی و خازن بسته می شود.

ب- در صورت چپگرد راستگرد بودن موتور، اهم سیم پیچ اصلی و کمکی برابر است.

ج- در صورت چپگرد راستگرد نبودن موتور، اهم سیم پیچ کمکی از اصلی بیشتر است.

د- همه موارد صحیح می باشند.

۳۱- اگر خازن راه انداز روغنی دائم کار معیوب باشد.

الف- موتور تندر می چرخد ولی قدرت ندارد.

ب- موتور آهسته می چرخد قدرت آن کم است.

ج- موتور نمی چرخد یعنی راه اندازی نمی شود.

د- مورد ب و ج درست است.



۳۲- پنکه سقفی با دست به هر جهت که بچرخانیم راه اندازی می شود.

الف- خازن استارت خراب است.

ب- سیم اصلی سوخته است.

ج- سیم کمکی یا استارت سوخته است.

د- هیچکدام

۳۳- موتور ضمن کار صدای غیرعادی دارد.

الف- بلبرینگ یا یاتاقان آن خراب است.

ب- محور روتور لق شده است.

ج- محور روتور یا شافت کج شده و واشر لقی کیر آن خراب است.

د- هر سه مورد

۳۴- در موتور جاروبرقی

الف- هر سیم استاتور بایک جاروبک سری شده است.

ب- سیم استاتور ارتباطی ندارد.

ج- سیمهای استاتور از طریق جاروبکها با آرمیچر سری شده است.

د- مورد الف و ج صحیح است.

۳۵- اگر القاشونده (روتور یا آرمیچر) بچرخد همانند این است که

الف- اولیه ترانسفورماتور اتصال کوتاه کرده باشد.

ب- ثانویه ترانسفورماتور قطع شده باشد.

ج- ثانویه ترانسفورماتور اتصال کوتاه کرده باشد.

د- هیچکدام

۳۶- لامپی را با خازن روغنی سری کرده به جریان DC وصل می کنیم.

الف- لامپ روشن می شود و خازن سالم است.

ب- لامپ روشن نمی شود خازن خراب است.

ج- لامپ روشن نمی شود خازن سالم است.

د- لامپ روشن می شود نور آن کم است.

۳۷- از واشر فنری در محلی که..... استفاده می‌گردد.

- ب- لرزش ندارد.
- د- هیچکدام
- ج- واشر لقی‌گیر نیاز دارد.

۳۸- کلید گریز از مرکز زمانی سیم کمکی را از مدار خارج می‌کند که:

- الف- موتور $\frac{1}{3}$ دور نامی خود را بگیرد. ب- $\frac{2}{3}$ دور
- د- به دور کامل خود برسد. ج- $\frac{3}{4}$ دور

۳۹- در موتورهای بدون سیم کمکی برای تغییر جهت چرخش

الف- جای فاز و نول را عوض می‌کنیم.

ب- با کلید راستگرد و چپگرد تغییر جهت دور داده می‌شود.

ج- هسته استاتور را 180° درجه نسبت به روتور جابجا می‌کنیم.

د- هیچکدام

۴۰- موتور آهسته می‌چرخد و گرم می‌کند.

الف- بلبرینگ یاتاقان فرسوده شده است.

ب- سربندی یک کلاف اشتباه است.

د- هر سه مورد

ج- بار زیادی دارد.

پاسخنامه ۲۰

الف ب ج د


 ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰ ۳۱ ۳۲ ۳۳ ۳۴ ۳۵ ۳۶ ۳۷ ۳۸ ۳۹ ۴۰

الف ب ج د

 ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱

نمونه سؤالات تعمیر لوازم خانگی سری بیست و یکم

۱- علائم زیر به ترتیب عبارتند از:

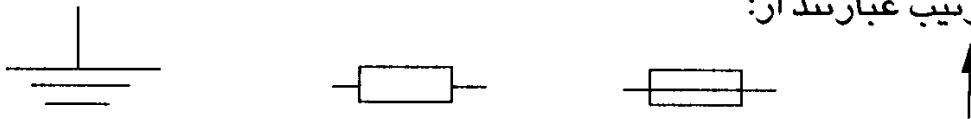

الف- اتصال زمین، مقاومت، فیوز، آنتن

ب- آنتن، فیوز، مقاومت، اتصال زمین

ج- مقاومت، اتصال زمین، فیوز، آنتن

د- فیوز، آنتن، اتصال زمین، مقاومت

۲- در هنگام اتصال کامپیک از خازنهای زیر باید دقت نمود قطبهای آن درست اتصال یابد؟

الف- خازن الکترولیتی

ب- خازنهای پیچیده

ج- خازنهای کاغذی

۳- اختلاف تعداد الکترونها در دو نقطه را:

الف- شدت جریان نامند.

ب- قدرت الکتریکی نامند.

ج- مقاومت الکتریکی نامند.

۴- فاصله تقسیم از سقف باید:

الف- ۵۰ سانتیمتر باشد.

ب- ۱۵ سانتیمتر باشد.

ج- ۴۵ الی ۶۰ سانتیمتر باشد.

د- ۳۰ الی ۴۰ سانتیمتر باشد.

۵- از لوله‌های فولادی:

الف- در روکار استفاده می‌شود.

ب- در ساختمانهای اسکلتدار به کار می‌رود.

ج- هم در روکار و هم در توکار استفاده می‌شود.

د- در توکار استفاده می‌شود.


۶- منظور از کابل (پروتودور) چیست؟

- ب- کابل با عایق فلزی است.
- الف- کابل با عایق V.C.P است.
- د- کابل بدون عایق است.
- ج- کابل با روپوش روغنی است.


۷- روی یک قلاویز اینچی عددهای $16 \times \frac{1}{2}$ حک شده، منظور چیست؟

- الف- قطر خارجی قلاویز ۱۶ اینچ و فاصله دندهها $\frac{1}{2}$ اینچ می‌باشد.
- ب- قطر خارجی قلاویز $\frac{1}{2}$ اینچ و فاصله دندهها ۱۶ اینچ می‌باشد.
- ج- قطر خارجی قلاویز $\frac{1}{2}$ اینچ و تعداد دندهها در هر اینچ ۱۶ عدد می‌باشد.
- د- قطر خارجی قلاویز ۱۶ و تعداد دندهها $\frac{1}{2}$ در هر اینچ می‌باشد.

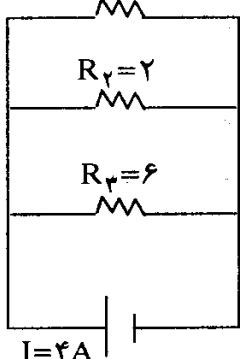۸- ولتاژ در مدار (۱) و مقدار مقاومت R_1 در شکل (۲) چقدر است؟



(۱)

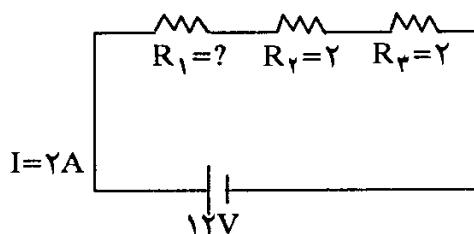

(۲)

الف- 2Ω و $2/4V$

ب- 2Ω و $24V$

ج- 4Ω و $1/4V$

د- 8Ω و $3V$

۹- جریان قفل بازکن برقی:

- الف- جریان مستقیم است.
- ب- جریان متناوب با ولتاژ کم است.
- د- همه موارد فوق می‌توانند استفاده شود.
- ج- جریان مستقیم با ولتاژ کم است.

۱۰- آمپرmetر، ولتمتر، واتمتر به ترتیب در مدار عبارتنداز: (طرز اتصال آنها)

- الف- موازی، سری موازی، سری موازی
- ب- سری، موازی، سری موازی
- د- سری، سری موازی، موازی
- ج- سری موازی، سری، موازی

۱۱- برای کنترل روشنایی خیابانها و معابر از:

- الف- رله استفاده می‌شود.
- ب- از فیوز استفاده می‌شود.
- ج- از فتوسل استفاده می‌شود.

۱۲- در سیمکشی روکار علاوه بر جنبه فنی به چه نکاتی باید توجه کرد؟

- الف- از نظر مالی و فنی
- ب- از نظر خشکی یا نمناکی
- ج- از نظر تأثیرگرما یا مواد شیمیایی
- د- همه موارد فوق

۱۳- پودر داخل فیوز فشنگی به چه منظوری می‌باشد؟

- الف- برای خنک کردن فیوز
- ب- برای جلوگیری از جرقه حاصل از قطع شدن
- ج- برای جلوگیری از پوسیدگی فیوز
- د- الف و ب صحیح است.

۱۴- علامت اختصاری سیم با عایق برای محلهای مرطوب کدام است؟

- الف- (t)
- ب- (F)
- ج- NYTECU ۲/۵
- د- هیچکدام

۱۵- قلاؤیز جهت:

- الف- دنده کردن قسمت خارجی میلگرد یا مفتول
- ب- دنده کردن قسمت خارجی و داخلی سطوح
- ج- دنده کردن سوراخها یا مهره ها
- د- جهت رزو نمودن اتصالات خارجی

۱۶- ۲۴ اینچ چند دسیمتر است؟

- الف- ۵/۹
- ب- ۶/۱
- ج- ۵۹
- د- ۰/۶۱

۱۷- یک مگاهم برابر چند کیلو اهم می‌باشد؟

- الف- ۱۰۰K
- ب- ۱۰۰۰K
- ج- ۱۰۰K
- د- هیچکدام

۱۸- جریان خطرناک برای بدن انسان چقدر است؟ (با درنظر گرفتن ولتاژ ۷V ولت متناوب)

- الف- ۰/۰۱A
- ب- ۰/۵A
- ج- ۵۰mA
- د- ۲۵μA

۱۹- وسیله‌ای است که کار الکتریکی مصرفی را می‌سنجد.

- الف-واتمر ب-دواتمر ج-کنتور د-آمپر متر

۲۰- به پریز تکفاز ارتدار چه سیمهایی وصل می‌شود؟

- | | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| الف-سه سیم، فان، فاز برگشتی، نول | ب-دو سیم، فان، نول |
| ج-سه سیم، فان، نول، سیم ارت | د-سه سیم، فان، سیم ارت، فاز برگشتی |

۲۱- از مته الماس برای سوراخکاری:

- الف-چوب استفاده می‌شود.

ب-دیوارهای بتنی و گچی استفاده می‌شود.

ج-آهن استفاده می‌شود.

د-برای فلزات سخت استفاده می‌شود.

۲۲- انواع کابلشوها عبارتند از:

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| الف-پرسی، پیچی، فیبری | ب-پیچی، پرچی، کائوچویی |
| ج-لحیمی، پیچی، پرسی | د-لحیمی، پرچی، فیبری |

۲۳- در محلهای که احتمال آتش‌سوزی می‌رود از چه نوع لوله‌ای برای سیم‌کشی

استفاده می‌شود؟

- الف-خرطومی ب-پی‌وی‌سی ج-فولادی د-پرکمان

۲۴- عواملی که در تعیین سطح مقطع کابل مؤثر است:

- | | |
|----------------------|------------------|
| الف-جريان مجاز | ب-افت ولتاژ مجاز |
| ج-هر دو مورد الف و ب | د-هیچکدام |

۲۵- رنگ پولک فیوزهای فشنگی به ترتیب ۱۰-۱۶-۲۰-۲۵ چیست؟

- | | |
|-----------------------------|---------------------------|
| الف-زرد، آبی، خاکستری، قرمز | ب-آبی، زرد، قرمز، خاکستری |
| ج-آبی، خاکستری، قرمز، زرد | د-قرمز، خاکستری، آبی، زرد |

۲۶- کابل $16 \times 25+25 \times 25$ یعنی:

- الف- دارای سه رشته سیم به سطح مقطع $25mm^2$ است.
- ب- دارای سه رشته سیم به سطح مقطع $16mm^2$ و سیم نول به سطح $25mm^2$ است.
- ج- دارای سه رشته سیم به سطح مقطع $25mm^2$ و سیم نول به سطح $16mm^2$ است.
- د- هیچکدام

۲۷- مقاومت سیم آتنن تلویزیون رنگی:

- الف- 40Ω است.
- ج- 20Ω است.
- د- 75Ω است.
- ب- 150Ω است.


۲۸- ترتیب قلاویزها کدام است؟

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| ب- پسرو، میانرو، پیشرو | الف- میانرو، پیشرو، پسرو |
| د- فقط پیشرو | ج- پیشرو، میانرو، پسرو |

۲۹- در سیمکشی ساختمان معمولاً از چه نوع سیمهایی استفاده می‌شود؟

- | | |
|------------------------------------|-------------------|
| ب- از سیم مفتولی | الف- از سیم افشار |
| د- از کابل و سیمهای تک رشته مفتولی | ج- از کابل |

۳۰- علائم زیر به ترتیب عبارتند از:

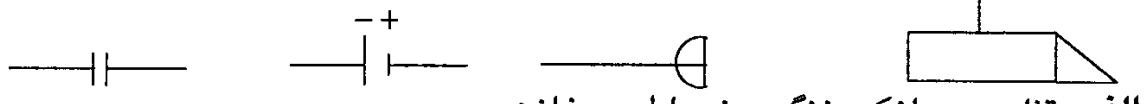

- الف- قفل درب بازکن، زنگ بی‌زر باطری، خازن
- ب- زنگ بی‌زر، قفل درب بازکن، باطری، خازن
- ج- خازن، باطری، زنگ بی‌زر، قفل درب بازکن
- د- باطری، قفل درب بازکن، خازن، زنگ بی‌زر

۳۱- فرمول توان الکتریکی عبارت است از:

$$P = KI \quad \text{د} \quad P = WI \quad \text{ج} \quad P = RI \quad \text{ب} \quad P = RI^2 \quad \text{الف}$$



۳۲- جهت انجام کار سیم‌کشی وارد منزل مسکونی می‌شوید پس از اینکه کلیه مصرف‌کننده‌ها را از مدار خارج کردید متوجه می‌شوید صفحه کنتور با سرعت کمی به گردش خود ادامه می‌دهد علت آن چیست؟

الف- سیم‌های فاز و نول به صورت ناقص به یکدیگر وصل شده‌اند.

ب- سیم فاز به تنها بی به صورت ناقص با زمین اتصال دارد.

ج- سیم نول به تنها بی به صورت ناقص با زمین اتصال دارد.

د- الف و ب صحیح است.

۳۳- برای اصلاح ضریب قدرت مدار از کدام وسیله زیر استفاده می‌شود؟

الف- مقاومت ب- خازن ج- دیود د- فیوز

۳۴- سه صورت قانون اهم عبارتند از:

$$\text{الف} - U = R \cdot I, I = \frac{U}{R}$$

$$\text{ب} - U = R \cdot I, U = I \cdot R, R = I \cdot U$$

$$\text{ج} - U = R \cdot I, U = \frac{I}{R}, R = U \cdot I$$

د- هر سه مورد فوق الذکر صحیح است.

۳۵- به کلید کراکس حداقل چند سیم وصل می‌شود؟

الف- ۴ سیم ب- ۳ سیم ج- ۲ سیم د- هیچ‌کدام

۳۶- رنگ سیم اتصال زمین

الف- سبز و زرد است. ب- قهوه‌ای است.

ج- آبی است. د- قرمز است.

۳۷- روی وسیله برقی نوشته شده است $1000\text{W} / 220\text{V} / 50\text{HZ} / 15\text{A}$:

الف- یعنی ۱۰۰۰ وات، ۲۲۰ ولت، ۱۵ آمپر، ۵۰ هرتز

ب- یعنی ۱۰۰۰ وات، ۲۲۰ هرتز، ۱۵ آمپر، ۵۰ ولت

ج- یعنی ۱۰۰۰ ولت، ۱۵ وات، ۵۰ هرتز، ۲۲۰ آمپر

د- یعنی ۱۵ آمپر، ۲۲۰ ولت، ۵۰ وات، ۱۰۰۰ هرتز

۳۸- خازن ضریب قدرت (کسینوس فی)

- الف- با سیم استارت سری می شود.
- ب- با مصرف کننده موازی می شود.
- ج- با سیم اصلی سری می شود.
- د- هیچ کدام

۳۹- برای پیدا کردن سربندی اشتباه در کلافها

- الف- از جریان AC ضعیف استفاده می کنیم.
- ب- از جریان قوی AC استفاده می کنیم.
- ج- از جریان ضعیف DC استفاده می کنیم.
- د- هر سه مورد

۴۰- در موتورهایی که سیم پیچ کمکی و خازن روغنی راه انداز دارند:

الف- کلید گریز از مرکز ضروری است.

ب- سوییچ قطع خارجی الزامی است.

ج- سوییچ قطع و کلید گریز از مرکز لازم نیست.

د- هیچ کدام

۴۱- علت آبگیری نکردن یک ماشین لباسشویی کدام مورد است؟

- الف- سوختن بوبین شیر برقی
- ب- کثیف بودن فیلتر ماشین
- ج- قطع بودن آب شهر
- د- همه موارد

۴۲- یک کلید هیدروستات درست همانند یک عمل می کند.

- الف- کلید صلیبی
- ب- کلید دوپل
- ج- کلید تبدیل
- د- دیمر

۴۳- کلید کراکس همان کلید است.

- الف- صلیبی
- ب- رله
- ج- تایمر
- د- فتوسل

۴۴- کدام گزینه درست است؟

الف- کلکتور قسمتی از بدنه اصلی دستگاه است.

ب- همه اتصالات پیچکهای آرمیچر به کلکتور متصل می‌شوند.

ج- قطب اصلی و مرکزی دستگاه کلکتور است.

د- کلکتور همان آرمیچر است.

۴۵- کدام گزینه در مورد یک موتور سه سیمه آسنکرون درست است؟

الف- دارای سه سرعت می‌باشد.

ب- دارای یک سرعت می‌باشد.

ج- دارای یک سیمپیچ اصلی و یک سیمپیچ کمکی می‌باشد.

د- دارای یک سیمپیچ می‌باشد.

۴۶- علت اینکه گاهی ترتیب چرخش اتوماتیک برنامه‌ها در یک ماشین لباسشویی برهم می‌خورد چیست؟

الف- سیمپیچ موتور تایمر سوخته است.

ب- چرخ دنده‌های اصلی در تایمر هرز شده‌اند.

ج- تایمر معیوب است.

د- هر سه مورد

۴۷- در یک ماشین لباسشویی پس از خاتمه کار شستشو کمی آب داخل ماشین باقی می‌ماند. چرا؟

الف- زمان تنظیم شده توسط تایمر کم است.

ب- پمپ تخلیه معیوب است.

ج- مخزن پمپ تخلیه و فیلتر ماشین کثیف است.

د- آب داخل ماشین زیاد بوده است.

۴۸- در یک ماشین لباسشویی ترتیب چرخش اتومات برنامه‌ها برهم خورده است. علت چیست؟

الف- موتور تایمر نیم‌سوز شده است.

ب- ممکن است موتور تایمر خراب و یا معیوب شده باشد.

ج- چرخ دنده‌های مربوط به تایمر خراب شده‌اند.

د- همه موارد فوق

۴۹- قهوه‌جوش گرم نمی‌شود. چرا؟

الف- المنت مخصوص دم‌نمودن قهوه خراب است.

ب- سیمه‌ای رابط و یا دو شاخه معیوب می‌باشند.

ج- فیوز و یا پریز برق ندارند.

د- همه موارد

۵۰- مزه قهوه تلخ است. علت چیست؟

الف- مقدار قهوه خشک زیاد بوده است.

ب- مقداری قهوه به صورت رسوب در دستگاه مانده است.

ج- المنت‌ها قدرت زیادی دارند.

د- موارد الف و ب

پاسخنامه ۲۱

الف ب ج د

 ۴۳ ۴۴ ۴۵ ۴۶ ۴۷ ۴۸ ۴۹ ۵۰

الف ب ج د

 ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰ ۳۱ ۳۲ ۳۳ ۳۴ ۳۵ ۳۶ ۳۷ ۳۸ ۳۹ ۴۰ ۴۱ ۴۲

الف ب ج د

 ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱

نمونه سؤالات تعمیر لوازم خانگی سری بیست و دوم

۱- کدام مدار زیر از نظر اقتصادی مقرن به صرفه است؟

ب- تبدیل بازاری

الف- تبدیل صرفه‌ای

د- هر سه گزینه درست است.

ج- تبدیل استاندارد

۲- جهت اتصال دو لوله هم قطر از چه چیزی استفاده می‌شود؟

د- سه راهی

ج- چپقی

ب- بوشن

الف- تبدیل

۳- اگر زمانی که لامپ مهتابی روشن است استارت را از مدار خارج کنیم چه اتفاقی رخ

می‌دهد؟

ب- مدار خاموش می‌شود.

الف- لامپ می‌سوزد.

د- لامپ چشمک می‌زند.

ج- لامپ روشن می‌ماند.

۴- لوله‌های فولادی در چه مکانهایی استفاده می‌شوند؟

الف- مکانهایی که استحکام زیادی می‌خواهند.

ب- در روکار و توکار

ج- در کارخانجات

د- هر سه مورد

۵- حداقل شعاع خمش کابل چند برابر قطر خارجی کابل است؟

ب- ۱۵ الی ۲۰ برابر

الف- ۱۲ الی ۱۵ برابر

د- ۱۷ برابر

ج- ۱۰ الی ۱۲ برابر

۶- جهت انتقال جریان ۱۵ آمپری از چه سیمی استفاده می‌شود؟

۷- اگر در یک ترانس کا هنده ۲۲۰۰۰ تعداد حلقه های اولیه ۶۶۰ دور باشد، تعداد حلقه های سیم پیچ ثانویه چند دور است؟

- الف- ۲۷ دور ب- ۱۸ دور ج- ۹ دور د- ۳ دور

۸- علت به کاربردن ته فشنگی در پایه فیوز چیست؟

الف- فیوز می تواند آمپر بیشتری را تحمل کند.

ب- فشنگ فیوز دیرتر می سوزد.

ج- جنبه حفاظتی دارد تا نتوان فشنگهای دیگر را به کار برد.

د- فشنگ در محل خود محکمتر می شود.

۹- پودر داخل فیوز فشنگی به چه منظوری است؟

الف- برای خنک کردن داخل فیوز

ب- برای جلوگیری از جرقه حاصل از قطع شدن

ج- برای جلوگیری از پوسیدگی فیوز

د- الف و ب

۱۰- به طور کلی دستگاههای حفاظتی به چه صورت در مدار قرار می گیرند؟

الف- سری ب- موازی

ج- سری و موازی د- بستگی به نوع مدار دارد.

۱۱- برای کنترل یک لامپ از سه نقطه باید از چه کلیدی استفاده شود؟

الف- تبدیل ب- دو پل و تک پل ج- تبدیل و صلیبی د- الف و ج

۱۲- لامپ ۱۰۰W با مقاومت ۴۸۴ اهم چه ولتاژی در دو سر خود دارد؟

الف- ۲۲۰V ب- ۲۰۰V ج- ۵۰V د- ۲۵۰V


۱۳- علت اینکه فاز را به ته لامپ وصل می‌کنیم چیست؟

- الف- برای اینکه لامپ نور بیشتری دهد.
- ب- نور بیشتر و صرفه‌جویی در مصرف
- ج- ایمنی و جلوگیری از برق گرفتگی
- د- در مصرف برق صرفه‌جویی شود.

۱۴- ترتیب سیمهای هوایی موجود در خیابانها و معابر از بالا به پایین عبارت است از:

- | | |
|-----------------------|-----------------------------|
| ب- فاز شب - نول - R | الف- نول - S - T - فاز شب |
| د- فاز شب - T - S - R | ج- نول - فاز شب - T - S - R |

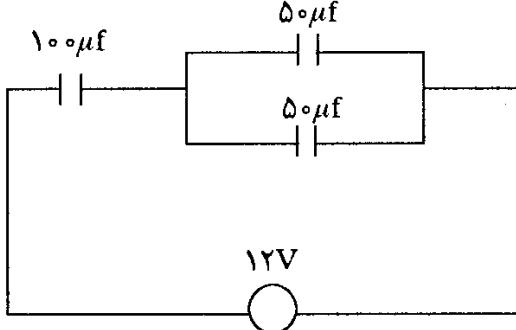۱۵- در مدار مقابل جریان منبع چند آمپر است؟ ($F = 50 \text{ Hz}$)



- الف- ۲۰۰A
- ب- ۹A
- ج- ۲A
- د- هیچ‌کدام

۱۶- اگر ۹ میلیمتر از تقسیمات یک کولیس را به ۱۰ قسمت مساوی تقسیم کنیم دقت آن کولیس چقدر خواهد شد؟

- د- $\frac{1}{10}$
- ج- $\frac{1}{9}$
- ب- 0.9°
- الف- 0.09°

۱۷- سیم زمین را با چه حروفی نشان می‌دهند؟

- د- موارد الف و ج
- ج- PS
- ب- MP
- الف- SL

۱۸- مسیر لوله‌کشی در سیم‌کشی توکار باید به صورت باشد.

- د- افقی و عمودی
- ج- عمودی
- ب- افقی
- الف- مورب

۱۹- در یک قهوه‌جوش درجه حرارت آب بالا می‌رود ولی از لوله وسط فوران نمی‌کند؟

الف- ترموموستات تنظیم نمی‌باشد.

ب- سوپاپ خمیده و یا شکسته شده است.

ج- سوراخهای سوپاپ مسدود می‌باشند.

۲۰- در یک قهوه‌جوش قهوه دم می‌کشد ولی گرم نمی‌ماند. چرا؟

الف- ترموموستات معیوب است.

ب- سوپاپها معیوب می‌باشند.

ج- آب داخل دستگاه زیاد است.

۲۱- در یک پلوپز برقی تایمر به صورت خودکار خاموش نمی‌شود علت چیست؟

الف- تایمر از نوع بی‌متال است.

ب- موتور تایمر سوخته است.

ج- کنتاکتهای اتومات به یکدیگر جوش خورده‌اند.

د- هر سه مورد

۲۲- اگر در یک آسیاب برقی زغالها بیش از حد مجاز کوتاه شوند.....

الف- آسیاب برقی می‌سوزد.

ب- خوب آسیاب نمی‌کند.

ج- آسیاب برقی اصلاً روشن نمی‌شود.

د- هیچ اتفاقی نمی‌افتد.

۲۳- جرقه‌زنی در موتور آسیاب برقی به چه علت روی می‌دهد؟

الف- اشتباه‌بودن جهت گردش رتور و یا کثیفی بیش از حد کلکتور

ب- پارگی و یا اتصال حلقه در پیچکهای آرمیچر و یا وجود اتصال زمین در آنها

ج- خرابی زغالها و یا فنر آنها

د- هر سه مورد

۲۴- چرا نباید هنگام تمیزکردن کلکتور روی سیم پیچها الكل بریزد؟

الف- اتصال کوتاه رخ می‌دهد.

ب- عمر آنها کم می‌شود.

ج- اتصال حلقه رخ می‌دهد.

د- همه موارد

۲۵- اگر رله در یک جاروبرقی سوخته باشد چه روی می‌دهد؟

- ب- جاروبرقی روشن نمی‌شود.
- الف- جاروبرقی می‌سوزد.
- ج- جاروبرقی آمپر زیادی می‌کشد.
- د- هیچ اتفاقی نمی‌افتد.

۲۶- در یک آبگرمکن برقی ترموموستات همیشه روشن است و اتومات عمل نمی‌کند. چرا؟

- الف- لوله بلو از جای خودش درآمده است.
- ب- کنتاکتهای داخل ترموموستات به هم جوش خورده‌اند.
- ج- در مسیر گاز ترموموستات یک سوراخ ایجاد شده و سبب تخلیه گاز می‌شود.
- د- همه موارد علت می‌باشند.

۲۷- جریان مصرفی آبگرمکن برقی حدود می‌باشد.

- الف- ۲ الی ۵ آمپر
- ب- ۷ الی ۱۵ آمپر
- ج- ۱۵ الی ۲۵ آمپر
- د- ۵ آمپر

۲۸- در یک اتوی برقی لامپ روشن می‌شود ولی اتو داغ نمی‌شود علت چیست؟

- الف- به المنت برق نمی‌رسد.
- ب- المنت سوخته است.
- ج- برق اصلی اتو قطع است.
- د- موارد الف و ب

۲۹- اگر المنت اتوی برقی اتصال بدن داشته باشد:

- الف- المنت می‌سوزد.
- ب- فیوز می‌پرد.
- ج- بدن اتو برق خواهد داشت.
- د- همه موارد

۳۰- یک سشوار خوب کار می‌کند ولی صدای زیادی از آن به گوش می‌رسد:

- الف- زغالهای موتور بیش از حد کوچک شده‌اند.
- ب- پروانه فن با بدن درگیر می‌شود.
- ج- پروانه فن با سیمها برخورد می‌کند.
- د- همه موارد

۳۱- اگر دیود یک سشوار برقی اتصال کوتاه شود چه رخ می‌دهد؟ (در سشوارهای دارای کلید سه حالت)

الف- سرعت سشوار با زدن کلید تغییری نمی‌کند.

ب- فیوز می‌پرد.

ج- هر سه کلید می‌سوزند و اتصال کوتاه رخ می‌دهد.

د- همه موارد

۳۲- در یک توستر یک طرف نان داغ می‌شود ولی می‌سوزد علت چیست؟

الف- مدار المنت صفحه دوم قطع است.

ب- توستر سوخته است.

ج- تکه‌ای از نان به صفحه المنت چسبیده است.

د- آرد نان مرغوب نبوده است.

۳۳- اگر در یک موتور یونیورسال زغالها کوتاه شوند چه اتفاقی رخ می‌دهد؟

الف- موتور روشن نمی‌شود.

ب- سرعت موتور کم می‌شود.

ج- موتور آمپراژ بالایی می‌کشد.

د- موتور می‌سوزد.

۳۴- کدام وسیله زیر وظیفه رساندن برق از بالشتکها به سیم‌بندی آرمیچر را به عهده دارد؟

الف- استاتور ب- رتور ج- زغال د- همه موارد

۳۵- مدار موتور یونیورسال است.

الف- سری ب- موازی ج- سری موازی د- مختلط

۳۶- اگر در یک موتور یونیورسال یکی از بالشتکها پاره شده باشد:

الف- موتور در حال روشن خاموش می‌شود.

ب- موتور خاموش اصلاً روشن نمی‌شود.

ج- موتور به هیچ وجه کار نمی‌کند.

د- همه موارد

۳۷- در یک بخاری برقی اگر سیم نول قطع شود:

- الف- اصلاً بخاری روشن نمی‌شود.
- ب- المنت‌ها روشن نمی‌شوند.
- ج- لامپ‌های کلید نیز روشن نمی‌شوند.
- د- همه موارد

۳۸- اگر آب در یک سماور برقی داغ شود و سماور در حالت طبیعی کار کند ولی لامپ

خبر روشن نشود علت چیست؟

- الف- فاز لامپ قطع است.
- ب- نول لامپ قطع است.
- ج- لامپ سوخته است.
- د- همه موارد

۳۹- در یک سماور برقی زمان روشن شدن بسیار زیاد است ولی آب خوب گرم

نمی‌شود. چرا؟

- الف- المنت ضعیف شده است.
- ب- ولتاژ کم است.
- ج- روی سطح المنت رسوب گرفته است.
- د- همه موارد

۴۰- رنگ سیم نول اغلب است.

- الف- سیاه
- ب- زرد
- ج- قهوه‌ای
- د- هیچ‌کدام

پاسخنامه ۲۲

الف ب ج د

 ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰ ۳۱ ۳۲ ۳۳ ۳۴ ۳۵ ۳۶ ۳۷ ۳۸ ۳۹ ۴۰

الف ب ج د

 ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱

نمونه سؤالات تعمیر لوازم خانگی سری پیست و سوم

- ۱- علت کاهش مکش در یک جاروبرقی را شرح دهید؟
- ۲- روش تنظیم اتومات سماور برقی را شرح دهید؟
- ۳- روش تولید بخار آب در یک اتوی برقی را بیان کنید.
- ۴- فرمول و رابطه محاسبه توان را در برق نوشته و توان یک اتوی برقی و یا یک بخاری برقی را به چه روشی محاسبه می‌کنیم؟
- ۵- کلکتور چه وسیله و یا جزیی است و عملکرد و کاربرد آنرا شرح دهید.
- ۶- مدار سیمکشی یک سشوار برقی دو سرعته و یا سه سرعته را رسم نمایید.
- ۷- مدار سیمکشی بین استاتور و زغالهای یک موتور یونیورسال را رسم نمایید.
- ۸- دیاگرام سیمکشی یک موتور تک فاز با سیمپیچ کمکی و خازن را رسم نمایید.
- ۹- علت خاموش شدن در هنگام کار بعضی از جاروبرقی‌ها هنگام پرشدن کیسه آن را شرح دهید.
- ۱۰- روش عملکرد یک جاروبرقی و تعدادی از متعلقات آن را شرح دهید.

نمونه سؤالات تعمیر لوازم خانگی سری بیست و چهارم

- ۱- هدف از سیم اتصال زمین چیست و چه شرایطی باید داشته باشد؟
- ۲- مورد استفاده قلاویز چپگرد و راستگرد به ترتیب در کجاست؟
- ۳- انواع آج سوهان از نظر شکل و نوع کاربرد و نوع ساخت را بنویسید.
- ۴- جهت اتصال دائم دو لوله مسی هم قطر به یکدیگر چه باید کرد و از چه شعله‌ای باید استفاده کرد؟
- ۵- علت استفاده از روان‌ساز چیست؟
- ۶- عمل مکش در جاروبرقی را شرح دهید؟
- ۷- عملکرد کوپلینگ در آبمیوه‌گیری را شرح دهید؟
- ۸- هیدروستات را شرح دهید و انواع آن را بیان کنید؟
- ۹- کلمه دبی در کولر آبی را شرح دهید.
- ۱۰- دیاگرام سیم‌کشی یک ماشین لباسشویی سطلی با موتور چپگرد و راستگرد به همراه گرمکن آن را رسم کنید.

نمونه سؤالات تعمیر لوازم خانگی

سری بیست و پنجم

- ۱- در صورت انفجار یک آبگرمکن برقی عیب را توضیح دهید.
- ۲- وظیفه پوشال و ناودانی و شناور را در یک کولر آبی به ترتیب شرح دهید.
- ۳- وظیفه جاروبک در موتورهای کلکتوردار را به طور کامل شرح دهید.
- ۴- علت ایستادن یک جاروبرقی در هنگام کار را شرح دهید.
- ۵- نقشه راه اندازی یک موتور آسنکرون با حافظه دائم را رسم کنید.
- ۶- کولیس $\frac{1}{2}$ را به طور کامل شرح دهید.
- ۷- علت با سرو صدا کار کردن یک موتور مخلوط کن و یا مولینکس را شرح دهید.
- ۸- اساس عملکرد یک جاروبرقی را شرح دهید.
- ۹- علت داغ شدن بیش از حد یک اتوی برقی تا حدی که لباسها را می سوزاند را شرح دهید.
- ۱۰- در مورد فلزکاری به سؤالات زیر پاسخ دهید:
 - الف- کاربرد قلاویز چپکرد را به طور کامل بیان کنید.
 - ب- با یک کولیس چه مواردی را می توان اندازه گیری نمود؟

نمونه سؤالات تعمیر لوازم خانگی

سری بیست و ششم

- ۱- روشهای آزمایش یک خازن را شرح دهید.
- ۲- علت بالا قرار گرفتن شیلنگ تخلیه آب در یک ماشین لباسشویی را توضیح دهید.
- ۳- دیاگرام سیمکشی یک کولر آبی به همراه خازن راهانداز آن را رسم نمایید.
- ۴- چنانچه چند قطره آب وارد هسته سیمپیچ یک شیر برقی گردد چه روی خواهد داد؟
- ۵- دیاگرام سیمکشی یک آسیاب برقی را رسم نمایید.
- ۶- در جوشکاری گاز اکسی استیلن شعله ثانویه چیست؟
- ۷- می‌دانید که چند نکته را در عمل سوراخکاری باید انجام داد، آنها را بیان کنید.
- ۸- می‌دانید که چند نکته را در کارگاه باید رعایت کرد، آنها را بنویسید.
- ۹- علت چپ و راست بودن دندانه‌های یک تیغه اره چیست؟
- ۱۰- در عمل جوشکاری با گاز، نسبت گاز اکسیژن و اکسی استیلن چگونه باید باشد بیان نمایید؟

نمونه سؤالات تعمیر لوازم خانگی سری بیست و هفتم

- ۱- میکروسوینچ چیست و موارد کاربرد آن را ذکر کنید.
- ۲- خازن چیست و مدار کاربردی آن را در هر یک ترسیم کنید.
- ۳- یک پلوپز برقی چند المنت دارد و مدار الکتریکی آن را رسم نمایید.
- ۴- در لوازم خانگی برقی چند نوع المنت به کار می‌رود. (ذکر کنید)
- ۵- مدار الکتریکی یک سشوار برقی را با المنت و ترموموستات رسم نمایید.
- ۶- قطعات مختلف یک آبمیوه‌گیری را ذکر کنید.
- ۷- اصول کار ترموموستات را در یک اتوی برقی ذکر کنید.
- ۸- روش تنظیم یک اتومات در یک وسیله برقی همانند اتو را ذکر نمایید.
- ۹- مدار الکتریکی توستر را همراه با نوع سیم و عایق آن رسم نمایید.
- ۱۰- در چه وسیله برقی کوپلینگ وجود دارد و وظیفه و عملکرد آن را نیز توضیح دهید.

نمونه سؤالات تعمیر لوازم خانگی سری بیست و هشتم

- ۱- سیم‌بندی حلقوی را به طور کامل شرح دهید.
- ۲- برای سیم‌پیچی مجدد یک آرمیچر گام کلکتور و گام کلاف را به ترتیب چگونه می‌توان بدست آورد؟
- ۳- هیدروستات را به طور کامل شرح داده و کاربرد آن را به همراه انواع آن ذکر کنید.
- ۴- علت اینکه ممکن است یک ماشین لباسشویی بعد از آبگیری عملیات بعدی را انجام ندهد چیست؟ شرح دهید.
- ۵- نام قطعات یک آسیاب برقی را بنویسید و بنویسید که یک آسیاب برقی به چه نوع ترمزی مجهز است؟
- ۶- علت توقف یک تایمر لباسشویی در روی یک برنامه خاص چیست؟
- ۷- قطعات یک ماشین لباسشویی سطلی را نوشه و مدار الکتریکی آن را رسم نمایید.
- ۸- علتهای جرقه‌زنی زغالها در یک موتور یونیورسال را به طور کامل بیان کنید.
- ۹- انواع خازن مورد استفاده در لوازم خانگی به همراه روش‌های تست آنها را بیان کنید.
- ۱۰- روش‌های حفاظت تعدادی از لوازم خانگی را بنویسید.

نمونه سؤالات تعمیر لوازم خانگی سری بیست و نهم

- ۱- یک سشوار در هنگام کارکردن صدای بدی می‌دهد علت چیست؟
- ۲- در هنگام تعویض المنت در وسایل گرم‌کننده نظیر سماور برقی باید به چه نکاتی توجه شود؟
- ۳- یک اتوی برقی که توانی برابر 1000 وات دارد چه جریانی را از شبکه برق می‌کشد؟
- ۴- دلیل وجود نداشتن جرقه در روی کلکتور در آسیاب برقی را شرح دهید.
- ۵- علت قطع شدن مدار بعضی از سشوارهای برقی پس از مدتی کارکرد در هنگام کار چیست؟
- ۶- انواع کاربرد خازن را در لوازم خانگی شرح دهید.
- ۷- علت چند سرعته بودن یک موتور پنکه سقفی چیست و آن را شرح کامل دهید.
- ۸- مدار و نیز عملکرد جاروبرقیهایی که دارای چند سرعت قابل تغییر می‌باشند را شرح دهید.
- ۹- یک فازمتر را به بدنه یک وسیله برقی زده‌ایم و فازمتر روشن شده است. علت آن چیست؟
- ۱۰- به نظر شما یک بخاری برقی 2200 واتی جهت روشن شدن به چه نمره سیمی احتیاج دارد؟ (محاسبه)

نمونه سؤالات تعمیر لوازم خانگی سری سی ام

- ۱- آمپر متر و ولت متر چیستند و هر یک در مدار چگونه قرار می‌گیرند؟ (با رسم)
- ۲- فرق هادی و نیمه هادی و عایق چیست؟
- ۳- فرق المتن آبی با معمولی چیست؟
- ۴- پروانه‌های داخلی یک جاروبرقی چگونه قرار می‌گیرند؟
- ۵- مدار سیم‌کشی یک مخلوطکن مشهور به ۱-۲-۳ را رسم نمایید.
- ۶- به طور کامل شرح دهید که چگونه دور یک موتور یونیورسال را می‌توان تعویض نمود.
- ۷- چرا باید کلید موجود در توستر فاز و نول را قطع نمایید؟
- ۸- یک المتن آبی چگونه خراب می‌شود و علت آن چیست؟
- ۹- دیاگرام و نقشه سیم‌کشی یک اتوی برقی را به همراه ترموموستات آن رسم نمایید.
- ۱۰- دیاگرام و نقشه سیم‌کشی یک جاروبرقی را به طوری که دارای یک ترانس ایزوله باشد رسم نمایید.

شكلها و منابع استفاده شده به شرح کتب زیر می‌باشند:

- ۱- اصول مقدماتی الکتریسیته
مهندس غلامعلی سرابی تبریزی
- ۲- مبانی ماشینهای الکتریکی
تألیف: ربرت رزنبرگ - ترجمه مهندس حمید لسانی
- ۳- کولرهای آبی - ساختمان و نگهداری مهندس حیدری - مهندس عراقی - مهندس رحیمیان پور
- ۴- اصول سرماسازی
مهندس رحیم فریدی
- ۵- اصول سرماسازی
مهندس حسین یارندپور
- ۶- دروس فنی رشته برق صنعتی (الکتروتکنیک)
(وزارت آموزش پرورش)
- ۷- تعمیر لوازم خانگی
مهندس بهمن نوروزیان
- ۸- کاتالوگهای انواع کارخانه‌های سازنده لوازم برقی منزل